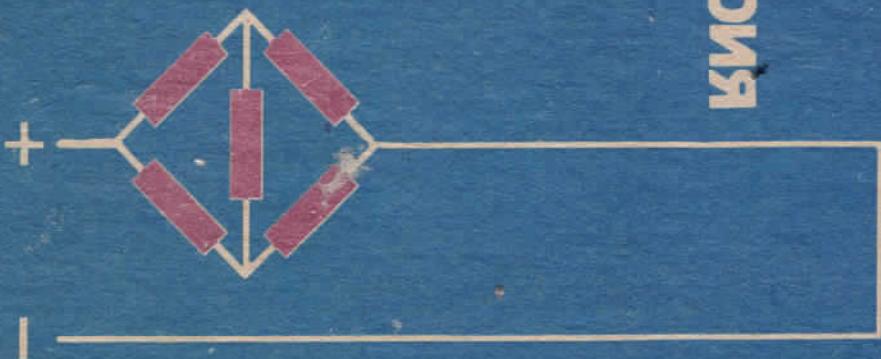


62143
Э-445
645
626107-6

Электро-Техника

Масалалар
Түглами
Ва лаборатория
ишлари



А. С. КАРИМОВ, М. М. МИРХАЙЛОВ
Г. Г. БЛЕЙХМАН, В. А. ПОПОВ

Чуб
624.3(045)
945

Электротехника ва Электроника асослари

(масалалар түплами ва лаборатория ишлари)

Кайта ишланган ва түлдирилган иккинчи нашри

Узбекистон ССР халқ табблими министрлиги олий техника үнүв орталарининг электротехникадан бўшига ихтинослик студентлари учун укуб кўздангина сифатида тасвир этиган


Ф.Б. Ташкин
5/20/2015

Книга должна быть
возвращена не позже
указанного здесь срока

Количество
в

ТОШКЕНТ „ЎҚИТУВЧИ“ 1989

БИЛГІСТІСТЕР

Сүйюшілік

„Электротехника ва электроника асослары“ курси бүйінча әзілган маса-
лашар ва лаборатория ишлари түрліліктеріндең оңай жағдайларда
жүргізіледі. Берилған көмекшілердің көзінен қарастырылғанда, оның
жүргізу үшін көмекшілердің тәжірибелілігіндең маңыздылығы
бірнеше жағдайларда көрсетіледі. Оның оңай жағдайларда
жүргізу үшін көмекшілердің тәжірибелілігіндең маңыздылығы
бірнеше жағдайларда көрсетіледі.

Репрезентатор: профессор С. З. Усмонов,
доцент У. Ибрахимов

Махсус мұхаррір доцент Е. Шоёкубов

Мінбау „Электротехника ва электроника асослары“ оид ма-
сала-
шар түрліліми ва лаборатория ишлари „Үків күлланмасы оңай
жүргізу“ үків юргарларыннан электротехникадан башка ижтисослық-
жаралардың барынан шылардың тәжірибеліліктеріндең маңыздылығы
бірнеше жағдайларда көрсетіледі. Шу жумладан граffiti хисоблашлар
шылардың көмекшілердің тәжірибеліліктеріндең маңыздылығы
бірнеше жағдайларда көрсетіледі. Шу жумладан граffiti хисоблашлар
шылардың көмекшілердің тәжірибеліліктеріндең маңыздылығы
бірнеше жағдайларда көрсетіледі.

Электротехника курсини мұстакил үрганувчи сиртеки бүлім-
кеңелгіларига ёрдам беріш максадыда курснинг барча бүлімлар
ро бүйінча ечімлери баталғасында барынан масалалар
жүргізілген.

Электротехника курси айрим факультет ва ихтисосліктер
үків туралы үків соғына мүлжалланғанында үчүн ҳар бир бүлімнің
масалаларыннан мұраккаблігі жаһандырылған. Қандай мұ-
жабек болылдады масалалар ечилиши үкітүвчиннің күрсатмасын
жүргізу талланышы мүмкін.

Китобнинг бириңиң наширлары барча лаборатория ишлари кай-
ты күриб чыкылди, тузытишлар кириллди ва яңы лаборатория
ишилори билан тұлдирілди.

Электротехника курсининг үкітилиши жараёнда лаборатория
ишилорини бажарып студентларнинг маңыздылығында үзләш-
тилесінде үків түрліліктеріндең маңыздылығында үзләш-

2202010000 – 88 163–89
353(04) – 89

ISBN5 – 643 – 00499 – X

© „Үкітүвчи“ наширлары, қайта иш-
лаптан ба тұлдирілған, 1989

ШУ Машгулут учун ажратылған соатта боялған. Ҳар бир ижтисослик

Учун бажарилиши лозим бўлган лаборатория ишларининг сони кафедра методик йигилишида хал этилади.

Студентларнинг лаборатория машгулотларини ўтказишга таъга оид назарий тушунча берилган.

Ушбу кўлланма Тошкент политехника институти саноат энергетикаси факультетининг „Назарий ва умумий электротехника“ кафедраси ўқитувчилар колективи юмонидан Т.Ф.Д. проф. А.С. Каримовнинг ражбарлиги остида тузилган бўлиб, 1 кисми эса А.С. Каримов, М.М. Мирхайдаров, П.Кисмини эса А.С. Каримов. М.М. Мирхайдаров, С.Г. Блейхман, В.А. Попов ёзган.

Авторлар китобнинг кўллэзмасини диккат билан кўриб чиқиб, кимматли маслаҳат ва қўргамалар берган, проф. С.З. Усмоновга ва китобнинг биринчи нашри бўйича кимматли фикр-мулоҳаза менинни билдириган доцент У.Иброҳимовга, шунингдек, кўллэзманни тайёрлашга ёрдам берган Тошкент политехника институтин „Назарий ва умумий электротехника“ кафедрасининг ходимлари Б.А. Абдуллаев, О.М. Бурхонхўжаев, А.А. Кашкаров, Д.Б. Мавлонова ва бошقا ўргокларга минндорчилик билдирилдилар.

Авторлар китобнинг кўллэзмасини диккат билан кўриб чиқиб, кимматли маслаҳат ва қўргамалар берган, проф. С.З. Усмоновга ва китобнинг биринчи нашри бўйича кимматли фикр-мулоҳаза менинни билдириган доцент У.Иброҳимовга, шунингдек, кўллэзманни тайёрлашга ёрдам берган Тошкент политехника институтин „Назарий ва умумий электротехника“ кафедрасининг ходимлари Б.А. Абдуллаев, О.М. Бурхонхўжаев, А.А. Кашкаров, Д.Б. Мавлонова ва бошقا ўргокларга минндорчилик билдирилдилар.

Ниричи қисм МАСАЛАЛЛАР

1.0.0. ўзгармас ток залжирлари


1.1. масала. Кашиликлари $r_1 = 5 \text{ Ом}$, $r_2 = 10 \text{ Ом}$ ва $r_3 = 15 \text{ Ом}$ бўлган электр занжирини (1.1-расм) электр юритувчи кучлари $E_1 = 60 \text{ В}$ ва $E_2 = 100 \text{ В}$ бўлган мағбага уланган. Занжирдаги течнике кўймоги ва кашиликлардаги кучланишларнинг пасайини ўзгартиши.

1.2. масала. Кашиликлари $r_1 = 12 \text{ Ом}$, $r_2 = 3 \text{ Ом}$, $r_3 = 15 \text{ Ом}$, $E_1 = r_1 = 24 \text{ Ом}$, $r_4 = 4,5 \text{ Ом}$ дан иборат бўлган мағбага уланган. Хар бир кочиллилосдан ўтаетган ток ва унданда кучланишини тушуни ўзгартиши. Кучлаглар баласи таъширилсин.

1.3. масала. Ичики кашиликлари $r_0 = 0,02 \text{ Ом}$ бўлган ўзгармас течнике мобили кашиликлари $r = 0,2 \text{ Ом}$ бўлган истебъмолчига ўзгартиши. Агар манбанинг кучланиши унинг салт ишлаш режиими $I_{\text{н}} = 220 \text{ В}$ бўлса, занжирдаги токининг кучи ва истебъмолчиги юнемлиридаги кучланиши аниқлансин.


1.4. масала. Кучланиши $U = 220 \text{ В}$ бўлган ёритиш тармоғига ўзини 150 Вт ли лампадан 8 та, 100 Вт лисидан эса 12 та ва 1/4 Вт ли лимпидан 15 таси тараллел уланган. Тармоқдан истебъмолчиги юнемлиридаги умумий ток ва 5 соат ёритиш давомида сарф ўзиги энергия миклори киловатт-соатларда аниқлансин.

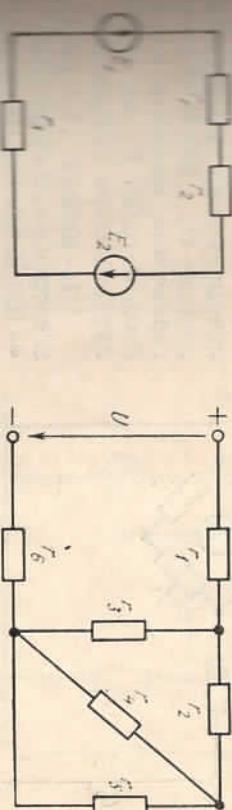1.5. масала. Ичики симли линия охирига куввати $P_1 = 22 \text{ кВт}$ ва жойлар дистигители билан умумий куввати $P_2 = 2,2 \text{ кВт}$ бўлган ўзиги лимпидардан иборат истебъмолчилар параллел уланган. Ўзиги линия симлининг кашиликлари $r_1 = 0,02 \text{ Ом}$ бўлиб, истебъмолчиги юнемлиридаги кучланиш $U_1 = 220 \text{ В}$ бўлган, линия юнемлиридаги кучланиш $U_2 = 220 \text{ В}$ бўлган.




1.1. расм.


1.2. расм.

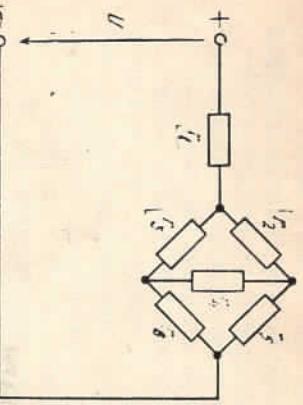


1.3-расм.

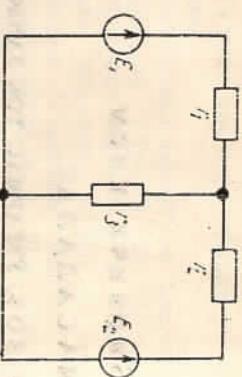

1.4-расм.

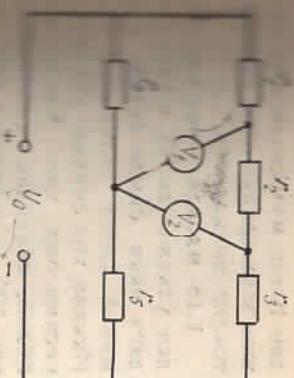

1.6-расм.

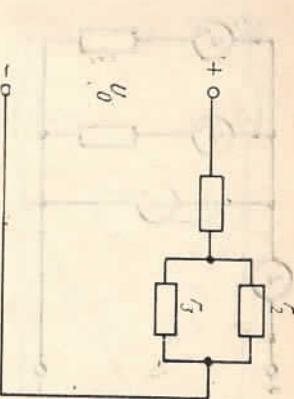

1.7-расм.

1.6-масала. Каршиликлари $r_1 = 0,25 \text{ Ом}$, $r_2 = 4,5 \text{ Ом}$, $r_3 = 1,5 \text{ Ом}$, $r_4 = 3,0 \text{ Ом}$, $r_5 = 1,5 \text{ Ом}$ ва $r_6 = 2,5 \text{ Ом}$ бўлган электр занжирнинг (1.3-расм) эквивалент каршилиги аниклансин.

1.7-масала. Хар бирининг каршилиг 20 Ом дан бўлган учта электр энергия истеъмолчиси толдуз схемада уланган (1.4-расм). Агар занжирдаги манбаарнинг электр юритувчи кучлари $E_1 = 120 \text{ В}$ ва $E_2 = 30 \text{ В}$ бўлса, занжирнинг барча қисмларидағи ток ва истеъмолчиларнинг умумий куввати аниклансин


1.8-масала. 1.7-масала электр юритувчи куч манбаси E_2 тескари улангандаги хол учун ечишсан.

1.9-масала. Параметрлари $r_1 = 20 \text{ Ом}$, $r_2 = 60 \text{ Ом}$, $r_3 = 50 \text{ Ом}$ ва $r_4 = 30 \text{ Ом}$ бўлган кўприк схема $r_5 = 5 \text{ Ом}$ каршилик оркали кучланиши $U_0 = 90 \text{ В}$ бўлган ўзгармас ток манбаига уланган (1.5-расм):

- 1) кучланиш U_{ab} вольтметрнинг кўрсатилиши бўйича неча вольтга тенг? (вольтметрнинг ички каршилиги $r_v = \infty$);
- 2) агар r_5 ва r_4 каршиликларнинг ўрни алмаштирилса, кучланиш U_{ab} кандай ўзгаради?
- 3) каршилик r_4 нинг катталигини ўзгартириш билан кучланиш $U_{ab} = 0$ га эришиш мумкини? Мумкин бўлса, унинг катталиги нимага тенг?

1.10-масала. Каршиликлари $r_1 : r_2 : r_3 = 2 : 5 : 3$ ва $r_4 : r_5 = 3 : 2$ нисбатларда таҳланган занжир (1.6-расм) кучланиши $U_0 = 200 \text{ В}$ бўлган ўзгармас ток манбасига уланган. Вольтметрлар V_1 ва V_2 нинг кўрсатишлари аниклансин.

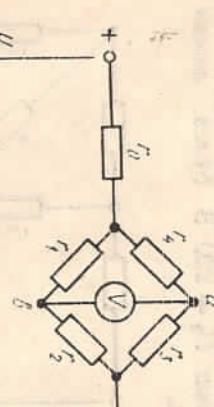
1.11-масала. 1.7-расмдаги электр занжир кучланиши $U_0 = 100 \text{ В}$ бўлган манбага уланган. Агар каршиликлар $r_1 = 16 \text{ Ом}$ ва $r_2 = 60 \text{ Ом}$ бўлиб, каршилик r_1 нинг куввати ис-



1.5-расм.

1.6-расм.

1.9-расм.

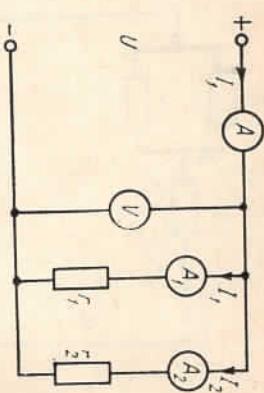

1.10. расм.

Учун линия бошидаги күчланиши неча вольтга ортириши көрсөлиниң күшими $r_{\text{лис}} = 0,0176 \text{ Ом} \cdot \text{мм}^2/\text{м}$; $\rho_{\text{ал}} = 0,0278 \text{ Ом} \cdot \text{мм}^2/\text{м}$.

Ечиш. 1.500 м узунликдаги мис симниң каршилиги

$$r_{\text{лис}} = \rho_{\text{лис}} \cdot \frac{2l}{S} = 0,0176 \cdot \frac{2 \cdot 500}{16} = 1,1 \text{ Ом.}$$

2. Мис сим ўқазилгандаги күчланишинг пасайиши

$$\Delta U_{\text{лис}} = I \cdot r_{\text{лис}} = 100 \cdot 1,1 = 110 \text{ В.}$$

3. 500 м узунликдаги алюминий симниң каршилиги

$$r_{\text{ал}} = \rho_{\text{ал}} \cdot \frac{2l}{S} = 0,0278 \cdot \frac{2 \cdot 500}{16} = 1,74 \text{ Ом.}$$

4. Алюминий сим ўқазилгандаги күчланишинг пасайиши

$$\Delta U_{\text{ал}} = I \cdot r_{\text{ал}} = 100 \cdot 1,74 = 174 \text{ В.}$$

5. Линия босида ортирилиши керак бўлган күчланишиннинг киймати

$$\Delta U = \Delta U_{\text{ал}} - \Delta U_{\text{лис}} = 174 - 110 = 64 \text{ В.}$$

6. Линия мис симдан ўқазилгандаги кувват истрофи

$$\Delta P_{\text{лис}} = \Delta U_{\text{лис}} \cdot I = 110 \cdot 100 = 11000 \text{ Вт} = 11 \text{ кВт.}$$

7. Линия алюминий симдан ўқазилгандаги кувват истрофи


$$\Delta P_{\text{ал}} = \Delta U_{\text{ал}} \cdot I = 174 \cdot 100 = 17400 \text{ Вт} = 17,4 \text{ кВт.}$$

8. Симларни алмаштириш туфайли юзага келган күшими кувват истрофи

$$\Delta P = \Delta P_{\text{ал}} - \Delta P_{\text{лис}} = 17,4 - 11 = 6,4 \text{ кВт.}$$

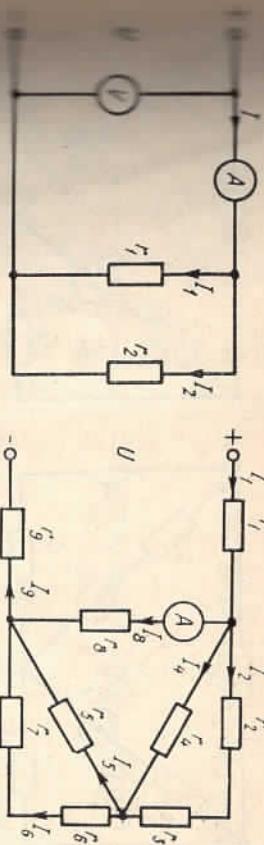1.17- масала. Аввалинг масаланинг шартлари бўйича линияниң симларни алмаштириш туфайли күшими кувват истрофи юзага келмаслиги учун (яъни линияниң параметрлари ўзгармаслиги учун) қандай кўпдаланг кесмил алюминий сим олиш мумкин?

Ечиш. $r = \rho \cdot \frac{2l}{S}$ формуладан $S = \rho \cdot \frac{2l}{r}$,



1.11. расм.

$S_{\text{ал}} = \rho_{\text{ал}} \cdot \frac{2l}{r_{\text{лис}}} = 0,0278 \cdot \frac{2 \cdot 500}{1,1} = 25,3 \text{ мм}^2$.

Линия стандарт бўйича кўндаланг кесими $S = 25 \text{ мм}^2$ бўлган алюминий сим олинса, линияниң параметрлари ўзгармайди.



1.18- масала. Кўндаланг кесим юзаси $S = 2,5 \text{ мм}^2$ бўлган алюминий мис сим калавасининг учларига 6 В күчланиши берилган учдан 3 А ток ўтди. Калаванинг узунлиги аниклансан 1000000 солиғига каршилиги $\rho = 0,0176 \text{ Ом} \cdot \text{мм}^2/\text{м}$.

1.19- масала. А-35 маркали алюминий симдан ўқазилган 10 кг узунликдаги иккى симни ўқазилгандаги кесими ўзаклигидан юзаси туттиши содир бўлди. Автоматик ажраттиц АР (автоматический разведилтель) нинг борлиги туфайли линиянига берилган ёзратилиди. Киска туташув жойини аниклаш учун линияни бўнига унинг кисмалари юз машинасининг аккумулятори 1/2 В ин 3 А ин кўрсатади. Линия босидан қандай узокклигидан юзаси туттиши содир бўлган бўлса, амперметрниң кўрсатиши аникланади ($\rho_{\text{ал}} = 0,0278 \text{ Ом} \cdot \text{мм}^2/\text{м}$).

1.20- масала. 1.11-расмдаги ўчтов асбобларининг кўрсатиши учдан 120 В ва 6 А бўлиб, параллель шохобчалардағи карнистарниң бури иккичисидан 2 марта катта бўлса, шохобчаларниң токлариниң ва каршиликларнинг катталити аниклансан.

1.21- масала. Агар 1.12-расмдаги амперметрниң кўрсатиши 1 А болса, каршилик $r_1 = r_2 = 2,5 \text{ Ом}$, $r_3 = r_4 = r_5 = 5 \text{ Ом}$ болса, тоғлиқ $r_6 = 10 \text{ Ом}$ дан бўлса, занжиринг барча тармоқларниң токлариниң юзага берилган күчланиш хамда занжирининг куввати оларни опекланисин.

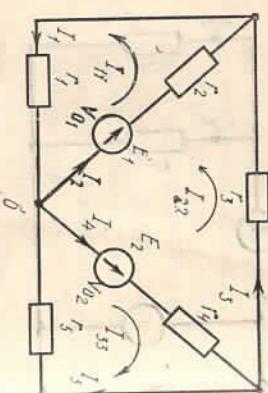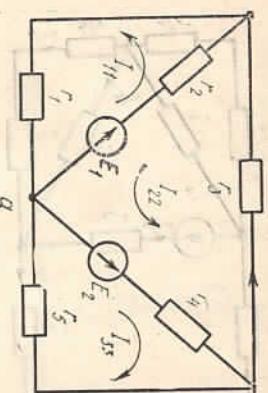1.22- масала. Электр энергияси манбаининг ички каршилиги 0,4 Ом, тоғлиқ каршилиги $r_t = 20 \text{ Ом}$ бўлиб, манбаининг ички порфи 40 Вт ни ташкил этса, манба кисмаларидаги күчланинг электр торитувчи кути ва ташки занжирга бера оланинг куввати опекланисин.



1.13- расм.

1.23- масала. 1.13-расм, *a* да берилған электр занжирининг тармокларидаги токлар ва күчланишларнинг пасайишни контурлари усули ёрдамыда аниклансан. Барча мустакил контурларниң ечиши кирхгоффиң иккинчи қонуни асосида текширилсін. Бунда $E_1 = 20 \text{ В}$, $E_2 = 24 \text{ В}$, $r_{01} = 2 \Omega$, $r_{02} = 3 \Omega$, $r_1 = 5 \Omega$, $r_2 = 8 \Omega$, $r_3 = 5 \Omega$, $r_4 = 7 \Omega$, $r_5 = 10 \Omega$.

Ечиш. Схемада мустакил контурларга түзилген йұналишни иктиерий тарабалаб оламиз. Хар бир контурға түзилген тегнгламаларнинг үмуми күйидеги бўлади:

$$E_{11} = r_{11} \cdot I_{11} + r_{12} \cdot I_{21} + r_{13} \cdot I_{31},$$

$$E_{22} = r_{21} \cdot I_{11} + r_{22} \cdot I_{22} + r_{23} \cdot I_{32},$$

$$E_{33} = r_{31} \cdot I_{11} + r_{32} \cdot I_{22} + r_{33} \cdot I_{33}.$$

Контурулардаги ЭЮК лар, контурларниң қаршиликлари шендош тармокларниң қаршиликларини хисоблаймиз:

$$E_{11} = E_1 = 20 \text{ В}; \quad E_{22} = E_2 - E_1 = 24 - 20 = 4 \text{ В}; \quad E_{33} = E_2 = 24 \text{ В};$$

$$r_{11} = r_1 + r_{01} + r_2 = 5 + 2 + 8 = 15 \Omega;$$

$$r_{22} = r_{01} + r_2 + r_3 + r_4 + r_{02} = 2 + 8 + 5 + 7 + 3 = 25 \Omega;$$

$$r_{33} = r_{02} + r_4 + r_5 = 3 + 7 + 10 = 20 \Omega;$$

$$\begin{aligned} r_{12} &= r_{21} = -(r_{01} + r_2) = -(2 + 8) = -10 \Omega; \\ r_{23} &= r_{32} = r_{02} + r_4 = 3 + 7 = 10 \Omega. \end{aligned}$$

I_{11} ва I_{22} контур токлари қарама-қарши томонларга йўналганлиги учун $r_{12} = r_{21}$ қаршиликларниң киймати манғый бўлади, r_{13} ва r_{31} қаршиликлар эса нолга тент.

Тенгламаларни ечиш учун аникловчиликар усулини кўллашмай

тармокларни аниклаймиз:

$$I_{11} = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{6400}{4000} = 1.6 \text{ А};$$

$$I_{22} = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{1600}{4000} = 0.4 \text{ А};$$

$$I_{33} = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{4000}{4000} = 1 \text{ А}$$

тармоклардаги токларни аниклаймиз:

$$\begin{aligned} I_1 &= I_{11} = 1.6 \text{ А}; & I_2 &= I_{11} - I_{22} = 1.6 - 0.4 = 1.2 \text{ А}; \\ I_6 &= I_{22} = 0.4 \text{ А}; & I_4 &= I_{33} + I_{22} = 1 + 0.4 = 1.4 \text{ А}; \\ I_5 &= I_{33} = 1 \text{ А}. \end{aligned}$$

тармоклардаги күчланишларнинг пасайишни аниклаймиз:

$$U_1 = I_1 \cdot r_1 = 1.6 \cdot 5 = 8 \text{ В};$$

$$U_2 = I_2 \cdot (r_2 + r_{01}) = 1.2 \cdot (8 + 2) = 12 \text{ В};$$

$$U_3 = I_3 \cdot r_3 = 0.4 \cdot 5 = 2 \text{ В};$$

$$U_4 = I_4 \cdot (r_4 + r_{02}) = 1.4 \cdot (7 + 3) = 14 \text{ В};$$

$$U_5 = I_5 \cdot r_5 = 1 \cdot 10 = 10 \text{ В}.$$

Схемада тармоклардаги токларнинг жақиқий йұналишлари бўйича чоюмиз (1.13-расм, б).

Биримларни кирхгоффиң иккинчи қонуни асосида текширимиз:

$$E_1 = I_1 \cdot r_1 + I_2(r_2 + r_{01});$$

$$20 = 1.6 \cdot 5 + 1.2(8 + 2) = 8 + 12 = 20 \text{ В};$$

$$E_2 - E_1 = I_2(r_2 + r_{01}) + I_3(r_3 - I_2(r_2 + r_{01}));$$

$$4 = 20 - 1.4(7 + 3) + 0.4 \cdot 5 - 1.2(8 + 2) = 14 + 2 - 12 = 4 \text{ В}.$$

$$E_2 = I_1(r_1 + r_{02}) + I_5 \cdot r_5;$$

$$24 = 1.4 \cdot (7 + 3) + 1 \cdot 10 = 14 + 10 = 24 \text{ В}.$$

1.14 масала. 1.23- масалада берилганлардан фойдаланиб, тармоклар суперпозиция усули ёрдамыда аниклансан

$$\Delta = \begin{vmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 15 & -10 & 0 \\ -10 & 25 & 10 \\ 0 & 10 & 20 \end{vmatrix} = 7500 - 1500 - 2000 = 4000$$

I_1 жыл I_2 токларни аниклаймиз:

$$I'_1 = I'_2 \cdot \frac{r_{3,4,5}}{r_1 + r_{3,4,5}} = \frac{3}{2} \cdot \frac{10}{5+10} = 1 \text{ A};$$

$$I'_3 = I'_2 \cdot \frac{r_1}{r_1 + r_{3,4,5}} = \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{5+10} = 0,5 \text{ A}.$$

1.14-расм, σ дан I'_1 ва I'_3 токларни топамиз:

$$I'_1 = I'_3 \cdot \frac{r'_4}{r'_4 + r_5} = \frac{1}{2} \cdot \frac{10}{10+10} = \frac{1}{4} = 0,25 \text{ A};$$

$$I'_3 = I'_3 \cdot \frac{r'_4}{r'_4 + r_5} = \frac{1}{2} \cdot \frac{10}{10+10} = \frac{1}{4} = 0,25 \text{ A}.$$

Бул фокет E_3 манба тасьрида хосил бўлган тармоқ токларни топадибимиз (1.14-расм, 2)

$$r'_2 = r_3 + r_{01} = 2 + 8 = 10 \text{ Ом}.$$

Симонин солдалашириб 1.14-расм, ∂ даги кўринишга келади:

$$\text{Булда } r_{1,2,3} = r_3 + \frac{r_1 \cdot r'_2}{r_1 + r'_2} = 5 + \frac{5 \cdot 10}{5+10} = \frac{25}{3} = 8,33 \text{ Ом}.$$

I_1 токини аниклаймиз:

$$I'_1 = \frac{E_3}{r_4 + r_{03} + \frac{r_{1,2,3} \cdot r_5}{r_{1,2,3} + r_5}} = \frac{24}{7+3+\frac{25/3 \cdot 10}{25/3+10}} = \frac{33}{20} = 1,65 \text{ A}.$$

I_1 жыл I_2 токларни аниклаймиз:

$$I'_1 = I'_2 \cdot \frac{r_5}{r_{1,2,3} + r_5} = \frac{33}{20} \cdot \frac{10}{25/3+10} = \frac{9}{10} = 0,9 \text{ A};$$

$$I'_3 = I'_2 \cdot \frac{r_{1,2,3}}{r_{1,2,3} + r_5} = \frac{33}{20} \cdot \frac{25/3}{10+25/3} = \frac{3}{4} = 0,75 \text{ A}.$$

1.14-расм, ℓ дан I'_1 ва I'_2 токларни аниклаймиз:

$$I'_1 = I'_3 \cdot \frac{r'_2}{r_1 + r'_2} = 0,9 \cdot \frac{10}{5+10} = \frac{3}{5} = 0,6 \text{ A};$$


$$I'_2 = I'_3 \cdot \frac{r_1}{r_1 + r'_2} = 0,9 \cdot \frac{5}{5+10} = \frac{3}{10} = 0,3 \text{ A}.$$

I'_2 токини аниклаймиз:

$$I'_2 = \frac{E_3}{r_2 + r_{01} + \frac{r_1 \cdot r_{3,4,5}}{r_1 + r_{3,4,5}}} = \frac{20}{8+2+\frac{5 \cdot 10}{5+10}} = \frac{3}{2} = 1,5 \text{ A};$$

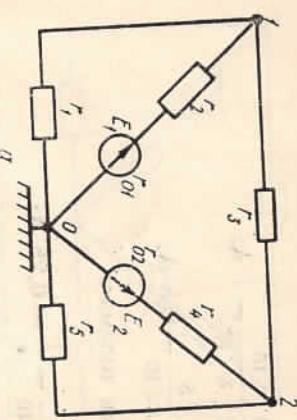1.14-расм, σ на ε лардан биргаликда фойдаланиб, супремумни топадибимиз:

$$I_1 = I'_1 + I'_2 = 1 + 0,6 = 1,6 \text{ A};$$



1.15-расм.

$$I_2 = I'_1 - I'_2 = 1,5 - 0,3 = 1,2 \text{ A};$$

$$I_3 = I'_3 - I'_4 = 0,9 - 0,5 = 0,4 \text{ A};$$

$$I_4 = I'_1 - I'_4 = 1,65 - 0,25 = 1,4 \text{ A};$$

$$I_5 = I'_5 + I'_6 = 0,25 + 0,75 = 1 \text{ A}.$$

Агар тармокларда E_1 ва E_2 ЭБОК лар хосил киган токларниң жакиңнинг йўналишлари турлича бўса, у холда токларниң жакиңнинг йўналишлари катта ток томонга бўлади (1.14-расм, e).

1.25-масала. 1.23-масалада берилганлардан фойдаланиб, 1.15-расм, a да тасвирланган электр занжир тармокларидаги токлар туғун потенциаллари усули билди аниқлансин.

Ечиши. Чизмадаги битта туғуни 1.15-расм, a да кўрастиган дик ерга туташтирамиз, бу туғундаги потенциал нолга тенг бўлади. I' ва 2 туғулардаги потенциалларни тегишли равишда φ_{11} ва φ_{22} лар билан белгилаймиз. Бу потенциалларни аниқлаш учун иккита тенглама тузилади:

$$I'_1 = g_{11}\varphi_{11} + g_{12}\varphi_{22},$$

$$I'_2 = g_{21}\varphi_{11} + g_{22}\varphi_{22},$$

бу ерда $g_{12} = g_{21}$ — туғулар орасидаги ўтказувчаник, g_{11} ва g_{22} туғуларнинг ўтказувчанилиги. Бу қийматларни аниқлаймиз:


$$I'_1 = E_1 \cdot \frac{1}{r_2 + r_{01}} = 20 \cdot \frac{1}{8+2} = \frac{20}{10} = 2 \text{ A};$$

$$I'_2 = E_2 \cdot \frac{1}{r_1 + r_{02}} = 24 \cdot \frac{1}{7+3} = \frac{24}{10} = 2,4 \text{ A};$$

$$g_{11} = \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2 + r_{01}} + \frac{1}{r_3} = \frac{1}{5} + \frac{1}{8+2} + \frac{1}{5} = 0,5 \text{ Ом}^{-1};$$

$$g_{22} = \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_1 + r_{02}} + \frac{1}{r_4} = \frac{1}{5} + \frac{1}{7+3} + \frac{1}{10} = 0,4 \text{ Ом}^{-1};$$
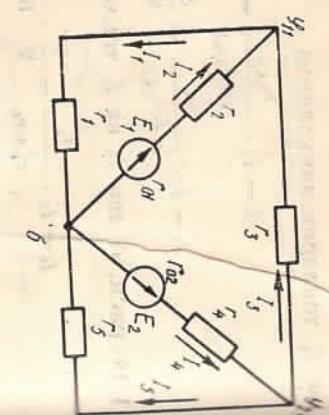
$$g_{12} = g_{21} = -\frac{1}{r_3} = -\frac{1}{5} = -0,2 \text{ Ом}^{-1}.$$



1.16-расм.

Чиromoқларниң потенциалини аниқлаймиз:

$$\varphi_{11} = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{1,28}{0,16} = 8 \text{ В};$$

$$\varphi_{22} = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{1,6}{0,16} = 10 \text{ В}.$$

Чиromoқлардаги токларни аниқлаймиз:

$$I_2 = \frac{E_1 - \varphi_{11}}{r_2 + r_{01}} = \frac{20 - 8}{8+2} = 1,2 \text{ A};$$


$$I_3 = \frac{\varphi_{22} - \varphi_{11}}{r_3} = \frac{10 - 8}{5} = 0,4 \text{ A};$$

$$I_4 = \frac{E_2 - \varphi_{22}}{r_4 + r_{02}} = \frac{24 - 10}{7+3} = 1,4 \text{ A};$$

$$I_5 = \frac{\varphi_{11} - 0}{r_5} = \frac{8}{10} = 1 \text{ A}.$$

Чиromoқ токори потенциал-шеше потенциал томонга оғзиб ол учун токларниң жакиңнинг йўналишини курсата-ниб. 1.23-масала.

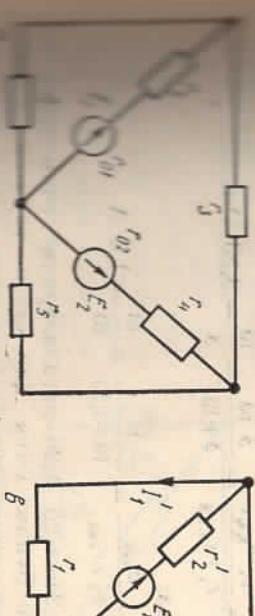Чиromoқ токори потенциал-шеше потенциал томонга оғзиб ол учун токларниң жакиңнинг йўналишини курсата-ниб. 1.23-масала.



1.16-расм.

Берилган масалаларни ечиш усулларини солиштириб, кале
түсул битта тармокдаги токни ва кайси түсул барча тармокларды
ти токларни аниклаша самара ради түгрисида хулоса бе-
рилсин (1.16-расм, a).
Ечиш. Чизмадаги хамма манбаларни битта эквивалент ЭЮК
генераторига алмаштириб, күйнеги схемани хосил Қылымн
(1.16-расм, б)

$$r'_2 = r_2 + r_{01}; \quad r'_4 = r_4 + r_{02}.$$

Иккинчи тармокдаги ток күйдегига тенг болады:

$$I_2 = \frac{E_{\text{екн}}}{r'_2 + r_{\text{екн}}}.$$

1.17-расм.

Энди $E_{\text{екн}}$ ва $r_{\text{екн}}$ ни аниклаш керак.
Эквивалент генераторнинг ЭЮК и салт ишлаш режиминде
аникланади (1.16-расм, б)

$$E_{\text{екн}} = U_0.$$

Салт ишлаш режимидеги күчләнеш ЭЮК E_1 ва каршилик r_1
даги күчләнеш пасайшининг алгебраик йигиндиндиларига тенг, энди

$$U_0 = E_1 - I'_1 \cdot r_1.$$

I'_1 токини аниклаш учун аввал I'_4 токни аниклайдыз:

$$I'_4 = \frac{E_2}{r_1 + r_3 + r_5} = \frac{24}{10 + \frac{(5+5) \cdot 10}{(5+5)+10}} = \frac{24}{15} = 1,6 \text{ А;}$$

$$I'_1 = I'_4 \cdot \frac{r'_5}{r_5 + r_4 + r_1} = \frac{24}{15} \cdot \frac{10}{10+5+5} = \frac{12}{15} = 0,8 \text{ А.}$$

Эквивалент генераторнинг ЭЮК ини аниклайдыз.

$$E_{\text{екн}} = U_0 = 20 - 0,8 \cdot 5 = 16 \text{ В.}$$

Эквивалент каршилик $r_{\text{екн}}$ ни I ва 0 нүктега нисбетен схема
ни бирин-кетин ўзгартириб аникланади (1.16-расм, б):

$$r_{4,5} = \frac{r'_4 \cdot r_5}{r'_4 + r_5} = \frac{10 \cdot 10}{10+10} = 5 \text{ Ом;}$$


$$r_{3,4,5} = r_3 + r_{4,5} = 5 + 5 = 10 \text{ Ом;}$$

$$r_{\text{екн}} = \frac{r_1 \cdot r_{3,4,5}}{r_1 + r_{3,4,5}} = \frac{5 \cdot 10}{5+10} = \frac{10}{3} = 3,33 \text{ Ом.}$$

I_2 токини аниклайдыз:

$$I_2 = \frac{E_{\text{екн}}}{r'_2 + r_{\text{екн}}} = \frac{15}{10+3,33} = \frac{45}{40} = 1,2 \text{ А.}$$

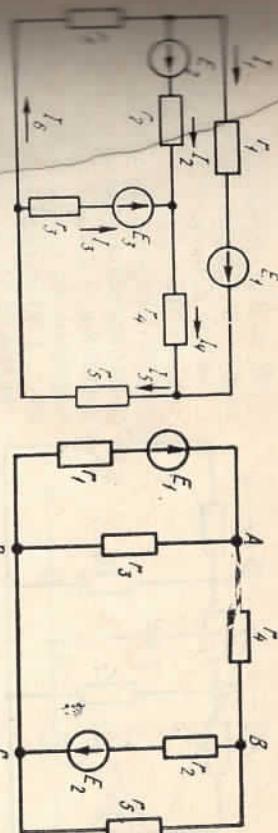Хулоса 1.23; 1.24; 1.25; 1.26-масалаларнинг ечимларини төң
лил килиб күрамиз. Бунинг учун хар кайси түсул билан суюн
гаңдаги операциялар сонини хисоблаш чыкамиз.



1.18-расм.

1. Ечишларда факат битта тармок токини аниклаш учун бажа-
руннан операциялар сони:

1) контур токлари усули билан ечишда -14 та;

2) суперипозиция усули билан ечишда -11 та;

3) түгүн потенциаллари усули билан ечишда -6 та;

4) эквивалент генератор усули билан ечишда операция-
леник, эквивалент генератор усули билан ечишда операция-

леник, эквивалент генератор усули билан ечиш да.

5) онын камрок экан.

6) Ҙишиларда схеманинг барча тармокларидаги токларни то-

7) учун бакарлыгын операциялар сони:

1) контур токлари усули билан ечишда -18 та;

2) суперипозиция усули билан ечишда -21 та;

3) түгүн потенциаллари усули билан ечишда -15 та;


4) эквивалент генератор усули билан ечиш да.

Бу колда түгүн потенциаллари усули билан ечиш йүли кү-

йнен күрүштүр.

1.17-масада. 1.17-расмда күрсатылган электр зангирилаты
шынтарынан тақсимланиши аникланасын. Хисоблаш контур токлари
түннелдердін булмады бакарлыб, натижалари Кирхгоф тенглемалари
ниң түрлөрүндөн түшсүрүлсөн.

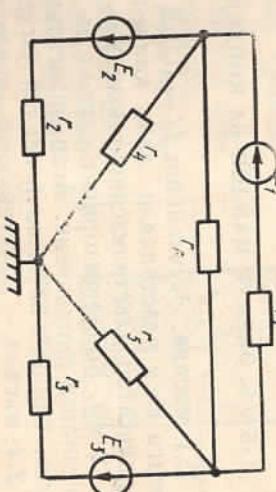1.18-масада. 1.17-расмда күрсатылган электр зангирилаты
шынтарынан тақсимланиши аникланасын. Хисоблаш контур токлари
түннелдердін булмады бакарлыб, натижалари Кирхгоф тенглемалари
ниң түрлөрүндөн түшсүрүлсөн.



1.19-расм.

$$E_1 = 3 \text{ В}, E_2 = 20 \text{ В}, E_3 = 5,6 \text{ В}, r_1 = 3 \text{ Ом}, r_2 = 1,6 \text{ Ом}, r_3 = 0,8 \text{ Ом}, r_4 = 2,8 \text{ Ом}, r_5 = 4 \text{ Ом}, r_6 = 1,5 \text{ Ом} \text{ бўлса,}$$

1.19-расмдаги токларниң тақсимланishi түгун потенциаллари усули ёрдамида аникланси.

1.30-масала. Агар 1.20-расмдаги электр занжирда $E_1 = 80 \text{ В}, E_2 = 60 \text{ В}; r_1 = 6 \text{ Ом}, r_2 = 10 \text{ Ом}, r_4 = 50 \text{ Ом} \text{ ва } r_5 = 10 \text{ Ом} \text{ бўлса, занжирнинг } r_3$

шоҳобчасидаги токнинг нолга тенг булишини (каршилик

r_3 нинг кийматидан катъи на-зар) эквивалент генератор усули ёрдамида исбот этинг.

1.31-масала. ЭЮК манба-лари $E_1 = 60 \text{ В}, E_2 = 120 \text{ В}$ ва Каршиликлари $r_1 = r_2 = 6 \text{ Ом}, r_3 = r_4 = 12 \text{ Ом}, r_5 = r_6 = 4 \text{ Ом}$ бўлган электр занжир каршиликларидаги кучланиш ва токларниң тақсимланиши суперпозиция (устлаш) усули билан хисоблансин (1.21-расм).

1.32-масала. Агар $E_1 = 120 \text{ В}, E_2 = 60 \text{ В}, E_3 = 48 \text{ В}; r_1 = 5 \text{ Ом}, r_2 = r_4 = 12 \text{ Ом}, r_3 = 6 \text{ Ом}, r_5 = 2 \text{ Ом}, r_6 = 7 \text{ Ом}, r_7 = 4 \text{ Ом} \text{ бўлса Кирхгоф тент-ламаларидан фойдаланиб 1.22-расмда тасвирланган электр занжирининг барча кисмларидаги кучланиш ва токларниң тақсимланиши хисоблансин.$

2-БОБ. ЭЛЕКТР МАЙДОН ВА КОНДЕНСАТОРЛАР

2.1-масала. Кучланиши $U = 100 \text{ В}$ бўлган ўзгармас ток тармоғига ясси пластинкалар ҳаво конденсатори уланган. Хар бир конденсатор пластинкасининг юзи $S = 100 \text{ см}^2$, уларнинг оралиги $d = 2 \text{ мм}$. Конденсаторнинг сиғими ва электр майдонининг кучланнлиги аниклансин. Агар диэлектрик сиғатида слюда ишлатилса, олинган натижалар кандай ўзгаради?

2.2-масала. Пластинкалар оралиги $d = 0,3 \text{ см}$ бўлган ясси конденсатор $U = 20 \text{kV}$ кучланишга уланган. Агар диэлектрик

сиғатида электротехник картон ишлатилган бўлса, конденсаторнинг электр майдони кучланганлиги аниклансин.

Агар Ҳавонинг электр чидамлигини $U_{\text{чид}} = 32 \text{ кВ/см}$ бўлса,

шундай конденсаторни ҳаво оравлини билан бажариши мумкинми?

2.3-масала. Агар диэлектрик сиғатида калинлиги $d = 0,5 \text{ мм}$ ли слюда ишлатилган бўлса, ясси конденсатор уланиши мумкин бўлган энг катта кучланиш аникланси.

2.4-масала. Сиғими 10 мкФ бўлган ясси конденсатор пластинкаларининг оралиги $d = 3 \text{ мм}$, диэлектриклиги электр майдоннинг кучланганлиги $E = 10 \text{ кВ/м}$ бўлса, конденсатор электр майдон энергиясининг Канчага тенглиги аниклансан.

2.5-масала. Сиғими $C_1 = 100 \text{ мкФ}$, бошланғич заряди $q_0 = 0,06 \text{ мкФ}$ бўлган конденсатор, сиғими $C_2 = 44 \text{ мкФ}$ ли зарядланмаган конденсаторга паралел уланган. Конденсатор C_1 нинг кучланиши конденсатор C_2 билан уланишига қадар ва улангандан кейин канчага тенг бўлган?

2.6-масала. Сиғимлари $C_1 = 40 \text{ мкФ}, C_2 = 60 \text{ мкФ}$ ва $C_3 = 120 \text{ мкФ}$ бўлган учта конденсатор кучланиши суперпозиция (устлаш) усули билан жамланган энергия аниклансан.


2.7-масала. 1.23-расмда тасвирланган занжирларниң конденсаторларнинг эквивалент сиғими аниклансан: $C_1 = C_7 = 4 \text{ мкФ}, C_2 = 1 \text{ мкФ}, C_3 = 1,4 \text{ мкФ}, C_4 = 0,6 \text{ мкФ}, C_5 = C_6 = 1 \text{ мкФ}.$

2.8-масала. Кучланиши $U = 220 \text{ В}$ бўлган ўзгармас ток тармоғига иккича катламли ясси конденсатор уланган (1.24-расм). Диэлектрик сиғатида слюда ($\epsilon_r = 6, d_1 = 4 \text{ мм}$) ва электрокартон ($\epsilon_2 = 2, d_2 = 4 \text{ мм}$) ишлатилган. Глястинканинг юзи $S = 10 \text{ см}^2$. Конденсаторнинг сиғими C_9 ва хар қайси изоляция катламилаги кучланиши U_1 ва U_2 аникланси.


2.9-масала. Аввали масалада берилганлардан фойдаланиб куйиладиги аникланси:

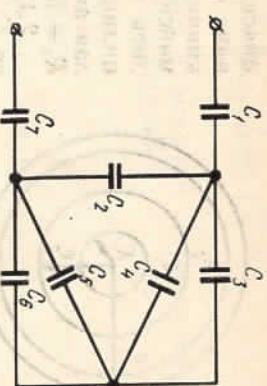- 1) хар бир катлам ва бутун конденсаторнинг майдон энергияси;
- 2) хар бир катламдаги электр майдон кучланганлиги.

Агар изоляция сиғатида факат слюда ёки электрокартон ишлатилса, конденсаторнинг электр майдон кучланганлиги кандай ўзгаради?



1.24-расм.

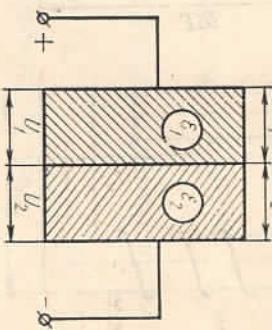

1.24-расм.

дияси бўлган дилингрик конденсаторниң сиғими аниқлансан. Биринчи ва иккинчи катламларнинг дилэлектрик доимийси $\epsilon_1 = 2$ ва $\epsilon_2 = 6$. Цилиндрниң узунлиги $l = 1$ м. 1.25-расмда конденсатор дилиндинг кўндаланг кесими тасвирланган. Бу ерда $R_1 = 3$ мм, $R_2 = 7$ мм, $R_3 = 13$ мм.

2.11-масала. Сиғимлари $C_1 = 80$ мкФ ва $C_2 = 120$ мкФ бўлган конденсаторлар ўзгармас кучланиш манбаига кетма-кет уланган. Агар биринчи конденсаторнинг электр майдон энергияси $W_s = 0,9$ ЖК бўлса, занжирга берилган кучланиш ва конденсаторларда кучланишнинг аниқлансан.

3-БОБ. ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ

3.1-масала. Узунлиги $l = 30$ см, диаметри $d = 6$ см ва ўрамлар сони $w = 1000$ бўлган фалтакдан ўтаётган ток 3 А бўлса, магнит майдонининг кучланганлиги H , магнит индукцияси B ва фалтак ичидаги магнит оқими Φ аниқлансан.

3.2-масала. Ички радиуси $R_1 = 5$ мм, ташки радиуси $R_2 = 10$ мм бўлган трубасимон симдан 10 А ток ўтмоқда. Сим ўқидан $x = 3, 5, 10, 20$ ва 40 мм (1.25-расм) ораликларда жойлашган.

Нуқталардаги магнит майдонининг кучланганлиги аниқлансан.

3.3-масала. 1.27-расмда тасвирланган электромагнитнинг ўзаги хаво оралиғисиз ясалган бўлса, магнитловчи куч куидагига тенг бўлади:

$$Iw = H_n \cdot l_n = 924 \cdot 0,9 = 832 \text{ А.}$$

У холда чулғамдаги ток

$$I = \frac{Iw}{w} = \frac{3230}{3000} = 1,08 \text{ А.}$$

3.4-масала. 1-27-расмда тасвирланган электромагнит чулғамидан $I = 1,08$ А ток ўтгана, ўзакдаги магнит оқими $\Phi = 2,5 \times 10^{-3}$ Вб га тенг. 3.3-масалада берилганлардан фойдаланислан. Агар электромагнит чулғамдаги ток микдорини ўзгартирилса, ўзакдаги магнит оқими, хаво оралиги нолгача камайтирилса,

микдори кандай ўзгаради? Ечиш. Агар хаво оралини нолга тенг бўлса, $Iw = H_n l_n$, у холда

$$H_n = \frac{Iw}{l_n} = \frac{108 \cdot 3000}{0,9} = 3600 \text{ А/м.}$$




Магнитланиш этри чизифидан пўлат ўзакдаги магнит индукциясининг микдорини аниқлаймиз:

$$B_n = 1,56 \text{ Тл} = 15600 \text{ Гс.}$$

Электромагнитнинг пўлат ўзагидаги магнит оқими

$$\Phi = B_n \cdot S = 1,56 \cdot 25 \cdot 10^{-4} = 39 \cdot 10^{-4} \text{ Вб.}$$

1.27-расм.

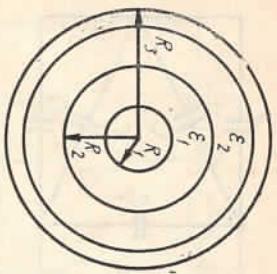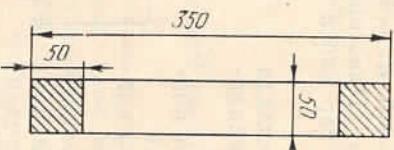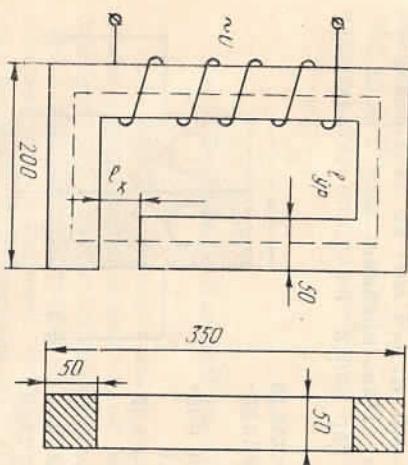

Хаво оралиғидаги майдон кучланганлиги:
Магнитловчи куч занжир айrim участкаларидаги магнит кучланганликларининг йигиндисига тенг:

$$H_x = 0,8 \cdot B_n = 0,8 \cdot 10000 = 8,00 \text{ А/см} = 8 \cdot 10^5 \text{ А/м.}$$

Магнитловчи куч занжир айrim участкаларидаги магнит кучланганликларининг йигиндисига тенг:

$$Iw = H_n l_n + H_x l_x = 924 \cdot 0,897 + 8 \cdot 10^5 \cdot 0,003 = 3230 \text{ А;}$$

$$l_n = 2 \cdot 150 + 2 \cdot 300 - 3 = 897 \text{ м.}$$

Электромагнит чулғамдаги ток

1.25-расм.

1.25-расм.

20

1.27-расм.

21

3-5-масала. 1.28-расмда тасвирланган электромагнит чүлдөмилан ўтаетган ток $I = 1,5 \text{ A}$, ўрамлар сони $w = 1600$ га бўлса, унинг тортиш кучи аниклансин. Пўлат ўзак электротехник листлардан йигилган.

Ечиш. Пўлат ўзак магнит қаршилигининг кичик бўлишига қонармасдан магнитловчи кучнинг катта қисми хаво оралифида сарф бўлади.

У холда хаво оралифидаги магнит кучланганлиги кўйидаги формуладан аникланди:

$$H_x = \frac{Iw}{2l_x} = \frac{1,5 \cdot 1600}{2 \cdot 2 \cdot 10^{-3}} = 6 \cdot 10^5 \text{ A/m.}$$

Магнит индукцияси

$$B_x = B_1 = B_2,$$

$$B_{x_1} = \mu_0 \cdot H_{x_1} = 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 6 \cdot 10^5 = 0,754 \text{ Тл.}$$

Магнитланиш этри чизигидан $B = 0,754 \text{ T}$ учун пўлатдаги магнит кучланганлигини аниклаймиз:

$$H_{x_1} = H_{x_2} = 290 \text{ A/m.}$$

Хисоблаши кўйидаги тенглама билан текшириб кўрамиз:

$$H_{x_1} \cdot l_1 + H_{x_2} \cdot l_2 + H_{x_3} \cdot 2l_x = Iw;$$

$$l_1 = 2 \cdot 0,2 + 2 \cdot 0,153 = 0,506 \text{ м};$$

$$290 \cdot 0,5 + 290 \cdot 0,2 + 6 \cdot 10^5 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 10^{-3} = 2673.$$

Хисоб етарли аник бўлмаганлиги учун кучланганлик H_x ни иккичинчи марта хисоблаб кўрамиз:

$$H_{x_{11}} = \frac{Iw - H_{x_1} \cdot l_1 - H_{x_2} \cdot l_2}{2l_x} = \frac{2400 - 290 \cdot 0,5 - 290 \cdot 0,2}{2 \cdot 2 \cdot 10^{-3}} = 5,5 \cdot 10^5 \text{ A/m};$$

$$B_{x_{11}} = \mu_0 \cdot H_{x_{11}} = 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 5,5 \cdot 10^5 = 69 \cdot 10^{-2} \text{ Тл.}$$

Магнитланиш этри чизигидан пўлатдаги кучланганликини аниклаймиз:

$$H_{x_{11}} = H_{x_{11}} = 256 \text{ A/m.}$$

Хисобни тенглама билан текшириб кўрамиз:

$$256 \cdot 0,5 + 256 \cdot 0,2 + 5,5 \cdot 10^5 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 10^{-3} = 2380.$$

Зарур бўлгандага хисобни шу тартибда давом этириб, аникрофк каталига олиш мумкин. Амалда якироқ кийматни аниклайди.

Электромагнитнинг кўтариш кучи

$$F = \frac{B^2 \cdot S \cdot 10^7}{8\pi} = \frac{(69 \cdot 10^{-2})^2 \cdot 2 \cdot 9 \cdot 10^{-4} \cdot 10^7}{8 \cdot 3,14} = 336 \text{ Н} = 34,2 \text{ кГк.}$$

4-0-масала. Агар электромагнит кутблари ва

орасилга бўлса, масофа

га тенг бўлса, унинг

орасилга кандай ўзага

бўлалги масалада бе-

лислорида Карадин)

1,7-масала Узати Э-11

электротехник пў-

ародийнилардан ясалган

электромагнитнинг ўзагама-

ни 1-ди расмдакўрсатилган.

100 кГк токни кўтариши

бўлган магнит

микдори 1,28-расм

ни яобоси.

1-я масала. Кўдаланг кесим юзи 20 см^2 бўлган ёғочдан ясал

ган ўзаксимони ўзакка бир текис жойлашган 1000 ўрамдан ибо-

ну бўлган чулғам жойластирилган. Чулғам оркали ўтаетган

коталиги хар секундига 1 А дан ортиб бормоқда. Маг-

ни куч чизигидан ўтрача узунлиги $l_y = 50 \text{ см}$ бўлган гал-

лоний ўзидукция, электр юритувчи кучи аниклансин.

Ероғи, ўзидукция электр юритувчи кучни кўйидаги форму-

му юбори иштказмиз:

$$e = - L \frac{di}{dt}.$$

Тон бир текис ўзагарганида:

$$e = - L \frac{\Delta I}{\Delta t},$$

Чи то $I/M = 1 \text{ A/c}$ га тенг бўлган берилган катталик.

Индуктивлитетини аниклаймиз:

$$L = \frac{w^2}{R_{\text{магн}}},$$

Чи то $w =$ Галтак ўрамлари сони.

Магнитланиш этри чизигидан пўлатдаги катталикни ани-

клаймиз:

$H_{x_{11}} = H_{x_{11}} = 256 \text{ A/m.}$

Хисобни тенглама билан текшириб кўрамиз:

$$256 \cdot 0,5 + 256 \cdot 0,2 + 5,5 \cdot 10^5 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 10^{-3} = 2380.$$


Зарур бўлгандага хисобни шу тартибда давом этириб, аникро-

фк катталига олиш мумкин.

Амалда якироқ кийматни аниклайди.


Электромагнитнинг кўтариш кучи
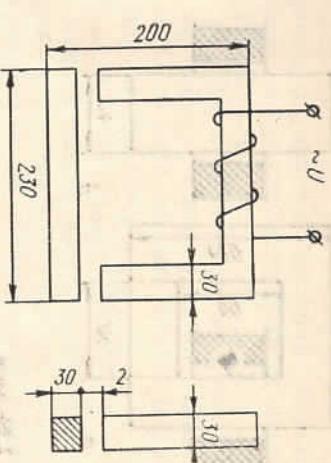
$$R_{\text{магн}} = \frac{0,5}{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 20 \cdot 10^{-4}} = 2 \cdot 10^8 \text{ 1/GН},$$



$$L = \frac{1000^2}{2 \cdot 10^8} = 0,5 \cdot 10^{-2} \text{ Гн},$$
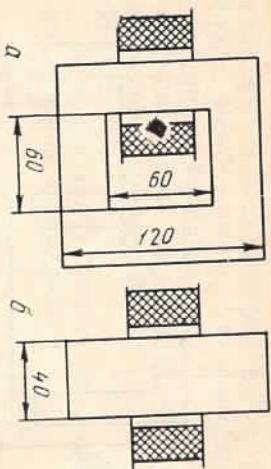
$$e = -0,5 \cdot 10^{-2} \cdot 1 = -0,005 \text{ В} = 5 \text{ мВ.}$$



3.9-масала. Чулғамниинг ўрамлар сони $w = 720$ бўлган индуктив галтакниң пултари ўзаги Э-11 маркали электротехник пулт листлардан ясалган бўлиб, унинг ўлчамлари 1.29-расм, а ва б да кўрсатилган. Индуктив галтак оркали φ А ток ўтгандан, пўлат ўзакли ғалтакниң индуктивлиги аниқланади.

Ечиш. Пўлат ўзакли ғалтакниң индуктивлиги Кўйидаги формула билан аниқланади:

$$L = \frac{\Psi}{I},$$

бу ерда Ψ — чулғам билан илашган оқим;

$$\Psi = w \cdot \Phi = w B \cdot S,$$

бу ерда B — ўзаклаби, S — ўзак кўндаланг кесимининг юзи.

Магнит майдони кучланганлигини H ни аниқлаймиз:

$$H = \frac{Iw}{l}; \quad l = (120 - 30) \cdot 4 = 360 \text{ мм};$$

$$H = \frac{2 \cdot 720}{36} = 40 \text{ А/см} = 4000 \text{ А/м.}$$

Э-11 пўлати учун магнитланиш этри чизиридан

$$B = 1,58 \text{ Тл};$$

$$\Phi = 1,58 \cdot 12 \cdot 10^{-4} \text{ Вб.}$$

Пўлат ўзакли ғалтакниң индуктивлиги:

$$L = \frac{w\Phi}{I} = \frac{720 \cdot 1,58 \cdot 12 \cdot 10^{-4}}{2} = 0,683 \text{ Гн.}$$

3.10-масала. Электромагнит чулғами ўрамларининг диаметри $D = 30$ см, ўрам ўқлари орасидали масофа $d = 0,3$ см. Ўрамлар орасидаги электромагнит кучларининг ўзаро таъсири, йўналиши ва каталаги аниқланади:

- а) номинал ток $I_{\text{ном}} = 10$ А бўлганда,
- б) киска туташув токи $I_k = 100$ А бўлганда.

4. Б О Б. БИР ФАЗАЛИ ЎЗГАРУВЧАН ТОК ЗАНЖИРЛАРИ

4.1- масала. Частотаси $f = 400$ Гц бўлган синусоидал ўзгарувчи токни даври T ва бурчак частотаси ω аниқланади?

4.2-масала. Статор чулғамларидаги саноат частотасида ток ишлаб чиқараётган гидрогенератор роторининг айланиси тезлиги 125 айл/мин бўлса, генераторининг жуфт кутблари сони ва ишлаб чиқараётган токининг даври аниқланади.

4.3-масала. Кучланиши $U = 220$ В бўлган ўзгарувчан ток тармоғига куввати $P = 600$ Вт ли электр плита уланган. Электр плитаниң тоқи, каршилиги ва $t = 3$ соат ишлаш мобайнида иштеймол килган энергия микдори аниқланади.

4.4-масала. Кувватлари $P_{\text{ном}} = 60$ Вт ва кучланиши $U_{\text{ном}} = 127$ В бўлган иккита электр лампаси, кучланиши ламиши $U_{\text{ном}} = 220$ В бўлган электр тармоғига кетма-кет уланган. Лампада кучланиши қандай тақсимланади ва иккала лампа нормал шийдай оладими?

Ечиш. Кувват ва кучланишининг номинал кийматларини аниқлаймиз: ҳар бир лампанинг номинал токининг кийматларини аниқлаймиз:

$$I_{\text{ном}} = \frac{P_{\text{ном}}}{U_{\text{ном}}} = \frac{60}{127} = 0,472 \text{ А.}$$

$$I_{\text{ном}} = \frac{P_{\text{ном}}}{U_{\text{ном}}} = \frac{200}{127} = 1,57 \text{ А.}$$

Лампа спиралиниң каршилиги:

$$r_1 = \frac{U_{\text{ном}}}{I_{\text{ном}}} = \frac{127}{0,472} = 269 \text{ Ом}; \quad r_2 = \frac{U_{\text{ном}}}{I_{\text{ном}}} = \frac{127}{1,57} = 81 \text{ Ом.}$$

Лампалар кетма-кет уланганда занжирдаги ток:

$$I = \frac{U}{r_1 + r_2} = \frac{220}{269 + 81} = 0,628 \text{ А.}$$

Лампалардаги кучланиши лампаларнинг каршиликларига тўғри пропорционал тақсимланади, яъни

$$U_1 = I \cdot r_1 = 0,628 \cdot 269 = 169 \text{ В},$$

$$U_2 = I \cdot r_2 = 0,628 \cdot 81 = 51 \text{ В.}$$

Хулоса. Куввати $P_{\text{ном}} = 60$ Вт бўлган лампа номинал кучланишидан юкорирок кучланишида бирмунча ёруғ ёниб, тезда куйинчи мумкин. Куввати $P_{\text{ном}} = 200$ Вт бўлган лампа номинал кучланишидан пасгроқ кучланишида хира ёнади.

4.5-масала. Индуктивлиги $L = 100$ мГн бўлган галтак кучланиши $\mu = 220 \cdot \sqrt{2} \sin 314t$ ва частотаси $f = 50$ Гц бўлган ўзгарувчан ток тармоғига уланган.

Кўйилагилар аниқланади:

- 1) токниң эфектив ва оний кийматлари;
- 2) кувватнинг оний ва ўртача кийматлари;
- 3) галтак магнит майдонида йигилган энергиянинг максимал юймати;

4) агар тармок кучланишининг частотаси иккя марта ортса, ток эфектив кийматининг микдори қандай ўзаради?

Ечиш. 1. Актив каршилиги кичик ($\tau \ll x_L$) бўлгани учун уни
жисобга олинмайди. $z \approx x_L$; $x_L = \omega \cdot L = 314 \cdot 100 \cdot 10^{-3} = 31,4 \Omega$
деб қабул килиш мумкин.
Токнинг эфектив қиймати:

$$I = \frac{U}{x_L} \frac{220}{31,4} = 7 \text{ A.}$$

Токнинг максимал қиймати:

$$I_m = \sqrt{2} \cdot 1 = \sqrt{2} \cdot 7 = 9,87 \text{ A.}$$

**Факат индуктив каршиликли занжири учун токнинг оний қий-
мати: $i = I_m \cdot \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) = 9,87 \cdot \sin\left(314t - \frac{\pi}{2}\right)$.**

2. Кувватнинг оний қиймати:

$$p = u \cdot i = 310,2 \cdot \sin \cdot 314t \cdot 9,87 \sin\left(314t - \frac{\pi}{2}\right) = 3080 \sin \cdot 628t.$$

3. Ғалтакнинг магнит майдонида йигъилган энергия:

$$W_{mm} = \frac{L i^2}{2}.$$

Энергиянинг максимал қиймати:

$$W_m = \frac{L \cdot i^2}{2} = \frac{0,1 \cdot 9,87^2}{2} = 4,87 \text{ ж.к.}$$

Тальминловчи тармок кучланишининг частотаси иккни марта
ортиши билан, токнинг мидори иккни марта камаиди, чунки ин-
дуktiv каршилилик иккни марта ортади:

$$x_L' = \omega' L = 2\pi f' L = 2 \cdot 3,14 \cdot 100 \cdot 10^{-3} = 62,8 \Omega.$$

4.6- масала. Кучланиши $U = 220 \text{ В}$, частотаси $f = 50 \text{ Гц}$ бўл-
ган манбага индуктив ғалтак ва конденсатор галма-галдан улан-
гандан занжиридан оқиб ўтган ток бир хил, яъни $I = 5 \text{ A}$. Ғалтак-
нинг индуктивлиги ва конденсаторнинг сифоси аниклансин.

4.7- масала. Занжирига берилган кучланишининг ва уйдаги ток-

нинг оний қийматлари $u =$



$$= 310 \sin \omega t \text{ ва } i = 14,1 \cdot \sin(\omega t +$$

+ 45°) мъалум бўлса, занжири-
нинг актив, реактив ва тўла

куватлари ва каршиликлари
аникласин.

4.8- масала. Агар синусоидал
юзарувчан ток манбанинг час-
тотаси $f = 50 \text{ Гц}$ бўлса, 4.7- ма-
саланинг мъалумотлари бўйича
конденсаторлар батареясининг
сифоси C аниклансин.

1.30- расм.

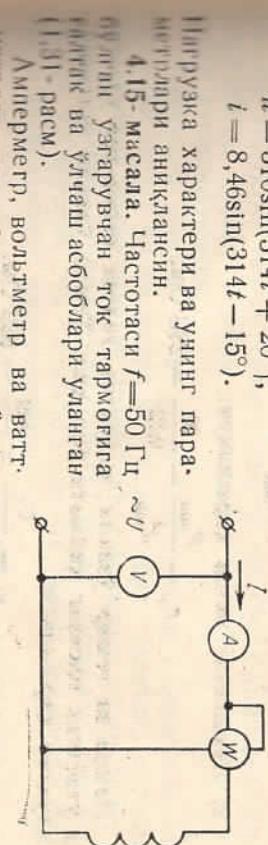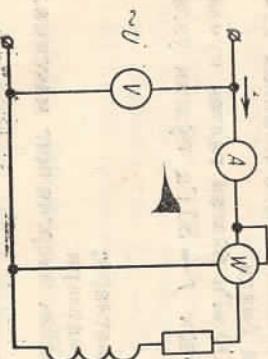

лектр занжирига улаанган амперметр ва вольтметрнинг кўрса-
тишлари $I = 10 \text{ A}$, $U = 220 \text{ В}$. Ток билан кучланиш орасидаи
фаза силжиш бурчаги $\varphi = 60^\circ$. Ваттметрнинг кўрсатилиши, занжири-
нинг актив ва индуктив каршиликлари ҳамда реактив ва тўла
куватлари аниклансин.

4.10- масала. Сифоми $79,6 \text{ мкФ}$ ли конденсатор каршилиги

$r = 15 \Omega$ бўлган реостат билан кетма-кет уланган. Агар ман-
банинг кучланиши $U = 127 \text{ В}$, частотаси $f = 50 \text{ Гц}$ бўлса зан-
жиридаги ток, реостат ва конденсатордаги кучланишининг тушуви
хомда занжирининг актив, реактив ва тўла куввати аниклансин.
Масштабда ток ва кучланишларнинг вектор диаграммаси курил-
сон.

4.11- масала. Ўзаро кетма-кет туташтирилган актив каршилик
ни индуктивликдан иборат занжири кучланиши $U = 220 \text{ В}$ ва час-
тотаси $f = 50 \text{ Гц}$ бўлган ўзарувчан ток тармоига уланган. Зан-
жирининг актив кувват истемоли $P = 387,2 \text{ Вт}$ бўлиб, ундан оқиб
утётган ток $I = 2,2 \text{ A}$.

Занжирининг актив, реактив ва тўла каршиликлари ва ғалтак-
нинг индуктивлиги аниклансин. Агар манбанинг частотаси иккни
марта ортса, занжирининг актив кувват истемоли нимага тенг
булади?

4.12- масала. Индуктивлиги $L = 0,141 \text{ Гн}$ бўлган индуктив
полтак частотаси $f = 50 \text{ Гц}$ ли ўзарувчан ток манбага уланган.
Занжиридаги токнинг ўзарари конунияти $i = 5,64 \sin \omega t$ бўлса, зан-
жири кучланиш ва кувватларнинг оний қийматларини ифода-
лари ёзилсин. Ток ва кучланишининг тасир этувчи қийматлари,
шунингдек, занжирининг реактив куввати хамда индуктив ғалтак-
ли тўланган магнит майдон энергиясининг максимал қиймати
аникласин.

4.13- масала. Актив каршилиги $r = 15 \Omega$, реактив каршилиги
 $x_L = 20 \Omega$ бўлган индуктив ғалтак кучланиши $U = 127$ вольти
уѓарувчан ток манбага уланган. Занжирининг актив, реактив
ва тўла кувватлари, шунингдек кувват коэффициенти аниклан-
син. Масштабда ток ва кучланишларнинг вектор диаграммаси
курилсин.

4.14- масала. Занжиридаги кучланиши ва токларнинг оний қий-
матлари ифодаси

$$u = 310 \sin(314t + 20^\circ);$$

$$i = 8,46 \sin(314t - 15^\circ).$$

Ингриза характеристи ва унинг пар-
метри аниклансин.

4.15- масала. Частотаси $f = 50 \text{ Гц}$, $\sim U$
бўши ўзарувчан ток тармоига
полтак ва ўзараш асобблари улаанган
(1,31- расм).
Амперметр, вольтметр ва ватт-
метрларнинг курсатилиши кўйла-
нишга тенг:

1.31- расм.

$$I = 5 \text{ А}; \quad U = 220 \text{ В}; \\ P = 1000 \text{ Вт.}$$



Галтаккинг актив каршилини
ва индуктивлиги L , реостатини
тұла күввати, шуннингдек күвват
коэффициенти анникансин. Төр
ва күчланинг вектор диф-
раммаси курилсін.

4.16-масала. Завод деңгеше $P = 12 \text{ кВт}$ күвват ишемелде
ладиган, күвват коэффициенти $\cos\varphi = 0,8$ га тенг бўлган бир
фазали галтандаш аппаратининг тўла ва реактив күввати, шулою
нинг күчланиши $U = 380 \text{ В}$, частотаси $f = 50 \text{ Гц}$.

Пайванддаш аппаратининг тўла ва реактив күввати, шулою
дек, узатылган ток тармоғига темир ўзаклиши чи уро
4.17-масала. Ўзарувчан ток тармоғига темир ўзаклиши чи уро
тив галтак оркали ЛД-30 типти люминесцент лампа уланган
(1,32-расм).
Тармоқният күчланиши $U = 220 \text{ В}$, лампанинг номинал күввати
 $P_{\text{ном}} = 30 \text{ Вт}$ ва иш токи $I_{\text{ном}} = 0,32 \text{ А}$.

Күйидагилар аниқланын:
1) лампадаги ва темир ўзаклини индуктив галтакларни күчланиши
2) лампанинг актив каршилиги ва темир ўзаклини галтакини
индуктивлиги;
3) занжирнинг реактив ва тўла күввати;

4) занжирнинг күвват коэффициенти.

Ечиш. 1. Лампадаги күчланиши тармоқ күчланининг актив
ташкыл этиувчиси деб, темир ўзакли индуктив галтакларни күчланиши
нишни эса унинг реактив ташкыл этиувчиси деб хисоблаш мүмкун
кин, чунки темир ўзакли индуктив галтаккинг актив каршилини
индуктив каршиликдан жуда ҳам кичик ($r \ll x_L$). Демак, лампа
лаги күчланиши:

$$U_{\text{ламп}} = \frac{P_{\text{ном}}}{I_{\text{ном}}} = \frac{30}{0,32} = 93,8 \text{ В.}$$

Темир ўзакли индуктив галтакларни күчланиши:

$$U_L = \sqrt{U^2 - U_{\text{ламп}}^2} = \sqrt{220^2 - 93,8^2} = 199 \text{ В.}$$

2. Лампанинг актив каршилиги:

$$r_L = \frac{P_{\text{ном}}}{I_{\text{ном}}^2} = \frac{30}{0,32^2} = 293 \text{ Ом.}$$

Лампа ва темир ўзакли индуктив галтак кетма-кет уланган
ла ўтаётган токнинг қимати бир хил. Темир ўзакли галтакини
индуктив каршилиги:

$$x_L = \frac{U_L}{I_{\text{ном}}} = \frac{199}{0,32} = 622 \text{ Ом.}$$

Темир ўзакли галтаккинг индуктивлиги:

$$L = \frac{x_L}{\omega} = \frac{622}{314} = 1,98 \text{ Гн.}$$

3. Занжирнинг реактив күввати:

$$Q = Q_L = I_L^2 \cdot x_L = 0,32^2 \cdot 622 = 63,7 \text{ Вар.}$$

Дөнжирнинг тұла күввати:

$$S = \sqrt{P_{\text{ном}}^2 + Q^2} = \sqrt{30^2 + 63,7^2} = 70,5 \text{ ВА.}$$

4. Күннег коэффициенти:

$$\cos\varphi = \frac{P_{\text{ном}}}{S} = \frac{30}{10,5} = 0,425.$$

4.18-масала. 1,32-расмдаги (4.17-масала) темир ўзакли индуктив галтаккинг ўрнига улаш мүмкін бўлган реостатининг карни
нишни анықласин.
Реостатты күвват истрофи хисобланасин. Лампа билан қандай
шартта күршиликкими? Истрофи реостат, ҳудди лампа сингари, соғ актив каршилики
жогонолы, демек, кетма-кет улангана, улардаги күчланиши
дирижеристик күшин мүмкун:

$$U = U_{\text{ламп}} + U_{\text{реост}}$$

$$U_{\text{реост}} = U - U_{\text{ламп}} = 220 - 93,8 = 126,2 \text{ В.}$$

Негізгінің каршилиги:

$$r_{\text{реост}} = \frac{U_{\text{реост}}}{I_{\text{ном}}} = \frac{126,2}{0,32} = 395 \text{ Ом.}$$

Истрофи күвват истрофи:

$$P = I_{\text{ном}}^2 \cdot r_{\text{реост}} = 0,32^2 \cdot 395 = 40,4 \text{ Вт.}$$

Жоғору, лампа билан темир ўзакли индуктив галтакни кетма-кет уланғанда, ундағы актив күвватнинг истрофи оз, чунки
актив занжирнинг күвват коэффициенти кичик. Темир
нишни оғозусту галтак ўрнига реостат улангана уни кизитыла
пайдап пілтірді.

Оғозусту галтак күннег күвват истрофи занжирнинг күвват коэффициентини
бийнен күннег күвват истрофи занжирнинг күвват коэффициенти конденсатор ёрдамида оширилди.

Мысалы, күчланиши $U = 127 \text{ В}$ ва частотаси $f = 50 \text{ Гц}$ Ги
шартта күвватнинг ток тармоғига иккита галтак кетма-кет уланған
илюстратив параметрлары:

Занжирнинг кувват коэффициенти ва токининг каттэллиги аниқлансан. Олингани натижалар бўйича ток ва кучланишларнинг вектор диаграммаси курилсин.

Ечиш. Берилган занжирнинг схемасини чизамиз (1.33-расм, а).

Занжирнинг эквивалент актив каршилиги:

$$r_s = r_1 + r_2 = 10 + 6 = 16 \text{ Ом.}$$

Фалтакларнинг реактив каршиликлири:

$$x_1 = \omega L_1 = 2\pi f L_1 = 314 \cdot 20 \cdot 10^{-3} = 6,28 \text{ Ом}$$

$$x_2 = \omega L_2 = 2\pi f L_2 = 314 \cdot 5 \cdot 10^{-3} = 15,7 \text{ Ом.}$$

Занжирнинг эквивалент тўла каршилиги:

$$x_s = x_1 + x_2 = 6,28 + 15,7 \approx 22 \text{ Ом.}$$

Занжирнинг эквивалент тўла каршилиги:

$$z_s = \sqrt{r_s^2 + x_s^2} = \sqrt{16^2 + 22^2} = 27,3 \text{ Ом.}$$

Занжирдаги ток:

$$I = \frac{U}{Z_s} = \frac{127}{27,3} = 4,66 \text{ А.}$$

Занжирнинг кувват коэффициенти.

$$\cos \varphi = \frac{r_s}{z_s} = \frac{16}{27,3} = 0,587.$$

Бу ерда φ занжирга берилган кучланиши билан ток орасидаги силжин бурчаги $\varphi = 54^\circ$. Вектор диаграммасини куриш учун занжирнинг айрил қаршиликларидаги кучланишининг тушувларини аниқлаймиз:

$$U_{a_1} = I \cdot r_1 = 4,66 \cdot 10 = 46,6 \text{ В.}$$

$$U_{p_1} = I \cdot x_1 = 4,66 \cdot 6,28 = 29,3 \text{ В.}$$

$$U_{a_2} = I \cdot r_2 = 4,66 \cdot 6 = 27,8 \text{ В.}$$

$$U_{p_2} = I \cdot x_2 = 4,66 \cdot 15,7 = 73 \text{ В.}$$


$$\text{Текшириш } U = \sqrt{(\sum U_a)^2 + (\sum U_p)^2} = \sqrt{74,4^2 + 102,3^2} = 127 \text{ В.}$$

Олинган натижалар бўйича ток ва кучланишларнинг вектор диаграммасини чизамиз (1.33-расм, б). Болангиц вектор учун ток I нинг вектори олинган. Кучланиш масштаби $m_U = 2 \text{ В/мм}$.

4.20-масала. Частотаси $f = 50 \text{ Гц}$, кучланиши $U = 220 \text{ В}$ бўлган ўзгарувчан ток тармоғига сизими $C = 5 \text{ мкФ}$ ли конденсатор уланган. Занжирдаги ток ва конденсаторнинг электр майдонида йигилган энергиянинг максимал киймати аниқлансан.

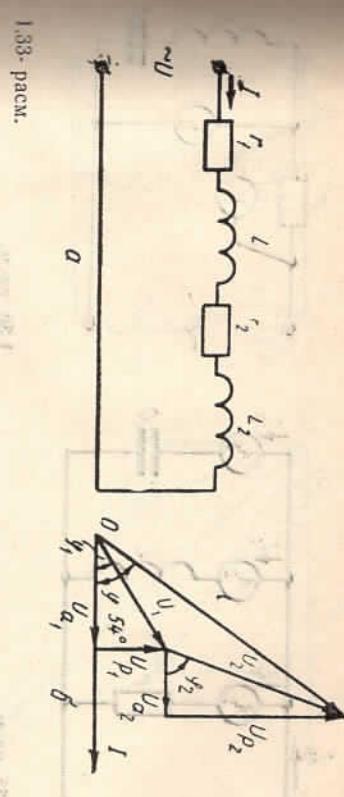4.21-масала. Частотаси $f = 50 \text{ Гц}$ бўлган ўзгарувчан ток тармоғига актив каршилик ва конденсатор кетма-кет уланган (1.34-расм). Занжирга уланган ўлчов асбобларининг курсатишлари

$$I = 4 \text{ А}, \quad U = 220 \text{ В}, \quad P = 400 \text{ Вт.}$$



1.33-расм.

Занжирга уланган актив каршиликнинг каттэллиги, конденсаторнинг реактив, тўла кувватлари ва кувват коэффициенти аниқлансан. Ток ва кучланишларнинг вектор диаграммаси курилсан.

4.22-масала. Кучланиши $U_{\text{ном}} = 127 \text{ В}$ ва куввати $P_{\text{ном}} = 40 \text{ Вт}$ бўлган электр лампани кучланиши $U = 220 \text{ вольти}$ тармока үздиш учун қандай сифимли конденсаторларни электр лампа билдириб кетмасиз улаш керак? Конденсаторларни кучланиши, реактив ва тўла кувват, шунингдек, занжирнинг кувват коэффициенти аниқлансан.

Ечиш. Конденсаторларни кучланиши:

$$U_c = \sqrt{U^2 - U_{\text{ном}}^2} = \sqrt{220^2 - 127^2} = 179 \text{ В.}$$

Лампа занжирдаги ва конденсаторларни ток:

$$I = \frac{P_{\text{ном}}}{U_{\text{ном}}} = \frac{40}{127} = 0,315 \text{ А.}$$

Сифим каршилиги

$$X_c = \frac{U_c}{I} = \frac{179}{0,315} = 570 \text{ Ом.}$$

Конденсаторнинг зарурий сифими:

$$C = \frac{1}{\omega \cdot X_c} = \frac{10^3}{314 \cdot 570} = 5,6 \text{ мкФ.}$$

Занжирнинг реактив куввати:


$$Q_r = I^2 \cdot X_c = 0,315^2 \cdot 570 = 56,3 \text{ Вар.}$$

Занжирнинг тўла куввати:


$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{40^2 + 56,3^2} = 69 \text{ ВА.}$$

Занжирнинг кувват коэффициенти:

$$1.34-\text{расм.}$$

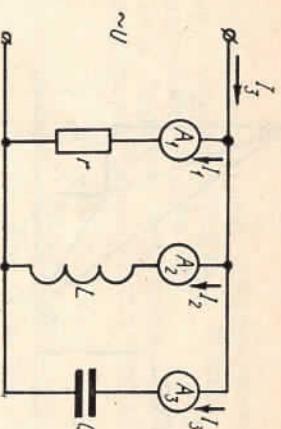

1.35- расм.

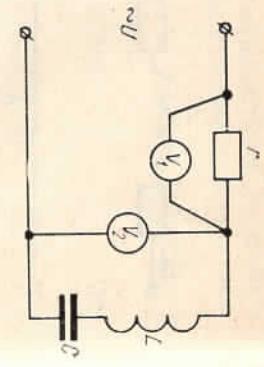

1.36- расм.

$$\cos \varphi = \frac{P}{S} = \frac{40}{69} = 0,58.$$

4.23- масала. 4.22- масаладаги конденсаторнинг ўрнига улаш мүмкин бўлган реостатнинг каршилигини аниқлаб, реостатдаги кувват истрофи хисоблансин.

4.24- масала. 1.35- расмда кўрсатилган электр занжиринда A_1 , A_2 ва A_3 амперметрларининг кўрсатилиши куйидагига teng:

$$I_1 = I_2 = 4 \text{ A}; \quad I_3 = 1 \text{ A}.$$

Тармокланишга бўлган ток аниқлансин.

4.25- масала. Актив каршилиги $r = 10 \Omega$ ва индуктивлиги $L = 70 \text{ мГн}$ бўлган ғалтак билан, сифими $C = 318 \mu\text{Ф}$ бўлган конденсатор кетма-кет уланган. Тамминловчи тармокнинг кучланиши $U = 220 \text{ В}$, частотаси $f = 50 \text{ Гц}$. Занжирдаги ток, ғалтакдаги ва конденсаторларига кучланиш, шунингдек, актив, реактив ва тўла кувват аниқлансин. Вектор диаграммаси курилсин


4.26- масала. 1.36-расмда тармокнинг кучланиши $U = 220 \text{ В}$. Вольтметрларнинг кўрсатиши аниқлансин.

4.27- масала. Актив каршилиги $r = 10 \Omega$ ва индуктив қаршилиши $X_L = 50 \Omega$ бўлган ғалтак частотаси $f = 50 \text{ Гц}$ ва кучланиши $U = 220$ вольтили ўзгарувдан ток тармогига кетма-кет уланган. Занжирда кучланиш резонансини хосил қилиш учун, ғалтак билан кетма-кет улаш керак бўлган конденсаторнинг сифими аниқлансин.

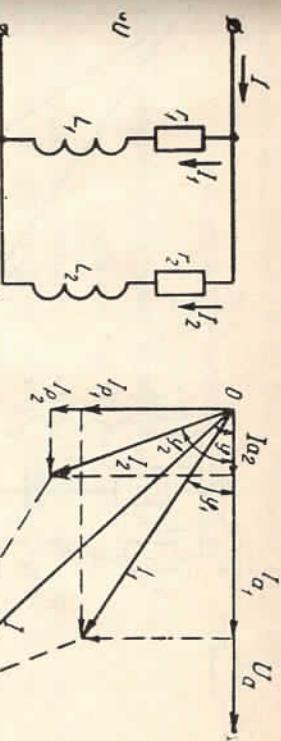4.28- масала. Параметрлари $r_1 = 10 \Omega$, $L_1 = 20 \text{ мГн}$; $r_2 = 6 \Omega$, $L_2 = 50 \text{ мГн}$ бўлган иккита ғалтак кучланиши $U = 127 \text{ В}$ ва частотаси $f = 50 \text{ Гц}$ бўлган ўзгарувдан ток тармогига паралель уланган.

Занжир шохобчаларидаги токлар аниқлансин ҳамда кучланиши ва токларнинг вектор диаграммасини куриб, занжирнинг кувват коэффициенти $\cos \varphi$ топлисин.

Ечиш. Берилган занжирнинг схемасини чизамиз (1.37- расм а). Шохобчаларниг тўла каршилигини аниқлаймиз.



1.37- расм.

Биринчи шохобча учун:

$$z_1 = \sqrt{r_1^2 + (\omega L_1)^2} = \sqrt{10^2 + (314 \cdot 20 \cdot 10^{-3})^2} = \sqrt{10^2 + 6,28^2} = 11,8 \Omega.$$

Иккинчи шохобча учун:

$$z_2 = \sqrt{r_2^2 + (\omega L_2)^2} = \sqrt{6^2 + (314 \cdot 50 \cdot 10^{-3})^2} = \sqrt{6^2 + 15,7^2} = 17 \Omega.$$

Биринчи шохобчадаги ток:

$$I_1 = \frac{U}{z_1} = \frac{127}{11,8} = 10,75 \text{ A}.$$

Ток I_1 тармок кучланишидан φ_1 бурчагига орқада қолади:

$$\varphi_1 = \arctg \frac{x_1}{r_1} = \arctg \frac{6,28}{10} = 32^\circ.$$

Ток I_1 нинг актив ташкил этувчиси:

$$I_{p_1} = I_1 \cdot \cos \varphi_1 = 10,75 \cdot 0,843 = 9,13 \text{ A},$$

Ток I_1 нинг реактив ташкил этувчиси:

$$I_{p_2} = I_1 \cdot \sin \varphi_1 = 10,75 \cdot 0,53 = 5,7 \text{ A}.$$

Иккинчи шохобчадаги ток:

$$I_2 = \frac{U}{z_2} = \frac{127}{17} = 7,48 \text{ A}.$$

Ток I_2 тармок кучланишидан φ_2 бурчагига орқада қолади:

$$\varphi_2 = \arctg \frac{x_2}{r_2} = \arctg \frac{15,7}{6} = 69^\circ.$$

Ток I_2 нинг актив ташкил этувчиси:


$$I_{p_3} = I_2 \cdot \cos \varphi_2 = 7,48 \cdot 0,353 = 2,64 \text{ A},$$

$$\text{Буд } \cos \varphi_2 = \frac{r_2}{z_2} = \frac{6}{17} = 0,353.$$

Үмумий ток ва күчланишнинг фаза сизжиш бурчаги

$$\varphi = \arctg \frac{I_p}{\sum I_a} = \arctg \frac{12,68}{11,7} = 47^\circ.$$

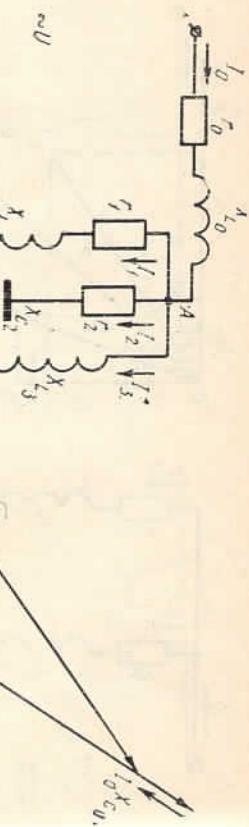Бутун занжирнинг кувват коэффициенти
 $\cos \varphi = \cos 47^\circ = 0,68$.




4.29- масала. Күчланиши $U = 220$ В бўйлган электр тармоғига 1,38- расм, а да кўрсатилган электр занжирни уланган.

Агар

$$r_0 = 2,16 \text{ Ом}, \quad x_{L_0} = 6 \text{ Ом}, \quad x_{C_0} = 0,56 \text{ Ом}, \\ r_1 = 3 \text{ Ом}, \quad x_{L_1} = 4 \text{ Ом}, \quad r_2 = 6 \text{ Ом}, \\ x_{C_2} = 8 \text{ Ом}, \quad x_{L_2} = 25 \text{ Ом}.$$

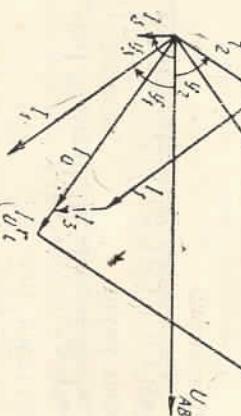Бўйла, барча тармоқлардаги токлар аниқлансан. Ечиш натижалари бўйича масштабда ток ва күчланишларнинг вектор диаграммаси курилсин:



1.38- расм.

Ток I_2 нинг реактив ташкил этиувчиси:

$$I_{p_2} = I_2 \cdot \sin \varphi_2 = 7,48 \cdot 0,934 = 6,98 \text{ А.}$$

Умумий ток I нинг йўналиши ва катталигини 1,37- расм, багди вектор диаграммадан топиш мумкин.

Бунинг учун, бошлилангич вектор килиб олинган (унинг йўналишини иктиёрий олиш мумкин) кучланиш вектори U га нисбатан қолувчан φ_1 ва φ_2 баўрчаклар билан I_1 ва I_2 токларнинг векторларини чизиш керак. Токнинг масштаби

$$m_I = 0,2 \text{ А/мм.}$$

Умумий ток

$$\bar{I} = \bar{I}_1 + \bar{I}_2.$$

Вектор диаграммадан

$$I = I(\text{ММ}) \cdot m_I = 17 \text{ А.}$$

Аналитик усул билан хисобланганда

$$I = \sqrt{(\sum I_a)^2 + (\sum I_p)^2} = \sqrt{11,7^2 + 12,68^2} = 17,2 \text{ А;}$$

$$\sum I_a = I_a + I_{a_2}; \quad \sum I_p = I_p + I_{p_2}.$$

$$y_{AB} = \sqrt{g_{AB}^2 + b_{AB}^2} = \sqrt{0,18^2 + 0,12^2} = 0,216 \frac{1}{\text{Ом}}.$$

Тармоқланишларнинг актив ўтказувчаниларнинг йигиндиси:

$$g_{AB} = g_1 + g_2 = 0,12 + 0,06 = 0,18 \frac{1}{\text{Ом}}, \\ b_1 = \frac{x_{L_1}}{z_1^2} = \frac{3}{5^2} = 0,12 \frac{1}{\text{Ом}}, \quad g_2 = \frac{r_2}{z_2^2} = \frac{6}{10^2} = 0,06 \frac{1}{\text{Ом}}, \\ b_2 = \frac{x_{C_2}}{z_2^2} = \frac{8}{10^2} = 0,08 \frac{1}{\text{Ом}}, \quad b_3 = \frac{x_{L_3}}{z_3^2} = \frac{25}{25^2} = 0,04 \frac{1}{\text{Ом}}.$$

Тармоқланишларнинг актив ўтказувчаниларнинг йигиндиси:

$$g_{AB} = g_1 + g_2 = 0,12 + 0,06 = 0,18 \frac{1}{\text{Ом}}.$$

Тармоқланишларнинг реактив ўтказувчаниларнинг йигиндиси:

$$b_{AB} = b_1 - b_2 + b_3 = 0,12 - 0,08 + 0,04 = 0,12 \frac{1}{\text{Ом}}.$$

Гармоқланишнинг тўла ўтказувчанилиги:

$$y_{AB} = \sqrt{g_{AB}^2 + b_{AB}^2} = \sqrt{0,18^2 + 0,12^2} = 0,216 \frac{1}{\text{Ом}}.$$

Тармоқланишнинг актив ва реактив қаршиликларини аниқланти

$$r_{AB} = g_{AB} \cdot \frac{1}{y_{AB}^2} = 0,18 \cdot \frac{1}{0,047} = 3,84 \text{ Ом},$$

$$x_{AB} = b_{AB} \cdot \frac{1}{y_{AB}^2} = 0,12 \cdot \frac{1}{0,047} = 2,56 \text{ Ом (иид)},$$

$$r_s = r_0 + r_{AB} = 2,16 + 3,84 = 6 \text{ Ом},$$

$$x_s = x_{L_0} + x_{AB} - x_{C_0} = 6 + 2,56 - 0,56 = 8 \text{ Ом}.$$

Занжирнинг тўла каршилиги:

$$z_s = \sqrt{r_s^2 + x_s^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10 \text{ Ом}.$$

Тармоқланишга бўлган ток:

$$I_0 = \frac{U}{z_s} = \frac{220}{10} = 22 \text{ А.}$$

Тармоқланишдағи кучланиш:

$$U_{AB} = I_0 \cdot z_{AB} = I_0 \cdot \frac{1}{y_{AB}} = 22 \cdot \frac{1}{0,0216} \approx 100 \text{ В.}$$

Тармоқлардаги токлар:

$$I_1 = \frac{U_{AB}}{z_1} = \frac{100}{5} = 20 \text{ А.},$$

$$I_2 = \frac{U_{AB}}{z_2} = \frac{100}{10} = 10 \text{ А.},$$

$$I_3 = \frac{U_{AB}}{z_3} = \frac{100}{25} = 4 \text{ А.}$$


Вектор диаграммани куриш учун (1.38-расм, б) тармоқлардаги токлар билан кучланиш орасидаги фаза сиљиши бурчтимиш аниқлаймиз.

$$\begin{aligned} \varphi_1 &= \arctg \frac{x_{L_1}}{r_1} = \arctg \frac{4}{3}; \quad \varphi_1 = 53^\circ 10', \\ \varphi_2 &= \arctg \frac{-x_{C_2}}{r_2} = \arctg \frac{8}{6}; \quad \varphi_2 = -55^\circ 10', \\ \varphi_3 &= \arctg \frac{x_{L_3}}{r_3} = \arctg \frac{25}{0}; \quad \varphi_3 = 90^\circ, \\ m_U &= 2 \text{ В/ММ}; \quad m_I = 1 \text{ А/ММ}. \end{aligned}$$

4.30- масала. Ҳар бирининг сиғими 4 — микрофарададан бўланган 10 элементли конденсаторлар батареяси параллел бирорнирилган бўлиб, кучланиши $U = 36$ В ли ўзгарувчан ток маънни уланган.

Тармоқ частоталари $f = 0$; 50 ва 1000 Гц бўлганда конденса-

торлар батареясининг токи аниқлансан.

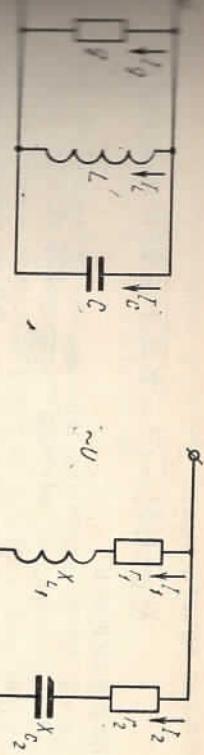

1.40-расм.

И масала. Параметрлари 4.25- масалада келтирилган галополистор параллел бирютирилган. Тармоқнинг кучланиши $U = 220$ В, частотаси $f = 50$ Гц. Галтакдаги ва конденсатор-10%, шунингдек, тармоқланишга бўлган ток ва бутун 10% кувват коэффициенти аниқлансан. Масштабда ток ва тармоқланиш вектор диаграммаси курилсин.

И масала. Кучланиши $U = 200$ В бўлган ўзгарувчан ток 100% ишчи тўла кувват калеси (1.39-расм). Занжирнинг шохобчаларидан очиб тармоқлардаги токлар тегишлича $I_1 = 40$ А, $I_2 = 50$ А, $I_3 = 20$ А ни дебистонда тўла кувватлари аниқлансан. Масштабда кучланишга токларнинг вектор диаграммаси курилсин.

И масала. Каршиликларни $r = x_L = x_C = 20$ Ом ли параллельни, кучланиши $U = 220$ В бўлган ўзгарувчан ток тармоқларни. Каршиликлардан ўтётган токлар, умумий ток 100% ишчи тўла кувват коэффициенти аниқлансан.

И масала. Каршиликлари $r_1 = 3$ Ом, $r_2 = 9$ Ом, $x_{L_1} = 4$ Ом, $x_{C_2} = 6$ Ом, $r_3 = 12$ Ом, $x_{L_3} = 8$ Ом, $x_{C_1} = 2$ Ом, $I = 10$ А бўлган параллел занжир (1.40-расм) кучланиши 100% ишчи тўла ўзгарувчан ток тармоғига уланган. Занжирнинг тармоқланиши тармоқланишга бўлган токлари, шунингдек занжир кувват коэффициенти, актив, реактив ва тўла занжирнинг курилсин. Масштабда кучланиш ва токларнинг векторларини курилсин.

И масала. Частотаси $f = 50$ Гц ва кучланиши $U = 380$ В юнитларни ток тармоғига, куввати $P = 60$ кВт ли актив, 10% кувватли истельмолчи уланган.

Четвёртимининг тўла ва реактив куввати, шунингдек $\cos \varphi_1 = 0,9$ га тенг бўлганда узатиб симлардаги тармоқлар учбуриаги курилсин.

Четвёртимининг ток коэффициентини $\cos \varphi_1 = 0,7$ дан $\cos \varphi_2 = 0,9$ га қашончи чупчилини, истельмолчи билан параллел уланиши керак конденсаторлар батареясининг сиғими.

И масала. Кумпак коэффициенти $\cos \varphi_1 = 0,7$ билан ишлаган-

$$S_1 = \frac{P}{\cos \varphi_1} = \frac{60}{0,7} = 85,7 \text{ кВА},$$

Реактив күзват:

$$Q_1 = \sqrt{S_1^2 - P^2} = \sqrt{85,7^2 - 60^2} = 61,2 \text{ кВАр},$$

Симмлардаги ток

$$I_1 = \frac{S_1}{U} = \frac{85,7}{0,38} = 226 \text{ А.}$$

Күват коэффициенти $\cos \varphi_2 = 0,9$ га төнг бўлганда

$$S_2 = \frac{P_2}{\cos \varphi_2} = \frac{60}{0,9} = 66,6 \text{ квар},$$

$$Q_2 = \sqrt{S_2^2 - P^2} = \sqrt{66,6^2 - 60^2} = 30,6 \text{ кВАр},$$

$$I_2 = \frac{S_2}{U} = \frac{66,6}{0,38} = 175 \text{ А.}$$

Олинганилар бўйича масштабда қувватлар учбуручғини курамиз (1.41-расм, а ва б):

$$m_p = 2 \text{ кВт/мм}, m_Q = 2 \text{ кВАр/мм}, m_S = 2 \text{ кВА/мм}.$$

2. Компенсацияниши керак бўлган реактив қувватни аниклаймиз

$$Q_C = Q_1 - Q_2 = 61,2 - 30,6 = 30,6 \text{ кВАр.}$$

Демак, конденсаторлар батареясининг қуввати

$$Q_C = I_C \cdot U = U^2 \cdot \omega C,$$


аммо бундан

$$C = \frac{Q_C}{U^2 \cdot \omega} = \frac{30,6 \cdot 10^6}{314 \cdot 0,38^2} = 676 \text{ мкФ.}$$

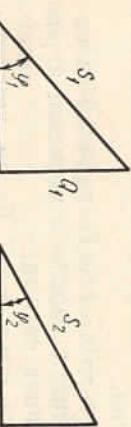4.3б-масала. Корхонанинг қувват коэффициентини (коэффициент мощности) ошириш максалида 152 кВАр реактив индуктив қувватни компенсация килиш учун тармокка параллел Уланси керак бўлган конденсаторлар батареясининг сифими аниклансин. Тармокнинг кучланиши $U = 380 \text{ В}$, частотаси $f = 50 \text{ Гц}$. Ечиш. Демак, бундай занжирда токлар резонанси ходисаси содир бўлади, яъни $Q_L = Q_C = 152 \text{ кВАр}$.

$$Q_C = U \cdot I_C, \text{ бундан}$$

$$I_C = \frac{Q_C}{U} = \frac{152}{0,38} = 400 \text{ А.}$$



Конденсаторлар батареясининг сифим каршилиги

$$x_C = \frac{U}{I_C} = \frac{380}{400} = 0,95 \text{ Ом.}$$

Конденсаторлар батареясининг хисобий сифими

$$C_x = \frac{10^3}{\omega x_C} = \frac{10^3}{2 \pi f \cdot x_C} = \frac{10^3}{2 \cdot 3,14 \cdot 50 \cdot 0,95} = 3352 \text{ мкФ.}$$

4.37-масала. Фабрика бир ой ишламида унинг актив потрия счётчиги 245000 кВт-соатни, реактив энергия счётчиги 900 140000 кВАр соатни кўрсатди (иккала стётчик бир вактда шешти туширилган). Фабриканинг ўргача ойлик қувват коэффициенти аниклансин.

Б-Б О Б. УЧ ФАЗАЛИ ТОК ЗАНЖИРЛАРИ

Б-1-масала. Линия кучланиши $U_l = 380 \text{ В}$ бўлган уч фазали ток тармоғига индукцион печь уланган. Унинг қувват коэффициенти $\cos \varphi = 0,8$ ва қуввати $P = 5 \text{ кВт}$. Печининг киздириш элементлари юлдуз схемада уланган. Ҳар бир фазанинг каршиликлари аниклансин.

Б-2-масала. Фаза каршиликлари $r_A = 20 \text{ Ом}, r_B = 40 \text{ Ом}, r_C = 60 \text{ Ом}$ бўлган истевъмолчи фаза кучланиши $U_\Phi = 240 \text{ В}$ бўлган уч фазали ток тармоғига тўрт симли юлдуз схемада уланган. Нечемолчининг фаза токлари ва нолинчи симдаги ток занжириниң қўйидаги ҳолатлари учун аниклансин:

- 1) занжир нормал ишлаганда;
- 2) занжирнинг C фазасида узилиш бўлганда;
- 3) занжирнинг B ва C фазаларда узилиш бўлганда;
- 4) барча ҳолатлар учун масштабда ток ва кучланишларнинг токор диаграммаси чизилсин.

Б-3-масала. Фазасининг актив ва индуктив каршиликлари тенглинича $r_\Phi = 6 \text{ Ом}, x_{L\Phi} = 8 \text{ Ом}$ дан бўлган симметрик истевъмолчи линия кучланиши $U_l = 220 \text{ В}$ бўлган уч фазали ток тармоғига уланган. Агар истевъмолчининг A фазасида киска туташув юбо берса, фазалардаги токлар қандай ўзгаради? Масштабда ток юнчланишларнинг вектор диаграммаси чизилсин.


Ерон. А ва O нукталарнинг қиска туташуви (1.42-расм, а) ишижосида O нуктанинг потенциали A нуктанинг потенциалига течелишиади. Бу ҳолда B ва C фазаларнинг каршиликлари лиши юнчланишига уланиб қолади. Улардаги токлар киймат жи-юни тенг, яъни

$$I'_B = I'_C = \frac{U_l}{z_\Phi} = \frac{U_l}{r_\Phi^2 + x_{L\Phi}^2} = \frac{220}{\sqrt{6^2 + 8^2}} = \frac{220}{10} = 22 \text{ А.}$$

Цо токлар фаза жиҳатдан U_{BO} ва U_{CO} кучланишлардан қўйидаги бўйичка оркала ҳолади

$$\operatorname{tg} \varphi_B = \operatorname{tg} \varphi_C = \frac{x_{L\Phi}}{r_\Phi} = \frac{8}{6} = 1,33 \text{ ёки } \varphi_\Phi = 5^\circ.$$

A фазасында ток I_A

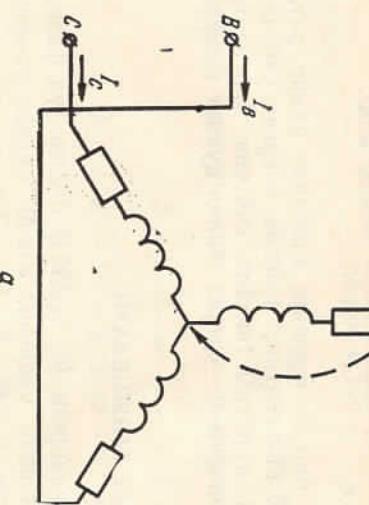

1.42-расм.

Бү холда истельмолчилдинг А фазасындағы киска туташув токи I_A ни Кирхгоффиң биринчи конуны бүйіча анықланады:

$$\bar{I}_A + \bar{I}_B + \bar{I}_C = 0,$$

бундан

$$\bar{I}_A = -(\bar{I}_B + \bar{I}_C).$$

Демек, \bar{I}_A токининг вектори \bar{I}_B ва \bar{I}_C векторлар иштеп-индуцитив түрткүнгі тескарисидир. Вектор диаграммани куришдан аввал күчтегиши үшін ток масштабларини қабул қыламыз, масалан $m_U = 5$ 1/мм; $m_I = 1$ А/мм. Вектор диаграммадан киска туташув токи (1.42-расм)

$$I_A = I'_A \cdot m_I = 38 \text{ мм} \cdot 1 \text{ А/мм} = 38 \text{ А.}$$


Занжирип нормал ишлаганды А фазадан ўтадиган ток

$$I_A = \frac{220}{\sqrt{3} \cdot z_\Phi} = \frac{220}{\sqrt{3} \cdot 10} = 12,7 \text{ А.}$$

Демак, киска туташув вактида фазадан 3 марта катта ток U_{AB} өкілеңдерінде.

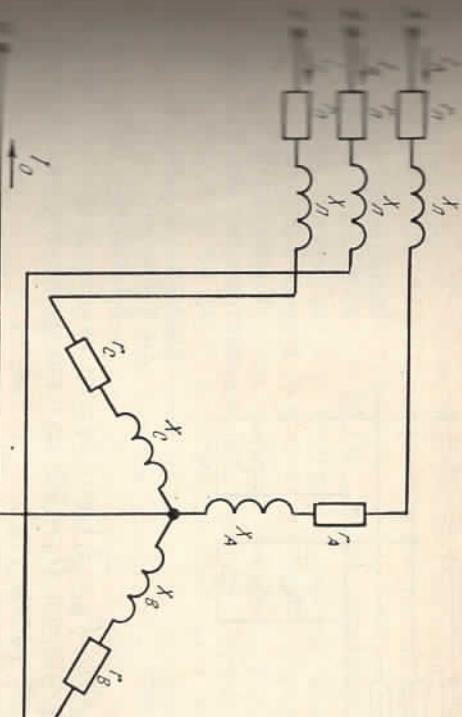5.4-масала. Линия күчләниши $U_L = 380$ В бүлгән уч фазада тармоғыга күвват берген көзбеттердеги токтардың түрткүнгі түрткүнгі актив-индуктив характеристерлеріндең киска туташув токи I_A түрткүнгі токтар мен тармоғының күчтеги түрткүнгі токтар ара-аралығынан анықлаңыз.

Истельмолчилдинг фаза күвватлары тегишлица $P_A = 1,39$ кВт, $P_B = 1,98$ кВт, $P_C = 2,64$ кВт ни тапкил этади. Истельмолчилдинг фазаларидагы токтар вә иолинчи симметриялық ток, хар бир фазада актив, реактив, тұла каршиликтери хамда уч фазада занжирорта токтарынан отрүзеді. Бритич-шоудардан иштеп-индуцитив түрткүнгі токтарынан отрүзеді.



1.44-расм.

Оғаннан, Линия күчләниши $U_L = 380$ В бүлгән уч фазада актив-индуктив характеристердеги истельмолчилар түрткүнгі токтарынан отрүзеді. Уларнинг фаза актив күвватлары $P_A = 3,0$ кВт, $P_B = 3,6$ кВт, $P_C = 4,4$ кВт,


$$I_A = \frac{P_A}{R_A} = 3,0 \text{ кВт}, \quad R_A = 17 \Omega, \quad P_A = 14 \text{ Ом}, \quad r_A = 13 \text{ Ом},$$

$$I_B = \frac{P_B}{R_B} = 3,6 \text{ кВт}, \quad R_B = 18 \Omega, \quad P_B = 28 \text{ Ом}, \quad r_B = 20 \text{ Ом},$$

$$I_C = \frac{P_C}{R_C} = 4,4 \text{ кВт}, \quad R_C = 28 \Omega, \quad P_C = 4,4 \text{ кВт}, \quad r_C = 22 \Omega,$$

шартынан $I_A = 17 \Omega$, $I_B = 18 \Omega$, $I_C = 28 \Omega$ болытты уч фазады токтардың тармоғына түрткүнгі токтар мен тармоғының күчтеги токтар ара-аралығынан анықлаңыз (1.43-расм). Хар бир линия симметриялық токтар мен тармоғының күчтеги токтар ара-аралығынан анықлаңыз.

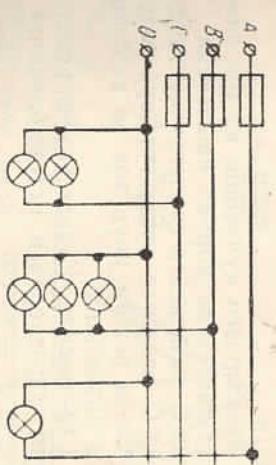
Демек, киска туташув вактида ток U_{AB} өкілеңдеріндең түрткүнгі токтар мен тармоғының күчтеги токтар ара-аралығынан анықлаңыз.



40

$$P_A = 5,5 \text{ кВт}, P_B = 6,6 \text{ кВт},$$

$$P_C = 2,75 \text{ кВт}.$$

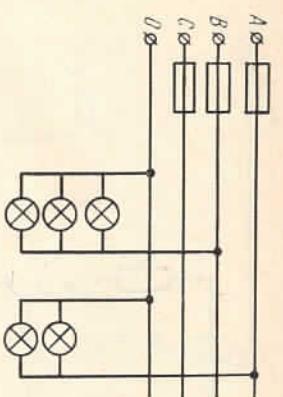

1.45- расм.

$$= 2,2 \text{ кВт}, P_B = 4,4 \text{ кВт} \text{ бўлган иккита лампалар группаси линия кучланиши } U_L = 380 \text{ вольти} \text{ уч фазали ток тармоғига уланган (1.45- расм).}$$

Фазалардаги токларнинг катталиги ва нейтрагл сим узилгандада бир группа кисмалари даги кучланиш аниқлансан. Масштабда ток ва кучланишларнинг вектор диаграммаси куриссан. 5.9- масала. Линия кучланиши $U_L = 380$ В бўлган симметрик уч фазали генераторга юлдуз схемаси бириткирилган уч фазали асимметрик истебмолчи нейтрагл симметрияни куриссан. Истебмолчининг иккита фазасидаги кучланишлар бир-бирiga тенг: $U'_B = U'_C = 237,5$ В. Учинчи фазадаги кучланиш U'_A ва нейтраглнинг силижини аниқлансан.

5.10- масала. Уч фазали симметрик актив кувват истебмолчи фаза кучланиши $U_\phi = 220$ В бўлган тўрт симли электр тармоғига юлдуз схемада уланган. Линия симмаридағи токлар $I_A = I_B = I_C = 10$ А.

Бигта линия сими, ундан сўнг иккита линия сими узилгандаган нейтрагл симмадаги ток аниқлансан.

5.11- масала. Статор чулғамлари юлдуз схемада бириткирилган асинхрон двигатель линия кучланиши $U_L = 380$ В бўлган уч фазали ток тармоғига уланган. Двигателнинг тармокдан истебмол киладиган куввати $P = 16$ кВт, кувват коэффициенти $\cos\varphi = 0,78$.

Фазалардаги кучланиши ва ток аниқлансан:

- 1) двигатель нормал ишлаганда,
- 2) С фазасидаги саклагич куйгандада,
- 3) С фазасида киска туташув содир бўлганда.

Учалса режим учун ток ва кучланишларнинг вектор диаграммаси чизилсин. 5.12- масала. Кувват коэффициенти $\cos\varphi = 0,7$ бўлган актив-сигим характердердаги истебмолчининг фаза каршиликлари $z_A = z_B = z_C = 10$ Ом. Агар истебмолчи линия кучланиши $U_L = 220$ В бўлган уч фазали юк тармоғига уч симли юлдуз схема-

нишларнинг вектор диаграммаси куриссан.

$$P_A = 5,5 \text{ кВт}, P_B = 6,6 \text{ кВт},$$

$$P_C = 2,75 \text{ кВт}.$$


Куйлагилар аниқлансан:

- 1) фазалардаги токлар;
- 2) вектор диаграммадан ток I_0 нинг киймати;
- 3) тармокдан истебмол килинётган умумий кувват;
- 4) масштабда ток ва кучланишларнинг вектор диаграммаси куриссан.


$$5.8- \text{ масала. Кувватлари } P_A =$$

ток тармоғига носимметрик истебмолчи учбуручак схемада уланған. Истебмолчи фазасининг параметрлари куйлагича: $r_{AB} = r_{BC} = r_{CA} = 20$ Ом, $x_{LAB} = 40$ Ом, $x_{LBC} = 30$ Ом, $x_{LCA} = 20$ Ом, $x_{CAB} = x_{CCA} = 20$ Ом, $x_{CBC} = 50$ Ом. Истебмолчининг фаза ва линия токлари, бутун занжирининг актив реактив, тўла кувватлари аниқлансан. Масштабда ток P_{BC} кучланишларнинг вектор диаграммаси чизилсан. 5.15- масала. Линия кучланиши $U_L = 220$ В бўлган уч фазалиток тармоғига фаза кувватлари $P_{AB} = 1,1$ кВт, $P_{BC} = 1,76$ кВт, $P_{CA} = 2,64$ кВт дан бўлган истебмолчи учбуручак схемада уланған. Истебмолчининг BC фазасида узилиши солир бўлди. Узилиштодир бўлилига кадар ва ундан кейинги взаимиядар учун линия токлари аниқлансан.

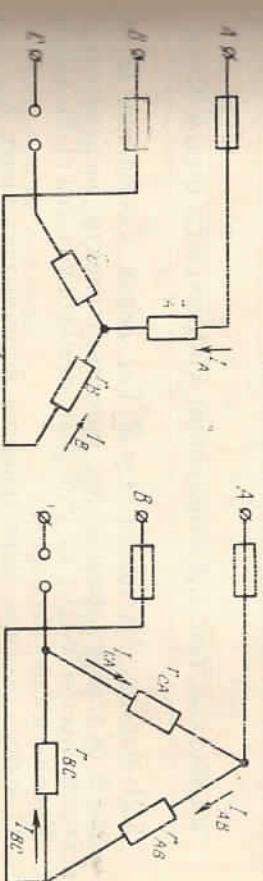5.16- масала. Каршиликлари $r_A = r_B = r_C = 10$ Ом дан бўлган тармоғига уч симли юлдуз схемада уланган. Масала куйлаги Холатлар учун ечиликсан. 1. С фазасидаги саклагич эриб кетгандаги хол учун фаза ва линия токлари аниқлансан (1.46- расм, а). 2. Ана шу каршиликлар учбуручак схемада уланган хол учун ёзиб фаза ва линия токлари аниқлансан (1.46- расм, б).



1.46- расм.

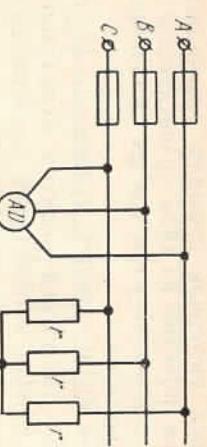

1.47-расм.

бир лампа кисмалари даги күчланиш аниқланып, 2. Занжирининг бирор фазасидаги лампа күйгана ларидаги токларниң қандай ўзғариши аниқланып.

3. Иккала режим үчүн ток вектор диаграммасы чизилсін.

5.17-масала. Хар бирининг күввати 1000 ватттан бўлган учта электр лампа линия күчланиши $U_l = 220$ В ли уч фазали ток тармоғига учбуручак схемада уланган.

1. Занжирининг В фазасидаги сақлагыч күйгана хар

даги күйматларини графикравиша вектор диаграммадан аниклини.

2) учбуручак схемада биритирилган истемолчиларниң I_{AB} , I_{AC} , I_{BC} фаза токлари ва I_{A_d} , I_{B_d} , I_{C_d} линия токларини аниқланып (бир фазалар симметрик режимда юкланган бўлса):

3) юлдуз ва учбуручак схемада биритирилган истемолчилар токи ва күчланишларининг ягона вектор диаграммасини бирор тилинган масштабда чизинг;

4) юлдуз схемада биритирилган истемолчиларниң нолинчи (нейтрал) симдаги I_0 токининг, шунингдек, учбуручак схемада биритирилган истемолчиларниң I_{A_d} , I_{B_d} ва I_{C_d} линия токлариниң күйматларини графикравиша вектор диаграммадан аниклини.

5. Вектор диаграммадан графикравиша A_1 , A_2 , A_3 амперметрларниң кўрсатилишларини, яъни линиядаги умумий токлар I_1 , I_2 ва I_3 лар аниқланып.

6. Аналитик усул билан юлдуз ва учбуручак схемада биритирилган истемолчиларниң актив P , реактив Q ва тўла S күбштларини хисобланг. Бунда индуктив характердаги реактив куввати Q_L ни плос “+” ишора билан, сирим характердаги реактив куввати Q_C ни эса минус “-” ишора билан кўрсатиш кабул қилингап.

7. Вектор диаграммадан график усул билан олинган мальумотлар бўйича уч фазали занжирниң актив, реактив (ишорасини кўрсатиб) ва тўла кувватларини аниқланг.

8. Уч фазали занжирининг аналитик ва график усул билан хисобланган тўла кувватларини таъқосланг.

Юлдуз схемада биритирилган истемолчиларниң параметрларига:

r_A	r_B	r_C	L_A	L_B	L_C	C_A	C_B	C_C
Ом	Ом	Ом	мГн	мГн	мГн	мкФ	мкФ	мкФ
15	10	10	32	12	—	318	—	852

Учбуручак схемада биритирилган истемолчиларниң параметрларига:

УЧ ФАЗАЛИ ТОК ЗАНЖИРЛАРИНИ ҲИССОБЛАШГА ОИД МАСАЛА

5.21-масала. Частотаси $f = 50$ Гц, линия күчланиши $U_l = 380$ В бўлган уч фазали ток тармоғига электр энергиясининг истемолчилари юлдуз ва учбуручак схемада уланган (1.48-расм).

Кўйидагиларни бажаринг:
1) юлдуз схемада биритирилган истемолчиларниң I_{A_y} , I_{B_y} , I_{C_y} фаза токларини аниқланг;

Хисобланадиган уч фазали занжирининг схемаси 1.48-расмда кўйидагилан.

Масаланинг етилиши.


1. Юлдуз схемада биритирилган истемолчиларниң фаза токларини аниқлаш. Бунинг учун аввал хар бир фазанинг тўла

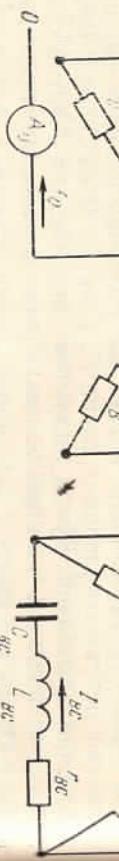2. Учурчак схемада биректирилган истельмолчиларнинг фаза тоқларини аниқлаш.

Бунинг учун аввал ҳар бир фазанинг тўла қаршилигини ало-
чило хисоблаш керак:



$$\begin{aligned} z_{AB} &= \sqrt{\frac{r_{BC}^2 + (\omega L_{BC} - \frac{1}{\omega C_{BC}})^2}{\left(\frac{1}{114 \cdot 419 \cdot 10^{-6}}\right)^2}} = \sqrt{13^2 + (15,1 - 7,6)^2} = \sqrt{13^2 + 7,5^2} = 15 \text{ Ом}, \\ z_{AC} &= \sqrt{r_{CA}^2 + (\omega L_{CA})^2} = \sqrt{13^2 + (314 \cdot 24 \cdot 10^{-3})^2} = \sqrt{13^2 + 7,54^2} = \\ &= \sqrt{225,8} = 15 \text{ Ом}. \end{aligned}$$



1.48-расм.

$$z_A = \sqrt{r_A^2 \left(\omega L_A - \frac{1}{\omega C_A} \right)^2} = \sqrt{15^2 + \left(314 \cdot 32 \cdot 10^{-3} - \frac{10^6}{314 \cdot 318} \right)^2} =$$

$$z_B = \sqrt{r_B^2 + (\omega L_B)^2} = \sqrt{10^2 + (10 - 10)^2} = 15 \text{ Ом},$$

$$z_C = \sqrt{r_C^2 + \left(\frac{1}{\omega C_C} \right)^2} = \sqrt{10^2 + \left(\frac{1}{314 \cdot 852 \cdot 10^{-6}} \right)^2} = \sqrt{10^2 + 3,74^2} =$$

$$= 10,7 \text{ Ом}.$$

Истельмолчилар юлдуз схемада биректирилганда линия ва
лини кучланишилари ўзаро тент, яъни $U_{AB} = U_{BC} = U_{CA} = U_\phi =$

$= U_l = 380 \text{ В}.$ У ҳолда фазалардаги тоқлар:
 $I_{AB} = \frac{U_{AB}}{z_{AB}} = \frac{380}{12,6} = 30,16 \text{ А},$
 $I_{BC} = \frac{U_{BC}}{z_{BC}} = \frac{380}{15} = 25,3 \text{ А},$
 $I_{CA} = \frac{U_{CA}}{z_{CA}} = \frac{380}{15} = 25,3 \text{ А}.$

3. Юлдуз ва учурчак схемада биректирилган истельмолчилар
нига кучланишиларининг ятона вектор диаграммасини бирор
төслинигина масштабда курамиз.

1) Вектор лиаграммани аввал юлдуз схемада биректирилган
истельмолчилар тоқи ва кучланишиларининг вектор диаграммасини
негиздан бослаймиз. Бунинг учун кучланиши масштабини $m_t =$
 $= 5 \text{ В/ММ},$ ток масштабини эса $m_i = 1 \text{ А/ММ}$ қилиб танлаб олачиз.
Кепеरий 0 нуқталан (1.49-расм) А фазанинг фаза кучланиши
негизини вертикаль кўйимиз.

Сўнгра \bar{U}_A фаза кучланишига ишбатан соат стрелкасининг
корекат йўналиши бўйича 120° ва 240° дан сўнг тегишлича \bar{U}_B
ва \bar{U}_C фаза кучланишиларининг векторлари чизилади. Нолинчи
тоқи бўлгандага фаза кучланишилар U_A, U_B, U_C ўзаро тент бўлиб,

Ун фазали симметрик системани ташкил килади. Фаза кучланишиларининг
векторларининг охирини биректириб $\bar{U}_{AB}, \bar{U}_{BC}$ ва \bar{U}_{CA} линия
негизинишиларининг учурчагини хосил киламиз (1.49-расм).
Истельмолчиларнинг ток векторларини куриш учун, аввал бу
юлдиринг тегишли фаза кучланишиларига ишбатан фаза сизжиши
тоқларини аниқлаймиз.

ва \bar{I}_c ток вектори \bar{U}_c күчланиш векторидан фаза жиҳатидан $21^\circ 30'$ га олдин келади.

Энди истельмолчиларниң ток векторларини тегишили фаза күчланишларига нисбатан хисобланган бурчаклар остида C нуктадан баштаб чизамиз (1.49-расм).

б) Юкоридатига үшаш усул билан учурчак схемада бирктирилган истельмолчилар фаза токлари I_{AB} , I_{BC} ва I_{CA} нинг тегисли фаза күчланишлари U_{AB} , U_{BC} ва U_{CA} ларга нисбатан фаза силижил бурчаклари аниқласын.

Истельмолчининг AB фазасидаги занжир актив-индуктив ха-

рактерга эга бўлиб, $\cos \varphi_{AB} = \frac{r_{AB}}{z_{AB}} = \frac{9}{12.5} = 0.71$, у холда $\varphi_{AB} = 45^\circ$

та тенг бўлади ва \bar{I}_{AB} ток вектори \bar{U}_{AB} күчланиш векторидан фаза жиҳатдан 45° га орқада колади.

Истельмолчининг BC фазасида $\omega L_{BC} > 1/z_{BC}$, яъни $15.1 > 7.6$ бўлгани учун занжир актив-индуктив характерга эга. Шунинг учун

$$\cos \varphi_{BC} = \frac{r_{BC}}{z_{BC}} = \frac{13}{15} = 0.87, \text{ у холда } \varphi_{BC} = 29^\circ 30' \text{ га}$$

тенг бўлади ва \bar{I}_{BC} ток вектори \bar{U}_{BC} күчланиш векторидан фаза жиҳатдан $29^\circ 30'$ га орқада колади.

Истельмолчининг CA фазасидаги занжир ҳам актив-индуктив характеристика бўлиб, $\cos \varphi_{CA} = \frac{r_{CA}}{z_{CA}} = \frac{13}{15} = 0.87$, у холда $\varphi_{CA} = 29^\circ 30'$ га тенг бўлади ва \bar{I}_{CA} ток вектори \bar{U}_{CA} күчланиш векторидан фаза жиҳатдан $29^\circ 30'$ га орқада колади.

Вектор диаграммада \bar{I}_{AB} , \bar{I}_{BC} , \bar{I}_{CA} токларининг векторларини истельмолчиларнинг тегишли \bar{U}_{AB} , \bar{U}_{BC} ва \bar{U}_{CA} фаза күчланишлари векторларига нисбатан маълум фаза силижил бурчаклари бўйича чизиб чиқлади (1.49-расм). 4. Вектор диаграммадан (1.49-расм) нолинчи симдаги I_0 токни ва учурчак схемадаги $I_{A\Delta}$, $I_{B\Delta}$ ва $I_{C\Delta}$ линия токларини аниқлаш:


а) нолинчи симдаги I_0 ток Кирхгофнинг биринчи конунига биноан фаза токларининг геометрик йиғиндинсига тенг;

$$I_0 = \bar{I}_{AY} + \bar{I}_{BY} + \bar{I}_{CY}.$$

Унинг ҳақиқий кийматини аниқлаш учун вектор \bar{I}_0 нинг узунлигини ўлчаб, уни ток масштабига кўпайтириш керак, яъни

$I_0 = I_0^0 \cdot m_1 = 16 \text{ м.} \cdot 1 \text{ А/мм} = 16 \text{ А};$

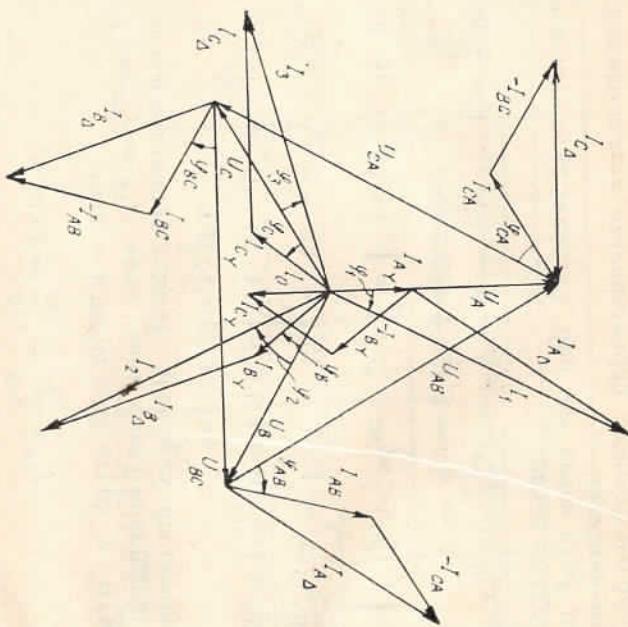б) учурчак схемада бирктирилган истельмолчиларнинг $\bar{I}_{A\Delta}$,



1.49-расм.

Истельмолчининг A фазасида $\omega L_A = 1/\omega \cdot C$ бўлгани учун реактив күчланишлар U_{LA} , U_{CA} бир-бирирларини компенсация килади. Истельмолчининг BC фазасидаги занжир актив характерга эга бўлади. Шунинг шу тифайли занжир актив характерга эга бўлади. Шунинг учун

$$\cos \varphi_A = \frac{r_A}{z_A} = \frac{15}{15} = 1 \text{ ёки } \varphi_A = 0^\circ.$$

Демак, бу фазада \bar{I}_A токининг вектори \bar{U}_A фаза күчланишининг вектори билан бир хил ўналиша бўлади.

Истельмолчининг B фазасидаги занжир актив-индуктив характеристика бўлиб.

$$\cos \varphi_B = \frac{r_B}{z_B} = \frac{10}{10.7} = 0.93 \text{ ёки } \varphi_B = 21^\circ 30'$$

га тенг бўлади ва \bar{I}_B ток вектори \bar{U}_B күчланиш векторидан фаза бўйича $21^\circ 30'$ га орқада колади.

Истельмолчининг C фазасидаги занжир актив-сифим характеристика эга бўлиб,

$$\cos \varphi_C = \frac{r_C}{z_C} = \frac{10}{10.7} = 0.93 \text{ ёки } \varphi_C = 21^\circ 30' \text{ га тенг бўлади}$$

Учала фазанинг тўла куввати

$$S_{\Delta} = \sqrt{P_{\Delta}^2 + Q_{\Delta}^2} = \sqrt{24,86^2 + 17,56^2} = 30,44 \text{ кВА.}$$

7. Вектор диаграммадан (1.49-расм) олинган натижалар бўйича уч фазали занжиринг актив, реактив ва тўла кувватини график усулда аниқлаш.

Бунинг учун аввал вектор диаграммадаги φ_1 , φ_2 ва φ_3 бурчлар ўлчаб олиниди.

$$\varphi_1 = 27^{\circ}30'; \quad \varphi_2 = 35^{\circ}30'; \quad \varphi_3 = 15^{\circ}.$$

Аниқланган бурчларнинг косинуслари

$$\cos\varphi_1 = 0,887; \quad \cos\varphi_2 = 0,814; \quad \cos\varphi_3 = 0,966.$$

Аниқланган бурчларнинг синуслари

$$\sin\varphi_1 = 0,462; \quad \sin\varphi_2 = 0,581; \quad \sin\varphi_3 = 0,258.$$

Хар бир линиянинг актив куввати:

$$P_1 = U_A \cdot I_1 \cdot \cos\varphi_1 = 220 \cdot 65 \cdot 0,887 = 12684 \text{ Вт} = 12,7 \text{ кВт};$$

$$P_2 = U_B \cdot I_2 \cdot \cos\varphi_2 = 220 \cdot 63 \cdot 0,814 = 11282 \text{ Вт} = 11,3 \text{ кВт};$$

$$P_3 = U_C \cdot I_3 \cdot \cos\varphi_3 = 220 \cdot 58 \cdot 0,966 = 12326 \text{ Вт} = 12,3 \text{ кВт}.$$

Учала линиянинг актив куввати:

$$P_{\text{тр}} = P_1 + P_2 + P_3 = 12,7 + 11,3 + 12,3 = 36,3 \text{ кВт.}$$

Хар бир линиянинг реактив куввати:

$$Q_1 = U_A \cdot I_1 \cdot \sin\varphi_1 = 220 \cdot 65 \cdot 0,462 = 6602 \text{ ВАр} = 6,6 \text{ кВАр};$$

$$Q_2 = U_B \cdot I_2 \cdot \sin\varphi_2 = 220 \cdot 63 \cdot 0,581 = 8052 \text{ ВАр} = 8,05 \text{ кВАр};$$

$$Q_3 = U_C \cdot I_3 \cdot \sin\varphi_3 = 220 \cdot 58 \cdot 0,258 = 3292 \text{ ВАр} = 3,3 \text{ кВАр};$$

Учала линиянинг реактив куввати:

$$Q_{\text{тр}} = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 6,6 + 8,05 + 3,3 = 17,95 \text{ кВАр.}$$

Хар бир линиянинг тўла куввати

$$S_1 = \sqrt{P_1^2 + Q_1^2} = \sqrt{12,7^2 + 6,6^2} = \sqrt{204,9} = 14,3 \text{ кВА;}$$

$$S_2 = \sqrt{P_2^2 + Q_2^2} = \sqrt{11,3^2 + 8,05^2} = \sqrt{192,5} = 13,9 \text{ кВА;}$$

$$S_3 = \sqrt{P_3^2 + Q_3^2} = \sqrt{12,3^2 + 3,3^2} = \sqrt{162,2} = 12,8 \text{ кВА.}$$

Учала линиянинг тўла куввати

$$S_{\text{тр}} = \sqrt{P_{\text{тр}}^2 + Q_{\text{тр}}^2} = \sqrt{36,3^2 + 17,95^2} = \sqrt{1639} = 40,49 \text{ кВА.}$$

8. Аналитик ва график усуллар билан аниқланган кувватларни таккослаш.

Бунинг учун аввал юлдуз ва учбуручак схемада бирюктирилган истеъмолчилик биргаликлиги тўла кувватларни аниқлаймиз:

$$P_{\Delta\text{Н}} = P_y + P_{\Delta} = 11,64 + 24,86 = 36,5 \text{ кВт},$$

$$Q_{\Delta\text{Н}} = Q_y + Q_{\Delta} = 0 + 17,6 = 17,6 \text{ кВАр},$$

$$S_{\Delta\text{Н}} = \sqrt{P_{\Delta\text{Н}}^2 + Q_{\Delta\text{Н}}^2} = \sqrt{36,5^2 + 17,6^2} = 40,52 \text{ кВА,}$$

$$\Delta S = \frac{S_{\Delta\text{Н}} - S_{\text{тр}}}{S_{\Delta\text{Н}}} \cdot 100 = \frac{40,52 - 40,49}{40,52} \cdot 100 = +3,00 = 0,07 \%.$$

Уч фазали занжирларни хисоблашга оид варантлар иловада берилган.

6-Б О Б. ЭЛЕКТР ЎЛЧАШЛАР

6.1- масала. Ўлчашиб чегараси 10–20–30–75–100 А бўйлган

магнитоэлектрик системадаги амперметр шкаласининг 100 та бўйлымаси бор. Асбонинг барча берилган ўлчаш чегаралари учун сезирлиги хамда шкала бўлинмасининг лоимииси аниқлансин.

6.2- масала. Электр тармоғининг кучланиши $U = 380$ В бўлиб, уни ўлчаш учун номинал кучланиши 250 В бўлган иккита вольтметр кетма-кет уланди. Вольтметрларнинг ички қаршиликлари

$$r_V = 46000 \text{ Ом}, \quad r_{V_2} = 30000 \text{ Ом.}$$


Хар кайси вольтметрнинг кўрсатилиши аниқлансан.

6.3- масала. Истеъмолчилик берган сари занжирдаги ток ортиб 17 ампера етди. Уни ўлчаш учун номинал токи 10 А дин бўлган иккита амперметрни параллел улашга тўғри келди. Амперметрларнинг ички қаршиликлари $r_A = 0,064 \text{ Ом}, \quad r_{A_2} = 0,08 \text{ Ом}$. Хар кайси амперметрнинг кўрсатилиши аниқлаб, уларнинг токланиши жакила хулоса беринг.

6.4- масала. Вольтметр номинал кучланиши $U_{\text{ном}} = 250$ В, динлишларни ўлчагандаги нисбий хатолигини аниқлаб, унинг ўлчиши жакила хулоса беринг.

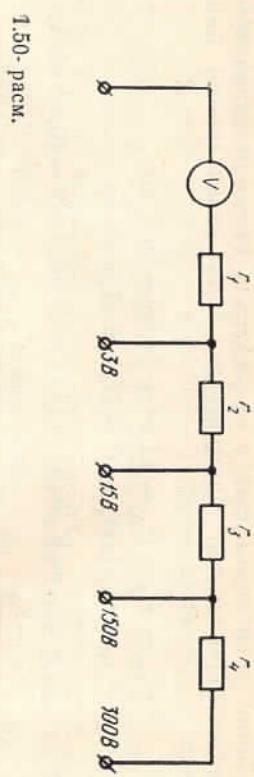6.5- масала. Номинал токи $I_{\text{ном}} = 5$ А га тенг бўлган магнитоэлектрик системадаги амперметрнинг ички қаршилиги $r_A = 0,015$.

Ом га тенг. Асбонинг ўлчаш чегарасини 15 А гача ошириш керак бўлган шунгирарни киймати аниқлансан. Амперметрнинг шунгирарни киймати билан уланиш схемаси чизилсин. 6.6- масала. Электромагнит системадаги вольтметрнинг ички қаршилиги $r_V = 20000$ Ом, номинал кучланиши $U_{\text{ном}} = 380$ В. Вольтметрнинг ўлчаш чегарасини 600 вольтча ошириш учун керак бўлган кўшимча қаршиликинг киймати аниқлансан. Вольтметрнинг кўшимча қаршилилик билан уланиш схемаси чизилсин.



1.50- расм.


6.7- масала. Магнитоэлектрик системадаги вольтметр 3—15—150—300 В номинал күчланишиларга мүлжаллаб ишлаб чыкарилганда 1.50-расмда асбобнинг электр схемаси көлтирилган. Асбобнинг ички қаршилиги $r_v = 33 \Omega$ ва номинал токи $I_{\text{ном}} = 75 \text{ mA}$ мальум бўлса, r_1, r_2, r_3 ва r_4 кўшимча каршиликларнинг киймати аниқлансин.

6.8- масала. Электродинамик системадаги ватметринг номинал күчланиши $U_{\text{ном}} = 300 \text{ V}$ ва номинал токи $I_{\text{ном}} = 5 \text{ A}$ га teng, асбобнинг шкаласи 150 та бўлинмага бўлинган. Асбоб ўзгарувчи ток занжирига уланганда унинг стрелкаси 100 та бўлинмага бўрилган. Занжирнинг куввати аниқлансин.

6.9- масала. Номинал токи $I_{\text{ном}} = 10 \text{ A}$ бўлган электродинамик системадаги амперметрги текшириш учун электродинамик система аниқланган. Амперметрга уланганда 1.51-расмдаги схема бўйича кетмакет уланган. Текширилаётган асбобнинг кўрсатиши 8 A, намуна асбобнинг кўрсатиши 8.2 A га teng. Амперметрнинг абсолют, нисбий ва келтирилган хатоликлари аниқлансан.

6.10- масала. Номинал күчланиши $U_{\text{ном}} = 150 \text{ V}$ бўлган электромагнит системадаги вольтметрги текшириш учун электродинамик системадаги намуна асбоб билан 1.52-расмдаги схема бўйича параллель уланган. Текширилаётган асбобнинг кўрсатиши 100 V, намуна асбобнинг кўрсатиши 102.5 V га teng. Асбобнинг аниқлик класи топилсан.

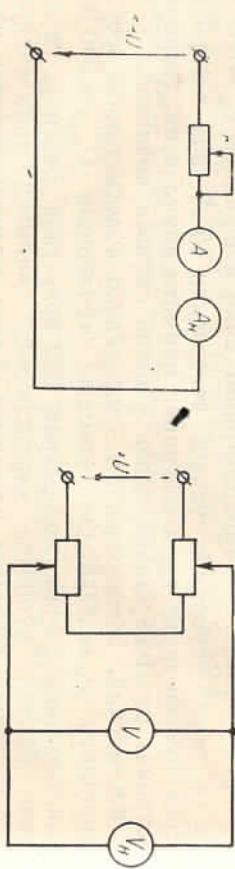6.11- масала. Ўзгармас ток занжирига уланган электромагнит системадаги вольтметр 132 волт күчланиши кўрсатди. Худди шу асбобни ўзгарувчан ток занжирига уланганда 127 волт күчланиши кўрсатди. Ўзгармас ток занжирнида, шунингдек, ўзга-



1.51- расм.

рувчан ток занжирнида ҳам күчланишининг ҳакиқий киймати 130 вольтга teng. Улашнинг иккала ҳолати учун асбобнинг нисбий ўлчаш хатолиги аниқлансан. Ўлчашнинг иккя ҳолати учун асбобнинг кўрсатишиларидаги фаркни қандай тушунтириш мумкин?

6.12- масала. Аниқлик класи 1,5 бўлган электродинамик вольтметр шкаласи 250 вольта даражаланган. 127 ва 220 вольт күчланишида вольтметрнинг ўлчаш хатолиги аниқлансан.

6.13- масала. Күчланиш трансформаторининг бирламчи ва иккиласи чулгамлари тегишлича $U_{\text{ном}} = 35 \text{ kV}$ ва $U_{\text{2ном}} = 0,1 \text{ kV}$ күчланишиларга мүлжаллланган. Агар трансформаторнинг иккиласи чулгамига уланган вольтметр 95 V күчланишини курсатса, бирламчи чулгам кисмалариданда күчланиш неча вольтга teng?

6.14- масала. Ўзгарувчан ток занжирига электромагнит системадаги амперметрги трансформация коеффициенти $K_t = 300/5$ бўлган ток трансформатори оркали уланган. Шу асбоб ўлчайдиган номинал токнинг киймати 5 A. Асбобнинг шкаласи 100 та бўлинмага бўлинган. Ток трансформаторини хисобга олган ҳолдо амперметрги доимииси аниқлансан.

6.15- масала. Номинал күчланиши $U_{\text{ном}} = 150 \text{ V}$ ва номинал токи $I_{\text{ном}} = 5 \text{ A}$ бўлган электродинамик системадаги ватметр трансформация коеффициенти $K_t = 200/5$ бўлган ток трансформатори оркали бир фазади ток занжирига уланган. Асбобнинг шкаласи 150 та бўлинмага бўлинган. Ватметрги стрелкаси 100 бўлинмага бўрилган. Занжирнинг куввати аниқлансан.

6.16- масала. Амперметр, вольтметр ва ватметр трансформация коеффициенти $K_t = 400/5$ бўлган ток трансформатори ва трансформатори оркали бир фазади ўзгарувчан ток тармоғига уланган (1.53-расм). Асбобларнинг кўрсатишлари куйидагиларга teng:

$$I = 3.6 \text{ A}; U = 90 \text{ V}; P = 324 \text{ W}.$$


Занжирнинг токи, күчланиши ва куввати аниқлансан.

6.17- масала. Ток трансформаторининг бирламчи ва иккиласи чулгамлари тегишлича

$$\Psi_{\text{ном}} = 600 \text{ A} \text{ ва } I_{\text{2ном}} = 5 \text{ A}$$


ток занжирига мүлжалланади. Иккиласи чулгамга уланган амперметр 4 A ток күчланиши кўрсатса, ток трансформаторнинг линия чулгамидан ўтаетган ток неча имперда teng?

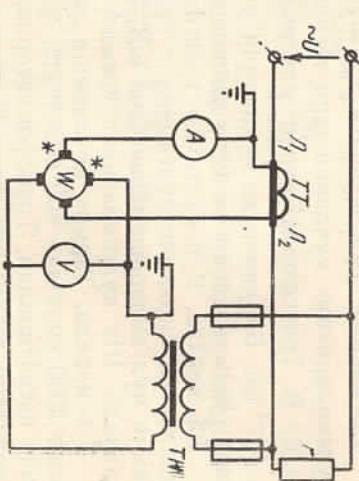6.18- масала. Квартирада номинал күчланиши $U_{\text{ном}} = 220 \text{ V}$ ва номинал токи $I_{\text{ном}} = 5 \text{ A}$ бўлган бир фазади счётчик ўринатилган. 1.53-расм,



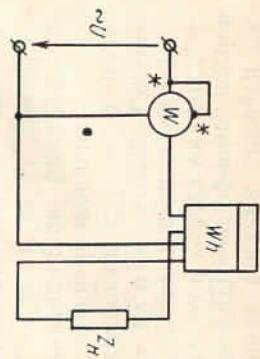1.52- расм.

Счётчикниң шитчасидати ёзув бўйича унинг номинал доимиysi аниклансан. 1 кВт·с дискниң 1280 марта айланишига тенг.



1.54- расм.

6.19- масала. Бир фазали счётикниң текшириш учун 1.54-расмдаги схема бўйича ватметр уланди. Бир минут давомида счётчикининг диски 42 марта айланди, бунда ватметрниң кўрсатилиши $10:0$ Вт. Счётик номинал доимиysi $C = 1440$ Вт сек/айл. Счётчикинг ҳакиқий доимиси C_x , нисбий хатоси X_n аниклансан.

6.20- масала. Электр ёритиш занжирига бир фазали актив энергия счётичи ўрнатилган. Шичигасидаги ёзув бўйича 1 кВт·с соат дискниң 400 марта айланшига тенг. Агар 5 минут давомида счётикниң диски 200 марта айланган бўлса, ёритиш кувватининг микдори аниклансан.

6.21- масала. Завод тежида бир фазали актив энергия счётичи ўрнатилган. Кандайдир вакт ичда счётик диски 1000 марта айланди. Счётикниң доимиysi 1440 Вт с/айл га тенг. Ана шу вакт ичда цех сарф килган энергия киловатт-соатда аниклансан.

7-БОБ. ТРАНСФОРМАТОРЛАР

7.1- масала. Бир фазали трансформаторниң максимал магнит оқими $\Phi_m = 12 \cdot 10^{-4}$ Вб.

Чулғамларининг ўрамлар сони тегишлича $w_1 = 1000$ ва $w_2 = 100$. Агар тармок токининг частотаси $f = 50$ Гц бўлса, трансформаторниң бирламчи чулғамларда магнит оқим индукциялаган электр юритувчи k_f микдорлари ва трансформаторниң трансформация коэффициенти аниклансан.

7.2- масала. Тўла куввати $S_{\text{ном}} = 2$ кВА бўйланган трансформатор чулғамларининг кучланишлари тегишлича $U_{1\text{ном}} = 800$ В, $U_{2\text{ном}} = 100$ В. Трансформаторниң максимал магнит оқими $\Phi_m = 22,5 \times 10^{-4}$ Вб. Бирламичи ва иккиласи чулғамларниң номинал токлари, ўрамлар сони ва тўла каршиликлари аниклансан.

7.3- масала. Кўп чулғамларниң тегишлича $U_{1\text{ном}} = 220$ В га мўлжалланган бирламичи чулғамларниң ўрамлар сони $w = 1100$. Иккиси чулғамлардан тегишлича 6 В, 24 В ва 120 В кучланишлар олиниди. Шу чулғамларниң ўрамлар сони аниклансан.

7.4- масала. Тармок кучланиши иккита трансформатор ёрдамида 3000 вольтдан 400 вольтга, сўнгра 400 вольтдан 40 вольтга пасайтирилди. Трансформаторларниң фойдалари иш коэффициентлари тегишлича $\eta_1 = 0,85$ ва $\eta_2 = 0,6$. Иккинчи трансформатордан истемол қилинётган актив кувват $P = 5,1$ кВт бўлса,

биринчи трансформаторниң кириш томонидаги актив кувват аниклансан.

7.5- масала. ТМ-100/10 типидаги уч фазали трансформаторниң паспортида кўйидаги техникавий маълумотлар кўрсатилган: Номинал тўла куввати $S_{\text{ном}} = 100$ кВА, йокори кучланиши

$$U_{\text{ном}} = 10 \text{ кВ};$$

пастки кучланиши $U_{2\text{ном}} = 0,4$ кВ;

салт ишлагандаги кувват исрофи (номинал кучланишида) $P_n = 365$ Вт;

қисқа тугашувлаги кувват исрофи $P_{\text{к.т.}} = 1970$ Вт; қиска туташув кучланиши $U_{\text{k.t.}} = 4,5\%$ (номинал кучланишига ишбатан);

Кўйидагилар аниклансан:

1. Трансформация коэффициенти K ;

2. Бирламчи ва иккиласи чулғамлардаги номинал токлар;

3. Трансформатор салт ишлаганда фаза чулғамларининг қисмаларидаги кучланиши;

4. Трансформатор чулғамларининг номинал токига тўғри келган актив каршиликлари;

5. Трансформаторниң кувват коэффициенти $\cos \varphi_2 = 0,8$ бўйлиб (юкланиши актив-индуктив характеристга эга), токлар коэффициенти $\beta = 0,25; 0,5; 0,75$ ва 1 бўйландаги фойдалари иш коэффициентлари;

6. Кувват коэффициенти $\cos \varphi_2 = 0,8$ бўйлиб, юкланиши номинал бўйланда ($\beta = 1$) кучланиши ΔU нинг ўзгариши.

1. Трансформация коэффициенти

$$K = \frac{U_{1\text{ном}}}{U_{2\text{ном}}} = \frac{10}{0,4} = 25.$$

2. Чулғамлардаги токлар

$$I_{1\text{ном}} = \frac{S_{\text{ном}}}{V\sqrt{3} \cdot U_{1\text{ном}}} = \frac{100}{V\sqrt{3} \cdot 10} = 5,78 \text{ А};$$

$$I_{2\text{ном}} = \frac{S_{\text{ном}}}{V\sqrt{3} \cdot U_{2\text{ном}}} = \frac{100}{V\sqrt{3} \cdot 0,4} = 144,5 \text{ А}.$$

3. Трансформатор салт ишлаганда фаза чулғамларининг қисмаларидаги кучланиши;

$$U_{10\Phi} = \frac{U_{1\text{ном}}}{V\sqrt{3}} = \frac{10,000}{V\sqrt{3}} = 5788 \text{ В};$$

$$U_{20\Phi} = \frac{U_{2\text{ном}}}{V\sqrt{3}} = \frac{400}{V\sqrt{3}} = 231 \text{ В}.$$

4. Чулғамларининг актив каршиликлари.

Трансформаторнинг киска тугашув пайтидаги қувват истрофи иккала чулгамларнинг кувват истрофлари йиғиндишига тенг:

$$P_{k.t.} = 3 \cdot r_1 \cdot I_{1nom}^2 + 3 \cdot r_2 \cdot I_{2nom}^2.$$

Киска тугашув тажрибаси вактида чулгамлардан номинал ток оқиб ўтади. Шунинг учун

$$3 \cdot r_1 \cdot I_{1nom}^2 = 3 \cdot r_2 \cdot I_{2nom}^2.$$

У холда бирламчи чулгам учун

$$3 \cdot r_1 \cdot I_{1nom}^2 = P_{k.t.}/2, \text{ бундан } r_1 = \frac{P_{k.t.}}{2 \cdot 3 \cdot I_{1nom}^2}.$$

Демак,

$$r_1 = \frac{1970}{2 \cdot 3 \cdot 5,78^2} = \frac{1970}{200,4} = 9,83 \Omega.$$

Иккиламчи чулгам учун эса

$$3 \cdot r_2 \cdot I_{2nom}^2 = P_{k.t.}/2, \text{ бундан } r_2 = \frac{P_{k.t.}}{2 \cdot 3 \cdot I_{2nom}^2}.$$

$$\text{Демак, } r_2 = \frac{1970}{2 \cdot 3 \cdot 144,5^2} = \frac{1970}{125280} = 0,0157 \Omega.$$

Чулгамларнинг электр каршилиги температурага бօғлик бўлиб, трансформатор салт ишлашланноминал юкланишга ўтганда ўзгаради.

5. Трансформаторнинг юкорида кўрсатилган кувват коэффициенти ва юкланиш коэффициентларига мос фойдали иш коэффициентлари кўйидагича аниқланади:

$$\eta = \frac{\beta \cdot S_{nom} \cos \varphi_2 + P_n + \beta^2 P_{k.t.}}{\beta \cdot S_{nom} \cos \varphi_2 + P_n},$$

$$\eta_{0,25} = \frac{0,25 \cdot 100 \cdot 10^3 \cdot 0,8 + 365 + 0,25^2 \cdot 1970}{0,25 \cdot 100 \cdot 10^3 \cdot 0,8} = 0,9790;$$

$$\eta_{0,50} = \frac{0,50 \cdot 100 \cdot 10^3 \cdot 0,8 + 365 + 0,50^2 \cdot 1970}{0,50 \cdot 100 \cdot 10^3 \cdot 0,8} = 0,9760;$$

$$\eta_{0,75} = \frac{0,75 \cdot 100 \cdot 10^3 \cdot 0,8 + 365 + 0,75^2 \cdot 1970}{1 \cdot 100 \cdot 10^3 \cdot 0,8} = 0,9760;$$

$$\eta_{1,0} = \frac{1 \cdot 100 \cdot 10^3 \cdot 0,8 + 365 + 1^2 \cdot 1970}{1 \cdot 100 \cdot 10^3 \cdot 0,8} = 0,9716.$$

Одатда, трансформатор чулгамларидаги қувват истрофи билан тўлат ўзакдаги кувват истрофи тенглешгандаги юкланишида трансформаторнинг фойдали иш коэффициенти максимал бўйлади:

$$\beta^2 P_{k.t.} = P_n.$$

У холда изланадиган оптимал юкланиш коэффициенти:

$$\beta = \sqrt{\frac{P_n}{\rho_{k.t.}}} = \sqrt{\frac{365}{1970}} = \sqrt{0,1852} \approx 0,43.$$

6. Юкланиш номинал бўлгандага ($\beta=1$ ва $I=I_{nom}$) кучланиши ΔU нинг ўзгариши кўйидаги формула билан аниқланади:

$$\Delta U \% \approx \beta (U_a \cos \varphi_2 + U_p \cdot \sin \varphi_2).$$

Бу ерда U_a ва U_p киска тугашув кучланишининг актив ва реактив ташкил этиувчилари хисобланади. Улар кўйидагича аниқланади:

$$U_a = \frac{P_{k.t.}}{S_{nom}} \cdot 100 = \frac{1970}{100000} \cdot 100 = 1,97 \%$$

$$\Delta U \% = U_a \cdot \cos \varphi_2 + U_p \cdot \sin \varphi_2 = 1,97 \cdot 0,8 + 4,91 \cdot 0,6 = 4,52 \%.$$

7.6-масала. Чулгамларнинг уланиш схемаси Y/Y бўлгандаги фазали трансформатор бирламчи чулгамнинг линия кучланиши $U_{1a} = 380$ В, иккиламчи чулгам линия кучланиши $U_{2a} = 220$ В.

Трансформатор чулгамларнинг уланиш схемалари: 1. Δ/Δ . 2. Y/Δ . 3. Δ/Y . бўлгандага, иккиламчи чулгамнинг линия кучланишилари ишланасин.

7.7-масала. Каталогда TM - 40/10 типдаги уч фазали трансформаторга оид кўйидаги техникавий маълумотлар бор:

номинал тўла куввати $S_{nom} = 40$ кВ · А; бирламчи чулгамнинг номинал кучланиши $U_{1nom} = 10$ кВ; иккиламчи чулгамнинг номинал кучланиши $U_{2nom} = 0,4$ кВ; салт шилагандаги кувват истрофи $P_n = 190$ Вт; киска тугашувдаги кувват истрофи $P_{k.t.} = 880$ Вт; киска тугашув кучланиши $U_{k.t.} = 4,5\%$;

чулгамларнинг биритирилиши схемаси ва группаси $Y/\Delta - 11$; кувват коэффициенти $\cos \varphi_2 = 0,8$.

Кўйидагилар аниқланасин:

1. Юкланишилар номиналига нисбатан 120, 100, 75, 50 ва 25% тенг бўлгандага иккиламчи чулгам учларидаги кучланиши.

2. Ўша юкланишиларда трансформаторнинг фойдали иш коэффициенти аниқланасин. $\eta = f(\beta)$ бўгланиши чизилсин.

7.8-масала. 1.55-расмда кўрсатилган автотрансформаторнинг юриши томонидаги кучланиши $U_1 = 220$ В. Чиқиш томонидаги кучланиши $U_2 = 120$ В. Бирламчи чулгамнинг ўрамлар сони $w_1 = 660$.

Кўйидагилар аниқланасин:

1. Иккиламчи чулгамнинг ўрамлар сони — w_2 ;

2. 1 ва 2 нуктадар орасидаги кучланишининг нимага тенглиги;

3. Кучланиши $U_2 = 40$ В ва 180 В бўлгандага иккиламчи чулгамнинг ўрамлар сони w_1 — w_2 .

7.9-масала. Бирламчи чулгами $U_1 = 220$ В кучланишига мўлжаланган автотрансформаторнинг ўрамлар сони $w_1 = 880$. Иккиламчи чулгамдан 110 В; 55 В; 36 В; 12 В кучланиши олиши учун несанчи ўрамлардан сўнг чиққичлар чиқариш керак?



7.10-масала. Ток трансформатори-
нинг бирламчи ва иккиламчи чулгамла-
ри тегислича $I_{1\text{ном}} = 600 \text{ А}$ ва $I_{2\text{ном}} =$
 $= 5 \text{ А}$ ток кучларига мұлжаланган.

Бирламчи ва иккиламчи чулгамлар-
нинг магнитловчи күчләрди төңг бүлса,
иккиламчи чулгамниң ўрамлар сони
анықлансан.

7.11-масала. Автотрансформаторининг
юкланиш токи 10 А (1,55-расм). Бирлам-
чи чулгамниң ўрамлар сони иккисинчи-
сидан иккى марта катта бўлса, I_1 ва I_3
токлар аниқлансан.

7.12-масала. Автотрансформатор чул-
ларининг ўрамлар сони тегислича $w_1 = 1520$ ва $w_2 = 600$ бў-
либ (1,55-расм), кучланиши $U = 380 \text{ В}$ бўлган ўзгарувчан ток
тармоғига уланган. Йокланиши қаршилиги 500 Ом бўлса, I_1 , I_2 ва
 I_3 токлар аниқлансин.

8-БОБ. АСИНХРОН МАШИНАЛАР

8.1-масала. Статор чулгамлари олти күтбили бўлган асинхрон
двигател роторининг сиртаниши $S = 0,04$. Тармоқ кучланиши
ниң частотаси $f = 50 \text{ Гц}$. Роторининг айланыш тезлиги аниқлан-
сан.

8.2-масала. Асинхрон двигател айланувчи магнит майдони-
нинг айланыш тезлиги $n_1 = 1000$ айл/мин. Сиртанишлар киймати
 $S = 1; 0; -0,5; -1$ бўлганда роторининг тезлигини аниқланган ва
фолинган кийматларининг физик маъносини тушунтириб беринг.

8.3-масала. Уч фазали киска туташган ротордаги асинхрон дви-
гателниң статор чулгамларидан ўтгаётган ток $10,6 \text{ А}$, тармоқниң
фаза кучланиши $U_\Phi = 220 \text{ В}$ бўлганда истеммол кирадиган кув-
вати $P_1 = 3,55 \text{ кВт}$. Агар двигателнинг ўқдаги фойдалари куввати
 $P_2 = 3 \text{ кВт}$ бўлса, двигателнинг фойдалари иш коэффициенти ва
куват коэффициенти нимага тенг?

Иловадан двигателнинг тирик аниқлансан.

8.4-масала. 4А160S6УЗ типдаги уч фазали киска туташган
ротордаги асинхрон двигател юргизиш моменталинин номинал мо-
ментга нисбати $1,2$ бўлиб юкланиши тўла (номинал) бўлган ана
шундай двигателини тармоқ кучланиши 5 ва 10% камайганда тор-
гизиш мумкинми?

Ечиш. Асинхрон двигателнинг айлантирувчи моменти

$$M = c U_1^2 \frac{r_2 \cdot S}{r_2^2 + x_2^2 \cdot S^2}$$

формуладан кўрниб турбидики, двигателнинг айлантирувчи мо-
менти тармоқ кучланишининг квадратига пропорционал.

Агар тармоқ кучланиши 5% га камайса, $U'_1 = 0,95 \cdot U_1$ бўлиб,
у холда айлантирувчи момент

$$M' = (0,95 U_1)^2 \text{ ёки } \frac{M'}{M_{\text{ном}}} = 0,9.$$

Кучланиши номинал бўлгандаги (ъини $U'_1 = U_{\text{ном}}$) юргизиш мо-
менти $M'_{\text{ном}} = 1,2 M_{\text{ном}}$. У холда тармоқ кучланиши 5% га камай-
шадаги юргизиш моменти

$$M'_{\text{ном}} = 0,9 M_{\text{ном}} = 0,9 \cdot 1,2 \cdot M_{\text{ном}} = 1,08 M_{\text{ном}}.$$

Демак, бундай шароитда двигателнинг юргизиш моменти унинг
номинал моментидан катта бўлиб, тўла нагрузка билан ишлад
олади.

Агар тармоқ кучланиши 10% га камайиб, $U''_1 = 0,9 U_1$ ни таш-
кил этса, айлантирувчи момент

$$M'' = (0,9 U_1)^2.$$

Ёки шу кучланишдаги юргизиш моменти

$$M''_{\text{ном}} = 0,81 M_{\text{ном}} = 0,81 \cdot 1,2 \cdot M_{\text{ном}} = 0,972 M_{\text{ном}}.$$

Демак, тармоқ кучланиши номиналаға нисбатан 10% камай-
шундай шароитда двигателни номинал моментдан кичик
бўлмайди.

Энди двигателни номинал нагрузка билан юргизиш мумкин
бўлган кучланишнинг чегара кўриштани аниқлаймиз. Бу юргизиш
моментининг номинал моментдаги улуши β билан характерланади:

$$\beta = \sqrt{\frac{M_{\text{ном}}}{M_{\text{ном}}}} = \sqrt{\frac{M_{\text{ном}}}{1,2 M_{\text{ном}}}} = \sqrt{\frac{1}{1,2}} = \sqrt{0,833} = 0,913.$$

Демак, двигателни тармоқ кучланиши $U'_1 = 0,913 U_{\text{ном}}$ гача па-
штаганда ҳам юргизиш мумкин.

Ёки юргизиш моментининг берилган $\frac{M_{\text{ном}}}{M_{\text{ном}}} = 1,2$ катталигида
тармоқ кучланишининг $\Delta U\% = (1 - 0,913) \cdot 100 = 8,7\%$ гача па-
штагида рухсат этилади.

8.5-масала. Каталог бўйича 4А112М2УЗ, 4А132М3УЗ ва
двигателлар юргизиш моментларининг номинал моментларга нис-
бетлари $2; 1,7$ ва $1,4$ ни ташкил этади. Ана шу двигателларни
юргизиш мумкин бўлган тармоқ кучланишининг пасайши мум-
кин бўлган чегара кийматлари процентда аниқлансан.

8.6-масала. Нима учун киска туташган роторли асинхрон дви-
гателларни юргизишда роторда катта ток хосил бўлса ҳам лви-
ши тушутириб беринг.

8.7-масала. 4А180S4УЗ типдаги уч фазали киска туташ-
ган роторли асинхрон двигателнинг статор чулгамлари юлдуз

схемада бириктирилиб, частотаси $f = 50$ Гц, линия күчланиши $U_L = 380$ В бўлган уч фазали ток тармоғига уланган. Двигателнинг паспортида кўйидаги номинал майдумотлар берилган: двигательниң ўқидаги фойдали кувват $P_{ном} = 22$ кВт. Роторнинг айланыш тезлиги $n_2 = 1470$ айл/мин. Фойдали иш коэффициенти $\eta_{ном} = 0,9$, статор занжирдаги кувват коэффициенти $\cos \varphi_1 = 0,9$. Кутблар сони – 4. Максимал ва юргизиш моментнинг номинал момента – 4. Максимал ва юргизиш моментнинг номинал момента – 2,3; 1,4. Юргизиш токининг номинал токка нисбати 6,5.

[Кўйидагилар аникланси:

1. Роторнинг номинал сиртаниши.
2. Двигателнинг номинал, юргизиш ва максимал айлантирувчи моментлари.
3. Двигателнинг тармокдан истебмол киладиган куввати.
4. Двигателнинг номинал ва юргизиш токлари.
5. Тармок кучланиши 10 ва 20% га пасайганда юргизиш моменти ва токининг қийматларини аниклаб двигателнинг ишига хулоса беринг.

Ечиш. Двигателнинг кутблар сони 4^{ta} бўлганда, жуфт кутблар сони $p = 2$ бўлади. У холда статордаги айланувчан магнит майдонининг синхрон тезлиги

$$n_1 = \frac{60 \cdot f}{p} = \frac{60 \cdot 50}{2} = 1500 \text{ айл/мин.}$$

Роторнинг сирпаниши

$$S = \frac{n_1 - n_2}{n_1} = \frac{1500 - 1470}{1500} = 0,02.$$

Номинал айлантирувчи моменти

$$M_{ном} = 9550 \cdot \frac{P_{ном}}{n_2} = 9550 \cdot \frac{22}{1470} = 143 \text{ Н · м.}$$

Юргизиш моменти

$$M_{ю} = 1,4 \cdot M_{ном} = 1,4 \cdot 143 = 200,2 \text{ Н · м.}$$

Максимал айлантирувчи моменти

$$M_{max} = 2,3 \cdot M_{ном} = 2,3 \cdot 143 = 328,9 \text{ Н · м.}$$

Двигателнинг электр тармоғидан истебмол киладиган куввати

$$P_1 = \frac{P_{ном}}{\eta_{ном}} = \frac{22}{0,9} = 24,44 \text{ кВт.}$$

Электр тармоғидан қабул киладиган номинал токи

$$I_{ном} = \frac{P_{ном}}{\sqrt{3} \cdot U_{ном} \cdot \eta_{ном} \cdot \cos \varphi_{ном}} = \frac{22}{\sqrt{3} \cdot 0,2 \cdot 0,9 \cdot 0,9} = 71,43 \text{ А.}$$

Двигателни юргизиш пайтида тармокдан қабул киладиган токи

$$I_{ю} = 6,5 I_{ном} = 6,5 \cdot 71,43 = 464,3 \text{ А.}$$

Тармок кучланиши 10% га пасайгандаи двигателнинг юргизиш моменти ва токи. Асинхрон двигателнинг айлантирувчи моменти тармок кучланишининг квадратига пропорционал. Агар тармок кучланиши 10% га пасайса, у $0,9 U_{ном}$ га тенг бўлади. У холда айлантирувчи момент номиналга нисбатан $(0,9)^2 = 0,81$ иш ташкил этади. Шу кучланишдаги юргизиш моменти

$$M'_{ю} = 0,81 \cdot M_{ю} = 0,81 \cdot 200,2 = 162,1 \text{ Н · м.}$$

Юргизиш токини кучланишининг биринчи даражасига пропорционал деб тахминан кўйидатича хисоблаш мумкин.

$$I'_ю = 0,9 \cdot I_{ю} = 0,9 \cdot 464,3 = 418 \text{ А.}$$

Тармок кучланиши 20% га пасайгандаи двигателнинг юргизиш моменти ва токи. Бунда тармок кучланиши $0,8 U_{ном}$ га тенг бўлиб, айлантирувчи момент номинал моментнинг $(0,8)^2 = 0,64$ кисмни ташкил этади. Шу кучланишдаги юргизиш моменти $M''_{ю} = 0,64 \cdot M_{ю} = 0,64 \cdot 200,2 = 128 \text{ Н · м.}$

Шу кучланишдаги двигателнинг юргизиш токи

$$I''_{ю} = 0,8 \cdot I_{ю} = 0,8 \cdot 464,3 = 371,5 \text{ А.}$$

Хулоса. Тармок кучланиши 10% га пасайганда, $M'_{ю} > M_{ном}$ бўлганидан двигателни номинал нагруззакада юргизиш мумкин. Аммо тармок кучланиши 20% га пасайганда $M'_{ю} < M_{ном}$ бўлиб, двигателни номинал нагруззакада юргизиб бўлмайди.

8.8-масала. Роторнинг айланиси тезликларни: 2945; 1480; 985; 735 ва 600 айл/миндан бўлган уч фазали киска туташган роторли асинхрон двигателнинг номинал айлантирувчи моментлари мос. Холда: 178,43; 355; 533,5; 715; 875,8 Н · м. Двигателларнинг куввати ва типи аниклансан.

8.9-масала. 4A200MБУЗ типидаги уч фазали киска туташган роторли асинхрон двигателнинг ротори номинал нагруззакада $n_{ном} = 975$ айл/мин тезлик билан айланмокда. Манба кучланишининг частотаси $f_1 = 50$ Гц. Двигателнинг жуфт кутблар сони p , синхрон тезлиги $n_{ном}$ ва номинал сирпаниши $S_{ном}$ аниклансан. Шунингдек, сирпаниши $S = 5\%$ бўлганда двигатель роторида ёсил бўлган электр юритувчи кучнинг частотаси f_2 аниклансан.

8.10-масала. 4A160S2УЗ типидаги уч фазали киска туташган роторли асинхрон двигателъ уч фазали ток тармоғига уланган. Роторнинг сирпаниши 2% ва 6% га тенг бўлганида, роторнинг ишланиш бурчак тезлиги ω_2 аниклансан.

8.11-масала. Кўп тезликли асинхрон двигателнинг статор чуломларини кайта уланганди, унинг жуфт кутблари сони 2 марта орди. Айланувчан магнит майдонининг ва роторнинг айланиси тезлиги кандал ўзгарили. 8.12-масала. Номинал куввати $P_{ном} = 37$ кВт бўлган 4A250 S8V3 типидаги уч фазали киска туташган роторли асинхрон див-

гатель роторининг номинал айланниш тезлиги $n_{2\text{ном}} = 735$ айл/мин, кувват коэффициенти $\cos \varphi_{\text{ном}} = 0,83$, фойдали иш коэффициенти $\eta_{\text{ном}} = 0,9$, номинал кучланиши $U_{\text{ном}} = 220/380$ В. Двигателнинг номинал нагружалан тармокдан истельмол киладиган куввати $P_{\text{ном}}$ номинал айлантирувиши момента $M_{\text{ном}}$, шунингдек статор чулгамлари учбурчак ва юлдуз схемасида уланганда статордаги номинал ток аниклансин.

8.13- масала. Уч фазали киска туташган роторли асинхрон двигателнинг каталогда берилган маълумотлари куйдаги:
Номинал куввати $P_{\text{ном}} = 90$ кВт; роторининг номинал айланниш тезлиги $n_{2\text{ном}} = 1480$ айл/мин; номинал кучланиши $U_{\text{ном}} = 220/380$ В; фойдали иш коэффициенти $\eta_{\text{ном}} = 0,93$; кувват коэффициенти $\cos \varphi_{\text{ном}} = 0,91$; максимал ва юргизиш моментларининг номинал моментга нисбатлари 2,3; 1,2; Юргизиш токларининг номинал токка нисбати 7. Куйдагилар аниклансин:

1. Синхрон тезлик $n_{\text{ном}}$ ва номинал сирланиши $S_{\text{ном}}$;
2. Двигателнинг номинал, юргизиш ва максимал айлантирувиши моментлари;
3. Статор чулгамлари юлдуз ва юргизиш токлари;
4. Иловадан двигателнинг типи;

8.14- масала. Номинал куввати $P_{\text{ном}} = 11$ кВт бўлган 4А160 М8У3 типидаги уч фазали киска туташган роторли асинхрон двигател роторининг айланниш тезлиги $n_{2\text{ном}} = 730$ айл/мин. Максимал ва юргизиш моментларининг номинал моментга нисбатлари 2,2; 1,4. Куйдагилар аниклансин:

1. Двигателнинг номинал юргизиш ва максимал айлантирувиши моментлари.
2. Тармок кучланиши 10% га ва 20% га пасайгана двигательнинг юргизиш моменталини аниклаб, унинг ишлари хакида хуолоса беринг.

Бу холда двигателни тўла ва ярим нагрузка билан юргизиб юборили мумкини?

8.15- масала. Номинал куввати $P_{\text{ном}} = 45$ кВт бўлган 4А200L 4У3 типидаги уч фазали киска туташган роторли асинхрон двигател уч фазали ток тармоғига уланган. Двигателнинг фойдали иш коэффициенти $\eta_{\text{ном}} = 0,905$. Двигателнинг кувват истрофи ΔP ва 8 соат иш давомида двигателнинг неча сўмлик энергии сарфлаши аниклансин (1 кВт-соат – 4 тайин туради).
8.16- масала. Номинал куввати $P_{\text{ном}} = 132$ кВт бўлган 4А280М2У3 типидаги уч фазали киска туташган роторли асинхрон двигател, линия кучланиши $U_{\text{л}} = 380$ В бўлган уч фазали ток тармоғига юлдуз схемада уланган. Статор чулгамларидан ўтгаётган ток $I_{\text{ном}} = 247$ А. Двигателнинг фойдали иш коэффициенти $\eta = 0,915$. Двигателнинг тармокдан истельмол килаётган куввати P_1 ва кувват коэффициенти $\cos \varphi_1$ аниклансин.
8.17- масала. Фаза роторни асинхрон двигателлар юргизиш

тозининг кичик, юргизиш моментининг эса катта бўлишини гушиниб беринг.

8.18- масала. Номинал кувватлари $P'_{\text{ном}} = 0,5$ кВт, $P^*_{\text{ном}} = 1$ кВт бўлган бир фазали асинхрон двигателлар частотаси $f = 50$ Гц, фаза кучланиши $U_{\Phi} = 220$ В бўлган ўзгарувчан ток тармогига уланган. Двигателларнинг кувват коэффициентлари тегишича $\cos \varphi_{\Phi\text{ном}} = 0,7$; $\cos \varphi_{\Phi\text{ном}} = 0,9$.

Двигателлардан ўтгаётган токлар ва уларнинг реактив, тўла кувватлари аниклансин.

8.19- масала. Цехга ўрнатилган уч фазали асинхрон двигателнинг истельмол киладиган умумий актив куввати $P_{\text{ак}} = 300$ кВт, кучланиши $U_{\text{ном}} = 380$ В ва кувват коэффициентлари тозиганда киймати $\cos \varphi_{\text{р}} = 0,7$. Ёритигиц лампаларининг истельмол киладиган умумий куввати $P_{\text{р}} = 20$ кВт. Цехнинг кувват коэффициентини 0,95 гача ошириш учун конденсаторлар батареясидан фойдаланиш тавсия этилади.

1. Конденсаторлар ўрнатилмасдан аввалги цех нагрузкалари;

2. Конденсаторлар батареясининг сифими – C .

3. Конденсаторлар батареяси ўрнатилмасдан аввал ва ўрнатилгандан сунг линия симларидаги I_1 ва I_2 токлар. Ечиш, Конденсаторлар батареяси ўрнатилмасдан аввалги умумий актив кувват:

$$P_1 = P_{\text{ак}} + P_{\text{р}} = 300 + 20 = 320 \text{ кВт.}$$

Реактив кувват:

$$Q_1 = P_{\text{ак}} \cdot \operatorname{tg} \varphi_{\text{р}} = 300 \cdot 1 = 300 \text{ кВАр} (\operatorname{tg} \varphi_{\text{р}} = 1).$$

$\cos \varphi_1$ ни аниқлаш учун, $\operatorname{tg} \varphi_1$ ни топамиз:

$$\operatorname{tg} \varphi_1 = \frac{Q_1}{P_1} = \frac{300}{320} = 0,938, \text{ у вактда } \cos \varphi_1 = 0,734;$$

$$\cos \varphi_2 = 0,95 \text{ бўлганда } \operatorname{tg} \varphi_2 = 0,328.$$

2. Керакли конденсаторлар батареясининг сифими:

$$C = \frac{P(\operatorname{tg} \varphi_1 - \operatorname{tg} \varphi_2)}{\omega \cdot U^2} = \frac{300 \cdot (0,938 - 0,328) \cdot 10^3}{314 \cdot 380^2} = 4 \cdot 10^{-3} \Phi.$$

3. Линия симларидаги токлар:

$$I_1 = \frac{P_1}{U_{\text{ном}}} = \frac{320 \cdot 10^3}{V\sqrt{3} \cdot 380 \cdot 0,734} = 663,17 \text{ А,}$$

$$I_2 = \frac{P_1}{U_{\text{ном}}} = \frac{320 \cdot 10^3}{V\sqrt{3} \cdot 380 \cdot 0,95} = 512,4 \text{ А.}$$

9. БОБ СИНХРОН МАШИНАЛАР

9.1- масала. Тармокка берадётган токининг частотаси $f = 50 \text{ Гц}$ ва күтбларининг сони 30 та бўлган генератор роторининг яйни магнит майданинг айланыш тезлиги нимага тенг?

9.2- масала. Красноярск, Саяно-Шушенск, Рогун ва Нурак гидростанцияларидаги синхрон генераторларнинг статор чулғамларида индукцияланётган электр юритувчи кучнинг частотаси $f = 50 \text{ Гц}$, роторларининг айланыш тезликлари: 90, 112, 167 200 айл/мин. Жуфт күтблар сонини ва улар орасидаги фарқини аникланти.

9.3- масала. Жуфт күтбларининг сони $P = 4$, роторининг номинал айланыш тезлиги $n_{\text{ном}} = 1800 \text{ айл/мин}$ бўлган ўзгарувчалик ўналишини неча марта ўзгартириди?

9.4- масала. Синхрон генераторининг кисмаларидаги кучланиши 15 кВ, фаза токи 1000 А бўлиб, кувват коэффициенти 0,94. Статор чулғамлари колдуз схемада уланган. Симметрик нагруззакада генераторнинг ташки занжирга берадётган фойдали куввати аникланисин.

9.5- масалада. Синхрон двигателдаги барча кувват истрофи $\Delta P = 3 \text{ кВт}$. Агар двигателнинг фойдали иш коэффициенти $\eta_{\text{ном}} = 94\%$ бўлса, унинг тармокдан истеъмол қилаётган куввати канча?

9.6- масала. Синхрон генератор роторининг номинал айланыш тезлиги $n_{\text{ном}} = 750 \text{ айл/мин}$, частотаси $f = 50 \text{ Гц}$. Агар бирламчи двигателнинг тезлиги генератор роторининг номинал айланини тезлигига мос келмаса, генератор токининг частотаси кандай ўзгаради? Масала бирламчи двигатель тезлигининг икки хил киймати учун ечилисин:

1. $n_1 = 1000 \text{ айл/мин}$ ($n_1 > n_{\text{ном}}$);
2. $n_2 = 500 \text{ айл/мин}$ ($n_2 < n_{\text{ном}}$).

9.7- масала. Частотаси $f = 50 \text{ Гц}$ бўлган тармокка уланган олти кутбли синхрон генератор роторининг номинал айланыш тезлиги $n_{\text{ном}} = 1000 \text{ айл/мин}$. Номинал айланыш тезлиги $n_{\text{ном}} = 500 \text{ айл/мин}$ бўлган 12 кутбли генераторни параллел ишлатиш учун тармоқка улаш мумкинми?

9.8- масала. СД2 - 85(29 - 10 типдаги синхрон двигательларини $U_{\text{ном}} = 0,38 \text{ кВ}$, частотаси $f = 50 \text{ Гц}$, фойдали иш коэффициенти $\eta_{\text{ном}} = 93,2\%$, кувват коэффициенти союз фильтринг айланыш тезлиги $n_{\text{ном}} = 1000 \text{ айл/мин}$, максимал ва юргизиш моментларининг номинал момента нисбатлари 1,7 ва 1,2, юргизиш токининг номинал токка нисбати 5,5. Күйдагилар аникланисин:

- 1) двигателнинг жуфт күтблар сони – P ,
- 2) двигателнинг тармоқдан истеъмол килаётган куввати – P_1 ,
- 3) двигателнинг юргизиш токи – $I_{\text{то}}$,
- 4) двигателнинг номинал, юргизиш ва максимал айлантируви момента,

5) номинал нагруззакадаги кувват истрофарчилиги.

Ечиш. Двигателнинг жуфт күтблар сони

$$P = \frac{60 \cdot f}{n_{\text{ном}}} = \frac{60 \cdot 50}{1000} = 3.$$

Двигателнинг тармокдан истеъмол қилаётган куввати

$$P_1 = \frac{P_{\text{ном}}}{\eta_{\text{ном}}} = \frac{250}{0,932} = 268,2 \text{ кВт}.$$

Двигателнинг номинал токи

$$I_{\text{ном}} = \frac{P_{\text{ном}}}{V\sqrt{3} \cdot U_{\text{ном}} \cdot \eta_{\text{ном}} \cdot \cos \varphi_{\text{ном}}} = \frac{250}{\sqrt{3} \cdot 0,38 \cdot 0,932 \cdot 0,9} = 454,5 \text{ А.}$$

Двигателнинг юргизиш токи

$$I_{\text{то}} = 55 \cdot I_{\text{ном}} = 5,5 \cdot 454,5 \approx 2500 \text{ А.}$$

Номинал момент

$$M_{\text{ном}} = 9550 \cdot \frac{P_{\text{ном}}}{n_{\text{ном}}} = 9550 \cdot \frac{250}{1000} = 2388,5 \text{ Н} \cdot \text{м.}$$

[Оризиниш моменти

$$M_{\text{max}} = 1,7 M_{\text{ном}} = 1,7 \cdot 2388,5 = 4060,5 \text{ Н} \cdot \text{м.}$$

Номинал нагруззакадаги кувват истрофарчилиги

$$\Delta P = P_1 - P_{\text{ном}} = 268,2 - 25 = 18,2 \text{ кВт.}$$

9.9- масала. Завод цехида $U_{\text{ном}} = 220 \text{ вольт}$ номинал кучлаштига хисобланган уч фазали асинхрон двигател "ар ўрнатилган. Воринг номинал куввати, ф. и. к ва кувват коэффициенти күйдаги жадвалда берилган:

Двигатель сони n	Ўқдаги номинал кувват $P_{\text{ном}}$, кВт	η , %	$\cos \varphi$
5	4,5	76,5	0,72
8	7	86	0,78
1	20	88	0,82
1	55	91	0,84

Цехдаги электр курилмаларнинг кувват коэффициентини 0,96 ишлоп олириш учун, ўрнатилган компенсаторнинг тұла куввати аникланып. Компенсаторлардың актив кувват истрофарчилиги, унинг реактив кувватининг 0,3% ини ташкил этади.

Ечиш. Хар бир группа двигателнинг тармокдан истеммол ки-
лаётган актив кувватини аниклаймиз:

$$P_{\text{р}} = \frac{P_{\text{ном}}}{\eta} \cdot m,$$

шунингдек, уларнинг реактив куввати

$$Q_{\text{р}} = P \cdot \operatorname{tg} \varphi.$$

Хисоблашни осон چаштириш учун юқоридаги жалвални күни-
дагилар билан түлдирамиз.

P, kVt	$\operatorname{tg} \varphi$	Q, kVar
29,4	0,97	28,5
65,5	0,81	52,65
22,8	0,70	16,0
60,04	0,65	39,3

Жалвалда берилгандардан цех двигателлари истеммол кила-
ттап актив кувватлар йиғиндини аниклаймиз:

$$P = 177,7 \text{ kVt}.$$

Шунингдек, реактив кувват йиғиндиси:

$$Q = 136,45 \text{ kVar.}$$

Нисбат:

$$\frac{Q}{P} = \frac{136,45}{177,7} = 0,768 = \operatorname{tg} \varphi; \cos \varphi_1 = 0,792.$$

Шарт бўйича $\cos \varphi_2 = 0,96$; лемак, $\operatorname{tg} \varphi_1 = 0,2924$.

Компенсацияланиши керак бўлган реактив кувват:

$$Q_c = P_1 (\operatorname{tg} \varphi_1 - \operatorname{tg} \varphi_2) = 177,7 \cdot (0,768 - 0,2924) = 84,5 \text{ kVar.}$$

Компенсаторлари кувват истрофгарчилиги

$$P_c = 0,03 \cdot Q_c = 0,03 \cdot 84,5 = 2,54 \text{ kVt.}$$

Компенсаторнинг тўла куввати

$$S = \sqrt{P_c^2 + Q_c^2} = \sqrt{55^2 + 61,75^2} = 82,6 \text{ kVA.}$$

2. $\cos \varphi_1 = 0,792$ бўлганда, линия симларидаги ток (алмаштири-
гунга қадар):

$$I_1 = \frac{P_1}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi_1} = \frac{117,7 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 220 \cdot 0,792} = 386 \text{ A.}$$

$\cos \varphi_2 = 0,96$ га тенг бўлганда (алмаштиргандан сўнг);

$$I_2 = \frac{P_1}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi_2} = \frac{117,7 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 220 \cdot 0,96} = 320 \text{ A.}$$

3: $\cos \varphi_1 = 0,792$ га тенг бўлганда узатиб симларидаги кувват
истрофгарчилиги:

$$P_{1\text{им}} = 3 \cdot I_1^2 \cdot R_{\text{им}}.$$

$\cos \varphi_2 = 0,96$ га тенг бўлганда:

$$P_{2\text{им}} = 3 \cdot I_2^2 \cdot R_{\text{им}}.$$

Истрофгарчилар нисбати:

$$\frac{P_{1\text{им}}}{P_{2\text{им}}} = \frac{I_1^2}{I_2^2} \text{ ёки } \frac{P_{1\text{им}}}{P_{2\text{им}}} = \frac{\cos^2 \varphi_1}{\cos^2 \varphi_2},$$

1) синхрон двигатель сифатида ишлаб, айни вактда цехнинг
кувват коэффициентини 0,96 гача ортирган синхрон машинанинг
тўла куввати,
2) синхрон двигательни синхрон двигатель билан алмаштири-
гунга қадар таъминловчи тармоқ, линия симларидаги ток I_1 ва
алмаштиргандан кейинги ток I_2 ,

3) агар дастлабки истрофгарчилар 18 кВт ни ташкил этган
бўлса, тъъминловчи симлардаги истрофгарчилар камайтирилганда
кейин тежалган ишлек электр энергияси. Иш уч сменада 7 со-
итдан олиб борилади, йиллик иш куни 300 га тенг.
Ечиш. 1. Цехда ўрнатилган асинхрон двигателлар истеммол
килаётган актив кувват йиғиндини аниклаймиз (алмаштирили-
ши лозим бўлган асинхрон двигателнинг истеммол килаётган
куввати 60,04 кВт хисобга олинмайди)

$$P_1 = 117,7 \text{ kVt.}$$

Ша двигателлар реактив кувватининг йиғиндиси

$$Q_1 = 97,15 \text{ kVar.}$$

Асинхрон двигателни синхрон двигатель билан алмаштирилан-
диги сўнг кувват коэффициенти $\cos \varphi_2 = 0,96$ га тенг бўлиб, уму-
ний актив кувват P_1 ўзгармай колади

$$Q_2 = P_1 \cdot \operatorname{tg} \varphi_2 = 117,7 \cdot 0,2924 = 35,4 \text{ kVar.}$$

Компенсацияланиши керак бўлган реактив кувват

$$Q_c = Q_1 - Q_2 = 97,15 - 35,4 = 61,75 \text{ kVar.}$$

Синхрон машинанинг тўла куввати:

$$S = \sqrt{P_c^2 + Q_c^2} = \sqrt{55^2 + 61,75^2} = 82,6 \text{ kVA.}$$

2. $\cos \varphi_1 = 0,792$ бўлганда, линия симларидаги ток (алмаштири-
гунга қадар):

$$I_1 = \frac{P_1}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi_1} = \frac{117,7 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 220 \cdot 0,792} = 386 \text{ A.}$$

$\cos \varphi_2 = 0,96$ га тенг бўлганда (алмаштиргандан сўнг);

$$I_2 = \frac{P_1}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi_2} = \frac{117,7 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 220 \cdot 0,96} = 320 \text{ A.}$$

3: $\cos \varphi_1 = 0,792$ га тенг бўлганда узатиб симларидаги кувват
истрофгарчилиги:

$$P_{1\text{им}} = 3 \cdot I_1^2 \cdot R_{\text{им}}.$$

$\cos \varphi_2 = 0,96$ га тенг бўлганда:

$$P_{2\text{им}} = 3 \cdot I_2^2 \cdot R_{\text{им}}.$$

Иstrofgarchilarni nisbati:

$$\frac{P_{1\text{им}}}{P_{2\text{им}}} = \frac{I_1^2}{I_2^2} \text{ yoki } \frac{P_{1\text{им}}}{P_{2\text{им}}} = \frac{\cos^2 \varphi_1}{\cos^2 \varphi_2},$$

1) sinxronдвигатель сифатида ишлаб, айни вактда цехнинг
кувват коэффициентини 0,96 гача ортирган синхрон машинанинг
тўла куввати,
2) синхрондвигательни синхрондвигатель билан алмаштири-
гунга қадар таъминловчи тармоқ, линия симларидаги ток I_1 ва
алмаштиргандан кейинги ток I_2 ,

Симларда текалган күват:

$$P_{\text{сим}} = P_{1\text{сим}} - P_{2\text{сим}} = 18 - 12,26 = 5,74 \text{ кВт.}$$

Текалган йиллик энергия:

$$W = P_{\text{сим}} \cdot T = 5,74 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 300 = 36162 \text{ кВт} \cdot \text{сант.}$$

9.11- масала. Корхонада ўрнатылган уч фазали асинхрон дигателлар, күчланиш $U = 380$ В ва күват коэффициенти $\cos \varphi_{\text{ур}} = 0,8$ бўлганда, истемол қилаётган актив күватларининг йиғиндиси $P_{\text{нв}} = 350$ кВт. Ёритич нагрузжанниң күвати $P_{\text{ур}} = 30$ кВт. Бундан ташкири, умумий күвати $P_{\text{n}} = 50$ кВт бўлган қиздиргич пеҷлар ўрнатилиб, корхонанинг истемол қилаётган умумий күвати ўзгармай колиши керак. Корхонанинг күват коэффициенти ошириб пеҷларни электр энергия билан таъминлаш максадида, кўшимча күват олиш учун синхрон компенсатор ўрнатиш таклиф этилади.

Кўйилатилар аникланси:

1) қиздиргич пеҷлар ва синхрон компенсатор ўрнатилгунга Кадар, шунингдек, ўрнатилганда кейин корхонанинг күват коэффициентини,

2) агар синхрон компенсатордаги актив күват истрофагарчилиги унинг реактив күватининг 5% ини ташкил эта, компенсаторнинг тўла күватини,

3) кувватлар учурчаги курилсан.

Га қадар: Ечиш. Синхрон компенсатор ва қиздиргич пеҷлар ўрнатилгун-

$P_1 = P_{\text{нв}} + P_{\text{рп}} = 350 + 30 = 380$ кВт;

 $Q_1 = P_{\text{нв}} \cdot \operatorname{tg} \varphi_{\text{рп}} = 350 \cdot 0,748 = 262$ кВАр ($\varphi_{\text{рп}} = 36^{\circ}50'$);

$$S = \sqrt{P_1^2 + Q_1^2} = \sqrt{380^2 + 262^2} = 462 \text{ кВА};$$

$$\cos \varphi_1 = \frac{P_1}{S} = \frac{380}{462} = 0,823 \quad (\varphi_1 = 34^{\circ}35');$$

Ўрнатилгандан сўнг

$$P_2 = P_1 + P_{\text{n}} = 380 + 50 = 430 \text{ кВт};$$

$$\cos \varphi_2 = \frac{P_2}{S} = \frac{430}{462} = 0,93 \quad (\varphi_2 = 21^{\circ}24').$$

Компенсацияланиши керак бўлган реактив күват

$$Q_{\text{k}} = P_1 \operatorname{tg} \varphi_1 - P_2 \operatorname{tg} \varphi_2 = 380 \cdot 0,69 - 430 \cdot 0,392 = 93,6 \text{ кВАр.}$$

Компенсатордаги күват истрофагарчилиги

$$P_{\text{k}} = 0,05 \cdot Q_{\text{k}} = 0,05 \cdot 93,6 = 4,68 \text{ кВт.}$$

Компенсаторнинг тўла күвати

$$S_{\text{k}} = \sqrt{P_{\text{k}}^2 + Q_{\text{k}}^2} = \sqrt{4,68^2 + 93,6^2} = 93,7 \text{ кВА.}$$

10-БОБ. ЎЗГАРМАС ТОК МАШИНАЛАРИ

10.1- масала. Мустақил ўйғотишли генератор салт ишлаганди қисмаларидағи күчланиш $U_0 = E_r = 150$ В. Якорнинг айланиш тезлиги $n = 1800$ айл/мин бўлиб, чулғамларни кесиб ўтасланган магнит оқими $\Phi = 2,5$ Вб бўлса, машинанинг доимийси C_E аникласин.

10.2- масала. Тўрт кутбили генераторнинг чулғамларини кесиб ўтасланган магнит оқими $\Phi = 1 \cdot 10^{-2}$ Вб. Якорнинг айланиш тезлиги $n = 1500$ айл/мин. Чулғамдаги актив симларнинг сони $N = 600$, жуфт параллел тармоқларнинг сони $a = 4$. Якорь чулғамларидаги индуктивланган электр юритувчи куч нимага тенг?

10.3- масала Ўзгарамас ток генераторнинг якорь чулғамларини кесиб ўтасланган магнит оқими $\Phi = 0,02$ Вб, машинанинг доимийси $C_E = 10$. Якорнинг айланиш тезлиги 1000, 1500 ва 2000 айл/мин бўлганда якорь чулғамларидаги индуктивланган электр юритувчи күчларнинг катталиклари аникласин.

10.4- масала Мустақил ўйғотишли генераторнинг (1,56-расм) техник маълумотлари кўйилади: номинал күвати $P_{\text{ном}} = 16$ кВт, номинал күчланиши $U_{\text{ном}} = 230$ В, якорь чулғамнинг каршилиги $r_a = 0,12$ Ом, ўйғотиш занжирининг күчланиши $U_y = 110$ В.

Механик ва магнит истрофагарчиликлари генератор номинал күватининг 4,5% ини ташкил этади.

Кўйилатилар аникласин:

1) генераторнинг ЭЛОКи (E);
2) генераторнинг нагрузжаси номинал қийматга тенг бўлгандаги фойдали иш коэффициенти – η .

Ечиш. 1. Генераторнинг ЭЛОК и


$$E = U + I_a \cdot r_a.$$

Мустақил ўйғотишли генераторда:

$$I_a = I.$$

Генераторнинг номинал токи
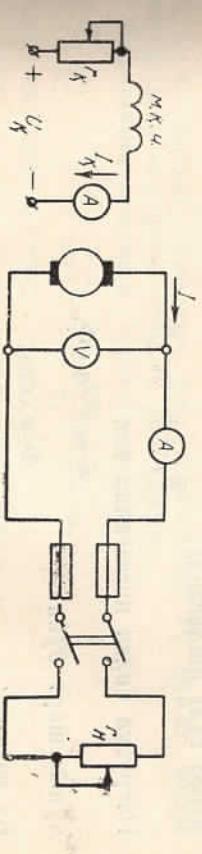
$$I_{\text{ном}} = \frac{P_{\text{ном}}}{U_{\text{ном}}} = \frac{16 \cdot 10^3}{230} = 69,57 \text{ А.}$$



У холда

$$E = 230 + 69,57 \cdot 0,12 = 238,35 \text{ В.}$$

2. Номинал режимда генераторнинг ФИК и

$$\eta = \frac{P_{\text{ном}}}{P_{\text{ном}} + \sum P},$$

Бу ерда: $\sum P$ – генератордаги кувват истрофгарчиларининг бигиндиши:

$$\sum P = P_y + P_a + P_{\text{мех}} + P_{\text{мат.}}$$

Ана шу пайтда уйғотиш занжирилди кувват истрофгарчилди

$$P_y = \frac{U_y^2}{R_y} = \frac{110^2}{18} = 672 \text{ Вт} = 0,672 \text{ кВт.}$$

Якорь чулғамидаги кувват истрофгарчилди:

$$P_a = I_a^2 \cdot r_a = 69,57^2 \cdot 0,12 = 581 \text{ Вт} = 0,581 \text{ кВт.}$$

Шарт бўйича:

$$P_{\text{мех}} + P_{\text{мат.}} = 0,045 P_{\text{ном}} = 0,045 \cdot 16 \cdot 10^3 = 720 \text{ Вт} = 0,72 \text{ кВт.}$$

Демак,

$$\eta = \frac{P_{\text{ном}}}{P_{\text{ном}} + P_y + P_a + P_{\text{мех}} + P_{\text{мат.}}} = \frac{16}{10 + 0,672 + 0,581 + 0,72} = 0,89.$$

10.5- масала. Мустакил уйғотишли генераторга $U_1 = 110$ В кучланишида $I_1 = 160$ А ток кабул қиласидан истеъмолчи биринчирилган. Генератор якорининг тезлиги $n_1 = 1560$ айл/мин, якорь занжирининг каршилиги $r_a = 0,08$ Ом. Узгармас нагружкала якорининг айланыш тезлигини ўзгартирисак, токнинг катталиги қандай ўзгаради? Масала тезликнинг икки киймати учун ечилисин ва бунда магнит оқими ўзгармас леб хисоблаисин:

$$\begin{aligned} 1. & n_2 = 2100 \text{ айл/мин } (n_2 > n_1); \\ 2. & n_3 = 1000 \text{ айл/мин } (n_3 < n_1). \end{aligned}$$

10.6- масала. Параллел уйғотишли ўзгармас ток генераторининг кисмаларидағы кучланиши $U_r = 220$ В (1.57-расм). Уйғотиши занжирининг каршилиги $r_y = 20$ Ом, генераторнинг нагружка токи $I = 250$ А бўлса, унинг уйғотиш ва якорь занжирларидаги гоклар нимага тенг?

10.8- масала. Параллел уйғотишли генераторнинг паспортида күйлаги техник маълумотлар бор (1.57-расм): уйғотиш занжирдаги ток $I_y = 4$ А, уйғотиш чулғамининг каршилиги 15 Ом; роесташ реостатининг каршилиги 40 Ом. Генератор кисмаларидаги кучланиши анниклансин.

10.9- масала. Параллел уйғотишли генераторнинг номинал кучланиши $U_{\text{ном}} = 230$ В, нагружка токи $I = 160$ А (1.57-расм). Якорь чулғамининг каршилиги $r_a = 0,11$ Ом, уйғотиш занжирининг каршилиги $r_y = 72$ Ом. Якорь чулғамидаги э. ю. к. E ва ток I_a , шунингдек, генератор бераетган кувват P_2 хамда якорь занжирдаги истрофгарчиллик P_u анниклансин.

Масаланинг ечилиши. Уйғотиш занжирдаги ток:


$$I_y = \frac{U}{r_y} = \frac{230}{72} = 3,2 \text{ А.}$$

Чунки шарт бўйича:

$$\begin{aligned} E_0 &= c \cdot n_0 \cdot \Phi, \\ \Phi &\approx \text{const.} \end{aligned}$$

Бу вактда:
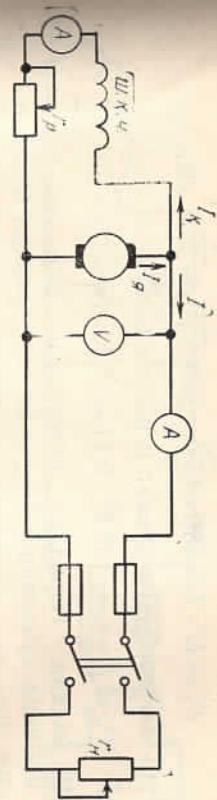
$$\begin{aligned} E_0 &= I_0 \cdot r_0, \\ \frac{E_0}{E} &= \frac{r_0}{r_y}, \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} 1.57-\text{расм} \\ \text{бундан} \\ n = n_0 \cdot \frac{E}{E_0} = 1000 \cdot \frac{230}{248} = 927 \text{ айл/мин.} \end{aligned}$$

Фойдали кувват:

$$P_2 = U \cdot I = 230 \cdot 160 = 36800 \text{ Вт} = 36,8 \text{ кВт.}$$

Якорь занжиридаги кувват истрофгарчилги:

$$P_u = I_a^2 \cdot r_u = 163,2^2 \cdot 0,11 = 2930 \text{ Вт} = 2,93 \text{ кВт.}$$

10.10- масала. Параллел үйготиши генераторнинг расм) номинал кучланиши $U_{\text{ном}} = 230 \text{ В}$, номинал куввати $P_{\text{ном}} = 1,57 \text{ кВт} = 70 \text{ кВт}$. Үйготиши занжиридаги кувват истрофгарчилги $P_u^y = 1300 \text{ Вт}$, якорь занжиридаги кувват истрофгарчилги $P_u^y = 1300 \text{ Вт}$, якорь занжиридаги кувват истрофгарчилги $P_u^y = 2800 \text{ Вт}$.

Күйидагилар аниклансан:

- 1) Үйготиши занжирининг токи I_y ва каршилиги r_y ,
- 2) якорь занжирининг токи I_a^y ва каршилиги r_a^y ,
- 3) якорь чулгамидали $\dot{\theta}$, $\dot{\omega}_y$, E_y .

10.11- масала. Параллел үйготиши генераторнинг нагрузка токи $I = 96 \text{ А}$, үйготиши токи $I_y = 4 \text{ А}$ бўлганда, қисмаларидали якорь занжириларининг каршилиги аниклансан.

10.12- масала. Икки кутбили параллел үйготиши генераторниң якорь чулгамларини кесиб ўтгаётган магнит оқими $\Phi = 0,03$ Вб. Чулғам актив симлари сонининг жуфт параллел тармоқлар сонига ишбати $M/a = 300$. Якорнинг айланниш тезлиги $n = 2000$ айл/мин. Агар якорь занжирининг каршилиги $r_a = 0,2 \text{ Ом}$, нагрузка токи 56 А , үйготиши токи эса $I_y = 4 \text{ А}$ бўлса, генератор қисмаларидали якорь занжириниш ва электромагнит (тормозловчи) момент ишмага тент бўлади?

Ечиш. Генераторнинг электроторитувчи кути

$$E = \frac{N}{a} \cdot \frac{p \cdot n}{60} \cdot \Phi = 300 \cdot \frac{1 \cdot 2000}{60} \cdot 0,03 = 300 \text{ В},$$

бу ерда p – жуфт кутблар сони Генератор икки кутбили бўлгани учун $p = 1$.

Генератор қисмаларидали якорь занжириниш $U_r = E - I_a \cdot r_a$, бу ерда $I_a = I + I_y = 56 + 4 = 60 \text{ А}$, у холда $U_r = 300 - 60 \cdot 0,2 = 288 \text{ В}$. Машинанинг электромагнит (тормозловчи) моменти


$$M = \frac{N}{a} \cdot \frac{p}{2\pi} \cdot \Phi \cdot I_a = C_m \cdot \Phi \cdot I_a,$$

бу ерда $C_m = \frac{N}{a} \cdot \frac{p}{2\pi} = 300 \frac{1}{2 \cdot 3,14} = 47,8$, у холда $M = 47,8 \cdot 0,03 \times 60 = 86 \text{ Н} \cdot \text{м}$.

10.13- масала. Аралаш үйготиши генераторнинг номинал куввати $P_{\text{ном}} = 15 \text{ кВт}$, номинал кучланиши $U_{\text{ном}} = 230 \text{ В}$, якорь чулғаминиң якоршилиги $r_a = 0,13 \text{ Ом}$, параллел үйготиши занжирикаршилиги $r_y = 76 \text{ Ом}$, кетма-кет үйготиши чулғамининг якоршилиги $r_{\text{к.к.у.}} = 0,056 \text{ Ом}$ (1,58-расм).

Күйидагилар аниклансан:

- 1) якорда индукцияланган ЭЮК E_a ,

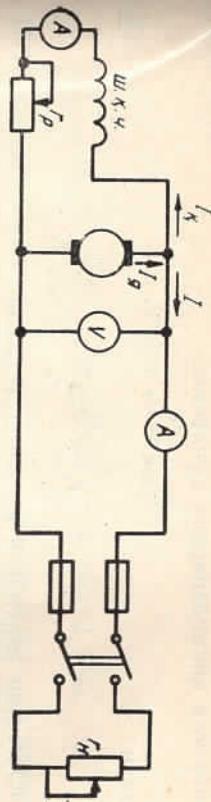

- 2) параллел үйготиши занжиридаги ток I_y ,
- 3) кетма-кет үйготиши чулғамидали ток $I_{\text{к.к.у.}}$


- 4) генераторнинг ФИК и τ .

10.14- масала. Аралаш үйготиши ўзгармас ток генератор якорининг ЭЮКи $E_y = 245 \text{ В}$ (1,58-расм). Агар якорь чулғамининг каршилиги $r_y = 0,12 \text{ Ом}$, кетма-кет үйготиши чулғамидали якорь занжириларининг каршилиги $r_{\text{з.з.}}$ $= 0,025 \text{ Ом}$, якорь занжириниш U_r ва параллел үйготиши занжириларининг каршилиги r_y аниклансан.

10.15- масала. Параллел үйготиши генератор чуларидаги якорь занжириниш U_r ва параллел үйготиши занжириларининг номинал куввати $P_{\text{ном}} = 11 \text{ кВт}$, номинал кучланиши эса $U_{\text{ном}} = 220 \text{ В}$ га тент (1,59-расм). Үйготиши занжирининг каршилиги $r_y = 73,3 \text{ Ом}$. Якорь чулғамининг каршилиги $r_a = 0,2 \text{ Ом}$, двигателининг айланниш тезлиги $n = 1500$ айл/мин ва ФИК $\eta = 84\%$.

Күйидагилар аниклансан:

1. Двигателини бевосита (юргизиш реостатисиз) тармоқка уландаги юргизиш токи.
2. Юргизиш токини $2I_{\text{ном}}$ га қадар чеклаш учун керак бўлчун $\rho = 1$.
3. Номинал айлантирувчи момент $M_{\text{ном}}$ нинг микдори.
4. Магнит оқими $\Phi = \text{const}$ бўлганда юргизиш моменти $M_{\text{ю}}$ магнитори.

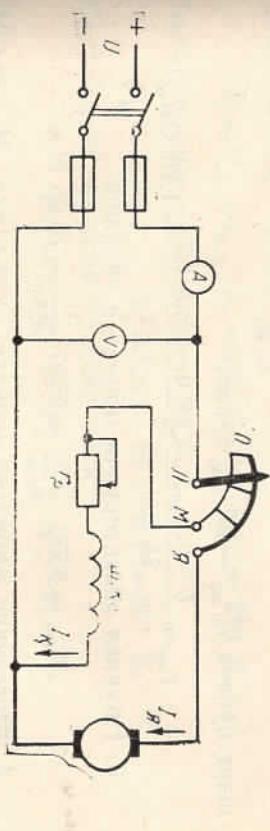

Ечиш 1. Двигателниг бөвөситтө юргизиш токини аниклаш:

$$U_{\text{ном}} = E_r + I_a r_a,$$

бүндан

$$I_a = \frac{U_{\text{ном}} - E_r}{r_a}.$$

Юргизиш вактидаги айланиш тезлиги:

$$n = 0 \text{ ва тескари ЭЛОК } E_r = 0,$$

у холда

$$I_a = \frac{U_{\text{ном}}}{r_a} = \frac{220}{0,2} = 1100 \text{ А.}$$

2. Юргизиш реостатининг каршилигини аниклаш

бүндан

$$I_a = I - I_y,$$

Номинал режимда:

$$I_{\text{ном}} = \frac{P_1}{U_{\text{ном}}} = \frac{P_{2\text{ном}}}{U_{\text{ном}}} = \frac{11 \cdot 10^3}{0,84 \cdot 220} = 59,5 \text{ А,}$$

бу ерда P_1 —двигателнинг тармокдан истеммол килаётган куввати. Уйғотиш токи

$$I_{y, \text{ном}} = \frac{U_{\text{ном}}}{r_y} = \frac{220}{73,3} = 3 \text{ А,}$$

у холда якордаги ток

$$I_{a, \text{ном}} = I_{\text{ном}} - I_{y, \text{ном}} = 59,5 - 3 = 56,5 \text{ А.}$$

Ал эр якорь чулгами билан кетма-кет юргизиш реостати уланаса, у холда якордаги ток:

$$I_{a, \text{ном}} = I_{\text{ном}} - I_{y, \text{ном}} = \frac{P_{2\text{ном}}}{U_{\text{ном}}} = \frac{11 \cdot 10^3}{220} = 50 \text{ А,}$$

бүндан

$$I_{\text{кор}} = \frac{U}{r_a + r_{\text{кор}}},$$

шарт бүйнча $I_{a, \text{ном}} = 2I_{\text{кор}}$, демек,

$$r_{\text{кор}} = \frac{U - 2I_{\text{кор}} r_a}{2I_{\text{кор}}} = \frac{220 - 2 \cdot 50 \cdot 0,2}{2 \cdot 50} = 1,75 \text{ Ом.}$$

3. Номинал айлантирувчи моментни аниклаш:

$$M_{\text{ном}} = 9550 \cdot \frac{P_{\text{ном}}}{n_{\text{ном}}} = 9550 \cdot \frac{11}{1500} = 70,06 \text{ Н.м.}$$

4. Юргизувчи моментни аниклаш Мальумки, $M_{\text{ном}} = c \Phi I_{a, \text{ном}}$ шарт бүйнча

$$\Phi = \text{const}$$

бүлгани учун

$$M_{\text{ном}} = c \cdot \Phi \cdot I_{a, \text{ном}}$$

лемак,

$$M_{\text{ном}} = M_{\text{ном}} \cdot \frac{I_{a, \text{ном}}}{I_{a, \text{ном}}} = M_{\text{ном}} \cdot \frac{2I_{a, \text{ном}}}{I_{a, \text{ном}}} = 140,12 \text{ Н.м.}$$

10.16-масала. Параллел үйғотишили двигателнинг кисмаларига берилган күчләнниш $U = 220$ В. Үйғотиши чулгамининг қаршилиги $r_y = 40$ Ом. Уйғотиш токи $I_y = 2,5$ А дан ортасында учун ростгали реостатининг каршилиги $r_a = 0,15$ Ом. Генератордан двигатель тарзда фойдаланылганда якорь чулгамларидан индуктивләнгән тескари электр юритүүчи күчнинг катталыги ва якорининг айланыш тезлиги аникланасин. Машинанинг магнит оқими иккала режимда хам ўзгармас хисобланади.

10.18-масала. Номинал куввати $P_{\text{ном}} = 16$ кВт ва номинал күчләнниш $U_{\text{ном}} = 230$ В бүлгандан параллел үйғотишили генератор двигатель режимда ишләмәкдө. Номинал айланиш тезлиги $n_{\text{ном}} = 145$ айл/мин, якорь чулгамининг қаршилиги $r_a = 0,18$ Ом, уйғотиш занжирининг каршилиги $r_y = 82$ Ом. Двигатель якоридаги ток генератор якоридаги токка тенг бүлганды, двигатель учлагандагы күчләнниш $U = 220$ В га тенг. Машина якорининг кандай тезликли айланиши ва электромагнит куввати аникланасин. Машинанинг магнит оқими ўзгармас деб кабул килингандай.

Ечиш 1. Генератор якорининг токини аниклаймиз:

$$I_{a, g} = I_{\text{ном}, g} + I_{y, g} = \frac{P_{\text{ном}, g}}{U_{\text{ном}}} + \frac{U_{\text{ном}}}{r_y} = \frac{16 \cdot 10^3}{230} + \frac{230}{82} = 72,4 \text{ А.}$$

Двигателнинг тармокдан кабул килаёттан токи:

$$I_{a, d} = I_{a, g} + I_{y, d} = I_{a, g} + \frac{U_{\text{ном}}}{r_y} = 72,4 + \frac{220}{82} = 75,1 \text{ А.}$$

Генератор якори чулгамидаги ЭЛОК:

$$E_r = U_{\text{ном}} + I_{a, g} \cdot r_a = 230 + 72,4 \cdot 0,18 = 243 \text{ В.}$$

Двигатель якори чулгамидаги ЭЛОК

$$E_{d, g} = U_{\text{ном}} - I_{a, d} \cdot r_y = 220 - 72,4 \cdot 0,18 = 207 \text{ В.}$$

Шарт бүйнча $\Phi = \text{const}$ бүлгани учун

$$E_{\text{сп}} = c \cdot n_r \cdot \Phi; E_{d, g} = c \cdot n_{d, g} \cdot \Phi,$$

бүндан

$$n_{d, g} = n_r \cdot \frac{E_{d, g}}{E_r} = 145 \cdot \frac{207}{243} = 1235 \text{ айл/мин.}$$

Машинанинг электромагнит куввати:

$$P_{\text{эм}} = E_{\text{в}} \cdot I_{\text{а, ав.}} = 207 \cdot 72,4 = 15 \text{ кВт.}$$

10.19- масала. Параллел уйотишили двигателин тармоқ күчланиши $U_t = 220$ В га улашдан аввал якорь занжирига кетмактеги каршилиги 2 Ом га тенг бўлган юргизиш реостати уланди. Двигателнинг юргизиш токи $I_{\text{t}} = 100$ А бўлиб, номиналидан 1,5 марта ортик. Якорь чулғамининг каршилиги, юргизиш реостати бўлмаганда якорь занжиридан ўтиши мумкин бўлган ток, шунингдек, номинал режимда якорь чулғамида катталаги аниқлансин.

Ечиш. Юргизиш пайтидаги якорь занжирининг каршилиги

$$r_0 = r_{\text{t0}} + r_{\text{s}} = \frac{U_t}{I_{\text{t0}}} = \frac{220}{100} = 2,2 \text{ Ом.}$$

Якорь чулғамининг каршилиги

$$r_s = r_0 - r_{\text{t0}} = 2,2 - 2 = 0,2 \text{ Ом.}$$

Юргизиш реостати уланмаганда якорь занжиридан ўтидаги ток

$$I_{\text{ю. макс}} = \frac{U_t}{I_{\text{t0}}} \cdot \frac{220}{0,2} = 1100 \text{ А.}$$

Двигателнинг номинал токи

$$I_{\text{я. ном}} = \frac{100}{15} \approx 66,7 \text{ А.}$$

Демак, юргизиш реостати уланмаганда якорь занжиридан ўтидаган ток номинал токдан $\frac{I_{\text{ю. макс}}}{I_{\text{я. ном}}} = \frac{1100}{66,7} = 16,5$ марта катта бўлади. Номинал режимда якорь чулғамида индуктивланадиган тескари электр юритувчи куя $E_t = U - I_{\text{я. ном}} \cdot r_s = 220 - 66,7 \cdot 0,2 = 206,5$ В.

10.20- масала. Кетма кет уйотишли двигатель кучланиши номинал куввати $P_{\text{ном}} = 3,7$ кВт, номинал айланиши тезлиги $n_{\text{ном}} = 1120$ айл/мин. Якорь чулғамининг каршилиги $r_s = 0,05$ Ом. Двигателнинг ФИК $T = 80\%$.

Куйидагилар аниқлансин:

- 1) номинал айлантирувчи момент $M_{\text{ном}}$,
- 2) двигателнинг манба-дан истеммол килаётган куввати $-P_1$,
- 3) двигателнинг номинал токи $-I_{\text{ном}}$,
- 4) якордаги тескари $\text{ЭЮК} - E_t$,

1.60- расм.

5) юргизиш токини $2I_{\text{ном}}$ га қадар чеклаш учун керак бўлган юргизиш реостатининг каршилиги $-r_{\text{юр}}$.

10.21- масала. Параллел уйотишили югармас ток двигателинг якорь занжири билан кетма-кет уч погонали реостат уланни (1.59-расм). Тармоқ кучланиши $U_t = 220$ В. Якорь токи $I_{\text{t}} = 50$ А. Якорь чулғамининг каршилиги $r_s = 0,1$ Ом. Якорнинг номинал айланиши тезлиги $n_{\text{ном}} = 1400$ айл/мин. Агар реостат бир юғонасининг каршилиги $r_{\text{пор}} = 3r_s$ бўлса, ҳар бир погона каршилиги киритилгандаги якорь тезлиги аниқлансин.

11-Б О Б. ЭЛЕКТРОНИКА АСОСЛАРИ

11.1- масала. Каршилиги $r_n = 60$ Ом бўлган нагрузка битта прим даврли тўғриланган кучланишга улансан (1.61-расм). Агар $U_2 = 120$ В бўласа, тўғриланган токнинг ўргача қиймати хисоблансин (вентилинг ички каршилиги ва трансформатор чулғамлари каршилиги хисобга олинимасин).

Ечиш. Токнинг ўргача қийматини куйидаги формула ёрдамиш; аниқлаймиз;

$$I_{\text{yр}} = I_d = \frac{U_d}{r_n}$$

бу ерда U_d —тўғриланган кучланишнинг ўргача қиймати. Трансформатор иккимамчи чулғамида катта бўлган учун $U_d = U_{2m} \cdot \sin\omega t$, бу ерда ($\Phi_{u2} = 0$).


Тўла давр учун тўғриланган кучланишнинг ўргача қиймати куйидаги формула ёрдамида аниқланади:

$$U_d = U_{\text{yр}} = \frac{1}{\pi} U_{2m} = \frac{\sqrt{2}}{\pi} U_2 = 0,45 U_2.$$


Демак,

$$I_{\text{yр}} = \frac{U_{\text{yр}}}{r_n} = \frac{0,45 \cdot 120}{60} = 0,9 \text{ А.}$$

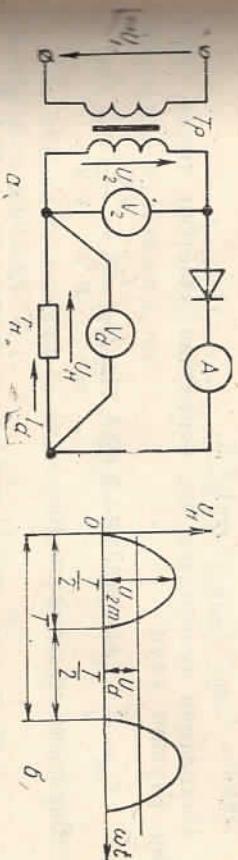11.2- масала. Каршилиги 60 Ом бўлган нагрузка иккита ярим даворли тўғрилагичга ўрга нуткали трансформатор оркали синусоидалига кучланишини изохланади.



1.61- расм.

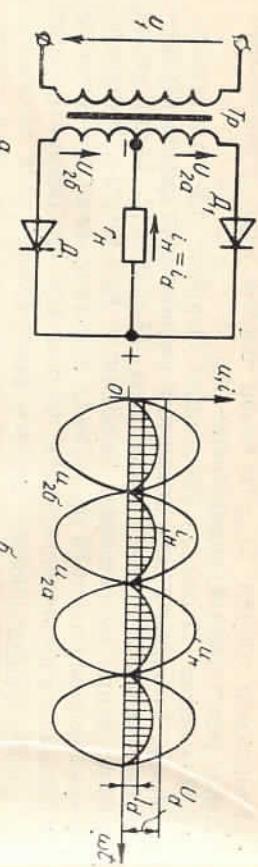

1.62-расм.

соидал ўзгарувчан күчланишта уланган (1.62-расм). Агар $u_2 = 120V \frac{2\sin\omega t}{\pi}$ бўлса, тўғриланган токнинг ўртаси киймати, трансформатор чулғамларининг токнинг ўзгариси диаграммаси олинишинг.

Ечиш. Схемада I_1 ва I_2 вентилларининг ишлаш кетма-кетлигини билиш учун 1.62-расм, б да чизиган ток ва күчланишилариниң ўзгариш диаграммасидан фойдаланишимиз мумкин. Бу ерда U_{2a} ва U_{26} күчланишлари бир-бира га нисбатан тескари фазада ўзгарилиди. Шунинг учун даврнинг биринчи ярмида I_1 вентили ток ўтказалиган бўлса, иккинчи ярмида эса, вентиль I_2 ток ўтказади.

Бу схемадаги тўғриланган күчланишнинг ўртаси киймати битта ярим даврлигига ийсбатан (1.61-расм, б) икки марта кўп,

$$U_d = U_{\text{ср}} = \frac{2}{\pi} U_{2m} = \frac{2 \cdot 120 \cdot \sqrt{2}}{\pi} = \frac{240 \cdot \sqrt{2}}{\pi} \text{ В.}$$

Токнинг ўртаси киймати

$$I_{\text{ср}} = I_d = \frac{U_d}{R_H} = \frac{240 \cdot 0,45}{60} = 1,8 \text{ А.}$$

Вентиллардан ўтётган токларнинг ўртаси кийматлари эса хар ярим даврда I_d га тенг бўлади.


Демак, $I_{d,\text{ср}} = I_{d,\text{ур}} = I_d = 1,8 \text{ А.}$

Иккиласми чулғамдаги ток вентилдан ўтётган токка тенгидир. Шунинг учун:

$$I_{2m} = \frac{\pi}{2} \cdot I_d = 1,57 \cdot 1,8 = 2,82 \text{ А ёки } I_2 = \frac{I_{2m}}{\sqrt{2}} = \frac{2,82}{\sqrt{2}} = 2 \text{ А.}$$

Бирламчи чулғамдаги ток:
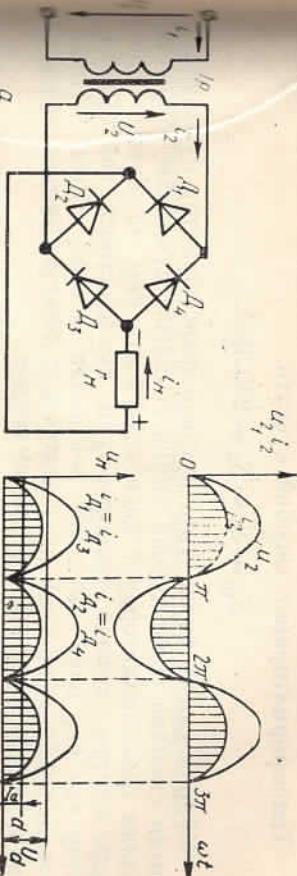
$$I_1 = \frac{1}{k_{\text{тр}}} \cdot \frac{I_{2m}}{\sqrt{2}} = 1,11 \cdot \frac{1}{k_{\text{тр}}} \cdot I_d = \frac{1,11 \cdot 1,8}{1 \cdot \sqrt{2}} = \frac{2,82}{\sqrt{2}} = 2 \text{ А.}$$



1.63-расм.

Трансформатор чулғамларининг хисобий кувватлари:

$$S_1 = I_1 \cdot U_1 = 2 \cdot 120 = 240 \text{ ВА;}$$

$$S_2 = I_2 U_2 = I_2 \cdot U_{2a} = I_2 \cdot U_{26} = 2 \cdot 120 = 240 \text{ ВА.}$$

(Трансформаторнинг кувват нобудгарчилиги хисобга олинмаган). **1.3-Масала.** Аввалин масаладаги берилганлар асосида бир фазали кўприксимон тўғрилатич схемасидаги (1.63-расм, а) тўғриланган токнинг ўртаси киймати ва трансформаторнинг хисобий куввати аниқлансин. Ток ва күчланишларнинг ўзгариси диаграммалари чизисин.

Берилган схема элементларидаги ток ва күчланишларнинг ўзгариси диаграммалари 1.63-расм, б да кўрсатилган.

Масаланинг ечилиши:

Бу схемадаги тўғриланган ток ва күчланишларнинг ўртаси кийматлари 1.62-расмдаги схема билан бир хил бўлади:

$$U_d = U_{\text{ср}} = \frac{2}{\pi} U_{2m} = \frac{2 \cdot 120 \cdot \sqrt{2}}{\pi} = \frac{240 \cdot \sqrt{2}}{\pi} \text{ В;}$$

$$I_d = I_{\text{ср}} = \frac{U_d}{R_H} = \frac{240 \cdot 0,45}{60} = 1,8 \text{ А.}$$

Вентиллардан ўтётган токларнинг ўртаси киймати:

$$I_{d,\text{ср}} = I_{d,\text{ур}} = 0,5 I_d = 0,5 \cdot 1,8 = 0,9 \text{ А.}$$

Иккиласми чулғамдаги ток:

$$I_2 = \frac{I_{2m}}{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{2} \frac{I_d}{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1,8}{\sqrt{2}} = 1,11 \cdot 1,8 = 2 \text{ А.}$$

Бирламчи чулғамдаги ток:

$$I_1 = 1,11 \frac{1}{k_{\text{тр}}} \cdot I_{\text{ср}} = 1,11 \cdot 1,8 = 2 \text{ А.}$$

Бу схемада бериламчи ва иккиласми чулғамларининг хисобий кувватлари тенгидир:

$$S_1 = S_2 = I_1 U_1 = 2 \cdot 120 = 240 \text{ В. А.}$$

Трансформаторнинг хисобий куввати:

$$S_{tp} = S_1 = S_2 = 240 \text{ В. А.}$$

Кўприк схема билан ўрга нуктали трансформатор кўлланиладиган схемани солиштирасак, шуни аниқлаш мумкини, биринчи холда трансформаторнинг хисобий куввати кам ва бундан ташкари кўприк схемада трансформатор кўлланилмаса ҳам бўлади. Агар ҳар бир елка биттадан вентилдан иборат бўлса, кўприк схемада вентиллар сони икки марта кўп бўлади. Бундан кўрина-дик, кўприк схемани кўллаш қўлайдир.

11.4- масала. Иккита ва битта ярим даврли тўғриланганинг учун кучланишинг пульсация коэффициенти аниқлансан.

Ечиш. Ўзгарувчан кучланиши эфектив кийматига бўлган наисбати пульсациялануви коэффициенти деб аталади. Тўғриланганинг эфектив киймати:

$$U = \sqrt{U_d^2 + U_1^2 + U_2^2 + \dots + U_n^2},$$

бу ерда $U_1^2 + U_2^2 + \dots + U_n^2 = U_n^2$ – пульсацияланувчи кучланиши эфектив кийматининг квадрати ёки $U_n = \sqrt{U^2 - U_d^2}$.

Иккита ярим даврли тўғрилагич схемаси учун кучланиши эфектив кийматининг квадрати:

$$U^2 = \left(\frac{U_m}{\sqrt{2}} \right)^2 = \frac{U_m^2}{2}.$$

Тўғриланганинг ўргача кийматининг квадрати:

$$U_d^2 = \left(\frac{2 \cdot U}{\pi} \right)^2 = \frac{4 \cdot U^2}{\pi^2}.$$

Пульсацияланувчи кучланишинг эфектив киймати:

$$U_n = \sqrt{\frac{U_m^2}{2} - \frac{4U_d^2}{\pi^2}} = \frac{U_m}{\pi} \sqrt{\frac{\pi^2 - 8}{2}}.$$

Пульсациялануви коэффициенти:

$$K_n = \frac{U_n}{U_d} = \frac{U_m \sqrt{\pi^2 - 8}}{\sqrt{2} \cdot \pi \cdot 2 \cdot U_m} = \frac{\sqrt{\pi^2 - 8}}{2 \sqrt{2}} = 0,48$$

ёки $K_n = 48\%$.

Битта ярим даврли тўғрилагич схемаси учун кучланиши эфектив кийматининг квадрати:

$$U^2 = \left(\frac{U_m}{2} \right)^2 = \frac{U_m^2}{4}.$$

$$U_d^2 = \left(\frac{1}{\pi} U_m \right)^2 = \frac{U_m^2}{\pi^2}.$$

Пульсацияланувчи кучланишинг эфектив киймати:

$$U_n = \sqrt{\frac{U_m^2}{2} - \frac{U_d^2}{\pi^2}} = \frac{U_m}{2\pi} \sqrt{\pi^2 - 4}.$$

Пульсациялануви коэффициенти:

$$K_n = \frac{U_n}{U_d} = \frac{U_m \sqrt{\pi^2 - 4}}{2\pi} \cdot \frac{\pi}{U_m} = \frac{\sqrt{\pi^2 - 4}}{2} = 1,21$$

ёки $K_n = 121\%$.

Битта ярим даврли схемадагига наисбати пульсациялануви коэффициенти иккита ярим даврли схемадагига наисбати 2,5 марта каттадир.

11.5- масала. Уч фазали трансформаторнинг иккиласи чулганини тўғрилагич схемасидан ишлатилиш мўлжалланмокда. ($11.4-$ ўчи). Тармоқнинг линия кучланиши $U_{ll} = 380$ В; $U_{2\text{ном}} = 220$ В, $I_{1\text{ном}} = 2,8$ А, $I_{2\text{ном}} = 4,7$ А. Чулғамларни улаш схемаси M_f . Тармоқнинг линия кучланиши $U_{ll} = 380$ В. Вентиллардаги тескари кучланишинг максимал киймати ва берилган тўғриланган олининши мумкин бўлган тўғриланган кучланиши ва ток никлансан. Вентилларнинг ички каршиликлари хисобга олинман.

Ечиш. Тўғриланганинг ўргача киймати:

$$U_d = 1,17 \cdot U_{2\text{ф}} = 1,17 \cdot \frac{220}{\sqrt{3}} = 149 \text{ В.}$$

Берилган схемадаги трансформаторнинг хисобий куввати:

$$S_{tp} = 1,34 P_d.$$

Тўғриланганинг токнинг куввати:


$$P_d = \frac{S_{tp}}{1,34} = \frac{1800}{1,34} = 1340 \text{ Вт.}$$

Нагрузка токи:

$$I_d = \frac{P_d}{U_d} = \frac{1340}{149} \approx 9 \text{ А.}$$

Вентиллардаги тескари кучланишинг максимал киймати $U_{r, \text{rec.}} = 2,09 \times U_d = 2,09 \cdot 149 = 312$ В.

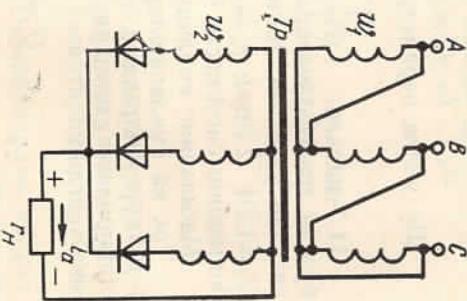11.6- масала. Уч электродоли 6Н15П лампанинг анод кучланиши 100 В ва тўр кучланиши 1 В бўлганида, анод токи 7,5 миллиамперни ташкил этади. Анод кучланишини 150 вольтгача оширасек, 1,64- расм.



анод токи 14 миллиамперга орталы. Сүнгра анод күчланишини ўзгартирумасдан, тұрдагы манфий күчланиши 2 вольттағы оширганимизда анод токининг авалги микдори, 7,5 миллиамперга тенг бўлиб колади. Лампанинг параметрлари: S , μ ва R_a аниклансан

Масаланинг ечилиши: Анод токининг тұр күчланишига караб кандай ўзгашишини кўрсатувчи каттадик тұр характеристикасининг тикилигидеб аталали ва S ҳарфи билан белгиланади:

$$S = \frac{\partial I_a}{\partial U_T}$$

Характеристиканинг кўрилаётган кисмини чизикли десак,

$$S = \frac{\Delta I_a}{\Delta U_T} = \frac{I_{2a} - I_{1a}}{U_{2T} - U_{1T}} = \frac{14 - 7,5}{-1 - (-2)} = 6,5 \text{ мА/В}$$

Анод токи ўзгармай турганда ($I_a = \text{const}$) анод күчланишининг тұр күчланишига нисбатан ўзгариши, статик күчайтириш коэффициенти деб аталали μ билан белгиланади.

$$I_a = \text{const} \text{ бўлганда } \mu = - \left(\frac{\partial U_a}{\partial U_T} \right)$$

$$\mu = - \frac{\Delta U_a}{\Delta U_T} = - \frac{U_{2a} - U_{1a}}{U_{2T} - U_{1T}} = - \frac{150 - 100}{-2 - (-1)} = 50.$$

Тұр күчланиши ўзгармайдында ($U_T = \text{const}$) анод токига қаралык лампанинг ички қаршилигини белгилайди:

$$R_i = \left(\frac{\partial U_a}{\partial I_a} \right)$$

ёки

$$R_i = \frac{\Delta U_a}{\Delta I_a} = \frac{U_{2a} - U_{1a}}{I_{2a} - I_{1a}} = \frac{150 - 100}{(14 - 7,5) \cdot 10^{-3}} = 7700 \text{ Ом} = 7,7 \text{ кОм.}$$

Шу учала параметрлар үзаро күйилгінде боғланган:

$$\mu = R_i \cdot S = 7,7 \cdot 6,5 = 50.$$

11.7-масала.

1.65-расм, a да кўрсатилган ўрта нүктага эга бўлган трансформаторликита ярим даврли тўғрилагич нагрузкасидан ўтаеттган токнинг ўртача қиймати топилисин. Бу ерда $U_2 = 120V\sqrt{2}$ sin ωt ; $r_n = 60$ Ом; болшкариш бурчаги $\alpha = 60^\circ$; BC-бошқарип системаси; U_b —бошқариш күчланиши.

Масаланинг ечилиши:


Ток ва күчланишларнинг ўзариш диаграммалари 1.65-расм,

бўлган трансформаторликита ярим даврли тўғрилагич нагрузкасидан ўтаеттган токнинг ўртача қиймати қўйида бошқарип системаси; U_b —бошқариш күчланиши.

Берилган схема учун күчланишинг ўртача қиймати қўйида тентидир:

$$U_d = U_{2p} = U_{do} \frac{(1 + \cos \alpha)}{2}, \quad (*)$$

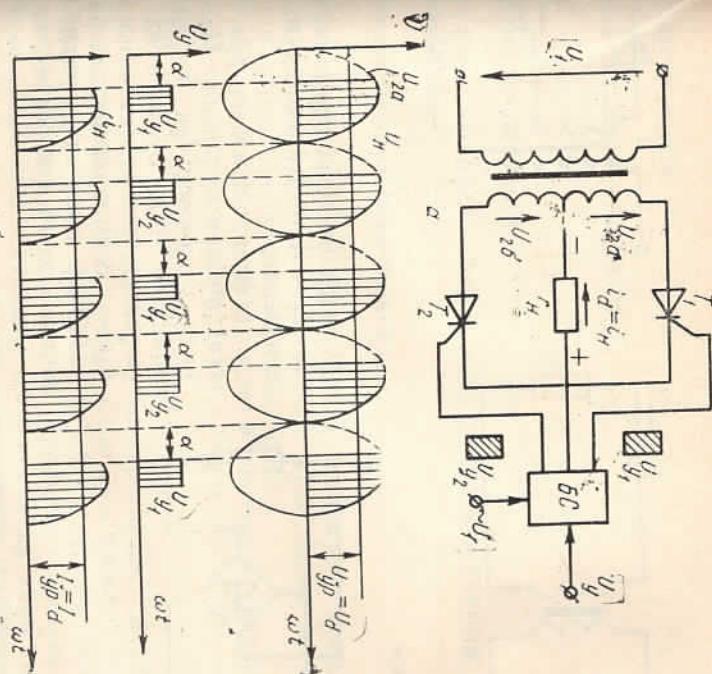бу ерда U_{do} күчланишинг максимал қиймати.



1.65-расм.

11.2-масаладан

$$U_{do} = \frac{2}{\pi} U_{2m} = \frac{2 \cdot 120\sqrt{2}}{\pi} = 108 \text{ В.}$$

Чемак,


$$U_d = 108 \cdot \frac{(1 + \cos 60^\circ)}{2} = 108 \cdot \frac{\left(1 + \frac{1}{2}\right)}{2} = 81 \text{ В}$$

Токнинг ўртача қиймати:

$$I_d = \frac{U_d}{r_n} = \frac{81}{60} = 1,35 \text{ А.}$$

(Оқорилаги (*)) формулатан кўриналики, болшкариш система ёрдамида α бурчагини ўзгаришиб тўғриланган күчланишини матижада токнинг ўртача қийматларини ўзгаришишимиз мумкин экан ($0 < \alpha < 180^\circ$).

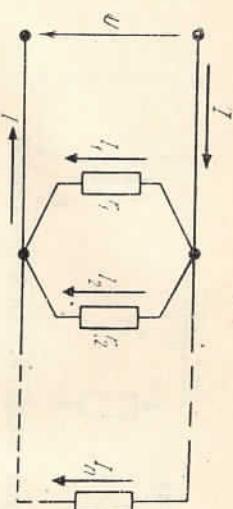11.8-масала. Диаметри 100 мм ли селен шайбаларлан иборат жетиль элементли битта ярим даврли тўғрилагич нагрузкала



2.2-расм.

га хос хусусияти – унинг шахбозаларидаги бир хил бўлишидир, яъни

$$U = I_1 r_1 + I_2 r_2 + \dots + I_n r_n.$$

Бундай занжирнинг хар бир каршилигидан алохида $I_k = \frac{U}{r_k}$ ток оқиб ўтиб, занжирнинг манбалан истемол Кирхгофинг биринчи конунига биноан занжир шахбозалари ўтгаётган токларнинг йигиндисига тенг, яъни

$$I = I_1 + I_2 + \dots + I_n$$

ЭКИ

$$I = \frac{U}{r_1} + \frac{U}{r_2} + \dots + \frac{U}{r_n} = U \cdot \left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} + \dots + \frac{1}{r_n} \right) = U \cdot \frac{1}{r_s}$$

Истельмолчиларни энергия манбаига аралаш схема бўйичо улагандада кетма-кет ва параллел улашларнинг хар қандай варини бўлиши мумкин (2.3-расм).


Занжирнинг айрим участкаларидаги ток ва кучланишлар Кирхгоф қонуниларига асосан аниқланади. Масалан, 2.3-расмдаги занжирнинг Каршиликлари r_0, r_1, r_2, r_3, r_4 ва кучланиш U мальум бўлса, занжирдаги номаълум I_0, I_1, I_2, I_3, I_4 токларни аниқлаш учун занжирнинг бешта мувозанат тенгламаси тузилади:

$$\begin{aligned} I_0 - I_1 - I_2 &= 0; \\ I_2 - I_3 - I_4 &= 0; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_0 r_0 + I_1 r_1 &= U; \\ I_2 r_2 + I_3 r_3 - I_4 r_4 &= 0; \\ I_4 r_4 - I_3 r_3 &= 0. \end{aligned}$$

III. Ишни бажа-риш тартиби

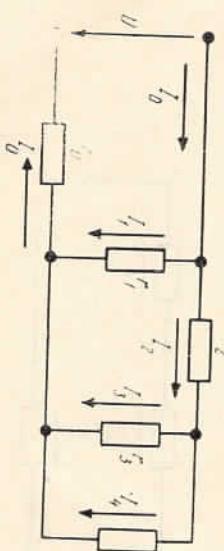1. 2.4-расмда кўрсантилган электр схемаси 1. йигилади. Бундай U_0 – ўзгармас манба кучланиши,



2.3-расм.

бу ерда: $r_s = r_1 + r_2 + \dots + r_n$ бўтун занжир каршиликларини йигиндисига тенг эквивалент каршилик бўлиб, уни манбага улуганда занжирдан аввал гидек кийматдаги тоғтишини таъминлайди.



Каршиликлари параллел уланган занжирнинг (2.2-расм) ўзиги бир текис ўзгартириш учун ишлатиладиган реостат – потенциометр V_1 ва V_2 волтметрларни ўзаро кетма-кет Улаб, манба кучланиши U_0 га, яъни потенциометр r_p нинг I ва 2 қисмлари биректирилади.

Волтметрларнинг ўзаро уланган ўрта нукаси 3 ни потенциометрга ластаги D га улаб, дастакнинг истаган холатида $U_1 + U_2 = U_0$ эксанлигига ишонч хосил килинг. Потенциометр дасчалигин турил холатлари учун, шунингдек, иккита охири хотили учун хам 5–6 марта ўллашларни бажариб, 2.1-жадвалга ёнгил. Потенциометр r_p нинг манба кучланиши U_0 ни кийматлайдабатда бўлиб бера олишига ишонч хосил килинг.


2.1-ядвал

U_1 , В				
U_2 , В				

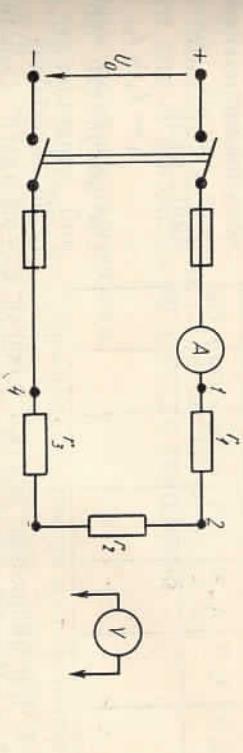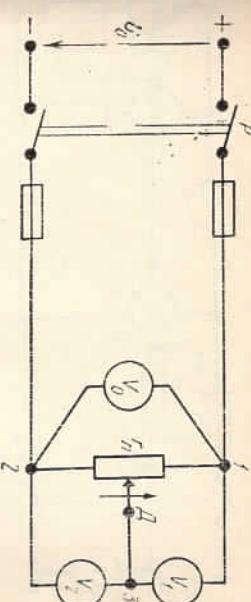2. Каршиликлари r_1, r_2 ва r_3 кетма-кет уланган 2.5-расмдаги волтметр схемани йигаб, уни ўзгармас кучланиш манба U_0 га ўлинг. Волтметр V ёрдамида занжир кисмларидаги кучланиш



88

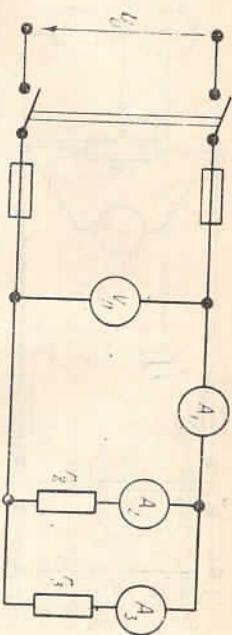

2.6. расм.

лар пасатови U_{12} , U_{23} , U_{31} ларни ва бутун занжирининг кучлалашши $U_0 = U_{14}$ ни ўлчант. Ўлчашиб натижаларини 2.2-жадвални ёзинг. Олинган маълумотлар бўйича курилаётган занжир ўчун Кирхгоф иккинчи конунийнинг ҳакконийлигига ишонч хосил r_{H} линг, яъни кўпидагини аникланти:

$$U_{13} = U_{12} + U_{23}; \quad U_{24} = U_{23} + U_{31}; \quad U_0 = U_{12} + U_{23} + U_{31}.$$

2.2-жадвал

Ўлчашлар			Хисобланашлар		
I , А	U_0 , В	U_{12} , В	U_{23} , В	U_{31} , В	U_{14} , В
r_1 , Ом	r_2 , Ом	r_3 , Ом	r_{H} , Ом	$r_{\text{H}} = r_1 + r_2 + r_3$	$r_{\text{H}} = \frac{U_0}{I}$

Ом конунидан фойдаланиб занжир қисмларининг қаршиликлари r_1 , r_2 , r_3 ва r_{H} нинг қимматларини аникланти

3. Каршиликлари r_1 , r_2 , r_3 параллел уланган занжирни 2.6-расмдаги схема бўйича йиғиб, ўзгармас кучланиш манбаси U_0 га уланг. Ўлчашиб натижаларини 2.3-жадвалга ёзинг.

2.3-жадвал


Ўлчашлар			Хисобланши		
I_1 , А	I_2 , А	I_3 , А	r_1 , Ом	r_2 , Ом	r_3 , Ом

Ом конунидан фойдаланиб занжир қисмларининг қаршиликлари r_1 , r_2 , r_3 ишонч ҳосил r_{H} линг, яъни

$$I_1 = I_2 + I_3.$$

Ом конунидан фойдаланиб қаршиликлар r_1 , r_2 , r_3 ни хисобланти.

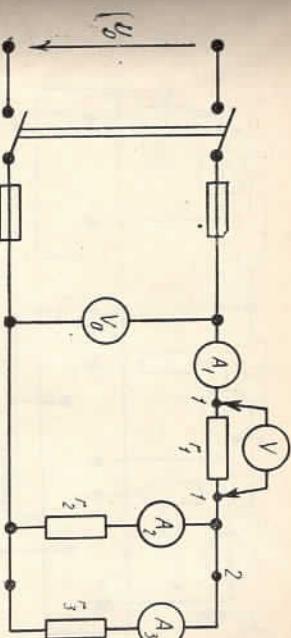4. Кашиликлари аралаш уланган 2.7-расмдаги схемани йиғиб, ўлчашибдан олинган маълумотларни 2.4-жадвалга ёзинг.



2.7. расм

2.4-жадвал

I_1 , А	I_2 , А	I_3 , А	U_{11} , В	U_{23} , В	r_1 , Ом	r_2 , Ом	r_3 , Ом

Кирхгоф конуналари бўйича занжир ўчун тенгламалар тузиб, ўлчашларни аносиди бу конуналарининг ҳакконийлигига ишонч ҳосил r_{H} линг. Каршиликлар r_1 , r_2 , r_3 ни хисобланти.

Ўлчашни текшириш учун саволлар

1. Ўзгармас токнинг каналай манбалари бор? 2. Омик каршилик нима ва унинг микори нимага боғлиқ? 3. Ом конунини таърифланг ва унинг кўлланишига оид мисоллар келитини ўзгариштайди?
4. Кирхгоф конуналарини таърифланг ва улар аносиди иктиёрий аралаш ўзгариштайди?
5. Эквивалент каршилик нима ва у турли биректириши схемалари учун вайол дикланади?

1. Ишни бажаришдан маъсад.

2. Лаборатория иши

Иссики манбали занжирни СУПЕРПОЗИЦИЯ (УСТЛАШ) ўсули билан хисоблашни амалда текшириш

1. Мураккаб ўзгармас ток занжиридаги ток ва кучланишларни бепосита ўлчашиб йўли билан бир нечта манбали занжирларни ўзбоблаш учун устлаш ўсулининг ҳакконийлигига ва уни кўлдиш мумкинлигига ишонч ҳосил килиш.

4. Вольтметр V ёрдамида E_1 ва E_2 манбаларнинг кучланишилаланишларни ўтлааб, қийматларини 2.6-жадвалга ёзинг.

2.5. жадвалнинг қийматлари хисоблаб топилади, яъни

$$r_1 = \frac{U_1}{I_1}; \quad r_2 = \frac{U_2}{I_2}; \quad r_3 = \frac{U_3}{I_3}.$$

$E_1, \text{В}$	$E_2, \text{В}$	$U_1, \text{В}$	$U_2, \text{В}$	$U_3, \text{В}$	$r_1, \text{Ом}$	$r_2, \text{Ом}$	$r_3, \text{Ом}$
—	—	—	—	—	—	—	—

2.6-жадвал

5. Устлаш усули асосида E_1 ва E_2 манбаларнинг кучланишилаланишларни r_1, r_2, r_3 каршиликларниң о'нинган қийматлари бўйича текширилаётган занжир учун назарий хисоблашларни бажариб, унинг натижаларини тақрибдан олингандар билан тақослани.

Ўз-ўзини текшириш учун саволлар


1. Устлаш усулини можили нишада?
2. Занжирни навбатта навбат ЭЮК манбаларига улаганинида ўлчов асбобтардан утаётган токларнинг йўналишининг ўзариниша сабоб нишада?
3. Нима учун занжирниң барча иш режимида занжирниша шахобчаларидаги токларниң манбаларни доимо ўзариниша конади?
4. Занжир биринчи манбадан ишланашига унга иккичи манбани улаш билимланисларига (микорларига) таъсир этадиган режими тавмин этиш мумкими?
5. Токларни устлаш принципини занжирнинг айrim участкалари кучланишиларига кўллаш мумкими? Мумкин бўлса (бўлмаса) нима учун?
6. Кандай холларда электр занжирларини хисоблаш учун устлаш усулини максадда мунофрик хисобланади?

3-лаборатория иши

ЎЗГАРУВЧАН ТОК ЗАНЖИРИДА ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСИ ИСТЕММОЛЧИЛАРИНИ КЕТМА-КЕТ УЛАШ

1. Ишни бажаришдан мақсад

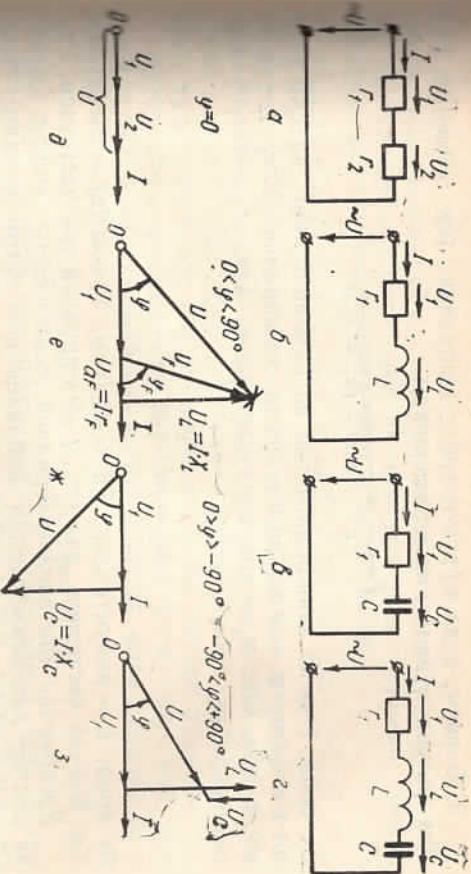1. Ўзгарувчан ток занжирни учун Ом ва Кирхгофнинг иккичи қонунин таббик этишини ўрганиши.
2. Ўзгарувчан ток занжирларни актив қаршилик r , индуктивлик L ва сифим C ни турли схемаларда кетма-кет улганда занжирга берилган кучланишиниң кандай тақсимланишини амалда текшириш.



2.10-расм.

3. Ўлчашдан олинган мълумотлар бўйича кетма-кет занжир учун ток ва кучланишларнинг вектор диаграммасини қуришни ўрганиши.

4. Занжирнинг актив — r , реактив (индуктив — X_L , сифим — X_C) ва тўла — σ қаршиликларини, шунингдек, занжирнинг кириш томонидаги ва кисмларидаги ток ва кучланишлар орасидаги фазни сийжи бурҷакларини аниқлашни ўрганиши.
5. Занжирнинг параметрларига караб ток ва кучланишлар турли фаза силжини бурҷакларига эга бўлишини осциллограф ёрдамида кўриб, ишонч хосил қилиш.

II. Ишга оид назарий тушунчалар

Хар кандай ўзгарувчан ток занжирни r, L ва C элементларигинг кетма-кет, параллел ва аралаш уланган турлича схемалардан иборат бўлиши мумкин. Занжирларига актив қаршилик — r иштевъомл қилинадиган электр энергиясининг иссиқлик (ёки ёргалик) энергиясига, яъни фойдалари ишга айланадиганлигини характерлайди. Индуктивлик L занжирнинг магнит майдонини, сифим C эса электр майдонини характерлайди.

Маъзкур лаборатория ишида иштевъомлчиларни ўзгарувчан ток занжирларни кетма-кет улашнинг куйидаги холлари ўрганилади:

- а) иккита актив қаршилик r_1 ва r_2 кетма-кет улганган занжир (2.10-расм, а);
- б) актив қаршилик r_1 ва индуктив фалтак L кетма-кет уланган занжир (2.10-расм, б);
- в) актив қаршилик r_1 ва конденсатор C кетма-кет уланган занжир (2.10-расм, в);
- г) умумий хол — r, L, C элементлар кетма-кет уланган занжир (2.10-расм, г).

2.10-расм, 2 да күрсатилган ўзгарувчан ток занжири учуу
ом қонуннан күйдагыча ифодаланади


$$I = \frac{U}{z} = \frac{U}{\sqrt{r^2 + (x_L - x_C)^2}},$$

бу ерда: I ва U занжирдаги ток ва күчлаништагы тасыр этүү
чи киймати, z — занжирдагы тұла каршилиги, Ом, r — актив
каршилики, Ом; x_L — индуктив қаршилики, Ом; x_C — сифим кар-
шилиги, Ом;

$$x_L = \omega L; \quad x_C = \frac{1}{\omega C};$$

бұ у ерда: L — индуктивлик, Гн, C — сифим, Φ , $\omega = 2\pi f$ — ўзгарувчан
ток бурчак частотасы, радицілік, f — ўзгарувчан ток частотасы, Гц.
Үзгарувчан ток занжирларидагы жарағынан анализ килини
да вектор диаграммалардан фойдаланышиң түри келеди. Үлар
ни куриша күйдагиларга риоя қилиш керак:

- а) занжир актив қаршиликтан иборат булганда ток ва күч-
ланиш векторининг йұналишлари мөс бўлиб, улар орасидаги фа-
за силжини бурчаги $\varphi = 0^\circ$ (2.10-расм, а, δ ва 2.11-расм, а, 2);
 - б) индуктивликда күчланиш фаза бўйича токдан 90° га ол-
дин келади (2.11-расм, б, δ);
 - в) сифимда эса күчланиш токдан фаза бўйича 90° га орқали
колади (2.11-расм, б, e).
- б) ва б) пунктларда и мулоҳазалар (шартлар) соғ индуктив
ғалтак ($r_L = 0$) ва сифим ($r_C = 0$) учун кабул килинган бўлиб,
ўзгарувчан ток занжирларидаги жарағынан осон тушунтириши-
га ёрдам беради.
- Реал индуктив ғалтак ва сифимда ток билан күчланиш ора-
силаги фаза силжини бурчаклари 2.10-расм, e ва ж., да кўра-
тилган вектор диаграммадаги каби, индуктивликда $0 < \varphi < 90^\circ$,
сифимда эса $0 > \varphi > -90^\circ$ бўлади.

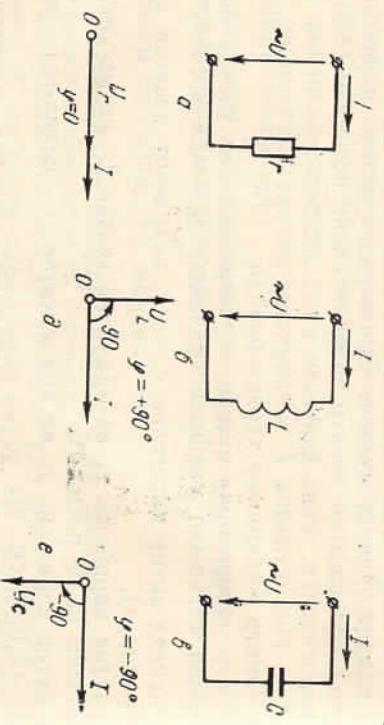

Ўзгарувчан ток занжирда занжирга берилган күчланиш, ўз-
гара маас ток занжирларидаги каби, занжир кисмларидаги күчланиш-
лор тушувларининг алгебраник йиғиндинсига тенг бўлмай, балки
улиринг вектор йиғиндинсига тенг бўлади, яъни

$$\bar{U} = \bar{I} \cdot z_1 + \bar{I} \cdot z_2 + \dots + \bar{I} \cdot z_n = \bar{U}_1 + \bar{U}_2 + \bar{U}_3 + \dots + \bar{U}_n.$$

Кирхгоф иккинчи қонунининг ўзгарувчан ток занжир учуун
итбиқ этилиш хусусияти шу билан фарқ қиласи. Занжир факат
актив қаршиликтан иборат бўлганда Кирхгофнинг иккинчи ко-
пектив қаршиликтан татбик этилади.

Истеъмомчилик кетма-кет биринстририлган ўзгарувчан ток зан-
жирда ток билан умумий күчланиш орасида фаза силжин бўр-
жиги φ мавжуд, яъни

$$i = I_m \sin \omega t, \quad u = U_m \sin (\omega t \pm \varphi).$$

Занжир индуктив ёки актив-индуктив характеристега эга бўлса,
бўрчак мусбат, агар сифим ёки актив-сифим характеристега эга
бўлса, манфиийдир.

Ўзгарувчан ток занжирининг давр ичидаги ўргача кувватини
актив кувват дейлиб, у күйдагыча ифодаланади:
 $P = \frac{1}{T} \int_0^T p dt = \frac{1}{T} \int_0^T u i dt = UI \cos \varphi.$

Лемак, ўзгарувчан ток занжирда актив кувват, ўзгарас ток
юнижирдагига ўхшаш, факат UI кўлпайтмага боғлик бўлмай,
куват коэффициенти соғ φ га хам боғлинидир.
Актив кувват ваттларда (Вт), киловаттларда (кВт) ва мего-
 $U \cdot I = S$ кўлпайтма занжирининг тұла куввати дейлиб, вольт-
амперларда (ВА), киловольт-амперларда (кВА) ўлчанади.
У Холда

$$P = UI \cdot \cos \varphi = S \cos \varphi,$$


бу ерда соғ φ занжирининг кувват коэффициенти бўлиб, у истеъ-
мол килинётган тұла кувватининг Кандай кисми фойдалан
чириф бўлаётганини кўрсатади.
Кувват $\pm Q = UI \sin \varphi = S \cdot \sin \varphi$ занжирининг реактив кувва-
ти бўлиб, вольт-ампер реактив, киловольт-ампер реактивлар-
ди үлчанади ва кискача ВАр, кВАр тарзда ёзилади.
Реактив кувват истеъмол килинётган тұла кувватининг кан-
дай кисми манбага қытарилаётганини билдиради, шунинг учун
ж.к.м. реактив кувват дейлиди. Индуктив характеристидаги реактив
куватин мусбат ($+Q_L$) ишора билан, сифим характеристидагисини
ж.к.м. мағфий ($-Q_C$) ишора билан белгилап кабул килинган

III. Ишни бажарыши тартиби

1. Лаборатория стенді билан танишиб бўлғандан сўнг 2.12-
расмдагы электр схемасы йигиб, уни автотрансформатор (ЛАТР)
ордамида бир фазада ток тармоғига уланади. ЛАТР нинг чиққиси
 $U = 0.050$

шунг борлигига ва 2-пунктда эса шу фаза сиљиш бурчагининг күчлигига ишонц хосил килинади.

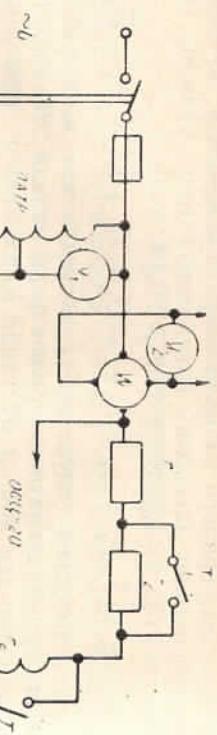6. Улчашдан олинган мальумотлар бўйича хар бир нагрузка учун масштабла ток ва кучланишларниң вектор диаграммади кўрилади ва улар билан ёнма-ён тегишли осциллографмади кўрсатилади.



2.12-расм.

Кисмаларидағи кучланишнинг киймати ўқитувчи томонидан белгиланади.

2. T_2 ва T_3 тумблерлари улаб, r_1 ва r_2 резисторлардан иборат кетма-кет занжир хосил килинади. Ваттметр параллел чулганинг ва V_2 вольтметрининг кисмалари уланган шунгилар ёрди. Мила занжирнинг хар бир кисмидаги ва бутун занжирдаги актив кувватни ва кучланишларниң тушувларин ўлчаб, натижалари 2.7-жадвалнинг актив нагрузка категорига ёзилади. Натижада 3. Тумблер T_1 ни улаб, тумблер T_2 узилади. Натижада резистор r_1 дан индуктив галтак L дан иборат актив-индуктив характеристери кетма-кет занжир хосил бўлади. 2-пунктдаги каби ўлчашларни бажариб, натижалари 2.7-жадвалнинг актив-индуктив нагрузка категорига ёзилади.

4. Тумблер T_2 ни улаб, тумблер T_3 узилади. Натижада резистор r_1 ва сиғим C дан иборат актив-сиғим характеристи занжир хосил бўлади. 2-пунктдаги каби ўлчашларни бажариб натижалари 2.7-жадвалнинг актив-сиғим нагрузка категорига ёзилади.

5. Тумблер T_2 ни ажратиб, резистор r_1 индуктив галтак L да сиғим C дан иборат кетма-кет занжир хосил килинади. 2-пунктдаги каби ўлчашларни бажариб, натижалари 2.7-

жадвалдаги нагрузкинг умумий тури категорига ёзиши керак. 6. 2-пунктдаги ўлчашлар бажарилганда занжир кисмларидаги кучланишлар тушувлари U_1 ва U_2 алгебраик йигиндиси тармок кучланиши U га тенг эканлигига; 3, 4 ва 5 пунктларда диси тармок кучланиши U дан катта бўлишига ишонч хосил килинади.

7, 3, 4 ва 5-пунктларда осциллограф ёрдамида хар бир нагрузка турининг осцилограммасини экрандан калькага кўчириб, занжирдаги ток билан кучланиш орасидаги фаза сиљиш бурчагига

шунг борлигига ва 2-пунктда эса шу фаза сиљиш бурчагининг күчлигига ишонц хосил килинади.

6. Улчашдан олинган мальумотлар бўйича хар бир нагрузка учун масштабла ток ва кучланишларниң вектор диаграммади кўрилади ва улар билан ёнма-ён тегишли осциллографмади кўрсатилади.

7, 2.7-жадвалдаги барча ҳисоблашларни бажаргандан сўнг милионнинг параметрларини аниқлашга ўтилади.

10. Ўзгарувчан ток занжирда Ом қонуни ва Кирхгоф иккимизниң тагбиқ этилиш хусусиятлари, шунингдек, ток ва қонуниң орасидаги фаза сиљиш бурчагига занжир параметрлариниң таъсири ҳакида холоса берилади.

IV. ХИСОБОТ ТУЗИШ ТАРТИБИ

1. Ток ва кучланишларниң вектор диаграммаларини

Қуриш.

Алават ток ва кучланишнинг масштабини ($m_I = \Lambda/\text{мм}$, $m_U = \text{В}/\text{мм}$) чишиб олиш керак.

Кетма-кет занжирларда ток занжирнинг барча элементлари ўнун бир хил кийматга эга бўлгани учун, уни бош вектор тарни олиш маккул хисобланади.

1) Нагрузка актив-каршиликдан иборат бўлгина. Ихтиёрий O нутгадан ток вектори I ни горизонтал кўйилади. Ихтиёрий O нутгадан ток векторининг йўналиши юб (2.10-расм, δ) яна шу нутгадан ток векторининг йўналиши юб (2.10-расм, θ) яна шу нутгадан ток вектори U_1 ни кўямиз, буюк r_1 резистордаги кучланиш тушуви вектори U_1 ни кўямиз, юнг охиридан r_2 резистордаги кучланиш тушуви вектори U_2 ни кўямиз. Бу векторларниң йигиндиси тармок кучланишининг вектори \bar{U} га тенг.

2) Нагрузка актив-каршилик ва индуктивликдан иборат бўлгина. Ихтиёрий O нутгадан ток вектори I ни горизонтал кўйиб (2.10-расм, e) яна шу нутгадан ток векторининг йўналиши I резистордаги кучланиш тушуви вектори U ни кўямиз. Мазкур вектор учун Кирхгофнинг иккичи қонунига кўра унга берилади:

$$\bar{U} = \bar{I} \cdot r_1 + \bar{I} z_F = \bar{U}_1 + \bar{U}_F,$$

бу сурʼа z_F — индуктив галтакниң тўла каршилиги, Ом , \bar{U}_F — индуктив галтакдаги кучланиш тушуви, В.

Сунѓара \bar{U} векторининг охиридан соат стреласи характеристика поинти йўналишда индуктив галтакдаги кучланиш вектори \bar{U}_F га тенг радиус билан ёй чизилади. Йўнг радиус билан ёй чизиб, O нутгадан эса бутун занжир кучланишининг вектори \bar{U} га тенг радиус билан ёй чизилади. Геометрияниң кесишган нуткасини O нутка ва \bar{U} , векторининг охиридан бирлаштириб, вектор диаграммани хосил қиласиз. Гал

так таги күчланиш \bar{U}_p ни актив $\bar{U}_{af} = I \cdot r_p$ ва индуктив $U_L = I \cdot x_L$ ташкил этиувчиларга ажратиш мүмкін.

2.7 жадалы

Нагрузка характери (тири)	Хисобланыштар					
	cos φ			Z	r	x_L
	I	U	P			
резистор r_1					—	—
резистор r_2				—	—	—
бутун занжир				—	—	—
резистор r_1				—	—	—
индуктив гальтак L				—	—	—
бутун занжир				—	—	—
резистор r_1				—	—	—
конденсатор C				—	—	—
бутун занжир				—	—	—
резистор r_1				—	—	—
индуктив гальтак L				—	—	—
конденсатор C				—	—	—
бутун занжир				—	—	—

Вектор диаграммадан эса тегишили ток ва күчланиш векторлари орасидаги буриакни ўлчаб, уннег кийматини тригонометрик жадвалдан топтандан сүнг, күват коэффициенти $\cos \varphi$ ни аникладаши мүмкін ёки тегишили түрди бурлакапи учурчакнинг катет на гипотенузасини мы да ўлчаб, уларнинг нисбатини олш мүмкіп. Иккинчи усул аникрок хисобланади, $\cos \varphi$ нинг вектор диаграммадан аникланган 2.7-жадвалга ёзилади;

б) занжирнинг истеган кісменинг тұла каршилиги Ом конушидан аникланади:

$$\cos \varphi = \frac{P}{UI}.$$

б) бутун занжирнинг актив күватидан занжирнинг актив каршилиги r ни аниклаш мүмкін:

$$P = I^2 \cdot r, \text{ бунда } r = \frac{P}{I^2}$$

Занжирнинг айрым кісмларнинг актив каршилиги резистор, ғолтас ёки конденсаторнинг тегишили актив күватларини токори, дагы формулага күйіш билан топлады;

г) гальтакнинг индуктивтілігі L ни аниклаш учун атвада шылдуктив каршилиги x_L топлады:

$$x_L = \omega L = \sqrt{z_F^2 - r_F^2},$$

бұу ерда z_F — гальтакнинг тұла каршилиги, $z_F = U_F/I$; r_F — гальтакнинг актив каршилиги, $r_F = \frac{P_F}{I^2}$.

Занжирнинг индуктивтілігі:

$$L = \frac{x_L}{\omega} = \frac{x_L}{2\pi f}, \quad \Gamma_H;$$

в) Нагрузка актив каршилике сиямдан иборат бүлганды күчланиш векторлари \bar{U} ва \bar{U}_e бош вектор I га нисбатан соғыстрелкассынан жақалынады. Конденсаторнинг актив каршилиги r_e жуда кичик бүлганидан ундағы күчлаништүшүви $U_{ae} = I \cdot r_e$ хисобда олинмайды. Шунинг учун күч-

ланыш вектори U_e ток векторидан (\bar{U}_e нинг охирдан) фаза бүйінша 90° га қолуവчан бурзак остида күйіллады (2.10-расм, ж).

г) Нагрузка актив каршилиқ, индуктивлик ва сиямдан ибо-рат бүлганды умумий хол учун вектор диаграмма (2.10-расм, з) күриш ўкувчиларнинг ўзларыга топширилади.

2. Схемалың параметрларнин аниклаш

а) занжирнинг күват коэффициентини асобларнинг күрсатиши бүйіча күйідеги формулалан аникланади:

б) конденсаторнинг сиями C ни аниклаш учун аввал уннег сиям каршилиги x_c аникланади:

$$x_c = \frac{1}{\omega C} = \sqrt{z_k^2 - r_k^2}$$

Конденсаторнинг сиғими

$$C = \frac{1}{x_C \cdot \omega} = \frac{1}{x_C \cdot 2\pi f}, \Phi \text{ (фарада)}$$

ёки

$$C = \frac{1 \cdot 10^6}{x_C \cdot 2 \cdot \pi \cdot f}, \text{ мкФ}$$

Ўз-ўзанин текшириш учун саволлар

- Ом конуни ва Кирхгофнинг иккинчи конунини ўзарувчан ва ўзарумас ток занжирлари кўлланышдаги хусусиятлари нималардан иборат?
- Наружанинг кўйиллини уланган холлари унг ток ва кўлланышнинг вектор диаграммасини кандай куриш мумкин?
 - иккита резистор кетма-кет уланганда;
 - резистор ва галтак кетма-кет уланганда;
- Нима учун галтакдаги кўлланыш U_F ва U_L , шунингдек, конденсаторларни кўлланиш U_F ва U_C ўзаро тенг эмас?
- Занжирнинг актив, индуктив, сиғим ва тўла каршиликлари кандай аниқланади?
- Галтакнинг индуктивлиги L ва конденсаторнинг сиғими C кандай аниқланади?
- Бутун занжирнинг ва занжир айрим кисмларининг кувват коэффициентлари $\cos \varphi$ кандай аниқланади?
- Соф индуктивлик L галтакдаги кўлланышнинг токиниң кутланишидан фаза бўйича 90° га олдин келишини тушунишиб беринг.


4-лаборатория иши ЎЗГАРУВЧАН ТОК ЗАНЖИРИДА ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСИ ИСТЕММОЛЧИЛАРИНИ ПАРАЛЛЕЛ УЛАШ

I. Ишни бажаришдан мақсад

- Синусоидал ўзгарувчан токнинг параллел занжирлари учун Ом конунини ва Кирхгофнинг биринчи конунини табиқ этиш хусусиятларини ўрганиши.
- Ўзарувчан ток занжирда актив ўтказувчанилиги g бўйиган резистор r , индуктивлик L ва сиғим C ни турлича схемаларда параллел уллаганда занжирдаги умумий токнинг кандай тасмалинишини амалда текшириш.
- Ўзмашлардан олинган мальмоглар бўйича параллел занжир учун кўлланishi ва токларнинг вектор диаграммасини куриши ўрганиши.
- Занжирнинг актив g , реактив b (индуктив — b_L , сиғим — b_C) ва тўла у ўтказувчанилирини хамда қувват коэффициенти $\cos \varphi$ ни аниқлашни ўрганиши.

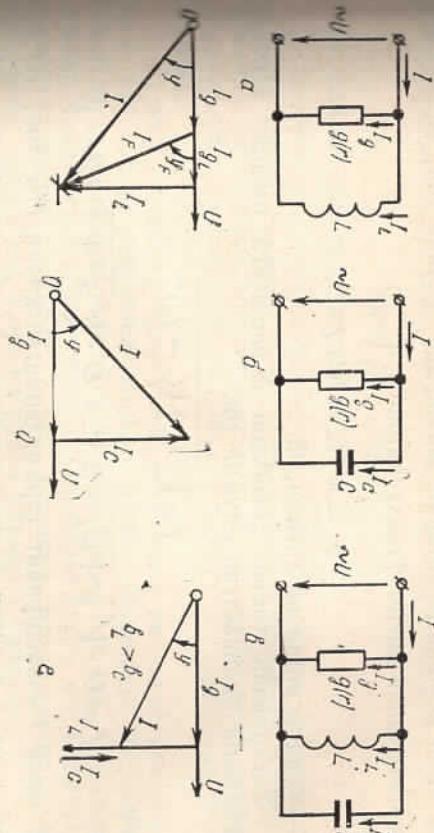II. Йиға оил назарий тушунчалар

Мальмоки, параллел улланган занжирнинг элементлари бирхил кийматдаги кўлланыш тъсирида бўлади.



2.13-расм.

Мазкур лаборатория ишида истеммолчиларни ўзгарувчан ток инжирига параллел улашнинг куйилдаги холлари ўрганилади:

- актив ўтказувчанилик g билан индуктив галтак L ни параллел улаш (2.13-расм, a);
 - актив ўтказувчанилик g билан конденсатор C ни параллел улаш (2.13-расм, б);
 - умумий холда эса g , L ва C элементларни параллел улаш (2.13-расм, в).
- Параллел занжирнинг хар бир шоҳобчасидаги ток Ом конутига биноан куйилдаги тартибида аниқланади:
- актив ўтказувчанилик шоҳобчасидаги ток

$$I_g = g \cdot U,$$

бу ерда: I_g — актив ўтказувчанилик резистор r оркали ўтувиши; A ; U — тармоқнинг кўлланishi; B ; g — резисторнинг ўтказувчанилиги, $\frac{1}{\Omega \cdot \text{ом}}$.

- индуктив галтакни шоҳобчадаги ток

$$I_f = b_L \cdot U,$$

бу ерда I_f — индуктив галтак оркали ўтувиши ток, A ; b_L — индуктивнинг галтакнинг ўтказувчанилиги ($\frac{1}{\Omega \cdot \text{ом}}$);

- индуктив галтакни ўтказувчаниликни хамда қувват коэффициенти $\cos \varphi$ ни аниқлашни ўрганиши.
- Мальмоки, параллел улланган занжирнинг элементлари бирхил кийматдаги кўлланыш тъсирида бўлади.

2.8. жадвал

Ҳамалар				Хисобланалар			
Нагрузка характер (тур)				сөзәр			
I	I_1	I_2	I_3	P	U	$\frac{g}{b_L}$	$\frac{b_C}{b_L}$
A	A	A	Bт	Анграга- малар	Хисоблан- гани	$\frac{1}{\Omega}$	$\frac{1}{\Omega}$
						$\frac{1}{\Omega}$	$\frac{1}{\Omega}$
						$\frac{1}{\Omega}$	$\frac{1}{\Omega}$
						$\Gamma_{\text{п}}$	$\Gamma_{\text{п}}$
резистор	-	-	-		-	-	-
индуктив	-	-	-		-	-	-
гальв	-	-	-		-	-	-
бутун занжир	-	-	-		-	-	-
актив-сигим							
резистор	-	-	-		-	-	-
конденсатор	-	-	-		-	-	-
бутун занжир	-	-	-		-	-	-
актив							
резистор	-	-	-		-	-	-
индуктив	-	-	-		-	-	-
гальв	-	-	-		-	-	-
конденсатор	-	-	-		-	-	-
бутун занжир	-	-	-		-	-	-

IV. Ҳисобот түзүш тартиби

- Күчләнниш ва токларның вектор диаграммаларини күрдүн, Абвали ток ва күчләнниш масштабини ($m_f = \text{А}/\text{мм}$ ва $m_U = \text{В}/\text{мм}$) Танлаб олиш керак.
- Күчләнниш параллел занжирларда занжирнинг барча шохобударлары учун бир күймәттән эга бүлгәни учун уни біш вектор Таразда олиш майқұл ҳисобланады.
- а) нагрұзка актив-и и дүктів характеретра га эга бүлінгенда. Ихтиёрий О нүктеден (2.13-расм, 2) күчләнниш U ның векторини горизонтал йұналиша чизамиз. Яна шу нүктаден күчләнниш векторнинг йұналиши бүйіца резисторлы шохобударларынан шығады. Кирхгофтинң бириңиң көпнегін занжирдаги умумий ток

$$I = I_g + I_F.$$

Бу ифоданың вектор диаграммасын күриш үчүн ток вектори шығыннан охиридан соат стрелкасеннинг ҳаракаты йұналишида (чүннеге индуктив ток күчләннишдан фаза бүйіца оркада колади) $I_2 = I_F$. Токи векторига тенг радиус билан ей чизилди. Сүнгара О нұкта-лии умумий ток I ның векторига тенг радиус билан ей чизилди. Іншада О нұкта билан бирлашириб, вектор диаграммасы ҳосил болады. Галтакдан ўтаяттан ток I_F ни актив ток I_{gF} ва индуктив ток I_L дан иборат ташкил этүвчилаға ажратып мүмкін;

б) нагрұзка актив-сигим характеристеге эга бўлганда ток вектори I ва I_C соат стрелкасенинг ҳаракаты йұналишига тескари юналыша чизилади. Конденсаторнинг актив ўтказувчанлыги жудо кичик бўлганидан уни хисобга олинмайди. У холда сигим характеристеги ток вектори ($I_C = I_3$) күчләнниш векторидан фаза бўйича 90° га ўзувчан йўналишида кўйилади (2.13-расм, 6);

в) нагрұзка актив резистор, индуктив гальв ва конденсатордан иборат бўлгандаги умумий ҳол үчун вектор диаграммаси (2.13-расм, e) күриш ўтказувчиларнинг ўзларига топширилади; г) кувват коэффициентини аниклайди. Бутун занжирнинг кувват коэффициенти кўйилдаги формула билан аникланади:

$$\cos \varphi = \frac{P}{UT}.$$

Параллел шохобчалар үчун хам кувват коэффициенти ана шу формула билан аникланади, аммо кувват ва токнинг ҳар бир шохобча үчун тегисли күйматлари олиннади.

Вектор диаграммадан занжирнинг кувват коэффициентини аниклаш үчун тегисли бурчакиарни ўлчаб, тригонометрик жадоидан сөзәр нынг күймати аникланади. Шунингдек, вектор диаграммадан тегисли тўғри бурчакни кетеп ва гипотенузаларини ўлчаб, үларнинг нисбатини олиш мумкин. Кейинги үсүл аниқрок натика беради;

- занжирнинг ўтказувчанликларини аниклайди;
- занжирнинг тўла ўтказувчанлиги

$$y = \frac{I}{U}, \text{ См.}$$

- занжирнинг актив ўтказувчанлиги

$$g = \frac{I_g}{U}, \text{ См } (I_g = I_1).$$

- занжирнинг индуктив ўтказувчанлиги

$$b_L = \frac{I_L}{U}, \text{ См } (I_L \approx I_2).$$

- занжирнинг сигим ўтказувчанлиги

$$b_C = \frac{I_C}{U}, \text{ См } (I_C \approx I_3).$$

Үз-үзини текшириш учун саволлар

- Кирхгофтиниң биринчи конукини ўзарувчын ток занжирларига табик этиши хусусиятлари нималардан иборат?
- Ўзгарувчын ток занжирини учун Ом конукинан кандай табик этили?
- Натранситинг күпшілігінде уланған холалардың күчләнеші ва токларынан вектор диаграммасынан кандай күрші мүмкін:

 - резистор ва индуктивтор параллел уланғанда;
 - резистор-индуктив талтак ва конденсатор параллел уланғанда;
 - Бутун занжирларынан талтактың токының күбенесінан кандай анықланады;
 - Бутун занжирларынан токтың күбенесінан конденсаторның параметрлерінан кандай анықланды?
 - Фаза сияқты бурчагы деб нимага айтилады?

5-лаборатория иши

КУЧЛАНИШЛАР РЕЗОНАНСИ

I. Ишни бакаришдан мақсал

- Актив, индуктив ва сифим каршиликлари кетма-кет уланған занжирларда кучланишлар резонанси ходисасини экспериментал төкшириш.
- Занжирлардың кетма-кет төбәрәниш (резонанс) контурини резонансга калар, резонанс пайтада ва резонансдан кейнги бүлгелер параметрларини анықлаш ва ўзига хос хусусиятларини, иш ресмиларини үрганиш.
- Тажрибадан олинган матлумотларни назарий хисоблар билан тақкослаш.

II. Ишпа оид назарий түшүнчелэр

Индуктивлик ва сифим элементтери бүлгелерде күчләнешларда күзатыладын резонанс ходисасын табиатын механикалы, молекуляр физикалы, оптикалы ва башка соҳалардагы резонансларыннан табиатта ўшашадыр. Барча ходисасы резонанс төбәрәниш контурига ташкарилған берилген даврий төбәрәниш (тапшы күч) туфайлы солир бұлалы. Ўз параметрларынан күра хар бир төбәрәниш системасы ўзларининг хусусий төбәрәништар частотасы ω_0 ни ташки күчнинг (мергия манбаеннинг) мажбурий частотасы ω билан мос тушиш мисасиди.

Электр занжирларда төбәрәниш системасы тарзда индуктив штак L ва сифим C дан ташкил топған төбәрәниш контуры (2.15-шабак, а) каратады. Конденсаторнинг қолламаларыда башланғыч майд q_0 бүлгелде, конденсаторнинг электр майдон энергиясы

$$W_s = \frac{q_0^2}{2C} = \frac{CU_0^2}{2}$$

шоғыр бўлиб, у талтакнинг худди шу микдорли магнит майдон энергияси

$$W_m = \frac{\psi_0^2}{2L} = \frac{LI_0^2}{2}$$


бөлган цикличик равишда ўрин алмашып туралди ва ушбу ўзгаришилор натижасыда контурда $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ бурчак частотасы дэврий төбәрәнишлар хосил бўлалди.

(Бу ерда U_0 -контурдаги конденсатор токи $i=0$ бўлгандати күчланиш, ψ_0 -талтакдаги ток максимум, яъни $i=i_0$ бўлгандати шашган магнит оқими). Истаган пайтада L ва C реактив элементлардаги кучланишлар оний қийматларининг йигиндиси доимо полга тенг, яъни

$$u_L + u_C = 0,$$

$$\text{Интегрируем: } L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int idt = 0. \quad (1)$$

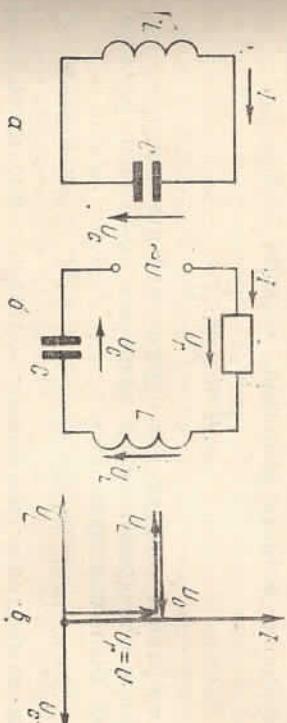Энергия сарфи мавжуд бўлгел жадиди актив каршилиқ ёки актив ўтказувчаник бўллаб, занжирлардың элементлары учун хил күрнешшада, яъни кетма-кет, параллел пролапс схемада уланыши мүмкін. Күйнде r , L ва C элементтеринин занжирлардың күчланишлар жарошасы ходисаси күрнешады. Занжирларда резонанс ходисаси соңдир булиши учун реактив элементларнинг каршиликлари $x_L = x_C$



2.15-расм.

ӘКИ $\omega L = \frac{1}{\omega C}$ бўлиши керак. Бунга $\omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ да эришиш мумкин. Агар кетма-кет тебраниш контурини синусоидал кучланиш $U = U_m \sin \omega t$ манбага уласак, ундан резонанс пайтида оқиб ўтишган ток

$$I = \frac{U}{z} = \sqrt{\frac{U}{r^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} = \frac{U}{\sqrt{r^2 + (x_L - x_C)^2}} = \frac{U}{r}.$$

Демак, резонанс пайтида занжирнинг каршилиги минимал бўлиб, ток ўзининг максимал қийматига эришади. Бу кучланишни резонанси ҳодисасининг ўзига хос хусусияти хисобланади.

Тенглама (I) га биноан кучланишлар резонанси пайтида $I = 0$ С реактив элементлардаги кучланишларни алгебраик (ёки вектор) йиғиндилиари нолга тенг, яъни

$$\bar{U}_L + \bar{U}_C = 0 \text{ ёки } \bar{I}x_L + \bar{I}x_C = 0.$$

Занжирнинг резонанс пайтидаги ток ва кучланишларни вектор диаграммаси, 2.15-расм, θ да курсатилади. Вектор дираммадан кўринадики, ўзаро тенг ($U_L = U_C$), аммо карама-карши фазада бўлган резонанс (реактив) кучланишлари U_L ва U_C бориб, бирларини тўла компенсация киласди. Бу пайтида занжирга берилган кучланиш U актив каршиликдаги кучланишнинг пасадони U_f га тенг ва тўла занжир учун хисобланган фаза силжии бўричи $\phi = 0$ бўлади. Тебраниш контури манба учун худди актив нагрузка хисобланади. Реактив кучланишлар U_L ва U_C иштаги сир этувчи қийматлари умумий кучланиш U нинг қийматига ишбатан катта ёки кичик бўлиши тебраниш контурининг тўлдига каршилиги ρ га боғлиқ:

$$\rho = x_L = x_C = \omega L = \frac{1}{\omega C} = \sqrt{\frac{L}{C}}, \text{ (Ом).}$$

Аникрок айтганда актив каршилик r га ишбатан унинг неча митта катта ёки кичиклигига боғлиқ. Бу ерда $Q = \frac{\rho}{r}$ — тебраниш контурининг аслилиги дейилади. Тескари нисбат

$$d = \frac{r}{\rho} = \frac{1}{Q}$$

эса тебраниш контурининг сўниши деб аталади. Занжирда кучланишлар резонанси кўйидаги усувлар билан бўлиб, ишқирда токнинг максимум бўлишига эришиш. Сифимнинг ўзига тутурган келган умумий қийматини дафтарга ёзиб кўйинг.

1. Занжирнинг параметрлари L ва C , яъни частота $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ ўзгармас бўлганди, манбанинг частотасини бир текис ўзгартириш билан $\omega = \omega_0$ тенглик амалга оширилади.

16-расм.

2. Манбанинг частотаси ω ўзгармас бўлганди, L ва C параметрлардан биронтасини (ёки иккаласини бир вақтда) бир текис иштиреки билан $\omega_0 = \omega$ тенгликка эришилади.

Ҳакимий кетма-кет тебраниш контурлари актив каршилик токнинг айрим звеноси бўлмасдан, балки индуктив галтакий тўла каршилик z_L нинг актив ташкил этиувчиси I_4 тарзida ишади (2.16-расм, а)

Занжирда резонанс карор топганлигини резонанс шарти ($x_L = x_C$) бажарилиб, токнинг максимумга эришганлигидан билиш, бўлиши, яъни $I = I_m = \frac{U}{r_4}$. 2.16-расм, б даги резонанс режими очу куритган вектор диаграммадан кўринадики, резонанс пайтийн галтакдаги кучланиш U_f конденсатордаги кучланиш U_C дан ормула катта, бу кўйидаги ишодадан ҳам кўриниб турибди

$$U_f = I \cdot z_L = I \cdot \sqrt{r^2 + x_L^2}.$$


Кучланишлар резонансида занжирга берилган кучланиш нисбати кичик бўлса ҳам, реактив элементлардаги резонанс кучланиши бир мунча ордади. Кучланишлар резонансидан фойдаланали холиса тарзида радиотехникада, телевидениеда ва алоқа изомасида фойдаланилади.

Ш. Иши бажариш тарби


1. Стендда 2.17-расмдаги электр схемани йигиб, аввалдан инверторисформатор (ЛАТР) дастагининг ҳолати О га кўйилади.

2. Схемани электр тармогига улаб, ЛАТР ёрдамида берилган кучланиши бир текис ўзгартириб, унинг чиқиш томонида $U = 30 \dots 50$ В кучланиши кўйинш керак. Турли номинал қийматдастариладиган конденсаторларни улш ёки жартиши билан сизим C ни ростаб, ишқирда токнинг максимум бўлишига эришиш. Сифимнинг ўзига тутурган келган умумий қийматини дафтарга ёзиб кўйинг.

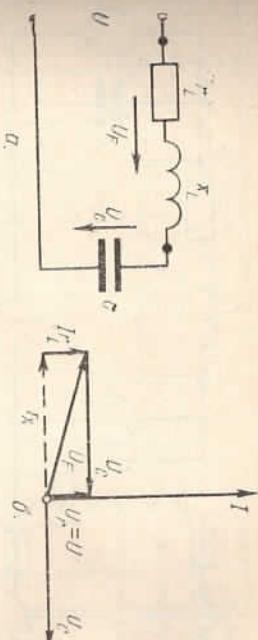3. Конденсаторларни тўла акратиб, кучланиши U нинг конденсаторлар кисмасидаги кучланиш U_2 га тенг эканлигига, шундек, ток I ва кучланиш U_1 нинг нолга тенглигига ишонц юйишини килинг. Бу маълумотларни 2.9-жадвалиниг биринчи ка-



2.9. ЖАДВАЛ

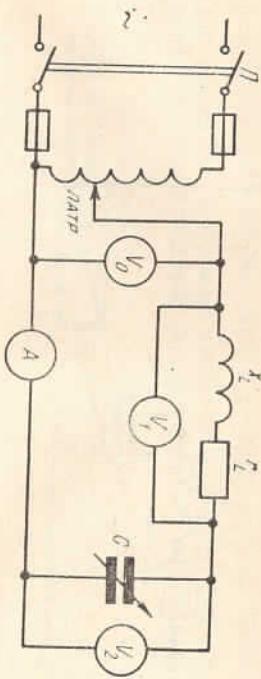

2.17-расм.

торига ёзинг. Конденсаторнинг сиғимини нолдан $C_{\text{рез}}$ микдорига пегонали ўзгартириси билан резонанс нүктасига кадар иштеп иштеп, мальумотларни 2.9-жадвалга ёзинг.

4. 2.9-жадвалдан контуринг резонансга қадар, резонанс пайтига ва ундан кейнинг иш режимларига мос ток ва күчланишиларининг кийматларини топиб, масштабда вектор диаграмма куринг.

5. Ўлаш натижалари ва 4-пунктдаги геометрик қуришлар бўйича каршиликларни, фаза сизжип бурчаги φ ни ва бутун занжирининг кувват коэффициенти $\cos \varphi$ ни ҳисоблашни бажаринг (2.9-жадвал).

6. Резонанс режими учун контуринг аслиги Q ва сўниши d ни аниқланг.

7. Умумий графикда (масштаб билан) куйлади

$$U_1 = f(C); \quad U_2 = f(C); \quad I = f(C); \quad Z = f(C)$$

ва $\varphi = f(C)$ боғланишиларининг ёғри чизикларини куринг.

Ўз-ўзини тикишириш учун саволлар

1. Умумин резонанс деб нимага айтилади ва хусуси электр занжирларнинг резонанс нима?

2. Элементлари R , L , C кетма-кет уланган занжирда резонанс пайдо бўлишининг шарти қандай? Нима учун бу резонанс кучланишилар резонанс деб аталади?

3. Кучланишилар резонансини хосил қилишинг қандай усуслари мавжуди

ва улардан кейини бир ушбу ишга кўлдилган? 4. Гебраини контурининг тўлкин каршилиги, аслик коэффициенти то сўниши нима? Бу кагталиккар резонанснинг физик табиатига қандай тасдиқ кўрсатади?

5. Агар занжирга берилган кучланиши муддат бўйича бир қанча ўзарса (орта ёки камайсан) резонанс ёффицити бузадими? 6. Конденсаторларнинг сиғими ўзарса, бутун занжирининг маидалан истеп, мол килаттган астини куввати ўзарадими? Агар ўзарса қандай мидорга ўзарали?

7. Резонанс пайдага кучланиши U_F ёки (U_1) ва U_c ёки (U_2 ; нинг тел) бўлмаслиги қандай тушунирилади?

8. Нима утуни резонанс пайдига занжирдаги ток максимал бўлади?

6-ЛАБОРАТОРИЯ ИЛИ ТОКЛАР РЕЗОНАНСИ

I. ИШНИ БАЖАРИШДАН МАКСАД

1. Резонанс ходисасини актив, индуктив ва сиғим ўтказувчаниларни параллель занжирда содир бўйлишини экспериментал тестириб кўриши.

2. Занжирининг резонанс пайтидаги параметрларини аниқланаш паравалел занжирларни резонанс режимига созлашни ўрганиши.


3. Назарий ҳисобларни тажрибадан олинган мальумотлар билан таккослаш.

II. ИШГА ОИД НАЗАРИЙ ЧУШУНЧАЛАР

Резонанс деб тебраниш контурининг хусусий тебранишилар частотаси $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ билан манба частотаси ω нинг мос тушиш ҳолдасига айтилади (резонанс тўғрисидаги тўларок мальумотлар 5-лаборатория ишида берилган).

Элементлари g (актив ўтказувчаник, $1/\Omega\text{м}$), L ва C параллель уланган занжирда (2.18-расм, а) резонанс ходисаси содир бўлиши учун индуктив ғалтакдаги $I_L = \frac{1}{\omega L} \cdot U$ ва сиғимдаги $I_C = \omega C \cdot U$

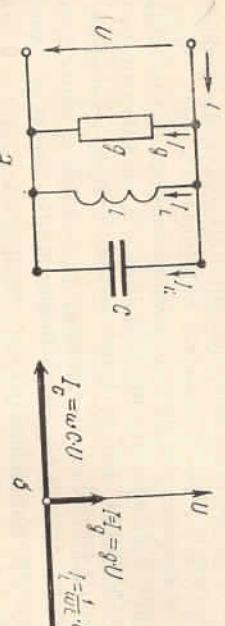токлар ўзаро тенг бўлиши керак. Бунинг учун реактив элементларнинг ўтказувчаниклиари хам ўзаро тенг бўлиши керак, яъни



2.18-расм.

$$b_t = b_c \text{ ёки } \frac{1}{\omega L} = \omega C \quad \text{Бүнгә фәкәт } \omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \text{ бүлганданда эришиш мүмкін.}$$

Занжирнинг резонанс режимига ойл вектор диаграммаси 2.18-расм, δ да күрсатилған. Вектор диаграммадан күрништік, микрореактив (резонанс) токтар I_L ва I_C бир-бирларини тұла компенжихатдан мос тушувчи актив ток вектори \bar{I}_g бир йұла занжирнинг умумий токи ҳисобланады. Шундай килиб, резонанс пайтада контур электр тармоғыда худди актив нагрузкалек ишлады. Бу пайда занжирдеги күчланиш билан умумий ток орасидігі фаза силжыш бурчығы $\varphi = 0$ бўлалди. Бошка томондан занжирни бурчак частотага синусоидал күчланиш $U = U_m \sin \omega t$ да улана.

$$y = \sqrt{g^2 + \left(\frac{1}{\omega L} - \omega C\right)^2} = g, \text{ чүккى } \frac{1}{\omega L} = \omega C.$$


Резонанс пайтида ўзаро компенсацияланувчи реактив токтар I_L ва I_C занжирдеги актив ток $I_g = I$ дан бир каша марта катта ёки кичик бўлиши мүмкін, бу тебраниш контурининг тұлқин ўтказувчанлиги

$$\gamma = \frac{1}{\omega_0 L} = \omega_0 C = \sqrt{\frac{C}{L}}, \left[\frac{1}{\text{ом}} \right]$$

актив ўтказувчанлик g дан неча марта катта ёки кициклилгига болглиқ, $Q = \frac{1}{g}$ ишбат тебраниш контурининг аслик коэффициенти дейилади. Тескари ишбат $d = \frac{g}{\gamma}$ тебраниш контурининг сүнипи дейилади.

Занжирда токлар резонанси күйдеги усууллар билан ҳоснап үзлиниши мүмкін:

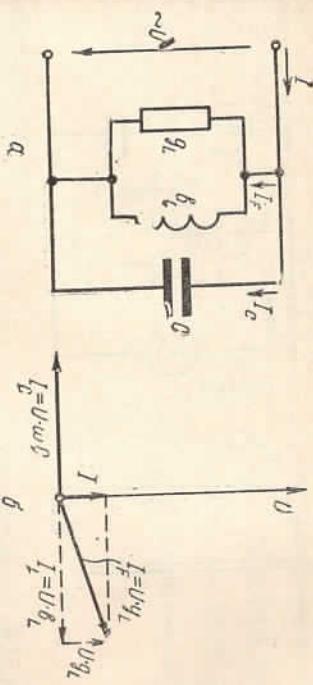1. Занжирнинг L ва C параметрлари, шуннингдек, $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ билан $\omega = \omega_0$ төңглик амалга ошириллади.
2. Манбалинг частотаси ω ўзармас бўлганда L ва C параметрлардан бирор тасини (ёки иксаласини бир вақтда) бир төңглилариди. Занжирнинг айрым звеноси бўлмасдан балки индуктив гальянда киради (2.19-расм, a). Занжирда резонанс қарор топғанлик шарты ($I = I_{min} = U \cdot g$) эришгандигидан биллиш мүмкін. 2.19-расм, b даги резонанс режими учун курилган вектор диаграммадан күринади, резонанс пайтида индуктив гальяндаги токнинг модули



2.19-расм.
 $I_F = U \cdot Y_L$ конденсатордаги ток $I_C = U \cdot \omega C$ дан бирмұнча катта, бу күйдеги ифодадан ҳам күрніш түрибди, яни


$$I_F = U \cdot Y_L = U \cdot \sqrt{g^2 + b^2}.$$

Резонанс режимидеги реактив элементлардаги токтар I_L ва I_C мүнца майдор жихатдан актив элементдеги ток $I_g = I$ дан бир мүнца катта бўлалди. Шундиге учун ҳам бу ҳодиса токлар резонанси күчланиш билан бир хил фазада бўлиши, токлар резонанси соғласисдан энергетик курилмаларнинг қувват коэффициенти соғасида бирга яки роккача күпайтиришда фойдаланиш мүмкін. Энергетик қурилманинг токлар резонанси режимидеги ишләши мандалан келдеган энергиядан тұла фойдаланиш нұктан назаридан әнгүйлай, ҳисобланади.

Индуктив ғалтак ва конденсатордаги реактив энергия ана шу үзгартыриб туриш чүн сарғланадиган реактив энергияның майдонни үрлемелар орасида алмашып туради, чүккى $U_I = U_L = U_C$.

III. Ишни бажарыш тартиби

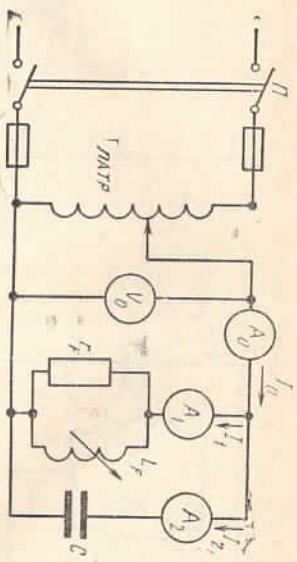1. Стендда 2.20-расмдагы электр схеманы йигиб, аввалдан автогранспортатор (ЛАТР) дастардина O_B холатига күйнінг. (Конденсаторнинг сифим хар бир группа (бригада) студентлар учун үкитувчи томонидан белгиланиб, кейин ўзгартырылмайды.)
2. Улагицининг P кноқасини босиш билан схеманы электр тармоғига улаб, ЛАТР ёрдамда берилған күчланишни бир төңглилариди, үзгартыриб, үнит чишик томонидан $U_C = 150 \div 200$ В (үкитувчи токнинг күрсатмаси бўйича) күчланишини күйнінг. Индуктив ғалтак пұлат ўзагининг холатини ростлаш билан занжирдеги токнинг ишнамал ($I_0 = I_{min}$) бўлишига эришиш.
3. Кейинчалик ғалтак ўзагининг холатини ростлаш билан ток I_0 / I_L күйматининг минимал бўлишига эришиш. Бу холатда пұлат ўзакдаги ҳаволи оралиқ минимал бўлади. Күчланиш ва ток-



2.20-расм.

ларнинг бу нүктадаги кийматларини 2.10-жадвалниң биринчи категорига ёзилади.

4. Индуктив ғалтаккнинг пўлат ўзагидаги хаволи бўшлини резонансга кадар ($I_2 > I_1$) ортирига бориб, оралидаги 4–5 нүкта-ларда, резонанс пунгасида битга ($I_0 = I_{0min}$) ва ундан кейин ҳам 4–5 та нуткаларда ($I_1 > I_2$) экспериментал ўлчашларни бажариб, олинган мальумотларни 2.10-жадвалга ёзинг.

5. 2.10-жадвалдан контурнинг учта характеристики учун, яъни резонансга кадар, резонанс пайтига ва ундан кейинги иш режимларига мос кучланиши ва токларини кийматларини топиб, масштаб билан ана шу режимлар учун вектор диаграмма Куринг.

6. Ўтиш пагижлари ва 5-пунктдаги геометрик куришлар бўйича ўказувчапликларни, фаза силжини бурчаги φ ни ва бу-туни занжирларни кувват коэффициенти $\cos\varphi$ ни хисоблашни бажа-

2.10-жадвал													
Ўчишлар			Хисобланадигар										
№ №	U_0	I_0	I_1	I_2	L	C	U_L	E_L	b_C	τ	φ	$\cos\varphi$	ω_0
m. m.	V	A	A	A	Гц	мкФ	$\frac{1}{\Omega}$	$\frac{1}{\Omega}$	$\frac{1}{\Omega}$	грд	—	$\frac{\text{рад}}{\text{с}}$	

7. Умумий координаталар системасида қўйилаги $I_0 = I_0(L)$; $I_1 = f_1(L)$; $I_2 = f_2(L)$ ва $\varphi = f_0(L)$ бўғланишларнинг ғизиқлари курилсин.

Ўз-ўзини текшириш учун саволлар

1. Электр занжирларда содир бўладиган резонанс ҳодисаси деб нимага айтилади?

2. Токлар резонансининг шартлари нимадан иборат?
3. Мазкур шуда контурини резонансга созлашинг кандай усули қўйланли?
4. Индуктив ғалтаккин ўзалиги хаволи оралик ўзагранда контурини ўзусий төбәринидар частотаси кандай ўзагади?
5. Агар резонанс пайтида конденсаторнинг сифини иккى марта ортирасек ённ камайтирасек ток I_0 кандай ўзаради?
6. Резонанс пайтида I_1 ва I_2 (I_L ва I_C) токларининг тенг бўлмаслиги кандай тушуниширади?

7. лаборатория иши ИСТЕММОЛЧИЛАР ЮЛДУЗ СХЕМАДА УЛАНГАН УЧ ФАЗАЛИ ТОК ЗАНЖИРИНИ ТЕКШИРИШ

I. Иши бажаришдан массал

1. Истеъмолчилар юлдуз схемада уланган уч фазали ток занжирининг турили режимлардаги ишини экспериментал текшириш:

а) текис актив нагрузка учун;


б) нотекис актив, индуктив ва сигим нагрузкалар учун.

2. Ток ва кучланишиларни ўлчашни ўрганишни топиб, оларни куришни ўрганиши.

3. Фаза ва линия кучланишиларни ўлчашни ўрганишни топиб, нисбатни экспериментал текшириш.

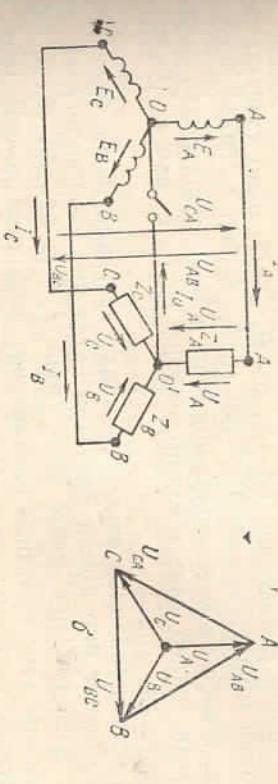II. Иши оид назарий тушунчалар

Уч фазали ток занжирининг истеъмолчиларини уч фазали ЭЮК манбади билан иштирекисининг ўзгурувчан (синусоидал) ток занжирила электр юнча уланиши уларниң Хар кайси фазаларининг кардилликларини қандай микдорларни номинал кучланишига мўлжалланганнига бўлиб. Истеъмолчилар „юлдуз“ схемада уланганди z_A , z_B , z_C манбадан келадиган линия каршиликларнинг бош учлари A, B, C манбада, узгаришини симметрияга, охириг учлари эса нейтрал нуқта O' га узалишини келиб беради. Агар нагрузка фазалар бўйича носимметрик бўлса, у холи-



116

2.21-расм.

да O' нукта уч фазали манбанинг худди шундай нейтрал нукти си O билан биректирилди (2.21-расм, а), манба билан истельмөлчиларнинг O ва O' нукталарини бирлаштирувчи сим нейтрал сим деб аталали.

Уч фазали манба фаза ЭЮК ларининг оний кийматлари бирор бирлардан фазалари бўйича 120° (ёки учдан бир давра) сим жиган бўлади яни:

$$\begin{aligned} e_A &= E_m \sin(\omega t); \\ e_B &= E_m \sin(\omega t - 120^\circ); \\ e_C &= E_m \sin(\omega t - 240^\circ). \end{aligned}$$

Уч фаза ЭЮК ларининг амплитудалари бир хил бўлиб, уларнинг тасбир этиувчи кийматлари E_A , E_B ва E_C ўзаро тенг, яни $E_A = E_B = E_C = E_\Phi$ бўлади.

Агар линия ва нейтрал симларининг қисмаларидаги оний кучланишилар бўлса, фаза каршиликларининг қисмаларидаги оний кучланишилар микдор жиҳатдан фаза ЭЮК лари билан бир хил бўлади, яни

$$\begin{aligned} u_A &= U_m \sin(\omega t); \\ u_B &= U_m \sin(\omega t - 120^\circ); \\ u_C &= U_m \sin(\omega t - 240^\circ). \end{aligned}$$

Фаза кучланиши деб истаган бирон линия сими билан нейтрал сим орасидаги хамда манба ёки истельмөлчининг бирномли фа- заларининг бош ва охириги учларни орасидаги кучланишиларга айни тилади. Улар U_A , U_B , U_C ёки U_Φ деб белгиланади.


Шуннингдек, фаза кучланишиларининг тасбир этиувчи кийматлари хам ўзаро тенг: $U_A = U_B = U_C = U_\Phi$ ва уларнинг векторлари симметрик уч нурли юлдуз хосил килиди (2.21-расм, б).

Линия кучланиши деб истаган иккита линия сими орасидаги ёки истаган иккита фазанинг (манба ёки истельмөлчи) бош учларни (A , B , C) орасидаги кучланишиларга айтилади. Линия кучланишилари U_A , U_B , U_C ёки U_Φ кўринишида белгиланади. Улор симметрик нагрузкаси ўзаро тенг бўлиб, фаза кучланишилардан $\sqrt{3}$ марта катта, яни

$$U_{AB} = U_{BC} = U_{CA} = U_\Phi = \sqrt{3} U_\Phi.$$

Линия симларидан ($A-A$, $B-B$, $C-C$) оқиб ўтаетган токлар линия токлари дейилади. Улар I_A , I_B , I_C ёки I_Φ билан белгиланади. Манба ва истельмөлчининг бирномли фазаларидан оқиб ўтадиган токлар фаза токлари дейилди I_A , I_B , I_C ёки I_Φ билан белгиланади.

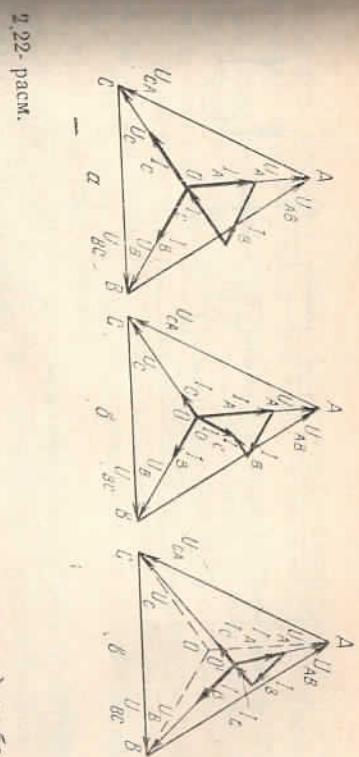Истельмөлчилар юлдуз схемада уланганда манба билан истельмөлчиларнинг бирномли фазалари кетма-кет улангантигидан линия фаза токлари ўзаро тенг, яни $I_A = I_\Phi$ бўлади. Фаза каршиликлари тенг бўлганда (симметрик) фаза токларининг оний кийматлари амплитудалари бўйича тенг бўлиб, аммо нагрузка ха-



2.22-расм.

рекстерига кўра оний фаза ЭЮК дан (кучланишидан) φ бурчакка силжиган бўлади:


$$\begin{aligned} i_A &= I_m \sin(\omega t \pm \varphi); \\ i_B &= I_m \sin(\omega t - 120^\circ \pm \varphi); \\ i_C &= I_m \sin(\omega t - 240^\circ \pm \varphi), \end{aligned}$$

то шу токларнинг йигинисига тенг бўлган нейтрал симдаги ток күрсилган ток ва кучланишиларнинг вектор диаграммасидан хам кўринишиб турибди (2.22-расм, а). Агар фаза каршиликлари тенг бўлмаса ($r_A \neq r_B \neq r_C$) фаза кучланишиларининг симметриясини $i_A = i_B = i_C = I_\Phi$ саклаш учун O ва O' нукталар орасида нейтрал $i_N \neq 0$ нейтрал сим бўйлаш оқади. Бу режим учун ток ва кучланишиларнинг вектор диаграммаси 2.22-расм, б да курсатилган. Ихометрик нагрузка налиничи (нейтрал) сими акратиш мумкин эмас, чунки фаза токлари йигинисининг нолга тенг бўлиши фаза кучланишиларининг (U_A , U_B , U_C) кайта таксимоти хисобига бўлади. Бунда нагрузкаси кам фазанинг кучланиши поминал киймитдан оғриб, купиники камайиб кетади. Бўлаётган процесслар Ом ва Кирхгоф конуналарига биноандири (2.22-расм, б).

IV. Ишин бажарни тартиби

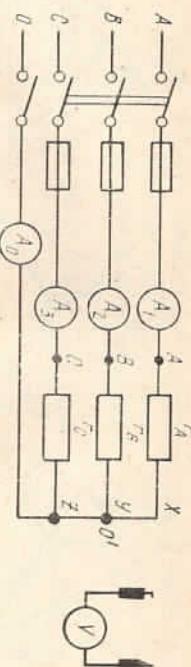1. 2.23-расмда кўрсатилган симметрик актив нагрузкали схемани йиғиб, занжирни уч фазали ток тармоғига уланг.

Фаза каршиликлари r_A , r_B , r_C ни ростлаш билан фаза амперметрлари A_1 , A_2 ва A_3 ларининг бир хил кўрсатишга эришил кечирилган. Симметрик нагрузкала нейтрал симда ток йўқлигига амперметр A_0 ёрдамида ишонц хосил килинг. Сўнгра нейтрал симни омратиб, уч фазали симметрик системанинг нормал ишлашига ишонц хосил килинг. Фаза ва линия ток ва кучланишиларини ўлчашаш патижаларини 2.1-жадвалга ёзинг.



2.23- расм.

2. Нейтрал симни кайта улаб ва r_A , r_B , r_C фаза каршилигина нотекис нағрузка хосил килинг. Нейтрал симдаги токининг никдори фаза токларининг носимметриклик даражасини күрсатади. Ўчлаш нағижаларини 2.11-жадвалга ёзинг.

3. Занжирилган параметрларини 2-пунктда айтилгандек колдиларини I_A , I_B , I_C ва кучланишларини U_A , U_B , U_C хамда нейтрал симнинг акратилган нутгалари орасидаги кучланиши ўзлашгандык (нейтралиниг симметриясы), фаза кучланиши симметриясининг бузилтаништаги маңба билан иштөмөлчилигинг 0 ва 0' нуктасида орасида кучланиш пайдо бўлишига шонч хосил килинг.

4. Занжирини мибадан акратиб иштөмөлчининг истаган иккита фазасидаги актив каршиликларини индуктивлик ва симметрияларни маҳтириб, нейтрал симни кайта улагандан сўнг, r , L , C пара-

Нагрузка турлари	Ўзлашлар								Хисоблангар					
	I_A	I_B	I_C	I_0	u_A	u_B	u_C	u_{AB}	u_{BC}	u_{CA}	u_{AB}	u_{BC}	u_{CA}	
A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	U_A	U_B	U_C	
Актив симметрик														
Актив носимметрик														
Худди ўшаклай, нолинчи сим узилган														
Аралаш (r , L , C , нолинчи сим узилган)														
Аралаш (r , L , C , нолинчи сим узилган)														

2.11- жадвал

метрларни ростлаш билан фаза токларининг киймат жиҳатдан тохминий тенг бўлишига эришинг, яъни $I_A = I_B = I_C$ бўлсин. Нагрузка характерлари турлича бўлса, фаза токлари узаро тенг бўлишида хам нейтрал симда ток бўлишига ишонч хосил килинг. Ўчлаш нағижаларини 2-11-жадвалга ёзинг.

5. Занжириниг барча иш режимлари учун (1 : 4) масштабда ток ва кучланишларининг топографик вектор диаграммасини күймагларини солиштиринг.

6. Кулидаги саволларга ёзма жавоб беринг: а) нейтрал симметрияни аҳамияти; б) уч фазали занжириниг қатъий ва шартли симметрияни жакида тушуница.

Ўз-ўзини текшириши учун саволлар

- Уч фазали занжирилган бириттиришининг кандай усууллари бор ва улар кандай холларда кулланади?
- Нейтрал симнинг аҳамияти кандай?
- Уч фазали тенг ва нотекис нағрузка нима?
- Уч фазали ток ва кучланишлар кандай холда симметрик система ташил килиди?
- Уч фазали системада фазалар алманиниши нима ва у аралаш нағрузка до нейтрал (нолинчи) симдаги токка кандай тасир этади?
- Уч фазали симметрик иштөмөлчилини юлдуз схемадан учурачак схемада юйта уланса, фаза токлари ва кучланишлари кандай ўзларли?
- Уч фазали занжириниг турт симми линияларидаги нима учун нейтрал симметрияни кунданлангасини кесими фаза симмариникада кичик?
- Уч фазали симметрик ва посимметрик иштөмөлчилигарга оид мисоллар келтириш.

8. лаборатория иши

ИШТЕМОЛЧИЛАР УЧБУРЧАК СХЕМАДА УЛАНГАН УЧ ФАЗАЛИ ТОК ЗАНЖИРИНИ ТЕКШИРИШ


I. Ишни бажаришдан максад

1. Иштөмөлчилар учбуручак схемада уланган уч фазали ток занжириниг турли режимлардаги ишини экспериментал тешириш:

- Симметрик актив нағрузка учун;
- Носимметрик актив нағрузка учун; а) носимметрик актив нағрузка учун; б) айрим фазалари акратилган ва бирон линия сими узилган жолатлари учун.
- Фаза ва линия токлари орасидаги нисбатни экспериментал текшириш.
- Ток ва кучланишларининг вектор (топографик) диаграммадарини куриш бўйича тажриба ортириш.

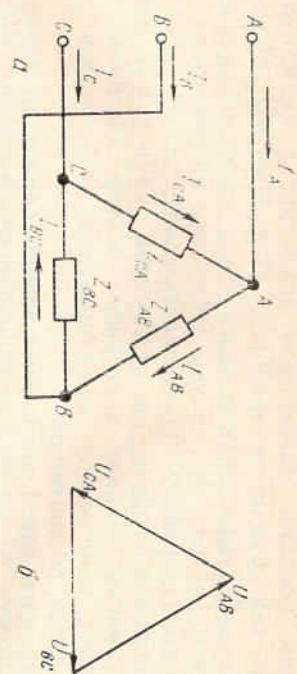II. Ишга оид назарий тушунчалар

Уч фазали ўзгарувчан (синусоидал) ток занжирида электр ишергисининг иштөмөлчиларини уч фазали ЭЮК (кучланиш) манбаси билан „юлдуз“ ёки „учбуручак“ схема бўйича уланади.



2.24- расм.

Истельмолчиларниң үч фазали ток манбаға қандай схема бўйинча уланиши, истельмолчи алоҳида фазаси қаршилигининг қандай микдордаги номинал кучланишга муджалланганига боемик. Уч бурчак уланганда фаза қаршиликлари z_{AB} , z_{BC} , z_{CA} лар тегисли А, В ва С линия симларининг ораларига уланади, яъни истельмолчининг биринчи фазаси А ва B линия симлари оралигида, иккинчи фазаси B ва C линия симлари оралигида улана ниҳоятда учкерак (2.24-расм, а).

Уч фазали истельмолчи қаршиликларининг қисмларидаги фаза кучланишлари уч фазали симметрик системани хосил қиласди (2.24-расм, б), яъни


$$\begin{aligned} u_{AB} &= U_m \sin \omega t; \\ u_{BC} &= U_m \sin(\omega t - 120^\circ); \\ u_{CA} &= U_m \sin(\omega t + 120^\circ). \end{aligned}$$

Линия кучланишларининг тасир этувчи қийматлари учун Куйидаги тенгликларни ёзиш мумкин:

$$U_{AB} = U_{BC} = U_{CA} = U_\phi = U_j; \quad U_\phi = U_L,$$

демак, истельмолчилар убурсак схемада уланганда линия ва фаза кучланишлари ўзаро тент бўлар экан.

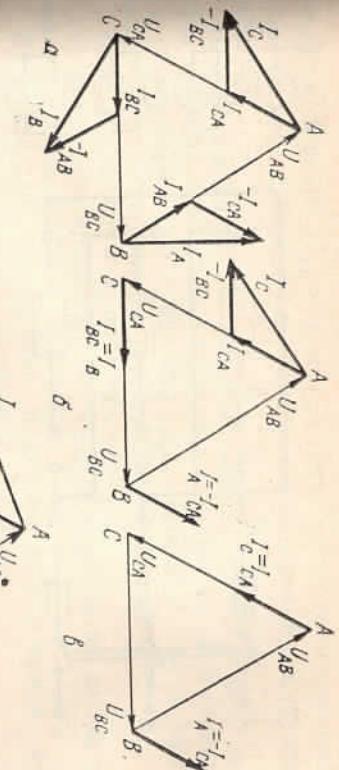Фаза токлари I_{AB} , I_{BC} , I_{CA} факат айrim фаза қаршиликлари (z_{AB} , z_{BC} , z_{CA}) ларнинг характеристига ва микдорларига боғлиқ бўйлиб, линия симларидаги токлар I_A , I_B , I_C га тенг эмас (2.24-расм, а). Линия ва фаза токлари орасидаги боғланиш А, В, С тутунлар учун Кирхгофнинг биринчи конуни бўйича тузилди тенгламалардан аниқланади:



2.25- расм.

Унбу тенгламалар ёрдамида уч фазали нагрузканинг барча холди учун линия токларини аниқлаш мумкин. Уч фазали симметрик нагрузка линия токлари ўзаро тенг бўлиб ($I_A = I_B = I_C$), фаза токлари (I_{AB} , I_{BC} , I_{CA}) лан $\sqrt{3}$ марта катта, яъни $I_j = \sqrt{3}I_\phi$ бўлади. Бунда линия ва фаза токлари симметрик системани хосил қиласди.


Нагрузка носимметрик бўлганда линия ва фаза токлари орасидаги бу нисбат сакланмайди.

2.25-расм, а, б, в, г ва д ларда уч фазали истельмолчининг турбоммаларининг курилиши кўрсатилган;

- симметрик актив нагрузка учун (2.25-расм, а);
- истельмолчининг битга фазаси узилган, яъни $I_{AB} = 0$ холати учун (2.25-расм, б);
- истельмолчининг иккита фазаси узилган, яъни $I_{AB} = 0$, $I_{BC} = 0$ холати учун (2.25-расм, в);
- битга линия сими узилган, яъни $I_A = 0$ холати учун (2.25-расм, г);
- носимметрик актив нагрузка учун (2.25-расм, д).

III. Ишни бажариш тартиби

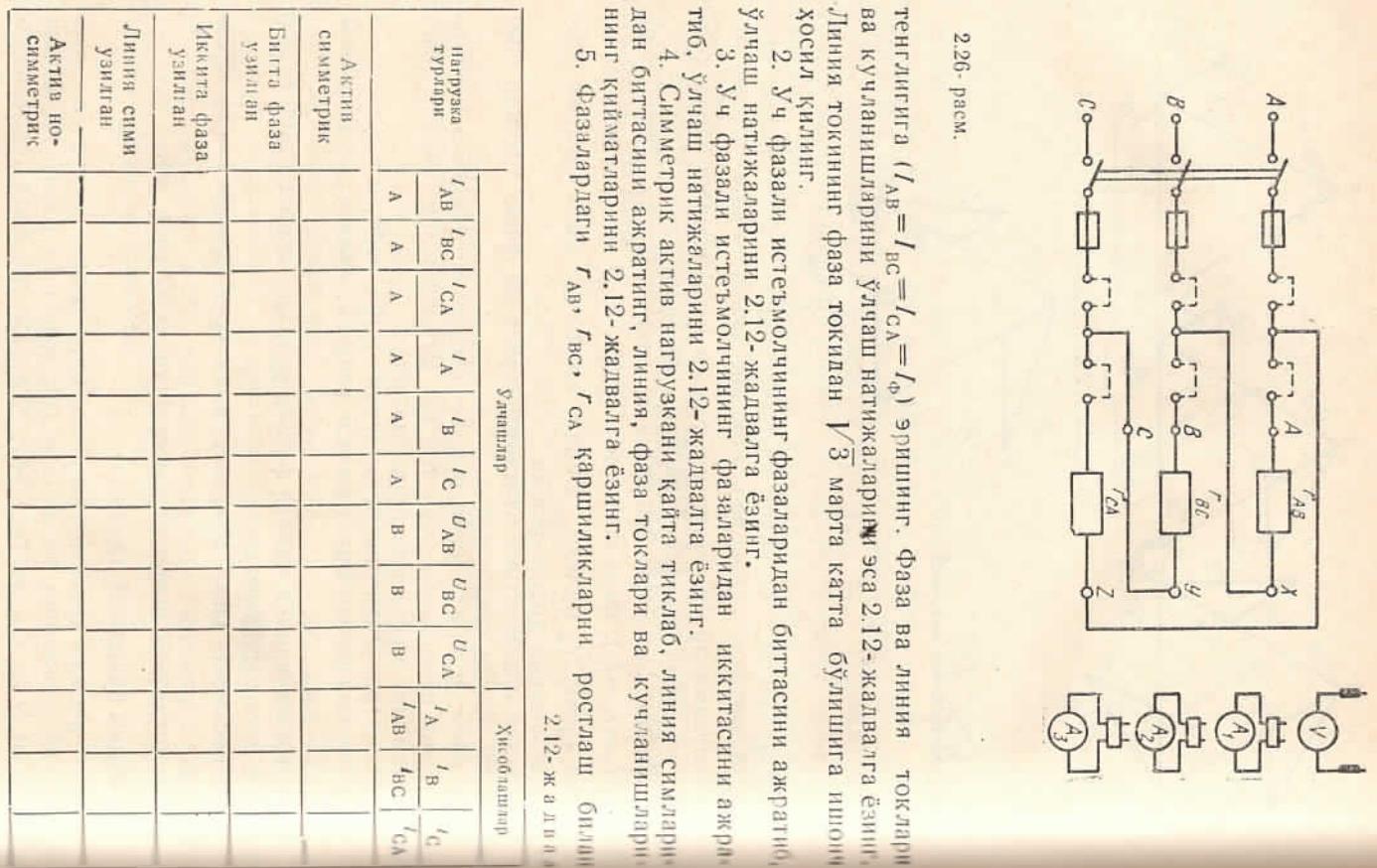- 2.26-расмда кўрсатилган симметрик актив нагрузкали схеманинг бўйиб, занжирин уч фазали ток манбаға уланг. Фаза каршиликлари (r_{AB} , r_{BC} ва r_{CA}) ни ростлаш билан фаза токларининг



2.26- расм.

тengligiga ($I_{AB} = I_{BC} = I_{CA} = I_\phi$) эршигинг. Фаза ва линия токлары күчланишларини ўлчаш натижаларини эса 2.12-жадвалга ёзиш.

Линия токининг фаза токидан $\sqrt{3}$ марта катта бўлишига шониҳ хосил килинг.

2. Уч фазали истемолчиликнинг фазаларидан битасини ажратиб, ўлчаш натижаларини 2.12-жадвалга ёзиш.

3. Уч фазали истемолчиликнинг фазаларидан иккита тасдиқни ажратиб, ўлчаш натижаларини 2.12-жадвалга ёзиш.

4. Симметрик актив нагрузканни кайта тиклаб, линия симметрийни битасини ажратинг, линия, фаза токлари ва күчланишларини кийматларини 2.12-жадвалга ёзиш.

5. Фазалардаги r_{AB} , r_{BC} , r_{CA} каршиликларини ростлаш билдирилганда 2.12-жадвалга

Ўзўзини текшириши учун саволлар

1. Ток ва күчланишларини симметрик системаси нима?
2. Уч фазали илорузакни истале чукули канлай анклавали?
3. Нима учун уч фазали истемолчилик учбуурчак схемада уланганда фаза ва линия күчланишлари ўзаро тенг бўлило, токлар эса тенг эмас?
4. Уч фазали симметрик нагрузканни битга фазаси ажратиланди линия токлари ва күчланишлари канлай ўзаради?
5. Линия симметрийни ташкил килинг иш режими канлай ўзаради?
6. Канлай холда линия токлари симметрик системани ташкил килиди?
7. Уч фазали токнини бир фазали токдан афзаллиги нимада?
8. Уч фазали симметрик истемолчиликга мисоллар курсанлигиди?
9. Уч фазали нагрузка учбуурчак схема бўйича канлай уланади?

9- лаборатория иши уч ФАЗАЛИ ТОК ЗАНЖИРЛАРИДАГИ КУВВАТНИ ЎЛЧАШ

I. Ишни бажаришдан максад

1. Электродинамик системами ваттметрларнинг тузилиши ва шишац принципи билан танишиш.
2. Уч фазали ток занжирларидан бир фазали ва уч фазали ваттметрлар ёрдамида актив ва реактив кувватларни ўлчаш усууллари билан танишиш.
3. Актив кувватни битта, иккита ва учта ваттметр билан ва уч фазали симметрик системанинг реактив кувватини битта ваттметр билан ўлчаш усуулларининг назарий асослари билан танишиш.

II. Ишга оид назарий тушунчалар

Актив кувватни ўлчаш асбоблари (ваттметрлар)

$$U \cos \varphi = U / \cos(\widehat{U})$$

котталикини ўлчайди. Бу ерда U —ваттметрнинг күчланиши чулганига берилган күчланиш, B ; I —ваттметрнинг ток чулғамидан ўтасстан ток, A ; φ —күчланиш билан ток орасидаги фаза силжиши бўрчаги.


фаза токларининг ($I_{AB} \neq I_{BC} \neq I_{CA}$) тенг бўлмаслигига эришиг (нетекис актив нагрузка) ва ўлчаш натижаларини 2.12-жадвалга киритинг.

6. 2.12-жадвалдаги маълумотлардан фойдаланиб, линия ва фаза токлари орасидаги илорузакни хисоблаш ва занжирларнинг барча ширажимлари ($1:5$ пунктлар) учун масштабла ток ва күчланишларини (топографик) вектор диаграммасини куринг.

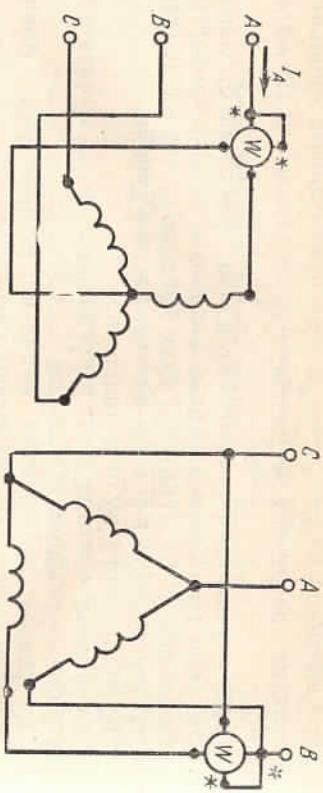7. Кўйилатиларга хуолоса чиқаринг:

а) уч фазали иносимметрик нагрузканнинг фаза күчланишлари симметриясига тасдири тўғрисида;

б) уч фазали занжирларни барча иш режимларида линия ва фаза токлари орасидаги илорузакни куринг.



2.27- расм.

Уч фазали симметрик системанинг актив куввати күйидаги бир хадли формула билан ифодаланади:

$$P = 3U_{\phi}\cos\varphi = \sqrt{3}U_{\phi}I_{\phi}\cos\varphi,$$

бу ерда U_{ϕ} ва I_{ϕ} —кучланиши ва токнинг линия кийматлари; φ —кучланиши билан ток орасидаги слизиш бурчаги. Шунинг учун фазалари занжирининг кувватини күрсатмайди.

Алчмо кувватнинг биринчи ифодаси симметрик системада уч фазалари кувватини битта ваттметр билан ўлчаш имкони беради, лекин унинг күрсатишими учга күпайтириш керак. Бунда ваттметр чулғамлари тегишиша фаза кучланиши ва токнига улапши керак (2.27- расм). Уч фазали двигателнинг чулғамларини юлдуз ёки учбураңас улаганда унинг кувватини ўлчаш схемаси 2.27- расмда күрсатилган.


Носимметрик уч фазали занжирининг кувватини ўлчаш учун күйидаги формуладан фойдаланылади:

$$P_{\phi} = P_A + P_B + P_C = U_{\phi}I_{\phi}\cos\varphi + U_{\phi}I_{\phi}\cos\varphi + U_{\phi}I_{\phi}\cos\varphi.$$

Бунда кувватни ўлчаш учта ваттметр билан бакарилиб, хар бир ваттметр истеъмолчининг фаза кучланишига ва токига уланиши керак (2.28- расм, а). Хар бир ваттметр күрсатишими ўз фазасининг куввати бўйича энгизиб беради.

Одатда, тўрт симли уч фазали занжирининг кувватини ўлчаш учун уч элементли ваттметрдан фойдаланылади. Бундай ваттметрда учта кўзгалмас, учта характеристикани чулғам бўлиб, улардан ўтган токларинг ўзро тасиридан хосил бўлган айлантирувчи моментлар умумий ўкка мажкамланган характеристикани чулғам-дара га тасир этади (2.28- расм, б). Фазалар бўйича кувватларини камлаш автоматик бакарилади.

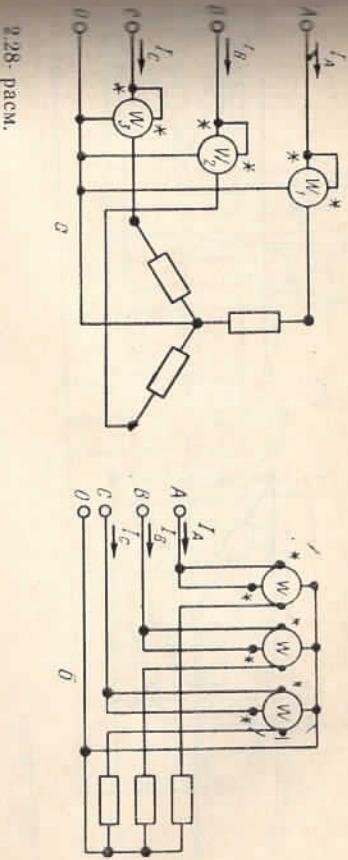Уч симли уч фазали занжирининг симметрик ваттметр ёки икки элементли ваттметрни куввати иккита ваттметр ёки икки элементли ватт-



2.28- расм.

метр ёрдамида ўлчанади. Бу усул уч симли уч фазали занжирининг икки хадли кувват формуласига асосланган. Уч фазали занжирининг оний куввати

$$P = u_A \cdot i_A + u_B \cdot i_B + u_C \cdot i_C,$$

уч симли уч фазали системада $i_A + i_B + i_C = 0$, бундан $i_C = -(i_A + i_B)$.

У холда уч фазали занжирининг оний кувват формуласи

$$P = u_A \cdot i_A + u_B \cdot i_B - u_C \cdot i_A - u_C \cdot i_B = i_A(u_A - u_C) + i_B(u_B - u_C) = i_A u_{AC} + i_B u_{BC} = P_1 + P_2$$


Алобоб айлантирувчи моментнинг ўргача кийматига пропорционал бўлган характеристанувчи қисминиг буритиши бурчаги, уч фазалари занжирининг ўргача ёки актив кувватига пропорционалdir:

$$P_{\phi} = I_A U_{AC} \cos(\widehat{I_A} U_{AC}) + I_B U_{BC} \cos(\widehat{I_B} U_{BC}) = P_1 + P_2.$$

Күшилиувчиларнинг Хар бирни W_1 , ва W_2 ваттметрларнинг ўлчаш индикаторларини билдиради.

Агар иккита ваттметрни занжирига 2.29- расм, а да күрсатилган схема бўйича уласақ, уларнинг күрсатиларнинг йигиндиси уч фазали занжирининг актив кувватини ифодалайди. Хар бир күшилиувчи P_1 ва P_2 ўзича физик аҳамиятга эга эмас. Фактот ваттметрлар W_1 ва W_2 кўрсатиларнинг йигиндиси уч фазалари занжирининг кувватини ифодалайди. Вектор диаграммаларидан занжирининг кувватини ифодалайди. Биринчи бурчак φ_1 то I_A билан кучланиши U_{AC} орасидаги бурчакдир, яъни U_{AC} нинг юстасириши U_{AC} ни олиши керак.

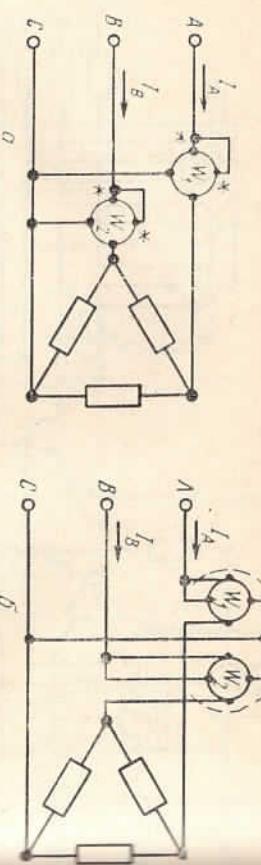Уч фазали занжирларнинг кувватини ўлчаш учун саноат икки моментли ваттметрларни (2.29- расм, б) ишлаб чиқармоқда. Ваттметрларни иккала ток чулғамлари расмда кўрсатиландек факат A ва B линия симларига уламасдан балки ихтиёрий иккита боска линия симларига ҳам уланиши мумкин. Бунда кучланиши



2.29-расм.

чүлгамларининг генератор бўлмаган оддий қисмалари (учлари) ваттметрнинг ток чўлгамларига уланмай бўши колган учунчи диния симига уланниши керак.

Ваттметрлардан биронтасининг стрелкаси тескари томонга оғса, унинг кучланиши чўлгамининг кўрсатишини эса манфий деб олини тириш лозим, ваттметрнинг кўрсатишини эса манфий деб олини керак. (Бу $\cos \varphi < 0,5$; $\varphi > 60^\circ$ да содир бўлади). Икки элементниги ваттметрда кўшиш ва айириш автоматик равишда бажарилади.


РЕАКТИВ КУВВАТНИ ЎЛЧАШ

Симметрик нагрузкали занжирларда икки ваттметр усули билан реактив кувват аниқлаиди. Симметрик нагрузкада


$$(\widehat{I_A U_{AC}}) = \varphi - 30^\circ, (\widehat{I_B U_{BC}}) = \varphi + 30^\circ.$$

У холда $P_1 - P_2 = U I \cos(\varphi - 30^\circ) - U I \cos(\varphi + 30^\circ) = U I \sin \varphi = \frac{Q}{V^3}$, бундан $Q = \sqrt{3} (P_1 - P_2)$.

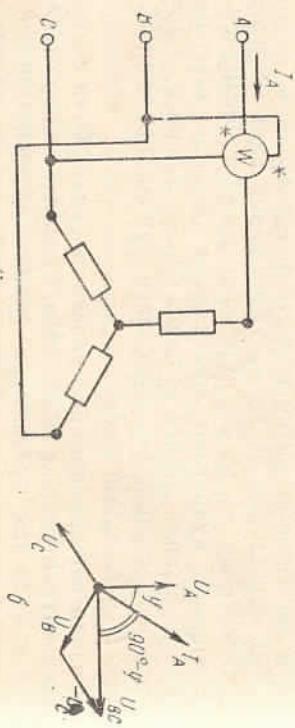Уч фазали симметрик нагрузкала реактив кувват битта ваттметр билан хам ўлчаниши мумкин. Буида ваттметрнинг кучланиши чўлгами тоғли чўлгамга уланмай, буш колган иккита лиши (фаза) симмарига уланади (2.3)-расм, а).



2.30-расм.

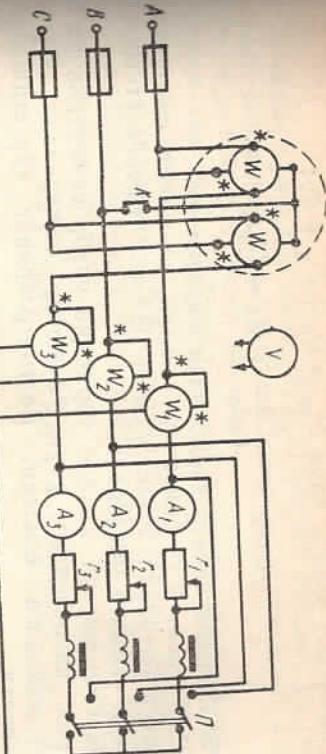

2.31-расм.

Ваттметрнинг кўрсатиши:

$$A = U_{BC} I_A \cos(\widehat{U_{BC} I_A}) = U I \sin \varphi = \frac{Q}{\sqrt{3}}$$

бундан $Q = \sqrt{3} \cdot A$.

III. ИШНИ БАЖАРИШ ТАРТИБИ

1. Стендда 2.31-расмда кўрсатилган электр схема йигилади. Колта улагич „Г“ нинг ўнг томонга ўтказилган холати актив — ишуктив нагрузканинг юлдуз схемада уланганлигига тўри келди. Ваттметрлар W_1 , W_2 ва W_3 2.28-расмдаги схемага биноанди.

2. Амперметрларнинг кўрсатиши бўйича реостатлар r_1 , r_2 , r_3 ёрдамида симметрик нагрузка хосил қилинади. Учала ваттметр кўрсатишиларининг бир хил эканингига ишончи хосил қилиш керак. Икки элементниги ваттметр кўрсатишини йигинди $P_1 + P_2 + P_3$ билан солиштирилади (симметрик юлдузда занжирни учимли деб хисоблаш мумкин, чунки нейтрагл симдаги ток нолга тенг).

3. Колта улагич „Г“ ни чап томонга ўтказиш билан актив — ишуктив нагрузка учбурчак схемада уланади. Учбурчак схемада уланган аввални симметрик нагрузка учун ўлчашларни бажарилади. Нагрузка юлдуз ва учбурчак уланганда икки элементниги ваттметрнинг кўрсатишилари солиштирилади.

4. Колта улагич „Г“ ёрдамида юлдуз улан тикланади. Икки элементниги ваттметрдаги калит K ажратилиади. Ўқитувчнинг кўрсатаси бўйича носимметрик нагрузка хосил қилиб, ўлчашлар бажарилади. 2, 3, 4 пунктлардаги ўлчаш натижалари 2.13-жадвалга ёзилади.

Симметрик юлдуз учун „хисоблаш“ графасида

$$P_{3\Phi} = 3P_\Phi$$

Иосимметрик юлдуз учун $P_{3\Phi} = P_A + P_B + P_C$;

$$\cos \varphi = \frac{P_\Phi}{U_\Phi I_\Phi}; Q_\Phi = U_\Phi I_\Phi \sin \varphi.$$

5. Стендни электр тармоғидан ажратилади.

2.29-расм, а га биноан уч симли занжирида икки ваттметр схемаси йигилади. Қайта улагыч „П“ чап тсмонга ўтказилиб, уң бурчак схемага мосланади.

6. Стендни уч фазалы тармоқка улаб, симметрик ва носиметрик нагружкалар учун ўлчашлар бажариласыди. Натижалар 2.14-жадвалга ёзилади. Ваттметрларнинг курсатышлари тиң косланади.

2. 13-жадвал

Фаза	Үлчашлар			Хисоблашлар		
	P_Φ	$P_{3\Phi}$	U_Φ	I_Φ	P_A	$\cos \varphi$
A	Вт	Вт	В	А	Вт	$\sin \varphi$
Симметрик юлдуз						
A						
B						
C						
Жамы						

Иосимметрик юлдуз

A	Үлчашлар			Хисоблашлар		
	P_Φ	$P_{3\Phi}$	U_Φ	I_Φ	P_A	$\cos \varphi$
B	Вт	Вт	В	А	Вт	$\sin \varphi$
C						
Жамы						

10-лаборатория иши БИР ФАЗАЛЫ ИНДУКЦИОН СЧЁТЧИКИ ТЕКШИРИШ

I. Иши бажарышдан мақсад

1. Бир фазалы ўзгаруучан ток индукцион счётчикининг тузилиши ва ишлештирилген принципи билан танишиш.
2. Счётчикни электр тармоғига улаш схемаси билан танишиш ин электр энергияси сарғини ўлчашни ўрганиши.
3. Счётчиккинг ишлешини текшириб кўриш.

2. 14-жадвал

Нагрұка	Үлчашлар			Хисоблашлар		
	I_1	I_2	I_3	P_1	P_2	$P_{3\Phi}=P_1+P_2$
Симметрик						$ Q=\sqrt{-3}(P_1-P_2) $
Носимметрик						$ Q=\sqrt{-3}P_1 $
Реакт. күват						
Битта ваттметр						


7. Стендни тармоқдан ажратиб, 2.30-расмга биноан, уч симли үлчаш дағында симметрик нагружканынг реактив кувватини ўлчаш бүтте ваттметр схемаси йигилади.
- Стендни тармоқка улаб, нагружканы аввалги тажрибадагидек симметрик олинади.
- 2.14-жадвалга ёзилади. Тажрибадан ўлчаш натижалари, кийидаги формулалар бўйича олинган юнгаган мальумотларни, кўйилади:
$$Q = \sqrt{-3}(P_1 - P_2) \text{ ва } Q = \sqrt{-3}P_1.$$

Үз-ўзанин текшириш учун саволлар

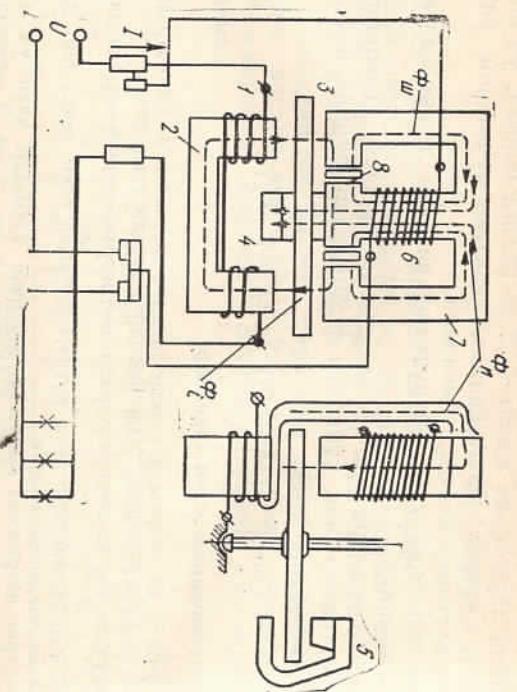1. Бир фазалы уч фазалы электродинамик системадаги ваттметрларнинг принципи ва ишлештирилген принципи.
2. Ўзгаруучан ток занжирига уланган ваттметрлар кандай каттагаликни кўр.
3. Уч фазалы занжиринг актив кувватини ўлчаш учун неча бир фазалы импульс берилади.
4. Симметрик тармоқзаралаш схемалар учун уч фазаладаги импульсни кувват формуласи умумий кўринишга эга. 2 ва 3 пунктлардаги импульсларда има учун фаза каршиликлари кўймат жиҳатдан ўзгарасида импульс уларни ўлдуздан ўчбуручка ўтказади тажриба натижаларини ўз-ўзини тушунгриро беринг.
5. Иккита ваттметрнинг курсатини бўйича реактив кувватни ўлчашни мумкин?
6. Иккита ваттметр ёрхамида уч фазалы занжиринг актив кувватини ўлчашни турлича уланиш схемаларини курсатинг. Бу холлар бир хилми?

Чулганинг тўла каршилиги, L_u — шу чулганинг индуктиви-
ти, У холда айлантирувчи моментинг тенгламаси

$$M = c \cdot f \cdot k_i \cdot i \cdot kU \frac{U}{2\pi f L U} \sin \psi = k_i U \sin \psi$$



2.32- расм.

Галтаклардан бигтаси (I) счётикнинг номинал ток кучиги мўлжалланган бўлиб, йўғон симдан ўралади ва счётикнинг токи фалтаги леб агалади. Бу галтакнинг ўрамлар сони оз бўлиб, нагруззакага кетма-кет уланади.

Счётикнинг кетма-кет фалтагидан ўтувчи ток I хосил қилғи магнит оқими Φ_i пўлат ўзакдан ўтатуриб йўлакай дискни искни марта кесиб ўтади.

Кучланиш чулғами эса ингичка симдан ясалиб, 8 – 12 минг ўрамдан иборат бўлади. Электр тармоғига параллел уланади. Кучланиш чулғамининг токи пўлат ўзак z да магнит оқими Φ_0 ишчи кийлади. Бу магнит оқими иккита магнит оқимига, яъни ишчи магнит оқими Φ_u ва оқим Φ_g га бўлиниди. Карши қутублик 4 бўйлаб пўлат ўзакка кайтаётган иш оқими Φ_a айланувчи дискни кесиб ўтади. Оқим Φ_u эса дискин чечлаб ўтио, негиззалар иш шунглар 8 оркали пўлат ўзак z нинг тармокларидан ўтиб туташади. Φ_u ва Φ_g магнит оқимлар дискдан ўтаетиб, унда уорми токлар индукцияланади. Диска индукцияланган ток билан Φ_u ва Φ_g магнит оқимларининг ўзаро таъсиридан айлантирувчи момент

$$M = cf\Phi_i\Phi_u \cdot \sin \psi$$

хосил бўлади.

Бу ерда ψ — магнит оқимлари Φ_u ва Φ_g векторлари орасидаги бурчак; c — ўзгармас коэффициент; f — ток частотаси. Бошқа томондан, $\Phi_i = k_i \cdot I$, $\Phi_u = k_u I_u = k_u \frac{U}{z_u} z_u \approx x_u = 2\pi f L_u$ леб қабул ҳилиш мумкин, бу ерда U — тармок кучланиши, z_u — кучланиши

ни кўриналини, айлантирувчи момент нагрузка токи билан кучланиши кўпайтасига пропорционал бўлса, дискинг айланшиларни эса нагрузка истемъмол килаётган энергияга пропорционаллир. Энди масаланинг можияти коэффициент $\sin \psi$ нинг кийматидир. Ўзи сижилиш бурчаги ψ га, яъни пўлат ўзакнинг конструкцияни боғлиқдир. Агар ψ бурчаги кучланиш билан ток орасидаги ўзакнинг бурчаги φ га тенг бўлса ($\psi = \varphi$), У холда счётик магнитидан истемъмолчиға келаётган реактив энергияни ўтчайди. Агар $\varphi = 90^\circ - \psi$ ва $\sin \psi = \cos \varphi$ бўлса, У холда айлантирувчи момент $M = k_i U \cdot \cos \varphi = k_i \cdot P$ га тенг бўлади.

Демак, айлантирувчи момент истемъмолчининг актив куввати-фа пропорционаллир. Бу холда дискинг айланшилар сони тармоқларни истемъмолчиға келаётган актив энергияни аниқлайди. Текширмаладиган счётикнинг конструкцияси ана шундай.

Айлантирувчи момент таъсиридан диск ўзармас магнит 5 ишлониди айланганида, дискда уорма ток I_y индукцияланади. Уорма токнинг ўзармас магнит майдони билан таъсиридан дискни ўзармадиганда айланниши тезлиги n га пропорционал бўлган тормозловчи (уҳватувчи) момент хосил бўлади, яъни

$$M_t = k_2 \cdot n.$$

Айлантирувчи ва тормозловчи моментлар тенг бўлганда ($M = M_t$) $k_1 P = k_2 n$ бўлади, бундан:

$$P = \frac{k_2}{k_1} \cdot n = C_x \cdot n,$$

яъни счётик дискининг айланниш тезлиги истемъмолчининг актив кувватига пропорционал. Бирор вақт t дазомида сарфланган юнергия:

$$W = P \cdot t = C_x \cdot n \cdot t = C_x \cdot N,$$

бу ерда $N = n \cdot t$ — счётик дискининг вақт t давомидаги айланниш сони;

$$C_x = \frac{W}{N}$$

счётикнинг хақиқий доимиёси, яъни счётик оркали диски бир мигда айланниши учун кетган вақт ичida счётик оркали сарфланган мигда энергиясининг хақиқий мидори (истемъмолчиға сарфланган юнергия). Кандайдир вақт t давомида сарфланган энергияни эроғи. Кандайдир сарфланган энергияни эроғи махкамланган хисоблаш механизми томонидан счётикнинг ўқига маҳкамланган хисоблаш механизми ўтчайди. Бир киловат-соат энергия истемъолини ўтчайди. Бир оркали дискинг айланнишлар сони счётикнинг узатиш сони дейинлини, У "А" харфи билан белгиланиб, счётикнинг кўриналини юнига ёзиб кўйлади. Масалан „1 кВт — соат — А диск айланни

ши*. Узатыш сонига тескари микдор счётыккнинг номинал дөмийсінің хисобланади

$$C_n = \frac{1000 \cdot 3600}{A} \left[\frac{V_r \cdot \text{соат}}{\text{айл}} \right].$$

Счётыккнинг номинал ва ҳакиқий доимийсіні билган ҳолда унинг нисбітін аниклаш мүмкін:

$$\beta = \frac{W_c - W}{W} \cdot 100\% = \frac{C_n - C_x}{C_x} \cdot 100\%,$$

Оу ерда: W_c — счётык хисобға олған энергия; W — дискинг N та айланишлари давомыда занжирниң сарфлаган ҳакиқий энергияси.

Счётыккнин текширишдан мақсад, унинг бутунитифок давлат стандарты (ГОСТ 6570—75) нинг талаб ва шартларини қониқтириши ёки конктири масылаларын аниклашады.

ГОСТ 6570—75 нинг техник талаб ва шартлари күйдагиша:
а) кувват коэффициенти $\cos \varphi = 1$, номинал күчләниши ва частотада счётык күрасатишининг нисбітін аниклиги, аниклик класси 1,0 бўлган счётыкклар учун, ток номинал қийматидан 10 дан 150% гача бўлганда $\pm 1\%$ дан ва аниклик класси 2,0 бўлган счётыкклар учун, ток номиналидан 10 дан 200% гача бўлганда $\pm 2\%$ дан ортмаслиги керак. Аниклик класси 2,5 бўлган счётыкклар учун $\pm 2,5\%$ бўлиши керак;

б) кувват коэффициенти $\cos \varphi = 1$ бўлиб, аниклик класси 1,0 ва 2,0 бўлган счётыкклар учун сезирилик даражаси 0,5% дан ва аниклик класси 2,5 ва 3,0 бўлган счётыкклар учун ёса 1% дан ортмаслиги керак;


в) счётыккнинг кетма-кет чулгамида ток бўлмай, күчланиши номинал қийматига нисбатан 80—110% ни ташкил этганда счётыккнинг диски тўла бир мартадан ортик айланмаслиги керак.

Счётыккнинг номинал күчланишлари сезирилик даражасини аниклаш учун, унга дискин турғун айлантира оладиган даражада кичик нагрузка I_{min} берамиз. Счётыккнинг сезирилик даража си күйдаги формула бўйича аникланади:

$$S = \frac{I_{min}}{I_{nom}} \cdot 100\%.$$

II. Ишни бажариш тартиби

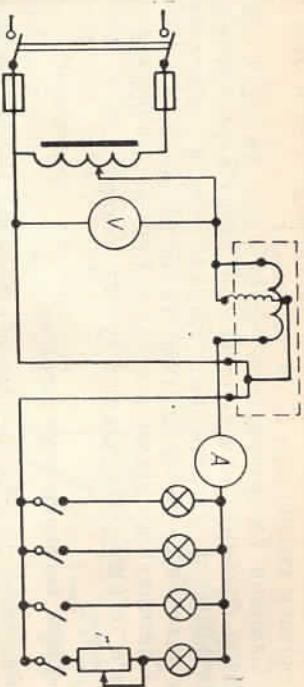1. 2,33-расмдаги счётыккнин текшириш схемаси йиғилади.
2. Нагрузка реостати ёрдамида номинал ток ўрнатилиб, счётыкни 15 минут давомида киздинг.
3. Паспортда берилганлари бўйича счётыккнинг номинал дөмийсінің хисоблаб, олинган қийматларни 2,15-жадвалга ёзилади.
4. Счётыккнин номинал токда киздирилгандан сўнг $I = I_{nom}$ нагрузкала ва t вақт ичida дискинг айланышлар сони хисобланади. Буният учун дискидаги қизил белги пайдо бўлиши билан куза-



2.33-расм.

түвчи секундомерни юргизиб, 10—15 та айланишларни санагандан сўнг секундомерни тўхтатади.

5. Занжир кисмаларидаги күчланиши автотрансформатор ёрдимида номинал микдорда ушлаб туриб, токни номинал микдорига нисбатан 150, 75, 50, 25 ва 10% ларни ташкил этган қийматлари олинади. Тажрибани токнинг ҳар бир қиймати учун 2 миңтадан кайтариб, уларнинг ўргача арифметик қиймати олинисин иш Ўлчов натижалари 2-15-жадвалга ёзилади.

6. Тажрибадан ва хисобланшлардан олинган мальумотларга боссан счётыккнинг ҳатолик этичи $\beta = f(\%)$ курилади.
7. Счётыккнинг сезирилигини аниклаш (тажрибани улчаш чепраси кичикроқ бўлган амперметр ва каршилиги 500—1000 Ом бўлган реостат ёрдамида ўтказиш маъкул). Занжирда мүмкин бўлган максимал нагрузка қаршилиги ўрнатиб, унда озигина бўлшионч ҳосил килинг. Сўнгра диски аста-секин (тўхтогчи) айлана бошлигунча бир текис кара-

2.15-жадвал

Нагрузка на платформе	Учашшар					Хисобланшлар		
	I	I	U	N	t	C_n	$C_x = \frac{U \cdot I \cdot t}{N}$	β
Листив	%	A	V	айл	с			%
	10							
	25							
	50							
	75							
	100							
	150							

майтирилди. Ана шу моментла амперметр бўйича I_{m+n} ни анибоб

- Схемани ўзгартирмасдан нагрузкани ажратиб, автотрансформатор ёрдамида кучланиши номиналга нисбатан аввал 80% сунгра 110% га ўзгартиринг. Иккала хам счётичикинн сўнини айланмаса, демак счётичик ўзича айланмайди.
- Счётичининг ишлатига яроқлилиги ва қандай анибоб классига тегишилиги ҳакида холоса чиқарилади.

Ўз-ўзини текшириш учун саволлар

- Индукцион системали бир фазали счётичининг тузилиши ва ишланишини кандай?
- Кандай шартларда счётичининг айлантируви моменти занжириниң динамика кувватига пропорционал?
- ГОСТ бўйича счётичикар учун қандай талаб ва шартлар кўйилади?
- Счётичининг сизигириги деб нима тушунилади?
- Счётичининг номинал доимий деб нимага айналди ва у қандай анибобланади?
- Счётичининг ласиний доимий деб нимага айналди ва у қандай анибобланади?
- Счётичининг ишбий католиги қандай анибобланади?

11-лаборатория иши ночиликли элементлари бўлган электр занжирларни текшириш

1. Ишни бажаришдан максал

- Ночиликли элеметларни занжирларнинг ночиликлихусусиятлари ва белгилари билан танишиш.
- Ночиликли элементларнинг вольтметр характеристикаларини олишни ва ночиликли элементларни занжирлардаги турғунашгани режимларни хисоблашни ўрганиш.

II. Ишга оид назарий тушунчалар

Битта бўлса хам ночиликли элементни бўлган электр занжир ночиликли деб анибобланади. Ночиликли дейнингданида, кучланиши ва тоқ ўзгариши билан, параметрлари (каршилик — r , индуктивлик — L , сифим — C) ўзгариб коладиган занжир элементи (резистор, индуктив ғалтак ёки конденсатор) тушунилади. Шунинг учун хам очиликли параметрлардан фарқи, равишда ночиликли параметрлар тегишли ўзгарувчан электромагнит катталикларнинг функцилари (масалан: $r(u)$, $L(t)$, $C(u)$ ва ш. ў.) тарзда ёзилади). Занжир ночиликли элементининг ночиликлилик характеристикиниң индуктив ғалтакни ўзгармас токка Улагандати вольтампер характеристикаси элеметининг физик хусусиятларига ва электромагнит муҳитининг характерига бўғлиқ. Масалан, пўлат (ферромагнит) ўзаклийнинг индуктив ғалтакни ўзгартиришни тозоштиришни ўзгарувчан ток занжирига улагандаги характеристикаси

номинални бўлган

номоён бўлган ночиликлидир (2.34-расмдаги d ёки чизик). Шундай ўзгаш ярим ўтказгичли диод юм ўзининг қисмаларида ўзгараси кучланишинг уланишига кўраш практистикаси турлича бўлади (2.35-расмдаги a ва b тўғри чизиклар).

Ночиликли элементларни парметрлари (каршилик, индуктивлик ва сифим) чизикили элементлардан фарқиравиша статик индуктивлик анибобланади. Ноҷицикли элементларни парметрлари (каршилик, индуктивлик ва сифим) чизикили элементлардан фарқиравиша статик индуктивлик анибобланади.

$$r_{ct} = \frac{U}{I}; L_{ct} = \frac{\psi}{I}; C_{ct} = \frac{Q}{U}$$

деки динамик

$$r_{din} = \frac{\partial u}{\partial i}; L_{din} = \frac{\partial \psi}{\partial t}; C_{din} = \frac{\partial Q}{\partial u}$$

булиши мумкин.

Масалан, ферромагнит ўзакли индуктив ғалтакнинг характеристикаси А нуктасидаги (2.34-расмдаги, d ёки чизик) статик индуктивлик каршилиги


$$x_{L(A)} = \frac{U_A}{I_A} = \operatorname{tg} \alpha,$$

чили, координата маркази O дан чиқиб, A нуктадан ўтган тўғри чизик $O-A$ киялигининг α — бурчак тангенсига тенг. Динамик индуктивлик каршилиги эса

$$x_{L(din)} = \frac{\partial u}{\partial i} = \operatorname{tg} \beta,$$

или эти чизик d га оид A нуктадаги PS уринманинг киялигига ташкил этган β бурчак тангенсига тенг.

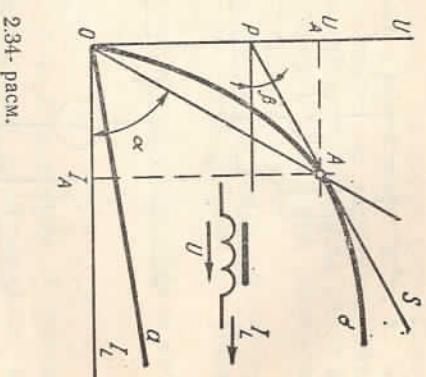Ночиликли элементлар алоқа техникасида, автоматикала, электроникада, хисоблаш техникасида ва техниканинг бошқа сончларидан кенг кўлланмоқда (масалан: ўзгарувчан токнинг частоти ва фазаларини ўзгартириш, кучланиши ва тоқни стабиллаш, ўғрилаш ва инверторлари сигналларни параметрик усул билан ўзкула келтириш ва х. к.).



2.34-расм.



2.35-расм.

III. Ишни бажариш тартиби

- 2.36-расм, a даги схемани электр манбаига улаб, потенциометр P нинг дастаги холатини ўзгартиринг ва вольтметр кўршишининг нолдан қандайдир максимумгача ўзаришига ишонч

шыни түрли күтблик тартибила улаймиз. Занжирга берилеттан

кучланиши ўзгартириши билан мәзкур нагрузканинг в. а. х. ни олинг ва ўлчаш натижаларини 2. 16-жадвалга киритинг. Эди бу нагрузкага берилген кучланиши тексари күтбликда уланг ва ёнгилган ўлчашшарни такоран бажаринг. Занжирни манбадан жратиб, тумблер T ни O холатга ўтказиш керак.


Эслатма. Схемада күрсатылган чүглама лампа L ўрнига ионизацикли резистор сифатыда бареттер, стабилитрон ва боскка асборлардан фойдаланиши мүмкін.

5. 1 ва 2 пункттарда олинган ўлчаш натижалары бүйича маъмуд масштабда в. а. х

$$U_- = f(I_-) \text{ ва } U_\sim = f(I_\sim)$$

Лор Курилсан. Эгри чизик $U_\sim = f(I_\sim)$ нинг ихтиёрий N нуктаси учун ғалтакнинг статикалык күрсатмаларни в. а. х. нинг босқа N нуктеси учун хам бажариб, яғи хисобланған микдорларни аввалиңисидан фарқ килишига ишолт хосил килиш.

2.16. жадвал

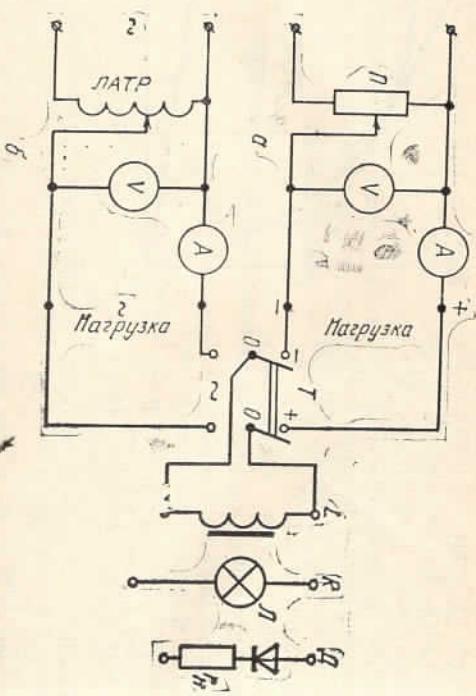

№	Номинални индуктив ғалтак			Диодди нагрузка				
	U_-	I_-	U_\sim	I_\sim	U_-	I_-	U_\sim	I_\sim
в	а	в	а	в	а	в	в	а
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								

Хосил килинг. Вольтметрнинг күрсатиши бүйича потенциометр ёрдамида занжирға берилеттан кучланиши нолға төнглиштириб, индуктив ғалтакни ўзгармас кучланиш манбаға уланг. Бүнинг учун тумблер T ни $(+ -)$ холатига ўтказилади. Эди кучланиши (ўкитувчининг күрсатмаси бүйича) бирон кийматдан болшыни олиб, ўлчаш натижаларини 2.16-жадвалға киритиш керак, занжир манбадан ажратиби, тумблер O холатга ўтказилади.

2. 36-расм, б даги схемани электр тармоғига улан, автотрансформатор (ЛАТР), дастагини айланғанда вольтметрнинг күрсатиши нолдан бирон максимумга ўзгаришиша ишонч хосил килинг. Яғи вольтметр күрсатиши бүйича ЛАТР ёрдамида занжирға берилеттан кучланиши нолға төнглиштириб, индуктив ғалтакни ўзгарувацан кучланиши манбаға уланг. Бүнинг учун тумблер T ни (\sim) холатига ўтказилади. Энді кучланиши (ўкитувчининг күрсатмаси бүйича) нолдан бирон кийматта ўзгартыриб, ғалтакнинг ўзгарувацан токдаги в. а. х. U_\sim / I_\sim ни манбадан ажратиби, тумблерни O холатига ўтказинг.

3. 2.36-расм, б даги схемани 2-пунктда айттылғандек, ўзгарувацан ток тармоғига уланг. Сүнгра тумблер T ёрдамида лампа L ни ўзгарувацан кучланишга уланг. Кучланиши нолдан максимумга ўзгартыриб, бу типли нагрузканынг в. а. х. ни олинған дағдарынан жадвалға ўтказалға ёнинг. Занжирни манбадан ажратиби, тумблер T ни O холатга кайтаринг.

4. 2.36-расм, а даги схемани 1 пункта айттылғандек ўзгармас ток тармоғига улаймиз. Сүнгра тумблер T ёрдамида по-

титар системасыда диодли нагрузканынг манбаға түрли текситтер системаларынан диодлардың күтбликтердеги күтбликка уланган режимлары учун в. а. х. си $U_\sim = f(I_\sim)$ күршилеси.

Диоднинг манбаға түрли тексары күтбликтарда уланғандағы күршилеси (бигтадан кийматларини) хисоблаш, уннинг тексары күтбликда улагандаги күршилеси түрли күтбликда

Улагандағы қаршилигидан кatta эканлығига ишонч хосил **килдин**. Нагрузка R_n нинг қаршилиги маълум бўлиб, у стенда **кўрса**тилган.

8. Иш бўйича холоса чиқаринг:

- пўлат ўзакли индуктив фалтас қаршилигининг ундан ўтасётган токниң турига боғлиқлиги тўғрисида;
- чўғланма лампа спиралиниң қизиши даражаси ортган сарунинг қаршилигини ортиши тўғрисида;
- диодининг характеристикасига амалий бахо бериб, ундан фойдаланиш мумкин бўлган вариантиларини кўрсатинг.

Ўз-ўзини текшириш учун саволлар

- Кападай электр занжирлар нозизиклини занжир леб айтлали?
- Пўлат ўзакли индуктив фалтак в. а. х. сининг ўзарувин токда нозизикли бўлишини тушунитириб беринг.
- Чўғланма лампа в. а. х. сининг нозизиклилиги кападай факторлар билан аникланади?
- Диод занжирни в. а. х. сининг посимметричиги кападай тушунитирилади?
- Нозизикли элементтарининг кўлланниш соҳабари ва функционал имкони, ятлари.


12-лаборатория иши ФЕРРОРЕЗОНАНСЛИ КУЧЛАННИШ СТАБИЛИЗАТОРИ

I. Ишини бажаришдан мақсад

- Электр микроролларни (масалан, кучланниш ва токларни) сизбилилашнинг параметрик принциплари ва ўзгарувин токда ишлайдиган оддий электромагнитни кучланниш стабилизаторларининг тузилиши билан танишиш.
- Стабилизаторнинг асосий иш характеристикаларини олиб, унинг айrim элементларининг стабиллаш сифатига тасдиришни ишланаш.

II Ишига оид назарий тушунчалар

Замонавий электр ва радиотехник қурилмаларнинг пишиклиги, тежамлигиги ва узок муддат ишлай олиши кўп жижатдан уларга берилабетган кучланнишнинг стабилизаторига боғлиқ. Масалан, катта кувватли радиолампаларни қиздиришга бериладиган кучланнишинг киймати 1% га ортса, уларнинг хизмат муддати 15% га, оддий чўғланма лампага бериладиган кучланнишни 10% дан зиёд. Рок ортирилса, хизмат муддати 4 марта камайди. Кучланнишнинг бўлиши хам нормал иш режими. Шу тифайли кам кувватли манбалардан фойдаланилганда, шунингдек, тармокка катта кувват уланганда, истемолчини стабил кучланниш билан тъминлаш мисадида манба билан истемолчилик ўргасига уланадиган кучланниш стабилизаторлардан фойдаланилади. Кучланниш стабилизаторининг куввати ваттнинг кичик улушларидан то юзлаб киловаттагача бўлиб, стабиллаш аниклигидан.

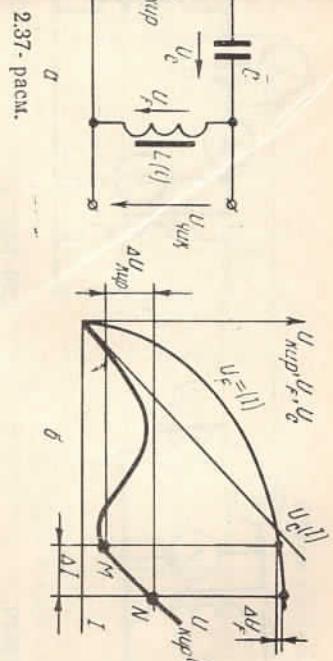

2.37-расм.


шингдан биргача боради. Масалан, замонавий электр ўлчов асбобарининг айrim кисмларини стабил кучланниш билан таъминлиш учун кучланнишнинг стабиллаш аниклиги ўлчов асбоблари таъминлиганинг аниклик классидан бир хона токори бўлиши керак. Кучланнишнинг стабиллашга асоссан параметрик ва компенсация-ли усули билан эришилади. Пареметрик стабилизаторнинг ишланиши танлашдан ва уларнинг характеристикаларидан фойдала-шидан иборат. Бу элементлар параметрларининг ўзаршишининг ишлаб кучланнишга боғлиқлиги шундайда, бунда стабилизатор-нинг чиқиш томонидаги кучланнишнинг ўзарши, унинг кириши томонидаги кучланнишнинг ўзаршидан бирумунча кичик бўлади. Эдди параметрик стабиллаш принципини оддий электромаг-нитли (феррорезонансли) кучланниш стабилизатори ишлосидаги күбюб чиқайлик. Бундай занжир кетма-кег уланган конденсатор C нозизикли индуктивлик L даги ибораг (2.37-расм, a). Занжир-ли вольт-ампер характеристикасидан кўринадидан (2.37-расм, б) М ва N нукталар орасидаги иш зонасида стабилизаторнинг кириши томонидан кучланниш ва токниң бир қанча ўзаршишига нозизикли индуктивликдаги кучланнишнинг озигина ўзаршиши тўғри болади. Бу фалтак ўзаршининг магнит тўйиниши бўлиб, кучланнишни стабиллаш эфектини таъминлади.

Кучланниш стабилизаторининг ишни характерловчи асосий нурасатиц унинг кучланниш бўйича стабиллаш коэффициентидир:

$$K_U = \frac{\Delta U_{\text{кир}}}{U_{\text{кир}}} : \frac{\Delta U_{\text{вых}}}{U_{\text{вых}}}.$$

Бу коэффициент стабилизаторининг кириши томонидаги кучланнишнинг ўзарши ишнинг чиқиш томонидаги кучланнишнинг ўзаршини стабилизатори (Φ_K) да $K_U = 5 \dots 10$ бўлиб, конструишиси мураккаб Φ_K ларда бир неча ўнларни ташкил этади. Ф Φ -С нинг афзаллигига биринчи навбатда унинг ишлатига кулолиги, пухталиги, конструкциясининг одийлиги ва аэроплини киритиш мумкин. Булардан ташкари, асосий элемент тарзида тўйинган ва тўйинмаган трансформаторларнинг кўлланиши,

2.18-жадвал

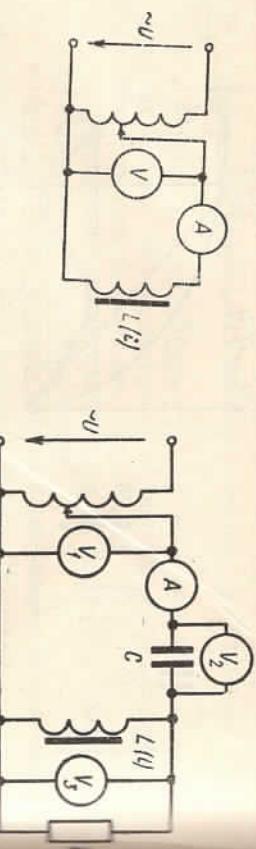

2.38-расм.

2.39-расм.

стабилизаторнинг чиқиш томонидаги кучланиши, стабилизатор нинг ўзида ҳеч қандай күшмича материал сарф килмай ва билиш сифатини бузмай, истаган миқдорда ўзгартиш мумкин.

III. Ишни бажариш тартиби

- ФКС нинг асосий элементлари ва ўчаш асбоблари билди танишиш.
- 2.38-расмдаги схемани йигиб, автотрансформатор ёрдамино занжирига берилётган кучланиши ўзгартириб, 5—6 та иктиборий нукталар учун ток ва кучланишларнинг кийматларини ўзлаш, уларни 2.17-жадвалга ёзилади. Тажрибадан олинган мавлумотлар бўйича ночиизикили индуктивликнинг вольт-ампер характеристикини курилади.
- 2.39-расмдаги схемани йигиб, автотрансформатор ёрдамино занжирига берилётган кучланиши ўзгартириб, 5—6 та иктиборий нукталар учун ток ва кучланишларнинг кийматларини ўзлаш, уларни 2.18-жадвалга ёзилади. Олинган мавлумотлар бўйича кемакет занжиринг в. а. х. си курилади. Индуктив элемент $L(t)$ да кучланиши стабилиш эфектига эришиш керак. ФКС ишни кириш ва чиқиш характеристикаси курилади, яъни

$$U_{\text{чик}} = f(U_{\text{кор}}) \text{ ёки } U_3 = f(U_1).$$

ФКС нинг иш зонаси ва стабилиш коэффициенти аниқланади.

- Мунтазам ишлаб чиқарилётган ФКС нинг кириш ва чиқиш томонидаги в. а. х ларини олиб, Унинг иш зонасини ва стабилиш коэффициенти аниқланади. Ўзлаш натижаларини 2.19-жадвалга ёзмайди. Олинган характеристикани 2.39-расмда кўрилни ФКС нинг характеристикаси билан таққосланади.

2.17-жадвал

$U, \text{В}$					
$I, \text{А}$					

$U_{1,\text{В}}$				
$I_1, \text{А}$				
$U_{2,\text{В}}$				
$U_{3,\text{В}}$				

2.19-жадвал

Ўз-ўзини текшириш учун саволлар

- Кандай холларда кучланиши стабилиш зарур?
- Чиқикли электр занжириларда кучланиши стабилиш нима сабабдан ўзас?
- Кучланиши параметрик стабилиш нимадан иборат?
- ФКС да ночиизикили индуктивлик кандай роль ўйнали?
- Кучланиши бўйича стабилиш коэффициенти кандай аниқланади?
- ФКС нинг асосий афзаллиги ва камчилги нимадан иборат?

13-лаборатория иши БИР ФАЗАЛИ ТРАНСФОРМАТОРНИ ТЕКШИРИШ

1. Ишни бажаришдан мақсад.


- Бир фазали трансформаторнинг тузилиши ва иш режимлари билан таниши ҳамда тажрибадан олинган мавлумотлар бўйича Унинг асосий параметрларини аниқлашни ўрганиш.
- Трансформаторнинг асосий иш характеристикаларини олиш.

II. Ишга оид назарий тушунчалар

Трансформатор бир хил кучланиши ўзгарувчан ток электр энергиясини, частотасини ўзгартирамай, бошқа хил кучланиши ўзгарувчан ток электр энергиясига айлантириб берадиган электромагнит аппаратadir.

Бир фазали трансформатор пуль ўзак (магнит ўтказгич) дан ва ишча чулғамдан иборат. Манбага ўзидиган чулғам бирламчи, исчимолчиға уланадигани эса иккита чулғам дейлиб. Уларнинг ишчи чулғам сони тегиплича ω_1 ва ω_2 профилор билан белгиланади (2.40-сурʼи). Агар бирламчи чулғамни ишусоидал кучланиш $u = U_m \sin \varphi$

2.40-расм.

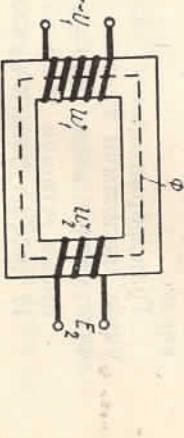

$\propto (\omega t + \phi_0)$ манбаига уласак, ундан $i = I_m \sin(\omega t + \phi_i)$ ток ўтил пўлат ўзакда ўзгарувсан магнит оқими $\Phi = \Phi_m \sin(\omega t + \alpha)$ оқим сил бўлади. Частотаси токнинг частотасига тенг бўлган бу ўзи рувчан магнит оқими пўлат ўзак бўйлаб ўтганида чулгамларни кесиб, уларда Э. Ю. К. лар индукциялайди. Агар трансформаторинг пўлат ўзагида f частотали ўзгарувсан ток хосил килғи магнит оқимининг амплитуда қимати Φ_m бўлса, у холда бир, ламчи ва иккиламчи чулгамларда хосил бўлган Э. Ю. К. ларни тасири этувчи қимматлари кўйидагиларга тенг бўлади:

$$E_1 = 4,44 / w_1 \Phi_m; \quad E_2 = 4,44 / w_2 \Phi_m.$$

Тенглислан кўринадикси, трансформаторнинг чулгамларида индукцияланган ЭЮК лар уларинг w_1 ва w_2 ўрамлар сонига пропорционал экан.

Хар бир трансформатор тўла кувватининг номинал қимати $S_{\text{ном}}$ (ВА, кВА, мВА), чулгамларнинг ўрамлар сонига w_1 ва w_2 номинал кучланишлар $U_{1 \text{ nom}}$ ва $U_{2 \text{ nom}}$ (В, кВ) билан характеризи нали.

Трансформатор хакидаги тўларок матъумотларни унинг сало ишлаш, қиска туташув ва нагрузка режимларидан олинадиги асосий характеристикалардан билиш мумкин.

Салт ишлаш тажрибасидан кўйидагилар аникланади:
1) трансформаторнинг трансформация коеффициенти k ;

$$k = \frac{E_1}{E_2} = \frac{w_1}{w_2} \text{ ёки } k \approx \frac{U_{1 \text{ nom}}}{U_{2 \text{ nom}}},$$

чунки трансформатор салт ишлаганда $E_1 \approx U_{1 \text{ nom}}$ ва $E_2 \approx U_{2 \text{ nom}}$ дейиш мумкин;

2) трансформатор салт ишлаганда пўлат ўзакда магнит майдони хосил килиш учун сарф бўлган кувват истрофи P_0 (Вт, кВт) 3) трансформаторнинг салт ишлагандаги токи I_0 . Ток I_0 номинал чулгамнинг номинал токи $I_{1 \text{ nom}}$ нинг тахминан 5–10% ин ташкил этади.

Тажрибадан олинган мальумотлар бўйича трансформаторни тўла, актив ва реактив каршиликларини аниклаш мумкин:

$$z_0 = \frac{U_{1 \text{ nom}}}{I_0}, \text{ Ом}; \quad r_0 = \frac{P_0}{I_0^2}, \text{ Ом}; \quad x_0 = \sqrt{z_0^2 - r_0^2}, \text{ Ом.}$$

Булар трансформаторнинг эквивалент схемасини тузиш ўчирикак.

Трансформаторнинг салт ишлаш тажрибаси бажарилаётганда чулгамига номинал кучланиши $U_{1 \text{ nom}}$ берилади.

1) қиска туташув кучланиши

$$u_k \% = \frac{U_k}{U_{1 \text{ nom}}} \cdot 100,$$

бу ерда U_k – трансформаторнинг иккиламчи чулгам учлари кис-ко туташтирилганда иккала чулгамлардан номинал токлар оқиб утишини тъминилай оладиган даражада бирламчи чулгамга бе-рилган кучланиши;

$$2) \text{ трансформатор чулгамларининг кизишига сарф бўлган кув-мат истрофи (ёки кувватнинг Электр нобудгарчилиги) } P_k$$

бу ерда r_k – трансформаторнинг қиска туташув тажрибасидаги тўла каршилигининг актив ташкил этувчиси ($r_k = r_1 + r_2$); $I_{1 \text{ nom}}$ – бирламчи чулгамга келтирилган иккиламчи чулгам токи;

3) трансформаторнинг қиска туташув пайтидаги тўла, актив па реактив каршиликлари:

$$z_k = \frac{U_k}{I_{1 \text{ nom}}}, \text{ Ом}; \quad r_k = \sqrt{z_k^2 - r_k^2}, \text{ Ом}; \quad X_k = \sqrt{z_k^2 - r_k^2}, \text{ Ом.}$$

Трансформаторнинг қиска туташув тажрибасини ўтказиш учун унинг иккиламчи чулгам учлари қиска туташтирилиб, бир-ламчи чулгам учларига автотрансформатор ёрдамида шундай писайтирилган кучланиши бериладики, у иккала чулгамлардан номинал токлар оқиб утишини тъминилай олсин, яъни $I_1 = I_{1 \text{ nom}}$ ш $I_2 = I_{2 \text{ nom}}$.

Нагрузка режимидан кўйидагилар аникланади: Трансформаторнинг нагрузка токи I_2 нагрузка қаршилиги γ и фрдамида бопкарилади. Трансформаторнинг кандалай юқланганли-чини юкланиш коеффициенти оркали аникланади, яъни

$$\beta = \frac{I_2}{I_{2 \text{ nom}}}.$$

Тажриба вактида $\beta = 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,25$ деб олинади. Тажрибадан олинган мальумотларга кўра кучланишинг пасаови аникланади:

$$\Delta U_2 = \frac{U_{2 \text{ nom}} - U_2}{U_{2 \text{ nom}}} \cdot 100\%;$$


трансформаторнинг фойдали иш коеффициенти:

$$\eta' = \frac{P_2}{P_1} \cdot 100\%;$$


P_1 ва P_2 трансформаторнинг кириш ва чиши томонларидаги актив кувватлари.

Трансформаторнинг ташки характеристикаси кўйидаги боғла-шилаш иборат:

$$U_2 = f(I_2).$$

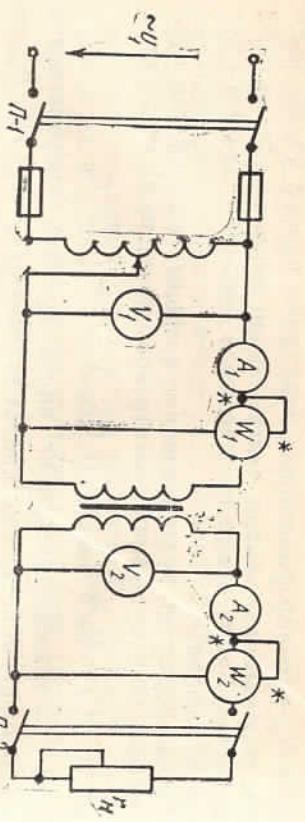

2.41- расм.

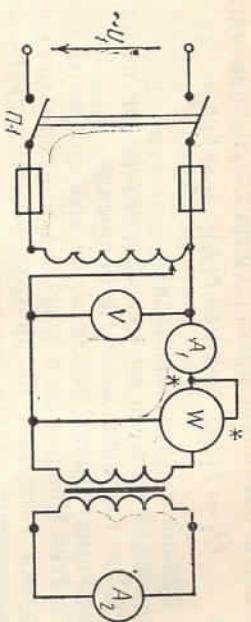

2.42- расм.

Үлчаш нағызаларади 2.21- жадвалга ёзилади.

2.21- жадвал

Такқослаш учун трансформаторнинг нагрузка режимидаги хисобий фойдали иш коэффициенти аникланади:

$$\eta'' = \frac{\beta \cdot S_{\text{ном}} \cdot \cos \varphi_2 + P_0 + \beta^2 \cdot P_k}{\beta \cdot S_{\text{ном}} \cdot \cos \varphi_2 + P_0} \cdot 100\%,$$

бүрда $S_{\text{ном}}$ — трансформаторнинг номинал тўла куввати, ВА; $\cos \varphi_2$ — нағрузканинг кувват коэффициенти.

III. Ишни бажариш тарғиби

1. Трансформаторнинг конструкцияси ва паспортида берилган матъумотлар билан танишиб, асосийлари ёзиб олинади.
2. 2.41- расмдаги схемани йигиб, трансформаторнинг салт ишларини очик колдириб, бирламчи чулғамга номинал кучланиши берилади. Шу пайтаги ўлчов асбобларининг кўрсатишлари 2.20-

2.20-жадвал

Ўлчашлар		Хисоблашлар							
U_1 В	I_1 А	P_1 Вт	U_2 В	I_2 А	P_2 Вт	η' %	η'' %	ΔU_k %	соғғи
0,2									—
0,4									
0,6									
0,8									
1,0									
1,25									

4. 2.42-расмдаги схемани йигиб, трансформаторнинг киска туташув тажрибаси ўтказилади. Бунинг учун автотрансформаторнинг дастагини минимал кучланишга келтириб, занжир тартибни мокка уланади. Сўнгра автотрансформатор ёрдамида кучланишини (яъни қиска туташув кучланишини U_k гача) чулғамлардан $I_1 = I_{1\text{ном}}$ ва $I_2 = I_{2\text{ном}}$ кийматлардаги токлар оқиб ўтгунча ортирилади. Үлчаш нағызаларади 2.22- жадвалга ёзилади. 2.22-жадвал

Ўлчашлар		Хисоблашлар				
U_1 В	I_1 А	P_0 Вт	$I_0/I_{1\text{ном}}$	z_0 Ом	r_0 Ом	x_0 Ом

3. 2-пунктдаги схемани ўзгаришсиз колдириб, унга ажраташки характеристикасини олиш учун r_k каршиликни ўзгартиш ўти билан уни турли даражада юклаймиз. Бунда юклари коэффицентлари күйидагича олинни керак:

$$\beta = 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0, 1,25.$$

5. Күйдаги бөглөншларнинг графиклари чизилади:

$$U_2 = f(I_2); \cos \varphi = f(I_2); \eta = f(I_2).$$

6. Иш бүйича хулоса берилади:

- а) тажрибадан олинган ва трансформаторнинг паспортида берилген маълумотларнинг фойдалы иш коэффициенти (ФИК) мақсимум кийматга эришгандаи нагрузка мидори ҳакида;
- б) трансформаторнинг фойдалы иш коэффициенти (ФИК) мақсимум кийматга эришгандаи нагрузка мидори ҳакида;
- в) нагрузка ўзагариши билан трансформатор ФИК нинг, $\cos \varphi$ нинг ва иккимачи чулғам томондаги кучланишинг ўзгариш характери түррисида.

Ўз-ўзини текшириш учун саволлар

1. Трансформаторнинг тузилиши ва ишлап принципи түррисида нималарин биласиз?
2. Трансформация коэффициенти нима ва у қандай аниқланади?
3. Салт ишлаш ва киска тугашув тажрибалари қандай ўтказилади? Тажрибадан олинган маълумотлар бүйича трансформаторнинг қандай параметрларини аниқлаш мумкин?
4. Трансформаторнинг ташкини характеристикаси нима?
5. Трансформаторнинг ФИК ниге кандай усуслар билан аниқлаш мумкин?
6. Пўнг ўзакниг (магнит ўққатишинг) вазифаси ва конструкиясини баёни этинг.
7. Трансформаторнинг ахамияти нимадан иборат?

14- лаборатория иши

УЧ ФАЗАЛАМ ТРАНСФОРМАТОРНИ ТЕКШИРИШ

1. Иши бажаришдан максал


1. Уч фазали трансформаторнинг тузилиши ва ишлап принципи билан танишиш.
2. Уч фазали трансформатор чулғамларининг кисмаларини (учвари) белгилашни ўрганиши.
3. Уч фазали трансформатор чулғамларини турлича схемада биректириб, трансформация коэффициентини аниқлаш.
4. Трансформаторнинг нагрузка режимига оид ўлчашларни, хисоблашларни бажариш ва ташкини характеристикасини куриш.

II. Ишга оид назарий тушиунчалар

Ўртаса ва кичикроқ кувватли электр установкалардаги уч фазали токни трансформациялаш учун уч фазали трансформаторлардан фойдаланилади. Бу трансформаторлар конструктив жиҳадан учта бир фазали трансформаторни мұжассамлаштырган бўлиб, ягона пулт ўзакка эга. Шу тифайли уч фазали трансформаторларнинг фойдали иш коэффициенти кагта, ўлчамларини кичик ва оғирлиги кам булади. Уч фазали трансформатор худди шундай кувватли учта бир фазали трансформаторлардан бирмунича арzon туради.

Трансформаторнинг чулғамлари юлчамни ёки учбурчак схемада уланиши мумкин. Улар юлдуз схемада уланганда номиналчи нукта ташкарига (клемника) чиқори кучланиши чулғамнинг боз учарини катта A, B, C, охиригина мумкин. Клемника катта X, Y ва Z харфлари юнга тегишила катта X, Y ва Z харфлари билан белгиланади. Паст кучланиши чулғамнинг боз учарини кичик a, b, c юнга охиригина учарини эса кичик x, y, z пуштадан чиккан симнинг учи О харфи билан белгиланади.

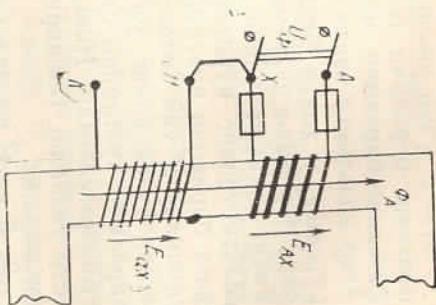Уч фазали трансформаторнинг чулғамларини юлдуз ёки учбурчак схемада биректирганда чулғамларнинг боз учариги учларини аниқ билдириш керак. 2.43-расм.



Чулғам кисмаларини (учларини) белгилаш (яъни маркировка қилиш) күйдаги тарбиба бажаришади: 1. Бир стержена жоюлашган чулғамларнинг индукциялаган юнга охиригина А ва X деб белгилаймиз. Чулғамнинг X учини охиригина учларини A ва X учарига 20..30 В ўзарувдан кучистириб, манбалдан A ва X учарига 20..30 В ўзарувдан кучлиши берамиз. Сунгра E_{AX} , E_{HX} ва E_{AK} ЭЮК $E_{AK} = E_{AX} + E_{HX}$ бўлса, чулғамларни ўлчаймиз. Агар ЭЮК $E_{AK} = E_{AX} - E_{HX}$ бўлса, чулғамнинг боз учи мос уланган бўлиб, кисма H иккимачи чулғамнинг боз учи хисобланади ва a харфи билан белгиланади. Кисма K эса шу чулғамнинг охиригина учи бўлиб, x харфи билан белгиланади. Агар ЭЮК $E_{AK} = E_{AX} - E_{HX}$ бўлса, бирламчи ва иккимачи чулғамларни орнима-карши уланган бўлиб, кисма K иккимачи чулғамнинг боз учи хисобланади ва a харфи билан H, эса охиригина учи хисобланаб x харфи билан белгиланади.

2. Уч фазали

Трансформаторнинг бозка стерженларидан жойлашган чулғамларнинг кисмаларини аниқлашда улар юнга уланган бўлиб, магнит оқимилиниң шартли мусбат йуналиши кимма фазаларда бир кийлиши керак.

2.44-расм.

Бүнинг учун учлари белгиланган бирламчи чулгамни бошкы фазанинг бирламчи чулгами билан кетма-кет уланади. Учун ин фазанинг бирламчи чулгамига вольтметр аввал ўлчанган ЭЮК E_{Δ} даң катта кийматин кўрсатса, у холда бирламчи чулгамнинг бош уни B билан уланган уланади (2.44-расм).

Агар вольтметр аввал ўлчанган ЭЮК E_{Δ} даң катта кийматин кўрсатса, у холда бирламчи чулгамнинг охирги X уни иккичи фаза бирламчи чулгамнинг бош уни B билан уланган бўлади. Унинг охирги учини эса U харфи билан белгиланади. Агар вольтметрнинг кўрсатиши нолга якин бўлса, у холда бирламчи чулгамнинг Y уни иккичи фаза бирламчи чулгамнинг U уни билан уланган бўлади. Эди учинчи фаза бирламчи чулгамнинг учларини аниклаш учун иккичи фазанинг бирламчи чулгамнинг учларини аниклаш учун иккичи фазанинг чулгами уланади. Иккичи фазанинг бирламчи чулгамнига вольтметр уланади. Текшириш яна 2.44-расмдаги схема бўйича так рорланади.

3. B ва C фазаларнинг иккиламчи чулгам учлари $\delta - u$ ва $c - \#$ ни аниклаш биритчи фазанинг $\alpha - x$ учларини аниклашдагидек бажарилади (2.43-расм).

Гўлат ўзакнинг бигта стерженига жойлашган юкори ва паст кучланиш чулгамларнида фазалари бўйича мос тушувчи ЭЮК лар индукцияланади. Юкори ва паст кучланиши чулгамларнинг бир номли учлари орасидаги ЭЮК лар E_{Δ} ва E_{Δ} линия ЭЮК лари хисоблани, улар бир-бирлари билан фаза жиҳатдан мос тушиши ёки 30° бурчагига силжиган бўлиши мумкин.

Юкори ва паст кучланиши чулгамларнинг бир номли фазалари орасидаги бурчак, уч фазали трансформаторларнинг чулгамларини биректириши группаларини белгилайди. Гост бўйича уч фазали трансформаторларнинг чулгамларини биректиришнинг куйидаги схема ва группалари қабул қилинади:

$$Y/Y - 0; \quad \Delta/\Delta - 0; \quad Y/\Delta - 11.$$

Масалан, $Y/Y - 0$ белгидаги касрнинг сурати бирламчи чулгамнинг, махражи эса иккиминчидаги чулгамнинг биректириш схемасини ва 0 эса биректириш группасини билдиради. Мазкур уч фазалари трансформаторнинг бирламчи чулгамларни бир номли учлари юлдуз схемада биректирилганда уларнинг бир номли E_{Δ} ва E_{Δ} , E_{Δ} ва E_{Δ} ЭЮК ларининг фазалари мос бўлиб, улар орасидаги симметрия бурчаги нолга teng. II раками соатнинг стрелкаларига ўхлаш ўша ЭЮК лар орасидаги бурчакнинг 30° га tengligini билдиради. Трансформаторлар электр тармоғидо параллел ишлаганда биректириш группаларининг бир хил бўлиши зарурий шартлардан бир хисобланади.

Бирламчи чулгамнинг учларини аниклашдаги схемада биректирилганда (Y/Y ; Δ/Δ) фаза ва линия кучланишиларнинг писбати трансформация коеффициентига teng:

$$K = \frac{U_{1\Phi}}{U_{2\Phi}} = \frac{U_{1\Delta}}{U_{2\Delta}}.$$

Чулгамлар $Y/\Delta - 11$ схема бўйича биректирилганда

$$K = \frac{U_{1\Phi}}{U_{2\Phi}} = \frac{U_{1\Delta}}{\sqrt{3} U_{2\Delta}}.$$


Уч фазали трансформаторнинг салт ишлари тажрибасини ўзуди бир фазали трансформатордагига ўхаша) ўтказиш учун бирламчи чулгамнинг чулгамга номинал кучланиши $U_{1\text{ном}}$ берилиб, иккиламчи чулгам учлари очик колдирилади, яъни $I_2 = 0$.

Тажрибани ўтказишдан максад трансформаторнинг салт ишлари токи I_0 нинг кийматини ва гўлат ўзакнада гистерезис ва уюрга тоқиарга сарф бўлган кувват истрофи P_0 ни аниклашибир. Киска туташув тажрибаси (худди бир фазали трансформатордагига ўхаша) трансформаторнинг киска туташув кучланиши U_k шундай ва киска туташув вактидаги кувват истрофи P_k ни аниклашибир. Киска туташув кучланиши U_k манбанинг шундай пасайтирилганда иккала чулгамдан ($I_1 = I_{1\text{ном}}$ чулгам учлари киска туташтирилганда иккала чулгамдан ($I_1 = I_{1\text{ном}}$ чулгамниш хисобланади).

Трансформаторнинг нагрузка билан ишлашини текшириш, ўзиги чиқиш томонидаги I_h нагрузка каршилигини ўзартиши ўзуди билан бажарилади (2.45-расм). Иложи борича учала фазаларни билан симметрик нагрузка хосил қилиш керак. Нисбат $\beta = \frac{I_2}{I_{2\text{ном}}}$ пропорциональ трансформаторнинг юклиниш коеффициенти дейлади. Уни тажриба вактида 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 га тегт килиб олинади. Трансформаторда кучланишинг пасаюви қўйидагица аниклашибирди:

$$\Delta U \% = \frac{U_{2\text{ном}} - U_2}{U_{2\text{ном}}} \cdot 100,$$

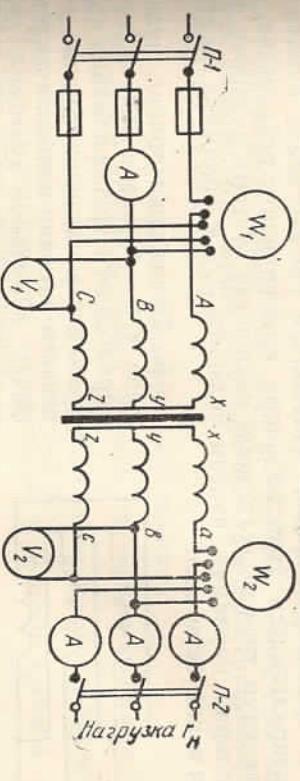бу ерда $U_{2\text{ном}}$ — трансформатор салт ишлагандаги иккиламчи чулгамнинг учларидаги кучланиши; U_2 — трансформатор нагрузка билан ишлагандаги иккиламчи чулгам учларидаги кучланиши.



4 ва 5-пунктлардаги ўлчаш натижаларини 2.23-жадвалга ёзинг.

Трансформаторнинг фойдалари иш коэффициенти унинг нагрууза
ка билан ишлаганды олингап мальумотлари бўйича

$$\eta' \% = \frac{P_2}{P_1} \cdot 100$$

ёки трансформаторнинг паспортида берилган мальумотлар бўйчи
ча аниқланади:

$$\eta'' \% = 1 - \frac{P_0 + \beta P_k}{\beta \cdot S_{ном} \cdot \cos \varphi + P_0 + \beta P_k},$$

бу ерда $S_{ном}$ — трансформаторнинг номинал тўла куввати (ВА);
 $\cos \varphi$ — нагрузканнинг кувват коэффициенти (мазкур ишда $\cos \varphi = 1$); P_0 — салт ишлаш вактидаги кувват истрофи (Вт); P_k — киска тури-
шув тажрибасидаги кувват истрофи (Вт).

Трансформаторнинг кувват коэффициенти куйидаги формула
билин аниқланади:

$$\cos \varphi = \frac{P_1}{V \bar{U}_{1,ном} \cdot I_1},$$

бу ерда $U_{1,ном}$ — бирламчи чулғамнинг номинал кучланиши (В);
 I_1 — бирламчи чулғамнинг токи (А); P_1 — истеммол қилинаётган
актив кувват (Вт).

Нагрузка режимидан олинган мальумотлар бўйича трансфор-
маторнинг ташки характеристикиси $U_2 = f(I_2)$ ни ва трансфор-
маторнинг ФИК нинг эгри чиизиги $\eta' = f'(I_2)$ курилади.

III. Ишни бажариш тартиби

1. Уч фазали трансформаторнинг конструкцияси ва паспорти-
да кўрасилган мальумотлар билан танишиш. Асосий мальумот-
ларни дафтарга ёзинг.

2. 2.43-ва 2.44-расмларда берилган схемалар бўйича уч фа-
зали трансформатор чулғамларини аниқласини (мар-
кировка килишни) ўрганинг.

3. 2.45-расмдаги схемани йигинг.

4. Трансформаторнинг чулғамлари $Y/Y - 0$ схема бўйича би-
риклирлабндаги трансформация коэффициенти аниқлансин. Бу-
нинг учун трансформаторнинг иккиласи чулғами учларини очик
колдирис бирламчи чулғам учларига ЛАТР ёрдамида номинал
купланиши берилади.

5. Трансформаторнинг чулғам-

лари $Y/\Delta - 11$ схема бўйича биркли-
риклирлабндаги трансформация коэф-
фициенти аниқлансин. Бунинг учун
авалгич схемани манбадан ажратис-
факат иккиласи чулғами кайта
учбуручак схемада биректириши ке-

рак (2.46-расм).

Чулғамларини биректириши	$\frac{U_{AB}}{V}$	$\frac{U_{AB}}{B}$	K	$\frac{U_{BC}}{V}$	$\frac{U_{BC}}{B}$	K	$\frac{U_{CA}}{V}$	$\frac{U_{CA}}{B}$	K	$\frac{U_{CA}}{V}$	K	$\frac{K}{\sqrt{3}}$
—	—	B	—	—	B	—	—	B	—	—	B	—
$Y/Y - 0$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
$Y/\Delta - 11$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

6. 2.45-расмдаги схемани йигиб, трансформаторни нагрузка

режимида текширинг. Каршилик реостатлари ёрдамида учала
фазада бир текис нагрузка хосил қилинсин. Тажриба жараёнида
бирламчи чулғамга берилган кучланиши ўзгиришиз ушлаб ту-
рилсин. Ўлчаш натижаларини 2.24-жадвалга ёзинг.

2.24-жадвал

Ўлчашлар												
Φ	$\frac{U_a}{B}$	$\frac{U_b}{B}$	$\frac{U_c}{B}$	$\frac{U_{2B}}{B}$	I_a	I_b	P_2	$\frac{U_{ном}}{B}$	I_1	$\frac{P_1}{B}$	I_2	$\frac{U_{2\Phi}}{B}$
					A	A	Bt	A	Bt	A	B	%
0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Куйидаги тахминий формуласлар бўйича хар бир нагрузка
учун фазада кучланишираи ва токларининг ўргача киймати хисоб-
лисин:

$$U_{2\Phi} = \frac{U_a + U_b + U_c}{3}, \quad I_2 = \frac{I_a + I_b + I_c}{3}.$$

7. Умумий координаталар системасида куйидаги боғланиш-
ларнинг графикиларини куринг:

$$U_2 = f(I_2); \quad \eta = f(I_2); \quad \cos \varphi = f(I_2).$$

8. Трансформаторнинг тажрибадан олинган характеристика-
ларини назарэ йўл билан хисобланган характеристикаси билан
солишибдирик хулоса беринг.

Ўз-ўзини темишириш учун саволлар

1. Уч фазали трансформаторнинг умумий гүзилиши ва вазифасини баён-
стиг.

2. Амалла уч фазали трансформаторларнинг чулғамларини биректиришини
қийдай схемалари кўланади на ишма сабабдан шундай?

3. Уч фазали трансформатор чулғамларининг биректириши групласи ишма

на уйдан фойдаланиши сабаби нимада?

153

4. Уч фазали трансформаторнинг чулгамлари турлича схемада биринчи ригланда трансформация коэффициенти кандай анклавади?
5. Трансформатор чулгамларининг учларини белилаш кандай бажарилишиликлар анклавади?
6. Киска туташув тажрибаси кандай ўказилди ва ундан кандай китоб
7. Трансформаторнинг ФИК ни анклави формулаларини ёзинг.
8. Трансформаторнинг ташки характеристикаси нима?
9. Трансформаторда кандай кувват истрофлари мавжуд?

15-ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ

ПАРАЛЛЕЛ ЎЙОТИШЛИ ЎЗГАРМАС ТОК ГЕНЕРАТОРИНИ ТЕКШИРИШ (ШУНГИ ГЕНЕРАТОР)


1. Ишини бажаришдан мақсад

1. Параллел уйотишни ўзгармас ток генераторининг тузилиши ва ишлеш принципи билан танишиш.
2. Генераторнинг пастортида берилган маълумотлар билан танишиш ва асосийларини дафтарга ёзиш.
3. Генераторни бошкарини ўрганиш, унинг асосий характеристикаларини олиш ва куриш.

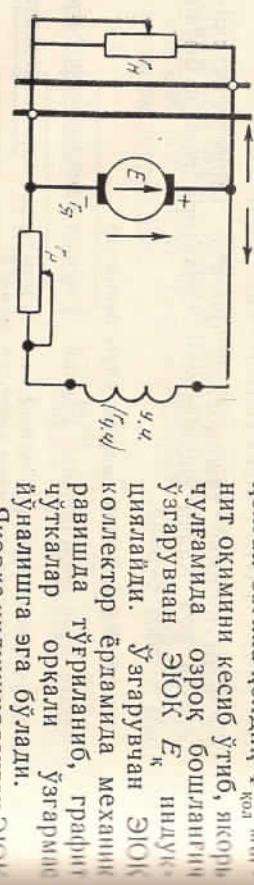II. Ишга оид назарий тушунчалар

Ўзгармас ток генератори айланма характеристикининг механик энергиясини электр энергиясига ўзгартиб беради. У учта асосий кисмдан: машинанинг кўзгалмас ўзгармас ток электромагнити, механик энергия тасирида ўзгарувчан ЭЛОК якорь ўзгарувчан ЭЛОК ни ўзгармас ЭЛОК га айлантириб берувчи чўткали коллектордан иборат. Булаборатория ишида төрекистонга туташтирилган роторли уч фазали асинхрон двигатель чулғами) якорга параллел уланган бўлали. Генераторнинг номи шундан келиб чиқкан (2.47-расм). Бавзан шунгли генератор деб жам аталади. Уйотиш чулғамини эса шунгли уйотиш чулғами (ш.у.ч.) дейилади.

Якорь айлантирилганда чулғамларнинг ўрамлари машинанинг пуллат ўзагида магнитланишидан



$$E = c \cdot n \cdot \Phi$$

бу ерда c — машинанинг конструктив доимиёси; n — генератор тарининг айланыш тезлиги, айл/мин; Φ — якорь чулғами кесиб уладиган бигта кутбонинг магнит окими. Якорь кисмаларида хосил бўлган кучланиш бу ерда I_y — якорь чулғамидан ўтаетган ток; r_y — якорь занжирининг каршилиги. Генератор якорининг айланыш тезлиги ўзгармас ($n = \text{const}$) мидор бўлганидан якорда индукцияланган ЭЛОК ни бошкарни фикат магнит окими Φ га боғлиқдир. Уни уйотиш занжиридаги ростлаш реостати ёрдамида уйотиш токининг кучини ўзгартиш билан бажарилади. Ҳакиқатан хам магнит окими билан ўйотиш токининг орасида куйидаги боғланиш мавжуд:

$$\Phi = \frac{I_y \cdot w_y}{r_y},$$

бу ерда Φ — бигта кутбдаги уйотиш чулғамидан ўтган ток ходил қилган магнит окими; I_y — уйотиш чулғамидан ўтаетган ток; w_y — уйотиш чулғамининг ўрамлар сони; r_y — мухитнинг магнит каршилиги.

Генератор ишга туширилаёттандык ростлаш реостатининг каршилиги занжирга максимал уланади. Сўнгра ростлаш реостатининг каршилигини, генератор кисмаларида $U_{\text{ном}}$ номинал кучланишидан бироз кўпроқ бўлган салт ишлеш кучланиши U_0 хосил бўлгунча камайтирилади.

Генератор салт ишлаганда нагрузка токи $I_u = 0$ бўлиб якорь чулғамида озрок бошланғич ЭЛОК E_u ишдукиялайди. Ўзгарувчан ЭЛОК коллектор ёрдамида механик равишида тўғриланиб, градиент чўткалар орқали ўзгармас ўналишга эга бўлади.

Якорда индукцияланган ЭЛОК уйот учта асосий характеристикаси олиниди.

1. *Салт ишлеш характеристикасы* – генераторнинг айланыш тезлиги ўзгармас бўлиб, унинг кисмаларидаги кучланиши U шини ўйғотиш токи I_y га боғлиқлигини ифодаловчи эгри чизик, яъни

$$I_n = 0; \quad U_0 \approx E = f(I_y); \quad n = \text{const}.$$

Одатда, якорь чулгамида ўйғотиш токидан хосил бўлган кучланиши пасаюви хисобга олинмайди. Чунки ўйғотиш токи номинал токнинг жуда кичик улушини ташкил этади, яъни:

$$I_y = (0,02 \div 0,05) I_{\text{ном}}.$$

Салт ишлеш характеристикаси генераторнинг ўз-ўзидан ўйғотиш жараёнида олинади. Бу характеристика машинанинг магнит художникларини аниқлашга ёрдам беради.

2. *Ташки характеристика* – ўйғотиш занжирилдаги ростлон реостатининг каршилиги ва якорнинг айланыш тезлиги ўзгармас турганида генератор кисмаларидаги кучланишининг нагрузка тоғли билан қандай боғланганлигини кўрсатувчи эгри чизик, яъни

$$n = \text{const} \text{ ва } r_p = \text{const} \text{ бўлганда } U = f(I).$$

Истеммолчи токи $I = \frac{U}{r_n + r_p}$ бўлиб, $I_a = I + I_y$.

Ташки характеристика ростланмайдиган генераторнинг электротурганида генератор кисмаларидаги кучланишининг нагрузка тоғли билан қандай боғланганлигини кўрсатувчи эгри чизик, яъни

$$U = E - I_a \cdot r_a \approx E - I \cdot r_a.$$

Истеммолчи токи I нинг орта бориши билан якорь чулганинига ички кучланишининг пасаюви тобора кўпайиб, генератор кисмаларидаги кучланишининг пасайшига сабаб бўлади. Ўз-ўзидан багида ўйғотиш занжирилдинг ўзгармас каршилиги кучланишининг пасайши ўйғотиш токининг ҳам пасайшига сабаб бўлади.

Генераторнинг электр мувозанат ҳолатига мувофиқ якоре кисмаларидаги кучланиши:

$$I_y = \frac{U}{r_{y,n} + r_p},$$

бу ерда $r_{y,n}$ – ўйғотиш чулганинг каршилиги.

Натижада магнит оқими Φ ва ЭЛОК E камайиб, кучланишинг бундан кайниги пасаюви ҳосил бўлади.

Микдор $\Delta U \% = \frac{U_0 - U_{\text{ном}}}{U_{\text{ном}}} \cdot 100\%$ кучланишинг номинал пасаюви хисобланиб, 10 дан 15% гача бўлади. Шундай қилиб, тонки характеристика нагрузка ўзгарганида генератор кучланишинг баркарорлигини кўрсатади.

3. *Ростланш характеристикаси* – генератор кисмаларидаги кучланиши ва якорнинг айланыш тезлиги ўзгармай турганида ўйғотиш токининг истеммолчи токи билан қандай боғланганлигини кўрсатувчи эгри чизик, яъни $n = \text{const}$ ва $U_0 = \text{const}$ бўлганда

$$I_y = f(I).$$

Электр энергияси истеммолчилари (электродвигателлар, лампалар ва б.) нинг яхши ишланиши учун, манбалан олинадиган кучланиши, нагрузка ўзгариши билан ўзгармасдан, номиналига тенг бўлиши керак. Шундиги генераторда нагрузка ўзгариши билан кучланиши бир хил саклаш имконияти бор. Бунинг учун ўйғотиш занжиридаги ростстати r_p ёрдамида ўйғотиш токи I_y ни шу билан бирга магнит оқими Φ ни ва ЭЛОК E ни ўзгартиб кучланишини $U = \text{const}$ ушлаб турилади. Барча генераторлар кучланиши ростлагичи билан жижоизланади.


Шундай килиб, ростланш характеристикаси турли нагрузузкалардо генераторнинг кисмаларидаги кучланиши бир хил (ўзгармас) ушлаб туриш учун ўйғотиш токини канча ўзгартиш кераклигини кўрсатади.

Ўзгармас ток генераторлари саноат курилмалари (электролиз ва гальваник курилмалар) га паст кучланиши ўзгармас ток берилдиган маъбалар хисобланниб, синхрон генераторнинг ўйғотиши сифатида ҳам фойдаланилади. Айникса махсус ўзгармас ток генераторлари (тайвандловчи, поездларни ёритиши учун ишлатиладиган генераторлар, ўзгармас ток кучайтиргичлари, аккумуляторларни зарядлаш учун генераторлар) кўп таржалган.

Хозирига вактда СССР да умумсаноат аҳамиятига эга бўлган ўзгармас ток машиналарининг ягона II серияси ишлаб чиқарилади. Бу машиналарнинг куввати 0,3 кВт дан 2800 кВт гача бўлиб, айланыш тезлиги 24 айл/мин дан 3000 айл/мин гача бўлши диапазонни ташкил этади.

III. Ишни бажариши тартиби

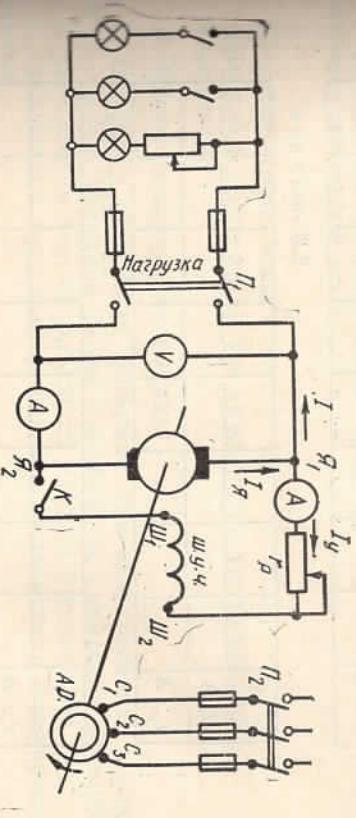1. Ўзгармас ток машинасининг тузилиши ва кисмларга ажратилган намунаси билан танишиш.
2. Стенд билан танишиб ва машинанинг схемага кирадиган бора кисмларини аниқлаш (якорнинг кисмалари, ўйғотиш чулгани, реостатлар, ўлчов асбоблари ва ҳ.), паспортида берилган ишбулут билан бирга дафтарга ёзинг.
3. 2.48-расмдаги электр схемани йиғинг.



2.48-расм.

4. Асинхрон двигателени манбага улаб, генераторнинг ишлани текширинг. Ростлаш реостатининг қаршилигини занжирга тूла улаб, вольтметрниң курсатишни кузатинг. Якорда колодик магнитаниң оқими $\Phi_{\text{кол}}$ хисобига озигина ЭОК E_k индукционинг қаршилиги r_p ни бир текис камайтира бортанимизда вольтметрниң курсатиши орта боради, яъни машина уйғонади.

Агар вольтметрниң курсатиши камая борса, у холда уйғотиш токи хосил қилган магнит оқими қолдик магнит оқимига қарма-қарши $\dot{\varphi}_{\text{уналган}}$ бўлиб, машина уйғонмайди. У холда генераторни тұхтатиб, уйғотиш токининг йўналишини ўзгартриши керак. Бунинг учун уйғотиш чулғамининг якорга уланадиган кисмаларининг ўрнини алмаштириш кифоя.

Генераторда индукциялаган ЭОК нинг катталити ($1,1..1,25$) $U_{\text{ном}}$ гача бўла олишига ишонч хосил қилиб, ростлаш реостатининг қаршилигини максимумгача ортириинг, шундан сўнг якорда индукцияланган ЭОК минимумгача камайади.

5. Генераторниң салт ишлаш характеристикасини олиш учун уйғотиш токини O дан бир текис ортириб, генератор кисмаларидаги күчланиши ($1,2..1,25$) $U_{\text{ном}}$ бўлгунга қалар ошириб, уйғотиш токининг аввалдан белгиланган $8..10$ та характеристикиларниң туқталарига оид күчланиши кийматларини ёзиб олишиликни тўғри (ўсуви) ва тескари (камаовчи) йўналиша бажариш керак. Уйғотиш токининг ноль қиймагига уйғотиш занжиридаги калиг K нинг ажратилган (узилган) Холати олиниди (2.48 -расм). Ўлчашнатижалари 2.25 -жадвалга ёзилади.

6. Генераторниң ташки характеристикасини олиш учун генераторни юкламасдан туриб, уни аввал салт ишлаш режимидаги $(1,05..1,2)$, $U_{\text{ном}}$ күчланишгача уйғотиб олиш керак. Шу пайт-

I_y , A						
U_{\rightarrow} , В						
U_{\leftarrow} , В						

2.25-жадвал

I_y , A						
U_{\rightarrow} , В						
U_{\leftarrow} , В						

2.26-жадвал

2.25-жадвал

лаги уйғотиш токининг кийматини ёзиб кўйинг. Ажраткич P , ни улаб, юклаш токини O дан то $I = (1,1..1,2) I_{\text{ном}}$ кийматгача ўзартиб, $6..8$ та характеристели нүкталар учун генератор кисмаларидаги күчланиши ва уйғотиш токининг ўзгаришини ёзиб олининг.

Ўлчашдан олинган мальумотларни 2.26 -жадвалга ёзиинг. Кучланишининг номинал пасаювими хисобланг.

7. Ростлаш характеристикасини олиш учун генераторга истегемолчи (нагрузка) улаб, ростлаш реостати r_p ёрдамида генератор кисмаларида номинал күчланиши хосил қилинади. Ажраткич P ни улаб, нагружка токини 6 -пунктда айтилгандек ўзгарттиш керак.

Уйғотиш занжирда ростлаш реостатининг r_p қаршилигини ўзгарттиш билан генератор кисмаларидаги күчланишининг $U = \text{const}$ бўлишига эришилади. Ўлчашдан олинган мальумотлар 2.27 -жадвалга ёзилади. Уйғотиш токининг исбатан ортиши, яъни

$$M_y = \frac{I_y - I_{y_0}}{I_{y_0}}$$
 анниланади.

8. Генераторниң барча характеристикалари масштабда қурилади.

9. Иш бўйича хулоса берилади:

- хар бир характеристикасини хусусийлиги қандай физик процесслар билан тушунтирилиши ҳақида;
- ташки характеристикаини олишда уйғотиш токининг ўзгариши сабаби тўғрисида.

Ўз-ўзини текшириш учун саволлар

- Шунгли генераторниң тузилиши (асосий кисмлари) ва ишлаш принципи баён қилинг.
- Ўзгармас токинг олиниши принципини тушунтириб беринг. Коллекторниң ахамияти имадан иборат?
- Генератор кисмаларидаги күчланиши унинг ЭОК дан нима билан фарқланади?
- Ўзгармас ток генераторниң ўз-ўзидан уйғотиш принципини тушунтириб беринг.
- Нима учун мустақил уйғотиши генераторларда ташки характеристика олинига уйғотиш токи ўзгартмайди, мазкур ишда эса камайди?
- Ўзгармас ток генераторниң қандай характеристикалар характеристикаларидан?
- Ўзгармас ток генераторниң типларини санаф курсатинг. Уларниң принципиал схемаларини чизинг.

16-ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ

ПАРАЛЛЕЛ УЙГОТИШЛИ ЎЗГАРМАС ТОК ДВИГАТЕЛИНИНІ ТЕКШИРИШ

1. Ишни бажаришдан максад

- Параллел уйғотиши ўзгармас ток двигателининг тузилиши ва ишлаш принципи билан танишиш ва схемасини ўрганиш.
- Двигатели электр тармоғига улашни ўрганиш.
- Двигатели юргизиш, реверсдаш ва тезлизгини бошқариши ўрганиш.

4. Двигателни асосий характеристикаларини олишин ўрганиш
ва бундаги физик процессларни тушуниб олиш.

II. Ишга оид назарий түшүнчалар

Үзгәрмас ток электр машиналари бошкы электр машиналари
каби калғувчанлик хусусиятига эга булиб, хам генератор, хам
двигатель режимларыда ишлай олади. Шунинг учун двигатель
нинг түзилиши үзгәрмас ток генераторининг түзилишидан фарк
қылмайды. Генераторларга ўхшаб двигателлар хам үйгөтиш чул-
фаминиң якорга уланиш схемаси бўйича фарк килади. Үзгәрмас
ток двигателларининг максус хусусиятлари (айланыш тезлиги,
механик характеристикаларини олиш мумкинлиги) катта ахамияти
эта бўлгани жойларда кент кўлланади. Булар прокат станлариди
ва кемаларда (эпак винтларини Харакатга келтирish учун) ши-
латилишган үзгәрмас ток двигателларидир.

Ягона П серияли үзгәрмас ток двигателларининг куввати
0,2 кВтдан 6800 кВт гача, айланыш тезлиги 2¹ айл/мин дои
3000 айл/мин гача бўлади.

Мазкур лаборатория ишилди параллель үйготилиши (шунгли) дои-
гатель текширилди. Двигатель режимида якорь чулғамига маг-
нит балан $I = I_a$ ток берилади. Якорь токининг үйготилиши токи I_y хо-
сили килган магнит оқими Φ билан ўзаро таъсиридан электро-
магнит момент $M = k \cdot \Phi \cdot I_a$ хосил бўлади. Момент M таъсиридан
якорь айланга бўшлайди. Якорь чулғамларининг ўрамлари магнит
оқимининг куч циликларини кесиб ўтиши натижасида унда ЭЛОК
индукциялариди, унинг мидори:

$$E_t = c \cdot n \cdot \Phi.$$

Аммо бу ЭЛОК генератордагидан фаркли равишда ташки куч-
ланишга карама-карши ўйналтани учун E_t тескари ЭЛОК дейил.
Дири. Кирхгофнинг иккинчи Конуния биноан двигателларинг электр
мувозанат тенгламаси

$$U - E_t = I_a \cdot r_a \text{ ёки } U = E_t + I_a \cdot r_a.$$

У холда двигателларинг якорь чулғамидан ўтётган ток

$$I_a = \frac{U - E_t}{r_a},$$

бу ерда U — манбанинг кучланиши, В; E_t — якорь чулғамидаги
тескари ЭЛОК, В; r_a — якорь чулғамининг каршилиги, Ом.

Ўзгармас ток двигателларини юргизиш унинг якорь ва үйготиш
чулғамларига манбадан бевосита кучланиши бериши билан амали
оширилади. Аммо двигателни бўшлангич юргизиш моменини
якорнинг айланыш тезлиги $n = 0$ бўлгани учун, тескари ЭЛОК
 $E_t = 0$ бўлади. У холда якорь занжиридаги ток

$$I_a = \frac{U}{r_a}.$$

Якорь чулғамининг каршилиги, юргизиш токи номинал
токиниг 1,5...2 кисмига тенг бўладиган қилиб танланади.
Юргизиш токини сунъий камайтириш айлантирувчи момент
ният камайшига сабаб бўлади. Юргизиш моментининг мидорини
отурлаш саклаш учун двигателни максимал магнит оқимида
виргизиш керак. Бунинг учун үйготилиши занжиридаги реостатининг каршилиги r_p минимал холатга кўйилади.
Якорь айланга бўшлагандага унинг чулғамларидаги тескари ЭЛОК
юни бўлади. Бунда якорь токи:

$$I_a = \frac{U - E_t}{r_a + r_{p, o.p.}}.$$

Бу вактда двигателларинг тезлиги орта борган сари тескари ЭЛОК
жум орта боради. Шу билан бир вактда юргизиш реостатининг
шаршилигини $M_{sh} = M_k$ бўлгунга қадар бир текис камайтира бо-
риш керак. Бу вактда якорь занжиридан каршиликий моменти (M_k)
га мос ток ўта бўшлайди:

$$I_a = \frac{U - E_t}{r_a},$$

номинал нагрузкала тескари ЭЛОК тармокдан бериладётган куч-
лигининг 90...96% ини ташкил этади. Мазкур лаборатория
юнида каршиликий моменти M_k тарзида реостатни нагруззакага улан-
ган Мустакил үйготилиши үзгәрмас ток генератори хизмат килади.
Двигательнинг айланыш тезлиги формуласини якорь токининг
формуласидан олиш мумкин. Бунда $E = c \cdot n \cdot \Phi$ эквивалентини хи-
тиб олиш керак:

$$n = \frac{U - I_a \cdot r_a}{c \cdot \Phi}.$$

Ифодалан күринаиди, шундай двигателниң тезлигини ушы берилеттан күчтениши ёки якорь занжирининг каршилигиде айниекса магнит оқимини, яғни үйогиши токини ўзгартириши болып билан көйт чегарала бошкариш мүмкін.

Күввати 5 кВт дан 100 кВт гана бўлган двигателларниң салашашдан номинал нагруззакача юқлагандаги тезлигининг ишмалашдан ўзгариши күйдаги айналмади:

$$\Delta n\% = \frac{n_0 - n_n}{n_0} \cdot 100 = 10 \div 25\%$$

демак, параллел үйогишили двигательниң тезлиги жуда оз ўнгарада экан.

Двигателинг айланыш йўналишини ўзгартириш учун якоря ёки үйогиши чуламларига келаётган токлардан биронтасини йўналишини ўзгартириш кифоя. Бу билан кутбларниң ишораси ўзгаради.

Двигатенинг хусусиятларини батафсил билиш учун ушун күйдаги характеристикаларини олиш керак.

1. *Салт ишлалли характеристикиси*—двигатель кисмалариде ги күчланиш ўзгармаганда ва ўқдаги фойдали күват $P_2 = 0$ бўлганда якорь айланыш тезлигининг үйогиши токига боғликлигини ифодаловчи эгри чизик, яъни $U = U_{\text{ном}} = \text{const}$; $P_2 = 0$ бўлганда, $n = f(I_y)$ бўлади.

Бундай характеристика двигательниң айланыш тезлиги камдан ўзгаришини кўрсатади.

Двигателинг юргизишдан аввал үйогиши занжирининг ишоцлилигига алоҳида эътибор бериш зарур. Агар двигатель ишлаштада үйогиши занжирда узишиш содир бўла, үйогиши токи $I_y = 0$ бўлади. У билан боғлик бўлган магнит оқими ва тескари ўзгириш сабаби, якорь токи кескин ортади. Үйогиши занжирининг индуктивлиги кагта бўлгани туфайли, бу тұстадан соң дидир бўлмай бирор вакт давом этади. У якорь токининг ортиши магнит оқими Φ нинг камайшидан тезрок бўлади. Шунинг учун аввал двигательниң айланышини моменти $M = k \cdot \Phi \cdot I_a$ орталди нижайада двигательниң айланыш тезлиги номиналидан бир неча марта ортиб кетади. Бу хавфли хисобланади.


2. *Тақи (тезлик) характеристикиси*—үйогиши токи ва күчланиш ўзгармас бўлганда, двигатель айланыш тезлигининг якоря токига боғликлигини кўрсатувчи эгри чизик, яъни $n = \text{const}$, $U = U_{\text{ном}} = \text{const}$ бўлганда $I_y = f(I_a)$ бўлади. Бу характеристика, двигателни шотт ишлашдан ток номинал нагруззакача юқлаганда унинг айланыш тезлигининг ўзгармаслиги учун үйогиши токини камдан ўзгартириб туриш кераклигини кўрсатади.

III. Ишни бажариш тартиби

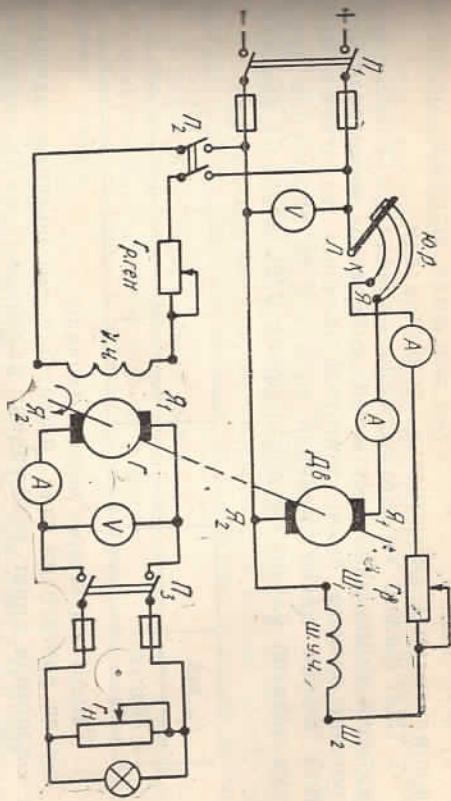1. Ўзгармас ток машинасининг тузилиши ва қисмларга ажратишни намунаси билан танишилади.
2. Стенд билан танишиб, машинанинг схемага кирадиган бароидистиллар, ўзлов асбоблари ва б.) ва паспортида берилган маъдумлар билан бирга дафтага ёзилади.

Нагрузка двигатель билан бир ўкка маҳкамланган мустақом ўйогишили генератор ёрдамида хосил қилинади (2.50. расм). Нагрузканни улап учун аввал ажраткич P_2 ни улаб, сўнгра ишраткич P_3 ни улап керак. Генераторнинг үйогиши занжиринида (карго), яъни ва шунинг билан двигатель нагруззасини ўзгартириган бўлами.

Двигатель нагруззасини ўзгартириш учун истемолчи каршилиги r_n ни ўзгартириса кама бўлади. Нагрузка ортиши билан якорь тоғи кама ортиб, двигательниң тезлиги кама боради. Якорь тоғи



3.бо-расм.

принцими натижасида якорь реакцияси кучайиб магнит оқими бир оз камаяди ва шу туфайли двигатель айланыш тезлигининг ўзгартириши жуда кам бўлади. Бундай характеристикани тезлик характеристикаси хам дейилади. Нагрузка ўзгариши билан тезлиги ўзгарадиган двигателларниң ташки характеристикасини „катакомб“ дейилади. Бу шундай двигателларниң ўзига хос хусусияти ўзбобланади.

3. *Ростлани характеристикиси*—айланыш тезлиги ва күчланиши ўзгармас бўлганда двигатель үйогиши токининг якорь токига тозликлигини ифодаловчи эгри чизик, яъни $n = \text{const}$, $U = U_{\text{ном}} = \text{const}$ бўлганда $I_y = f(I_a)$ бўлади. Бу характеристика, двигателни шотт ишлашдан ток номинал нагруззакача юқлаганда унинг айланыш тезлигининг ўзгармаслиги учун үйогиши токини камдан ўзгартириб туриш кераклигини кўрсатади.

1. Ўзгармас ток машинасининг тузилиши ва қисмларга ажратишни намунаси билан танишилади.
2. Стенд билан танишиб, машинанинг схемага кирадиган бароидистиллар, ўзлов асбоблари ва б.) ва паспортида берилган маъдумлар билан бирга дафтага ёзилади.
3. 2.50-расмдаги электр схема йигилади.
4. Двигателинг манбага улаб, айланыш йўналиши беглиланади:

 - а) юргизиш реостатининг (ю. р.) холати текширилади (карго);
 - б) занжиринга тўла уланган бўлиши керак;
 - б) үйогиши занжиридаги r_p реостатининг холати текширилади (каршилик $r_p = 0$ бўлиши керак);
 - д) ажраткич P_1 ни улаб двигателга күчланиш берилади.

г) аста-секин 6...8 секунд давомида юргизиш реостатини
каршилиги ноль қийматига камайтиради.

5. Салт ишлеш характеристикаси олинади. Уйғотиш токининг
ўқитувчи томонидан кўрасатилган қийматлари чегарасида уйғотиш
токининг ортиши билан двигатель айланниң тезлигининг камай-
шига ишонч хосил қилинади ва 6...8 та характерири нуқтади
учун олинган ўлчаш мълумотларини 2.28-жадвалга ёзилади.

I_y , тА n , айл/мин							

2.28-жадвал

6. Ташки характеристикиси олинади.

Бунда двигателни салт ишлешдан то номинал нагрузка
ча юклаганда унинг тезлигининг қамайшига ва бу қамайшини
озлигига ишонч хосил қилинади ва 6...8 та иктиёрий таллини
нукталар учун олинган ўлчаш мълумотлари 2.29-жадвалга ёзилади.

2.29-жадвал

I_y , А n , айл/мин							

7. Ростлаш характеристикиси олинади. Нагрузка токининг 00-
валги қимматларрида двигатель тезлигининг ўзгармаслигига учун
(бу микдор ўқитувчи томонидан кўрасатилади) I_y уйғотиш токини
ва у билан боғлиқ магнит оқими Ф ни камайтириши кераклигини
ишонч хосил қилинади ва 6...8 та иктиёрий ташланган нукталар
учун олинган ўлчаш мълумотлари 2.30-жадвалга ёзилади.

2.30-жадвал

Кетма-кет уйғотиши ўзгармас ток двигателининг тузилиши
ва схемасини ўрганиш.

II. Ишни бажаришдан массалади.

1. Кетма-кет уйғотиши ўзгармас ток двигателининг тузилиши
ва схемасини ўрганиш.

2. Двигателни паспортида берилган мълумотлар билан та-
шиш.

3. Двигателни маңбага улаб юргизиши ўрганиш.

4. Двигателниң характеристикаларини олиш, унинг график-
ларни куриш ва анализ қилиш.


5. Двигателниң тезлигини бошкариш ва айланни ўналиши-
ни ўзгартириши (реверслашни) ўрганиш.

III. Ишга оид назарий тушунчалар

Кетма-кет уйғотиши (серверс) ўзгармас ток двигателида уй-
ғотиш чулгами билан якорь чулгами кетма-кет уланган бўлади
(2.51-расм). Шунинг учун уйғотиш токи I_y якорь токи I_a га тенг,
шунинг

$$I_y = I_a = I.$$

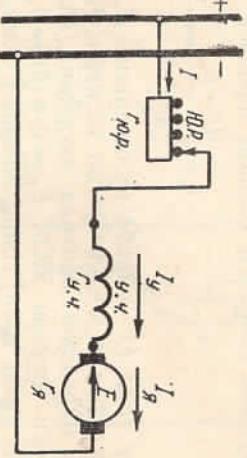Бу двигатель уйғотиш чулгамининг ўрмалар сони
01, кўндалант кесими кат-
то, шунинг учун каршилиги жудо кичик. Масалан, куч-
лишини 220 В, куввати 5 кВт
лии 100 кВт гача бўлган
двигателларнинг параллел
уйғотиш чулгамининг кар-
шилиги 50...300 Ом бўлса,
кетма-кет уйғотиши чул-
гамниң каршилиги тахми-
ни 0,01...0,02 Ом ни таш-
шишади.



2.51-расм.

Ўз-ўзини текшириши учун саволлар

- Параллел уйғотиши ўзгармас ток двигателининг тузилиши (асосий
шисмалари) ва ишлеш принципин баён этини.
- Двигателниң манбага уланини ва юргизиши реостатининг ахамиятини
сўзлаб беринг.
- Двигатели юргизиш пайтида уйғотиш замжиралди иш ростлаш реостати
кодай холати бўлиши керак ва нима учун?
- Двигатель ишлешганда уйғотиш замжиралди иш содир булади?
- Наралея ўйғотишили ўзгармас ток двигателида абсолют „кагтик“ харак-
теристикали тезлик характеристикасини олиш йўлларни билади?
- Двигателниң тезлиги камайшада абсолют тенгламаси генераторининг шундай электр
мувоознат тенгламасидан нима билан фарқ киради?
- Салт ишлеш, ташки ва ростлаш характеристикалари камайшада олинади ва
улирининг анализи.

17. лаборатория иши КЕТМА-КЕТ УЙГОТИШЛИ ЎЗГАРМАС ТОК ДВИГАТЕЛИНИ ТЕКШИРИШ

I. Ишни бажаришдан массалади

1. Кетма-кет уйғотишили ўзгармас ток двигателининг тузилиши
ва схемасини ўрганиш.

2. Двигателни паспортида берилган мълумотлар билан та-
шиш.

3. Двигателни маңбага улаб юргизиши ўрганиш.

4. Двигателниң характеристикаларини олиш, унинг график-
ларни куриш ва анализ қилиш.

5. Двигателниң тезлигини бошкариш ва айланни ўналиши-
ни ўзгартириши (реверслашни) ўрганиш.

Үзгармас ток двигателларининг хусусиятлари ва характеристикалари механик нагрузка үзгарганда магнит оқимининг кандай ёзгаришига кўп жиҳагдан боғлиқ. Ўз навбатида магнит оқими двигателининг уйғотиши усулига хам боғликидир.

Двигателда электромагнит момент якорь токи I_a билан уйғотиши токи хосил килган ($I_a = I_y$) магнит оқими Ф нинг үзаро таъсиридан хосил бўлали, яъни $M = k_m \cdot \Phi \cdot I_a$. Нисбатан оз нагрузкаларда сериесдвигателнинг магнит запажири тўйинмаган бўлали. Бунда магнит оқими якорь токига ($I_a = I_y$) деярли пропорционал хисобланади, яъни $\Phi = k_1 \cdot I_a$ У холла электромагнит момент якорь токининг квадратига пропорционал, яъни

$$M = k_m \cdot k_1 \cdot I_a^2.$$

Аммо якорь токи двигатель ўқидаги нагрузка ёки қаршилик моменти M_k нинг каталиги билан аниқланади.

Двигателнинг магнит занжири тўйина борган сари якорида айтилган пропорционаллик бузилиди ($\Phi = f(I_y) - f(I_a)$ пўлат ўзаккинг магнитланиши эгри чизиги хисобланади).

Бу холла хам якорь токининг ортиши билан электромагнит момент кучли ортади.

Электромагнит моментининг катта бўлиши кетма-кет уйғотишили двигателининг ўзига хос хусусиятларидан бири хисобланади. Бу двигателининг юргизиш вактини камайтириб, оз нагрузкада керакли моменти хосил килишга имкон беради. Шунинг учун буднай двигателлардан асосан электротранспортда (трамвай, троллейбус, метро поездларида, электровозларда), катта кўтарма курilmаларнинг юритмаларида, кранларда ва турли ички ёнув двигателларини юргизиб юборишида (автомашинанинг стартери ва бўшкал) фойдаланади. Булар куввати 3 кВт дан 150 кВт гача бўлиб, айланышлар сони 470 айл/мин дан 1550 айл/мин гача бўлган ДП сериядаги кетма-кет уйғотишли үзгармас ток двигателларидир.

Кирхгофинг иккинчи конунига биноан двигателининг электрмувозанат тенгламаси:

$$U = E_r + I_a \cdot (r_a + r_{y,u}).$$

Будан якордаги токнинг ифодаси куйидаги топилади:

$$I_a = \frac{U - E_r}{r_a + r_{y,u}} = \frac{U - c \cdot n \cdot \Phi}{r_a + r_{y,u}},$$

бу ерда U — манба кучланиши; E_r — якорь айланганида унинг чулғамида хосил бўлган тескари ЭЮК.

Юргизиш пайтида якорнинг айланниш тезлиги $n = 0$ бўлгани учун тескари ЭЮК $E_r = c \cdot n \cdot \Phi = 0$, шу туфайли двигателининг юргизиш токи унинг номинал токидан $10 \dots 25$ марта ортиб кетади. Бундай катта ток двигатель учун хавфли бўлганидан унга йўл кўйиб бўлмайди. Шунинг учун уни камайтириши максадида

двигатель якорига кетма-кет килиб юргизиш реостати $r_{\text{кор}}$ улалади ва двигателнинг токи юргизиш вақтида:

$$I_{\text{кор}} = \frac{U - 0}{r_a + r_{y,u} + r_{\text{кор}}}.$$

Юргизиш реостатининг қаршилиги $r_{\text{кор}}$ шундай танлаб олинади, бунда двигателнинг юргизиш токи номинал кийматидан $1,5 \dots 2$ мартадан ортиб кетмаслиги керак.

Двигателнинг тезлиги орта борган сари тескари ЭЮК нинг киймати орта бориб, якорь токи камая боради. Шу билан биргаликда юргизиш реостатининг қаршилигини нолгача бир тескари юргизиб, охири қаршилик занжирдан тўла чиқарилади. Бунда якорлаги ток ўзининг двигатель ўқидаги нагруззага, яъни

қаршилик моментига мос кийматига эришади, яъни

$$I_a = \frac{U - E_r}{r_a + r_{y,u}}.$$

Каршилик моменти сифатида электромагнит тормоз ёки бирон шугуракага ишлатётган генератор бўлиши мумкин. Якорь токининг формуласидан двигателнинг айланниш тезлигини ифодаловчи формуласи олиш мумкин, яъни

$$n = \frac{U - I_a(r_a + r_{y,u})}{c \cdot \Phi},$$

бу ерда c — машинанинг конструктив доимийси; Φ — уйғотиши тоғи $I_y = I_a$ хосил килган магнит оқими.

Кетма-кет уйғотишли үзгармас ток двигателининг ўзига хос хусусиятларидан бири, уни салт ишлатиб бўлмайди. Чунки двигатель салт ишлаганда ёки оз нагрузка билан ишлаганда якорь токи ва магнит оқими хам оз бўлиб (чунки $I_y = I_a$) двигателнинг тезлиги кескин ортиб кетади ($M = M_k \rightarrow 0$; $I_a \rightarrow 0$; $\Phi \rightarrow 0$; $n \rightarrow \infty$). Қундай холат двигатель учун хавфли бўлиб, якорининг механик мустахкамлигига зарар етказиши мумкин. Шунинг учун буднай двигателни ўқидаги нагрузкаси номиналидан 25% дан кам бўлганингатина юргизиш тавсия этилади. Шунингдек, буднай двигательни ремень оркали нагрузка билан улаш хам ишлаб хисобланади. Демак, юргизка биринчирилиши «Читик» механикавий бўлиши керак.

Кетма-кет уйғотишли двигателининг тезлигини росташни уйғотиши токини олини магнит оқими Φ ни бўйичи якорда берилаетган кучлиши ўзарттиш билан ожарниш мумкин (2,52-расм, 2.52-расм).

Биринчи холда уйғотиши чүлғами ростловчи реостат r_p билдиштапланады (2.52-расм, а). У холда уйғотиши чүлғамидағи ток вакарта магнит оқими камайыб, двигательниң тезлиги ортады.

Якорга берилетгандан күчланиши пасайтириши учун у билдиштапланады (б). Реостатда манба күчланишининг бир кисми пасайтириши реостатда бефойда сарф бўлгани учун бу усул тежамли ҳисобланмайди. Трамвайларда, электровозларда кўпинча 2...4 тағачи двигатель ишлатилиди. Кичик тезликларда бу двигателлар кетек мақет, катта тезликларда эса параллел уланади.

Двигателниң алланиши йўналишини ўзгартириш (реверслаш) учун уйғотиши чулғамларига ёки якорга келаётган симларини ўринларини алмаштириш кифоя. Агар манбалдан келаётган симларининг ўринларини алмаштирасак, двигателниң алланиши йўналиши ўзгармайди.

Двигателниң хусусиятиларини аниклаш учун унинг кўйидаги характеристикалари олинали.

1. Таини ёки тезлик характеристикаси — манба күчланиши ўзгармас бўлгандан двигатель алланиши тезлигининг якоръ токига боғликлигини кўрсатади, яъни $U = \text{const}$ бўлгандан $n = f(I_A)$.

Двигателниң нагрузкаси ортади (чунки якоръ токи ортади). Магнит ва магнит оқими ортади (чунки якоръ токи ортади). Магнит оқимининг ортиши двигатель тезлигининг янада камайишга сабаб бўлади. Шунинг учун бу характеристика параллел уйғотиши дигиталниң характеристикасига караганда бирмунча „юмшок“ хисобланади.

Двигателниң тезлик характеристикасини нагрузка 0,25 Рном дан боршаб олиш керак.

2. Двигателниш иш характеристикалари — манба күчланиши ўзгармас бўлгандан двигательниң аллантурувчи моменти вадойдади иш коефициентининг якоръ токига боғликлигини кўрсатади, яъни $U = \text{const}$ бўлгандан $M = f(I_A)$ ва $\eta = f(I_A)$.

3. Двигателниш роствалик характеристикаси — r_p ва r_y ўзгарувчан бўлгандан двигатель алланиши тезлигининг якоръ токига боғликлигини кўрсатади, яъни $r_y = \text{var}$ ва $r_p = \text{var}$ бўлгандади.


$$n = f(I_A).$$

III. Ишни бажариш тартиби

1. Кетма-кет уйғотиши ўзгармас ток двигательниң тузилиши ва ишлаш принципи билан, шунингдек қисмларга ажратилди намунаси билан танишилди.

2. Стенд билан танишиб, двигательниң схемага кирадиган қисмлари ва ўлчов асборларини аниклаш хамда двигательниң паспортидаги мальумотлар билан танишиб уларни хисоботга ёзиб кўйилди.

3. 2.53-расмдаги электр схема йигилади.

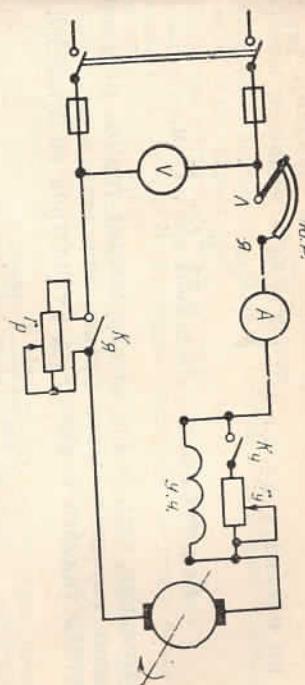

2.53-расм.

4. Юргизип реостатининг каршилиги занжирга тўла уланган холда двигателни юргизиш. Алланиши йўналишини билдиштапланади.

5. Двигателни реверслашни бажарив, сўнгра бошланғич йулишига келтириб кўйилади.

6. Двигателин авваллан $0.25 P_{\text{ном}}$ нагрузка билан юклаб (амперметр бўйича текширилади), унинг тезлик ва иш характеристикаларини олиш. Ўлчалдан олинган мальумотлар 2.31-жадвалдаги ёзилади.

Двигателниң нагрузкаси генератор бўлгандан жадвалдаги баризи катталиклар кўйидаги хисобланади:

$$P_{\text{ген}} = U_{\text{ген}} \cdot I_{\text{ген}}, \quad P_{\text{1 иш}} = U_{\text{1 иш}} \cdot I;$$

2.31-жадвал

Ўчишлар		Хисоблашлар				
		Двигатель		Генератор		
$U_{\text{дв}}$	I_A	n	U_r	I_r	$P_{\text{ген}}$	$P_{\text{1 иш}}$
В	А	анлаштириш	В	А	В m	В m

1	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—

169

$\eta_{\text{ген}} = \eta_{\text{дв}}$ деб кабул қилсак (хакикатан ҳам шундай), $\eta_{\text{агр}} = \eta^3 = \frac{\rho_{\text{ген}}}{\rho_{1, \text{дв}}} \text{ ни оламиз, у холда } \eta = \sqrt{\frac{\rho_{\text{ген}}}{\rho_{1, \text{дв}}}}.$

$$P_2, \text{дв} = P_1, \text{дв} \cdot \eta; \quad M = 9,55 \frac{P_2, \text{дв}}{n}, \text{ Н.м.}$$

Двигателлинг нагрузкасы электромагнит тормоз бўлганда ўғадаги момент тормоз шкаласи бўйича аниқланади.

Двигатель ўқидаги кувват $P_{2, \text{дв}}$ куйидагица аниқланади:

$$P_{2, \text{дв}} = \frac{M \cdot n}{9,55}, \text{ Вт.}$$

Двигателинг ФИК эса $\eta = \frac{P_{2, \text{дв}}}{P_{1, \text{дв}}}$.

7. Двигателинг тезлигини ростлаш (реостатли) характеристикинга олинади. Бунинг учун двигательни уйғотили чулгамлии шунгловчи каршилик r_k ни зангирига тула улаб, калит K_y ни улаймиз. Нагрузкани $0,25 P_{\text{ном}}$ дан $P_{\text{ном}}$ қача ошириб, $5 \div 6$ та иккитеёрий нукталар улун ўлчаш мълумотлари олинади. Каршилик r_k ни камайтириб ўлчашлар тақорланади. Ўлчашдан олинган мълумотлар 2.32-жадвалга ёзилади.
Калигар K_y ва K_u ни ажратиб, якорга қўшимча каршилик r_p ни улаб, авалги кийматларда $5 - 6$ та иккитеёрий нукталар билан ўлчаш мълумотлари олинади.

2.32-жадвал

	I_a	A						
r_k	n_1	айл мин						
r_k	n_2	айл мин						
r_p	n_3	айл мин						

8. Битта графикда двигателинг тезлик (табии та реостатли) характеристикаларини курилади.

9. Башка графикда двигателинг ишчи характеристикалари $n, M, \eta = f(I_a)$ курилади.

10. Иш бўйича холоса берилади.

а) кетма-кет ўйғотишли ўзгармас ток двигатели ҳакида характеристика бериш;

б) двигателни тезлигини ростлаш усувлари ҳакида мълумот бериш;
в) двигателнинг кўлланиши соҳалари ҳакида мълумот бериш.

Ўз-ўзини текшириш учун саволлар

1. Кетма-кет ўйғотишли двигатель шунгли двигателдан конструктив жиёндан нима билан фарқланади?
2. Двигатель маъбода қандай уланади?
3. Двигателинг араланиши қандай ўзгартирилади?
4. Нима учун кетма-кет ўйғотишли двигателни нагрузка билан тасма орнли бирюстририб бўлмайди?

5. Нима учун двигателинг тезлик характеристикаси "юншок" хисобланади?

6. Двигателинг айтгантиручи моменти якорь токи билан қандай боғланади?

7. Кайси двигателда (шунгли ёки серисе) $M > M_{\text{ном}}$ га эришини учун ток єршича кичик нагрузка бўлади?

8. Нима учун юргизиш шароити оғир бўлган юритмаларда (электрограммниоруда ва кўтарма курилмаларда) кетма-кет ўйғотишли двигателинг кўллани ўчирихи жисобланади?

9. Шунгли ёки серисе двигателинг қайси биридан автомобиль старгари ўчири фойдаланилади ва нима учун?

10. Сериссли двигателинг тезлигини қандай ростлаш мүмкин?

18-лаборатория иши

УЧ ФАЗАЛИ ҚИСКА ТУТАШТИРИЛГАН РОТОРЛИ АСИНХРОН ДВИГАТЕЛНИНГ ИШ РЕЖИМИНИ ТЕКШИРИШ

1. Ишни бажаришдан максад

1. Уч фазали қиска туташтирилган роторли асинхрон двигательнинг тузилиши ва ишлаш принципи билан танишиш.

2. Двигателинг манбага уланадиган электр схемаси билан бирографсили танишиш.

3. Двигателинг ўзига хос ҳусусиятлари билан танишиш, характеристикаларини олиш, уларни куриш ва анализ килиш.

4. Двигателинг манбага уланадиган ўрганиши.

5. Юргизиш токининг катта бўлиб, юргизиш моментининг киничик бўлиши сабабларини ўрганиш.

II. Ишга оид назарий тушунчалар

Асинхрон машиналар саноатда асосан двигатель тарзидан кўлланади. У кўзгалмас статор ва харакатланувчи ротордан иборат бўлиб, хаволи кичик тиркип билан ажратлиб туради. Статор чулчими уч фазали бўлиб, тармок кучланишига қараб юлдуз ёки чубурчак схемада уланиши мумкин. Роторнинг чулгами унинг узамиарига (конуссимон арикчалар) суюк ҳолда кўйилган алюминий стерженлардан иборат бўлиб, бу стерженларнинг иккичи томонидан алломиний гардиш билан қиска туташтирилган. Двигателинг номи ҳам шундан келиб чиқкан.

Асинхрон двигателинг ишлаши айланувчи магнит майдони колисасига асосланади. Асинхрон двигателинг статор чулгамлагди оркали уч фазали ўзгарувчан ток ўтганда айланувчи магнит майдони хосил бўлади. Бу айланувчан магнит майдонининг айланыш частотаси (тезлиги) f га

ва уч фазали статор чулгами хосил қилган жуфт күтблар сони
р га боғлиқ

$$n_0 = \frac{60 \cdot f_1}{p} = \frac{60 \cdot 50}{1} = 3000 \text{ айл/мин}$$

БУ ЕРДА $f_1 = 50 \text{ Гц}$, $p = 1$.

Айланувчан магнит майдонининг тезлигини (ёки асинхрон дин-
гателлинг синхрон тезлиги хам дейілади) статор чулгамлари ва
жуфт күтблары сонига боғлиқтеги жадвал күрнишида берілі
мүмкін.

m — чулгамлар сони	3	6	9	12	15	18
ρ — жуфт күтблар сони	1	2	3	4	5	6
n_0 — айл/мин	3000	1500	1000	750	600	500

Синхрон тезлик билан айланыстаған айланувчан магнит майдони статор ва ротор чулгамларининг ўрамларини кесиб ўтиб, улаarda тегишича ўзиндукация ва ўзарондукция ЭОК ларини индукциялайди. БУ ЭОК ларнинг тасырында тезлиги күйматлары: статорнинг фаза чулгамиша $E_1 = 4,44 k_1 \cdot f_1 \cdot w_1 \cdot \Phi$; роторнинг фаза чулгамида $E_2 = 4,44 k_2 \cdot f_2 \cdot w_2 \cdot \Phi$,

БУ ЕРДА w_1 ва w_2 — статор ва роторнинг чулгам коэффициенти хасобанды, k_1 ва k_2 — статор ва роторнда якин булады. Айланувчан, күймати бирга якин булады. Ротор чулгамлары конструктив киска туташғанлығы учун үндеме I_2 тасыридан ротор токи I_2 ўта болалайди. Айланувчан магнит майдонининг ротор токи билан ўзаро тасыридан хосиен бўлгандар электромагнит айлантирувчи момент роторни айланувчан магнит майдони йўналишда Харакатланишига Мажбур этади. Асинхрон двигатель роторнинг айланыш тезлигиге n айланувчан магнит майдонининг тезлигиге n_0 дан доимо кичик (акс холда роторда ЭОК индукцияламайди). Буни асинхрон двигателнинг сирпаниши дейилади, у куйидаги формула бўйича аниқланади:

$$S = \frac{n_0 - n}{n_0}.$$

Двигателин бозлағыч юргизиш пайтида (ўзининг тинч инерцииси бўйича ротор 1...2 секунд, характеризуясь туради) $n = 0$, $S = 1$ булади. Двигатель салт ишлаганда роторнинг тезлиги айланувчан магнит майдонининг айланыш тезлигига деярли якин бўлиб, сирпаниш хам нолга якин булади. Номинал нағрузка билан ишләтган асинхрон двигателларнинг поминал сирпаниши з...5% ни (ёки 0,03..., 0,05) ташкил этади. Двигательнинг куввати орган сары сирпанишининг күймати орта боради. Ротор токининг частотаси сирпаниш тезлиги $n_S = n_0 - n$ га боғлиқ бўлиб, $f_2 = f_1 \cdot S$. У холда айланашкан ротордаги ЭОК $E_{2S} = E_2 \cdot S$ дингатель юргизилаётган пайтдаги ЭОК нинг з...5% ини ташкил этади.

ЭОК E_2 тасыридан роторда хосил бўлган ток Ом конунига бийотан:

$$I_2 = \frac{E_{2S}}{\sqrt{r_2^2 + X_{2S}^2}} = \sqrt{\frac{E_2 \cdot S}{r_2^2 + x_2^2 \cdot S^2}},$$

БУ ЕРДА r_2 — ротор занжирининг актив каршилиги, Ом; x_{2S} — ротор занжирининг индуктив каршилиги, Ом;

$$x_{2S} = \omega_2 L_2 = 2\pi f_1 L_2 \cdot S = x_2 \cdot S.$$

Ифодалардан кўринадики двигателини бошланғич юргизиш пайтида роторнинг тезлиги $n=0$ бўлиб, сирпаниши $S=1$ бўлган тоғирлаби ток частотаси, ЭОК ва ротор токи ўзларининг макомат күйматларига эришади. Ротор айланা бошлаб, тезлиги ортган сари бу катталлар камай боради ва нағрузка номинала ётганда улар ўз номинал күйматларига эришади.

Киска туташған роторли асинхрон двигательларда юргизиш токи номинал токдан 5...7 марта катта бўлади. Бундай катта призиш токи тармок кучланишини пасайшига сабаб бўлади.

Шунинг учун катта кувватли киска туташған роторли асинхрон двигателини юргизиш пайтида юргизиш токини камайтириб, тармок кучланишини кескин ўзгаришини (пасайшини) камайтириб, бурчак "дан „юлдуз" га ўтикашиб юргизиш схемалари мавжуд. Бурчак ва ўтара кувватли двигателларни электр тармогига бевоси, то улаб юргизилади.

Двигателининг айланыш йўналишини ўзгартариши учун айланувчан магнит майдонининг айланыш йўналишини ўзгартариши нерик. Бунинг учун статорнинг уча фаза симларидан истаган жекенасининг манбага уланадиган ўринларини алмаштириши кифоя. Роторда хосил бўлган электромагнит момент магнит оқими фи ротор токи I_2 орқали аниқланади:

$$M = c_m \cdot \Phi \cdot I_2 \cdot \cos \phi,$$

БУ ЕРДА c_m — двигательнинг конструктив доимиёси; $I_{20} = I_2 \times \cos \phi$ — ротор токининг актив ташкил этувчиши; $\cos \phi$ — ротор токининг ток орасидаги силжиш бурчаги. Агар $\cos \phi = \frac{V \sqrt{r_2^2 + x_2^2}}{r_2}$ эканлигини ва магнит оқими Φ нинг күйматини ишлордаги ЭОК ифодасидан ва ротор токини хисобга олсак, матбуум ўзгартишлардан сўнг электромагнит айлантирувчи моментнинг манба кучланишининг ўзгаришига ўта сеизирлигини ифодалючи натижавий формуулани олиш мүмкін, яъни

$$M = c \cdot U_1^2 \cdot \frac{r_2 \cdot S}{r_2^2 + x_2^2 \cdot S^2}.$$

Шунинг учун двигателни ишлатиш манба кучланишининг ўзарувчанинг ташкил $\pm 5\%$ ни ташкил этганда рухсат этилиши мумкин. Салоат куввати 0,6 кВт дан 1000 кВт гача бўлган А2 ва А02 (АО/12) тиридаги ягона серияли киска туташган роторли асинхрон диногателларни ишлаб чиқарган.

1975 йилдан бошлаб куввати 0,06 кВт дан то 400 кВт гача бўлиб

гап янги 4А (4АН) серияли уч фазали киска туташган роторли асинхрон двигателлар кўллана бошланди.

Асинхрон двигательни шиҳарнига сизнишинини U_1 ва частотаси f_1 , ўзармас бўлганда двигателниг айланниши тезлиги n , сирпаниши S , айлантируви моменти M , ФИК-чи, кувват коэффициенти $\cos \varphi$ ва статор токи I_1 ларнинг движитель ўқидаги фойдалари кувват P_2 га боғликлигини ифодаловчи этири чизиклардан иборат.

1. Двигатель айланниши тезлигининг фойдалари кувватга боғликлиги характеристикиси $n = f(P_2)$ ёки $s = f(P_2)$. Асинхрон двигатель салт ишлашдан то номинал нагрузкага юқланганда тезлиги жуда оз ўзгаради. Шунинг учун бу двигателни тезлик характеристикиси „катик“ хисобланган двигателлар тоифасида критиш мумкин.

Сирпаниш формуласидан двигателниг айланниши тезлигини аникловчи ифодани ёзиш мумкин, яъни $n = n_0(1-s) = \frac{60f_1}{P}(1-s)$.

Демак, двигателниг тезлигини жуфт кутблар сонини ва маённинг частотасини ўзгартириб бошвариш мумкин. Жуфт кутблар сони ўзгартирилиб бошварилганда двигателниг тезлики погонили ўзгаради. Саноат вентилияторларниг ва метални кайта шиловчи станокларниг юритмалари учун икки ва уч погонални њини кўп тезликини двигателларни ишлаб чиқаради.

Двигателниг тезлигини частотавий бўшвариш усули уни бир текис ва кенг доирада ўзгартириши имконини беради. Аммо бу усул маҳсус частота ўзгартириш курилмани талаб этади.

2. Айлантируви моментиниң фойдалари кувват боғликларни ўқидаги формула бўйича хисоблаш мумкин:

$$M = 975 \frac{P_2}{n} (\text{кГм}) = 9550 \frac{P_2}{n} (\text{Нм}),$$

бу ерда P_2 —двигатель ўқидаги фойдалари кувват (кВт). З. Двигатель ФИК нинг фойдалари кувватга боғликлиги характеристикиси $\eta = f(P_2)$.

Асинхрон двигательниг ФИК куийдагича аникланади:

$$\eta = \frac{P_1}{P_2} = \frac{P_1}{P_1 + \sum \Delta P},$$

бу ерда $\sum \Delta P$ —двигателдаги барча кувват истрофарчилларининг йиғиндиши.

$$\sum \Delta P = \Delta P_{\text{чул}} + \Delta P_{\text{чул}} + \Delta P_{\text{н}} + \Delta P_{\text{мех}},$$

бу ерда $\Delta P_{\text{чул}}$, $\Delta P_{\text{чул}}$ — статор ва ротор чулгамларниг кизишиш сарф бўлган кувват истрофарчилларни. Нагрузкага боғлик олганидан ўзарувчани хисобланади. $\Delta P_{\text{н}}$, $\Delta P_{\text{мех}}$ — статорниг пўлт ўзагидаги ва механик кувват истрофарчилларни. Бу истрофарчиллар нагрузкага боғлик бўлмай доимий хисобланади (ротаторниг пўлт ўзагидаги кувват истрофи одатда хисобга олинади).

Асинхрон двигателларниг ФИК хам юкори бўлади. Нагрузкавуви катта двигателларниг ФИК хам юкори бўлади. Нагрузкавуви 0,3 дан то 1,2 $P_{\text{ном}}$ гача бўлганда двигателниг ФИК кам ўзгаради. Бу энергетик нуктаи назардан кулај хисобланади. Мазкур лаборатория ишида ФИК куийдагича аникланади:

$$\eta_{\text{нв}} = \frac{P_2}{P_1} \cdot 100\%.$$

4. Кувват коэффициентининг фойдалари кувватга боғликлиги характеристикиси $\cos \varphi = f(P_2)$. Асинхрон двигатель манбаландастурмал қилаётган энергиясини факат фойдалари меканик ишга ва чулгамларниг кизишига сарфлашади, шунингдек, унинг бир кисми машинанинг магнит майдонида даврий равишда тўплайди:

$$\cos \varphi = \frac{P_1}{S_1} = \frac{P_1}{V P_1^2 + Q_1^2} = \frac{1}{V 1 + (Q_1/P_1)^2},$$

Мазкур лаборатория ишида двигателниг кувват коэффициенти ўзлов асбобларининг кўрсатилиши бўйича аникланади:

$$\cos \varphi = \frac{P_1}{3 \cdot U_{\Phi} \cdot I_{\Phi}}.$$

Двигатель салт ишлаганда унинг кувват коэффициенти $\cos \varphi = 0,08 \dots 0,015$ бўлиб, номинал нагрузка билан ишлагандада эса $\cos \varphi = 0,75 \dots 0,95$ бўлади. Нагрузка кўпайиши билан актив кувват орта боради. Реактив кувват эса ўзармайди, чунки манбада кувват орта боради. Аммо бу ўзармас амплитудасида магнит оқими хам, би кучланишининг ўзармас бўлади. Нисбат $\frac{Q_1}{P_1}$ двигателниг юкланишига боғлик ўзармас бўлади. Нисбат $\frac{Q_1}{P_1}$ демак, асинхрон двигательниг кувват коэффициенти юкори бўйичи учун унинг тўла юкланиши муҳим ахамиятга эга.

5. Статор токининг фойдалари кувватга боғликлиги характеристикиси $I_1 = f(P_2)$.

Двигательниг пўлт ўзагида (магнит занжирда) жавоий тиршлар бўлгани учун, статор токининг мальум кисми реактив ток ташкил этувчисидан иборат. Двигатель салт ишлагандада статор токи номинал токининг $0,25 \dots 0,4$ кисмини ташкил этади. Мазкур лаборатория ишида двигателниг нагрузкаси килиб параллел уйготишли ўзармас ток генератори олинган. Генераторниг ФИК характеристикиси $\eta_{\text{ген}} = f(P_{\text{ген}})$ бўлиб, бунинг ёрда ишида двигателниг ўқидаги фойдалари кувват $P_2 = \frac{P_{\text{ген}}}{\eta_{\text{ген}}}$ аникланади.

III. Ишни бажарын тартиби

2.33- жадвал


1. Уч фазали қиска туташтан роторли асинхрон двигателиниң түзилиши ва кисмларга ажратылған намушаси билан тапшыншы.

2. Стенд билан танишиб, двигатель генераторнинг схемасын кирадыган барча кисмлари билан танишиш. Машинаниң паспортила берилген мәлдемелер билан танишиб, уларни дафтарда ёзиб күйшіл, стендинг схемаси 2.54-расмда күрсатылған.

3. Ажраткич P_2 -ни улаб ўлчов асабларини двигательдин юргишиң токидан вактинча муҳофаза қыламыз.

4. Генераторнинг нағрузасын үләнмаган холда (ажраткич P_2 -нди үзилған), двигательни ажраткич P_1 -нди ёрдамыла маңбага улаб орындаш. Амперметр юргизиш токининг тасымалдан муҳофаза килингандан бўлса ҳам барибир двигателни юргизиш пайтида амперметр стрекасининг оғишига эътибор беринг. Двигатель юргизиш юборириландан 5...6 секунд ўтгандан сўнг, ажраткич P_2 -ни улаб генераторнинг шу билан биргаликда двигательнинг нағрузасини бир текис ортира борилади. 6...7 та иктиёрий нуктадар учун ўлчашларни бажариш лозим. Ўлчашдан олинган мәлдемелар 2.33-жадвалга ёзилади.

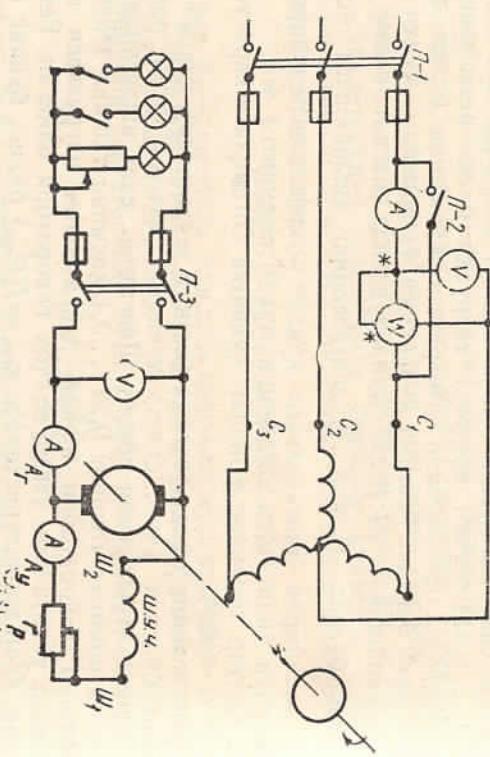5. Ўлчаш ва ҳисоблаш натижалари 5-йича битта координатада двигателининг иш характеристикалари курилади. Двигателининг айланышлар сони тахогенератор ёрдамида ўлчанаиди.



Ўлчашлар						Ҳисоблашлар						
Генератор			Двигатель			$\rho_{\text{ген}}$	$\rho_{\text{дв}}$	$P_{2\text{дв}}$	M	$\eta_{\text{дв}}$	S	соғ
I_y	U_T	U_Φ	I_Φ	P_Φ	n							
A	A	B	B	A	B	$\frac{\text{ам}}{\text{мин}}$	Вт	Вт	Н м	%	%	-

6. Двигателга уч фазали автотрансформатор ёки реостат ёрнида пасайтирилган күчланини бериб, яъни ажраткич P_1 -ни боска ҳолатта ўтказиб 4-пунктдаги ўлчашларни такрорлаб, олинган мәлдемелар 2.34-жадвалга ёзилади.

2.34- жадвал

Ўлчашлар						Ҳисоблашлар						
Генератор			Двигатель			$\rho_{\text{ген}}$	$\eta_{\text{ген}}$	$P_{2\text{дв}}$	M	S		
I_y	U_T	U_Φ	I_Φ	P_Φ	n							
A	A	B	B	A	B	$\frac{\text{ам}}{\text{мин}}$	Вт	Вт	Н м	%	%	


7. 2. 34-жадвалдаги маълумотлар бўйича двигателга пасайтирилгандаи мөханик характеристики (2. 33-жадвалдаги маълумотлар бўйича) кучланиши бериландаги (2. 33-жадвалдаги маълумотлар бўйича) мөханик характеристикини берилади.

8. Иш бўйича хулоса берилади:
 - a) двигатель тезлигининг ўзагариши жакида;
 - b) манба кучланишининг тасири жакида;
 - c) кувват коэффициенти соғр нинг двигателнинг юкланишига бояглики жакида.
9. Киска туташган роторли асинхрон двигательнинг афа залиги ва камчиликлари жакида.

Ўз-ўзини текшириш учун саволлар

1. Уч фазали киска туташган роторли асинхрон двигателнинг тузилиши ишланиши принципни баён этинг.
2. Асинхрон двигатель деб қандай двигателга айтилади? Роторнинг суперпозиции нима?
3. Асинхрон двигателнинг айлантирувчи моменти қандай каттаникларга боягли?
4. Йоргизиш токининг катта бўлиб, юргизиш моментининг кичик бўлишини тушуни прио беринг.
5. Асинхрон двигателларнинг тезликарни бошқаришининг қандай усулни бор?
6. Нима учун киска туташтирилган роторли асинхрон двигателнинг тезлигини бошқариши қилин.
7. Двигателни реверслари қандай бажарилади?
8. Нима учун двигателнинг кувват коэффициенти соғр унинг ўқилаги мөханик нагрузкага боягли?
9. Статор чулгамларини юлдуз ёки уибурчак схемада улаш қандай таради?

2.5-расм.

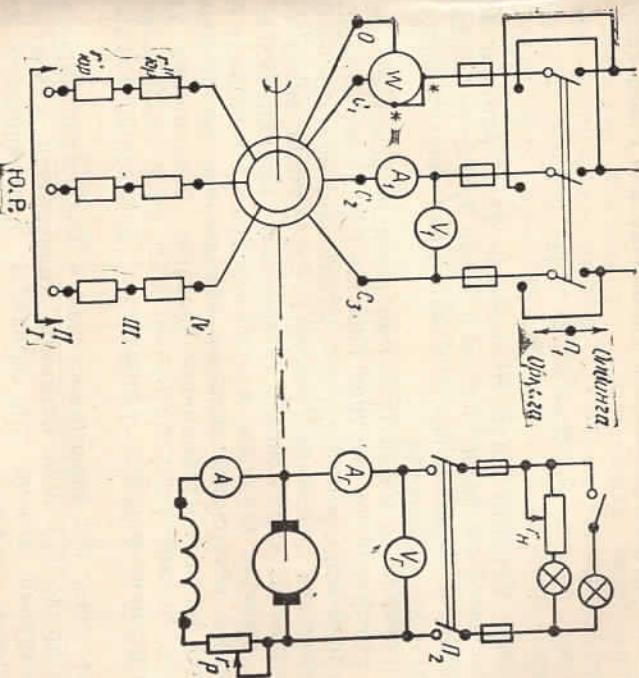

Килади. Фазали ротор калинлиги 0,35...0,5 мм бўлган электротехник пулат тунука (пластинка) лардан штампланиб йигилган цилиндрдан иборат. Статордаги каби роторнинг ҳам пазларига уч фазали чулғам жойлаштирилган. Ротор чулғамлари юлдуз схемада уланади. Хар бир фазанинг бosh учлари ўқдан изоляция килинган учга мис контакт ҳалкаларга бириктирилган. Мис ҳалкалар чуткалар оркали уч фазали юргизиш реостати билан бирюстиктирилган (2.55-расм). Йоргизиш реостатининг вазифаси биринчидан юргизиш токини $I_{\text{io}} = (2,5 \div 3,5) I_{\text{ном}}$ гача камайтириш (киска туташган роторли асинхрон двигателларда эса $I_{\text{io}} = (5 \div 7) I_{\text{ном}}$ эди). Йоргизиш пайтида ротордаги ток:

$$I_2 = \frac{E_2 \cdot S}{\sqrt{(r_2 + r_{\text{кор}})^2 + x_2^2} \cdot S^2}$$

бўлиб юргизиш қаршилиги билан чекланган.

Иккинчидан юргизиш реостатининг вазифаси юргизиш моментаи максимумга ошириш, чунки $\cos\phi_2$ ва ротордаги актив ток ортади, яъни

$$\cos\phi_2' = \frac{r_2 + r_{\text{кор}}}{\sqrt{(r_2 + r_{\text{кор}})^2 + x_2^2} \cdot S^2}; M = c_u \cdot \Phi \cdot I_2' \cdot \cos\phi_2'$$

- Асинхрон двигателнинг ишлаш принципи 18-лаборатория ишида баён этилан. Фаза роторли асинхрон двигатель киска туташтирилган роторли двигателдан роторининг тузилиши билан фарқ

Юкоридаги барча ифодаларда сирланиш $S = 1$ деб қабул килинади.

$$S = \frac{r_2 + r_{\text{кор}}}{x_2} = 1.$$

Оргизиш моменти катта бўлганидан фаза роторли асинхрон двигателънага бўлганинг керак бўлган (марказдан кочиб оласлар, компрессорлар, лифтлар, кран двигателлари ва ёз.) меканизмларда қўйланади.

Фаза роторли ва киска туташган роторли асинхрон двигателънинг роторлари иш вактида берк контур хосил киради. Фактически роторли асинхрон двигателънинг чулғами билан кетма-кет кўшимча кардиллик (реостат) улаб, унинг актив (эҳтиёж бўйса индуктив) кардилитини ўзгартириш туташган роторли асинхрон двигателъда бундай имконият йўқ.

Двигатель роторининг айланниш йўналишини ўзгартириш айланувчан магнит майдонининг айланниш йўналишини ўзгартириш керак. Бунинг учун статорининг учга фаза симмаридан истиган иккитасининг манбага уланадиган ўринларини алмаштириш кифоя.

Двигателнинг иш характеристикаси — манба кучланиши ва час-тотаси ўзгармас бўлгандан истельмол килянаётган кувват P_1 , ток I_1 , айлантирувчи момент M , сирпаниш S , айланнилар сони n , фикс η , кувват коэффициенти $\cos \varphi$ нинг двигатель ўқидаги фойдадали кувват P_2 га боғликлигини ифодаловчи эгри чизиклардан иборат, яъни:

$$P_1 = \text{const}, \quad f = \text{const}$$

Двигателга нагрузъка сифатида двигатель ўқи билан механик болангандан параллел уйғотили ўзгармас ток генераторидан фойдалашнилади. Генераторнинг нагрузъасини ўзгартириш нагрузъка каршилиги $r_{\text{г}}$ микдорини, шунингдек, генераторнинг уйғотиш занжиридаги уйғотиш реостати ёрдамида уйғотиш токини ўзгартириш билан бажарилади.

Генераторнинг фикс характеристикиси $\eta_{\text{ген}} = f(P_{\text{ген}})$ дан движателнинг ўқидаги фойдали кувват P_2 (бу генераторнинг истельмол қиладиган куввати $P_{\text{ген}}$ га тенг) аниқланади:

$$P_2 = P_{\text{ген}} = \frac{P_{\text{ген}}}{\eta_{\text{ген}}} = \frac{U_{\text{т}} \cdot I_{\text{т}}}{\eta_{\text{ген}}}.$$

III. Иши бажариш тартиби

1. Фаза роторли асинхрон двигателнинг тузилиши ва ишланиши принципи билан, шунингдек, кисмларга ажратилган намунаси билан танишади.

2. Стенд билан танишиб, двигатель—генераторнинг схемасига кирадиган барча кисмлари ва ўлчов асбобларини аниқлаш хамда агрегатнинг паспортидаги мальумотлар билан танишиб, уларни хисоботга ёзиб кўйилади.

3. 2. 55-расмдаги электр схема йигилади.

n	A	Учгарчалар		Хисобланалар						
		Bm	мм мин	B	A	Bm	Bm	N м	%	-

Идавалдаги айрим катталиклар кўйидагича аниқланади:
 $I_{\text{ген}} = U_{\text{т}} \cdot I_{\text{т}} / r_{\text{т}}$ — генераторнинг куввати, Вт;
 $P_{\text{т}} = \frac{P_{\text{т}}}{\eta_{\text{т}}}$ — боғланиш $\eta_{\text{т}} = f(P_{\text{т}})$ нинг графигидан аниқланадиган двигатель ўқидаги кувват, Вт;

 $P_1 = 3P_{\text{т}} -$ манбадан истельмол килинадиган уч фазали кувват, Вт;
 $M = 9,55 \frac{P_2}{n}, \quad \text{Н}\cdot\text{м агар } P_2 \text{ Вт да бўлса};$
 $\eta = \frac{P_2}{P_1} \cdot 100\%; \quad \cos \varphi = \frac{P_1}{\sqrt{3}U_{\text{т}}I_{\text{т}}}; \quad S = \frac{n_0 - n}{n_0} \cdot 100\%.$

6. Ротор занжиридаги юргизиш (реостат) кардилиги $r_{\text{кор}}$ нинг турли кийматларидаги двигателнинг сунъий (реостат) $n = f(M)$ характеристикалари олинади.

Двигатель механик характеристикасининг иш кисми сирпаниши $n = 0$ дан $S < S_{\text{кор}}$ гача бўлган оралидаги этири чизик хисобланади. Этири чизикнинг бу кисми учун боғланиш $M = f(S)$ чизиклиги.

Асинхрон двигателнинг табиий ва сунъий характеристикалари ўчири куйидаги ифодалар умумий хисобланади:

$$M = cU_{\text{т}}^2 \cdot \frac{r_2}{(r_2 + r_{\text{кор}})^2 + X_{2S}^2} \cdot S; \quad n = n_0 \left(1 - \frac{1}{C_1} \cdot \frac{r_2 + r_{\text{кор}}}{r_2} M \right).$$

Механик характеристики

Сини куриш учун битта чизмалы түзилиши ва ишлап принципини нуктасининг бўлиши ишбори Иккинчи нукта движаганинг синхрон тезлигига турди. Ротор занжиридаги коршиликлар катта бўлгани сунъий характеристистика бир мунча юмшок бўлади. Характеристикаларни олиши учун юргизиш реостатини кузватни борада сакланган керак. Ўлчашдан олинган мавзумотлар 2.36-жадидага ёзилади.

Юргизиш реостатининг ростлаш погонлари	Ўлчашлар			Хисобалашлар		
	$U_{\text{ген}}$	$I_{\text{ген}}$	n	$P_{\text{ген}}$	P_s	M
B	A	амп мин	амп мин	Вт	Вт	Н.м
II						
III						
IV						

Татилинг турли холатларда двигатель ўқидаги кувватни борада сакланган керак. Ўлчашдан олинган мавзумотлар 2.36-жадидага ёзилади.

2.36-жадидага


УЧ ФАЗАЛИ СИНХРОН ГЕНЕРАТОРНИНГ ИШЛАШ РЕЖИМИНИ ТЕКШИРИШ

I. Ишни бажаришдан мақсад

1. Уч фазали синхрон генераторнинг тузилишини, ишлаш принципини ва схемасини ўрганиши.
2. Алоҳида истеъмолчига ишлётган синхрон генераторнинг характеристикаларини олиш ва куриш.
3. Синхрон генераторни параллел ишлатиш учун тармокка ўюнини ўрганиши.
4. Генераторни электр тармоғига параллел улагандан сўнг ўюнинг актив ва реактив кувватларини бошқаришини ўрганиши.

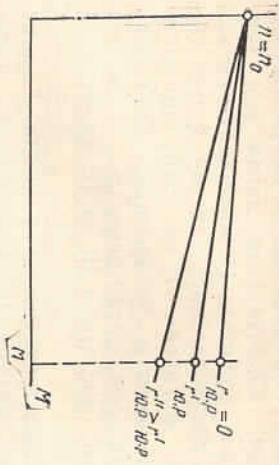II. Ишга оид назарий тушунчалар

Уч фазали синхрон генератор бирламчи двигателнинг механик энергияни ўзгарувчан ток электр энергиясига айлантириб берди. Генераторнинг статори уч фазали асинхрон двигателнинг роторига ўшаш бўлиб (2.57-расм, a) ротори эса вал, пўлат ўзакий ва ўйғотиш чулғамидан иборат. Ўйғотиш чулғами контакт




2.56-расм.

- Фотороли асинхрон двигателнинг тузилиши ва ишлап принципини ётинг.
- Юргизиш реостатининг ахамияти. Унинг двигателни юргизиш токи ва моментига таъсири нимадан иборат?
- Роторнинг сирланиши нима ва двигатель ишлаганла у нимага тенг?
- Асинхрон двигателнинг электромеханик моментининг киталиги нимадарга шоик?
- Фаза роторли асинхрон двигателни юргизни тартиби қандай?
- Двигателини реверслаш қандай бажарилини?
- Кандай сирланишларда двигатель ортиқча юкланишлардан ва тўхаб юнисдан холотига бўймай ишлатиш муумкин?
- Двигателнинг сунъий механик характеристистикаси табииғисига ишбатан бўлладай жойлашсан?
- Паспортнига иккى хил 220/380 В кучланини кўрсатилган двигателнинг статор чулғамарини колдуз ёки учбурчак схемада улам нималарга боелик?
- АК 2.51-4 типидаги асинхрон двигателнинг белгиланишидан ракам ва профлар имани билдиради ва бўлладай двигателнинг тезлиги нимага тенг?

20-ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ

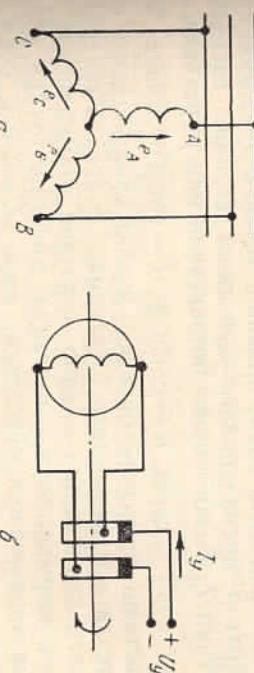УЧ ФАЗАЛИ СИНХРОН ГЕНЕРАТОРНИНГ ИШЛАШ РЕЖИМИНИ



- Ўлчаш ва хисоблаш натижалари бўйича битта чизмалы түзилиши ишбори сунъий характеристистикаси курилалди (юргизиш реостатининг IV поғонаси учун мавзумотлар 2.35-жадвалдан олинади).
- Иш бўйича хулоса берилади:
 - юргизиш реостатининг ахамияти хакида;
 - тезликни ростлаш хакида;
 - соғ' ва т' инг двигателини юкланишига ботликлиги хакида;
 - фотороли асинхрон двигателларни кандай холларда қўйлаш яхши эканлиги хакида.

Халка ва графиг чўқкалар оркали ўзгармас ток манбаига ўлашган контакт халқалари ротор ўқидан ва ўзаро изоляция килинган (2.57-расм, б). Ротор чулғамидан ўтган ўйғотувчи ўзгармас ток ўйғотишмагни оқими Φ_y ни хосил қиласди.

Бирламчи двигателнинг айланниш тезлигига (мазкур лаборатория ишида параллел ўйғотиши ўзгармас ток двигателидан фойдаланилган) тенг n тезлик билан айланаштган роторнинг ўйғотиши магнит оқими статорнинг уч фазали чулғамида $f = \frac{pn}{60}$ частотага ўзгарувчан ЭЮК ни хосил қиласди:

$$E_0 = 4,44 \cdot \Phi_y \cdot f \cdot \omega \cdot K_q,$$

бу ерда p —генераторнинг жуфт кутблари сони; n —роторнин айланниш тезлиги, $1/\text{мин}$; Φ_y —кутбларнинг магнит оқими, Вт; ω —генератор бир фазаси чулғамишининг ўрамлар сони; K_q —статорнинг (якорнинг) чулғам коэффициенти.

Агар статор чулғамларининг учларини бирон каршилиска узасак, фазалардан I_A, I_B, I_C токлар оқиб ўтади. Бу фаза токларин статорнинг (ёки якорнинг) $n_0 = \frac{60f}{p}$ тезлик билан айланаштирилган магнит оқими Φ_y ни хосил қиласди. Демак, ротор ва статорнинг магнит оқими бир хил тезлик билан айланыпти, яъни $n = n_0$. Шунинг учун ҳам синхрон машиналарда ўйғотиш чулғамли күбделар кўзгалмас корпугста, ўзгарувчан ток чулғамлари эса айланувчан роторга ўрнатилилган бўлади (мазкур лаборатория ишида иншундай машинадан фойдаланилган).

Алоҳида тармоқка ишлаётган синхрон генераторнинг асосий хусусиятиларини аниқлаш учун куйидаги характеристикалар олиниади.

1. Салт ишлап характеристикиси—нагрузка (якорь) токи $I_y = 1$ ва айланниш тезлиги $n = \text{const}$ бўлганда генератор кисмаларида кучланиши (ёки ЭЮК) U инг ўйғотиш токи I_y билан қандай боғланганлигини кўрсатади, яъни $I_y = 0$; $n = \text{const}$ ва $f = \text{const}$ бўлганда $U = f(I_y)$

2. Генераторнинг ташки характеристикиси—уйғотиш токи I_y кувват коэффициенти $\cos \varphi$, айланниш тезлиги n ўзгармас бўлгандага генератор кисмаларидаги кучланиши U инг нагрузка (юнайт якорь) токи I_y билан қандай боғланганлигини кўрсатади, яъни $I_y = \text{const}$; $\cos \varphi = \text{const}$, $n = \text{const}$ ва $f = \text{const}$ бўлганда $U = f(I_y)$.

3. Ростлаш характеристикиси—кувват коэффициенти $\cos \varphi$, ишланиш тезлиги n ва частота f ўзгармас бўлганда генератор кисмаларидаги кучланиши майдор жиҳатдан доимийлигини таъминлаш учун нагружка токи ўзгаргандада ўйғотиш токини қандай ўзгартириш кераклигини кўрсагади, яъни $U = \text{const}$, $\cos \varphi = \text{const}$, $f = \text{const}$ ва $n = \text{const}$ бўлганда $I_y = f(I_y)$.

Лаборатория ишида генераторнинг хар бир фазасига симли юестат r_h уланган.

Генераторнинг бошка генераторлар билан параллел ишланиш учун уни электр тармоғига улашдан аввал синхронлаштириш керак. Синхронлаштириш жараёни куйидаги шартларни бажаришни иборат:

1. Генератор кисмаларидаги кучланиши тармоқ кучланишига тенг бўлиши керак ($U_T = U_{T'}$).


2. Генератор частотаси тармоқ частотасига тенг бўлиши керак ($f_T = f_{T'}$).

3. Генератор фазаларининг кетма-кетлик тартиби тармоқ фазаларининг кетма-кетлик тартиби билан бир хил бўлиши керак.

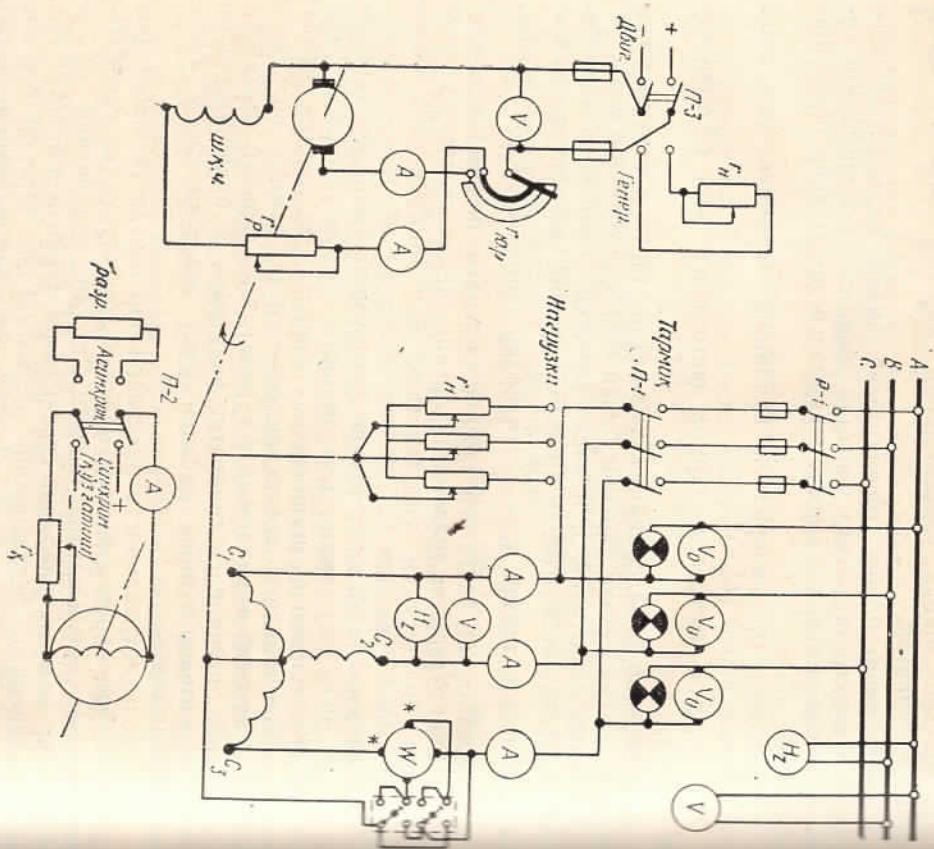4. Синхронлаштириш куйидаги тартибда олиб борилади. Генератор бирламчи двигатель ёрдамида унинг паспортида кўрсанадиган синхрон тезлик $n_0 = \frac{60f}{p}$ га қадар айлантирилади. Бу билан генераторнинг частотаси тармоқ частотаси билан тенглаштирилади. Генераторнинг айланниш тезлини синхрон тезлигини синхроноскоп билан ишланиши билан учун уни тахометр ёки синхроноскоп билан контрол килиб туриласди.

Генераторнинг ўйғотиш токини ўзгартириб, унинг кучланишиши (яъни ЭЮК ни) тармоқ кучланишига тенглаштирилади. Частоталарнинг тегллиги, шунингдек, генератор ва тармоқ кучланишларининг тегллиги иккита частотамеър ва иккита кетма-кетлими кузатиш туриласди (2. 58-расм). Фазаларнинг кетма-кетлими тартиби, шунингдек генератор ва тармоқ кучланишларининг тегллии, фазалар бўйича мослиги учта вольтметрлар V_0 ёрда. Генераторнинг стрелкалари бир вақтда тебрини ҳамиси ноль ёки бирор қийматни кўрсатса, бу тармоқ ва генератор фазаларининг кетма-кетлик тартиби бир хил эксанлигини кўрсанади. Агар вольтметрларнинг стрелкалари турлича тебранса, гармоқ ва генератор фазаларининг кетма-кетлик тартиби бир хил маслигини кўрсатади. Бу ҳолда генератор фазаларининг кетма-кетлик тартибириш керак, бунинг учун генератор томонидан $\Pi - I$ кайта улагични кисмаларидаги иккита симмит ўринин алмаштириш керак. Агар нолинчи вольтметр V_0 ларнинг стрелкалари бир вактида жуда секин тебранса, синхронлаштиришин юкоридаги шартлари бажарилган бўллади. Вольтметрларнинг стрелкалари ноль қийматдан ўтаётган пайтда, кайта улагич $\Pi - I$ ни „тармоқ“ холатига улаш керак.

Генератор параллел ишлашга улангандан сўнг нолинчи вольтметрларнинг стрелкалари нолда туради (чунки $\Pi - I$ кайта улагич меграрнинг стрелкалари нолда туради). Оркали вольтметр кисмалари туташтирилган бўллади. Гараллел ишлашга уланган синхрон генераторни актив кувват билан юқлал учун, бирламчи двигателнинг токини камайтириш керак. Бунинг учун двигателнинг ўйғотиш момент ортиб генератор-лошим. У холда двигателнинг ўқидаги момент ортиб генератор-



2.58- расм.

нинг ротори айланыш йўналиши бўйича салт ишлабанлиги жоли тига нисбатан 0 бурчакка бурилади.

Актив кувват $\rho = \text{const}$ бўлгандага генератор ўқидаги айлантирувчи момент хам ўзгармас бўлади.

Синхрон генераторни реактив кувват билан юклаш учун, унинг ўйғотиш токи I_y ни ўзгартириш керак (2.58-расм.) Генераторни оптимал деб аталувчи жуда кулай ўйғотиш токи I_{y_0} да ва унинг ишлаб чиқараётган ўзгармас актив кувватида, генератор токи минимал бўлиб (I_0), машинанинг номинал ўйғотилишига ве купрат коэффициентининг $\cos \varphi = 1$ бўлишига туғри келади. Генераторни ўйғотиш токини ўзгартириш керак бўлса магнитловчи тармоқ кимкин. Агар $I_y < I_{y_0}$, бўлса магнитловчи ток микдор жиҳатдан

парли бўймайди, у холда генераторниң куччанишидан кам бўлиб, етишмаётган магнитловчи токни тармоқни истевъмол кила бошлиди, натижада $I > I_0$ бўлиб, генераторниң умумий токи ортади. Бунда $\varphi > 0$ бўлиб, кувват көзғифини созғ < 1 бўлади. Агар $I_y > I_{y_0}$ бўлса, ортича магнитловчи ток хосил бўлади. Бу холда генераторниң куччаниши тармоқ чўчанишидан ортиқ бўлиб, тармоқдан магнитлизловчи ток истевъмол кила бошлиди, натижада яна генераторниң умумий токи $I > I_0$ ортиб кетади. Бунда $\varphi < 0$ бўлиб, кувват көзғифини созғ < 1 бўлади.

Магнитлизчи ва магнитлизловчи ток реактив ток хисобланади, шунинг учун уларниң ўзгариши генератор реактив кувватининг ўтиришига олио келади.

Умуман, синхрон генераторниң нагрузка режими унинг актив үзуматини аниқловчи бирламчи двигателининг айлантирувчи моментига, шунингдек реактив кувватини белгиловчи ўйғотиш тоши боғлиқ.

III. Ишни бажариш тартиби

1. Синхрон генераторниң тузилиши ва ишланиши принципи, шунингдек, экспериментал курилмага кирадиган барча ускуналар толли танишиши.

2. Стенд билан танишиб, генераторниң схемага кирадиган киммари ва ўлчов асбобларини аниқлаш хамда генераторниң транспортнида кўрсатилиш техник маълумотлар билан танишиб, унорин хисобот дафтарига ёзиб кўниш.

3. Синхрон генераторни ўргизиш юборишини бажариш. Бунинг чўчи кайта улагич $P-3$ ни „двигатель“ холатига ўтказиб, биринчи-двигателини ўргизиш ва ўргизиш реостатининг қаршилигини r_g бир текис камайтира бориш керак. Кайта улагич $P-2$ ни ўйғотиш, яъни „синхрон“ холатига ўтказилади. Рубильник $P-1$ тармоқдан ажратилган бўлиши керак.

4. Бирламчи двигателининг ростстали реостати r_g ёрдамида унинг номинал айланниң тезлитети хосил килиб, генератор ЭЮК час-тогасининг 50 Гц бўлишига ўрнишилади.

5. Синхрон генераторниң салт ишланиши характеристикиси олини. Бунинг учун ротор занжиридаги ўйғотиш реостати r_g ёрдамида бўшлангич минимал ўйғотиш токи хосил килинади. Характеристика ўйғотиш токининг 0 дан 1 А гача ортиб боруви чўнгиган мальумотлар 2.37-жадвалга ёзилади. Тажрибадан 0-1 А дан 0 гача каматорвчи кимматларида олинади. Тажрибадан 0-1 А дан 0 гача каматорвчи кимматларида олинади. Тажрибадан 0-1 А дан 0 гача каматорвчи кимматларида олинади.

6. Генераторниң ташки характеристикиси олинади. Бунинг чўчи кайта улагич $P-1$ ни „нагрузка“ холатига ўтказиб, ўйғотиш токининг шундай киммаги ташланади, бунда генераторниң токниң номинал куччанишига тенг бўлсин.

Нагрузка токини 1 А дан кўпайтира бориб номинал кимматига ўзгартирилади. Нагрузка ортган сари куччанишинг пасаюни ўтириб беринг. Улчаш мальумотлари 2.38-жадвалга ёзилади.

I_y	A	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
E_B^+												
E_B^-												

2.38-ж.л.н.и

I_u	A											
U	B											

2.39-ж.л.н.и

I_u	A											
I_y	A											

7. Генераторнинг ростлаш характеристикаси олиниди. Генераторнинг салт режимида кучланиши $U_{\text{ном}} = 220 \text{ В}$ хосил қилини, нагрузка нолдан номиналига ўзгаририлади. Нагрузка ортини билан кучланишини ҳар пасайниши, уни $U = 220 \text{ В} = \text{const}$ сизлаш учун уйғотиш токини ҳар тал ортигириб бориш керак.8. Синхрон генераторни электр тармоғи билан синхронланирилади. Бунинг учун частотамеглар ва вольтметрлар ҳолатини бир хил бўлишини тарьминлаб, нолинчи вольтметрлар стрелкалари кийматларга келишига эришиш керак. Учала вольтметр стрелкаларининг ноль кийматлардан ўтиши моментидекайта улагич $P - I$ ин „тармоқ“ ҳолатига улаш керак. Бирламчи двигателнинг уйғотиш токини ўзгаририб, генераторни актив кувват билан юкландади. Актив кувватнинг каттадиги кўшилди.

9. Бирламчи двигателнинг уйғотиш токини ўзгаририб, генераторни актив кувват билан юкландади. Актив кувватнинг каттадиги кўшилди.

10. Генераторни реактив кувват билан юклаш учун унинг ротор занжиридаги уйғотиш реостатининг каршилигини ўзгартириш керак. Статорнинг фазаларидаги амперметрларнинг кўшилдилини схемада кўрсалиган кайта улагич $P - 2$ ни асинхрон ҳолатга ўтказиб, роторниң чулгамига разряд каршилиги r разрядни килинади.

11. Синхрон генераторнинг характеристикалари курилади.

12. Иш бўйича хуласа берилади.

1. Уч фазали синхрон генераторнинг тузилиши ва ишланиш принципи кандай? мотириши мумкин?
2. Генераторнинг ЭЛОК и нимага боғлик ва унинг микдорини кандай ўзлел ишланиш учун улаша қандай шартлар бажарилиши керак?
3. Уч фазали синхрон генераторни катта кувватли электр тармоғига паралел ишланиш учун улаша қандай шартлар бажарилиши керак?
4. Генераторни тармоқка улаш мумкилиги пайтинг қандай курслакчилар бўйича аниқлаши мумкин?
5. Электр тармоғи билан паралел ишлаетган генераторнинг актив ва реактив пагражасининг микдорини писмалар хисобина ўзгаририши мумкин?
6. Синхрон генераторни биламчи шунгли динатель ёрдамида юргизиш юборишини тартиби қандай?

21-лаборатория иши уч ФАЗАЛИ СИНХРОН ДВИГАТЕЛРИ ТЕКШИРИШ

1. Ишни бажаришдан максадлар

1. Уч фазали синхрон двигателнинг тузилиши, ишланиш принципи ва схемасини ўрганиш.
2. Синхрон двигателни аинхрон юргизишни бажариш ва салт ҳамда нагрузка режимларида U нусха характеристикаларини олини ва куришини ўрганиш.
3. Синхрон двигателнинг иш характеристикаларини олиш ва куришини ўрганиш.

II. Ишга оид назарий тушунчалар

Ушбу лаборатория ишида 20-лаборатория ишида ишлатилган ишреттадан фойдаланилади. Текширилаётган синхрон двигателъ параллел уйғотишни ўзгаришаси билан бир ўйка жойлашган. Бу тал ортигириб бориш керак. Уч фазали синхрон двигателъ учун нагрузка вазифасини ўтайди.

Уч фазали синхрон двигателъ генератор каби қўзғалмас становор ва ҳаракатланувчи ротордан иборат. Статор чулғамларини уч фазали кучланиши манбаига улагандла чулғамлардан ток ўтиб, $n_0 = \frac{60f}{P}$ тезлик билан айланадиган айланувчи магнит майдони хосил бўлади.

Ротор чулғами контакт ҳалка ва графит чўткалар орқали ўзгармас ток манбаига уланган. Синхрон двигателни асинхрон юрниши учун, роторда юргизиш чулғами тарзидан фойдаланиладиги кўшилди. Киска туташтирилган чулғам бўлади.

Рухсат этилган нагрузка доирасида роторнинг айланниш тезлиги доимо ўзгарамас бўлиб, синхрон тезликка тенг. Шунинг учун ҳам синхрон двигателнинг механик характеристикаси абсолют “кагтик” хисобланади (2.59-расм).

Синхрон двигателни асинхрон тортизишдан аввал 2.58-расмдаги схемада кўрсалиган кайта улагич $P - 2$ ни асинхрон ҳолатга ўтказиб, роторниң чулгамига разряд каршилиги r разрядни курилди. Разряд куришик синхрон двигателни юргизиш вақтида унинг




ротор чулгамида күчланишын ортиб кетмаслигига ва юргизиш мөненининг ортишига ёрдам берил, роторни синхрон тезликка якни $n=0.95n_0$ тезликка эришишига күмаклашади.

2.59-расм.

Сүнгра рубильник $P-I$ ни шо кайта улагич P_1-I ни тармокка улаб, статор чулгамларига U_y ишләши, унинг үйготиш токи I_y билан аниқланади. Үйготиш то-кининг мальум оптимал киймати $I_{y, \text{opt}}$ да двигательниң үйготиш токи номиналга тег бўлиб, кувват коэффициенти $\cos\varphi = 1$. Шу пайтда статордаги ток ўзининг энг кичик кийматига эришади. Агар $I_y < I_{y, \text{opt}}$, бўлса, двигатель чала үйготилган бўлиб, статордаги ток ортади. Бу холда двигателдаги магнитловчи тармокдан токи катталиги жиҳатидан етишимдай ва двигатель тармокдан киши магнитловчи токни (яъни реактив кувватни) истешмод кила бошлади.

Агар $I_y > I_{y, \text{opt}}$ бўлса, двигатель ўта үйготилган бўлиб, шиб статордаги ток ортади. Энди двигателда ортичка магнитловчи ток хосил бўлиб, уни тармокка бера бошлади. Иккала холда хам двигателниң кувват коэффициенти соғр < 1 бўлади. Двигатель истеммол килаётган актив ток (куват) ўзгармайди, чунки у нагруззага боғлиқ.

Синхрон двигателниң ўта үйготиш режимида ишләши тармоқдаги реактив кувватни компенсация киради ва унинг кувватни учун қулайдир. Синхрон двигателниң U нусха характеристикиси (2.60-расм) тармоқ күчланиши U_1 ва двигатель ўқидаги кувват P_2 ўзгармас бўлганда, статор токи I_1 ниңг үйготиш токи I_y га боғликлигини кўрсатади. Яъни $U_1 = \text{const}$ ва $P_2 = \text{const}$ бўлганда $I_1 = f(I_y)$. Графикдаги 1 энди двигательниң салт ишлаш режими, 2 энди чизик эси нагрузка режимига туғри келади. Синхрон двигателниң хусусиялари унинг ишчи характеристикалари билан аниқланади.

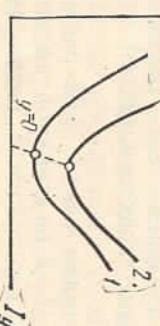

Двигателниң ишчи характеристикалари тармоқ күчланиши, шистаси ва үйготиш токи ўзгармас бўлганда айлантирувчи момент M , дойдади иш коэффициенти η . Кувват коэффициенти $\cos\varphi$, ишеммол килаётган кувват P_1 ва статор токи I_1 ларнинг $U = \text{const}$, $f = \text{const}$ ва $I_y = \text{const}$ бўлгандада M , P_1 , $\cos\varphi$, η , $I_1 = f(P_1)$.

Двигатель ўқидаги P_2 кувват, ўзгармас ток генераторига келтирилган кувват хисобланади. Генераторнинг ФИК ни 0,8 га тегдеб хисоблаб, уни куйидаги аниқлаш мумкин.

$$P_2 = \frac{P_{\text{ген}}}{\eta} = \frac{U_r \cdot I_r}{0,8},$$

бу ерда U_r – генератор кисмаларидали күчланиши, В; I_r – генераторнинг нагрузка токи, А.

Двигатель ўқидаги айлантирувчи момент эса

$$M = 9550 \frac{P_2}{n}, \text{ Н.м.}$$

Бу ерда n – ротопнинг айланыш тезлиги, айл/мин. Синхрон двигателниң кувват коэффициенти

$$\cos\varphi = \frac{P_1}{\sqrt{3} \cdot U_1 \cdot I_1},$$

бу ерда P_1 – двигательниң статори тармокдан кабул килаётган куввати, $P_1 = 3P_\Phi$, Вт, P_Φ – ваттметр кўрсатган катталик, U_1 ва I_1 тегишлича линия күчланиши ва токи. Двигателниң фойдали иш коэффициенти

$$\eta = \frac{P_2}{P_1 + P_y} = \frac{P_2}{P_1 + U_y \cdot I_y},$$

бу ерда U_y ва I_y үйготиш күчланиши ва токи.

III. Ишини бажариш тартиби

1. Синхрон двигателниң тузилиши ва ишлеш принципи, шундек экспериментал курилмага кирадиган барча ускуналар билан танишилади.
2. 2.58-расмдаги схемани мазкур лаборатория ишига монанди.
3. Синхрон двигателни асинхрон юргизиш учун: кайта Улаб ўқидаги P_1-I ни „тармок“ холатига уланади.
4. Двигател мальум тургун тезликка эришганда кайта Улаб ўқидаги P_2 ни „синхрон“ холатга ўтказиб ротор чулгами ўзгармас токи I_1 ўланади.

аввал статордаги ток минимал бўладиган даражадаги оптималь уйғотиш токи ўрнатилади. Сўнгра характеристиканинг ўнгни чап шахобчалари олинади. Нагрузка номиналдан ортиб кетмасин.

Ўлчашдан олинган маълумотлар 2.40-жадвалга ёзилади.

5. Синхрон двигателининг ишҳарактеристикалари олинади. Бунинг учун уйғотиш токини кувват коэффициенти $\cos\varphi = 1$ бўлди. Ўлчашдан олинган маълумотлар 2.41-жадвалга ёзилади.

6. Синхрон двигательнинг U пусха ва иш ҳарактеристикалари курилади.

7. Олинган маълумотларни анализ қилиб лаборатория ишига холоса берилади.

2.40-жадвал

Двигатель салт шлагауда	I_y, A							
	I_1, A							
150 Вт	I_y, A							
	I_1, A							
250 Вт	I_y, A							
	I_1, A							
350 Вт	I_y, A							
	I_1, A							
500 Вт	I_y, A							
	I_1, A							

2.41-жадвал

Ўлчашлар	Ҳисоблашлар

$$S = U \cdot I = \sqrt{P^2 + Q^2} \quad (\text{ВА}, \text{кВА})$$

иходда бўйича аниқланади.

Бунда P -актив кувват бўлиб, умумий кувват S нинг фойдали ишга сарф бўлаётган кисми белгилаб, $P = U \cos\varphi = S \cdot \cos\varphi$ ифода билан аниқланади. Вт ва кВт ларда ўлчанади. Бу ерда кувват коэффициенти $\cos\varphi$ тўла кувватнинг қандай кисми фойдали ишга сарф бўлганини кўрсатади.

Q -реактив кувват, двигатель чулгамларининг индуктивлиги үзарали юзага келган бўлиб, двигатель ўқидаги механик кувватга боғлик эмас.

Агар корхонада факат асинхрон двигателлар ўрнагиган бўлса, таъминловчи тармоқнинг кувват коэффициенти паст бўлди,

тармас ток генераторига уланган реостат r_n ёрдамида бажарила. 2.41-жадвалга ёзилади

6. Ўлчашдан олинган маълумотлар 2.41-жадвалга ёзилади

7. Синхрон двигательнинг U пусха ва иш ҳарактеристикалари курилади.

8. Синхрон двигательнинг аханини ўзартиришни қандай ўзартириш мумкин?

9. Синхрон двигательнинг U нусхада ҳарактеристикаси леб иммага айтилади?

10. Иш ҳарактеристикаси леб иммага айтилади ва улар қанчалик олини?

11. Иш ҳарактеристикаси леб иммага айтилади ва улар қанчалик олини?

12. Асинхрон двигательнинг статор чулғамларига параллел уланган конденсаторлар сифомининг двигатель кувват коэффициентининг микдорига таъсирини текшириш.

I. Иши бакаришдан максал

1. Уч фазали асинхрон двигатель кувват коэффициентининг учинг ўқидаги механик нагруззага боғликлигини текшириш.

2. Асинхрон двигательнинг статор чулғамларига параллел уланган конденсаторлар сифомининг двигатель кувват коэффициентининг микдорига таъсирини текшириш.

II. Ишга оид назарий гушунчалар

Ўзарувчан ток электр энергиясининг истемолчилари кўпгина холларда актив – индуктив характеристга эга. Бундай истемолчилярнинг маъбалари истемомот қилаётган куввати

бү эса ўз навбатыда истеммолчига келаётган токнинг кўпайшига сабаб бўлали, яъни:

$$I = \frac{P}{V \bar{3} \cdot U \cdot \cos \varphi} = \frac{P}{3U_{\Phi} \cdot \cos \varphi}.$$

Шу билан бирталикда узатиш линиясидаги энергия истрофи зам ортиб кетади:

$$\Delta W = 3 \cdot I^2 \cdot r_{\text{ли}} \cdot t.$$

СССРда электр тармокларининг (шунинглек корхоналарнинг) директиви кувват коэффициенти $\cos \varphi = 0,9 \dots 0,92$ кабул қилинган. Кувват коэффициенти $\cos \varphi < 0,9$ бўлганда реактив индуктив кувватни компенсация килиш учун, истеммолчи билан параллел килиб статик конденсаторларни ўрнатиш массалга мувофиқ хисобланади.


Компенсациялари учун зарур бўлган сифим реактив кувват куйидаги аникланади:

$$Q_c = P(\operatorname{tg} \varphi_1 - \operatorname{tg} \varphi_2), [\text{ВАр}, \text{kВАр}],$$

бу ерда $\operatorname{tg} \varphi_1$ — электрик курилманинг конденсаторлар уланмагандаги кувват коэффициенти $\cos \varphi_1$ га тўғри келади; $\operatorname{tg} \varphi_2$ — электрик курилманинг конденсаторлар улангандан кейнги кувват коэффициенти $\cos \varphi_2$ га тўғри келади (яъни мўлжалдаги кувват коэффициенти $\cos \varphi_2$).

Конденсатор сифимининг киймати куйидаги аникланади:
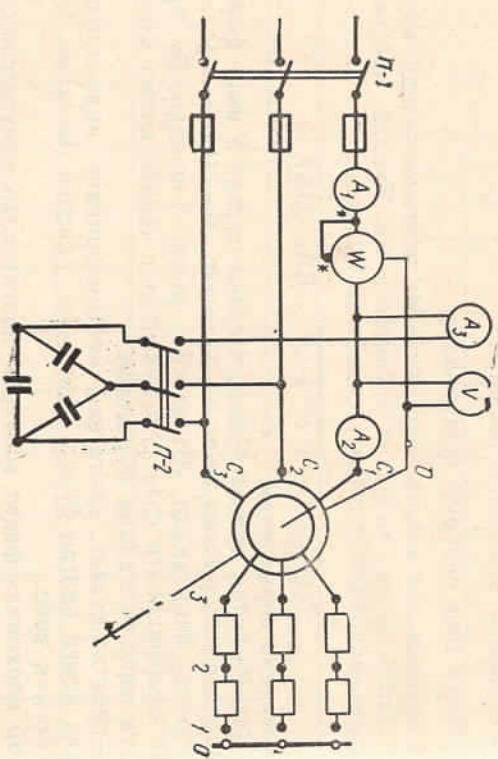
$$C = \frac{P}{U_n^2 \cdot \omega} (\operatorname{tg} \varphi_1 - \operatorname{tg} \varphi_2) \cdot 10^6, \text{ мкФ.}$$



Ўлчашлар						Хисобланади			
	P_{Φ}	U_{Φ}	$I_{\text{ли}}$	$U_{\text{теп}}$	$I_{\text{теп}}$	$P_{\text{ген}}$	η	$P_{\text{мех}}$	$\cos \varphi$
Т №	Вт	В	А	В	А	Вт	Вт	%	Вт
1									
2									
3									
4									
5									
6									

- Ажраткиц $\Pi-2$ ни тармок ҳолатига ўтказиш билан конденсаторлар двигателга параллел уланади. Двигатель сал ($P_{\text{мех. лв.}} = 0$) ва ўзгармас номинал нагрузка ($P_{\text{нек}} = P_{\text{н}}$) билан ишмаганда конденсаторларнинг сифимини ўзгартириб 4—5 та ўлчашлар бажарилади. Ўлчашдан олинган мальмутлар 2.43-жадвалини ёзилади.
- Ток ва кучланиларнинг вектор диаграммасини куриб, ундан ўрник φ ни ва кувват коэффициенти $\cos \varphi$ аникланади.
- 2, 43-жадвалдаги мальмумлар бўйича двигателнинг иккита режими учун $\cos \varphi = f(C)$ боянанинг графиклари курилади.

III. Иши бажариш тартиби

- 2—61-рессмдаги электр схема йигилади.
- Двигателни юргизилади. Мазкур лаборатория ишида фаза гармас ток генератори уланнган. Нагрузка тарзида ўзгараворли асинхрон двигатель ишлатилади.

Двигателин юргизишлан аввал юргизиш реостатининг дастағини „О“ — жолатга ўтказиб, салт контакта уланади. Ажраткиц $\Pi-7$ ни электр тармоғига улангандан сунг юргизиш реостатитиги каршилигини нолача камайтириб, 3-жолатга ўтказилади.

3. Конденсаторларни уланасдан аввал двигатель салт ишлатишадаги ўлчов асбобларининг кўрасигилари ёзиб олинади Сўнгра двигателини номинал нагрузкага бир текис юқлаб, иктиёрий бўйича нуткалар учун ўлчашлар бажарилади. Ўлчашдан олинган мальмутлар 2.42-жадвалга ёзилади.


2.42. Жадвал

7. Иш бүйича холоса берилади:
- двигателни юклаш унинг кувват коэффициенти соғар ги
 - кандай тасъир этиши ҳакида;
 - куват коэффициенти соғар ниглдвигателни тармоқдан ис-
 - төмөл килалиган токи ва кувватига тасъири ҳакида.

2.43-жадвал

№	Физикалык						Хисобланы	
	C	I ₁	I ₂	I _{3(C)}	P _{1Φ}	U _Φ	I _{ген}	φ
Т. №	мкФ	А	А	Вт	В	А	град	соғар
1								
2								
3								
4								
5	P _{мех. дн}							

2.62. расм.

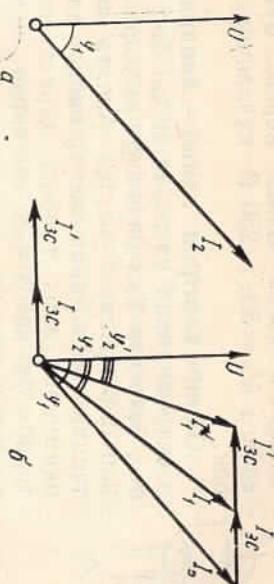

Үз-үзини текшириш учун саволлар

- Кувват коэффициенти нима?
- Нима учун шабд чиқаришида электр энергиясыдан фойдаланыла куралат коэффициенти соғар иктисолиди күрсаткыч хисобланади?
- Саптаот электр курилмаларининг кувват коэффициенти бирга тенг бўлиши мумкинми?
- Двигател истеммол килаётган ток нима хисобига камайши мумкин?
- Кувват коэффициентини ошириш учун конденсаторли курилмаларнинг ёшлими қандай аниқланади?

23-лаборатория иши

ЭЛЕКТРОН АСБОБЛЛАР ДИОД, ТРИОД, ТЕТРОД ВА ПЕНТОДЛАРНИНГ ХАРАКТЕРИСТИКАЛАРИНИ ОЛИШ ВА ПАРАМЕТРЛАРИНИ АНИКЛАШ


I. Ишни бажаришдан максад

- Электрон лампаларнинг тузилиши ва ишлаш принципин ўрганиш.
- Электрон лампаларнинг маркировкалари (белгилари) билан танишиш.
- Электрон лампаларнинг характеристикаларини олиши ўрганиш.
- Электрон лампаларнинг параметрларини аниқлаши ўрганиш.

II. Ишга оид назарий тушунчалар

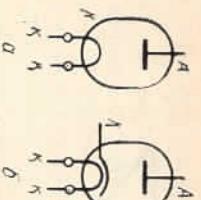8. Вектор диаграммадарни куришта оид кўрсатмалар.
- Вектор диаграмма двигателнинг битта фазаси учун курилади:
- конденсаторлар улашимасдан аввали (яъни $C=0$) двигателнинг токи билан тармоқ кучланиши орасидаги фаза сийжини бурчагчи φ , хисобланади. 2.62-расм, a лати вектор диаграмма курилади;
 - конденсаторлар улаангандага двигателнинг ток вектори I_2 19° конденсаторнинг ток вектори $I_3(C)$ кўшилади. Тармоқдан истебъмол килинётган ток I_1 , ана шу токлаарнинг геометрик йигиниди хисобланади. Вектор диаграммадан бурчак φ_2 ва $\cos\varphi_2$ аниқланади (2.62-расм, b).

майдонни хосил килиш керак. Бунинг утун анонда $U_a = 50 \dots 250$ В күчланиш бериш көрек.



2.63- расм.

Олдай электрон лампа — диоднинг иккита электроди, яъни катод ва аноди бор. Бунда кэто дебосига ёки билосига киздирилиши мумкин (2.63-расм, а ва б). Анонда мусбат потенциал берилганда электр майдон электронлар оқимининг анон томонга харакатини тезлаштириб. йўз навбатида занжирда анон токи I_a ни хосил киласи.

Анонда манфиј потенциал берилганда лампа ичидағи электр майдон тормозловчи бўлиб, электронларнинг анон томон харакати тұхтайди. Лампа „берк“ бўлиб колади, шундай килиб, диод бир томондан үтказиш хусусиятига энг бўлиб, унинг бундай хусусиятидан ўзгарувчан токни ўзгармас токка айлантириши фойдаланилади.

Диоднинг асосий характеристикиси унинг анон (вольт-ампер) характеристикаси (в. а. х) хисобланади. Бу характеристика кизидириш күчланиши ўзгармас бўлганда анон токининг анон күчланишига қандай боғланганлигини $I_a = \text{const}$ бўлганда $I_a = f(U_a)$.

Диод лампанинг параметрларига: характеристикасининг тиклиги S , ичики каршилиги r_i ва аноннинг бера оладиган куввати P_a киради.

Характеристика тиклиги S анон токи ортиши ΔI_a нинг анон күчланиши ортиши ΔU_a га нисбатидан иборат, яъни: $S = \frac{\Delta I_a}{\Delta U_a} \left| \frac{mA}{V} \right|$, бунда $\Delta I_a = I_{a2} - I_{a1}$, $\Delta U_a = U_{a2} - U_{a1}$ (2.64-расм).

Ичики каршилилик r_i характеристика тиклигига тескари бўлган катталилариди, яъни:

$$r_i = \frac{\Delta U_a}{\Delta I_a} = \frac{1}{S} \quad (\text{агар } \Delta I_a \text{ mA да ўлчанса}).$$

Аноннинг бера оладиган электр куввати

$$P_a = U_a \cdot I_a.$$

Триод — уч электролами лампа бўлиб, катод, анон ва башкарувчи тўрдан иборат (2.65-расм).

Тўрга мусбат потенциал берилганда ($U_r > 0$) аноннинг тезлаштирувчи майдонига тўринг тезлаштирувчи электр майдони кўшилади. Бунда катоддан чиқаётган электронларнинг оқими ортади.

Тўрга майдонни $U_r = 0$ бўлганда триоднинг диоддан фарқи бўймайди. Тўрга манфиј потенциал берилганда ($U_r <$

< 0) унинг ўрамлари орасида электронларни катога қайтарувчи потенциал — тўсик пайдо бўлашади.

Шундай килиб, тўринг потенциалини ўзгартириш анон токини ўзарттиришга ёдрм беради. Тўрга майдоннинг электронлар оқимини бошқаришига имкон беради. Ана шу хусусиятиларiga кўра триодлор электр сигналларни кучайтириш учун кенг юйланади.

Триоднинг статик характеристикалари:

1. Анон характеристикаси — тўрга күчланиши ўзгармас бўлганда анон токининг анон күчланишига қандай боғланганлигини курслатади, яъни $U_r = \text{const}$ бўлганда $I_a = f(U_a)$;

2. Анон-тўрг характеристикаси — анон күчланиши ўзгармас бўлганда анон токининг тўрга күчланишига қандай боғланганлигини курслатади, яъни: $U_a = \text{const}$ бўлганда $I_a = f(U_r)$ (кизитиш күчланишининг микдори ўзгармас).


2.66-расмда триоднинг анон характеристикаларини курслатилган. Тўрг токининг керакиз тасирини йўкотиш учун тўрга кичик манфиј потенциал берилади. Анон-тўрг характеристикаларининг туркуми 2.67-расмда курслатилган.

Триоднинг параметрлари:

1. Тўрг күчланиши $U_r = \text{const}$ бўлганда триоднинг ичики каршилиги $r_i = \frac{\Delta U_a}{\Delta I_a}$ бўлиб, $0,5 \dots 100$ кОм ни ташкил этади.


2. Анон күчланиши $U_a = \text{const}$ бўлганда тўрг характеристикасининг тиклиги $S = \frac{\Delta I_a}{\Delta U_r} \left| \frac{mA}{V} \right|$ бўлиб, $2 \dots 10$ мА/В ни ташкил этади.

3. Кучайтириш коэффициенти $\mu = \left| \frac{\Delta I_a}{\Delta U_r} \right|$, яъни $I_a = \text{const}$ бўлганда абсолют киймати бўйича аниқланиб, $4 \dots 100$ гача бўлиши мумкин.

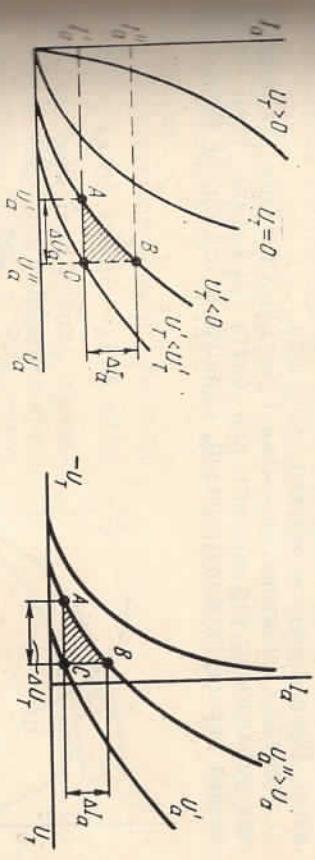

2.66- расм.

2.67- расм.

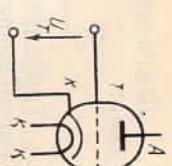

2.65- расм.

Лампа параметрлари ўзаро күйдагыча нисбатда бўгланган, яъни:

$$\mu = S \cdot r_t$$

Триоднинг параметрларини 2.66 ва 2.67-расмлардаги характеристикалардан аниклаш мумкин.

Характеристиканинг А нуктадаги параметрларини аникланни танланган режимга мос (берилган U_a' ва I_a' , шунингдек, U_t' инг матлум қийматига кўра) характеристик учбуручак ABC ишкуриб (2.62-расм), ундан:

$$r_t = \frac{\Delta U_a}{\Delta I_a} = \frac{AC}{BC}$$

нисбат аникланади.

А нуктадан С нуктага ўтганда тўрининг ва аноднинг кучлиниши ўзарибо, анод токи ўзарипшиз колади, шунинг учун

$$\mu = \frac{\Delta I_a}{\Delta U_t} = \frac{A'}{U_t' - U_t'}$$

Характеристиканинг тиклиги

$$S = \frac{\Delta I_a}{\Delta U_t} = \frac{BC}{U_t' - U_t'}$$

2.67-расмда анод-тўр характеристикалари бўйича лампа параметрларини аниклаш учун характеристик учбуручакни кўриш ва ΔI_a , ΔU_a , ΔU_t ортишлиларни аниклаш кўрсатилиган.

Тетрол-бу тўрга электродларни лампа бўлиб, унинг кучайтириши коэффициентини ошириш учун кўшимча (экранловчи) тўри киритилиди. Экранловчи тўрга мусбат кучланиши $U_{rz} = (20 \div 60)\%$ берилади.



Тетролнинг анод ва анод-тўр характеристикалари 2.68 ва 2.69-расмларда кўрсатилган.

Тетролнинг камчилиги кичик анод кучланишларида анод токининг кескин камайшиди (анод характеристикисада ўпиринши). Бунда динатрон эфект дейилади.

Пентод. Динатрон эфектни йўкотиш учун лампага анод билан экранловчи тўр орасига яна битта муҳофаза тўри (дина тронга қарши) жойлаштирилиб, кўпинча катод билан биристириб



2.68-расм.

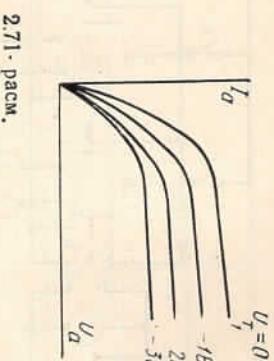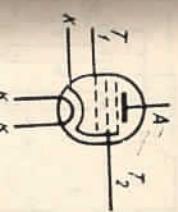

2.70-расм.

2.71-расм.

Пентод (2.70-расм). Муҳофаза тўрининг ўрамлари катоднинг потенциалига эга ($U_{t_0} = 0$), шунинг учун электр майдон нуктадарининг потенциаллари муҳофаза тўрининг ўрамлари текислиги бирмунча пасаяди. Анод билан муҳофаза тўри орасидаги фольда иккимачи электронлар учун тормозловчи электр майдон косил килинади. Иккимачи электронлар анодга қайтарилиб, динатрон эфект йўкотилиди.

Пентод учун анод характеристикалар асосий хисобланади (2.71-расм), яъни $U_{t_0} = \text{const}$ ва $U_{t_0} = \text{const}$ бўлганда

$$I_a = f(U_a)$$

Тетрол ва пентодларнинг параметрлари триоддаги каби характеристика тиклиги S , ички қаршилик r_t ва кучайтириши коэффициенти μ дан иборат:

$$U_a = \text{const}$$
 ва $U_{t_0} = \text{const}$ бўлганда $S = \frac{\Delta I_a}{\Delta U_{t_0}}$

$$U_{t_0} = \text{const}$$
 ва $U_{t_0} = \text{const}$ бўлганда $r_t = \frac{\Delta I_a}{\Delta U_a}$


$$U_{t_0} = \text{const}$$
 ва $I_a = \text{const}$ бўлганда $\mu = \frac{\Delta I_a}{\Delta U_{t_0}}$.

Тетрол ва пентодларнинг параметрларини анод характеристикини туркумидан аникланади. Аммо пентод анод характеристикаларининг тиклиги триоднинг карагандага бирмунча ётикроқ бўлшини учун башкача усул билан аникланади. 2.72-расмдаги характеристиканинг А нуктасидаги параметрлари күйдагыча аникланади:

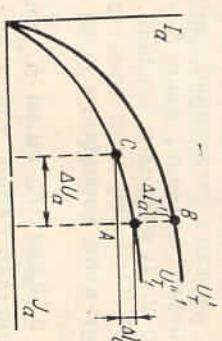1. Характеристиканинг тиклиги


$$S = \frac{\Delta I_a}{\Delta U_{t_0}}$$
 хисобланади. Бунда анод

токининг ортиши ΔI_a анод кучланишиниң бир хил қиймагида кўшилинишнига бир характеристикаларда жойлашган А ва B нукталарлари токларнинг параметрлариди. Тўр кучланишининг биринши башкарувчи тўр кучланишиниң айниятнинг айнорасмига тенг, яъни



2.72-расм.

2.44- жадвал

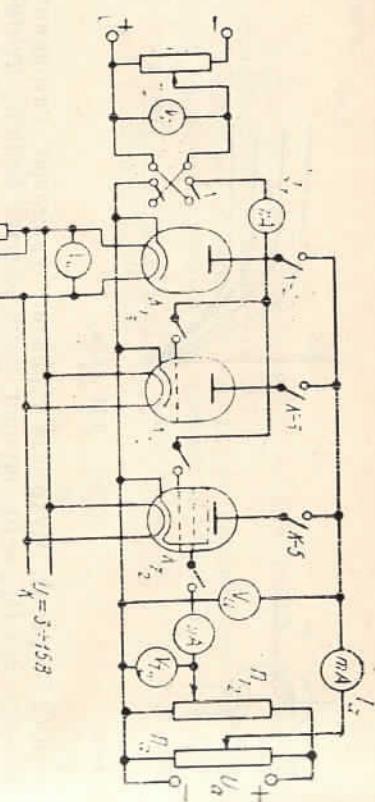

бөриш керак. Ўлчашдан олиган малъумотлар 2.45- жадвалга берилади.

2.45- жадвал

U'_a	U_{a1} , В	I_{a1} , мА
U''_a	U_a , В	I_a , мА

2.73 -расм

$$\Delta U_{\tau_i} = U'_{\tau_i} - U''_{\tau_i}$$

2. Лампанинг ички каршилиги $r_i = \frac{\Delta U_a}{\Delta I_a}$ хисобланади.

3. Лампанинг параметрлари тенгламасидан фойдаланиб, күчтагириши көзффициенти $\mu = S \cdot r_i$ хисобланади.

III. Ишии бажариш тартиби

1. 2.73-расмдаги электрон лампаларнинг текшириш схемаси йиғилади. Киздириши толалари трансформаторнинг иккиласы чулғамига уланган. Киздириши кучланишини ростгаш учун реодистат r_k дан фойдаланилади.

Кайтаулагич К ёрдамида тўр кучланишининг кутби ўзгартирилади. Потенциометрлар Π_a , Π_{τ_i} ва Π_{T_1} лар ёрдамида анод шигардига. Потенциометрларни доколевкасини кўчириб чизиш ёки паспортида берилган маълумотларни хисоботга ёзиб кўйип.

3. Калиг $K=2$ ни улаб, киздириш кучланишининг турли киймагларидаги ($U'_k = 3,5$ В; $U''_k = 6,3$ В) анод кучланишини O диган (U_a ном гача ўзгартириб, диоднинг анод характеристикалариниң туркуми олинади, яъни $I_a = f(U_a)$) ўлчашдан олинган маълумотларни 2.44- жадвалга ёзилади.

4. Олиган анод вольт-ампер характеристика бўйича диоднинг ички қаршилиги r_i ва характеристика тикиги S анижилинади.

5. Калиг K_3 ни ва K_{τ_i} ни улаб, башкарувчи тўрга турли кучланишлар берисб, триоднинг статик анод характеристикалари турниди.

6. Анод кучланишининг турли кийматларида ($U_a = 100$, 150, 200, 250 В) триоднинг анод-тўр характеристикалари туркуми олинади. Ўлчашдан олинган маълумотлар 2.46- жадвалга ёзилади.

7. Анод кучланиши $U_a = 100$ В ва $U_a = 150$ В бўлганда тўринг беркитувчи кучланиши аникланди.

8. Триоднинг анод ва анод-тўр характеристикаларини туркуми курилади.

9. Характеристикалар бўйича триоднинг асосий параметрлари r_i , S ва μ аникланди, Аникландган параметрларни лампанинг

2.46- жадвал

 $U_{\tau_i} = \text{const}$. Ўлчашдан олинган мальумотлар 2.48- жадвалга ўзишади.

$U'_a =$	U_τ	B									
	I_a	mA									
$U''_a =$	U_τ	B									
	I_a	mA									
$U'''_a =$	U_τ	B									
	I_a	mA									
$U^{IV}_a =$	U_τ	B									
	I_a	mA									
$U^{V}_a =$	U_τ	B									
	I_a	mA									

паспортида ва справочникларда берилган мальумотлари билан тақкосланади. Топилган параметрларни триоднинг асосий тенгзимаси $\mu = S \cdot r_t$ га кўйиб, унинг тўғрилиги текширилади. $10 \cdot U_{\tau_a} = (60 - 80)\%$ U_a ном бўлгандан, тўр кучланиши U_{τ_a} нинг турли қийматларда тетроднинг статик анол характеристикаларининг туркуми олинади ($U_{\tau_a} = \text{const}$). Ўлчашдан олинган мальумотлар 2.47- жадвалга ўзилади.

2.47- жадвал

$U'_{\tau_i} =$	U_a	B									
	I_a	mA									
$U''_{\tau_i} =$	U_a	B									
	I_a	mA									
$U'''_{\tau_i} =$	U_a	B									
	I_a	mA									

11. Анонда турли қийматдаги кучланишлар бериб, тетроднинг туркуми олинади, $I_a = f(U_{\tau_i})$

2.48- жадвал

 $U_{\tau_i} = \text{const}$. Ўлчашдан олинган мальумотлар 2.48- жадвалга ўзишади.

$U'_{\tau_i} =$	U_a	B									
	I_a	mA									
$U''_{\tau_i} =$	U_a	B									
	I_a	mA									
$U'''_{\tau_i} =$	U_a	B									
	I_a	mA									

12. Тетроднинг анол ва анол-тўр характеристикаларининг туркумини куриб, унинг параметрлари r_t , S ва μ аниқланади. Топилган параметрларни лампанинг паспортида ва справочнике билан тақкосланади. $13. U_{\tau_a} = (60 - 80)\%$ $U_{a,\text{ном}}$ бўлгандан, тўр кучланиши U_{τ_a} нинг турли қийматларидаги пентоднинг статик анол характеристикаларини туркуми $I_a = f(U_a)$ олинади, бунда $U_{\tau_a} = \text{const}$. Ўлчашдан олинган мальумотлар 2.49- жадвалга ўзилади.

2.49- жадвал

14. Пентоднинг анол характеристикалари туркумини куриб, унинг параметрлари r_t , S ва μ аниқланади. Топилган параметрларни лампанинг паспортида ва справочнике билан тақкосланади.

ларни лампанинг паспортида ва справочника берилган маълумотлар билан таққосланади.

Ўз-ўзини текшириш учун саволлар

1. Термоэлектрон эмиссия деб нимага айтилади?
2. Электрон лампа қандай элементлардан иборат?
3. Электрон лампала катодлининг вазифаси нимадан иборат?
4. Диод деб қандай электрон лампага айтилади?
5. Қандай шароитларда диод занкиридан ток оқиб ўтади?
6. Характеристика тиклиги деб нимага айтилади?
7. Уч электродили лампа қандай тузилган?
8. Уч электродили лампала кучланиши принципи нима ва үз-ўзини тузилган?
9. Лампанинг кучлайтириш принципи қандай?
10. Тетрол деб қандай электрон лампага айтилади? Кучлайтириш режимида тетрол триоддан нима ойлай Фарк килилди?
11. Династрон эфекти деб нимага айтилади?
12. Пентоддаги муҳофаза тўрининг вазифаси нима?
13. Триод, тетрол ва пентодларининг характеристикалари бўйича параметрлари қандай аниқланади? Лампа параметрларининг тенгламиши қандай ишлайди?
14. Катодин қизикувчи кучланиши ортганда ёки камайганда лампа қандай ишлайди?
15. Электрон лампалар техникининг қайси соҳаларида кўлланади?

24-лаборатория иши

ЯРИМ ЎТКАЗИЧЛИ ДИОД, СТАБИЛИТРОН ВА ТИРИСТОРЛАРНИНГ СТАТИК ХАРАКТЕРИСТИКАЛАРИНИ ИШКИРИШ

1. Ишни бажаришлан максад

1. Яirim ўтказиҷчили диод, стабилитрон ва тиристорларнинг тузилиши ва ишлаш принципини ўрганиш.
2. Диод, стабилитрон ва тиристорларнинг статик характеристикалари ва параметрлари билан танишиш.
3. Яirim ўтказиҷчили диод, стабилитрон ва тиристорларнинг кўлланиши соҳалари билан танишиш.

II. Ишга оид назарий тушунчалар

Яirim ўтказиҷчили диод, стабилитрон ва тиристорлар ўзгарувчан токни тўрилашда (ўзгармас токка айлантиришида), ўзгармас кучланишини бошқа микдордаги ўзгармас кучланишига айлантиришда ва ўзгармас кучланишини ўзгарувчан кучланишига айлантириб берилса ишлатилади. Бундай асбоблар ўзгарувчан ва ўзгармас ток стабилизаторларида, бошқарилувчи тўғрилагичлар яратишда, умуман ўзгартириб берувчи техниканинг бошқа курилмаларида, шунингдек, бошқариш системаларида кенг кўлланади.


Мамлакатимиз саноати ишлаб чиқараётган яirim ўтказиҷчили диодлар ва тиристорлар ихчам, кичик ўзгарамали статик ток ўзгартичлар яратишга имкон беради. Булар саноатда, темир ўзгартада, шахар транспортида, самолётлар ва бошқа жойларда кенг

кўлланади. Тури тўғрилагичлар электр машиналарининг мағнит майдонини хосил килишда, ўзгармас ток электр юритмаси системасида двигателларни, шунингдек, химия саноатида электролиз курilmаларини электр энергияси билан таъминлашда, рангли металургияда ва хоказоларда ион ва электрон асбобларга ишбатан: ишга доим тайёрлиги, Ф. И. К. нинг ва мустаҳкамлигининг юкорилиги, истаган фазовий холатда ишлай олиши, катта бошқарishi инерцион нагрузкаларда ишлатиш мумкинлиги, катта бошқарishi системаларининг курilmаларини микроминиатюризациялаш ва интеграция килиш мумкинлиги каби афзаликларга эга.

А. Яirim ўтказиҷчили диодларнинг тузилиши ва ишлаш принципи


Яirim ўтказиҷчили асбобларнинг ишлаш принципи, электр ўтказиҷчили турлича бўлган яirim ўтказиҷчили материалларнинг зувчанлиги турлича бўлган яirim ўтказиҷчили материалларнинг бир томонлама ўтказиҷчили хусусиятига асосланган. Булар электрон (p -типлаги) ва тешикли ($p-n$ -типлаги) электр ўтказувчанликлардир. n -типлаги электр ўтказувчанлик соҳасида токнинг ўтиши манфиј зарядланган электронларининг кўчиши хисобига содир бўлади. Бу электронларининг ортиқча микдори яirim ўтказиҷчининг монокристаллига донорли кўшилмаларнинг (масалан, суръма, мишияқ ва фосфор) киритилиши билан хосил килинади. p -типлаги электр ўтказувчанлик соҳасида ёса токнинг ўтиши мусбат зарядланган „тешик“ ларининг кўчиши хисобига содир бўлади. „Тешик“ бу электрон етишмаган atom бўлиб, мусбат зарядга ўзгайди, абсолют микдори бўйича электроннинг зарядига тенг. Тешиклар яirim ўтказиҷчининг монокристаллига акцепторли кўшилмани (масалан, индий, бор ва аломиний) киритилиши билан хосил килинади.

Биттаси электрон, иккинчлиси тешикли электр ўтказувчанликка эга бўлган яirim ўтказиҷчарни бевосита бирлаштирганда (конгламатлардан) электрон – тешик ўтиш ($p-n$ ўтиш) хосил бўлади. Ўтишнинг асосий хусусияти унинг каршилигини мидобўлади. Ўтишнинг асосий хусусияти унинг кутбига боялинигидадир (2.74~V). Берилабтган кучланишининг кутбига боялинигидадир (2.74~V), $p-n$ ўтиши яirim ўтказиҷчарни ташки занжирга улашиб учун унинг қисмалари билан контакт хосил килинади. Яirim ўтказиҷчили тўғри улаганда, унинг p соҳасига кучланишининг мускат кутбини, n соҳасига эса манфиј кутбини берганимизда $p-n$ ўтишни ташкиланади.

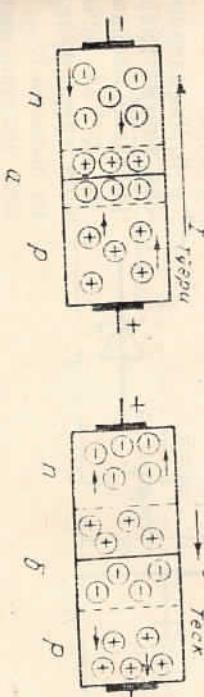

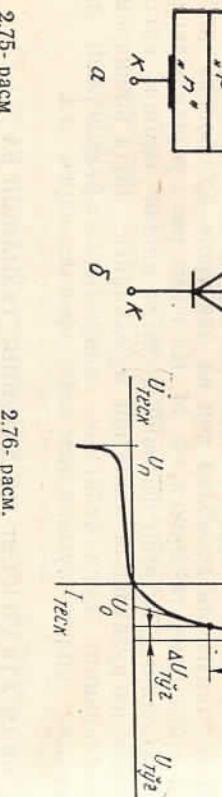2.74 - расм.

тескари ток $I_{\text{тек}}^{\max}$ максимал сочилган күвват $P_{\text{тек}, \max}$; электродлараро сифим — C ; мүмкін бўлган максимал частота — f ; ишлаш температурасининг диапазони.



2.75- расм.

2.76- расм.

Стабилитроннинг параметрлари:

Стабилитранган кучланиши — $U_{\text{ст}, \max}$; максимал стабилитранган ток — $I_{\text{ст}, \max}$; минимал стабилитрангандаги ток — $I_{\text{ст}, \min}$; дифференциаль каршилик $r_d = \frac{\Delta U_{\text{ст}}}{\Delta I_{\text{ст}}}$,

бу ерда: $\Delta U_{\text{ст}}$ — стабилитрандаги кучланишининг ортиши; $\Delta I_{\text{ст}}$ — стабилитрандаги токнида ортиши.



Б. ЯРИМ ЎТКАЗГИЧЛИ БОШКАРИЛАДИГАН ВЕНТИЛЬ — ТИРИСТОРЛарНИНГ ТУЗИЛИШИ ВА АСОСИЙ ПАРАМЕТРЛАРИ

Тиристорлар тўргта кетма-кет алмашиниб келувчи p ва n типлардаги ўтказувчанилик сокаларидан иборат бўлиб, тўрг катлами яrim ўтказгичли асбоблар синфига киради. Тиристор учта Π_1 , Π_2 ва Π_3 $p-n-p$ ўтишли яrim ўтказгичли кремнийли бошқарувчи тиристорнинг тузилиши ва шартни бўлгиланиши кўрсатилган.

Бошқарувчи электрод узук бўлгандан, манба кучланиши шундай танланади, унинг кийматида Π_1 ва Π_3 ўтишлар ўтказувчанилик йўналишида (очик), Π_2 ўтиш эса ўтказмайдиган йўналишида (ёпик) бўлади. Бунда занжирдаги ток кучи кичик бўлаб, манбанинг барча кучланиши ана шу ўтиша йўқолади. Куч-

минимал ёниш (пороговое) кучланиши — $U_{\text{ст}, \min}^1$ ятига температуранинг таъсири.

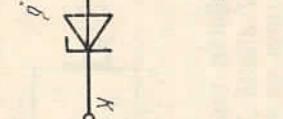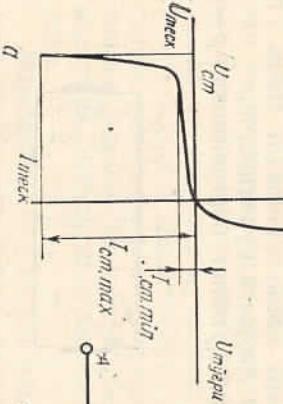II. Диодларнинг асосий параметрлари: тўғрилангандаги максимал ток $I_{\text{тек}, \max}$ да кучланишининг тўғри йўналишида паслови $U_{\text{тек}}$, максимал тескари кучланиши — $U_{\text{тек}, \max}$, максимал токи $I_{\text{тек}, \max}$, максимал тескари кучланиши — $U_{\text{тек}, \max}$




2.77- расм.

2.78- расм.

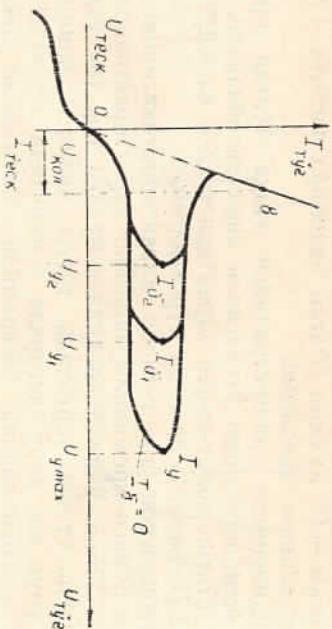III. Ишни бажарыш тартиби

- Диоднинг асосий параметрлари билан танишиб, уларни хисобот дафтарига ёзинг.
- 2.80-расмдаги диодни текшириш схемасини йигинг.
- Кайтаулагич Π_1 ни „а“ холатга, Π_2 ни эса „ Γ “ холатга ўтказиб r_1 ва r_3 резисторларнинг каршиликларини ўзгартыриш билан диодга берилетган кучланиши ўзгартырилади (ўзгартыриш чегарасини ўкитувчи күрсатади). Ўлчашдан олинган мальумотларни 2.50-жадвалга ёзинг.



2.79-расм.

ланыш ортганды ток бир оз күпаяди. Тамминловчи манбанинг кучланиши тешиб ўтиш (пробой) кучланиши микдорига етганды Π_2 ўтишда токнинг киймати жадал равишда ўтиш токи I киймитига ортади. Π_2 ўтишдаги кучланиши минимумгача кескин көмий, вентиль очилишига вольт-ампер характеристиканинг (2.79-расм) об кисми түғри келди. Характеристиканинг бөб кисми эса кремнийли вентилнинг вольт-ампер характеристикасининг ўзиendir.

Агар башкарувчи электролда башкарувчи кучланиши U_b ни берсак, башкарувчи ток I_b Π_2 ўтишнинг очилиши (уланиши) кучланишини пасайтиради. Бунда манбанинг кучланиши кам бүлсек хам тиристор очилади. Башкарувчи ток I_b да тиристор бамисоли башкарилмайдыган вентиль (характеристиканинг обб кисми) каби ишлади. Шундай килиб, тиристорга мальум микдорлаги башкарувчи ток I_b ни береб, мальум ўтиш кучланиши $U_{y\text{тиш}}$ да тиристорни ёлик холатдан очик холата үтказиш мүмкүн.

Тиристорнинг кисмаларига тескари кучланиши $U_{\text{тек}}$ ни Улага-нимизда, башкарувчи ток I_b дан катты назар Π_1 ва Π_2 ўтилдараңыз.

Тиристор автоматика ва хисоблаш техникасининг схемалары да контактыс қайтаулагичтар тарзиды ишлатылади.

Тиристорнинг асосий параметрлари:

- Кайтаулагич асосий параметрлері:
- Кайтауланыш кучланиши — $U_{k,y}$;
- Колдик кучланиши — $U_{k,\text{кол}}$;
- тескари ток — $I_{\text{тек}}$;
- башкарувчи ток — I_b ;
- максимал түрүн токи — $I_{\text{түр}, \text{max}}$;
- кайтауланыш токи — $I_{k,y}$;
- тескари максимал кучланиши — $U_{\text{тек max}}$;
- уланиши вакти — $\tau_{y\text{тиш}}$;
- узилиш вакти — $\tau_{\text{вз}}$.

$U_{\text{түр}}$	В					
$I_{\text{түр}}$	мА					
$U_{\text{тек}}$	В					
$I_{\text{тек}}$	мА					


2.50-жадвал

- Кайтаулагич Π_1 ни „ Γ “ холатга, Π_2 ни эса „ Γ “ холатга ўтказиб диоднинг тескари характеристикасини олинг. Бунда диоднинг тешишишига (пробой бўлишига) йўл кўймасдан, унга берилётган кучланишини $U_{\text{тек max}}$ гача ўзгартыриш керак. Ўлчашдан олинган мальумотларни 2.50-жадвалга ёзинг.
5. 2.50-жадвалда ёзилган мальумотлар бўйича диоднинг вольт-ампер характеристикасини куринг.
6. Диоднинг вольт-ампер характеристикиси бўйича r_d ва U_0 ни, шунингдек, $U_{\text{тиш}} = U_{\text{тек}}$ бўлгандада статик түғрилаш коэффициенти


$$K_{\text{ст}} = \frac{I_{\text{тиш}}}{I_{\text{тек}}}$$

ни аниқланг.

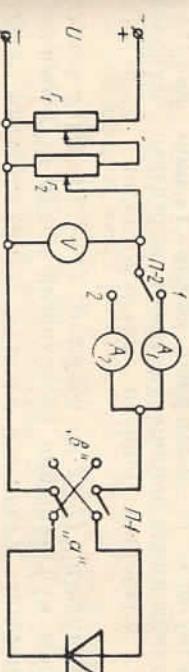7. 2.80-расмдаги схемада диод ўрнига стабилитрон уланг.
8. Стабилитроннинг асосий параметрлари билан танишиб уларни хисобот дафтарига ёзиб кўйинг.



2.80-расм.

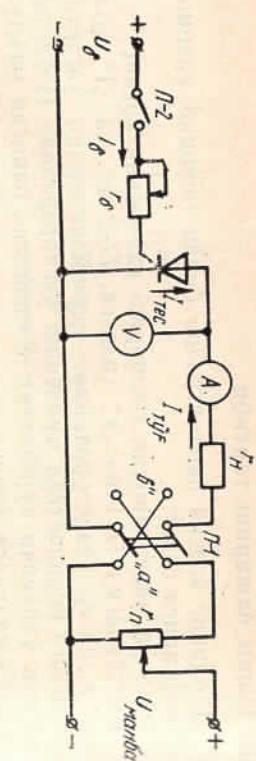

2.81- расм.

9. 3 ва 4 пунктлардаги текширишларни бажариб, ўлчашло олинган мълумотларни 2.51- жадвалга ёзинг.

2.51- жадвал

$U_{tүр}$	В						
$I_{tүр}$	мА						
$U_{тек}$	В						
$I_{тек}$	мА						

10. Олинган мълумотлар бўйича стабилитроннинг вольт-ампера характеристикасини куриб, ундан стабилитроннинг асосни параметрларини аниқлаш.


11. Тиристорнинг асосий параметрлари билан танишиб, ундан хисобот дафтарига ёзиб кўйинг.

12. 2.81-расмдаги тиристорни текшириш схемасини йигинг.

13. Кайтаулагич $\Pi-1$ ни а холатга ўтказиб, $\Pi-2$ нинг ажратилган холатида $I_{tүр}$ нинг тегишили қимматларини аниқлаб, маанини кучланишини ўзгартиринг. Ўлчашдан олинган мълумотларни 2-52-жадвалга ёзинг.

14. Кайтаулагич $\Pi-2$ ни улаб, реостат r_6 нинг иккита холатида ўзти учун манба кучланишини ўқитувчи курсаттан чегарада ўзгартиринг. Ўлчашдан олинган мълумотларни 2.52-жадвалга ёзинг.

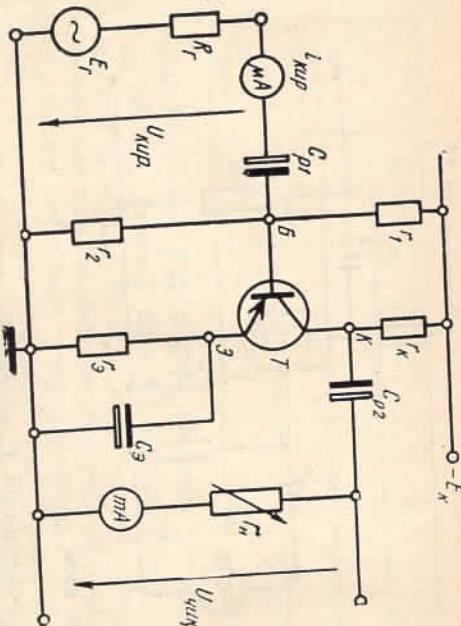15. Кайтаулагич $\Pi-2$ ни ажратиб, $\Pi-1$ ни эса а холатга ўтказиб, манба кучланишини ўзгартирган холда $I_{тек}$ токнинг күбусини аниқланг. Ўлчашдан олинган мълумотларни 2.52-жадвалга ёзинг.



2.88- расм.

Жонжиридаги ва коллектор занжиридаги ўзгармас ток ва кучланишининг микдори).

Эмиттер занжирига уланган каршилик r_s температура ўзгаргандага тинчланган режимнинг стабилитигини тъммилаш учун ўзгармас ток бўйича манфий тескари боғланишни хосил килали.

Ўзгарувчан ток бўйича тескари боғланишни йўқ килиш учун көршилик r_s катта сифимили (40...60 мкФ) конденсатор C_s билан шунгланади.

Нагрузка каршилиги r_p ўзгармас токни нагрузка занжирига ўтказмайдиган ажратувчи конденсатор C_{p2} оркали уланган, r_1 , r_2 ишларни тъммилаш оладиган килиб танланиси керак. Аммо биллашни тъммилаш оладиган килиб танланиси керак. Аммо каршилик r_s нинг ортиши коллекторли занжирининг тъммутини оширишини талаб этади. r_1 , r_2 каршиликларнинг камайиши эса каскаднинг кириш томонини шунглайди.

III. Ишни бажариш тартиби

1. 2.89-расмдаги аноди токлашган триоддаги кучланишини күчтаптириш каскадининг схемаси йигилади.

Схемада кўрсатилган элементларнинг қимматлари:


$r_t = 510 \text{ кОм}$; $r_a = 24 \text{ кОм}$; $r_k = 0 \div 10 \text{ кОм}$;

$r_s = 25 \div 100 \text{ кОм}$; $C_{p1} = C_{p2} = 0,1 \text{ мкФ}$; $C_x = 20 \text{ мкФ}$.

Манбанинг кучланишини ва куввати лампанинг пастпортида кўрсатилган мълумотларга мос олинган. Ўзгарувчан кучланиши манба тарзida товуш генератори ГЗ – 34 олинган бўлиб, кириши кучланиши $U_{kpr} = 0 \dots 10 \text{ В}$, частогалар диапазони эса 100...2000 Гц ни ташкил этади.

2.54- жадвал

r_u	кОм
$U_{\text{кир}}$	В
$U_{\text{чиқ}}$	В
K_u	-

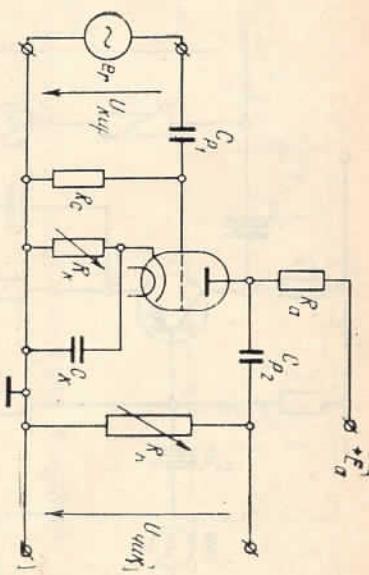

2.89- расм.

2. Анол кучланиши $E_a = 250$ В; кириш кучланиши $U_{\text{кир}} = 0 \dots 10$ В (1 В дан оралатиб) бүлгәнда күтәйтиригичнинг амплитуда характеристикасини олиш ва куриш, яйни $U_{\text{чиқ}} = f(U_{\text{кир}})$, Каршилик r_k ни 2 кОмга тенг килиб олинади. Ўлчашдан олинган мълумотлар 2.53- жадвалга ёзилади.

2.53- жадвал

$U_{\text{кир}}$	$U_{\text{чиқ}}$	E_a	K_u
В	В	—	
—	—	—	
—	—	—	
—	—	—	
—	—	—	
—	—	—	
—	—	—	
—	—	—	
—	—	—	
—	—	—	

7. 2.88- расмдаги схема йиғилади.

Схеманың ассоци параметрлари: триод $T - МП - 14$; $C_{p_1} = C_{p_2} = 10 \text{ мкФ}$; $C_s = 50 \text{ мкФ}$; $r_s = 1 \text{ кОм}$; $r_u = 1,5 \text{ кОм}$; $r_t = 3 \text{ кОм}$; $r_n = 8,2 \text{ кОм}$.

8. Күтәйтиричи манбага улаб, ишнинг бошида ва охирида коллектор билан эмиттер орасидаги ($K = \Theta$ нұкталары) ўзгармас кучланиш ўлчанади. Температура ўзгарғанда кучланиш режиминің стабилити хакида хуолоса чыкарады.

3. Күтәлениш бўйича күтәйтириши көфициентининг кириш күтәленишига боғлиқлиги аникланади ва унинг графиги

$$K_U = \frac{U_{\text{чиқ}}}{U_{\text{кир}}} = f(U_{\text{кир}}) \text{ курилади.}$$

4. Анол күтәлениши $E_a = 250$ В, катод каршилиги $r_k = 2 \text{ кОм}$ ва кириш күтәлениши $U_{\text{кир}} = 0,5$ В бўлгандага, аноли юклангани каскалдинг күтәлениш бўйича күтәйтириши көфициентининг нагрузка каршилиги r_u билан боғланиши олинниб, унинг графиги курилди. Ўлчашдан олинган мълумотлар 2.54- жадвалга ёзилади.

5. Кириш күтәлениши $U_{\text{кир}} = 2$ В бўлгандага осциллограф экранда $U_{\text{кир}}$ ва $U_{\text{чиқ}}$ ларнинг этари чизиклари чизиб олинади. Катол каршилиги $r_k = 0$ ва 10 кОм га кўйилади. Чиқиш күтәленинг графигида ночиликликнинг борлиги аниқланади ва уларни пайдо булиш сабабларни тушунтирилади.

6. Күтәйтиригичнинг частота характеристикаси $U_{\text{чиқ}} = f(f_r)$ ни олинади ва курилади. Генераторнинг частотасини 200 Гц дан оралтиб 1000 ... 2000 Гц атрофия ўзгартирилади. Каскалдинг кириш күтәленишини ўзгартиримасдан ушлаб туриласди. Ўлчашдан олинган мълумотлар 2.55- жадвалга ёзилади.

2.55- жадвал

f	Γ_u
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

$$K_i = \frac{I_u}{I_{\text{кир}}}; K_U = \frac{U_{\text{чиқ}}}{E_T},$$

$$K_p = K_i \cdot K_U; r_{\text{кир}} = \frac{U_{\text{кир}}}{I_{\text{кир}}}.$$

2.56-ЖАДВА

ҮЗ-ҮЗИННИ ТЕКШИРИШ УЧУН САВОЛЛАР

E_r	$U_{\text{кир}}$	$U_{\text{чиж}}$	$I_{\text{кир}}$	$I_{\text{чиж}}$	E_n	I	K_U	K_I	K_p	$I_{\text{кир}}$
В	мВ	В	мкА	мА	В	мА				Ом
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

10. Нагрузка каскадилиги r_n нинг иккита кийматида каскадниң амплитуда характеристикиаси $U_{\text{чиж}} = f(E_r)$ олинади ва Курилади. Ўлчашдан олинган маълумотлар 2.57 - жадвалга ёзилади.

2.57-ЖАДВА

$r_n =$	Ом	$r_n =$	Ом
E_r	$I_{\text{кир}}$	$I_{\text{чиж}}$	$U_{\text{чиж}}$
мВ	мкА	мА	В

26-ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ ЎЗГАРУВЧАН ТОКНИ ТЎҒРИЛАШ ЗАНЖИРЛАРИ

I. ИШНИ БАЖАРИШДАН МАҚСАД

- Синусоидал ўзгарувчан токни (кучланиши) тўғрилаш схематини аниклашни ўрганиши.
- Тўғрилаш коэффициентини экспериментал аниклаб, уни назарий хисоблар билан солиштириш.
- Тўғриланган кучланиши ва токнинг шаклларини индуктив-сифим фильтрлари ёрдамида яхшилаш принципини ўрганиши.

II. ИШГА ОИД НАЗАРИЙ ТУШУНЧАЛАР


Электр энергиясининг бир қанча истеммолчилари (электр транспорти, электролиз, алоқа аппаратлари, автоматика ва телемеханика асбоблари ва б.) ўзгармас ток манбаидан ишлайдилар Аммо бу истеммолчиларни ўзгармас токнинг алоҳида манба (Ўз-Гармас ток генераторлари ва химиявий манбалари ва б.) билан таъминлаш хамма вакт ҳам мумкин бўлавермайди. Ўзгарувчан ток манбаарининг кенг таржаланлиги, ўз навбатда ўзгарувчан токни ўзгармас токка айлантириш вазифасини кўйди. Бундай ўзгартиришининг маъноси истеммолчига ўзгарувчан ток (кучланиш) манбайдан келаётган электр зарядларининг бир томонлама характерини таъминлашдан иборат. Шундай килиб, бундай ўзгартиричининг чиқиши томонига уланган истеммолчиларда ток бир томонда оқади. Ўзгарувчан токни тўғрилаш леган ном ана шундан келиб чиқкан. Ўзгарувчан токни тўғрилаш учун бир томонлама ўказиши хусусиятига эга бўлган асбоблардан, яъни тўғрилагичлардан фойдаланилади. Тўғрилагичларнинг электронли, ионли, прим ўткизгили ва электромеханикали турлари бор. Ҳозирги туда характеристикаларини таккослаш.

IV. ИШ БЎЙИЧА ХУЛОСА БЕРИЛАДИ

- Текширилаётган кучайтиригич каскалларининг кучланиши бўйича кучайтиришининг сифати ҳақида.
- Олинган осциллограммаларда назизикларининг борлиги ёки йўқлигини баҳолади.
- Электрон ва яrim ўтикаэйчили кучайтиригичларнинг амплитуда характеристикаларини таккослаш.

Иккита ярим даврли түғрилаш схемаларида эса, вентиллар B_1 ва B_2 (2.90-расм, б) хамда $B_1 - B_3$ ва $B_2 - B_4$ (2.90-расм, б) шавбатма-навбат ишлаб, синусоиданинг икката ярим түлкинини битта йўналишида ўтишини (2.89-расм, б) тъминнайди. Бу холда кучланишининг ўртаса ёки түғриланган қиймати:
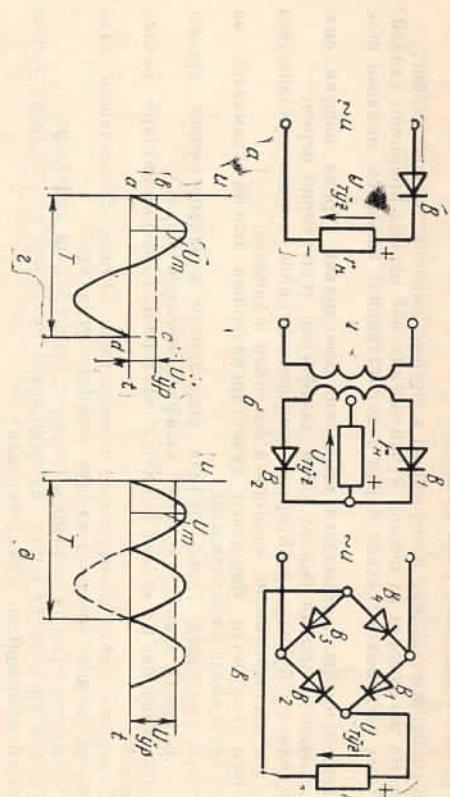
$$U_{\text{yr}} = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} u dt = \frac{2V\sqrt{2}U}{\pi} = 0,9U.$$



2.90-расм.

замон техникасида ярим ўтикачили түғрилагичлар кенг таркалган.


2.90-расмда бир фазали ўзгарувчан токни ярим ўтикачили түғрилагичлар ёрдамида (B вентилларда) түғрилашнинг бигта ярим даврли (2.90-расм, а), иккига ярим даврли трансформаторнинг ўрта нуктаси билан (2.90-расм, б) ва ниҳоят кўпприк (2.90-расм, в) схемалари кўрсалтилган. Барча схемаларда ток вентильлоркали фракт бир томонга (схемаларда чапдан ўнга) ўтиши мумкин, чунки ярим ўтикачили түғри йўналишида узаганда унинг ўтиш (ички) каршилиги бўлади. Масалан, 2.90-расм, а даги занжир кучланиши синусоидасининг бигта даври T , давомида (2.89-расм, б) нагрузка каршилиги R_n да синусоиданинг мусбат ярим тўлкинишининг ўртасида киймати U_{yr} ана шу мусбат ярим тўлкиниши занжира тенг, яни


$$\begin{aligned} U_{\text{yr}} &= \frac{1}{T} \int_0^{T/2} u dt = \frac{1}{T} \int_0^{\pi} U_m \sin \omega t dt = \frac{1}{\omega T} \int_0^{\pi} U_m \sin \omega t d(\omega T) = \\ &= \frac{U_m}{2\pi} \left| \cos \omega t \right|_0^{\pi} = \frac{U_m}{\pi} = \frac{V\sqrt{2}U}{\pi} = 0,45U. \end{aligned}$$

Демак, синусоидал кучланишининг ўртаса ёки түғриланган U_{yr} қиймати, юзаси бир давр ичидаги мусбат ярим тўлкинини гозасига тенг бўлган $a+b$ тўри тўртбурчакнинг баландлигига тенг.

Бигта ярим даврли түғрилагичла тўғриланган кучланишининг ўртаса қиймати, занжирга берилган ўзгарувчан кучланиши таъсир этувчи қийматининг 45% ни ташкил этади. У холда тўғрилагичнинг тўғрилаш коэффициенти $K_r = 0,45$.

Тўғрилагичнинг тўғрилаш коэффициенти $K_r = 0,9$.
Бир фазали ўзгарувчан токни тўғрилаш учун асоссан кўптрик схема (2.90-расм, б) кўлланилади. Масалан, радиоприёмникларда шавбатма-навбат ишлаб, синусоиданинг икката ярим тўлкинини битта йўналишида ўтишини (2.89-расм, б) тъминнайди.
Кўп фазали тўғрилагичларда тўғриланган кучланишининг сифати бирмунча мукаммал хисобланади. Буларниң ичиди энг ёнг тўрткалтани уч фазали ўзгарувчан токни ўзгармас токка айлангирб берувчи уч фазали тўғрилагичлар хисобланади. 2.91-расм, а ва б да уч фазали токларни бигта ва иккига ярим даврли тўғрилаш схемалари кўрсалтилган. Бу схемаларда, масалан 2.91-расм, а даги занжирда B_1 , B_2 ва B_3 вентилларниң хар бири учдан бир $T/3$ даврда 2.91-расм, б даги занжирда эса вентилларниң хар бири олтидан бир $T/6$ даврда ишлайдилар.
Агар уч фазали бигта ярим даврли тўғрилагичнинг (2.91-расм, а) ишланини кўрадиган бўлсан, унда вентиль B_1 вакт t_1 дан t_1 гача, B_2 вентиль t_2 дан t_3 гача ва, ниҳоят, B_3 вентиль t_3 дан t_4 гача бўлган интервалларда ишлайди. Шундай килиб, хар бир септилга синусоидаларниң $\omega t_1 = \frac{\pi}{6}$ ва $\omega t_2 = \frac{5\pi}{6}$ фазалари орасидан бўлган интервалларда ишлайди.

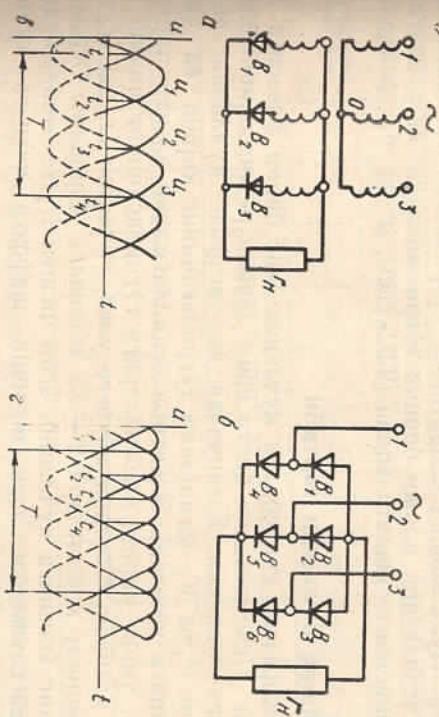

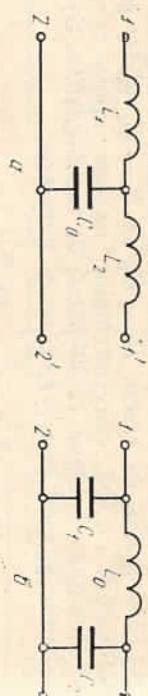

2.92-расм

даги мусбат тўлкининг бир кисми тўри келади (2.91-расм, б)

$$U_{\text{р}} = \frac{3U_{\text{m}}}{T} \int_{\frac{\pi}{16}}^{\frac{5\pi}{16}} \sin \omega t \, dt = \frac{3V\sqrt{2}U}{2\pi} \left| \cos \omega t \right|_{\frac{\pi}{16}}^{\frac{5\pi}{16}} = \frac{3V\sqrt{2} \cdot V\sqrt{3}U}{2\pi} = 1,17U.$$


Демак, тўрилагичнинг тўрилаш коэффициенти $K_r = 1,17$. Умумий холда m – фазали тўрилагичнинг тўрилаш коэффициенти

$$K_r = \frac{mV\sqrt{2}}{\pi} \sin \frac{\pi}{m} = V\sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin \frac{\pi}{m}}{\pi/m}.$$

Масалан, уч фазали кўприк схемаси учун (2.91-расм, б) да $m = 6$) тўрилаш коэффициенти $K_r = 1,35$. Назарий жихатдан $m = \infty$ да $K_r = 1,41$ бўлиб, тўриланган кучланиниш заткининг кинриш томонидаги ўзгарувчан кучланиниш амплитуда кийматига тенгdir. Тўриланган кучланиш эгри чизининг шаклидан кўринадики (2.90-расм, 2 ва 3; 2.91-расм, б ва 2), тўрилагичларнинг чиқиш томонидаги кучланишларнинг факат йўналиши ўзгармас бўлиб, микдори (амплитудаси) жихатдан пульсацияланувчилир. Пульсациянни камайтириб, тўриланган кучланиш шаклининг этгилигини иложи борича тўри чизикка якинаштириши учун текисловчи фильтрлардан (2.92-расм, а ва б) фойдаланилади.

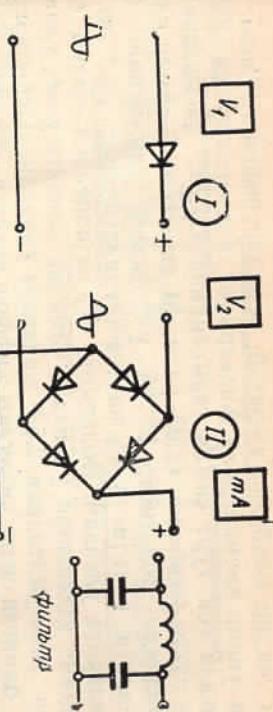III. Ишни бажариш тартиби

- Уч фазали синусоидал кучланишнинг бирор фазасига 2.93-расмнинг 1 схемасидаги битта ярим даврли режимда ишлайдиган тўрилагич уланади. Ўзгарувчан ва ўзгармас кучланиш вольтметрлари V_1 ва V_2 тегишида тўрилагичнинг кириш ва чиқиш кисмаларига уланади. Электрон осциллографни электр тармоғига улаоб, унинг кириш клеммаларига тўрилагичнинг чиқиш кисмалари уланади. Стендни манбага улаб, ўзланган U_1 ва U_2 кучланишларнинг кириш кипматлари 2 – 58-жадвалга ёзилади. Осилилограф унинг экранига кучланиш эгри чизиги $U_2(t)$ жойлашадиган дараражада созланади. Эгри чизикни шаффоғ когоға кўчириб олиб, уни хисоботга киритиш керак.
- Стендни электр манбадан ажратиб, тўрилагичнинг чиқиш кисмасига фильтрнинг кириш маси уланади. Фильтрнинг чиқиш кисмасига текисловчи фильтрнинг кириш маси уланади. Осилилограф унинг чиқиш кисмаларига вольтметр ва осциллограф уланади.



2.93-расм

Стендни тармокка уланандан сўнг, U_1 ва U_2 кучланишларни ўлчаб, олинган маълумотларни 2.58-жадвалга ёзилади. Осилилограф экранидаги эгри чизикни шарфофф көрсага кўчириб олиниади.

3. 1 ва 2-пунктлар нагрузка режими учун қайтарилади. Нагрузка қаршилиги r_n амперметр оркали уланади.

2.58-жадвал

Тўрилагичнинг типи	Салт шилаш режими						Нагрузка режими					
	Фильтрлар		Фильтр билдирилган		Фильтр		Фильтрлар		Фильтр билдирилган		Фильтр	
	U_1	U_2	$K = \frac{U_2}{U_1}$	U_1	U_2	$K = \frac{U_2}{U_1}$	U_1	U_2	$K = \frac{U_2}{U_1}$	U_1	U_2	$K = \frac{U_2}{U_1}$
I												
II												
III												
IV												

- 1, 2 ва 3-пунктларда кўрсатилган ишларни тўрилагичнинг бир фазали кўприк (II) схемаси учун ҳам бажариш керак.
- Стендни электр манбадан ажратиб, тўрилагичнинг чиқиш кисмасига фильтрнинг кириш маси уланади. Фильтрнинг чиқиш кисмасига текисловчи фильтрнинг кириш маси уланади. Осилилограф унинг чиқиш кисмаларига вольтметр ва осциллограф уланади.

5. Стендни манбадан ажратыб, осциллографнинг ўзини ўчир-
маслан унинг кисмаларини фильтрнинг ўзилади.
Уч фазали ток түрт симли тармоғининг $OABC$ кисмаларига уч
фазали түғрилагичнинг (2,93- расм, II схема) бир номли клемма-
лари уланади. Вольтметр V_1 ни уч фазали тармоғининг $O-A$
кисмаларига, вольтметр V_2 ни эса түғрилагичнинг " $+$ " ва " $-$ "
клеммаларига уланади. Вольтметр V_2 га параллел килиб осцил-
лографнинг кисмалари уланади. Стендни манбага улаб, ўлашдан
олинган мальумотларни 2,58- жадвалга ёзилади. Осциллографни
соэлаб олинган эгри чизиклар шаффоф қозғала күчириб олинади.

6. Фильтрни улаб, 2-пунктда айтилган тартиби саклаган жол-
да, 5- пунктда күрсатылган ишлар тақорланади.

7. Осциллографни ўчиринасдан, стендни манбадан ажратыб
тхема бузилади. Күпприк схемалы уч фазали түғрилагич уч фаза-
ли тармоқнинг A , B , C кисмаларига 2,92- расмнинг IV схемасыда
күрсатылғандек уланади. Түғрилагичнинг " $+$ " ва " $-$ " клемма-
ларига осциллографнинг кириш кисмалари уланади. Стендни ман-
бага улаб, ўлашдан олинган мальумотларни 2,58- жадвалга
ёзилади. Осциллограф экраныда хосил бўлган эгри чизиклар
шашфоғ қозғала кўчириб олинб, хисоботга киритилади.

8. Схемага фильтрни 2-пунктда айтилган тартибида улаб, 7-
пунктда күрсатылган ишлар тақорланади.

9. 7 ва 8-пунктларда күрсатылган ишлар түғрилагичнинг паг-
рузка режими учун тақорланади.

10. Тўғрилагичнинг салт ишлар ва нагрузка режимларидан
олинган мальумотлар бўйича нагрузка каршилиги r_n ни ва вен-
тиллардан биронтасининг ички каршилиги r_n аниқланади.

Бунда

$$r_n = \frac{U_{2n}}{I_n}; r_n = \frac{U_{20} - U_{2n}}{I_n}$$

11. Иш бўйича хулоса берилади.

Ўз-ўзини текшириш учун саволлар

1. Ўзарувчан токни түғрилап процесси нимадан иборат?

2. Синусоидал ўзарувчан кучланишининг ўргача ёки түғрилган қиймати
нимада тенг?

3. Кўп фазали түғрилап ишларининг ўзарувчан кучланишининг
нимадан иборат?

4. Текисловчи фильтрларининг вазифаси нимадан иборат?

5. Узарувчан токини манбадан тарзида унинг махсус манбларидан (элект-
ромашинада, химияни ва б.) ёки ўзарувчан токни түғрилаб фойдаланишининг
кайси бирни иккисидан жихатдан малькул хисобланади?

6. Түғрилган токдан кайси соҳаларда фойдаланилади?

7. Ўзарувчан токни түғрилаш учун кандай асбоблардан фойдаланилади?

27-лаборатория иши

ЯРИМ ЎТКАЗИЧЛИ ЎЗГАРМАС КУЧЛНИШ СТАБИЛИЗАТОРЛАРИ

I. Ишни бажаришдан максал

Ярим ўтказгичли ўзгармас кучланиш стабилизаторининг
ишлаш принципи ва характеристикалари билан танишиш.

2,94- расм.

II. Ишга оид назарий тушунчалар


Берилган кучланишининг кийматини мальум четарала ўзарти-
рувчи (ностабилловчи) факторлар таъсир этганды нагрузкадан
кучланишининг (ёки токнинг) кийматини амалда ўзаривши сак-
лаб турса оладиган курилма кучланишил (ёки ток) стабилизатори
дайлади (2,94- расм). Ностабилловчи факторларга нагрузка ха-
рактери ва токнинг ўзаривши, шунингдек, манба кучланиши-
нинг ўзаривши киради.

Кучланишини ёки токни стабиллашнинг параметрик ва компен-
сацион усуллари фараж килинади.

Параметрик стабилизаторларда стабиллаш хусусияти ночиизик-
ли элементнинг (н. з.) характеристикалари билан ток орасидаги бояла-
ниш ночиизикларидир. Ночиизикли элемент тарзда стабилизаторлар,
терминалар, бареттерлар, транзисторлар, ночиизикли индуктив-
лик ва ҳоказалардан фойдаланилади.

Компенсацион стабилизаторларда чикиш томондаги кучланиши-
нинг берилган эталон кучланишига нисбатан ўзаривши ўзланади
микдордан оғишини (ўзаривши) компенсациялайдиган дарака-
да ўзгаради.

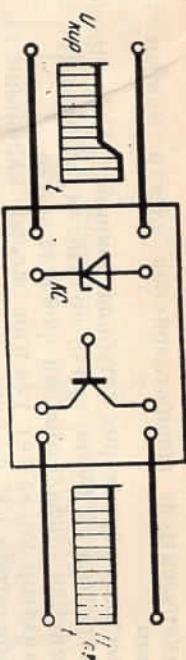Стабилизаторлар турли автоматик ва бошқарип системалари
курилмаларининг электр манбада тарзиде кеңт кўлланади. Маса-
курилмаларининг электр манбада тарзиде кеңт кўлланади. Маса-



2,95- расм.

бонка радиоэлектрон аппаратларининг электр манба тарзида ишлатилади.

2.95-расмда параметрик стабилитроннинг (ПС) принципиал схемаси кўрсатилган булиб, унла ночиликли элемент (н. э.) тарзиди кремнийли стабилитрондан фойдаланилган.

Стабилитрон КС ві унга параллел уланган балласт каршилик r_b , кремнийли стабилитрон KC ві унга параллел уланган нагрузка r_n дали иборат. Бундай параметрик стабилитор, хар кандай ностабилиторлар таъсир этганда, айниса, кириш томондаги кучланиши U_{kip} ўзгарганда хам нагрузкалари ўзгармас кучланинг стабилиторин таъминлайди.

Схемадаги ток ва кучланишлар Кирхгоф конуналарига биноан анниқланади:

$$I_{kip} = I_{ct} + I_n; U_{kip} = U_{ct} + I_{kip} \cdot r_n.$$

Стабилиторнинг кириш томонидаги кучланиши U_{kip} ортганда, унинг чиқиши томонидаги кучланиши U_{kip} хам ортиши интилади. Стабилитронда кучланишининг озигина ортиши, унинг вольт-ампер характеристикаси биноан (2.96-расм) токниң кескин ортишига сабаб бўлади. Стабилитрондан ўтётган I_{ct} токниң ортиши билан балласт каршилик токниң тушуву хам ортади, чунки I_{ct} токи I_{kip} токининг ташкил этивчисидир. Стабилиторнинг нагрузкаси r_n даги кучланиши шундай ΔV_{ct} кийматига ўзгариши, стабилитроннинг каршилик чанчалик чиқик бўлса, бу киймат хам шунчалик кириш бўлади.

Шундай килиб, стабилитроннинг кириш томонидаги (U_{kip}) кучланишининг ортиши балласт каршилик билан стабилитрондаги ΔU_{kip} ва ΔU_{ct} кучланишларнинг ўзгаришлари орасила таксималанди, яъни:

$$\Delta U_{kip} = \Delta U_{r6} + \Delta U_{ct}.$$

Кремний стабилитонли параметрик стабилиторларда балласт каршилиги стабилитрон характеристикасининг динамик каршилигидан кўп марта катта ($r_6 \gg r_n$) бўлганда стабил (баркарор) ўзгармас кучланиши таъминланши мумкин. $\Delta U_{ct} \rightarrow 0$ да $\Delta U_{kip} \approx$

$$\approx \Delta V_{r6}$$

$$\left(\text{бу ерада } r_n = \frac{\Delta U_{ct}}{\Delta U_{ct}} \right).$$

Стабилиторнинг кириш томонидаги кучланиши камайгани унинг ишланиши юкоридагига тескари бўлади. Шундай килиб, стабилитон процесси стабилиторнинг кириш томонидаги кучланишининг анчагина $\pm \Delta U_{kip}$ макдорига ўзгарганда, унинг чиқиши

2.97-расм

томонидаги кучланишининг жуда озигина $\pm \Delta U_{ct}$ микдорга ўзгаришини таъминлайди.

Оддий компенсацион кучланиши стабилиторининг схемаси 2.97-расмда кўрсатилган.

Схемадаги транзистор — T ростловчи элемент хисобланади. Унинг базасига кучланиши, стабилитрон Ст ва резистор r ёрдашиб берилади. r_n нагрузкалари кучланиши стабилитронга берилади. r_n нагрузкалари транзистор T нинг эмиттер — база ўтишидаги кучланишларни пасави микрорица (тажминан 0,5 В) чиқик бўйло, базасидаги ток эса

$$I_6 = I_n \cdot (\beta + 1),$$

бу ерада: β — транзисторнинг күчайтириши коэффициенти; I_n — нагрузка токи.


Мазкур стабилитордага кириш кучланиши U_{kip} нинг ўзгарышини транзисторнинг "коллектор — эмиттер" ўтишидаги кучланиши ўзгариши U_{kip} билан компенсацияланади.

Стабилиторнинг кириш томонидаги кучланиши ортганда резистор r даги кучланиши хам ортиб, транзистор базасининг поинтилди эса коллекторга нисбатан камаади. Бунинг натижасида транзистор базасининг токи камайиб, унинг "коллектор — эмиттер" ўтишидаги ўзгармас ток бўйича каршилиги ортиб, стабилиторнинг чиқиши томонидаги кучланишининг ортишини компенсиялади.

Стабилиторнинг ишлаш сифати унинг стабиллаш коэффициенти билан анниқланади:

$$K_v = \frac{\Delta U_{kip}}{U_{kip}} : \frac{\Delta U_{ct}}{U_{ct}},$$

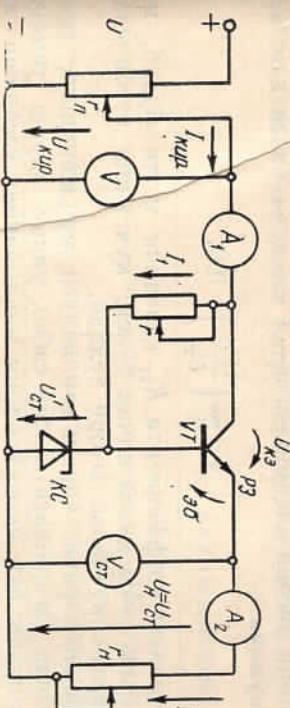бу ерада: U_{kip} ва ΔU_{kip} — стабилиторнинг кириш томонидаги номинал кучланиши ва унинг ўзгариши; U_{ct} ва ΔU_{ct} — стабилиторнинг чиқиши томонидаги номинал кучланиши ва унинг ўзгариши.



Күчланиш стабилизаторининг сифати чишиш томондаги күчланишнинг ишбийтлигиге тарабынан аныктады.

$$\delta\% = \left(\frac{\Delta U_{ct}}{U_{ct}} \right) \cdot 100.$$

Стабиллаш коэффициенти K_{ct} қанчалик катта бўлиб, ишбийтлигига сифати шунчаллик юқори бўлади.
Стабилизаторнинг чишиш томонидаги күчланишнинг номинал кийматидан узгаршига асосий сабаб, унинг кириш томонидаги күчланишнинг ёки нагрузка токи миқдорининг ўзгаршихи хисобланади. Шу туфайли күчланиш стабилизатори учун боғланниш $U_{ct} = f(U_{kip}; I_n)$ асосий ҳисобланади.

III. Ишни бажариш тартиби

1. 2.95-расмдаги параметрик стабилизаторният электр схемаси йигилади. Потенциометрнинг r_p қаршилигини ўзгартирив, стабилизаторнинг „кириш-чикиш“ статикавий характеристикаси $U_{ct} = f(U_{kip})$ ни олинади. Ўлчашдан олинган маълумотларни 2.59-жадвалга ёзиб, улар буйича стабилизаторнинг статик характеристикасини курилади.

2.59-жадвал

U_{kip}	—	—	—	—	—	—	—
U_{ct}	—	—	—	—	—	—	—
I_n	—	—	—	—	—	—	—

2. 2.96-расмдаги компенсацион стабилизаторният электр схемаси йигилади. Потенциометрнинг r_p қаршилигини ўзгартирив, стабилизаторнинг „кириш-чикиш“ статик характеристикаси $U_{ct} = f(U_{kip})$ ни олинади. Ўлчашдан олинган маълумотларни 2.60-жадвалга ёзиб, улар буйича стабилизаторнинг статика характеристикасини куринг.

2.60-жадвал

U_{kip}	—	—	—	—	—	—	—
U_{ct}	—	—	—	—	—	—	—
I_n	—	—	—	—	—	—	—

3. U_{kip} кириш күчланишнинг ўзгармас кийматида (ўқитувчи томонидан берилади) I_n нагрузка қаршилигини ўзгартириб, параметрик ва компенсацион стабилизаторларнинг нагрузка характеристикаси $U_{ct} = f(I_n)$ ни олинади. Ўлчашдан олинган маълумот

ларни тегишича 2.61 ва 2.62-жадвалларга ёзиб, улар бўйича жар кайси стабилизаторнинг нагрузка характеристикалири курилади.

2.61-жадвал (параметрик)

$U_{kip} =$	В
U_{ct}	—
I_n	—

2.62-жадвал (компенсацион)

$U_{kip} =$	В
U_{ct}	—
I_n	—

Уаъзини текшириш учун саволлар

1. Стабилизаторларнинг вазифаси ва кўлланиш соҳалари канлайди?
2. Параметрик стабилизатор деб чимага айнилали?
3. Компенсацион стабилизатор деб чимага айнилали?
4. Статик режимда стабилизаторларнинг сифати чима билан характеристикаларни ишлайди?
5. Параметрик стабилизаторларда балласт қаршилигининг вазифаси чима билан иборат?
6. Компенсацион стабилизаторларда ростловчи элементнинг вазифаси чимадан иборат?

Электротехника ва электроика асослари бўйича лаборатория ишларига оил адабиётлар

Лаборатория иши номери	Под редакции В. С. Пантищина «Общая электротехника» М., «В. Ш.» 1976	А. С. Касаткин, М. В. Немцов «Электротехника». «Энергоатомиздат», 1983	Ю. М. Борисов, Л. Н. Липатов «Общая электротехника», М., «В. Ш.» 1974	А. С. Каримов, М. М. Мирхайлов «Назарий электротехника», Т., «Ўқитувчи», 1979	В. Г. Герасимов и др. «Основы промышленной электротехники», М., «В. Ш.» 1978
1	2	3	4	5	6
1	35—39, 47—48- бетлар	8—26- бетлар	5—12; 14—16-бетлар	7—29- бетлар	—
2	63—65	•	—	—	—
3	71—116	• 46—84	• 101—123	• 31—48	—
4	71—116	• 46—87	• 101—113; 128—132	• 34—48	—
5	94—97	• 94—97	• 123—127	• 70—80; 84—86	—
6	—	• 97—99	• 132—137	• 80—90	—
7	148—160	• 107—112; 119—123	• 154—162; 169—177	• 106—117; 120—124	—
8	148—161	• 112—114; 120—123	• 154—169	• 117—120	—
9	329—332; 351—355	• 114—115; 116—119	—	• 123—128	—
10	332—335	• 277—284	—	—	—
11	39—41	• 40—46	• 45—51; 202—220	• 269—280	—
12	256—258	• 183—190	—	• 315—320	—
13	268—286	• 160—182	• 288—311	—	—
14	285—292	• 182—188	• 315—330	—	—
15	374—381; 394—398	• 297—303; 315—319	• 426—430; 439—447	—	—

2.63- жадвал (давоми)

1	2	3	4	5	6
16	397—404	• 320—328	• 458—465	—	—
17	404—407	• 328—331	• 453—465	—	—
18	410—418; 430—431; 44—452	• 334—347; 355—370	• 340—374	—	—
19	411—426; 445—446; 450—452	• 334—347; 355—371	• 340—353; 359—380	—	—
20	480—487	• 376—389	• 400—413	—	—
21	467—480	• 391—395	• 414—423	—	—
22	163—165	• 92—94; 97—98	• 132—137	—	53—62-бетлар 72—78
23	—	• 298—305	—	—	86—88
24	—	• 208—217	—	—	101—126
25	—	• 223—231; 247—248	—	—	176—189; 194—197
26	—	• 218—222	—	—	190—194
27	—	• 211—212; 250	—	—	—

I - илованинг давоми

ИЛОВАЛАР

Баъзи физик-техник катталикларнинг халқаро бирлинклар системаси
(СИ) даги умумий ўлчов бирлинкларининг жадвали

I-илюстрация

Катталикларнинг номи	Катталикларнинг белигидан номи	Халкаро (СИ) ўлчов бирлинклари систе- масида асосий белгилар
Узунлик юз Хамк Масса Вакт Тезлик Тезланиш	l S V m t v a	Метр кв. метр куб. метр килограмм секунди секундига метр секунда, секундига метр квадрат Ньютон Жоуль (ватт секунд- да) Кельвин секундига радиан
Иссикилик микадори Температура Бурнак тезланиши, бурнак частотаси Ясси бурнак Куч моменти Актив кувват Реактив кувват	Ω 0 R $\omega = \omega t$ M P Q	Жас Кельвин радиан Ньютон ватт вольт-ампер реактив вольт
Куч Илл Иссикилик микадори Температура Бурнак тезланиши, бурнак частотаси Ясси бурнак Куч моменти Актив кувват Реактив кувват	F W J K R ω C m P Q	Ньютон Жоуль (ватт секунд- да) Кельвин секундига радиан
Капталарнинг номи	Катталикларнинг белигидан номи	белигиданнинг номи

Электр токининг даври
Жуфт кутблар сони
Чултам урамлары сони

секунда
жумасиз
жумасиз

секунда
жумасиз
жумасиз

Баъзи изоляцион материалларнинг асосий электр характеристикалари

Материалларнинг номи	Вакуумга шартбаган диэлектрик спидиг- рунчалигини	ϵ_{II} 10 ⁶ B/m	Электр мустахкамлиги
Харо	1,0	3,0	—
Дистилланган сув	2,2	8,0—16,0	2,5
Трансформатор мойи	3,4—3,6	20,0—30,0	0,15—0,2
Гардчин шимдирил- ган когоз	5,3	10,0—15,0	1,0 \div 15,0
радиан	5,5—9,0	10,0—40,0	—
Ньютон метр	5,0—7,5	80—200	0,05
ватт	5,2	15,0—20,0	3,0
ВАР	2,7	16,0—25,0	1,0—2,5
волт-ампер	2,3—2,75	100—110	—
реактив	4,5	8,0—12,0	10,0
вольт	4,0—6,0	9,0—14,0	1,0

2. илова

1	2	3	4
Электр ўтказувчаник	g	Сименс	$C_m \left(\frac{1}{\Omega_m} \right)$
Солиштирма электр	γ	Сименс таксим метр	$C_m \Omega_m$
ўтказувчаник	Φ	Вебер	B6
Магнит оқими	B	тесла (квадрат метрга вебер)	T
Магнит индукцияси		ампер таксим метр	A/M
Магнит қайдон күч-	H	генри	Gn
лэн анилини			
Индуктивлик			
Реактив (индуктив, сийи) каршиликлари	X	Ом	Ом
Тұла каршилик	Z	Ом	Ом
Электр токининг	f	Герц	Gц
частотаси			
Электр токининг даври	T		
Жуфт кутблар сони	ρ		
Чултам урамлары сони	w		

Уч фазалы занжирнинг актив қаршиликлари (Ом)

Ўтказицларниң асосий характеристикалари

Материални номи	Заряды, кг/м²	Солишибирма қар- шилиги, Ом·мм/ м	Солишибирма ўт- казувчанлиги, м/ Ом·мм	0 дан 100 °C га а нисиқлиқ сиғими, Ж(кг·°C)		Қаршиликнинг 0 дан 106°C гача температура ко- эффициенти, °C Эриш темпера- тураси, °C									
				Фазалар	Варшан- дар	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Мис сим	8900	0,0176	57	0,35·2	0,004	1084									
Алюминий	2700	0,0278	35	0,92	0,004	657									
Жез	8500	0,04	25	0,384	0,002	900									
Волфрам	19100	0,0612	16,34	0,146	0,0047	3300									
Пёлаг сим	7900	0,13	7,6	0,46	0,00525	1400									
Калай	7300	0,143	7	0,234	0,0044	232									
Күропшин	11400	0,0221	4,52	0,129	0,0041	327									
Нихром	8200	0,98	1,02	—	0,00015	1360									
Константан	8800	0,4—0,51	2,5—1,98	—	0,00005	1200									
Фехраль	7600	1,4	0,7	—	0,00023	1440									
Магнани	8100	0,42	2,38	—	0,00006	960									

Фазалар	Варшандар	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	20	50	40	60	30	10	25	35	40				
B	25	20	10	25	15	35	20	30					
C	25	30	30	40	20	15	25	40	20				
A	25	30	50	60	35	20	25	40	20				
B	20	30	40	35	20	30	25	30	10				
C	16	25	35	25	15	50	15	25					
A	45	10	60	30	10	10	40	20					
B	50	20	45	10	20		36	50	30				
C	30	20	40	30	20	25	20		20				
A	60	30	40	15	35	55	45	55	25	15			
B	35		40	25	20	40	20	40	40				
C	35	20	15	30	40	10	30	50	40				
A	65	10	35	45	15	20	35	15	45				
B	4		30	20	10	40	20		30				
C	15	10	20	40	10	20	50	30	30				
A	15	10	20	40	10	20	50	30	30				
B	5		30	20	10	40	20		30				
C	45	18	15	10	25	30	20	25					
A	30	55	25	15	50	40	10	40	60				
B	20		40	10	15	30	10	25					
C	30	10	20	40	10	40	35	20	30				
A	10	15	10	40	25	20	40	60	50				
B	20		40	10	15	30	10	25					
C	45	18	15	10	25	30	20	35					
A	10	15	10	40	25	20	40	60	50				
B	20		40	10	15	30	10	25					
C	45	18	15	10	25	30	20	35					
A	10	15	10	40	25	20	40	60	50				
B	20		40	10	15	30	10	25					
C	45	18	15	10	25	30	20	35					
A	10	20	35	40	45	50	15	10	55	45	50		
B	7	28	60	40	40	25	30	20	25				
C	30	35	50	25	30	20	30	35					
A	10	20	30	25	10	15	10	25	20				
B	7	28	60	40	40	25	30	20	25				
C	30	35	50	25	30	20	30	35					
A	10	20	35	40	45	50	15	10	55	45	50		
B	8	40	25	20	40	50	20	25	30				
C	30	35	50	25	30	20	30	35					
A	10	20	35	40	45	50	15	10	55	45	50		
B	9	10	40	40	45	50	15	10	55	45	50		
C	10	20	25	10	15	10	15	30	30	30	30		

Уч фазали занжиринг индуктивликлари (мГн)

5-улоғасын

Фазалар	Варианттар	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A		32	48	64	159	143	80	96			
B	0	115	25,6	127	16	80	38,4	127	63,0		
C		76,4	86,4	115	144	95,5	106	48	38,4		
A		80	64	175	32	96		127	175	64	
B	1		89	64	115	51	64	76,4	48		
C		95,5	48		80	38	163	48	64	112	
A		96		175	143	32	80	112	159		
B	2	76,4		140		76,4	127		25,6	80	64
C		57,3		107	86,4	163	57,3	115	106	28,7	140
A		159	191	64		96	64		80	127	b0
B	3	51	102	140		38,4		102	89	38,4	76,4
C		127	66,9		86,4	28,7		106,5	115		154
A			127	112	48	159	127		112	96	32
B	4	38,4		89		115	127	38,4	51	25,6	89
C			57	76,4		38,2	57	76,4		64	127
A		96	32	175		48	64	80	64	112	
B	5	127	76,4		89	102		64	153	127	
C		144			76,4	127		96	38	65,9	51
A		112		48	143	127	143	112	80		
B	6	38,4			153	51		80	76,4		
C			76,4	48		66,9		38,2	76,4	86,4	80
A		143	159	80	48	191	48		96	64	141
B	7	89	76,4	63,6	127	112	140		51	115	
C		66,9		28,7	86,4		96	65,9	63,6	116	
A			48	127		63,6	63,6	143	127	96	
B	8	63,6	140		102	115	153		127	160	
C			76,4	57,3	64		80	48	99,5	89	127

Уч фазали занжиринг сигимлари (мКФ)

Фазалар	Варианттар	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A		64	159	48	64	80		112	127		
B	9	127		38,4	127	153		64	80	106	127
C		48	86,4	96		80	127	112	57,3	48	
A		106		127	212	64	106		157	91	71
B	0	199	114		66,4	114	80	72,4		159	
C		133			76	96,5		177	96,5	88,5	106
A		64	91	58		159		127	159	127	80
B	1	159	133		133	72,4	88,5		80		159
C		82	71		106	133	64	212	96,5	88,5	
A		71	159	91	106	127	318		212	318	106
B	2		80	199	66,4	99,5	133		100	133	
C			177	88,5	152	82	88,5		118		82
A		318	64	127	318	64		159	80	71	159
B	3		159	88,5	88,5	66,4	88,5		159		133
C		118	106		82	106	133		106	118	
A		127		80	318	80	127	106	64		
B	4		159	114	80		133	64	114	199	99,5
C		152			318	133	127		80		106
A		159	127			106	159	318		91	91
B	5		72,4	133	99,5	199			133	114	
C		133		118	212	152	96,5	133		71	

6-улоғасы

б-шлованинг даюни

Фаза- лар	Вари- анттар	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	127	64	318	106		318	71	80	91		
B	6		133	159	159	212		159	133	127	
C	76				71	159	133	96,5		76	
A	91	159			71	159		127	80	318	
B	7		80	114		398	72,4	159	133	72,4	
C			133	177	88,5	76	76	96,5		152	

ЖАВОБЛАР

1-бооб.

1-1. 1 = 5 А; $U_1 = 25$ В; $U_2 = 50$ В; $U_3 = 75$ В. 1-2. $I_1 = I_6 = 5$ А; $I_2 = I_5 = 2,5$ А; $I_4 = I_9 = 1,25$ А. 1-3. $I = 10$ 0 А. 1-4. $I = 15$ А; $I = 16,5$ квт-соят. 1-5. $U_1 = 224,4$ В. 1-6. $r_9 = 2,5$ Ом. 1-7. $I_1 = 3,5$ А; $I_2 = 1$ А; $I_3 = 2,5$ А; $P = 390$ Вт. 1-8. $I_1 = 4,5$ А; $I_2 = 3$ А; $I_3 = 1,5$ А. $P = 630$ Вт. 1-9. 1. $U_{ab} = 30$ В; 2. $U_{ab} = 10$ В; 3. $r_4 = 150$ Ом. 1-10. $U_1 = 80$ В; $U_2 = 20$ В. 1-11. $r_3 = 40$ Ом. 1-12. 100 В; 40 В; 60 В; 200 В; 1-13. $U_1 = 70$ В; $r_1 = 30$ Ом. 1-14. $U = 55$ В; $I = 11$ А; $I_1 = I_2 = 5,5$ А. 1-15. 8; 18; 32; 018 А; 03 А; 0,26 А. 1-18. 284 м. 1-19. 258 м; 0,75 А. 1-20. 4 А; 2 А; 30 Ом. 60 Ом; 1-21. $I_1 = I_6 = 10$ А; $I_2 = I_4 = I_8 = 2,5$ А; $P = 100$ Вт; $P = 1000$ Вт. 1-22. $U = 120$ В; $E = 124$ В; $P = 2000$ Вт. 1-27. $I_1 = I_2 = 1$ А; $I_3 = T_6 = 2$ А; $I_4 = 4$ А; $I_5 = 5$ А; $I_6 = 2$ А; $I_7 = 3$ А; $I_8 = 3$ А. 1-30. 13 каршиликан шохобчани сунгий ажрагтаниниза $I_1 = 10$ А; $I_2 = 50$ В. бүйлиг, 13 нинг хар кандай кирматда $U_{ab} = 0$ бўлади. 1-31. $I_1 = 3,5$ А; $I_2 = 9$ А. $I_3 = 7,5$ А; $I_4 = 6$ А; $I_5 = 1,5$ А; $P = 1620$ Вт. 1-32. $I_1 = 2,2$ А; $I_2 = 0,6$ А; $I_3 = 1,6$ А.

2-606

2.1. $C = 44,3$ пФ; $E = 0,5$ кВ/см. 2.2. $E = 66,6$ кВ/см. чуники, жаво орамли учун $U = 32$ кВ/см. 2.3. $U = 7,25$ кВ. 2.4. $4,5 \cdot 10^{-3}$ ж. 2.5. 600 В; 500 В. 2.6. $U_1 = 150$ В; $U_2 = 100$ В; $U_3 = 50$ В; Сэкв = 20 мкФ. $\omega_3 = 0,9$ ЖК. 2.7. Сэкв = 1 мкФ. 2.8. $C_{3KB} = 3,43$ пФ; $U_1 = 55$ В; $U_2 = 165$ В. 2.9. $\omega_1 = 2 \cdot 10^{-8}$ ЖК. $\omega_2 = 4,67 \cdot 10^{-8}$ ЖК. $\omega_3 = 6,6710^{-8}$ ЖК. $E_1 = 13,75$ В/см; $E_2 = 41,25$ В/см. 2.10. $C = 38,2$ мкФ. 2.11. $K = 250$ В; 150 В; 100 В.

3-606.

3.1. $H = 10^4$ А/м; $B = 12,56 \cdot 10^{-3}$ Т. $\Phi = 35,2 \cdot 10^{-6}$ Вб. 3.2. $H = 0,159$ А/м; $70,5$ А/м; 39,7 А/м. 3.6. $F = 61,3$ Н. 3.7. $I_1 = 1300$ А. 3.10. $F_1 = 0,2 \cdot 10^{-2}$ Н; $F_2 = 0,2$ Н.

4-606.

4.1. $T = 0,0025$ сек; $\omega = 2512$ 1/сек. 4.2. $P = 24$; $\gamma = 0,02$ сек. 4.3. $I = 2,73$ А; $Z = r = 80,6$ Ом; $\omega = 1,8$ кВт. соат. 4.6. $L = 140$ мГ; $C = 72,3$ мкФ. 4.7. $r = 15,4$ Ом; $X_c = 15,4$ Ом; $Z = 22$ Ом; $P = 1540$ Вар; $Q = 207$ мкФ. 4.9. $r = 11$ Ом; $X_L = 19$ Ом; $P = 1,1$ кВт; $Q = 1,8$ кВар; $S = 2,2$ кВа. 4.10. $1 = 3$ А; $U_1 = 45$ В; $I_2 = 120$ В; $P = 135$ Вт; $Q = 3,0$ Вар; $S = 3,1$ ВА. 4.11. $r = 80$ Ом; $X = 60$ Ом; $Z = 100$ Ом; $L = 191$ мГ; $P = 185,5$ Вт; $4,12, u = 250$ sin($\omega t + 90^\circ$); $P = 1410$ sin(ωt). $U = 177$ В; $1 = 4$ А; $Q_L = 709$ Вар; $\omega_m = 2,24$ ЖК. 4.13. $\cos\varphi = 0,6$; $P = 375$ Вт $Q = 500$ Вар; $S = 625$ ВА. 4.14. Актив-индуктив $X_L = 21$ Ом; $\cos\varphi = 0,6$; $P = 416$ Вт; $Q = 40$ Ом; $L = 58$ мГ; $Q = 457,5$ Вар. $S = 1100$ ВА $r = 30$ Ом; $z = 36,7$ Ом. 4.15. $r = 49$ Ом; $L = 784$ ВА; $S = 800$ ВА; $\cos\varphi = 0,35$. $-0,24$ ЖК. 4.21. $r = 25$ Ом; $C = 87,2$ мкФ; $Q = 784$ ВА; $S = 800$ ВА; $\cos\varphi = 0,35$. 4.23. $r = 296$ Ом; $P = 29,3$ Вт. 421. $I = 5$ А. 4.25. $I = 14,1$ А; $U_L = 310$ В; $U_C = 141$ В; $P = 198$ Вар; $Q = 2357$ Вар; $S = 3102$ ВА. 4.26. $I_1 = 220$ В; $U_3 = 0$.

4.27. $C = 63.7 \text{ мкФ}$; $4.30. f = 0$; $I = 0$; $f = 50 \text{ Гц}$; $I = 0.353 \text{ А}$; $f = 1000 \text{ Гц}$

$I = 9 \text{ А}$; $4.31. I_L = 9.1 \text{ А}$; $I_C = 22 \text{ А}$; $I = 14.2 \text{ А}$; $\cos\varphi_F = 0.414$; $\cos\varphi_C = 0.265$ (мандрії); $4.32. I = 50 \text{ А}$; $\cos\varphi = 0.8$; $P = 8 \text{ кВт}$; $Q = 6 \text{ кВар}$; $S = 10 \text{ кВА}$; $4.33. I_1 = I_2 = 11 \text{ А}$; $I = 11 \text{ А}$; $\cos\varphi = 1$; $4.34. I_1 = 60 \text{ А}$; $I_2 = 20 \text{ А}$; $I = 80 \text{ А}$; $P = 14.4 \text{ кВт}$; $Q = 19.2 \text{ кВар}$; $S = 24 \text{ кВА}$; $4.37. \cos\varphi = 0.7$.

5-66б.

5.1. $r = 18.45 \text{ Ом}$; $X_L = 13.85 \text{ Ом}$; $z = 23.1 \text{ Ом}$. 5.2. Нормал ишлаганда $I_A = 11 \text{ А}$

$I_B = 6 \text{ А}$; $I_C = 4 \text{ А}$; $I = 5.5 \text{ А}$. C фазасы узилганды $I_A = 10 \text{ А}$; $I_B = 6 \text{ А}$; $I_0 = 9.5 \text{ А}$, B ва C фазалари узилганды $I_A = 10 \text{ А}$; $I_B = 11 \text{ А}$. 5.4. $I_A = 10 \text{ А}$; $I_B = 15 \text{ А}$; $I_C = 20 \text{ А}$; $I_0 = 9.5 \text{ А}$; $I_A = 13.2 \text{ Ом}$; $r_C = 8.8 \text{ Ом}$; $r_C = 6.6 \text{ Ом}$. $X_{LA} = 17.6 \text{ Ом}$; $X_{LB} = 11.7 \text{ Ом}$; $X_{LC} = 13.3 \text{ Ом}$. $Z_A = 22 \text{ Ом}$; $Z_B = 14.6 \text{ Ом}$; $Z_C = 11 \text{ Ом}$; $P = 5.94 \text{ кВт}$; $Q = 7.92 \text{ кВар}$; $S = 9.9 \text{ кВА}$. 5.5. $I_A = 17 \text{ А}$; $I_B = 19 \text{ А}$; $I_C = 22.2 \text{ А}$; $P = 6.67 \text{ А}$; $P = 2.75 \text{ кВт}$; $Q = 4.17 \text{ кВар}$; $S = 5.0 \text{ кВА}$. 5.7. $I_A = 43.3 \text{ А}$; $I_B = 52 \text{ А}$; $I_C = 21.65 \text{ А}$. 5.8. $I_A = 11.5 \text{ А}$; $I_B = 25.3 \text{ А}$; $I_C = 127 \text{ А}$; $U_A' = 5.9 \text{ В}$; $U_B' = 19.5 \text{ В}$; $U_C' = 30 \text{ В}$. 5.10. $I_0 = 10 \text{ А}$; $5.11. I_A = I_B = I_c = I_\Phi = 31 \text{ А}$; $2. I_a + I_b = 31 \text{ А}$; $3. I_a = I_b = 54 \text{ А}$. 5.12. 1. $I_{\Phi A} = 13 \text{ А}$; $P_A = 3387 \text{ Вт}$; $Q_A = 3387 \text{ Вар}$; $S_A = 4839 \text{ ВА}$. $I_{\Phi A} = 22 \text{ А}$; $P_A = 10164 \text{ Вт}$; $Q_A = 10164 \text{ Вар}$; $S_A = 14520 \text{ ВА}$. 5.13. $I_\Phi = 5 \text{ А}$; $I_A = 8.65 \text{ А}$; $I_\Phi = 24.4 \text{ Ом}$; $X_{\Phi A} = 72 \text{ Ом}$; $Z_\Phi = 75 \text{ Ом}$; $C_\Phi = 44.2 \text{ мкФ}$. 5.14. $I_{AB} = I_{BC} = 7.8 \text{ А}$; $I_{CA} = 11 \text{ А}$; $I_A = 20 \text{ А}$; $I_B = 5 \text{ А}$; $I_C = 18.5 \text{ А}$; $P = 4.82 \text{ кВт}$; $Q = 0$; $S = 5.85 \text{ кВА}$. 5.15. Узилгаша калады. $I_{AB} = 5 \text{ А}$; $I_{BC} = 8 \text{ А}$; $I_{CA} = 12 \text{ А}$; $I_A = 15.5 \text{ А}$; $I_B = 12 \text{ А}$; $I_C = 17.5 \text{ А}$. Узилгандан кейин. $I_{AB} = 5 \text{ А}$; $I_{BC} = 3 \text{ А}$; $I_{CA} = 12 \text{ А}$; $I_A = 15.5 \text{ А}$; $I_B = 0$; $I_C = 0$. 2. $I_A = 38 \text{ А}$; $I_B = I_{CA} = 19 \text{ А}$; $I_A = I_B = 57 \text{ А}$. 5.17. $U_{AB} = U_{BC} = 110 \text{ В}$; $U_{CA} = 220 \text{ В}$; $I_A = I_{CA} = 4.55 \text{ А}$; $I_B = I_{BC} = 4.55 \text{ А}$; $I_C = 3.8 \text{ А}$; $5.18. I_{\Phi A} = 7.58 \text{ А}$; $I_{\Phi A} = 13.1 \text{ А}$; $P_A = 15 \text{ кВт}$; $5.19. Q_A = 45.24 \text{ кВар}$; $S_A = 8.75 \text{ кВА}$; $P_A = 21 \text{ кВт}$; $Q_A = 15.7 \text{ кВар}$; $S_A = 26.2 \text{ кВА}$. 5.20. $S = 25 \text{ кВА}$; $\cos\varphi = 0.88$.

6-50б.

6.1. $C = 1$; 0.75 , 0.3 , 0.2 , 0.1 А бүл . 6.2. $U_1 = 230 \text{ В}$; $U_2 = 150 \text{ В}$; **6.3.** $I_A = 7.55 \text{ А}$; $I_A = 9.44 \text{ А}$; $I_B = 6.4$; $\pm 1.25 \text{ В}$; $\pm 2.5 \text{ В}$; $\pm 3.75 \text{ В}$; $\pm 5 \text{ В}$; $\pm 6.25 \text{ В}$, **6.5.** $r_N = 7.5 \cdot 10^{-3} \text{ Ом}$. **6.6.** $r_{\Phi A} = 11579 \text{ Ом}$, $6.7. r_{\Phi B} = 367 \text{ Ом}$ колдан; $r_{\Phi C} = 1600 \text{ Ом}$; $r_3 = 18000 \text{ Ом}$; $r_{28} = 20000 \text{ Ом}$. **6.8.** $P = 1000 \text{ Вт}$, $6.9. \Delta A = 0.2$, $\gamma_H = 2.44 \%$; $\gamma_B = 2\%$, $6.10. 2.5$, $6.11. 0.77\%$; -2.3% , $6.12. 2.95\%$; 1.7% , $6.13. 2.4\%$, $6.14. 0.65\%$, $6.15. P = 20 \text{ кВт}$, $6.16. I_A = 288 \text{ А}$; $U_A' = 2700 \text{ В}$; $P = 774.9 \text{ кВт}$, $I_1 = 6.17. I = 480 \text{ А}$; $6.18. C_A = 2812.5 \text{ Вт}$, $6.19. C_A = 1428.6 \frac{\text{Рт}}{\text{дБ}}$; $\gamma = 0.084$, $6.20. P = 600 \text{ Вт}$, $6.21. \alpha = 1440 \text{ кВт}$ соат.

7- 60б.

7.1. $E_1 = 266.4$; $E_2 = 25.4 \text{ В}$; $k = 10$. 7.2. $I_{1H} = 2.5 \text{ А}$; $I_{2H} = 20 \text{ А}$; $w_1 = 1600$, $w_2 = 200$, $z_1 = 320 \text{ Ом}$; $z_2 = 5 \text{ Ом}$, $7.3. w_3 = 30$, $w_3 = 120$, $w_3 = 600$, $7.4. P_1 = 10 \text{ кВт}$, **7.6.** Барча холарда $380/220$ В бүлли. 7.7. $\Delta U_1^{10} = 22.85 \text{ В}$; $\Delta U_2^{10} = 19 \text{ В}$; $\Delta U_3^{10} = 14.3 \text{ В}$; $\Delta U_4^{10} = 9.5 \text{ В}$; $\Delta U_5^{10} = 4.8 \text{ В}$. $\eta_{1,2} = 0.963$; $\eta_{1,0} = 0.968$; $\eta_{0,75} = 0.972$; $\eta_{0.5} = 0.975$; $\eta_{0.25} = 0.97$. 7.8. 1. $w_2 = 360$; 2. $U_{12} = 100 \text{ В}$; 3. $w_2' = 120$; $w_2'' = 540$; $U_{12}' = 180 \text{ В}$; $U_{12}'' = 40 \text{ В}$. 7.9. $w_2 = 440$, 220 , 144 ВА , 48. 7.10. $w_2 = 600$, 7.11. $I_1 = I_3 = 5 \text{ А}$. 7.12. $I_1 = 120 \text{ мА}$; $I_2 = 300 \text{ мА}$; $I_3 = 180 \text{ мА}$.

8-60б.

8.1. $n^2 = 960 \text{ айл/мин}$; **8.2.** 0; 1000 айл/мин ; 1500 айл/мин ; 2000 айл/мин . **8.3.** $n^2 = 845$; $\cos\varphi = 0.88$; **8.5.** 29%; **21%**; **15.5%**. **8.8.** 55 кВт. **8.9.** $P = 3$; $n_{1H} = 1000 \text{ айл/мин}$; $S_H = 2.5\%$; $= 2.5 \text{ Гц}$. **8.10.** $\omega_2 = 308 \text{ рад/сек}$; $\omega_2' = 295 \text{ рад/сек}$.

8.11. 2 марта камаады. **8.12.** $P_{1H} = 41.1 \text{ кВт}$; $M_H = 489 \text{ Н.М.}$; $M_{10} = 697.2 \text{ Н.М.}$; $M_H = 158.4 \text{ Н.М.}$; $M_{10} = 317 \text{ Н.М.}$; $M_{10} = 163 \text{ Н.М.}$; $M_{10} = 120 \text{ Н.М.}$; **8.15.** $P = 4.7 \text{ кВт}$; $15 \text{ сым} 90 \text{ тийн}$; **8.16.** $P_H = 144.3 \text{ кВт}$; $\cos\varphi = 0.889$; **8.18.** $I_{1H} = 3.25 \text{ А}$; $I_{2H} = 5.05 \text{ А}$; $Q_1 = Q_2 = 0.5 \text{ кВар}$; $S_1 = 0.7 \text{ кВА}$; $S_2 = 1.1 \text{ кВА}$.

9- 60б.

9.1. $n = 200 \text{ айл/мин}$. **9.2.** 33, 27, 18, 15, **9.3.** 240 марта. **9.4.** $P = 48 \text{ кВт}$. **9.5.** $P = 50 \text{ кВт}$.

10-60б.

10.1. $C_E = 2$; **10.2.** $E = 75 \text{ В}$. **10.3.** 200 В , 300 В ; 400 В ; **10.6.** $I_2 = 223 \text{ А}$; $I_3 = 106 \text{ А}$; **10.7.** $I_k = 11 \text{ А}$; $I_a = 261 \text{ А}$; **10.8.** $U_T = 220 \text{ В}$; **10.10.** $I_k = 5.65 \text{ А}$; $r_k = 40.7 \text{ Ом}$; $I_a = 322 \text{ А}$; $r_a = 0.027 \text{ Ом}$; $E = 239 \text{ В}$. **10.11.** $P_2 = 120 \text{ кВт}$; $r_k = 31 \text{ Ом}$; $r_a = 1.2 \text{ Ом}$; **10.13.** $E = 242.5 \text{ В}$; $I_k = 3 \text{ А}$; $I_{k,K,K} = 1 = 65 \text{ А}$; $\tau_k = 90.8\%$; $10.14. U_T = 235 \text{ В}$; $r_k = 94 \text{ Ом}$; **10.16.** $I_p = 48 \text{ Ом}$; **10.17.** $E_T = 108 \text{ В}$; $n = 818 \text{ айл/мин}$; **10.20.** $M_H = 32 \text{ Н.М.}$; $P_H = 4.62 \text{ кВт}$; $I_H = 42 \text{ А}$; $E = 105.8 \text{ В}$; $\tau_{op} = 1.21 \text{ Ом}$; **10.21.** $n^1 = 1298 \text{ айл/мин}$; $n^{11} = 1201 \text{ айл/мин}$; $n^{111} = 1104 \text{ айл/мин}$.

МУНИПАРИЖА

Сүз боси	18
Биринчи Кисм	19
Масалалар	20
1-боб. Узгармас ток занжирлари	21
2-боб. Электр майдони вэ конденсаторлар	22
3-боб. Электромагнетизм	23
4-боб. Бир фазали ўзгарувчан ток занжирлари	24
5-боб. Уч фазали ток занжирлари	25
6-боб. Электр ўлашлар	26
7-боб. Трансформаторлар	27
8-боб. Асинхрон машиналар	28
9-боб. Синхрон машиналар	29
10-боб. Узгармас ток машиналари	30
11-боб. Электроника асослари	31
Иккинчи Кисм	32
Лаборатория шапари	
1-лаборатория иши. Узгармас токинг олдій электр занжирларыны текшириш	33
2-лаборатория иши. Иккі манбалы занжирни суперпозиция (устглаш) усулу билан хисобашын аманды текшириш	34
3-лаборатория иши. Узгарувчан ток занжирда электр энергиясы истеммолниларлар көмектесе улаш	35
4-лаборатория иши. Узгарувчан ток занжирда электр энергиясы истеммолниларлар параллел удаш	36
5-лаборатория иши. Күчләнешлар резонансы	37
6-лаборатория иши. Текңір өзөнсаны	38
7-лаборатория иши. Истеммолнилар толду схемада уланган уч фазалы ток занжирлар текшириш	39
8-лаборатория иши. Истеммолнилар учбурақ схемада уланган уч фазалы ток занжирини текшириш	40
9-лаборатория иши. Уч фазали ток занжирлардан күваттың аныш	41
10-лаборатория иши. Бир фазали индукцион счётчикин текшириш	42
11-лаборатория иши. Ночизеки элементтерлери бўлган электр занжирларини текшириш	43
12-лаборатория иши. Феррорезонанслы кучланиш стабилизатори	44
13-лаборатория иши. Бир фазали трансформаторни текшириш	45
14-лаборатория иши. Уч фазали трансформаторни текшириш	46
15-лаборатория иши. Параллел уйғотшил ўзгармас ток генераторини текшириш (шунгиле генератор)	47
16-лаборатория иши. Параллел уйғотшил ўзгармас ток двигателини текшириш	48
17-лаборатория иши. Көмек-кет ўйғотшил ўзгармас ток двигательни текшириш	49

18-лаборатория иши. Уч фазаси киска гуташтирилган роторди асинхрон двигателлини ши режимини текшириш 171
19-лаборатория иши. Фаза роторлар уч фазалы асинхрон двигателни ши режимини текшириш 178
20-лаборатория иши. Уч фазалы синхрон генераторини ишилаш режимини текшириш 183
21-лаборатория иши. Уч фазалы синхрон двигателни текшириш 189
22-лаборатория иши. Конденсаторлар ёрдамида асинхрон двигателнинг күват коэффициентини ошириш 193
23-лаборатория иши. Электрон асбоблар диод, триод, тетрод ва пентодларнинг характеристикаларини олиш ва параметрларни анылаш 197
24-лаборатория иши. Ярим ўтказичи диод, стабилитрон ва тиристорларнинг статик характеристикаларини текшириш 206
25-лаборатория иши. Лампали ва ярим ўтказичи күпайтирилар 213
26-лаборатория иши. Узгарувчан токни түрниши занжирлари 221
27-лаборатория иши. Ярим ўтказичи ўзгармас күчләнеши стабилитогорлары 226
Иллокадат 234
Жаһобадар 241

На узбекском языке

**Каримов Айвар Саидабдуллаевич,
Мирхайдаров Мирсобитдин Мирхусанович,
Блейхман Сергей Григорьевич,
Попов Виктор Александрович**

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ
(*Сборник задач и лабораторных работ*)

Учебное пособие для ВУЗов

Ташкент „Ўқитувчи“ 1989

Махтус мухаррир *F. Шодекубов*
Наширият мухаррири *А. Ахмедов*
Балниш мухаррир *Ф. Некисабадов*
Техн. мухаррир *H. Коинигарова, D. Габдулжанова*
Корректор *H. Абдуллаева*

ИБ № 4727

Гернита берилди 15.09.88, боснита руҳсат этилди 18.04.89,
Р-10582. Форматиди 60×90/16. Гип. хотари № 2. Кегали 10 шиний-
сиз. Литературная гарнитура. Юкори босма усундай босил-
ди. Шартли б. л. 155. Шартли кр.-бот. 15,09. Напр. л. 13,5.
Тиражи 6000. Зак. № 6080. Бахсиш 65 т.
„Ўқитувчи“ шапироти. Тошкент – 129. Напой кучаси, 30.
Шартинома 11–178–88.
Область газеталарининг М. В. Морозов иномидаги босмако-
шини. Самаркан, ул. Турецкой кўчаси, 82. 1989.
Областная типография имени М. В. Морозова, Самаркан, ул. У. Туркунова, 82.

Э 45

Электротехника ва электроника асослари
(масалалар түплами ва лаборатория ишлари):
Олий ўкув юр. учун ўкув қўллачма, А. С. Ка-
римов, М. М. Мирхайдаров, С. Г. Блейхман,
А. Попов. 2 – напри. Ў: Ўқитувчи, 1989. 248 б.

I. Каримов А. С. ва бошк.
Основы электротехники и электроники (Сб. за-
дач и лабораторных работ).

ББК 31. 21+32. 85я73

№ 158-1989
Наноий поҳлии ЎзССР
Данлат кутубхонаси
Тираж 600
Карт. тиражи 4000