

539.2
7-270

I.G. Tursunov,

U.A. Eshniyozov, M. Alibayev

ELEKTROTEKNIKA, ELEKTRONIKA
VA ELEKTROTKAZGICHALAR

539
7-270

O'ZBEKİSTON RESPUBLİKASI

OLIV VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI


CHIRCHIQ DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI

I.G.Tursunov, U.A.Eshniyozov, M. Akhbayev

ELEKTROTEKNIKA, ELEKTRONIKA VA ELEKTRO'TKAZGICHALAR

O'quv qo'llamma

-14038/19-

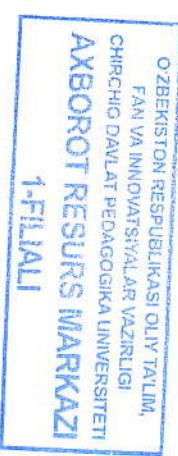

Chirchiq – 2023

«Yangi chirchiq book»

M.
SITETI
AZI

УДК 539.2
ББК 22.379з73

Kirish

I.G.Tursunov, U.A.Eshniyozov, M. Aklbayev / Elektrotexnika, elektronika va elektrö tkazgichlar / O'quv qo'llanma. - Chirchiq: «Yangi chirchiq book», 2023. – 216 bet.

Mazkur o'quv qo'llanma, pedagogika oliv ta'lim muassasalarining 63112300-Texnologik ta'lim va 5110200-Fizika va astronomiya o'qitish metodikasi ta'lim yo'naliishlari o'quv rejasiga asosan o'tiladigan "Elektrotexnika, elektronika va elektrö tkazgichlar" fanidan nazariy asoslari bayon qilingan.

Muatiflar: prof.v.b. I.G.Tursunov, o'qituvchi. U.A.Eshniyozov, dots. M. Aklbayev

Mas'ul muharrir: p.f.f.d. (PhD) Tillaboyev

So'nggi yillarda elektrotexnikadagi tayanch tushunchalar va tariflarga elektrö sxemalardagi shartli grafik belgilashlarga, Olyj o'quv yurtlari fandasturlariga jiddiy o'zgartirishlar kiritildi, o'qitish jarayoniga yangi pedagogik texnologiyalar joriy etilmoqda. Qo'llamada keltirilgan mavzular so'ngida o'z-o'zini sinashsavollariga nazariy bilimlarni mustahkamlash uchun test savollari talabalarning mustaqil ta'lim olishi va fikrash qobiliyatlarini vojlantirish uchun xizzat qiladi. O'quv qo'llanma pedagogika oliv ta'lim muassalari fan dasturi doirasida yozilganligi bois ko'p mavzular hajmi chegaralangan.

Hozirgi vaqtda inson faoliyati doirasiga kirgan barcha sohada va yo'naliishda elektrotexnika, elektronika va elektrö o'kazgichlarqurimalari mayjud, shusababdan elektrotexnika asoslarni bilish, uni tushunish va amalda qo'llayolish nafqat elektrotexnik xodimlar, balki turli soha mutaxassislari va xodimlari uchun ham ertangi kunning ravaqini ta'minlashda kattaahamiyat kasb etadi.

Elektrotexnika, elektronika va elektrö o'kazgichlar fani pedagogika oliv ta'limmuassasalarining texnologik ta'lim yo'naliishi talabalari uchun umunkasbiy fanlardan hisoblanadi. Elektrotexnika, elektronika va elektrö o'kazgichlarfanining asosiy masalasi turli elektrotexnik qurilmalarda sodir bo'ladigan elektromagnit hodisalar va jarayonlami sifat va niqdor tomonidan o'rganishdir.

ISBN 978-9943-9241-5-3

© I.G.Tursunov va b., 2023
© «Yangi chirchiq book», 2023

2

3

1-boh. O'ZGARMAS TOK QONUNLARI VA ELEKTR ZANJIRLARI.

1.1- Elektrotexnika, elektronika va elektr o'tkazgichlar fanining rivoljanish tarxi

Elektrotexnika, elektronika va elektr o'tkazgichlar fanining yuzaga kelishi elektr va magnetizm sohasidagi kashfiyotlar bilan bog'liq. Elektr va magnit hodisalar qadim dunyodan ma'sum, lekin bu hodisalar to'g'risida fan 1600-yilda ingлиз fizigi U.Gilbert elektr va magnit hodisalar to'g'risida tadqiqotlarini e'lon qilgandan keyin boshlandi. Elektr hodisalarning tabiatini o'rganishga bag'ishlangan M.V.Lomonosov, G.V.Rixman, B.Franklino, Sh.Kulonlarning amaliy tadqiqotlari muhim ahamiyat kasb etdi. Elektr va magnit hodisalarini o'zaro bog'langanligini rus olimi F.Epinus 1758-yilda o'z ma'rzasida aytilib o'tgan. 1785-yilda fransuz olimi Sh.Kulon elektr maydoni kuchlanganligi tushunchasini fanga kiritdi. Elektr zanjir tushunchasi 1794-yilda A.Volta tomonidan kiritilgan. Volt ustuni esa 1800-yilda yaratilgan. Magnit strelkaga tokning ta'siri X.Ersted tomonidan 1819-yilda, toklarning o'zaro ta'siri esa A.Amper tomonidan 1820-yilda o'rganilgan. Amper birinchi bo'lib elektr toki, tok kuchi, elektr qishloq xo'jaligida, maishiy xizmat ko'satisida va xalq xo'jaligini barcha sohalarida alohida tengi yo'q o'rinn egallaydi.

Elektr energiya boshqa energiya turlaridan quyidagi ajoyib xossalari bilan ajralib turadi:

- elektr energiyasini boshqa energiya turiga (mekanik, kimyoviy, issiqlik, yorug'lik, atom) aylantirish qulay yoki istalgan energiyani elektr energiyasiga aylantirish mumkin;
- eng soddha va arzon qurilma va moslamalar yordamida elektr energiyasini juda kuchta tezlik bilan, istalgancha miqdorda va uzoq masofalarga, yuqori foydali ish ko'effitsienti bilan uzatish mumkin;
- ekologik jihatdan toza, atrof muhitini ifloslantirmaydi, hidi va rangi yo'q, o'zidan chiqindi chiqarmaydi;

tomonidan kashf etilgan. 1884-yil ingliz olimi D.Poyring elektromagnit maydon energiyasini uzatishni nazariy jihatdan tadqiq etgan. 1889-1991-yillarda rus injeneri M.O.Dolivo-Dobrovolskiy elektr energiyaning uch fazali tizimi qism (generator, transformator) larini ishib chiqdi va kuchlanishi 15 kV, quvvati 150 kW bo'gan elektr energiyani 175 km masofaga uzatishni amalga oshingan. 1872-yilda rus olimi A.Stoletov fotoeffekt hodisasini kashf etdi. Dunyoda birinchi bo'lib A.Popov radio aloqani amalgalashgan.

O'zbekistonda bu sohada,

M.Z.Xomidxonov,

S.Z.Usmonov,

N.M.Usmonxo'jayev, M.Xusanov, O.O.Koshimov, K.Mo'minov X.Fozilov, K.R.Allayev, T.X.Nosirov, S. Solihov, R.A.Zohidov, J.Abdullayev, A.Dadajonov, G.R.Rahimov, Z.I.Ismoilov, P.F.Hasanov E.Pazyiyev kabi olimlar energetika va elektrotexnika fanlarini nazariy va amaliy jihatlarini tadqiq etganlar.

Elektrotexnika- elektr energiyasi hosil qilish masalalari, uni amaliy maqsadlar uchun foydalananish yo'nalishlarini o'rganadigan fanga aytiladi. Hozirgi payda elektr energiyasi ma'sum bo'lgan barcha energiyalardan farqli o'laroq sanoda, transportda, qishloq xo'jaligida, maishiy xizmat ko'satisida va xalq xo'jaligini barcha sohalarida alohida tengi yo'q o'rinn egallaydi.

Elektr energiya boshqa energiya turlaridan quyidagi ajoyib xossalari bilan ajralib turadi:

- elektr energiyasini boshqa energiya turiga (mekanik, kimyoviy, issiqlik, yorug'lik, atom) aylantirish qulay yoki istalgan energiyani elektr energiyasiga aylantirish mumkin;
- eng soddha va arzon qurilma va moslamalar yordamida elektr energiyasini juda kuchta tezlik bilan, istalgancha miqdorda va uzoq masofalarga, yuqori foydali ish ko'effitsienti bilan uzatish mumkin;
- ekologik jihatdan toza, atrof muhitini ifloslantirmaydi, hidi va rangi yo'q, o'zidan chiqindi chiqarmaydi;

- turli quvvata ega yuklamalarni bita manbaga ulash mungkin;

- turli fizik tabiatli parametrlarni tok va kuchlanishga o'zgartirish sodda;

-signalarni uzoq masofalarga bir onda uzatish mumkin (telefon, telegrafiya, radioaloqa), kabi bir qancha aifallikkarga va yuqori iqtisodiy samaradorlikka ega.

Elektr energiyaning bu xususiyatlari qisqa tarixiy muddatda nafaqt elektronika fanning asosiy masalalarini, yangi sifat darajaga ko'tarishga imkon berdi, faning zaminida elektromexanika, elektronika, mikroelektronika, nanoelektronika, radiotexnik, elektr o'kazgichlar, avtomatik uskunalar, shu jumladan hisoblash texnikasi kabi fanlar paydo bo'ldi va tez sur'atlar bilan rivojlandi.

Elektronika-fan va texnika sohasi bo'lib, axborot uzatish, qabul qilish, qayta ishlash va saqlash uchun ishlataladigan elektron qurilmalar hamda asboblar yaratish usullarini o'rganish, ishab chiqish bilan shug'ullanadi. Elektronika elektromagnit maydon nazariyasi, kvant mexanikasi, qattiq jism tuzilishi nazariyasi va elektr o'tkazuvchanlik hodisalari kabi fizik bilimlarga asoslanadi. Elektronikaning rivojlanishi elektron asboblar texnologiyasining takomillashuvi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, hozirgi kungacha to'rt bosqichni bosib o'tdi.

Birinchi bosqich, asboblari: rezistorlar, induktiv g'altaklar, magnitlar, kondensatorlar, elektromexanik asboblar (qayta ulagichlar, rele va shunga o'xshash) passiv elementlardan iborat edi.

Ikkinchi bosqich, Lide Forest tomonidan 1906-yilda triod lampasingning ixiro qilinishidan boshlandi. Trio elektr signalarni o'zgartiruvchi va eng muhim, quvvat kuchaytiruvchi birinchi aktiv elektron asbob bo'ldi. Elektron lampalar yordamida kuchsiz signalarni kuchaytirish imkoniyati hisobiga radio, telefon so'zlashuvlani, keyinchalik esa, tasvirlarni ham uzoq masofalarga uzatish imkoniyati (televideniya) paydo bo'ldi. Bu davrning elektron asboblari passiv elementlar bilan birga aktiv elementlar- elektron lampalardan iborat edi.

Uchinchchi bosqich, J.Bardin, V.Bratteyn va U.Shokililar tomonidan 1948-yilda

elektronikaning asosiy aktiv elementi bo'lgan bipolyar tranzistoring ixtiro

qilinishi bilan boshlandi. Bu ixtiroga Nobel mukofoti berilgan. Tranzistor elektron lamparing barcha vazifalarini bajarishi bilan birga uning past ishonchlilik, ko'p energiya sarflash, katta o'chamlari kabi asosiy kamchiliklarini bartaraf etdi.

To'rinchi bosqich, integral mikrosxemalar (IMS) asosida elektron qurilma hamda tizimlar yaratish bilan boshlandi va mikroelektronika davri deb ataldi.

Mikroelektronika-fizik, konstruktiv-tekhnologik va sxemotexnik usullardan foydalanim yangi turdag'i elektron asboblar-IMSlar va ularning qo'llanish prinsiplarini ishlab chiqish yo'sida izlanishlar olib borayotgan elektronikaning bir yo'nalishidir. Illozirgi kunda telekommunikatsiya va axborotlashtirish tizimining rivojlanish to'ma'noda mikroelektronika va nanoelektronika mahsulotlarning ularda qo'llanish darajasiga bog'liq.

Birinchi IMSlar 1958-yilda yaratildi. IMSlarning hajmi ixcham, og'irligi va energiya sarfi kichik, ishonchlligi yuqori bo'lib, uch konstruktiv-tekhnologik variantlarda yaratilgan, bular qalin, yupqa pardali, yarimo'kazgichli va gibrild kabi turlarga bo'lingan. 1965-yildan buyon mikroelektronikaning rivoji G.Mur qonuniga muvosiq bornoqda, ya'ni har ikki yilda zamонави MSIardagi elementlar soni ikki marta ortmoqda. Telekommunikatsiya va axborot-kommunikatsiya tizimlarini loyihalovchi va ekspluatatsiya qiluvchi mutaxassislar uchun mikroelektron element bazaning imkoniyatini haqidagi bilimlarga ega bo'lish muhim. Integral mikroelektronika rivojining fizik chegaralari mayjudligi sababli, an'anaviy mikroelektronika bilan birqatorda elektronikaning yangi yo'nalishi -nanoelektronika jadul rivojilamoqda.

Nanoelektronika o'lchamlari 0,1 dan 100 nm gacha bo'lgan yarimo'kazgich tuzilmalar elektronikasi bo'lib, mikroelektronikaning maniqiy davomi hisoblanadi. U qutiq jism fizikasi, kvant elektronikasi, fizikaviy-kimyo, elektr o'kazgichlar va yurimo'kazgichlar elektronikasining so'nggi yutuqlari negizidagi qattiq jismli

texnologiyaning bir qismini tashkil etadi. So'nggi yillarda nanoelektronikada muhim analiy natijalarga erishildi, ya'ni zamonaivi telekommunikatsiya va axborot tizimlarning negiz elementlarini tashkil etuvchi, geterotuzilmlar asosida yuqori samaradorlikka ega lazerlar va nurlanuvchi diodlar yaratildi; fotoqutublagichlar, o'ta yuqori chastotali tranzistorlar, birelektroli tranzistorlar, turli xil sensorlar hamda boshqalar yaratildi. Nanoelektron mikroprotsessorni ishlab chiqarish yo'lg'a qo'yildi. Shvetsiya Qirolligi fanlar akademiyasi ilmiy ishlarda tezkor tranzistorlar, lazerlar, integral mikroxemalar (chiplar) va boshqalarni ishlab chiqish bilan zamonaivy axborot kommunikatsiya texnologiyalariga asos solgan olmlar: J.I. Alferov, G.Kremer, J.S.Kibinilar Nobel mukofoti bilan taqdirlandi. Integral mikroelektronika va nanoelektronika bilan bir vaqtida funksional elektronika rivojlanmoqda. Elektronikaning bu yo'nalishi an'anaviy elementlar (tranzistorlar, diodlar, rezistorlar va kondensatorlar)dan voz kechish va qattiq jisndagi turli fizik hodisa (optik, magnit, akustik va h.k.)lardan foydalanish bilan bog'liq.

1.2. §. O'zgarmas tok qonunlari

Elektromagnit hodisalari sodir bo'lib turgan muhitdagi ayrim tur materia ya elektr va magnet maydoni deb ataladi. Muhitda elektromagnit maydoni uzlksiz tarqalgan. Elektr va magnet hodisalari bir-birlari bitan chambarchas bog'langan. Elektromagnit maydoni elektrlangan boshqa zarrachalarga ta'sir etadi. Materia ya yoki jismrlarning o'z elektromagnit maydoni bilan yoki tashqi elektromagnit maydoni bilan o'zaro ta'sir eta olish hisusiyatini elektr zaryadi yoki qisqacha elektr deb ataymiz.

Elektromagnit maydoni elektrlangan harakatsiz jismrlarga va zarrachalarga kuch bilan ta'sir etsa uni elektr maydoni deb ataymiz. Agar elektromagnit maydoni harakatdagi elektrlangan zarrachalarga kuch bilan ta'sir etsa uni magnet maydoni deyiladi. Murakkab elektromagnit hodisaga bir yoqlama qarash yoki abstrakt fikr

etishimiz natijasida ayrim elektr yoki magnet hodisalari, maydonlari haqidagi tushunchalar paydo bo'gan. Haqiqatda esa tabiatda faqat elektromagnit hodisalari, elektromagnit maydonigina mavjud.


Elektr toki-erkin zaryadlangan zarrachal (elektron, yoki ionlar)ning bit tomoniga tartibili harakatiga aytiladi. O'zgarmas tok-qiymati va yo'nalishi o'zgarmas bo'lgan tokdir.

O'tkazgichning ko'ndalang kesimi yuzasi orqali bir sekundda o'tgan Δq elektr miqdori (zaryad kattalig')ga tok kuchi I devyladi(1.a-rasm):

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t}, \quad (1.1)$$

bu yerda Δq – zaryad miqdori, Δt – vaqt oralig'i. Vaqt o'tishi bilan kuchi va yo'nalishi o'zgarmaydigan tok o'zgarmas tok devyladi (1.a-rasm); aks holda bunday tok o'zgaruvchan tok deyiladi.

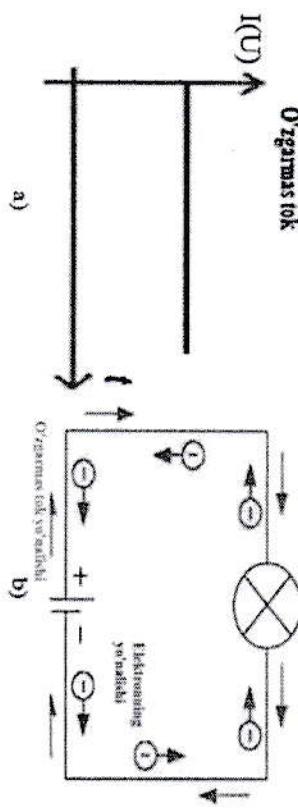Berk zanjir bo'ylab, zaryadlangan zarralar(elektronlar)ning harakatiga teskari yo'nalish elektr tokining yo'nalishi sifatida qabul qilingan(1.b-rasm).



I-rasm a) tok kuchi va kuchlanishning vaqta bog'liqligi. b) elektronlar va tok yo'nalishi.

Xalqaro birliliklar sistemasida (SI) tok kuchi birligi-Amper [A] asosiy birlik bo'lib, ikkita tokli parallel o'tkazgichning o'zaro ta'siri asosida aniqlangan. (1.1) formuladan esa SI sisternasida zaryad birligiKulon bilan aniqlanadi.

Zanjirning bir qismi uchun om qonuni. XIX asrning boshida (1826 yil) nemis fizigi Om o'tkazgichdagi tok kuchi I bu o'tkazgichning uchlari orasidagi U kuchlanishga to'g'ri proporsional bo'lishini tajriba yo'lli bilan aniqlagan edi:

$$I = kU \quad (1.2)$$

bu yerda k -proporsionallik koefitsienti bo'lib, o'tkazgichning elektr o'tkazuvchanligi yoki o'tkazuvchanlik deb ataladi. O'tkazuvchanlikka teskari bo'lgan


$$R = \frac{1}{k},$$

kattalik o'tkazgichning elektr qarshiliqi deyiladi(1.2-rasm). (1.3) formulaga R qarshilikni kiritib quyidagi ifodani hosil qilamiz:

$$I = \frac{U}{R}. \quad (1.3)$$

(1.3) munosabat zanjirning tok manbai bo'lmagan qismi uchun Om qonunini ifodalaydi (zanjirning bir qismi uchun Om qonuning integral ko'rinishi): o'tkazgichdagi tok kuchi berilgan kuchlanishga to'g'ri proporsional va o'tkazgichning qarshiliga teskari proporsionaldir. (1.3) formulaga muvofiq, qarshilikning o'chov birligi uchun shunday o'tkazgichning qarshiliqi olinadi, bu o'tkazgich uchlaridagi kuchlanish 1 V bo'lganda unda 1 A tok kuchi hosil bo'ladi, bu birlik Om deb atalgan.

$$1Om = \frac{1V}{1A}.$$

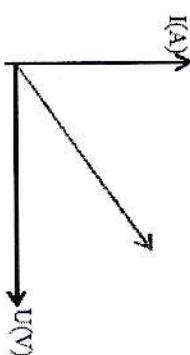

2-rasm.Tok kuchini kuchlanishga bog'liqligi.

O'tkazgichlarning elektr qarshiliqi. Metall o'tkazgichning tokka ko'rsatadigan qarshiliqi erkin elektronlarning metall ionlari bilan to'qnashishi tufayli hosil bo'lgani uchun qarshilik o'tkazgichning shakli, o'lehamlari va moddasiga bog'liq bo'ladi deb faraz qilish mumkin. Omning eksperimental tadqiqotlariga muvofiq, o'tkazgichning qarshiliqi uning I uzunligiga to'g'ri proporsional va ko'ndalang kesim yuzi S ga teskari proporsionaldir hamda silindrsimon bir jinsli o'tkazgich uchun

$$R = \rho \frac{l}{S} \quad (1.4)$$

deb yozish mumkin. Bu yerda ρ -o'tkazgichning materialini xarakterlovchi proporsionallik koefitsienti bo'lib, o'tkazgich muddasining solishtirma qarshiliqi deb ataladi. (1.4) - formuladan shunday munosabati yozish mumkin:


$$\rho = \frac{RS}{l} \quad (1.5)$$

(1.5) formulaga muvofiq, solishtirma qarshilikning birligi $[Om \cdot m]$.

O'tkazgichlarning qarshiliqi va solishtirma qarshiliqi tashqi sharoitlarga, ayniqsa temperaturaga bog'liq bo'ladi. Temperatura ortishi bilan metall panjaradagi ionlarning xaotik harakati tezlashadi va elektronlarning tartibili harakatini qiyinlashdiradi. Shuning uchun metallarning qarshiliqi temperatura ortishi bilan ortadi. Tajribaning ko'satishicha, birinchi yaqinlashishda barcha metallarning qarshiliqi temperatura o'zgarishi bilan chiziqli bog'langandir(3-rasm):

$$R = R_0 (1 + \alpha t) \quad (1.6)$$

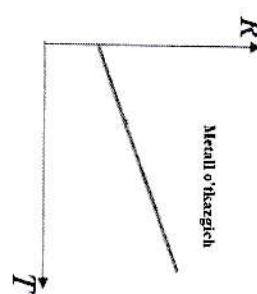bu yerda R_0 —o'kazgichning 0°C dagi qarshiligi, t —temperatura, α —qarshilikning temperatura koefitsienti. Ko'pehnik metallar uchun (juda past bo'imagan temperaturada) $\alpha = 0,004 \text{ grad}^{-1}$.



I.3-rasm. Metall o'kazgich elektr qarshiligini temperaturaga bog'liqligi.

Elektr tokining ishi va quvvati. Potensial (kuchlanish) gradiyenti $\frac{U}{l} = E$ o'tkazgichdagi elektr maydon kuchlanganligi ekanligi $\frac{I}{S} = j$ tok zichligi (o'kazgichning ko'ndalang kesim yuza brigidan o'tuvchi tok) ekanligini hisobga olgan holda quyidagi munosabatni hosil qilamiz:

$$\vec{j} = \gamma \vec{E}. \quad (1.7)$$

O'tkazgich ichida joylashgan ixitiyoriy nuqtadagi tok zichligini shu nuqtadagi elektr maydoni kuchlanganligi bilan bog'laydigan bu munosabat differensial shakldagi Om qonuni deb ataladi.

Endi qarshiligi R va $\varphi_i - \varphi_s = U$ kuchlanishda bo'lgan o'kazgichda o'zarmas tok bajargan ishi aniqlaymiz. Tok q zaryadning elektr maydoni ta'sirida ko'chislidan iborat bo'lgani uchun bajarilgan ishi quyidagi munosabatdan aniqlash mumkin:

$$A = qU$$

(1.1) formulani va Om qonuni (1.3) ni nazarga olib, tokning ishi uchun quyidagi ifodalarini yozish mumkin:

$$A = I U / I = I^2 R / I = \frac{U^2}{R}, \quad (1.8)$$

bu yerda I —tok ishi hisoblanayotgan vaqt. Bu tengliklarning har ikki qismini I vaqtga bo'lib, o'zgarmas tok quvvati N ning tegishli ifodalarini chiqaramiz:

$$N = I U / I = \frac{U^2}{R} = I^2 R \quad (1.9)$$


agar tok kuchi Amperlarda (A), kuchlanish Voltlarda (V), qarshilik Omlarda (Om) va vaqt sekundlarda (s) o'chansa, tokning ishi Joullarda (J), quvvati esa Vattlarda (Vi) ifodalanadi.

Tajribalarning ko'rsatishidan ma'lumki, tok hamma vaqt o'kazgichni qizdiradi, uning qizishiga sabab shuki, o'kazgich bo'ylab tartibli harakatlanayotgan erkin elektronlarning kinetik energiyasi elektronlarning metall kristall panjarasi ionlari bilan to'qnashishlarida issiqlikka aylanishi natijasidir. Agar o'kazgichda U kuchlanish faqat o'kazgichning qarshiligi tufayli bo'lsa, tokning bajargan butun ishi bu o'kazgichni (ya atrof muhitini) qizdirishga sarf bo'лади. Bu holda o'kazgichdan ajralib chiqayotgan issiqlik miqdori Q quyidagi tengliklardan aniqlanadi:

$$Q = A = I U / I = I^2 R / I = \frac{U^2}{R} I. \quad (1.10)$$

Bu munosabatlар Joul-Lens qonunini ifodalaydi. Bu qonun birinchi marta tajriba yo'li bilan ingliz va rus olimlari Joul (1843 yilda) va E.X.Lens (1844 yilda) tomonidan aniqlangan.

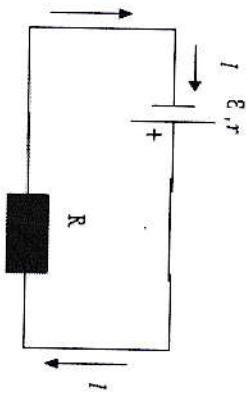Butun zanjir uchun Om qonuni. Berk elektr zanjirida tok manbaining elektr yuriuvchi kuchi ε bilan I tok kuchi orasidagi bog'lanishni aniqlaymiz (1.4-rasm).



I.4-rasm Butun zanjir uchun om qonuni.

Tok manbai qutblarini birlashtiruvchi o'kazgichining qarshiliqi R tashqi qarshilik, tok manbaining o'zini qarshiliqi r esa ichki qarshiliq deb ataladi.

$$I = \frac{\varepsilon}{R + R_i + R_s + \dots + r}, \quad (1.11)$$

bu yerda $\varphi_1 - \varphi_2 = U$ tashqi qarshiliqdagi kuchlanish, A' – tok manbai ichida q zaryadni ko'chirishda bajarilgan ish, ya'ni tokning r ichki qarshiliqdagi ishi. U holda (1.8) formulaga muvofiq, $A' = I^2 r t$. Ishning bu ifodasini (1.11) formulaga qo'yib va $q = It$ hamda $U = IR$ ekanligini hisobga olgan holda quyidagicha yozishimiz mumkin:

$$\varepsilon = IR + \frac{I^2 rt}{It},$$

bundan

$$\varepsilon = IR + Ir \quad (1.12)$$

Om qonuni (1.3) ga ko'ra, IR va Ir ko'paytalar mos ravishda zanjirning taskqi va ichki qismlarida kuchlanish tushishidan iborat, shuning uchun (1.12) munosabatni shunday izohlash mumkin: berk elektr zanjirida tok manbaining elektr yurituvchi kuchi zanjirming hamma qismlaridagi kuchlanish tushishlarining yig'indisiga teng. (1.12) munosabatni quyidagi ko'rinishga keltirib,

$$I = \frac{\varepsilon}{R + r}, \quad (1.13)$$

berk elektr zanjiri uchun Om qonuni ifodasini hosil qilamiz; ya'ni yopiq zanjirda tok kuchi shu zanjirdagi elektr yurituvchi kuchi (EYUK) (ε) ga to'g'ri, zanjirning to'la qarshiliqi ($R + r$) ga teskari proporsionaldir.

Agar elektr yurituvchi kuch ε va ichki qarshiliqi r bo'lgan tok manbaiga ketma-ket bir necha R_1, R_2, R_3 va hokazo tashqi qarshiliklar ulangan bo'lsa, u holda Om qonuni (1.13) ga ko'ra bunday zanjirdagi tok kuchi quyidagiga teng bo'ladi:

$$I = \frac{\varepsilon}{R_1 + R_2 + R_3 + \dots + r}.$$

Bunda $R_1 + R_2 + R_3 + \dots + r$ yig'indi zanjirning to'la qarshiliqi bo'ladi. Shunday qilib, bir necha ketma-ket ulangan o'kazgichlardan tuzilgan zanjirning to'la qarshiliqi alohida o'kazgichlar qarshiliqlarining yig'indisiga teng.

Elektr zanjirlari uchun Kirxgof qonunlari. Murakkab elektr zanjirlarda ya'ni bir nechta har xil tarmoqlanish va bir nechta EYUK manbalari bo'lgan zanjirda toklarning murakkab taqsimlanishi bo'ladi. Ammo hamma EYUK va elementlar qarshiliklarining berilgan qiymatlarda bu toklar qiymatlarini va ularning har qanday konturdagi yo'nalishini Kirxgofning 1- va 2- qonunlari yordamida aniqlashimiz mumkin.

Kirxgofning 1-qonuni zanjirning tugunlariiga tegishli bo'lib, unga ko'ra zanjirning istalgan tugunida toklarning algebraik yig'indisi nolga teng bo'ladi, ya'ni:


$$\sum_{k=1}^n I_k = 0 \quad (1.14)$$

yoki elektr zanjirning istalgan tuguniga kiruvchi toklarning arifmetik yig'indisi shu tugundan chiquvchi toklarning arifmetik yig'indisiga tengdir, ya'ni:

$$\sum_{k=1}^n I_k = \sum_{i=1}^q I_k$$

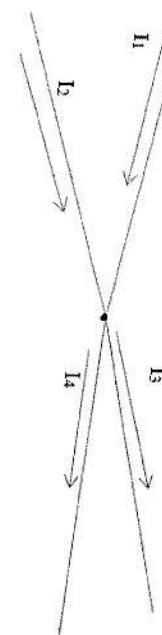1.5 rasmda elektr zanjirning a tuguni ko'rsatilgan. Agar a tugunga kiruvchi toklar musbat ishora bilan olinsa, tugundan chiquvchi toklar ishorsasi manfiy olinadi (yoki aksinchcha).

Kirxgof 1-qonuning fizik ma'nosi: elektr zanjirning tugunida zaryadlarning harakati uzlusizdir va unda zaryadlar to'planib qolmaydi.



1.5 rasmda Elektr zanjirning tuguni.

Kirxgofning 2-qonuni zanjirning berk konturlariga tegishli bo'lib, unga ko'ra elektr zanjirining istalgan berk konturida kuchlanishlar tushuvining algebraik yig'indisi shu konturdagi EYuKLarning algebraik yig'indisiga teng, ya'ni

$$\sum_{k=1}^m I_r \cdot R_r = \sum_{k=1}^m E_k \quad (1.15)$$

Agar konturni aylanib chiqish yo'naliishi bilan tok yoki EYuK yo'naliishi bir xil bo'lsa, u holda yig'indiga tegishli taskil etuvchilar «musbat» ishora bilan, aks holda esa «manfiy» ishora bilan olinadi (1.6-rasm).

1.6-rasm. Kirxgof qonuni bo'yicha zanjirda tok yo'naliishi belgilash.
1.6-rasm uchun Kirxgofning ikkinchi qonunini bo'yicha tenglamasini 1.15 formulaga asosan tuzamiz.

$$Birinchi kontur uchun E_1 + E_2 = I_1 r_1 + I_2 r_2 + I_1 R_1 + I_2 R_2$$

$$Ikkinchi kontur uchun -E_2 = -I_2 r_2 - I_2 R_2 + I_3 R_3$$


$$Uchunchi kontur uchun E_3 = I_4 r_4 + I_4 R_4 - I_3 R_3$$

Yuqoridaq tenglamalardan foydalaniib izlanayotgan kattaliklarni toppish mumkin: Kirxgofning 2-qonunini boshqa ko'rinishda yozish ham mumkin: zanjirning ixitiyoriy konturida kuchlanishlarning algebraik yig'indisi nolga teng:

$$\sum_{k=1}^n U_k = 0$$

Kirxgofning ikkinchi qonuni berk elektr zanjirning qismalarida EYuK va kuchlanishlarning qanday taqsimlanganligini aniqlashga yordam beradi. Binobarin, berk konturdagi barcha EYuKLarning algebraik yig'indisi shu konturning barcha qismalaridagi kuchlanishlar pasayishining algebraik yig'indisiga teng:
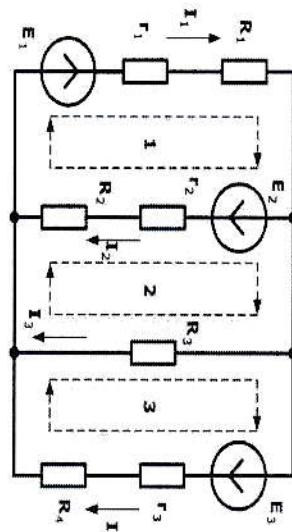
$$\sum_{k=1}^n E_k = \sum_{k=1}^n I_k \cdot R_k$$



Kirxgofning ikkinchi qonuniga binoan, 1.6-rasmida ko'rsatilgan elektr zanjirida EYuk ning shartli musbat yo'naliishi bo'yicha, (ya'ni, soat milining haraketi yunalishi bo'yicha) zanjiring elektr muvozanat tenglamasi:

$$E_1 + E_2 + \dots + E_n = IR_1 + IR_2 + \dots + IR_n \quad (1.16)$$

Zanjirdagi har qanday nuqtaning potensiali mazkur nuqtaning zanjirdagi holati bilan aniqlanadi. Umumiy holda deb yozish mumkin.

1.3-§ Elektr zanjiri va uning ish rejimlari

Elektr energiya manbai, iste'molchi va ularni o'zaro birlashtiruvchi o'tkazgichlar majmumi elektr zanjiri deb ataladi (1.4-rasm). Elektr energiya manbai, iste'molchi va ularni o'zaro birlashtiruvchi o'tkazgichlar elektr zanjirining asosiy elementlari, o'chash asboblari, ulab-uzgichlar va himoyalash qurilmalari esa uning yordamchi elementlari hisoblanadi.

Elektr zanjirlarida qo'llaniladigan asosiy tushunchalar:


tugun – elektr zanjirning uchtdadan kam bo'lgagan shoxobchalari ulangan o'rni;

kontur – elektr zanjirning shoxobchalaridan hosil bo'lgan berk yo'l;


potensiallari ayrimasi – elektr zanjirdagi ikki nuqta orasidagi elektr kuchlanishi;

Elektr zanjirning elementlari shartli belgilari bilan tasvirlanadi.

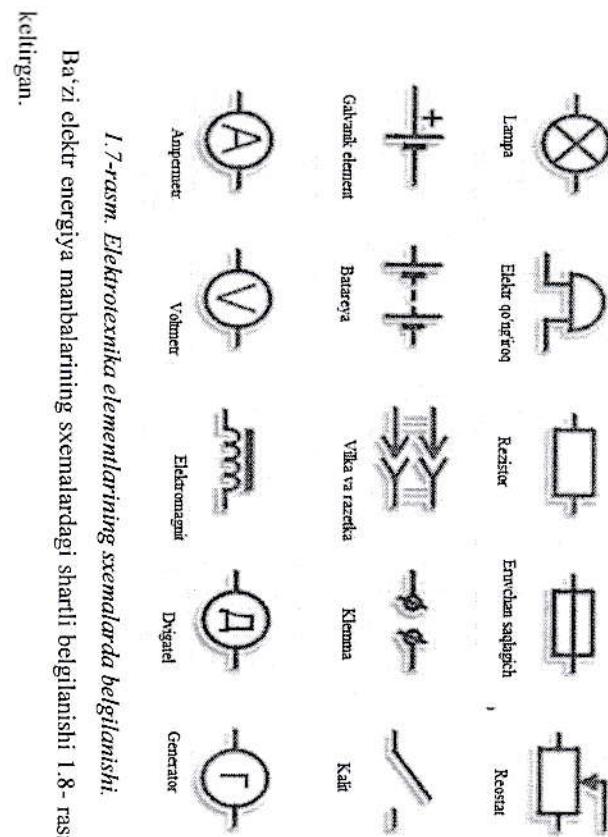Elektrotexnik ayrim elementlarning sxemalarda belgilanishi (1.7-rasm).




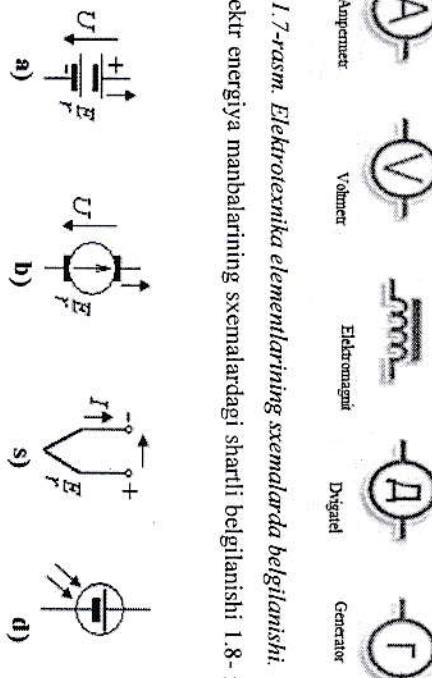Ba'zi elektr energiya manbalarining sxemalardagi shartli belgilanishi 1.8-rasmda keltirilgan.



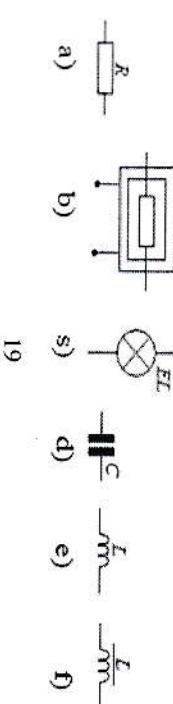- a) galvanik element, b) o'zgarmas tok manbai s) generatori, termojuflik,
- d) fotoelement.

Elektr energiyasi iste'molchilarining sxemalari shartli belgilanishi 1.10-rasmida keltirilgan.



1.-rasm. Elektr energiyasi iste'molchilarining sxemalari sharti belgilanishi.

Elektr energiyasi iste'molchilarining sxemalari sharti belgilanishi:
 qizdirgich, s) cho'g'lamma lampa, d) kondensator, e) induktiv g'altak, f) o'zakli g'aaltak.

Elektr energiya iste'molchilar elektr motorlar, elektr qo'ralar, issiqlik asboblari, cho'g'lanish lampalari, rezistorlar bo'lib, ular elektr energiyani boshqa turdag'i energiyaga aylanishiga uchun xiznat qiladi. Manba bilan iste'molchilar o'zaro o'tkazgich simlar yordamida birlashtiriladi. Har qanday elektr zanjirining asosiy vazifasi elektr energiyasini manbadan iste'molchiga uzatishidan iboratdir.

Elektr zanjirlarining ish rejimlari. Elektr zanjirlarining ish rejimlari, ya'ni ularning elektr xolatlari mazkur zanjir ayrim elementlarining toki, kuchlanishi va quvvatlarining qiymatlari bilan aniqlanadi. Elektr zanjirlarining xarakterli hisoblangan quyidagi ish rejimlari bilan tanishib chiqamiz. Nominal (normal) rejm elkr mashinalarining, apparatlarining, asboblarining va simlarning ishlab chiqaruvchi zavod tomonidan ko'rsatilgan nominal tok - I_{nom} nominal kuchlanish - U_{nom} va nominal quvvat - P_{nom} bilan ishlashtiriladi. Elektr masining nominal parametrlari, odatda, uning pasportida ko'rsatilgan bo'лади. Elektr qurilmalarining nominal parametrlari ichida eng xarakteristi nominal kuchlanish va nominal tok xisoblaniadi. O'zgarmas tokda ishlaydigan aksariyat iste'molchilar 110, 220, 440 V nominal kuchlanish larga mo'ljallangan bo'лади.

Elektr qurilmalarining izolyasiyasi va elementlarining konstruksiyasini uning nominal kuchlanishiga, ularning chegaraligini qizish temperaturasini esa nominal tok kuchiga bog'liq. Elektroenergetik qurilmalarning nominal toki va kuchlanishi uning nominal quvvatni aniqlashga imkon beradi. Generatorning nominal quvvati deyliganda, uning normal sharoitda tashqi zanjiriga bera oladigan eng katta foydali quvvati tushuniadi. Dvigatelning nominal quvvati deyliganda esa normal sharoitda uning valida xosil qilinib, uzoq vaqt davomida tutib turiladigan eng katta foydali

quvvat tushuniadi. Boshqa iste'molchilar uchun nominal quvvat, ularning normal rejimda iste'mol qila oladigan elektr quvvatidir.

Elektr energiyasi iste'molchilarining normal rejimda ishlashtini ta'minlash uchun, birinchi navbatda, ularning kirish qismalaridagi haqiqiy kuchlanishning nominal kuchlanish qiymatiga teng bo'lishiga erishmoq zarur.

Elektr zanjirlarining ish rejimlari turli sabablarga ko'ra nominaldan farq qilishi mumkin. Agar elektr zanjiri rejimining haqiqiy xarakteristikalarini uning nominalidan farq qilsa-yu, ammo bu farq joiz chegarada bo'lsa, bunday rejm nagruska rejimi deyliladi. Masalan, radio va televizorlar uchun kuchlanishning joiz chegarasi 210-235 V nominal kuchlanish esa $U_{nom} = 220$ V hisoblanadi.


Salt ishlash rejimi deganda tashqi zanjir manbadan ajratilgan va uning arshilijamalda cheksizga teng bo'lib ($R_t = \infty$), zanjirdan tok o'tmagandagi ($I=0$) holattushumiladi. Bu holda manba ichida kuchlanishning pasayishi nolga teng bo'lib, uning qismalaridagi kuchlanish generatorning (manbarining) YYUK siga teng bo'лади.

$$E \approx U_s$$

Elementlari o'zaro kegma-ket ulaganan zanjirning biron elementi salt ishlasa, qolgan barcha elementlar ham ana shu rejimda ishlaydi. Shuningdek, elektr dvigatellarning vali mexanik nagruzkasiz aylanishi, transformatorlarning esa elektr nagruzkasiz ishlashi salt ishlash rejimiga kiradi.

Qisqa tutashish rejimi deb, qismalarda kuchlanishi bo'lgan zanjir yoki zanjir elementlarining (manba, iste'molchi, uzatish liniyasi yoki birlashtiruvchi simlar) qarshiliksiz, uzoq ularib qolishiga aytildi. (1.10-rasm). Elektr qurilmalari uchun qisqa tutashish rejimi salbiy xolat xisoblaniadi. Chunki zanjirning qisqa tutashuv bo'lgan joyida qarshilik $R \approx 0$ bo'lishi natijasida qisqa tutashish toki nominal qiymatdan bir necha marta ortib ketadi. Natijada katta issiqlik ajralib chiqib, qurilmanning izolyasiyasi ishdan chiqadi. Ba'zi qisqa tutashishlarda elektr yoyi xosil

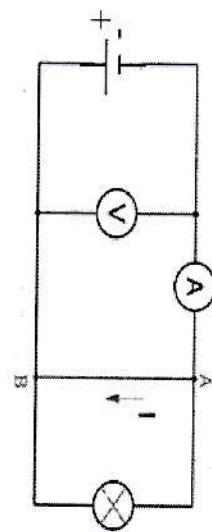bo'lishi mumkin. Umuman, qisqa tutashish rejimi noxush oqibatlarga olib kelishi sababli uni avariyalı rejim deb ham ataladi.



1.10-rasm.Qisqa tutashish rejimi

Qisqa tutashish elektr qurilmalarini montaj qilish va undan foydalanishning norma va qoidalariiga to'siq riyoq qilinmagani jining natijasidir. Elektr qurilmalarini qisqa tutashuv toklaridan himoyalash uchun zanjirning shikastlangan joyini tarmoqdan avtomatik ravishda uzib qo'yadigan himoya qurilmalaridan foydalaniadi.

Ibobga doir, nazariy bilimlarni mustahkamlash uchun nazorat savollari va testlar

Nazorat savollari.

1. Elektrotehnika, elektronika va elektro'ikazgichlar fanining maqsad va vazifalarini ayting?
2. Fanning rivojlanish bosqichlarini ayting?
3. Elektrotehnika, elektronika va elektro'ikazgichlar sohasida kimlar va qaysi kashfiyotlari uchun Nobel mukofotlarini olishgan?
4. O'zgarmas tok qonunlarini ayting?
5. Elektr zanjirlari deb nimaga aytiladi?
6. Elektr zanjirlari elekmentarini sxemada belgilanishini tushuntirib bering?
7. Elektr zanjirlar elementlarining sxemalarda belgilanishini yozing?
8. Elektr zanjirlari ish rejimlarini tushuntirib bering?

Test savollari

1.Tok kuchi formulasini to'g'ri ko'rsating?

$$\text{A)} I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \text{ B)} R = \frac{1}{k} \text{ C)} R = \rho \frac{l}{S} \text{ D)} \rho = \frac{RS}{l}$$

2.Tok zichligi formulasini to'g'ri ko'rsating?

$$\text{A)} \frac{l}{S} = \rho B \text{ R} = \frac{1}{k} \text{ C)} R = \rho \frac{l}{S} \text{ D)} I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

3.Elektr maydon kuchlanganligi formulasini to'g'ri ko'rsating?

$$\text{A)} \frac{U}{l} = E \text{ B)} I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \text{ C)} R = \rho \frac{l}{S} \text{ D)} R = \frac{1}{k}$$

4.Metallarning qarshiligi temperatura o'zgarishi bilan chiziqli bog'langanligi formulasini to'g'ri ko'rsating?

$$\text{A)} R = R_0(1+\alpha t) \text{ B)} R = \rho \frac{l}{S} \text{ C)} \frac{l}{S} = j \text{ D)} R = \frac{1}{k}$$

5.Differential shakldagi Ohm qonuni formulasini to'g'ri ko'rsating?

$$\text{A)} \bar{J} = \gamma \bar{E} \text{ B)} \frac{l}{S} = j \text{ C)} R = R_0(1+\alpha t) \text{ D)} R = \frac{1}{k}$$

6.Tokning ishi formulasini to'g'ri ko'rsating?

$$\text{A)} A = qU \text{ B)} R = R_0(l+\alpha t)C) \bar{J} = \gamma \bar{E} \text{ D)} \frac{U}{l} = E$$

7.Tok quvvati formulasini to'g'ri ko'rsating?

$$\text{A)} N = I \cdot U \text{ B)} \frac{U}{l} = E \text{ C)} \bar{J} = \gamma \bar{E} \text{ D)} R = R_0(1+\alpha t)$$

8.O'kazgichdan ajralib chiqayotgan issiqlik miqdori formulasini to'g'ri ko'rsating?

$$\text{A)} Q = IUt \text{ B)} N = I \cdot U \text{ C)} R = R_0(l+\alpha t)D) \frac{U}{l} = E$$

9.Tok manbaining elektr yurituvchi kuchi formulasini to'g'ri ko'rsating?

$$\text{A)} E = U + \frac{d}{q} B) N = I \cdot U \text{ C)} R = R_0(l+\alpha t)D) \frac{U}{l} = E$$

10.Berk elektr zanjiri uchun Om qonuni ifodasini to'g'ri ko'rsating?

A) $I = \frac{\varepsilon}{R+r}$ B) $N = I \cdot U C) R = R_0(1+\alpha t)D) \frac{U}{I} = E$

11.Kirxgofning l-qonuni ifodasini to'g'ri ko'rsating?

A) $\sum_{k=1}^n I_k = 0$ B) $N = I \cdot U C) R = R_0(1+\alpha t)D) \frac{U}{I} = E$

12.Kirxgofning 2-qonuni ifodasini to'g'ri ko'rsating?

A) $\sum_{k=1}^n U_k = 0$ B) $N = I \cdot U C) R = R_0(1+\alpha t)D) \frac{U}{I} = E$

13.Elektr zanjirlaridagi tugun Nuqtalar o'mini to'ldiring?

- A) Elektr zanjirning uchtdan kam bo'lmagan shoxobchalari ulangan o'mi
B) Elektr zanjirning shoxobchalaridan hosil bo'lgan berk yo'l
C) Elektr zanjirdagi ikki nuqta orasidagi elektr kuchlanishi
D) Elektr zanjirning elementlari va ularni o'zaro ulanishining grafik tasviri elektr zanjirining sxemasi

14.Elektr zanjirlaridagi kontur deb nimaga aviladi?

- A) Elektr zanjirning uchtdan kam bo'lmagan shoxobchalari ulangan o'mi
B) Elektr zanjirning shoxobchalaridan hosil bo'lgan berk yo'l
C) Elektr zanjirdagi ikki nuqta orasidagi elektr kuchlanishi
D) Elektr zanjirning elementlari va ularni o'zaro ulanishining grafik tasviri elektr zanjirining sxemasi

15.Elektr zanjirlaridagi potensiallari ayirmasi nima?


- A) Elektr zanjirning uchtdan kam bo'lmagan shoxobchalari ulangan o'mi
B) Elektr zanjirning shoxobchalaridan hosil bo'lgan berk yo'l
C) Elektr zanjirdagi ikki nuqta orasidagi elektr kuchlanishi
D) Elektr zanjirning elementlari va ularni o'zaro ulanishining grafik tasviri elektr zanjirining sxemasi

16.Elektr energiya manbalarining sxemalardagi shartli belgilanish nomini toping?



17.Elektr energiya manbalarining sxemalardagi shartli belgilanishi nomini toping?

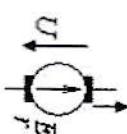A) Galvanik element
B) O'zgarnas tok manbai
C) Generatori, termojuftlik,
D) Fotoelement.



D) Fotoelement.

18.Elektr energiya manbalarining sxemalardagi shartli belgilanish nomini toping?



A) Galvanik element

B) O'zgarnas tok manbai

C) Generatori, termojuftlik

D) Fotoelement.

19.Elektr energiya manbalarining sxemalardagi shartli belgilanish nomini toping?



A) Galvanik element

B) O'zgarnas tok manbai

C) Generatori, termojuftlik

D) Fotoelement

A) Galvanik element

B) O'zgarnas tok manbai


C) Generatori, termojuftlik,

D) Fotoelement.

II-BOB. BIR FAZALI O'ZGARUVCHAN TOK ZANJIRLARI

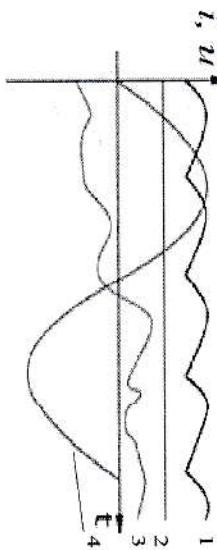2.1-§ O'zgaruvchan tok va uning turlari

Yo'nalishi va son qiymati davriy ravishda o'zgarib turadigan har qanday tok o'zgaruvchan tok deyiladi. O'zgaruvchan tok vaqt bo'yicha ma'lum qonun asosida o'zgaradi, ya'ni tokning qiymati vaqtning funksiyasidir(2.1-rasm). Shuningdek, elektrmagnit energiyasini bir turdan boshqa turga aylantirishning barcha fizik jarayonlari hozirgi zamон elekrotexnikasining barcha sohalari (elektr mashinalar, elektr o'tkazgichlar, yarimo'tkazgichlar, elektr avtomatika, elektronika, radiotexnika, aloqa, hisoblash texnikasi, mikro va nano elektronika va boshqalar)ning asosini tashkil etadi.Ayrin elektr qurilmalarda esa qiymati davriy ravishda o'zgaruvchi toklar ishlataladi, bunday toklar pulsatsiyalanuvchi toklar deyiladi.



2.1-rasm. Tok kuchi va kuchlanishing vaqt bo'yicha o'zgarish diagrammasi.

Umuman o'zgaruvchan tokni shartli ravishda uchta turga bo'lish mungkin:

- 1) qiymati o'zgaruvchan, ammo yo'nalishi o'zgarmas tok (2.1-rasm, 1-egri chiziq);

- 2) qiymati va yo'nalishi o'zgarmas tok(2.1-rasm, 2-to'g'ri chiziq);
- 3) qiymati va yo'nalishi o'zgaruvchan tok (2.1-rasm, 3-egri chiziq);
- 4) davriy o'zgaruvchan tok (2.1-rasm, 4-egri chiziq);

Davriy o'zgaruvchan tok. Sanoatda va turmushda foydalaniладigan o'zgaruvchan tok sinusoidal ya'ni sinus qonuni bo'yicha o'zgaradigan o'zgaruvchan tokdir (2.1-rasm, 4-egri chiziq). Bu tokni yuqori kuchlanish bilan uzq masofalarga


uzatish hamda o'zgaruvchan tokda ishllovchi mashina va apparatlar (transformatorlar, asinxron va sinxron dvigatellar)ni ishga tushirishda ishitish mumkin. Sinusoidal

qonun bo'yicha o'zgaradigan elektr yurutuvchi kuch (EYuK), kuchlanish va toklar sinusoidal o'zgaruvchan kattaliklar hisoblanadi. Sinusoidal o'zgaruvchan kagfliliklar bo'lmish EYuK, kuchlanish, tok va quvvatlarining ixtiyoriy vaqtagi qiymatlari oniy qiymatlar deyilib, e, u, i va p kichik harflar bilan belgilanadi.

Vaqt birligida EYuK, tok va kuchlanish sinusoidal qonun bo'yicha o'zgaradigan toklar sinusoidal toklar deb ataladi(2.2-rasm). Sinusoidal tok vaqt birligida quyidagicha o'zgaradi(2.1).

$$i(t) = I_m \sin(\omega t + \varphi) \quad (2.1)$$

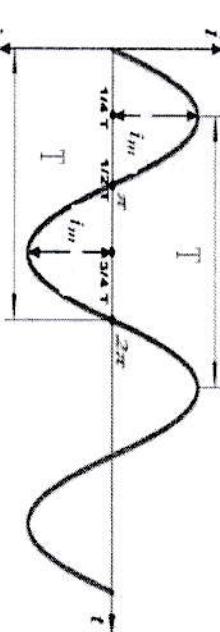bu yerda $i(t)$ – o'zgaruvchan tokning oniy qiymati, I_m – o'zgaruvchan tokning maksimal (amplituda) qiymati, ω – burchak chastota, φ – boshlang'ich faza, t – vaqt, $(\omega t + \varphi)$ – tebaranishlar fazasi.



2.2-rasm.Sinusoidal tok kuchining vaqt birligida o'zgarish grafigi.

Agar tok qiyatlari bir xil vaqt oraliqlarida takrorlansa unda bu davriy tok deyiladi.

$$i(t) = i(t + T) \quad (2.2.)$$

O'zgaruvchan tok qiyatlari eng kam vaqt oraliqlarida takrorlansa bu vaqt davr deyiladi T va sekundlarda o'chanadi.

Sinusoidal tokning davriy qiymati quyidagi formula orqali topiladi.

$$i(t) = I_m \sin\left(\frac{2\pi}{T}t + \varphi_i\right) = I_m \sin(2\pi\nu t + \varphi_m) = I_m \sin(\omega t + \varphi_i) \quad (2.3)$$

Bu yerda I_m tokning maksimal yoki amplituda qiymati.

$(\frac{2\pi}{T}t + \varphi_i)$ sinusoidal funksiya argument faza deyiladi; $t = 0$ vaqt oralig'idaqı fazaga teng bo'igan φ kattaligi boshlang'ich faza deyiladi. Faza radian yoki graduslarda o'chanadi. Davrga teskari bo'igan kattalik chastota deyiladi. Chastota v gertslarda o'chanadi(2.4).

$$\nu = \frac{1}{T} \quad [\text{Hz}] \quad (2.4)$$

G'arbiy yarim shardava, Yaponiyada 60 Hz li o'zgaruvchan tok, shaxiqi yarimsharda esa 50 Hz chastotali tok foydalaniladi.

o' kattaligi aylanma yoki burchakli chastota deyiladi, burchakli chastota rad/s da o'chanadi(2.5).

$$\omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T} \quad (2.5)$$

Agar bir xil chastotali sinusoidal toklarning boshlang'ich fazalari bir xil bo'sa unda bu toklar faza bo'yicha to'g'ri keladi. Ikkita sinusoidal toklarning faza siljishi boshlang'ich fazalarning ayrimasi (2.6) bilan o'chanadi.

$$\square \varphi = \varphi_1 - \varphi_2 \quad (2.6)$$

Ossellograf yordamida sinusoidal tok yoki kuchlanishning amplituda qiymatini o'chanash mumkin. Elektromagnit tizimining ampermetr va volmetrlari o'zgaruvchan tok va kuchlanishning amaldagi qiymatlarini o'chanadi. Davr davomidagi tokning o'rtaqvadrat qiymatiga o'zgaruvchan tokning amaldagi qiymati deyiladi.

Ba'zan elektr zanjirlarining va o'zgaruvchan tok qurilmalarining ishlashi tahil qilinganda sinusoidal o'zgaruvchan kattaliklarning o'rtacha qiymatini aniqlash kerak bo'jadi. Umuman, sinusoidal kattaliklarning davr ichidagi o'rtacha qiymati nolga teng.

bo'lganidan uning musbat yarim davrdagi o'rtacha qiymati inobatga olinadi (2.1-rasm). U holda tok $i(t) = I_m \sin(\omega t + \varphi_i)$ ning o'rtacha qiymati:

$$I_{av} = \frac{1}{0,5T} \int_0^{0,5T} i dt = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} I_m \sin \omega t dt = \frac{I_m}{\pi} |\cos \omega t| = 2 \frac{I_m}{\pi} = 0,636 I_m \quad (2.7)$$

Denak, sinusoidal tokning o'rtacha qiymati musbat yarim davrdagi oniy toklar yig'indisining o'rtacha arifmetik qiymatiga teng. Yuqoridagi o'xshash yo'l bilan EYUK va kuchlanishning ham o'rtacha qiymatlarini topish mumkin:

$$E_{av} = \frac{2E_u}{\pi} = 0,636 E_u \quad (2.8)$$

$$U_{av} = \frac{2U_u}{\pi} = 0,636 U_u \quad (2.9)$$

O'zgaruvchan tok ta'sir etuvchi qiymatining uning o'rtacha qiymatiga nisbati (I/I_{av}) sinusoidal shaklining koefitsienti K_f ni ifodalaydi:

$$K_f = \frac{I}{I_{av}} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \approx 1,11 \quad (2.10)$$

Olingan nishbat sinusoidal o'zgaruvchan kattaliklarning o'rtacha qiymatlari ma'lum bo'lsa, ularning ta'sir etuvchi qiymatlarini aniqlash va aksinecha, ta'sir etuvchi qiymatlari ma'lum bo'lsa, o'rtacha qiymatlarini aniqlashga imkon beradi:


$$I = 1,1 I_{av}, E = 1,1 E_u, U = 1,1 U_{av} \quad (2.11)$$

2.2-§.Sinusoidal o'zgaruvchan kattaliklarni aylanuvchan vektorlar yordamida ifodalah.

O'zgaruvchan tok zanjirlari nazariyasini o'rganishda va zanjirdagi jarayonlarni o'rtaqvadrat qiymatiga o'zgaruvchan tokning amaldagi qiymati deyiladi. Davr davomidagi tokning teklishinsha, ba'zan, turli amplituda va boshlang'ich fazaga ega bo'lgan bir xil chastotali sinusoidal miqdorlarni qo'shish va ayritisht kerak bo'jadi. Bu masalani analitik va grafikaviy usullarda, shuningdek aylanuvchan vektorlar yordamida hal elish mumkin. Masalan, ikkita sinusoidal kattalik $i_1 = I_{av} \cdot \sin(2\pi\nu t + \varphi_1)$ va


$i_1 = I_m \cdot \sin(2\pi\nu + \varphi_1)$ berilgan bo'lsa, ularning yig'indisi analitik usul asosida quyidagi trigonometrik o'zgartirishlar natijasida aniqlanadi:
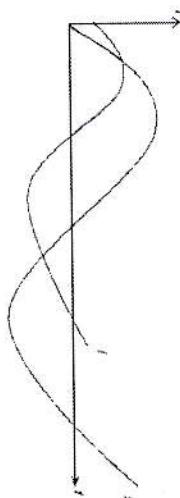
$$i = i_1 + i_2 = I_m \cdot \sin(2\pi\nu + \varphi_1) + I_m \cdot \sin(2\pi\nu + \varphi_2) = I_2 \cdot \sin(2\pi\nu + \varphi)$$



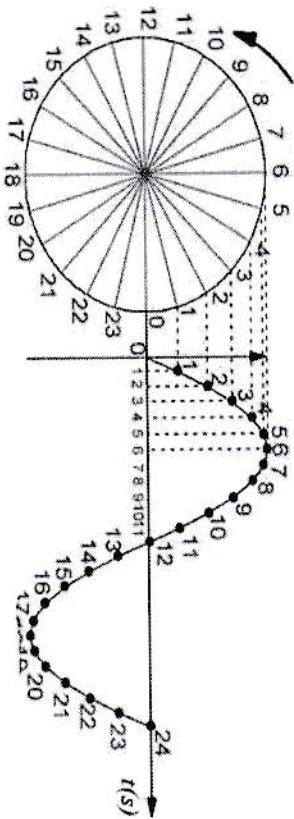2.3-rasm. Sinusoidal toklari qoshish.

Korinib turibdiki, teng ta'sir etuvchi tok i ham o'sha chastotada sinusoidal qonun bo'yicha o'zgaradi. Qo'shiluvchilar soni ortib borgan sari teng ta'sir etuvchi tokni trigonometrik almashtirishlar yo'li bilan aniqlash tobara murakkablashadi. Shuning uchun, bu usulni amaly hisoblashlar uchun qo'llab bo'lmaydi. Bu toklarning teng ta'sir etuvchisini to'g'ri burchakli koordinatalar sistemasida grafik tarzda aniqlashi uchun ularning koordinatalarini qo'shib chiqish kerak (2.3-rasm), bu usul ham ko'pmehnat talab qilib, aniq natija bermaydi. Berilgan sinusoidal kattaliklarning sonidan qat'iy nazar ularning yig'indisi yoki ayirmasini aylanuvchi vektorlar yordamida aniqlash amaliy jihatdan qulay hisoblanadi. Bunda ω -burchak chastotasiga ega bo'lgan sinusoidal EYUK kuchlanish va toklar to'g'ri burchakli koordinatalar sistemasida ω -burchak tezlikka teng bo'lgan aylanuvchan vektorlar tarzida ifodalanadi (2.4-rasm). Aylanuvchan radius-vektorning uzunligi sinusoidal kattaliklarning amplituda (yoki effektiv) qiymatiga teng qilib olinadi. Masalan, tok $i = I_m \cdot \sin(2\pi\nu + \varphi)$ ni aylanuvchan vektor tarzida ifodalanash kerak bo'lsin. Buning uchun to'g'ri burchakli koordinatalar sistemasini olib (2.4-rasm), koordinata boshidan φ burchak ostida soat milining harakatiga teskari yo'nalishda (boslang'ich fazasi musbat bo'lgani uchun) tanlangan mashtab bo'yicha, uzunligi tokning maksimal



2.4-rasm. Sinusoidal EYUKni aylanuvchan vektorlar tarzida ifodalanishi.

Faraz qilaylik, t vaqt davomida mazkur vektor $\omega(t)$ -burchakka burligan bo'lsin. Uhola vektorning ordinata o'qiga proeksiyasini sinusoidal kattalikning oniy qiymati $i = I_m \cdot \sin(2\pi\nu + \varphi)$ ni ifodalarydi. Vektor $I = \frac{q}{t}$ ni boshlang'ich holatiga nisbatan turli burchaklarga burish bilan uning tegishli oniy qiymatlarini aniqlash mumkin. Radius-vektor I_m ning bir marta to'liq aylanishlar chastotasi (soni) sinusoidal tokning chastotasiga teng demakdir.

Tokning amaldagi qiymati (sinusoidal uchun) $i = I_m \cdot \sin(2\pi\nu + \varphi)$


$$\begin{aligned} I &= \sqrt{\int_0^T i^2 dt} = \sqrt{\int_0^T I_m^2 \sin^2 \omega dt} = \sqrt{\int_0^T I_m^2 \frac{2(1-\cos 2\omega t)}{2} dt} = \\ &= \frac{I_m}{\sqrt{2}} \sqrt{\int_0^T \int_0^T \cos 2\omega dt dt} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \\ I &= \frac{I_m}{\sqrt{2}} U = \frac{U_m}{\sqrt{2}} E = \frac{E_m}{\sqrt{2}} \end{aligned} \quad (2.12)$$

qiymatiga teng bo'lgan vektor I_m ni o'tkazamiz. Agar vektor I_m (2.4-rasm) ko'rsatilgan yo'nalish bo'yicha ω burchak tezlik bilan harakatlanayotgan bo'lsa, uning ordinata o'qiga proeksiyasini vaqt bo'yicha sinusoidal qonunga ko'ra o'zgaradi.

O'zgaruvchan tok, kuchlanish, EYuklarning amaldagi qiymatlari maksimaldan $\sqrt{2}$ marta kam bo'lar ekan.

Om va Kirxof qonunlari tok va kuchlanishlarning tezkor qiymatlari uchun amal qiladi. Tezkor qiymatlar uchun Om qonuni $i = \frac{u}{R}$

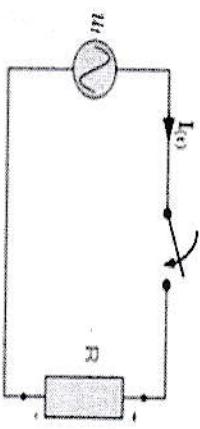Aktiv qarshilik. O'zgaruvchan tok zanjiri manbadan va rezistordan tashkil topgan bo'lsin, sig'imi va induktivlik qarshiliklar esa juda kichik qiymatli bo'lgani sababli hisobga olinmasin. Bu holatdagi zanjirga bo'lgan ortish aktiv hisoblanadi, ya'ni unda elektrik tokning issiqlik va mekanik ko'rinishga o'zgarish ro'y beradi (2.5-rasm).



2.5-rasm.

Zanjirga, chiqishda kuchlanish quyidagi qonun asosida o'zgaradigan, o'zgaruvchan tok qo'yilgan:

$$u = U_m \cos \omega t$$


Bu yerda u – kuchlanishing oniy qiymati (t-vaqtidagi kuchlanish), U_m – kuchlanish amplitude, ω – tsiklik takrof'anish kuchlanish o'zgarishi. Tok, zanjirning har qanday qismida Om qonuniga bajariladi (2.13), qachonki kvazistasionar shart bajarilsa.

$$i = \frac{u}{R} = \frac{U_m \cos \omega t}{R} = I_m \cos \omega t \quad (2.13)$$

I_m -tok amplitudasi $I_m = \frac{U_m}{R}$ bilan ifodalanadi.


Har xil elektr zanjirlarda, vektorlar ko'rinishida vektor diagrammasiga asosan qaraganda tok va kuchlanish o'tasidagi nisbat yaqol nomoyon bo'ladi. Istalgan yo'nalishdagi masalan, tok o'qi tanlansin (2.6-rasm). Shu yo'nalishga qarab olingan qism tog'ri proporsional tarzda I_m – tok vektori joylashti. Kuchlanish vektori U_m / R

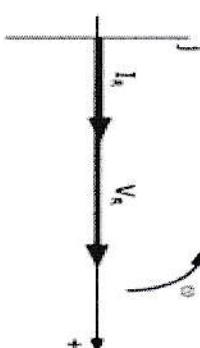nisbatga asosan kuchlanish va tok aktiv ortish natijasida $\sin \varphi = o$ o'zgaradi. Hamma kuchlanish vektorlar va tok vektor, bitta vektor diagrammasini tashkii qiladi.



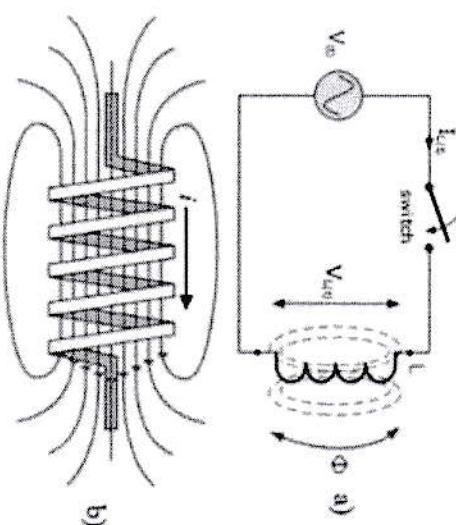2.6-rasm.

Induktiv qarshilik. Induktivligi L bo'lgan g'altakka, kichik aktiv qarshilikni hisobga olmagan holda, o'zgaruvchan kuchlanish beraniz (2.7-rasm).



2.7.a,b-rasm. Induktiv g'altakka o'zgaruvchan tokning o'tishi.

G'altakdan o'zgaruvchan tok i o'tishni boshlaydi, oqibatda EYuK o'zinduksiya xosil bo'ladi. (2.7 a-rasm)

$$E_m = -L \frac{di}{dt}$$

Statcionar holatlarda EYuK o'zinduksiya qiymati manba tomonidan berilayotgan kuchlanish bilan bir miqdorda bo'ladi(2.14).

$$L \frac{di}{dt} = U_m \cos \omega t \quad (2.14)$$

Ullarni induktivlikda kuchlanishni tushishi (kamayishi) deb nomlaysiz va u_L deb belgilaymyz va tenglama ko'rinishida yozamiz(2.25).

$$u_L = L \frac{di}{dt} \quad (2.25)$$

tengsizlikni ko'rinishida yozamiz

$$di = \frac{U_m}{L} \cos \omega dt \quad (2.26)$$

va zanjirdagi tokni aniqlashirish uchun integrallaymyz: $di = \frac{U_m}{L} \cos \omega dt$

$$di = \frac{U_m}{L} \sin \omega dt + const$$

Zanjirda o'zgarmas taskil etuvchi tok yo'qligiuchun, $const = 0$. Shunday qilib,


$$i = \frac{U_m}{L} \sin \omega dt = I_m \cos(\omega t - \frac{\pi}{2}) \quad (2.17)$$

$$I_m = \frac{U_m}{\omega L}$$

ko'rib turgan ingizdek, qarshilik, induktivlik ortishida, o'lchami ahamiyatlidir.

$$X_L = \omega L \quad (2.19)$$

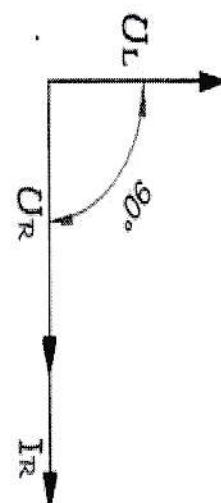
Agar L induktivlik genrida oladigan bo'lsak, unda induktiv qarshilik X_L Onda bo'ladi. Doimiy tokga induktivlik qarshilik qilmaydi. Induktiv g'altakdagisi tok kuchi va kuchlanishning vektor diagrammasi(2.8-rasm).



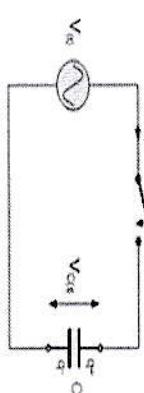2.8-rasm. Induktiv g'altakda tok kuchi va kuchlanishning vektor diagrammasi.

Induktiv g'altakdan oqayotgan tok berilayotgan kuchlanishdan fazasi 90° ga qolib ketadi (2.8-rasm).

Sig'im qarshilik Sig'im C bo'igan kondensatorga o'zgaruvchaniot berilgan bo'lsin, bu tok natijasidan kondensator qaytadan zaryad oladi va takrorlanishi $V = \frac{\omega}{2\pi}$ natijada o'zgaruvchan tok hosil bo'sin(2.9-rasm).



2.9-rasm. O'zgaruvchan tok zanjirda kondensator.

$$u_C = \frac{q}{C} = U_m \cos \omega t \quad (2.20)$$


Bu yerdan: $q = C U_m \cos \omega t$ hosilasi $\frac{dq}{dt}$ zanjirdagi tokni aniqlash mumkin:

$$i = \frac{dq}{dt} = -\omega C U_m \sin \omega t = I_m \cos(\omega t + \frac{\pi}{2}) \quad (2.21)$$

$$I_m = \omega C U_m \quad (2.22)$$


$X_C = 1/\omega C$ agar sig'imi C farad olinsa, unda X_C Onda bo'ladi. Doimiy tok ($\omega=0$) bo'lishi uchun cheksiz katta qarshilik bo'lish kerak. O'zgaruvchan tok takrorlanishi o'sishi bilan kondensator qarshiliqi kamayadi. Agar kondensatorдан oqayotgan tok

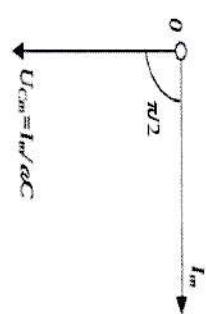berilayotgan kuchlanishdan 90° ga oldinlab ketadi. Shundan kelib chiqsa sig'im vektor toki vektor diagrammasida $+\pi/2$ radian aylangan, ya'ni tok kuchi kuchlanishdan $+\pi/2$ ga oldinlab ketadi (2.10-rasm).



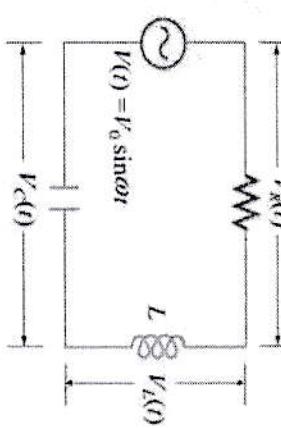2.10-rasm. O'zgaruvchan tok zanjirida kondensatordag'i tok kuchi va kuchlanishning vektor diagrammasi.

RLC - elementlari ketma-ket ulangan elektr zanjiri. Elekt zanjiri ketma-ket ulangan rezistor, kondensator va induktiv g'altakdan tashkil topgan(2.11-rasm).



2.11-rasm. RLC ketma-ket ulangan zanjir:

Zanjir qisqichidagi kuchlanish:
2.11-rasm. RLC ketma-ket ulangan zanjir:

RLC-zanjirining vektor diagrammasini qurishda uchta holat bor: 1-Zanjir aktiv harakterga ega, faza siljishi nolga teng, induktiv va sig'im qarshilik teng. Shunday zanjirharda rezonans kuchlanish kuzatiladi(2.12-rasm).

$$u = U_u \sin \omega t \quad (2.23)$$

yoki:

$$u = u_c + u_r + u_k \quad (2.24)$$

Bu yerda:

$$u_k = iR; \quad u_r = L \frac{di}{dt}; \quad u_c = \frac{1}{C} \int idt \quad (2.25)$$

$$\text{Almashtirish kiritib, natija olamiz: } iR + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int idt = U_m \sin \omega t$$

Oxirgi ifodaga zanjirdagi tokni qo'yib, $i = I_m (\sin \omega t - \varphi)$

Oxirida ifodani olamiz.

$$I_m R (\sin \omega t - \varphi) + I_m \omega L \left[\sin \omega t - \varphi + \frac{\pi}{2} \right] + I_m \frac{1}{\omega C} \left[\sin \omega t - \varphi - \frac{\pi}{2} \right] = U_m \sin \omega t$$

Ushbu ifodadan har bir elementning faza siljishini ko'rish mumkin. Rezistorda faza siljishi mayjud emas, kuchlanish va tokfazalari to'g'ri keladi, induktiv g'altakda kuchlanish tok kuchidan faza bo'yicha $\pi/2$ burchak oldindra bo'radi, kondensatorda qarama-qarshi ortda qoladi. Faza siljishi RLC-zanjir uchun formula bo'yicha antiqlash mumkin(2.26).

$$\varphi = \arctg \frac{X_L - X_C}{R} \quad (2.26)$$

RLC-zanjirning to'la qarshiliqi

$$Z = \sqrt{R^2 - (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2} \quad (2.27)$$

Tokning amplitudaviy qiymati

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{U}{\sqrt{R^2 - (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} \quad (2.28)$$

Zanjir qisqichidagi kuchlanish:
2.11-rasm. RLC ketma-ket ulangan zanjir:

RLC-zanjirining vektor diagrammasini qurishda uchta holat bor: 1-Zanjir aktiv harakterga ega, faza siljishi nolga teng, induktiv va sig'im qarshilik teng. Shunday zanjirharda rezonans kuchlanish kuzatiladi(2.12-rasm).


$X_r = X_C; \quad U_r = U_i$

Zanjir induktiv harakterga ega, ushbu holata induktiv qarshilik sig'im qarshilikdan ko'proq. Vektor diagramma, qoida bo'yicha daslab vektor kuchlanishni induktiv g'altak, keyin undan kondensatordagi kuchlanishni ayiramiz,

$$i_r = \frac{1}{L} \int u \cdot dt \quad i_c = C \frac{du}{dt} \quad (2.31)$$

Umumiy zanjirda tok faza jihatdani foddalaymiz:
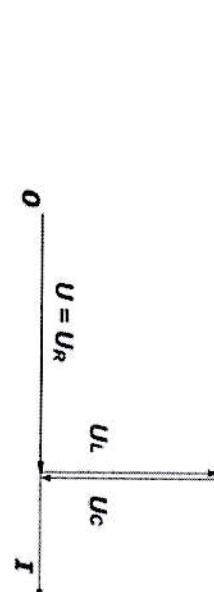
$$\begin{aligned} i &= g u + \frac{1}{L} \int u dt + C \frac{du}{dt} = g U_m \sin \omega t - \frac{1}{\omega L} U_m \cos \omega t + \omega C U_m \cos \omega t = \\ &= g U_m \sin \omega t + b_L U_m \sin(\omega t - 90^\circ) + b_C U_m \sin(\omega t + 90^\circ) \end{aligned} \quad (2.32)$$




2.12-rasm. RCL ketma-ket ulangan zanjirida tok kuchi va kuchlanishning vektor

diagrammasi.

shundan keyin umumiy kuchlanish vektorini o'tkazamiz va faza sijishini φ ni aniqlaymiz.

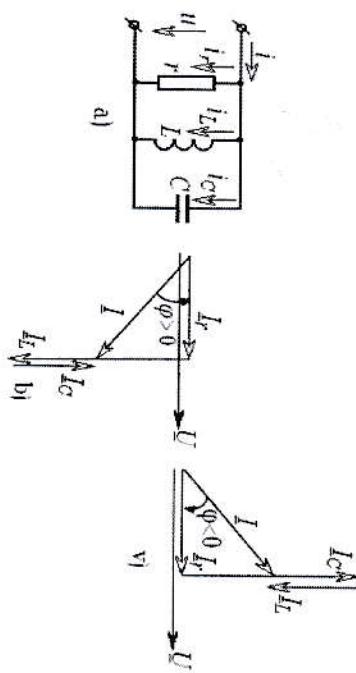Sinusoidal tok zanjirdagi parallel ulangan induktivlik, sig'lm va aktiv qarshilik. Sxema parallel ulangan induktivlik, sig'lm va aktiv qarshilikdan iborat(2.13-rasm).




2.13.a,b,v-rasmida sxemaga sinusoidal o'zgaruvchan kuchlanish ulangan.

Rezonansning paydo bo'lishi sharti manba chastotasing rezonans chastotasiiga tengligidan vujudga keladi, keyin induktiv va sig'lm qarshiliklar ham teng bo'lish kerak, $X_r = X_c$ ular ishoralar bo'yicha qarama-qarshi, natijada reaktiv qarshilik nolga teng bo'ladi. G'altakdag'i kuchlanish u_r va kondensatordag'i kuchlanish u_c faza bo'yicha qarama-qarshi va bir-birini kompensatsiyalaydi. Zanjirdagi to'la qarshilik aktiv qarshilikka teng R, o'z navbatida zanjirdagi tokning kattalashishiga, elementdag'i kuchlanish ortisiga olib keladi. Rezonansda u_r va u_c kuchlanishlar biroz manbadagi kuchlanishidan ko'proq bo'lishi mumkin, bu elektr zanjirlari uchun zanjir uchun havflidir (2.15-rasm).

$$\text{Buyerda } i = \frac{U}{R} = g U_m \sin \omega t; \quad g = \frac{1}{R} \quad (2.30)$$

Aktiv o'tkazuvchanlik

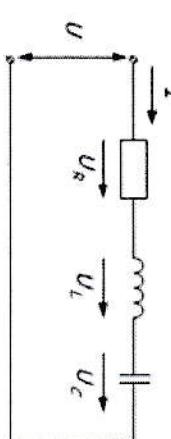

2.14-rasm. RLC - ketma-ket ulangan zanjir.

Kuchlanishlar rezonansi RLC - ketma-ket ulangan zanjirida paydo bo'ladi (2.14-rasm).

bu yerda $b_r = 1/\omega L$ induktiv o'tkazuvchanlik, $b_c = \omega C$ sig'lm o'tkazuvchanlik bo'ladi.

2.3-§.Elektr zanjirdagi kuchlanishlar rezonansi

Kuchlanishlar rezonansi RLC - ketma-ket ulangan zanjirida paydo bo'ladi (2.14-rasm).

almashinishi manba orqali amalga oshiriladi. Zanjir analizi, parallel ulangan rezistor, kondensator va induktivlik g'altagi RLC-zanjiri, rezonans tokidan tashkil topadi.

2.4-§ Sinusoidal tok zanjirda quvvat


Sinusoidal tok zanjirining R, L va C kabi ayrim elementlari dagi energetik munosabatlar avvalgi paragrafida ko'rib chiqildi. Endi umumiy holat, ya'ni zanjirdagi kuchlanish $u = U_m \sin \omega t$ va tok $i = I_m \sin(\omega t - \varphi)$ ga teng bo'lgan holat uchun energetik munosabatlarni ko'rib chiqamiz. Zanjirdagi oniy quvvani aniqlaymiz: $P = iu = U_m \sin \omega t \cdot I_m \sin(\omega t - \varphi) = I_m U_m [\cos \varphi - \cos(2\omega t - \varphi)]$ oniy quvvat ikkita: doimiy ($IU \cos \varphi$) va ikkilangan chastota bilan o'zgaruvchi kosinusoidal ($IU \cos(2\omega t - \varphi)$) tashkil etuvchilardan iborat. Induktiv xarakterli $\varphi > 0$ zanjirdagi tok, kuchlanish va quvvat oniy qiyamatning grafigi 2.17-a-rasmda kelirig'an. Davrning kuchlanish va tok ishoralari bir xil bo'lgan qismlarida oniy quvvat musbat, energiya manbadan iste'mol qilinadi va bir qismi rezistorda iste'mol qilinadi, qolgan qismi esa g'altak magnit maydoniga to'planadi. Davrning kuchlanish va tok ishoralari har xil bo'lgan qismlarida oniy quvvat manfiy, energiya qisman iste'molchidan manbagaga qaytariladi. Rezistorda iste'mol qilinayotgan aktiv quvvat oniy quvvatning bir davr mobayindagi o'rtacha qiymatiga teng (2.34):

2.16 - rasm.

Tenglikka ko'ra induktiv va sig' im qarshilikdan rezonans chastotani topamiz


$$X_L = \omega L; X_C = \frac{1}{\omega C}; \omega L = \frac{1}{\omega C} \Rightarrow \omega_p = \sqrt{\frac{1}{LC}} \quad (2.33)$$

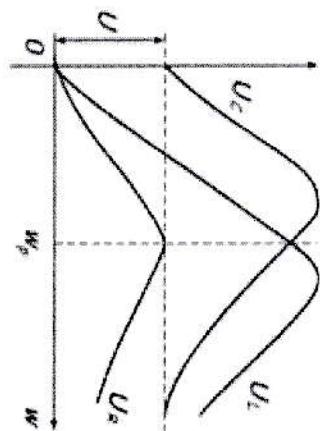Yozilgan tenglamadan kelib chiqib, xulosa qiliш mumkin, tebramma konturdagi rezonansga manbaning tok chastotasini o'zgartirgan holda yoki g'altakning va kondensatorning parametrlarini o'zgartirgan holda erishish mumkin. Bilish kerakki, R,L,C zanjiri ketma-keligidagi, g'altak va kondensatorning o'zaro energiya



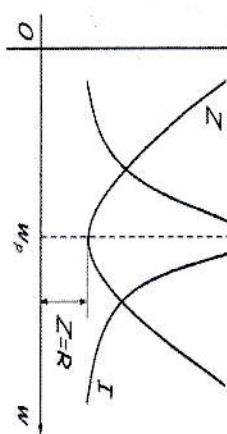2.15-rasm. Kuchlanish rezonansi.

Chastota ortishi bilan g'altak qarshiligi ortadi, lekin kondensatorni kamayadi. Vaqt o'tishi bilan manbaning chastotasi rezonansga teng bo'lsa, zanjirning to'la qarshiligi kichik bo'ladi. Zanjirdagi tok maksimal bo'ladi (2.16 - rasm).



2.16 - rasm.


Tenglikka ko'ra induktiv va sig' im qarshilikdan rezonans chastotani topamiz

$$P = \frac{1}{T_0} \int_0^T pdt = UI \cos \varphi \quad (2.34)$$

$\cos \varphi$ ko'paytma quvvat koefitsienti deb ataladi. (2.34) ifodadan ko'rinish turibdiki, zanjirning aktiv quvvati kuchlanish, tok ta'sir etuvchi qiyatlari va quvvat koefitsientlarining o'zaro ko'paytmasiga teng.

Zanjirdagi tok va kuchlanishlar orasidagi fiza siljish burchagi φ qancha nolga yaqin bo'lsa, $\cos \varphi$ shuncha biga yaqin bo'ladi. Bunda U va I larning berilgan qiyatlari ko'p aktiv quvvat manbadan iste'molchiga uzutiladi. Aktiv quvvatni quyidagicha ifodalash mumkin (2.35).
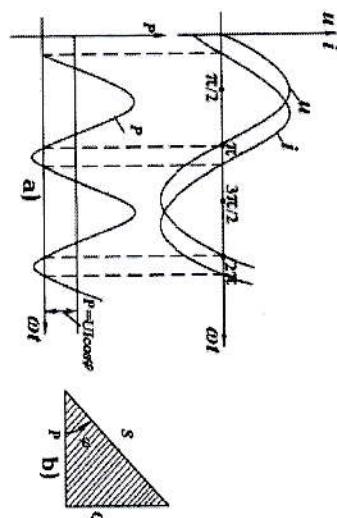
$$P = \pi I^2 \cos \varphi = rI^2; P = yU^2 \cos \varphi = gU^2 \quad (2.35)$$



2.17.a-b-rasm.

Kuchlanish va tokning berilgan qiymatlarda aktiv quvvatning maksimal qiynati zanjiring to'la quvvati (S) deb ataladi:

$$S = I \cdot U \quad (2.36)$$

Aktiv quvvat ifodasidan, quvvat koefitsientini topish mumkin: $\cos \varphi = \frac{P}{S}$

Elektr zanjirini hisoblashda va amaliyotda reaktiv quvvat (Q) tushunchasidan foydalaniлади(2.37):

$$Q = I \cdot U \sin \varphi = I \cdot X = U^2 b \quad (2.37)$$

Reaktiv quvvat manba bilan iste'molini o'chovи hisoblanadi. Zanjir induktiv xarakterga ega ($\varphi > 0$) bo'lganda reaktiv quvvat musbat, sig'im xarakterga ega ($\varphi < 0$) bo'lganda esa manfiy bo'ladi. Aktiv, reaktiv va to'la quvvatlar o'zaro quyidagicha bog'langan (2.17-rasm, b):

$$S^2 = P^2 + Q^2 \sin \varphi = \frac{Q}{S} \sin \varphi = \frac{Q}{P}$$

2.5. §. Sinusoidal tok zanjirlarini kompleks usulida hisoblash va vektorlar bilan tasvirlash

Sinusoidal tok zanjirlarini kompleks usulda hisoblashni amerikalik olim I. Shcymnets 1894 yilda ishlab chiqqan. Bu usul bilan hisoblashning asosida sinusoidal tok zanjiri uchun tuzilgan differensial tenglamalarni algebraik tenglamalar bilan almashlash yotadi. Bunda tok va kuchlanislarning oniy qiymatlari ularning kompleks tasvirlari bilan almashiriladi, ya'ni vaqt funksiyasidagi integro-differensial tenglamalardan kompleks shaklda yozilgan va vaqt kattaligi istisno qilingan algebraik tenglamalar hosil qilinadi, bu esa, tabiyki zanjirlarni hisoblashni ancha oddalashтиради.

Ma'tumki xar qanday kompleks son haqiqiy va mavhum qismlardan iborat. 2.16-rasmida kompleks tekislik ketirilgan. Absissa o'qi haqiqiy sonlar o'qi, ordinata o'qi esa mavhum sonlar o'qi hisoblanadi. Kompleks tekislikda haqiqiy sonlar o'qi +1 belgi bilan, mavhum sonlar o'q esa $+j(j = \sqrt{-1})$ bilan belgilanadi. Agar kompleks tekislikda absissa o'qiga kompleks sonning haqiqiy qismini, ordinata o'qiga esa mavhum qismini joylashtirsak, u holda kompleks son tekislikda bir nuqtani ifodalaydi. Eyler formulasiga binoan $e^{j\varphi} = \cos \varphi + j \sin \varphi$ Kompleks son $e^{j\varphi}$ kompleks tekislikda vektor ko'rinishda tasvirlanadi, uning amplitudasi 1 ga teng va a buruhuning musbat yo'nalishi haqiqiy sonlar o'qi (+1) ga nisbatan soat miliga teskar yo'nalishda hisoblanadi. $e^{j\varphi}$ funksiyaning modulli birga teng:


$$|e^{j\varphi}| = \sqrt{\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi} = 1$$

$e^{j\varphi}$ funksiya vektorining haqiqiy o'qqa proyeksiyasi $\cos \varphi$ ga teng, mavhum o'qqa proyeksiyasi esa $\sin \varphi$ ga teng. Agar funksiya o'miga $I_m e^{j\varphi}$ funksiyasini olsak, u holda

$$I e^{j\varphi} = I \cos \varphi + j I \sin \varphi \quad (2.38)$$

ifoda hosil bo'лади.

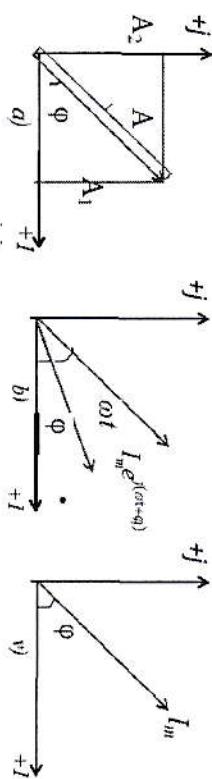qabul qilingan. Bu holda $I_m = I_m e^{j(\omega t + \varphi_i)}$ vektor $\omega t = 0$ bo'lganda quyidagicha ifodalanadi:



2.18.a,b.v-rasm

Kompleks tekislikda bu funksiyaning $(+1)$ o'qiga nisbatan burchagi α ga teng, faqat vektorning uzuhligi I_m marta kattadir. (2.38) formuladagi oburuchak qiymati har xil bo'lishi mumkin. Masalan, $a = \omega t + \varphi_i$ (2.18-rasm, b), ya'ni φ burchak t vaqiga proporsional o'zgarsha, u holda

$$I_m e^{j(\omega t + \varphi_i)} = I_m \cos(\omega t + \varphi_i) + j I_m (\omega t + \varphi_m)$$

$I_m \cos(\omega t + \varphi_i)$ tashkil etuvchi $I_m e^{j(\omega t + \varphi_i)}$ ifodaning haqiqiy (Re) qismi bo'lib, $I_m \cos(\omega t + \varphi_i)$ quyidagicha ifodalanadi:

$$\text{Re} [I_m e^{j(\omega t + \varphi_i)}] = I_m \cos(\omega t + \varphi_i)$$

$I_m (\omega t + \varphi_i)$ tashkil etuvchi $I_m e^{j\alpha}$ ifodaning mavhum I_m qismi bo'lib, u quyidagicha yozildi:

$$I_m \left[I_m e^{j(\omega t + \varphi_i)} \right] = I_m \sin(\omega t + \varphi_i)$$

Shunday qilib, sinusoidal tokni $i = I_m e^{j(\omega t + \varphi_i)}$ ko'rimishda yozish mumkin. Bu aylanuvchi vektor $I_m = I_m e^{j(\omega t + \varphi_i)}$ ni $+j$ o'qiga projeksiyasidir. Kompleks tekislikda sinusoidal kattaliklarni vektor tasvirlarini $\omega t = 0$ dari holatini tasvirlash

- ifoda hosil bo'лади.
- ifodalanadi:
- $$I_m = I_m e^{j\varphi}$$
- I_m -kompleks tok, uning moduli I_m ga, argumenti esa vektorni haqiqiy sonlar o'qiga nisbatan hosil qilgan burchagi (bosholang'ich faza φ_i) ga teng bo'лади (2.18-rasm, v).
- II bobga doir, nazariy bilimlarni mustahkamlash uchun nazorat savollari va testlar**
1. Sinusoidal tokni o'zgarmas tokka nisbatan afzalliklarini aytilib bering?
 2. Sinusoidal kattalik(EYuK, tok, kuchlanish)larni tavsiflovchi asosiy ko'tsatkichlar- ga nimalar kiradi?
 - 3.Sinusoidal EYuK qanday hosil qilinadi?
 - 4.Sinusoidal EYuK, tok va kuchlanishlarning ta'sir etuvchi(effektiv) va o'rtacha qiymatlari qanday aniqlanadi?
 - 5.Sinusoidal kattaliklarni aylanuvchi vektorlar bilan tasvirlashning mohiyatini tushuntirib bering?
 - 6.Sinusoidal kuchlanish va tok vektorlari orasidagi faza slijish burchagi deganda nima tushuniлади?
 - 7.Aktiv, induktiv, sig'in, reaktiv va to'la qarshiliklar ifodalarini yozing va ma'holarini tushuntirib bering?
 - 8.Sinusoidal kattaliklarni kompleks tekislikda vektorlar bilan tasvirlash qanday analoga oshiriladi va u qanday quayliklar tug'diradi?
 - 9.Sinusoidal tok zanjirlarini kompleks usulda hisoblash ketma-ketligini aytilib bering?
 - 10.Elektr zanjirlarida rezonans hodissasi nima va uni mexanikadagi rezonans bilan tuqqoslang?

11. Rezonans shartlari nima? Kuchlanishlar rezonansi nima va uni hosil qilishusullarini so'zlab bering?

12. Quvvat koefitsenti va uning amaliy ahamiyati haqida nimalarini bilasiz?

Test savollari.

1. Yo'naliishi va son qiymati davriy ravishda o'zgarib turadigan har qanday tok..... deyildi. Nuqtalar o'mini to'ldiring?
- A) O'zgaruvchan tok B) Cho'g'anish lampasi

C) Elektr energiyaning uch fazali tizimi D) Fotoeffekt

2. Sinusoidal tok vaqt birligida o'zgarishi qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan?

$$A) i(t) = I_m \sin(\omega t + \varphi) \quad B) i(t) = I_m \operatorname{tg}(\omega t + \varphi) \quad C) R = R_0(1 + \alpha t)D) \varepsilon = U + \frac{A'}{q}$$

3. O'zgaruvchan tokining keng qo'llanishiga sabab nima?

- A) O'zgaruvchan tokni o'zgarmas tokka aylantirish osonligi
B) O'zgaruvchan tok ishlab chiqarishining qulayligi

C) O'zgaruvchan tok generatori tuzilishining soddaligi va arzonligi
D) Hamma javoblar to'g'ri

4. O'zgaruvchan tok deb nimaga aytiladi?

- A) Tok kuchi va kuchlanishning davriy ravishda o'zgarib turishiga
B) Tok kuchi o'zgarib, kuchlanish o'zgarmas bo'lishiga

C) Kuchlanish o'zgaruvchan bo'lib, tok kuchi o'zgarmas bo'lgan toklarga

D) Chastotasi 0 ga teng bo'lishiga.

5. Buz ishlatadigan o'zgaruvchan tokning chastotasi qancha?

- A) Chastotasi 50 Hz
B) Chastotasi 60 Hz
C) Chastotasi 500 Hz
D) Chastotasi 5 Hz

6. O'zgaruvchan tok zanjirining ixtiyoriy vaqt lahzasiagi quvvati uningdeyildi?

A) tok kuchlanishi B) oniy quvvati C) quvvat miqdori D) effektiv quvvati

7. Kuchlanish qaysi asbobda o'chanadi?

- A) ampermetr B) voltmetr C) gigrometr D) omметр

8. Vaqt birligida tok kuchi sinusoidal qonun bo'yicha o'zgarish tenglamasini toping?

$$A) i(t) = I_m \sin(\omega t + \varphi) \quad B) i(t) = u_m \sin(\omega t + \varphi)$$

$$C) i(t) = I_m R \sin(\omega t + \varphi) \quad D) u(t) = I_m \sin(\omega t + \varphi)$$

9. Bir fazali o'zgaruvchan tok, kuchlanish, EYuklarning amaldagi qiyatlari maksimaldan marta kam bo'ladidi?

- A) $\sqrt{2}$ B) $\sqrt{3}$ C) $\sqrt{5}$ D) farq qilmaydi

10. Bir fazali o'zgaruvchan toklarda, faza slijishi RLC-zanjir uchun qaysi ifoda to'g'ri yozilgan?

$$A) \varphi = \operatorname{arctg} \frac{X_L - X_C}{R} \quad B) \varphi = \operatorname{arctg} \frac{R - X_C}{R} \quad C) \varphi = \operatorname{arctg} \frac{X_L + X_C}{R} \quad D) \varphi = \operatorname{arctg} \frac{X_L \cdot X_C}{R}$$

11. Bir fazali o'zgaruvchan toklarda ketma-ket ulangan RLC-zanjirning to'la qurshiligi qaysi ifodada to'g'ri yozilgan?

$$A) Z = \sqrt{R^2 - (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2} \quad B) Z = \sqrt{R^2 - (\omega C - \frac{1}{\omega C})^2}$$

$$C) Z = \sqrt{R^2 - (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2} \quad D) Z = \sqrt{R^2 - (L - \frac{1}{C})^2}$$

12. Bir fazali o'zgaruvchan toklarda ketma-ket ulangan RLC-zanjirning om qonuni qaysi ifodada to'g'ri yozilgan?

$$A) I = \frac{U}{Z} = \sqrt{\frac{U}{R^2 - (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} \quad B) I = \frac{U}{Z} = \sqrt{\frac{U}{(\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}}$$

$$C) I = \frac{U}{Z} = \frac{U}{\sqrt{R^2 - (L - \frac{1}{C})^2}} D) I = \frac{U}{Z} = \frac{U}{\sqrt{R^2 - (\omega R - \frac{1}{\omega C})^2}}$$

13. Bir fazali o'zgaruvchan toklarda, iste'mol qilinayotgan aktiv quvvat oniy quvvatning bir davr mobaynidagi o'rtacha qiymati qaysi ifodada to'g'ri ko'rsatilgan? qaramay, halq xo'jaligida keng qo'llanilishiga uning ayrim kamchiliklari to'sqinlik qiladi. Masalan, bir fazali tok yordamida aylanuvchi magnit maydonini hosil qilib bo'lmaydi. Bunday maydon esa o'zgaruvchan tokda ishlovchi barcha dvigatellarning "yuragi" hisoblanadi. Texnologik qurilmalarni harakatga keltirish uchun ishlatishga qulay va ishonchli bo'lgan katta quvvatlari o'zgaruvchan tok dvigatellarini yaratish esa faqat ko'p fazali tok orqali amalga oshiriladi.

13.Bir fazali o'zgaruvchan toklarda P-aktiv, Q-reaktiv va S-to'la quvvatlar o'zaro quyidagicha..... bog'langan?

$$A) S^2 = P^2 + Q^2 B) Q^2 = P^2 + S^2 C) S^2 = P^2 - Q^2 D) S^2 = P^2 \cdot Q^2$$

14. Sinusoidal tok zanjirlarini kompleks usulda hisoblashni kim ishlab chiqigan?

A) I. Shiteynmets B) O.Gan C) Kirkgof D) G.S.Om

15. Sinusoidal tok zanjirlarini kompleks usulda hisoblash ifodasi qaysi javobda to'g'ri ko'satilgan?

$$A) Ie^{j\phi} = I \cos \phi + jI \sin \phi B) Ie = I \cos \alpha + jI \sin \alpha$$

$$C) Ie^{j\alpha} = I + jI \sin \alpha D) Ie^{j\alpha} = I \cos \alpha$$

2. Uch fazali tok sistemasining asosiy elementlari hisoblangan uch fazali asinxron dvigatel va transformatorlarning tuzilishi oddiy, ishlatishga qulay bo'lib, ishonchiligi hamda tejamiligi nisbatan yuqoridir.

3. Bir yo'la ikkita ishchi kuchlanish, ya'ni faza kuchlanishi U_f va liniya kuchlanishi U_l ning borligi, turli nominal kuchlanishdagi iste'molchilarni ularash inkomyati faqat ko'p fazali (shu jumladan, uch fazali) sistemaga hosdir.
- 4.Agar uch fazali EYUK (yoki kuchlanish) sistemasiga simmetrik yuklama ulangan bo'lsa, uning oniy quvvati har qanday vaqt uchun o'zgarmas bo'ladi.

III.BOB. UCH FAZALI O'ZGARUVCHAN TOK ZANJIRLARI

3.1-§. Uch fazali tokarning afzalliklari

Bir fazali tok o'zgaruvchan tokning bir qancha afzalliklari ega bo'lishiga qaramay, halq xo'jaligida keng qo'llanilishiga uning ayrim kamchiliklari to'sqinlik qiladi. Masalan, bir fazali tok yordamida aylanuvchi magnit maydonini hosil qilib bo'lmaydi. Bunday maydon esa o'zgaruvchan tokda ishlovchi barcha dvigatellarning "yuragi" hisoblanadi. Texnologik qurilmalarni harakatga keltirish uchun ishlatishga qulay va ishonchli bo'lgan katta quvvatlari o'zgaruvchan tok dvigatellarini yaratish esa faqat ko'p fazali tok orqali amalga oshiriladi.

1891 yilda rus injeneri M.O.Dolivo-Dobrovolskiy uch fazali tok sistemasini ishlab chiqib, uni mazkur dvigatellarni ishlatishga tadbiq etdi.bu uch fazali sistema hozirgi vaqida elektrorashtirish sohasida butun dunyoga tarqalgan sistemaga aylandi. Uch fazali tokning keng ko'lama ishlatilishi quyidagi sabablari bilan bog'liq:


1. Elektr energiyasini uch fazali tok sistemasi yordamida usoq masofalarga uzatish uni fazalar soni bosqacha bo'lgan o'zgaruvchan tok bilan uzatishga quraganda iqtisodiy jihatdan birmuncha tejamli hisoblanadi. Chunki elektr energiyasi uch fazali tok sistemasi bilan uzatilganda uzatish liniyalariga sarf qilinadigan rangli metall, uni bir fazali tok sistemasi bilan uzatishdaiga qaraganda 25% kam sarf bo'ladi.

3.2.-\\$ Uch fazali E.Yu.K. kuchlanish va tok sistemasini hosil qilish


Uch fazali E.Yu.K uch fazali sinxron generatororda hosil qilinadi. Ushbu generator (3.1-rasm,) qo'zg'almas stator va uning ichida aylanuvchi rotordan iborat. Statorning pazlariga (ariqchalariga) o'ramlar soni o'zaro teng bo'igan va bir-birdan faza bo'yicha 120° ga silijan (yoki $T/3$ davr farq qilgan) uchta A,B,C chulg'amlar joylashtirilgan. Chulg'amlarning bosh uchlari A, B, C harflari bilan belgilangan. Har bir chulg'an uch fazali generatorning alohiida fazasi hisoblanadi. Bu chulg'amlarda (fazalarda) induksiyalangan EYuK larning ta'sir etuvchi qiymatlari e_A , e_B , va e_C harflari bilan belgilanadi.

Rotor o'zgarmas magnit (elektromagnitidan yasalgan bo'lib, mashinaning asosiy magnit maydonini hosil qilish uchun xizmat qildi. Unga o'ralgan "uyg'otish chulg'ami" dan o'tadigan tok yordamida rotoring magnit maydonini boshqarish mumkin. Rotor o'zgarmas burchak tezligi bilan aylanganda uning magnit kuch chiziqlari statoring har bir chulg'amida (fazasida) elektromagnit induksiyasi qonuniga ko'ra, amplituda va chastotalari bir xil bo'lган, ammo bir-birlaridan faza bo'yicha $2\pi/3$ ga (yoki $T/3$ davrga) farqlanuvchi quyidagi sinusoidal o'zgaruvchan EYuK larni induksiyalaydi(3.1):
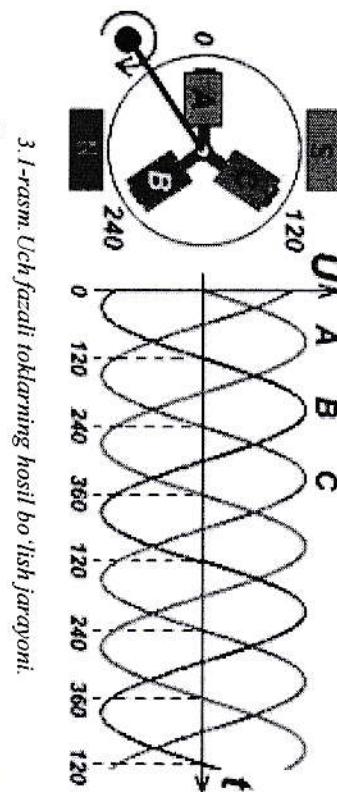
$$\begin{cases} e_A = E_m \sin \omega t \\ e_B = E_m \sin \left(\omega t - \frac{2\pi}{3} \right) \\ e_C = E_m \sin \left(\omega t - \frac{4\pi}{3} \right) \end{cases} \quad (3.1)$$



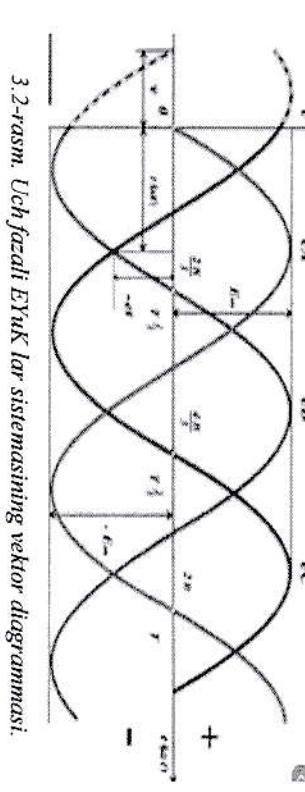3.1-rasm. Uch fazali toklarning hosil bo'lish jarayoni.



3.2-rasm. Uch fazali EYuK lar sistemasining vektor diagrammasi.
Bu ifodalarga mos grafiklar 3.2-rasmida ko'rsatilgan. (3.1) ifodadan uch fazali EYuK lar sistemasining simmetrikligi ko'rinish turibdi.

Yuqoridaqiga o'xshash yo'l bilan uch fazali kuchlanish va tok sistemasi uchun ham quyidagi ifodalarni yozish mumkin(3.2):

$$\begin{cases} u_A = U_m \sin \omega t \\ u_B = U_m \sin \left(\omega t - \frac{2\pi}{3} \right) \\ u_C = U_m \sin \left(\omega t - \frac{4\pi}{3} \right) \end{cases} \quad (3.2)$$

$$i_A = I_m \sin \omega t$$

$$\left\{ \begin{array}{l} i_B = I_m \sin \left(\omega t - \frac{2\pi}{3} \right) \\ i_C = I_m \sin \left(\omega t - \frac{4\pi}{3} \right) \end{array} \right. \quad (3.3)$$

Demak, uch fazali EYUK, kuchlanish va toklarning o'zgarish qonuniyatlarini bir xil ekan(3.3). Chastota va amplitudalarini bir xil bo'lib, faza jihatidan $2\pi/3$ ga farq qilgan uchta EYUK lar (yoki toklar) yig'indisi uch fazali EYUK larning (yoki toklarning) simmetrik sistemasi deyladi. EYUK larning simmetrik sistemasida uchala faza EYUK lari oniy qiymlarining yig'indisi istalgan vaqt lahzasida nolga teng. Masalan, (3.2-rasm) foydalanim, t_1 vaqt uchun quyidagini yozish mumkin:

$$e_A + e_B + e_C = E_m - \frac{E_m}{2} - \frac{E_m}{2} = 0$$

Shuningdek, grafikdan ko'rinishdiki har bir faza EYUK lari o'zlarining maksimumlariiga T/3 davr o'tib erishadi. Shunga ko'ra, EYUK vektorlari e_A , e_B , va e_C larning geometrik yig'indisi quyidagicha (3.1-rasm)

$$e_A + e_B + e_C = 0$$

bo'lib, qirrali simmetrik yulduz shaklini tashkil etadi, 3.1- rasmda keltirilgan grafik vektorlar diagrammasi generator rotorining soat mili harakati yo'nalishida aylanishiga mos keladi. Bunda hosil bo'lgan fazalarning A-B-C ketma-ketligi (almashinuv) fazalarning to'g'ri ketma-ketligi deyladi. 3.2-rasmda ko'rsatilgan vektor diagrammada esa EYUK vektorlari o'zlarining effektiv qiymlarida ifoda qilingan.

3.3 -§ Uch fazali iste'molchilarini yulduz va uchburchak ulash

Generator va iste'molchi fazalari oxirgi uchlarini tegishlichcha nuqtalarga ulash yulduz usulida ulash deyladi (3.3-rasm). Bunday ulash usuli "Y" belgisi bilan belgilanadi. O va O' nuqtalar generator va iste'molchining nolinchi (yoki neyral) nuqtalari deyladi. Ana shu nuqtalarni birlashtiruvchi sim nolinchisim deyladi.

Manba va iste'molchi bir nomli fazalarining bosh uchlarini birlashtiruvchi A - a, B - b va C - c simlar liniya simlari deyladi. Ana shu simlardan o'tadigan I_A , I_B , I_C toklar liniya toklari deyladi va ular I_f , deb belgilanadi. Manba va iste'molchining bir nomli fazalaridan o'tadigan I_A , I_B , I_C toklar faza toklari deyladi va ular I_f , deb belgilanadi.

Elektr iste'molchilarini yulduz usulida ulash.


Yulduz usuli bilan ulashda manba va iste'molchining bir nomli fazalari ketma-ket ulanganini uchun liniya va faza toklari o'zano teng bo'ladidi(3.4):

$$I_f = I_f$$

Ixtiyoriy liniya simi (manba yoki iste'molchining bosh uchi) bilan nolinchi sim (nolinchi nuqta) orasidagi kuchlanish faza kuchlanishi deyladi va ular tegishicha $U_A U_B U_C$ (yoki U_f) tarzda belgilanadi. Istalgan ikkita liniya simi (yoki manba bilan iste'molchining istalgan ikkita bosh uchlari) orasidagi kuchlanish liniya kuchlanishi deyladi. Ulami $U_{AB} U_{BC} U_{CA}$ (yoki U_f) tarzda yozish qabul qilingan.

Iste'molchining faza qarsishiklari Z_A , Z_B , Z_C uch fazali manbarining (yoki tarmoqning) faza kuchlanishiga ulansa, u holda iste'molchining har bir fazasidagi tok (3.5) va quvvat koeffitsenti (3.6) quyidagi formulalar yordamida aniqlanadi:
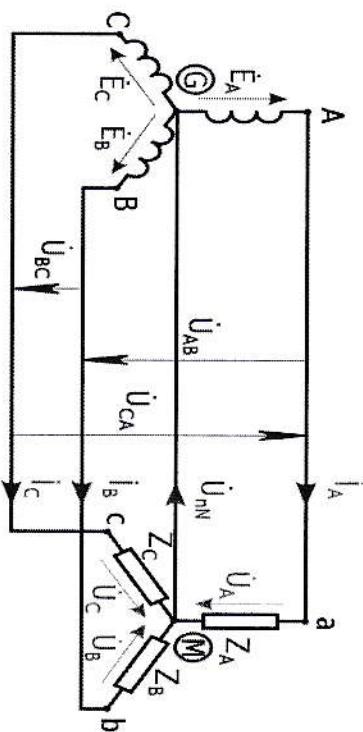
$$I_A = \frac{U_A}{Z_A}; I_B = \frac{U_B}{Z_B}; I_C = \frac{U_C}{Z_C}; I_f = \frac{U_f}{Z_f} \quad (3.5)$$



3.3-rasm Uch fazali zanjirning to'rt simli sistemasi (nol simli yulduz usulida ulash

sxemasi).

$$\cos \varphi_A = \frac{R_A}{Z_A}; \cos \varphi_B = \frac{R_B}{Z_B}; \cos \varphi_C = \frac{R_C}{Z_C} \quad (3.6)$$

$$\sin \varphi_A = \frac{X_A}{Z_A}; \sin \varphi_B = \frac{X_B}{Z_B}; \sin \varphi_C = \frac{X_C}{Z_C} \quad (3.7)$$

Uch fazali FYUK, kuchlanish va toklarning shartli musbat yo'nalishi 3.1-rasmida sxemada ko'rsatilgandek qabul qilindi. Ushbu rasmda tokning musbat yo'nalishi qilib generatoridan iste'molchiga tonon yo'nalishi, generator FYUK ning musbat yo'nalishi esa generator chulg'amlarining oxingi uchlaridan uning bosh uchlari A, B, C tomon yo'nalishi olingan. Iste'molchilarda kuchlanish va tokning musbat yo'nalishi qilib ularning bosh uchlaridan oxirgi uchlariga tomon yo'nalish qabul qilingan. Nolimchi simdan o'tadigan tok I_0 bilan belgilanadi. Kirxogning birinchi qonuniga muvofq nolinchini simdagi tok liniya (yoki faza) toklarning geometrik yig'indisiga teng, ya'ni (3.8).

$$I_A + I_B + I_C = I_0 \quad (3.8)$$


3.3-rasmdag'i sxema uch fazali zanjirning to'rt simli sistemasi (yoki nol simli yulduz usulida ulash sxemasi) deyiladi. Bunday sistema yuklama nosimmetrik ($I_A \neq I_B \neq I_C$) bo'lganda qo'llanadi.

3.4-rasmda aktiv-induktiv xarakterdag'i nosimmetrik yuklama uchun qurilgan faza kuchlanishlari va toklarning vektor diagrammasi ko'rsatilgan. Uni qurishda avval ixtiyoriy O nuqtadan U_A, U_B, U_C faza kuchlanishlarining vektorlari 120° farq bilan chiziladi. So'ngra I_A, I_B, I_C faza toklari kuchlanishlarga nisbatan $\varphi_A, \varphi_B, \varphi_C$, qekechikuvchi burchaklar ostida chizilib, tok I_0 ning qiymati (3.8) ifodaga binoan aniqlanadi. To'rt simli sistemada uch fazali zanjirning har bir fazasi mustaqil zanjir hisoblanadi. Faza qarshiliklarining qiyamatidan qatyi nazar uchala faza kuchlanishi o'zaro teng, ya'ni $U_A = U_B = U_C = U_f$. Biror fazadagi qarshilikning o'zgarishi shu fuzada va nolinchisi simdagi tokning o'zgarishiga sabab bo'ladi. Agar nosimmetrik yuklamada nolinchisi sim uzilsa, yuklamasi kichikroq fazaning kuchlanishi nominaldandan ortib ketib, shu fazadagi qarshilik qiziydi yoki kiyib ketadi. Yuklamasi kattaroq fazaning kuchlanishi esa nominaldan kamayib, tarmoqdan kamroq quvvat oladi. Shuning uchun nosimmetrik yuklamada faza kuchlanishlarining simmetriyasini saqlash maqsadida nolinchisi singa saqlagich (rele) qo'yilmaydi. Uch fazali notezik yuklamaga asosan, elektr yoritish asboblari va maishiy iste'molchilar kiradi.

Faza va liniya kuchlanishlari orasidagi nisbat. Agar 3.3-rasmda keltirilgan sxemadagi konturlarida liniya kuchlanishlari faza kuchlanishlarining geometrik ayrimasiga teng bo'ladи:

$$\begin{aligned} U_{AB} &= U_A - U_B \\ U_{BC} &= U_B - U_C \\ U_{CA} &= U_C - U_A \end{aligned} \quad (3.9)$$

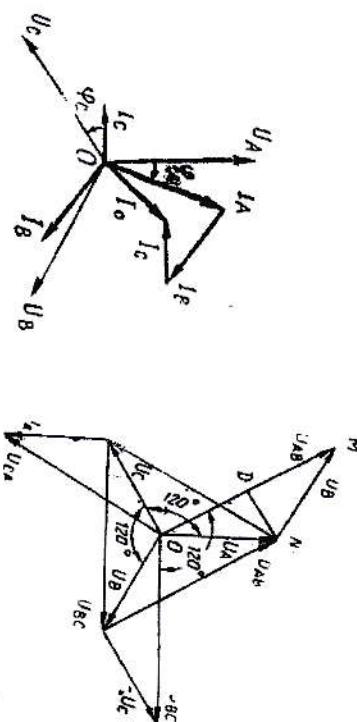Ushbu (3.9) tengliklardan foydalananib, faza va liniya kuchlanishlari orasidagi nisbatani aniqlash mumkin. Buning uchun ixtiyoriy O nuqtadan faza kuchlanishlarining U_A, U_B, U_C vektorlari o'zaro 120° farq bilan chiziladi (3.5-rasm).



3.4-rasm

So'ngra faza kuchlanishlarining ma'lum qiy mattariga ko'ra (3.9) ifodaga binoan

liniya kuchlanishlarning vektor diagrammasini qurib, uning qiy mattini aniqlaymiz (3.5-rasm). Ushbu vektorlar diagrammasidan ko'rindiki, uchala liniya kuchlanishlari o'zaro teng va faza jihatdan bir-birlanga nisbatan 120° ga siljigan. Teng yonli OMN uchburchakdan quyidagilarni aniqlaymiz:

$$OM = 2OD = 2ON \cos 30^\circ = \sqrt{3} ON$$

Agar $OM = U_{AB} = U_i$ va $ON = U_a = U_f$, bo'sha, u holda

$$(3.10)$$

$$U_f = \sqrt{3} U_i$$

Demak, elektr iste'molchilar yulduz usulida ulanganda liniya kuchlanishi faza kuchlanishidan $\sqrt{3}$ marta katta bo'lar ekan.

Iste'molchilarini uchburchak usulida ularsh. Uch fazali tok iste'molchilarini uchburchak usulida ularsh deb, birinchi fazaning oxirgi uchi A ni ikkinchi fazaning bosh uchi a bilan, ikkinchi fazaning oxirgi uchi B ni uchinchi fazaning bosh uchi b bilan va uchinchi fazaning oxirgi uchi C ni birinchi fazaning bosh uchi c bilan ularshga aytiladi (3.6-rasm.). Bunday ularsh usuli « Δ » belgisi bilan ko'rsatiladi. Odadagi generatorming chulg'amlari yulduz usulida ulanadi. Ammo uch fazali

3.5-rasm

Iste'molchining faza qarshiliklaridan o'tayotgan I_{AB}, I_{BC}, I_{CA} toklarga faza toklari deyiladi(3.12). Liniya simlaridan o'tayotgan I_A, I_B, I_C toklari esa liniya toklari deyiladi. Faza kuchlanishlari va qarshiliklarining ma'lum qiy mattalarda har bir faza tokini va quvvat koeffitsientini hisoblab topish mumkin(3.14):

$$I_{AB} = \frac{U_{AB}}{Z_{AB}}, I_{BC} = \frac{U_{BC}}{Z_{BC}}, I_{CA} = \frac{U_{CA}}{Z_{CA}}; \quad (3.12)$$

$$\cos \varphi_{AB} = \frac{R_{AB}}{Z_{AB}}; \cos \varphi_{BC} = \frac{R_{BC}}{Z_{BC}}; \cos \varphi_{CA} = \frac{R_{CA}}{Z_{CA}}; \quad (3.13)$$


$$\sin \varphi_{AB} = \frac{R_{BC}}{Z_{AB}}, \sin \varphi_{BC} = \frac{R_{CA}}{Z_{BC}}, \sin \varphi_{CA} = \frac{R_{AB}}{Z_{CA}}; \quad (3.14)$$

yoki umumiy holda


$$I_f = \frac{U_f}{Z_f} \cos \varphi_f = \frac{R_f}{Z_f}; \sin \varphi_f = \frac{R_f}{Z_f} \quad (3.15)$$

Iste'molchining faza qarshiliklarini yulduz yoki uchburchak usulida ularsh liniya kuchlanishining qiy matiga va iste'molchining qanday nominal kuchlanishga mo'jalanganiga bog'iq. Masalan, pasportida «Y/A – 380/220» yozuviga bo'lgan uch fazali asinxron dvigatelni liniya kuchlanishi $U_f = 380$ V li tarmoqqa yulduz usulida, liniya kuchlanishi $U_i = 220$ V li tarmoqqa esa uchburchak usulida ularsh mumkin. Agar $U_f = 380$ V li tarmoqqa uchburchak usulida ulanilsa, $U_{nm} = U_f = 380$ V bo'lib, stator

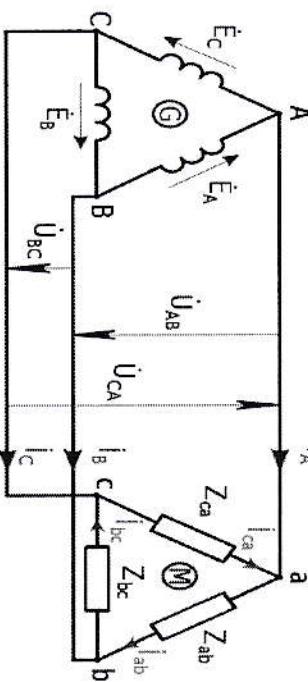chulg'aamlari kuyib ketadi. Agar $U_1=220$ V li tarmoqqa yulduz usulida ulanilsa, $U_{\text{m}}=U_1=380$ V bo'lib, dvigatel to'la quvvat bilan ishlamaydi.



3.6-rasm. Uchburchak usulida ularash.

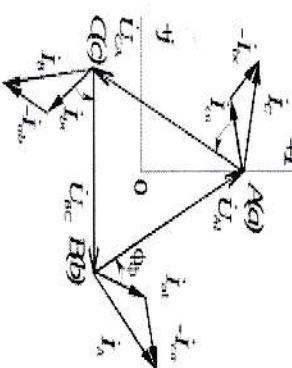

3.7-rasm. Uchburchak usulida ularashda vektor diagrammasi.

Faza va liniya toklari orasidagi munosabat. Uchburchak usulida faza va liniya toklarining teng emasligi 3.6-rasmida sxemalardan ham ko'rinib turibdi. Bu toklar orasidagi nisbatni aniqlash uchun Kirkgofning I-qonuniga asosan A, B, C tugunlar uchun quyidagi tenglamalarni yozamiz:

$$I_A = I_{AB} - I_{CA}; \quad I_B = I_{BC} - I_{AB}; \quad I_C = I_{CA} - I_{BC}$$

Demak, liniya toklari faza toklarining geometrik ayirmasiga teng ekan. 3.7-rasmida aktiv-induktiv xarakteridagi simmetrik yuklama uchun liniya va faza kuchlanishlari

handa toklarining vektor diagrammasi ko'rsatilgan. Dastlab liniya (faza) kuchlanishlari vektorlarning uchburchaqi quriladi, so'ngira I_{AB}, I_{BC}, I_{CA} faza toklarini liniya kuchlanishlari U_{AB}, U_{BC}, U_{CA} ga nisbatan $\varphi_{AB}, \varphi_{BC}, \varphi_{CA}$ kechikuvchi burchaklar ostida chizamiz. Keyin (3.9) ifodaga binoan liniya toklarining vektorlarini topib, ularning qiymatini aniqlaymiz. Ushbu vektorlar diagrammasidan ko'rindiki, uchaliy liniya toklari (I_A, I_B, I_C) o'zar teng va faza toklaridan faza bo'yicha kechikadi. Teng yonli uchburchak BND dan (3.10) formulani topgandagi kabi usul bilan

$$I_f = \sqrt{3} I_f \quad (3.16)$$

ekanligini aniqlaymiz. Demak, iste'molchilarni uchburchak usulida ularanga liniya toklari faza toklaridan $\sqrt{3}$ marta katta bo'lar ekan. (3.16) ifoda yuklama simmetrik bo'lgandagina kuchga ega. Yuklama nosimmetrik bo'lganda har bir liniya toki alohida o'chanadi yoki ma'lum faza toklari bo'yicha (3.15) ifodaga binoan tok va kuchlanishlarning vektor diagrammasini tegishli mashtabda ko'rib aniqlanadi.

3.4-§ Uch fazali zanjirlarning quvvati

Bir fazali tok zanjirinda ko'rilgan aktiv, reaktiv va to'la quvvat tushunchalari uch fazali tok zanjirida ham o'z ma'nosini to'la saqlaydi. Yuklama simmetrik va nosimmetrik bo'lganda yulduz va uchburchak usulida ulangan iste'molchilarning aktiv, reaktiv va to'la quvvatlarini hisoblash (aniqlash) formulalari bilan tanishib chiqamiz. Yuklama nosimmetrik bo'lganda har bir fazaning quvvati alohida hisoblab topiladi.

Yulduz usulida ulanganda	Uchburchak usulida ularashda
$I_A \neq I_B \neq I_C$	$I_{AB} \neq I_{BC} \neq I_{CA}$
Aktiv quvvat	

$P_A = U_A I_A \cos \varphi_A$	$P_{AB} = U_{AB} I_{AB} \cos \varphi_{AB}$
$P_B = U_B I_B \cos \varphi_B$	$P_{BC} = U_{BC} I_{BC} \cos \varphi_{BC}$

$P_c = U_c I_c \cos \varphi_c$	$P_{ca} = U_{ca} I_{ca} \cos \varphi_{ca}$	$\underline{Q}_a = \underline{Q}_b = \underline{Q}_c = \underline{Q}_r$	$P_a = 3U_f I_f \cos \varphi_f = 3P_f$
$Q_j = U_f I_f \sin \varphi_j$	$Q_{ab} = Q_{bc} = Q_{ca} = Q_r$	$Q_{ab} = 3U_f I_f \sin \varphi_j = 3Q_f$	$Q_f = U_f I_f \sin \varphi_f$
Uch fazali zanjirning aktiv quvvati alohida fazalar aktiv quvvatlarining yig'indisiga teng, ya'ni			
$P_{yulda} = P_a + P_b + P_c$	$P_a = P_{ab} + P_{bc} + P_{ca}$	$S_a = S_b = S_c = S_r$	$S_a = S_{bc} = S_{ca} = S_f$
Reaktiv quvvat		$S_f = U_f I_f$	$S_f = U_f I_f$
$Q_a = U_a I_a \sin \varphi_a$	$Q_{ab} = U_{ab} I_{ab} \sin \varphi_{ab}$	$S_{ab} = 3S_f = 3U_f I_f$	
$Q_b = U_b I_b \sin \varphi_b$	$Q_{bc} = U_{bc} I_{bc} \sin \varphi_{bc}$		
$Q_c = U_c I_c \sin \varphi_c$	$Q_{ca} = U_{ca} I_{ca} \sin \varphi_{ca}$		
Uch fazali zanjirning reaktiv quvvati alohida fazalar reaktiv quvvatlarining yig'indisiga teng, ya'ni			
$Q_{yulda} = Q_a + Q_b + Q_c$	$Q_a = Q_{ab} + Q_{bc} + Q_{ca}$		
To'la quvvat			
$S_a = \sqrt{P_a^2 + Q_a^2}$	$S_{ab} = \sqrt{P_{ab}^2 + Q_{ab}^2}$	Iste'molchi yulduz usulida $I_t = I_f$ va $U_t = \sqrt{3}U_f$ uchburghach usulida	
$S_b = \sqrt{P_b^2 + Q_b^2}$	$S_{bc} = \sqrt{P_{bc}^2 + Q_{bc}^2}$	ulanganda esa $I_t = \sqrt{3}I_f$ va $U_t = U_f$ ekanligini hisobga olib, aktiv, reaktiv va to'la	
$S_c = \sqrt{P_c^2 + Q_c^2}$	$S_{ca} = \sqrt{P_{ca}^2 + Q_{ca}^2}$	quvvatlarini aniqlashning quyidagi umumlashgan formularini yozish mumkin:	
Uch fazali zanjirning to'la quvvati		$P = \sqrt{3}U_f I_f \cos \varphi_f$, $Q = \sqrt{3}U_f I_f \sin \varphi_f$, $S = \sqrt{3}I_f U_f$	
$S_{yulda} = \sqrt{P_{yulda}^2 + Q_{yulda}^2}$	$S_{yulda} = \sqrt{P_{yulda}^2 + Q_{yulda}^2}$	Yuklama qarshiliklarini yulduz usulidan uchburghach usuliga va aksincha o'tkazib ulash amalda uchrab turadi. Masalan uch fazali elektr pechinining temperaturasini rostlash maqsadida Δ dan Y ga o'tkazib ulanadi. Ammo bunda pechinining quvvati 3 marta kamayadi. Agarda Y dan Δ ga o'tkazib ulansa pechinining quvvati 3 marta ortadi. Haqiqatan ham, yulduz usulida ulanganda:	
Yuklama simmetrik bo'lganda		$I_{(f)yulda} = \frac{U_{(f)yulda}}{R_f}; P_{yulda} = 3U_{(f)yulda} I_{(f)yulda} = \frac{U_{(f)yulda}^2}{R_f}$	
$I_a = I_b = I_c = I_f$	$I_{ab} = I_{bc} = I_{ca} = I_f$	Uchburghach usulida ulanganda esa	
$\varphi_a = \varphi_b = \varphi_c = \varphi_f$	$I_{ab} = I_{bc} = I_{ca} = I_f$	$U_f = \sqrt{3}U_f$, $I_f = \frac{\sqrt{3}U_f}{R_f}$, $P_a = 3U_f I_f$	
$P_a = P_b = P_c = P_f$	$\varphi_{ab} = \varphi_{bc} = \varphi_{ca} = \varphi_f$		
$P_f = U_f I_f \cos \varphi_f$	$P_{ab} = P_{bc} = P_{ca} = P_f$		
$P_{yulda} = 3U_f I_f \cos \varphi_f = 3P_f$	$P_f = U_f I_f \cos \varphi_f$		

- III bobga doir, nazariy bilimlarni mustahkamlash uchun nazorat savollari va testlar
1. Uch va bir fazali toklar farqini tushuntirib bering?
 2. Uch fazali toklarning qulayliklari nimada?

3. Uch fazali E.Yu.K, kuchlanish va tok sistemasini hosil qilish jarayonini tushuntirin?
4. Uch fazali iste'molchilarni «yulduz» va «uchburghak» ulash qonuniyalari va qo'llanish sohalarini aying?
5. Yulduz usulida ulanganda faza, liniya toklari va faza, liniya kuchlanishlari orasidagi bog'lanish keltirib chiqaring?
6. Uchburghak usulida ulanganda faza, liniya toklari va faza, liniya kuchlanishlari orasidagi bog'lanish keltirib chiqaring?
7. Uch fazali zanjirlarning quvvati haqida to'la ma'lumot bering?

Test savollari.

- 1.Bir fazali tok kamchiligi ?
- A)Bir fazali tok yordamida aylanuvchi magnit maydonini hosil qilib bo'imaydi.
B)Bir fazali tok yordamida aylanuvchi elektr maydonini hosil qilib bo'imaydi.
C) Bir fazali tok yordamida elektr maydonini hosil qilib bo'imaydi.
D)Hammasi to'g'ri.
- 2.Uch fazali tok sistemasini birinchi bo'lib kim ishlab chiqdi?
- A) M.O.Dolivo-Dobrovolskiy
B) Rus olimi F. Epinus
C) Bio-Savar-Laplas
D) Ingliz olimi D. Poyning
3. Quyadagi fikirlardan qasi biri noto'g'ri?
- A) Elektr energiyasini uch fazali tok sistemasi yordamida uzoq masofalarga uzatish uni fazalar soni boshqacha bo'lgan o'zgaruvchan tok bilan uzatishga qaraganda iqitsodiy jihatdan birmuncha tejamli hisoblanadi.
B) Uch fazali tok sistemasining asosiy elementlari hisoblangan uch fazali asinxron dvigatelei va transformatorlarning tuzilishi oddiy,
- C) Bir yo'la ikkita ishchi kuchlanish, ya'ni faza kuchlanishi U_f va liniya kuchlanishi U_f ning borligi
D) Agar uch fazali EYuK (yoki kuchlanish) sistemasiga simmetrik yuklama ulangan bo'tsa, uning oniy quvvati har qanday vaqt uchun o'zgarmas bo'ladi.
4.Uch fazali tonkni hosil qilishda sinxron dvegatel statorning o'ramlar soni qanday bo'ladi?
A)Teng B) 90 taga farq qiladi
C)120 taga farq qiladi D)Ular nbsati 2π ga farqqilishi lozim
5. Qaysi usulda ulaganda $I_f = I_f$ teng bo'ladi?
A) YulduzB) UchburghakC) Hamisha teng D)Teng bo'imaydi
5. Qaysi usulda ulaganda $U_f = U_f$ teng bo'ladi?
A) YulduzB) UchburghakC) Hamisha teng D)Teng bo'imaydi
7.Uch fazali tokda Kirkgofning birinchi qonuniga muvofq nolinch simdagi tok liniya (yoki faza) toklari orasidani munosabati toping?
$$\Delta) I_a + I_b + I_c = I_0$$

$$B) I_a \neq I_b \neq I_c$$

$$C) U_a = U_b = U_c = U_f$$

$$D) I_a - I_b + I_c = I_0$$
8. Faza qarshiliklarning qiymatidan qatiy nazar uchala faza kuchlanishi
 $y_a'ni.....$. Nuqtalar o'mini to'sdiring?
A) O'zaro teng $U_a = U_b = U_c = U_f$
B) Farqlanmaydi $U_a = U_b = U_c = U_f$
C) O'zaro farqlanadi $U_a = U_b = U_c = U_f$
D) O'zaro perpunktulyar
9. Uch fazali tok uchburghak usulida ulanganda tok kuchining effektiv qiymatini toping?

$$A) I_{f_A} = \frac{\sqrt{3}U_{f_A}}{R_f} B) P_A = 3U_{f_A}I_{f_A} C) P = \sqrt{3}I_f U \cos\varphi_f D) U_{f_A} = \sqrt{3}U_{f_A}$$

IV.BOB. TRANSFORMATORLAR

- 10.Uch fazali tok uchburchak usulida ulanganda kuchlanishing effetiv qiymatini toping ?

$$A) I_{f_A} = \frac{\sqrt{3}U_{f_A}}{R_f} B) P_A = 3U_{f_A}I_{f_A} C) P = \sqrt{3}I_f U \cos\varphi_f D) U_{f_A} = \sqrt{3}U_{f_A}$$

- 11.Uch fazali tok uchburchak usulida ulanganda kuchlanishning effetiv qiymatini toping ?

$$A) I_{f_A} = \frac{\sqrt{3}U_{f_A}}{R_f} B) P_A = 3U_{f_A}I_{f_A} C) I_f = I_f D) U_{f_A} = U_{f_A}$$

- 12.Yulduz ulashda, uch fazali zanjirning reaktiv quvvati alohida fazalar reaktiv quvvatlari qanday topiladi?

$$A) P_{yulduz} = P_A + P_B + P_C B) P_{yulduz} = P_A - P_B + P_C$$

$$C) P_{yulduz} = P_A + P_B - P_C D) P_{yulduz} = P_A - P_B - P_C$$

- 13.Uch fazali zanjirning reaktiv quvvati alohida fazalar reaktiv quvvat qaysi ifodada to'g'ri ko'rsatilgan?


$$A) Q_C = U_C I_c \sin\varphi_C B) P_C = U_C I_c \cos\varphi_C C) P_B = U_B I_B \cos\varphi_B D) P_A = U_A I_A \cos\varphi_A$$

- 14.Kirxgofning birinchi qonuniga muvofq nolinchi simdagi tok limiya (yoki faza) qanday hisoblanadi?

$$A) I_A + I_B + I_C = I_0 B) I_A - I_B + I_C = I_0 C) I_A + I_B - I_C = I_0 D) I_A - I_B - I_C = I_0$$

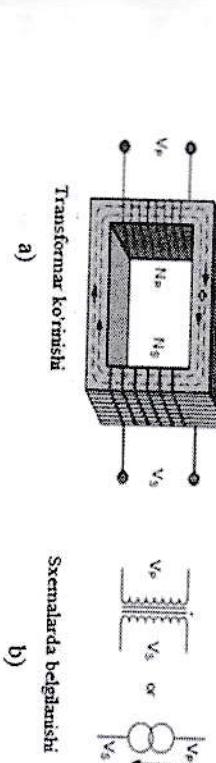- 15.Uch fazali tok yulduz usulida ulanganda tok kuchlanishlar orasidagi munosabat qanday?

$$A) U_f = \sqrt{3}U_f B) U_f = \sqrt{2}U_f C) U_f = U_f D) \text{Barcha javoblar to'g'ri?}$$



Transformator ko'rinishi
a) Sxemalarda belgilanishi
b)

4.I-rasm: Transformatorning a) tuzilishi; b) sxemada shartli belgilanishlari
Bu yerda:

I_f - Boshlang'ich kuchlanish
 φ - Chiqish kuchlanishi

N_p - Birlang'ichi o'ram simlarining soni

N_s -Ikkilanchi o'ram simlarining soni
 φ -Mugnit oqimi

Hozirgi vaqtida o'zgaruvchan tokning 35, 110, 220, 500, 750 va 1150 kV kuchlanishi uzatish liniyalarini mavjud. Ammo o'ta yuqori kuchlanishlarni bevosita generatorlardan olib bo'lmaydi. Odatda, elektr stansiyalaridagi generatorlarning nominal kuchlanishi ko'pi bilan 21kV dan oshmaydi. Elektr energiyasining iste'molchilari esa bir fazali 220 V va uch fazali 380 V nominal kuchlanishlarga mo'ljallangan. Shuning uchun generatorlar ishlab chiqaradigan elektr energiyasining nisbatan past kuchlanishi, ammo katta tok kuchiga ega bo'lgan quvvatini (hozirgi vaqtida 150, 300, 500, 800 va 1200 ming kW li generatorlar ishlab chiqariladi) yuqori kuchlanishi va nisbatan kichik tok kuchiga ega bo'lgan quvvatga o'zgartirish kerak. Bu vazifa transformatorlar yordamida oddiygina hal etildi.

Transformatorning ixtirochisi rus olimi P.N. Yablochkov hisoblanadi. U 1876 yilda elektr yoy lampasi uchun manba sifatida ilk bor trasformatorдан foydalangan.

Transformatorlardan foydalanish 1891 yili uch fazali transformatorning konstruksiyasi ishlab chiqilib, elektr energiyasini uch fazali tok sistemasi yordamida uzaish amaga osbirilgandan so'ng yanada kengaydi. Bu elektrishshirishning jadal rivojlanishiga sabab bo'ldi.

Elektr energiyasining bir pog'onada bo'lganini, i kuchlanish va tokini boshqa pog'onadagi u_2 , i kuchlanish va toka aylantirib beradigan statik (harakatalanuvchi qismi bo'limagan) elektromagnit apparati *transformator* deylidi. Yoki bir xil chastotali o'zgaruvchan tok kuchlanishining qiymatini o'zgartirib beruvchi elektrostatik apparat *transformator* deylidi. Transformatorlar energetik sistemalarda qo'llanilishidan tashqari, kuchsiz toklarda ishlovchi hisoblash mashinalari, avtomatika, telemekanika, aloqa, radiotexnika va televideniya qurilmalari zanjirlarida va umuman, elektr kuchlanishini o'zgartirib berish kerak bo'lgan barcha joylarda ishlatiadi.

Transformatorlar bajaradigan vazifasiga ko'ra quyidagi turlarga bo'linadi:

-elektr energiyasini uzatish va taqsimlash uchun mo'ljallangan *katta quvvatli* (uch fazali) transformatorlar;

-kerakli joylarda kuchlanishni keng doirada o'zgartirib berish va dvigatellarni ishgatish uchun mo'ljallangan *avtotransformatorlar*;

-taqsimlash tarmoqlaridagi kuchlanishni rostlab turish uchun mo'ljallangan induksion rostlagichlar;


-o'chov asboblari va himoya vositalarini sxemalarga ularash uchun mo'ljallangan o'chov transformatorlar;

-payvandlash, qizdirish pechlarini sinov, to'g'rilash va hokazolar uchun mo'ljallangan maxsus transformatorlar.

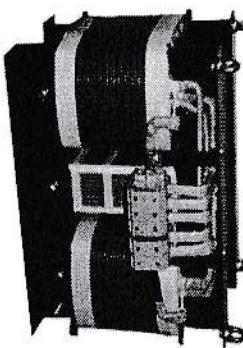
4.2 -§. Transformatorning tuzilishi va ishlash prinsipi

Transformator turlarining ko'p bo'lishiga qaramay, ularda bo'ladigan elektromagnit jarayonlar umumiy o'xshashlikka ega bo'lib, ularning ishlash prinsipi bilal, 4.1-rasmda bir fazali ikki chulg'amli transformatorning sxemasi va sharti belgilanishi ko'rsatilgan. Transformator po'lat o'zak (magnit o'kazgich) va ikkiti mis chulg'amlardan iborat. Po'lat o'zakning induksion toklar hisobiga qizib ketishini kamaytirish maqsadida u qalinligi 0,35=0,5 mm bo'lgan elektrotehnika po'lat plastinalaridan yig'iladi. Plastinalarning ikki tomoniga izolyatsion lak surtiladi yoki ular tegishicha qizadiriladi (4.2- rasm). Po'lat o'zak plastinalarni yig'ish tartibi 4.3-a va b- rasmlarda ko'rsatilgan. Qatlarni plastinalarning choklari ustma-ust tushmasligi kerak. Po'lat o'zak magnit zanjirini hosil qilish uchun xizmat qiladi va shu tufayli usosiy magnit qizimi ϕ po'lat o'zak bo'yab harakatlanadi. Po'lat o'zakning mis chulg'amlar o'ralgan qismini sterjen deylidi. Shuning uchun birlamchi chulg'amga (zanjiga) oid kattaliklar biri indeksiga ega, masalan, birlamchi chulg'amning o'tumlar soni w qismalaridagi kuchlanish u_i zanjirdagi tok i va h.k. shuningdek, ikkilamchi chulg'ama oid kattaliklar ikki indeksiga ega, masalan, w_2 , u_2 i va h.k.

Transformatorning birlamchi chulg'amiga berilgan sinusoidal kuchlanish $u_1 = U_m \sin \omega t$ ta'sirida chulg'amdan o'zgaruvchan tok oqib o'tadi. Bu tok transformatorning po'lat o'zagida o'zgaruvchan magnit oqimi (ϕ) ni hosil qiladi.



4.2 - rasm.

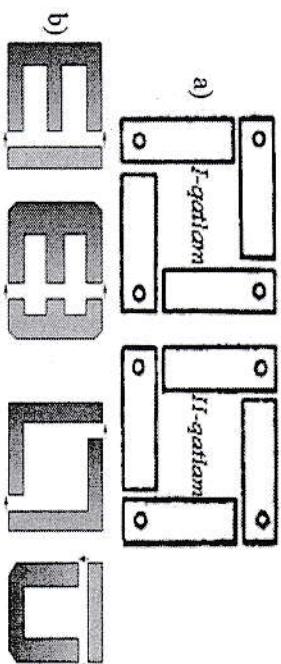


4.3.a-b-rasm.

Chulg'amlarning o'ramlarini kesib o'tayotgan bu asosiy magnit oqimi birlamchi chulg'amda o'zinduksiya, ikkilamchi chulg'anda esa o'zaro induksiya hodisasiiga binan tegishlichcha E_1 va E_2 elektr yurutuvchi kuchlarni induksiyalaydi. Mazkur EYuk larning ta'sir etuvchi qiymatlari:

$$E_1 = 4,44 V_1 w_1 \phi \quad (4.1)$$

$$E_2 = 4,44 V_2 w_2 \phi \quad (4.2)$$

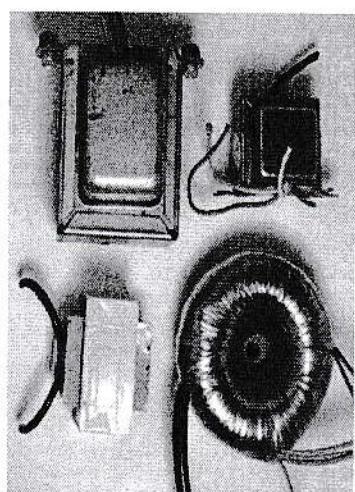Bu yerda V -o'zgaruvchan tokning chastotasi [Hz], w_1 , w_2 - birlamchi va ikkilamchi chulg'amlarning o'ramlari soni; ϕ -asosiy magnit oqimi, veber birliklarda o'chanadi(Vb). Transformatorlar vazifasiga ko'ra turlichcha ko'rinishda bo'ladи (4.4-rasm)



4.4-rasm bir fazalitirtransformatorlarning umumiy ko'rinishi.

Demak, (4.1) va (4.2) ifodalaridan ko'rindiki, chastota va magnit oqimi ϕ o'zgarmas bo'lganda chulg'amlarda induksiyalangan EYuk E_1 va E_2 lar ulaming o'rumlari soniga proporsional ekan, ya'ni


$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{w_1}{w_2} \quad (4.3)$$

Bu nisbat transformatorning (k) transformatsiya koefitsienti hisoblanadi, ya'ni

$$k = \frac{E_1}{E_2} = \frac{w_1}{w_2} \quad (4.4)$$

Mazkur koefitsient transformatorga berilgan kuchlanishning necha marta o'zgarishini ko'rsatadi. Agar $w_1 > w_2$ va $k > 1$ bo'lsa, transformator kuchlanishini pasaytirib beruvchi, agar $w_1 < w_2$ va $k < 1$ bo'lsa, kuchlanishni oshirib beruvchi hisoblanadi.

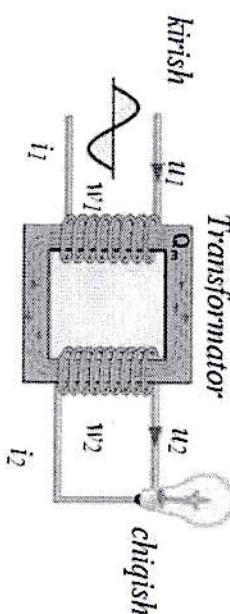Agar 4.5-rasmda ko'rsatilgan transformatorning ikkilamchi chulg'amiiga yuklama ulasak, EYUK ta sirda undan tok (i_1) o'ta boshlaydi. Shunday qilib, kuchlanishi u_1 , tok kuchi i_1 bo'lgan manbaning elektr energiyasi transformator yordamida kuchlanishi u_2 , va tok kuchi i_1 bo'lgan elektr energiyasiga aylantirib, iste'molchiga quvvat o'zgartirilmagan holda uzutiladi.




4.5-rasm.

Transformatorning manbadan (tarmoqdan) olayotgan birlamchi quvvati $P_1 = U_1 I_1 \cos \varphi_1$ bo'lsa, uning iste'molchiga berayotgan ikkilamchi quvvati $P_2 = U_2 I_2 \cos \varphi_2$. Agar transformatorndagi quvvat isrofi juda kichik bo'sa hisobga olinnama ham bo'ladi. Birlanchi va ikkilanchi zanjardagi faza silish burchalclarini deyarli bir xil desak, $U_1 I_1 = U_2 I_2$ deyish mumkin. Agar kuchlanishlar bir-birlari bilan xuddi EYUK lar kabi nisbatda bo'ladi desak, transformatsiya koefitsientini quyidagicha qayta yozish mumkin(4.5):

$$k = \frac{E_1}{E_2} \approx \frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1} \quad (4.5)$$

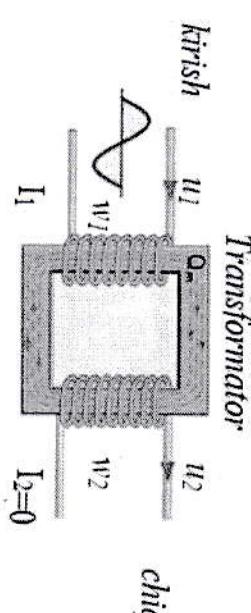Demak, transformator chulg'amlaridagi toklar kuchlanishlarga teskari proporsional.



4.6-rasm. Transformatorning salt (yuklamasi) ishlash rejimi

Bu o'zgaruvchan magnit oqimlari o'zining chulg'amlarda induksiyalangan EYUK lari bilan quyidagi bog'lanishga ega:


$$\begin{cases} E_1 = -w_1 \frac{d\Phi}{dt} = \omega w_1 \Phi_m \sin(\omega t - 90^\circ) \\ E_2 = -w_2 \frac{d\Phi}{dt} = \omega w_2 \Phi_m \sin(\omega t - 90^\circ) \\ E_{1s} = -w_1 \frac{d\Phi}{dt} = \omega w_1 \Phi_m \sin(\omega t - 90^\circ) \end{cases} \quad (4.6)$$

Demak, EYUK lar ularni induksiyalangan magnit oqimlaridan faza bo'yicha 90° ga kechikadi. Bu EYUK larning ta'sir etuvchi qiymatlari:

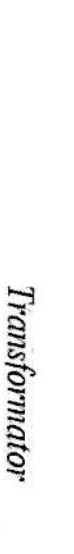4.3-§. Transformatorning ish rejimlari

Transformatorlarni ishlatish jarayonida ko'pgina vaqt ularning birlamchi chulg'ami managa ulanib, ikkilamchi uchlari bo'sh qoladi. Bunday rejim transformatorning salt (yuklamasi) ishlash rejimi deyiladi.

Salt ishlash rejimida $U_1 = U_{nom}$ va $I_2 = 0$ bo'ladi. Bunga mos sxema 4.6-rasmda ko'rsatilgan. Transformatorning birlamchi chulg'amiiga berilgan sinusoidal kuchlanish U_1 ta sirda chulg'andan salt ishlash toki I_0 oqib o'tadi. Bu tokning magnitlovchi kuchi $I_0 \omega_1$ po'lat o'zak bo'ylab tutashuvchi asosiy magnit oqimi $\Phi = \Phi_m \sin \omega t$ va qisman havo hamda po'lat o'zak orqali tutashib tarqalgan magnit oqimi Φ_1 ni hosil qiladi.



4.6-rasm. Transformatorning salt (yuklamasi) ishlash rejimi

$$E_i = \frac{F_{in}}{\sqrt{2}} = \frac{\omega w_i \Phi_m}{\sqrt{2}} = \frac{2\pi \nu w_i \Phi_m}{\sqrt{2}}$$

yoki

$$\begin{cases} E_1 = 4,44\nu w_i \Phi_m \\ E_2 = 4,44\nu w_2 \Phi_m \\ E_{1s} = 4,44\nu w_1 \Phi_{1s} \end{cases}$$

(4.7)

Birlamchi chulg'amga berilgan kuchlanish U_1 EYUK (E_1 va E_{1s} larni, shuningdek, chulg'amning aktiv qarshiligi R_1 kuchlanishning pasayishini kompensatsiya qiladi. U holda Kirxgofning II qonuniga binoan birlamchi chulg'am zanjirining elektr muvozanat holati:

$$U_1 = -E_1 + E_{1s} + I_0 R_1 \quad (4.8)$$


Agar EYUK E_{1s} ni chulg'amdag'i kuchlanishning induktiv pasayuvi $I_0 X_L$ bilan kompensatsiya qilinadi desak

$$\begin{cases} U_1 = -E_1 + U_{1s} + U_{1s} \\ U_1 = -U_1 + I_0 R_1 + I_0 X_L \end{cases} \quad (4.9)$$

Yuklama rejimi. Bu rejimda kuchlanish yuklamaga bog'liq emas.

Transformatorning ikkilamchi chulg'amini biror yuklamaga ulaganimizda EYUK E_2 ta'sirida undan I_2 yuklama toki o'ta Z_{2n} boshlaydi. Bu tok hosil qilgan magnitlovchi kuch $I_2 w_2$ po'lat o'zak va havo orqali tutashgan, tarqalgan magnit oqimi Φ_{2s} ni hosil qiladi (4.7-rasm).

Bu oqim asosiy magnit oqimiga qarama-qarshi yo'nalgani uchun uni, shuningdek, elektr yuriuvchi kuch E_1 ni ham kuchsizlantirmoqchi bo'ladi. U holda transformator muvozanat holatining buzilishiga yo'l qo'yildi. Ammo birlamchi chulg'amning magnitlovchi kuchi $I_1 w_1$ shunday o'zgaradiki, natijasida transformatorning muvozanat holati saqlanib, o'zakdagi asosiy magnit oqimi Φ miqdor jihatidan o'zgarishsiz qoladi.

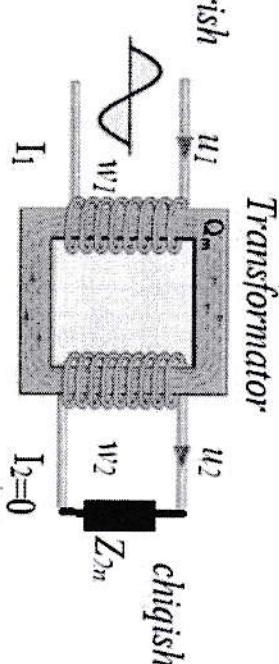

4.7-rasm

Bu holda magnitlovchi kuchlar muvozanati quyidagiicha foddalanadi (4.10):

$$I_1 w_1 + I_2 w_2 = I_0 w_1 \quad (4.10)$$

Demak, birlamchi tokning magnitlovchi kuchi ikkilamchi tokning magnitizlash ta'sirini kompensatsiyalaydi. Agar (4.10) ifodaning ikkala tomonini w_1 ga bo'lsak, magnitlovchi kuchlar tenglamasidan toklar tenglamasiga o'tish mumkin:

$$I_1 = I_0 + \left(-I_2 \frac{w_2}{w_1} \right) \quad (4.11)$$

Bu $I_2 = -I_2 (w_2 / w_1)$ kattalik ikkilamchi tokning magnitsizlash ta'sirini muvozanatlovchi birlamchi tokning taskhil etuvchisi hisoblanadi. Shuning uchun bu kattalik ikkilamchi tok deyiladi. U holda birlamchi tok

$$I_1 = I_0 + I_2 \quad (4.10)$$

Ya'ni salt ishlash toki bilan keltirilgan ikkilamchi tokning geometrik yig'indisiga teng. Yuklama toki I_2 noldan boshlab, tok I_1 esa salt ishlash toki I_0 dan boshlab ortadi. Salt ishlash toki nominal tokning $I_0 = (2,5 \div 10\%) \cdot I_{nom}$ ulushini tashkil etadi. Taxminiy hisoblashlarda $I_1 \approx I_2$ deyish mumkin.

Yuklama toki I_2 ning o'zgarishi bilan tok I_1 ning taskqi ta'sirsiz o'z-o'zidan o'zgarishi transformatorning o'z-o'zidan rostlamishi deyiladi. U holda ikkilamchi


zanjirning yuklama rejimidagi elektr muvozanati tenglamasi Kirxgofning ikkinchi qonuniga binoan

$$U_2 = E_2 - U_{R2} - E_{2s}$$

Bu yerda: U_2 -ikkilamchi chulg'am uchlaridagi kuchlanish; $I_2 \cdot R_2 = U_{R2}$ – ikkilamchi chulg'amdag'i kuchlanishning aktiv pasayishi; E_{2s} – tarqalgan magnit oqimi Φ_{2s} tufayli induksiyalangan EYuk. Φ_{2s} ikkilamchi chulg'amdag'i kuchlanishning induktiv pasayuvi $I_2 \cdot X_{L2} = U_{I_2}$ bilan kompensatsiya qilinadi.

$$\left. \begin{aligned} U_2 &= E_2 + U_{R2} + U_{I_2} \\ U_2 &= E_2 + I_2 R_2 + I_2 X_{L2} \end{aligned} \right\} \quad (4.11)$$

Qisqa tutashuv rejimi. Bu rejimda ikkilamchi chulg'am uchlari o'zaro tutashib, tashqi qarshilik $Z_{2n} = 0$ bo'ladi(4.8-rasm). Transformator uchun bunday rejimi nonaqlbul rejim hisoblanadi. Bunda ikkilamchi, shuningdek birlamchi tok nominalidan 18-20 marta ortib ketadi. Bu hodisaga yo'l qo'yib bo'lmaydi, shuning uchun real sharotlarda transformatorni qisqa tutashuv tokidan saqlash maqsadida avtomatik ajratkich (rele)lar o'malijadi. Transformatorlarni laboratoriya sharoitida tekshirish uchun «qisqa tutashuv» pasaytirilgan kuchlanishlarda amalga oshiriladi.

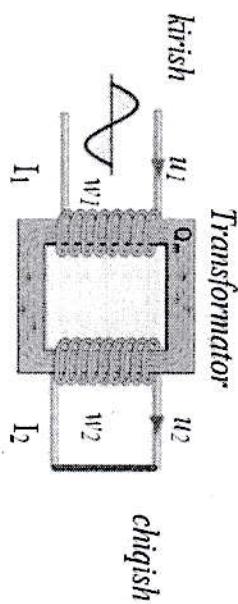

4.8-rasm. Transformatorlarni qisqa tutashuv rejimi.

4.4 -\\$ Transformatoridagi quvvat isroflari va uning foydali ish koefitsienti

Har qanday elektr mashinalardagi kabi transformatorlarda ham keltirilgan energiyaning bir qismi uning o'zida isrof bo'ladi. Bu quvvat isroflari quyidagi jardordan iborat:

- 1.Tokning issiqlik ta'siri tufayli mis chulg'amlarda yuzaga kelgan quvvat isrof.

$$P_m = I_{1m}^2 R_1 + I_{2m}^2 R_2 \quad (4.12)$$

- 2.Magnit oqimining o'zgaruvchanligi tufayli yuzaga kelgan po'lat o'zakdag'i gizterezis va uyurma toklarga sarf bo'ladigan quvvat isrof $P_n = P_g + P_n$. Bu quvvat isrof po'lat o'zakning materialiga, magnit induksiyasiga va o'zgaruvchan tokning chastotasiga bog'liq.

3.Transformatorning konstruksiyasiga bog'liq bo'lgan quvvat isrof P_k . Bulardan P_m va P_n asosiy isroflar hisoblanadi. Mis chulg'amlardagi quvvat P_m isroflari yuklamaga bog'liq bo'lgani uchun o'zgaruvchan, po'lat o'zakdag'i quvvat isroflari P_n esa transformatorning ish jarayonidan o'zarmas (nominal kuchlanish chegarasida)dir.

Transformatorning foydali ish koefitsienti(4.13).

$$\eta = \frac{P_i}{P} = \frac{P_i}{P_i + \Delta P} = \frac{P_i}{P_i + P_1 + P_m} \quad (4.13)$$

Bu yerda: P_i – transformatorning kirish tomonidagi quvvati;

P – transformatorning chiqish tomonidagi foydali quvvati;

ΔP – transformatordagi to'la quvvat isrof. Agar transformatorning foydali ish koefitsientini uning qanday yuklanganligini ko'rsatuvchi yuklanish koefitsienti.

$$\beta = \frac{I_2}{I_{1n}}$$

Orqali ifodalasak

$$\eta = \frac{\beta P_{\text{nom}}}{\beta P_{\text{nom}} + P_p + \beta^2 P_p} = \frac{\beta S_{\text{nom}} \cos \varphi}{\beta S_{\text{nom}} \cos \varphi + P_p + \beta^2 P_p}$$

cos φ_2 yuklama quvvat koefitsienti, S_{nom} transformatorning to'la quvvati, katta quvvatlari nomi esa 0,82÷0,9 atrofdagi bo'ldi.

Transformatorning nominal kattaliklari. Transformatorlardan normal foydalanish maqsadida uning pasportida quyidagi nominal kattaliklar ko'rsatilgan bo'ldi:

1) transformatorning tur'i;

2) chiqish tomonidagi nominal quvvat S_{nom} , /kVt/;

3) birlamchi va ikkilamchi chulg'amlarning nominal liniya kuchlanishlari (U_{nom} va $U_{2\text{nom}}$) kV;

4) salt ishlagandagi quvvat isrof ($P_o = P_p$), kVt;

5) mis chulg'amlardagi, ya'ni qisqa tutashuv paytidagi quvvat isrof ($P_m = P_i$) kVt;

6) qisqa tutashuv kuchlanishi (U_q) %

7) yuklama nominal va uning yarmiga teng hamda $\cos \varphi_2 = I$ dari eng yuqori foydali ish koefitsientiga ega bo'ldi. Transformator birlamchi va ikkilamchi chulg'amlarining nominal tolkari esa uning nominal kattaliklaridan hisoblab topildi. *Bir fazali transformatorlarda*

$$I_{1\text{nom}} = \frac{S_{\text{nom}} 10^3}{U_{1\text{nom}}} [A] \quad I_{2\text{nom}} = \frac{S_{\text{nom}} 10^3}{U_{2\text{nom}}} [A] \quad (4.14)$$


Uchfazali transformatorlarda.

$$I_{1\text{nom}} = \frac{S_{\text{nom}} 10^3}{U_{1\text{nom}}} [A] \quad I_{2\text{nom}} = \frac{S_{\text{nom}} 10^3}{\sqrt{3} U_{2\text{nom}}} [A] \quad (4.15)$$

Kichik quvvatlari transformatorlarning nominal kuchlanishi va toki xujiyatda ko'rsatilgan bo'ldi.

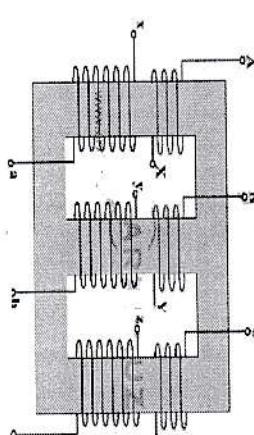4.5-§. Uch fazali transformatorlarning tuzilishi, chulg'amlarini ulash sxemalari va ularning parallel ishlashi

Uch fazali transformatorlarning tuzilishi ishlash prinsipi bir fazali transformatorlardan deyarli farq imaydi. Uch fazali transformatorlar, asosan, uch fazali tok sistemasini transformatsiyalash uchun ishlataladi. Uch fazali transformator unumiy po'lat o'zakka ega bo'lib, alohida fazalarning toklari hosil qilgan barcha magnit oqimlari ana shu o'zak bo'yib tutashadi (4.9-rasm).



4.9-rasm. Uch fazali transformator.

Uch fazali transformatorning po'lat o'zagi ostki va ustki tomonlardan birlashtirilgan uchta sterjenden iborat. Har bir sterjenda har fazaning birlamchi va ikkilamchi chulg'amlari joylashtirilgan. Chulg'amlar yulduz yoki uchburchak sxemada ulanishi mumkin. Bu biriktirish sxemalari tegishlichcha yulduz va uchburchak tarzda belgilanadi. Chulg'amlar qanday sxemada ulanishidan qat'iy nazar birlamchi chulg'amning bosh (A,B,C) va oxirgi (X, Y, Z) uchlari katta harflar bilan, ikkilamchi chulg'amning bosh (a, b, c) va oxirgi uchlari (x, y, z) kichik harflar bilan belgilanadi. Birinchi o'rada digan chulg'amning o'ralsish yo'nalishi ixtiyoriy, ammo qolgan fazalarning chulg'amlari birinchini o'ralsan chulg'amning yo'nalishida o'ralsishi kerak. Faqt shundagina ayrim fazalarning toklarning va ularni hosil qilgan magnit oqimlari (Φ_A, Φ_B, Φ_C) larning sharti musbat yo'nalishi ta'minlangan bo'ldi.

Kirxgofning birinchi qonuniga binoan istalgan vaqt latzasida uchala faza magnit

oqinlarining yig'indisi doimo nolga teng. Masalan, magnit oqimlarining o'zgarish

grafigidan ko'rinadiki, $\Phi_A = \Phi_m$ bo'lgan t_i vaqtida Φ_A o'zinigus musbat maksimal

qiymatiga erishgan bo'lsa, qolgan ikkita magnit oqimi Φ_B va Φ_C larning manfiy yarim

maksimal qiymatlarga ega bo'lishi uchala faza magnit oqimlarining po'lat o'zak

bo'yab qo'shilishini bildiradi, ya'ni

$$\Phi_{m1} - \frac{1}{2}\Phi_{m2} - \frac{1}{2}\Phi_{m3} = 0 \quad (4.16)$$

uch fazali transformatorlar chulg'amlarini ulash sxemalarini kasr tarzida

ko'rsatish qabul qilingan. Kasning surʼatidagi belgi birlamchi chulg'anni,

maxrajidagi belgi esa ikkilamchi chulg'anni ulash sxemasini bildiradi. Masalan, uch

fazali transformatorning chulg'amlari yulduzyulduz sxemada ulangan bo'lib, Δ/Δ

tarza belgilanadi. Agarda yulduz/uchburchak sxemada ulangan bo'lsa, yulduz Δ/Δ

belgi bilan ko'rsatiladi. Amalda, asosan kichik va o'ttacha quvvatlari (taxminan 1800

kVt gacha bo'lgan) transformatorlarning ikkala chulg'anniya misbatan yulduz usulida

ulash sxemasi qo'llanadi. Bunday ulashda chulg'amlarning izolyatsiyasi faza

kuchlanishiga ($U_f = \sqrt{3}U_i$), uchburchak sxemada ulanganda esa liniya kuchlanishiga

hisoblanadi. Odatda, transformatorning yuqori kuchlanishli chulg'ami (manba

tomoni dagi) yulduz sxemada ulanadi. Bunda ma'lum qiyamatagi liniya kuchlanishini

olish qulay va chulg'amning o'ramlar soni kam bo'ladi. Chulg'amlarni uchburchak

sxemada ulash katta toklarda ma'qul bo'lgani uchun Δ/Δ sxema past kuchlanish

tomoni katta quvvatti bo'lgan transformatorlarda qo'llanadi. Uch fazali tok zanjirida

faza va liniya kuchlanishlari bir-biridan farq qilagani uchun uch fazali

transformatorlarning birlanchi va ikkilamchi chulg'amlari bir xil sxemada, masalan

yulduz/yulduz (Δ/Δ) sxemada ulanganda birlamchi va ikkilamchi chulg'amning faza

U_A, U_B, \dots) va liniya (U_{AB}, U_{AC}) kuchlanishlarining vektorlari faza bo'yicha mos

tushadi.

Sanoat korxonalarining podstansiyalarida bir nechta transformatorlar o'rnataligan

bo'lib, ular alohida yoki birlgilikda (parallel) ishlashi mumkin (4.10-rasm).

Transformatorlar alohida ishlaganda ularning ikkilamchi chulg'amlari o'zaro

bog'lamagan, parallel ishlaganda esa umumiy yuklamaga ulanadi.

Transformatorlarni parallel ishlash ularden oqilona foydalananishga imkon beradi.

Masalan, yuklama kam bo'lgan soatlarda transformatorlarning bir qismini uzib

qo'yish mumkin. Shuningdek, kuchli yuklama ulanganada har bir transformatorga


to'g'ri keladigan yuklama miqdorining kichikroq bo'lishi va har bir

transformatorning bir tekis yuklanishi ta'minlanadi. Transformatorlarning parallel

ishlashi uchun quyidagi shartlar bajarilishi kerak:

1. Birlamchi va ikkilamchi chulg'amning nominal kuchlanishlari bir xil bo'lishi kerak; transformatsiya koefitsientining farqi 0,5% dan ortib ketmasligi kerak.
2. Qisqa tutashish kuchlanishlari bir xil bo'lishi kerak ($\pm 10\%$ farq qilishiga yo'l qo'yiladi).

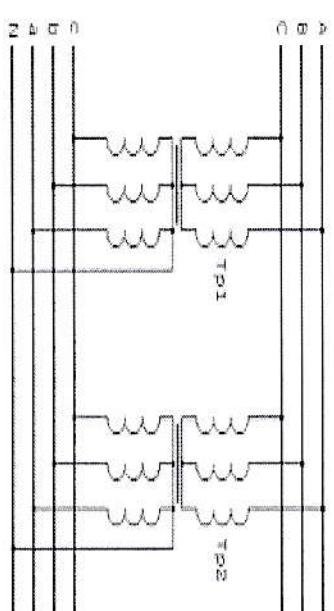3. Uch fazali transformatorlar parallel ishlashi uchun ularning ularish turkumlari




4.10.rasm. Transformatorlarning parallel ishlash sxemasi.

bir xil bo'lishi kerak. Transformatorlarning parallel ishlash sxemasi 4.10-rasmda

ko'rsatilgan. Transformator salt ishlaganda ikkilamchi chulg'am zanjirida to'kning yo'qligi hamda yuklamanning parallel ishlayotgan transformatorlarning nominalquvvatlariga proporsional ravishda to'g'ri taqsimlanishi transformatorlar

normal holda parallel ishlashining asosiy belgilari hisoblanadi.

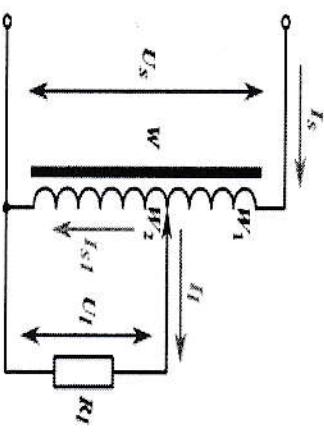Past kuchlanishli chulg'am yuqori kuchlanishli chulg'amning bir qismini tashkil qilgan transformator avtotransformator deviladi. U pasaytiruvchi va yuksaltiruvchi transformator bo'lishi mumkin. 4.11-rasmda avtotransformatorning chulg'ami w₁ o'ramlardan iborat bo'lib, U₁ kuchlanishli o'zgaruvchan tarmoqqa ulangan.




4.11-rasm. Avtotransformator sxemasi.

Chulg'amning o'ramlar soni w₂ bo'lgan qismiga energiya iste'molchisi R ulangan.

Avtotransformator salt yurishida birlamchi kuchlanishning ikkilamchi kuchlanishiga nisbati uning transformatsiya koefitsientiga yoki o'ramlarning w₁ va w₂ sonlarining nisbatiga teng bo'ladi, ya'ni:
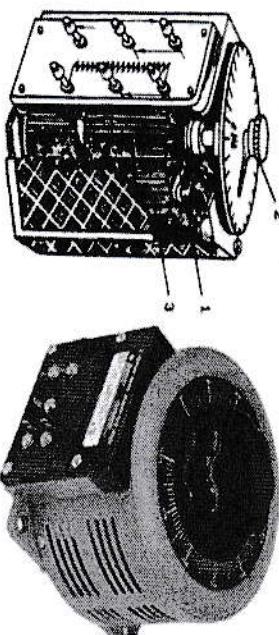
$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{E_1}{E_2} = \frac{W_1}{W_2} = K \quad (4.17)$$



4.12-rasm. Laboratoriya avtotransformatorning umumiy ko'rinishi.

4.12-rasmdagi, 1-2 - rolikning tutqichi, 3-4 – chulg'am. Uning tutqich kontaktli roligi bo'lib, chulg'am o'ramlarning izolyasiyasidan tozalangan tomonida hatto dumalash ham mumkin. Shu harakatlanayotgan kontakt yordamida ikkilamchi zanjirdagi kuchlanishini noldan 1,1 U₁ gacha rostlash mumkin.


Avtotransformatorlarning o'rash bilan birga turli kuchlanish miqdorini taqdim qilish yoki ko'rsatiganidek, uning ta'minoti kuchlanish V_r (kirivchi kuchlanish) qymatini oshirish uchun foydalanish mumkin. N, L₁, L₂, L₃ nuqtalari bilan avtotransformatorlarni har-xil qymatlarga rostlash mumkin(4.13-rasm).

Avtotransformatordag'i elektr energiya isroflari bo'lgani uchun hisobga kichik olinmasa, u holda yuklangan avtorastransformatorning birlamchi va ikkilamchi zanjirlaridagi quvvatlar bir-biriga teng bo'ladi deb hisoblash mumkin.

$$I_1 U_1 = I_2 U_2$$


Istagan paytda chulg'amning qismida bir-biriga qaramaqrashi toklar (I₁ va I₂) oqadi. Shuning uchun chulg'amning a-x qismidagi toklar I₁ va I₂ ayirmsiga teng: I = I₁ – I₂. Demak, chulg'amning umumiy a-x qismi ko'ndalang kesimi kichikroq bo'lgan sim bilan bajarishi mumkin. Moslab yasalganda avtotransformatorlar keng chegaralarda kuchlanishni ikkilamchi zanjirida bir tekis rostlashtga imkon beradi. 5-

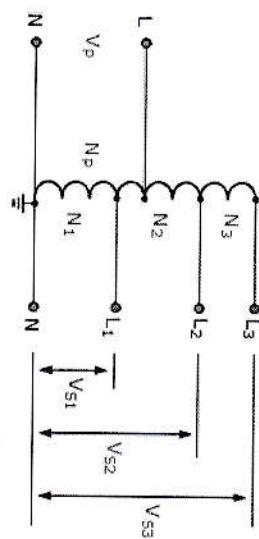rasmda laboratoriya avtotransformatorlari LATR ko'rsatilgan.



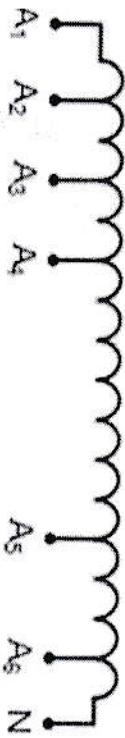4.13-rasm.


Avtotransformatorlarda belgilash L_1 , L_2 , L_3 o'rniiga yuqori kuchlanish tomonida A, B, C harflari bilan belgilanishi mumkin. Umuman olganda umumiy neytral simmi N harfi bilan belgilash qabul qilingan. 4.14-rasmda ko'p cho'lg'amli A_1 , A_2 , A_3 , .. A_n , belgilashli avtotransformator chizmasi keltirilgan.



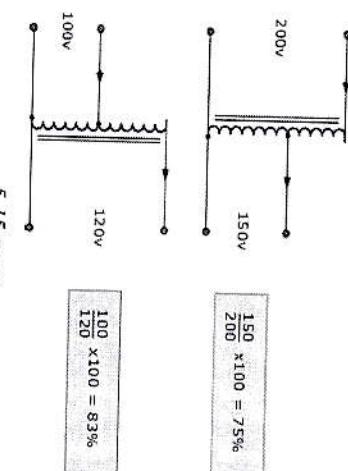4.14-rasm.

Ko'p cho'lg'amli avtotransformatorlar limiya kuchlanishini rostlash uchun ishlataladi. Avtotransformatorlarda rostlash cho'lg'ami asosiy cho'lg'aming bir qismi bo'lishi mumkin. Bunday o'rash sarflangan mis sim miqdorni bir qancha kamaytirish imkonini beradi, solishtirish orqali amalga oshiriladi. Misol uchun (5.15-rasm), ikki avtotransformatorlar yordamida mis tejash mumkin bo'ladi.


Yuqori kuchlanishli zanjirlarda o'chash asboblari bilan ishlash xavfsizligi, shuningdek, bu asboblarning o'chash chegarasini kengayrirish uchun maxsus o'chash transformatorlari ishlataladi.



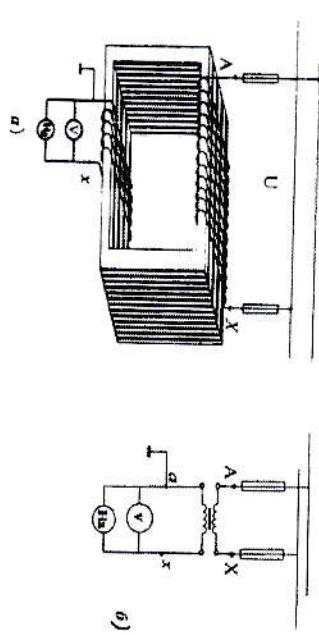5.15-rasm.

Kuchlanish transformatorlari

Kuchlanish transformatorlarning tuzilishi va ishlash principi avval ko'rilgan bir fazali kuch transformatoriga o'xshaydi. Birlamchi chulg'uming o'ramlar soni ko'p bo'ladi va unga yuqori kuchlanish beriladi (4.16-rasm).



4.16-rasm. Kuchlanish transformatori

- utash sxemasi, b) kuchlanishli transformatorning shartli belgisi. Ikkilamchi chulg'uming o'rani soni ozgina bo'ladi va unga yuqori ichki qarshilikli asboblar ulandadi (masalan, voltmeter, wattmetr, schyotchiklarning kuchlanish g'altaklari).


Shuning uchun ikkilamchi chulg'andan juda kichik tok o'tadi. Demak, kuchlanish transformatori oddiy kuch transformatori singari salt yurish rejimida ishlaydi. Kuchlanish transformatori yuqori kuchlanishi 100 V gacha kamaytirib beradi. Shuning uchun ikkilamchi chulg' amga 100 V li voltmetr ulanadi. U holda birlamchi kuchlanish:

K - transformatsiya koefitsienti.


$$K = \frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1} \quad (4.18)$$

Kuchlanish transformatorlari bir fazali va uch fazali qilib ishlab chiarilladi. Bir fazali kuchlanish transformatorning ulash sxemasi 4.16.b - rasmida ko'rsatilgan.

Tok transformatorlari. Tok transformatorlari katta o'zgauvchan toklarni o'chashda qo'llaniladi. Ularning birlamchi chulg' ami ampermetr singari jiniya kesimiga ulanadi va o'ramlar soni kam, ba'zida bir – ikki o'ram yoki qalin o'tkazgichning bir qismi bo'ladi. Ikkilamchi chulg' anda o'ramlar soni ko'p bo'ladi va u 5 amperga (ba'zan 10 amperga) mo'jallangan bo'lib, vatmetriar, ampermetrlar va boshqa asboblarining tok chulg' amiga parallel ulanadi (4.17 - rasm)

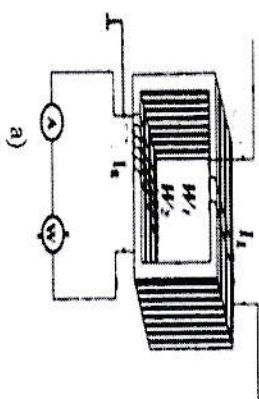

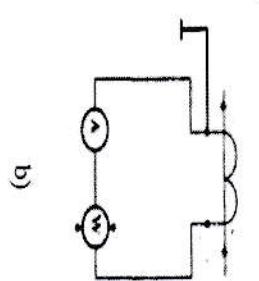
4.16-rasm. Tok transformatori: a) ulash sxemasi, b) tokli transformatorning shartli belgisi.



4.17-rasm.

Agar ulovchi simlar va ulangan o'chash asboblari chulg'amlarning qarshiligi transformator uchun yo'l qo'yilgan miqdordan yuqori bo'masa, *K* - const bo'ladi. Unda birlamchi chulg' amdag'i tok:


$$I_1 = \frac{I_2}{K}$$

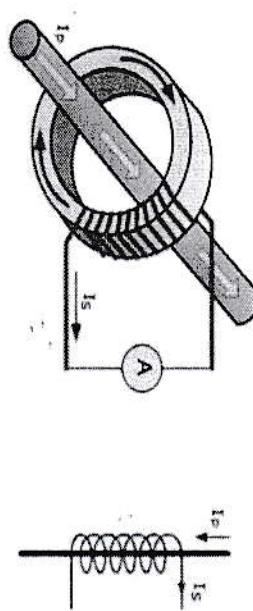

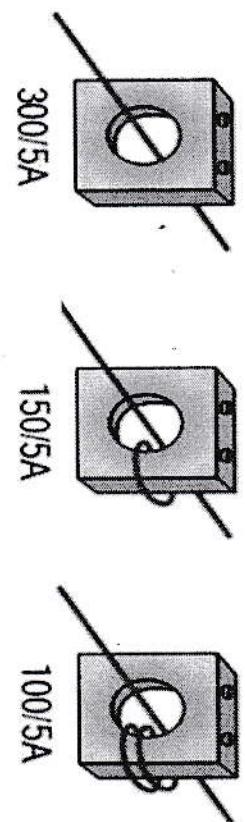4.18-rasm.


Misol uchun, aytaylik bir munosabatlari bilan bir joriy transformator, 300/5A ko'rsatilgandek o'z ichki derazadan ikki yoki uch marta asosiy birlamchi o'tkazgichlaridan o'tib 150/5A yoki hatto 100/5 A bo'lib bir aylanada bo'lishi

mumkin. Bunday kichik transformatorlar katta tokli limiyalarida ishlataladi. Amalagi tok transformatorlaridir(4.19-rasm).



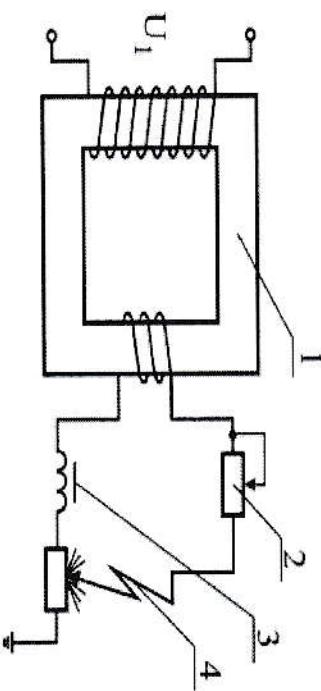4.19-rasm.

Payvandlash transformatori. Payvandlash transformatori metall buyumlarni, konstruksiyalarni va hokazolarni eritib, o'zaro ular uchun xizmat qildi. 4.20-rasmda payvandlash transformatorining principial sxemasi ko'rsatilgan. U transformator 1, drossel 2, yakor 3, elektrod 4, payvandlanadigan buyum 5, drossel bilan yakor orasidagi tirkish 6 dan iborat. Payvand sifati bo'lishi uchun elektr yoy barqaror yonishi kerak, buning uchun payvandlash jarayonida payvandlash toki qiyamat jihatdan o'zgarishsiz bo'lishi lozim. Payvandlash toki drossel 2 bilan yakor 3 orasidagi tirkish 6 ni o'zgartirish orqali rostlandi. Tirkish ortganda drossel chulg'amining induktiv qarshiliqi kamayib, payvandlash toki ko'payadi va aksincha.



5.20-rasm. Payvandlash transformatorining sxemasi
Qisqa tutashuv bo'lganda drossel elektr yoy va transformatorning tokini cheklaydi. Transformator salt ishlaganda $U_2 = 60 \div 70$ V, nominal yuvalma bilan ishlaganda esa 30 V ni tashkil etadi.

IV.hobga doir, nazariy bilimlarni mustahkamlash uchun nazorat savollari va testlar

1. Uch fazali transformatorning tuzilishi va ishlash prinsipini tushuntirib bering?

2. Uch fazali transformatorlarning ulanish usullarni aytib bering?

3. Uch fazali avtotransformatorlarning vazifikasi va ishlash prinsipini tushuntiriting?

4. O'chov transformatorlarning vazifikasi va ishlash prinsipini tushuntiriting?

5. Avtotransformatorlarning vazifikasi va ishlash prinsipini tushuntiriting?

6. Payvandlash transformatorlarning vazifikasi hamda ishlash prinsipini tushuntiriting?

7. Transformatorlarning parallel ishish sxemasini tavsiflab bering?

Test savollari.

1. Transformatorning ixirochisi kim?

A) P.N.YablochkovB) U. GilbertC) F. EpinusD) Bio-Savar-Laplas

2. Tok kuchi va kuchlanishni o'zgartiruvchi asbob?

A)TransformatorB)AmpermetrC)VoltmetrD)Multimet

3. Transformatorlar bajaradigan vazifasiga ko'ra qanday turrlarga bo'linadi?

A)barcha javoblar to'g'riB) maxsus transformatorlar

C) o'chov transformatorlarID) avtotransformatorlar, katta quvvatlari

4.Pasaytiruvchi transformatorlar uchun quydag'i tenglamanning qaysi o'rinni (W -o'rumlar soni)?

A) $W1 > W2$ va $k > 1$ B) $W1 < W2$ va $k < 1$

C) $W1 = W2$ va $k = 1$ D) Barcha javoblar to'g'ri

5.Yuksaltiruvchi (kuchaytiruvchi) transformatorlar uchun quydag'i tenglamaning

qaysi o'tinli (W -o ramlar soni)?

A) $w_1 < w_2$ W2 va $k < 1$ B) $w_1 > w_2$ va $k > 1$

C) $w_1 = w_2$ va $k = 1$ D)Barcha javoblar to'g'ri

6.Transformator qanday rejimda ishlayabdi?

A) Yuklamasiz

B) Salt

C)Qisqa tutashuv

D)Yuklamalim rejim

7.Transformator qanday rejimda ishlayabdi?

A) Yuklamalim rejim

B)Salt

C)Qisqa tutashuv

D)barcha javoblar to'g'ri


8.Transformator qanday rejimda ishlayabdi?

A) Qisqa tutashuv

B)Salt

C)Yuklamalim rejim

D)Yuklamalim rejim

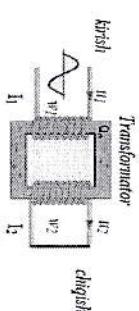

9. Transformatorning foydali ish koefitsienti qaysi ifoda bilan topiladi(P_2 – transformatorning chiqish tomonidagi foydali quvvati. P - kirishdagi quvvat)?

A) $\eta = \frac{P_2}{P}$ B) $\eta = \frac{P}{P_2}$ C) $\eta = \frac{P_2}{P_2 + P}$ D)Barcha javoblar to'g'ri

10. Transformatorning foydali ish koefitsientini uning qanday yuklanganligini ko'rsatuvchi, yuklanish koefitsientini qaysi ifoda bilan topiladi(I_1 -ikkinchchi chulg'amdag'i tok kuchi, I_{2n} - ikkinchi chulg'amdag'i nominal tok kuchi).

$$\text{A)} \beta = \frac{I_2}{I_{2n}} \text{ B)} \beta = \frac{I_{2n}}{I_2} \text{ C)} \beta > \frac{I_2}{I_{2n}}$$

11. Transformatorlarning foydali ish koefitsienti qancha?

A) 0,97÷0,99B) 0,2÷0,6C) 0,1÷0,3D)0,25÷0,4

12.Uch fazali transformatorlar tarmoqqa qanday ulsh mumkin?

A)Barcha javoblar to'g'riB)Yulduz

C) Uchburchak/ Yulduz/ UchburchakD) Uchburchak

13.Rasmidagi transformator nomini toping?

A) Avtotransformator

B) Maxsus transformatorlar

C) O'chov transformatorlari

D) katta quvvatlari transformatorlari

14. Rasmidagi transformator nomini toping?

A) Kuchlanishni o'chovchi transformatorlari

B) Maxsus transformatorlar

C) Avtotransformator

D) katta quvvatlari transformatorlari


15.Rasmidagi transformator nomini toping?

A) Tok kuchini o'chovchi transformatorlari

B) Maxsus transformatorlar

C) Avtotransformator

D) katta quvvatlari transformatorlari

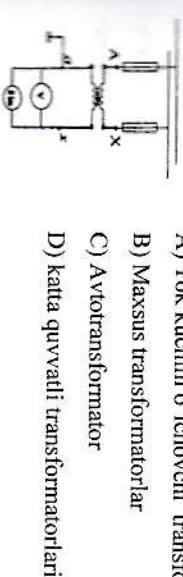

V.BOB. ELEKTR O'CHASH ASBOBLARI VA ELEKTR

O'CHASHLAR

5.1-§.O'chash xatoliklari va aniqlik sinfi

O'chash natijasida, odatta, o'chanayotgan kattalikning haqiqiy qiymatidan farq qiladigan qiymati topiladi. Ko'pincha, fizik va elektrotxnik kattalikning haqiqiy qiymati nomalum bo'ladi va shu kattalikning qiymati o'rniда uning tajriba yordamida topilgan qiymatlaridan foydalaniadi, bu qiymat kattalikning haqiqiy qiymatiga shuncha yaqin bo'ladi ki ko'zda tuligan maqsad uchun undan foydalaniш mumkin. Kattalikning o'chash usuli bilan topilgan qiymati o'chash natijasi deyiladi. O'chash natijasi bilan o'chanayotgan kattalikning haqiqiy qiymati orasidagi farq o'chash xatoligi deyiladi. O'chanayotgan kattalik birikilarda ifodalangan o'chash xatoligi o'chashning mutloq xatoligi deyiladi. O'chash mutloq xatoligining o'chanayotgan kattalikning haqiqiy qiymatiga nisbati o'chashning nisbiy xatoligi deyiladi. O'chash xatoliklari ularning kelib chiqishi sabablariga ko'ra muntazam, tasodifiy va qo'pol xatoliklarga bo'linadi.

Muntazam xatolik deyilganda faqat bitta kattalikni qayta-qayta o'chaganda o'zgartmas bo'lib qoladigan yoki biror qonun bo'yicha o'zgaradigan o'chash xatoligi tushuniadi. Ular aniq qiymat va ishoraga ega bo'ladi, ularni tuzatmalar kirtish bilan yo'qotish mumkin. Kattalikni o'chash natijasida olgan qiymatga muntazam xatolikni yo'qotish maqsadida qo'shiladigan qiymat tuzatma deb ataladi. Odatta, muntazam xatoliklar instrumental (o'chash asboblari), o'chash usullari, sub'ektiv (noaniq o'qish), o'matish, uslubiy xatoliklarga bo'linadi.

Instrumental xatolik deyilganda, qo'llanayotgan o'chov asboblari xatoliklariga bog'iq bo'lgan o'chash xatoliklari tushuniadi. Yuqori aniqlikda o'chaydigan asboblar qo'llanganda o'chov asboblarining takomillashmagani natijasida kelib chiqadigan instrumental xatoliklar tuzatma kiritish usuli bilan yo'qiladi. Texnik

o'chov asboblarining instrumental xatoliklarini yo'qotib bo'lmaydi, chunki bu asboblarni tekshirilganda tuzatmalar bijan ta'minlamaydi.

O'chash usuli xatoligideyilganda, usulning takomillashmaganligi natijasida kelib chiqadigan xatolik tushuniadi. O'chash usuli xatoligi o'chov vositasi, xususan, o'chash qurimasi, ba'zida esa, o'chash natijasi xatoliklarini baholashda e'tiborga olinishi lozim.

Sub'ektiv xatoliklarkizatuvchining shaxsiy xususiyatlardan masalan, bitor signal berilgan paytni qayd qilishda kechikish yoki shoshilishdan, shkala bir bo'limi chegarasida ko'rsatuvni noto'g'ri yozib olishdan, parallaksdan va hokazodan kelib chiqadi. Parallaksdan hosil bo'lgan xatolik deyilganda, sanash xatoligiga kiradigan, shkala sirdidan biror masofada joylashgan strelka shu siriga perpendiculari bo'lmagan yotishda vizirlash (belgilash) natijasida kelib chiqadigan xatolik tushuniadi.

O'matish xatoligio Ichov asbobi strelkasining shkala boshlang'ich belgisiga noto'g'ri o'matilishi natijasida yoki o'chash vositasini e'tiborsizlik bilan, masalan, vertikal yoki gorizontal bo'yicha o'matimasligi natijasida kelib chiqadi.

O'chash uslubi xatoliklarkattaliklarni (bosim harorat va boshqalarni) o'chash uslubi bilan bog'iq bo'igan va qo'llanayotgan o'chash asboblariga bog'iq bo'lmagan xatoliklардан iborat. O'chashlarni, ayniqsa, aniq o'chashlarni bajarishda o'chash natijasini muntazam xatoliklar anchagina buzishi mumkin. Shuning uchun, o'chashlarni bajarishga kirishishdan avval bu xatoliklarning barcha manbalarini aniqlash va ularni yo'qotish choralarini ko'rish zarur. Ammo muntazam xatoliklarni topish va yo'qotish uchun uzl-kesil qoidalar berish amalda mumkin emas, chunki turli kattaliklarni o'chash usullari g'oya'da turli-tumandir.

Tasodifiy xatolikdeyilganda, faqat bitta kattalikni qayta-qayta o'chash mobaynida tasodifiy o'zgaruvchi o'chash xatoligi tushuniadi. Tasodifiy xatolikning borligini faqat bitta kattalikni bir xil sinchkovlik bilan qayta-qayta o'changandagina nezish mumkin. Agar xar bir o'chash natijasi boshqalardan farq qilsa, u holda

tasodifiy xatolik mayjud bo'ladi. Shu xatoliklarni baholash ehtimollar nazariyasi va

matematik statistika nazariyasiga asoslangan bo'lib, ular o'ichash natijasi o'chanayotgan kattalikning haqiqiy qiymatiga yaqinlashish darajasini baholash usullarini, xatolikning ehtimoliy chegarasini baholash imkonini beradi, ya'ni natijani aniqlash, boshqacha aytganda, o'chanayotgan kattalikning haqiqiy qiymatiga anchaginiya yaqin qiymatini topish va kuzatish natijasini topish imkonini beradi.

O'ichashing qo'pol xatoligidevulganda, berilgan shartlar bajarlarda yuz beradigan, kutilgan natijadan tubdan farq qiladigan o'ichash xatoligi tushuniladi.

O'ichashdan ko'zda tutilgan maqsad va o'ichash aniqligiga qo'yiladigan talablanga qarab o'ichashlar aniq (laboratoriya) va texnik o'ichashlarga bo'linadi. O'ichash natijasining o'chanayotgan kattalik haqiqiy qiymatiga yaqinligini ifodalovchi o'ichash sifati o'ichash aniqligi deb ataladi. Aniqliki oshirishga intilib, biz o'ichash xatoligini kamaytirishimiz lozim. Ammo aniqliki oshirish usullari, ko'pincha, murakkab bo'ladi va qimmat turadi. Shuning uchun, avval o'ichashing aniq shart-sharoitlari va maqsadlarga bog'iq bo'lgan maqbul aniqliki baholab olish va zarur bo'sa, so'ngra aniqlikni oshirish choralarini ko'rish lozim. O'ichashni bajaruvchi asbobarning ko'rsatishi o'chanayotgan kattalikning haqiqiy qiymatidan farq qiladi. Shuning uchun, o'ichov asbobining ko'rsatishi va haqiqiy ko'rsatishi degan tushunchalar mavjud.

Kattalikning samoqqa ko'ra topilgan qiymati o'ichov asbobining ko'rsatishi deyildi. Bu kattalikning namuna asboblar orqali aniqlangan ko'rsatishi haqiqiy ko'rsatishi deyildi. Asbobning ko'rsatishi va o'chanayotgan kattalikning haqiqiy qiymati orasidagi farq o'ichov asbobining xatosi deyildi. Kattalikning haqiqiy qiymatini aniqlash mumkin bo'lmagan sababl, o'ichov texnikasida namuna asbobning ko'rsatishi shu kattalikning haqiqiy qiymati deb qabul qilinadi.

Agar X_i bilan sanoq ko'rsatishidagi qiymatni, X_x bitan haqiqiy qiymatni belgilasak, quyidagi ifodadan $\square X$ mutloq xatolikni topamiz:

$$\square X = X_k - X_x \quad (5.1)$$

O'ichov asbobining mutloq xatoligideb, shu asbobning ko'rsatishi bilan o'chanayotgan kattalikning haqiqiy qiymati oradagi farqqa aylaldi. Bu yerda, xatoliklar musbat yoki manfiy ishorasi bilan kattalikning birliklarida ifodalananadi. Mutloq xatolik kattaligining haqiqiy qiymatiga nisbati nisbiy xatolik deb ataladi(5.2). Nisbiy xatolik orqali o'ichashing aniqlik darajasini ifodalash juda qulay.

$$b = \pm \frac{\square X}{X_x} \cdot 100\% = \pm \frac{X_k - X_x}{X_x} \cdot 100\% \quad (5.2)$$

Odatida, haqiqiy qiymat — X_k va topilgan qiymatlar X_x ga nisbatan $\square X$ juda kichik bo'ladi, ya'ni $\square X \leq X_k$, va $\square X \leq X_x$

Shuning uchun, quyidagi ifodani yozish mumkin:

$$b = \pm \frac{\square X}{X_x} \cdot 100\% \approx \pm \frac{\square X}{X_k} \cdot 100\% \quad (5.3)$$

Shunday qilib, nisbiy xatolikni hisoblashda mutloq xatolikning asbobning ko'rsatishiga nisbatini olish mumkin. Nisbiy xatolik % larda ifodalananadi. Kattalikning haqiqiy qiymatini aniqlash uchun o'ichov asbobining ko'rsatishiga tuzatish kiritiladi. Uning son qiymati teskarli shora bilan olingan mutloq qiymatiga teng:

$$T = X_x - X_q \text{ yoki } T = -\square X \quad (5.4)$$

bu yerda, T -tuzatma.

Asbobning xatoligi shkala diapazonining foizlariida ifodalananadi. Bunday xatoliklar keltirilgan xatolik deyildi va mutloq xatolikning asbob o'ichash chegarasiga nishbiga teng (5.5), ya'ni

$$j = \frac{\square X}{N} \quad (5.5)$$

bu yerda, N — asbobning o'ichash chegarasi.

O'ichash aniq bo'ishi uchun xatosi kichik bo'igan asboblardan foydalanish lozim.

Ammo xatosiz asboblar tayyorlash mungkin emas. O'ichash asbob uchun texnik sharoitlar imkon bergen, maxsus yaratilgan normal ish sharoitida yo'i qo'yilgan xato asosiy xatolik deyiladi. Atrofmuhitning normal holati deb 20°C harorat va 101325 N/m^2 (760 mm. sim. ust) atmosfera bosimi qabul qilingan. Tashqi sharoit o'zgarishining asboblarga bo'igan ta'siridan kelib chiqqan xatolikqo'shimcha xatolikdir. O'ichov asboblarining sifati ularning xatoliklaridan tashqari asboblar variatsiyasi, sezgirligi va sezgirlik chegarasi bilan harakterlanadi.

Bir kattalikni ko'p marta takroriy o'ichashlar natijasida asbob ko'rsatishlari orasidagi eng katta farq o'ichov asbobining variatsiyasi deyiladi. Variatsiya o'ichanayotgan kattalikni ma'lum bir miqdorgacha asta-sekin oshirib va kamaytirib aniqlanadi. Variatsiya o'ichov asbobning mexanizmi, oraliqlari, gisterezisi va boshqa qismalardagi ishqalanishi sababli kelib chiqadi. Variatsiya (V) o'ichov asbob shakkasi maksimal qiymatining foizi hisobida ifodalanib, asosiy yo'l qo'yiladigan xatolik qiymatidan oshib ketmasligi lozim(5.6):

$$V = \frac{\square N}{N_{\max} - N_{\min}} \quad (5.6)$$

bu yerda, $\square N$ — asbob ko'rsatishidagi eng katta farq; N_{\max} va N_{\min} —asbob shkalasining yuqori va quyi qiyamtari. Asbob ko'rsatishining aniqligiga uning sezgirligi ham katta ta'sir qiladi. Asbob strelkasi chiziqli yoki burchak siljishining u siljishni xosil qilgan fizik kattalik o'zgarishiga nisbati asbobning sezgirligi deyiladi (5.7):

$$S = \frac{\square n}{\square Q} \quad (5.7)$$

bu yerda, S — asbobning sezgirligi; $\square n$ — strelka siljishining o'zgarishi; $\square Q$ — o'ichanayotgan kattalikning o'zgarishi.

Sezgirligi yudori bo'igan asboblar asosan aniq o'ichashlar uchun ishlataldi.

O'ichanayotgan kattalik qiymatining asbob ko'rsatishiga ta'sir qila oladigan eng klichik o'zgarishi sezgirlik chegarasi deyiladi. Shkala va strelkaga ega bo'igan asboblar uchun asbobning sezgirligiga teskari bo'igan kattalik shkala bo'limmasi qiymati deyiladi (5.8):

$$C = \frac{\square Q}{\square n} \quad (5.8)$$

bu yerda, C —shkala bo'limmasining qiymati.

Ikkita yonma-yon belgi (shtrix yoki nuqtalar) orasidagi farq-shkala bo'limmasi deyiladi. Shkala bo'limmasining qiymati strelkani bir bo'limmaga siljigan kattalik qiymatining o'zgarishini xarakterlaydi. Ba'zan kattalikning xaqiqiy qiymatini topish uchun asbob ko'rsatishini tuzatish koefitsienti K ga ko'paytilradi (5.9):

$$X_X = k X_k \quad (5.9)$$

O'ichov asbob ko'rsatishining kechikishi uning inersiyasini, ya'ni kattalik o'zgarigan vaqtdan asbob ko'rsatishining siljishigacha o'tgan vaqtini xarakterlaydi. Asbob ko'rsatishining kechikishi qancha kam bo'lsa, asbobning sifati shuncha yuqori bo'ladi.O'ichash vositalarining umumlashtagan xarakteristikasi asosiy va qo'shimcha xatoliklarning chegaraviy qiyatlari bilan, shuningdek, o'ichash vositalari aniqligiga ta'sir etuvchi boshqa parametrlar bilan ifodalananidan aniqlik sinifidan iborat, parametrlarning qiyamoti o'ichash vositalarining ayrim turlari uchun standartlarda belgilangan. O'ichash vositalarining aniqlik sinfi ularning aniqlik xossalarni xarakterlaydi, ammo ular shu vositalar yordamida olib borilgan o'ichashlarning bevosita ko'rsatkichi bo'la olmaydi. Chunki aniqlik o'ichash usullariga hamda o'ichash o'tkazilayotgan sharoitga ham bog'liq. Yo'l qo'yiladigan asosiy xatoliklar chegaralari keltirilgan (nisbiy) xatoliklar ko'rinishida berilgan o'ichash asboblari uchun quyidagi sonlar qatoridan olingan aniqlik sinfi beriladi:(1, 1,5; 2,0; 2,5; 3; 4; 5; 6) 10^n , bu yerda, $n = 1,0; -1; -2$ va hokazo.

O'ichash asbobining aniqlik sinfi foizlarda hisoblangan eng katta ketirilgan xatolikka teng (5.10):

$$j = \frac{\Box X_{\max}}{N} \cdot 100\% = \frac{\Box X_{\max}}{N_{\max} - N_{\min}} \cdot 100\% \quad (5.10)$$

O'ichash vositalarining xatoliklari statistik va dinamik xatoliklarga bo'linadi. Statistik hatolik o'zgarmas kattaliklarni o'ichash uchun foydalantiladigan o'ichash vositasi xatoligidir. Agar o'ichanayotgan kattalik vaqning funksiyasi bo'lsa, vositalarni dinamik xatoligi deb ataladigan umumiy xatolikning tashkil etuvchisi xosil bo'ladi. Dinamik rejimda umumiy xatolik statistik va dinamik xatoliklar yig'indisiga teng. Ikki yoki undan ortiq o'ichov vositalariga ega bo'lgan o'ichash tizimidan foydalanganda tizimming mutloq xatoligi

$$\Box X_{nz} = \pm \sqrt{\Box X_1^2 + \Box X_2^2 + \dots + \Box X_n^2} \quad (5.11)$$

ifoda bilan aniqlanadi (5.11), bu yerda, $\Box X_1, \Box X_2, \dots, \Box X_n$ — tizimming 1-, 2-, ..., n o'ichov vositasi. Tizimming nisbiy (5.12) va ketiniligan (5.13) xatoligi shunga o'xshash aniqlanadi.

$$\Box b_{nz} = \pm \sqrt{\Box j_1^2 + \Box j_2^2 + \dots + \Box j_n^2} \quad (5.12)$$

$$\Box j_{nz} = \pm \sqrt{\Box j_1^2 + \Box j_2^2 + \dots + \Box j_n^2} \quad (5.13)$$

5.2.-\\$ Elektr o'ichashlar

O'ichash texnikasi xalq xo'jaligining hamma tarmoqlarida fan va texnika taryqaqiyotini ilgari suruvchi muhim omildardan biri bo'lib hisoblanadi. Tabiatdagi narsa va hodisalarни o'zaro taqoslamay turib, ularni ilmiy jihatdan assoslab bo'lmaydi. Bunda o'ichash texnikasining bir tarmogi bo'lgan elektr o'ichash texnikasi katta ahamiyatga ega. Elektr o'ichash texnikasi yordamida amalda ma'lum bo'lgan barcha fizik miqdorlari, ya'ni elektrik va noelektrik miqdorlarni, o'zgarmas va

vaqt bo'yicha o'zgaruvchan miqdorlarni keng ko'lamda va uzoq masofadan o'ichash mumkin. Shuning uchun ham elektr o'ichash usullari xilma-xildir. Elektr o'ichash usullariga bevosita baholash usuli va taqoslash usullari kiradi.

Agar o'ichanadigan kattalikning qiymati oldindan darajalab qo'yilgan o'ichash asbobining hisoblash qurilmasidan bevosita olingan bo'lsa, bunday o'ichash bevosita baholash usuli deyladi. Masalan, tok kuchini o'ichash ampermetr bilan, kuchlanishni o'ichash voltmetr bilan, quvvatni o'ichash vatmetr bilan olib boriladi va hokazo.

Agar o'ichanadigan kattalikning qiymati o'ichov namunasi bilan solishtirib aniqlansa, bunday o'ichash usuli taqoslash usuli deyladi. Taqoslash usuli o'z navbatida nol differensial, almashtirish va ustma-aust tushirish usullariga bo'linadi. Taqoslash usuliga ko'priksimon zanjirlardagi qarshilik, sig'im va induktivliklarni yoki potensionerlardagi kuchlanish va EYUK larni o'ichash usullari misol bo'la oladi. Amalda taqoslash usullaridan nol va differensial usullari eng ko'p qo'llanadi. Nol usulda o'ichanayotgan kattalikning qiymati namuna o'ichov bilan solishtirishda hosil bo'lgan farq nolga yaqinlashguncha o'zgartirib boriladi. Bunga potensionimetrda kuchlanishni, muvozanat ko'priksimon zanjirlarda qarshilikni o'ichashlar misol bo'la oladi. Solishtirish farqi solishtirish asbobida yoki nol indikatorda kuzatiladi. Nol o'ichash usulig juda aniq o'ichash usulidir, chunki bunday o'ichashlar yuqori aniqlikli namuna o'ichovi va sezgirligi yuqori taqoslash asboblarida qo'llaniadi, masalan galvonometrinda ishlataladi.

Differensial usulda o'ichanayotgan kattalikning qiymati namuna o'ichov bilan taqoslanadi va hosil bo'lgan farq oddiy elektr o'ichash asbobi bilan o'ichanadi. Differential usul bir-biridan kam farq qilgan ikkita miqdorni taqoslash va o'ichash uchun ishlataladi. Shuning uchun ham bu usulning o'ichash aniqligi yuqoridir. Masalan, ikki miqdorning farqi 1% ga teng bo'ib, bu farq 1,5% xatolik bilan o'ichansa, u holda o'ichanadigan miqdor 0,015% xatolik bilan o'ichanadi.

Yuqorida ko'rib chiqilgan usullarning qaysi biridan foydalananmaylik, o'ichash natijasini to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita olish mumkin.


To'g'ridan-to'g'ri o'ichash-bu o'ichanuvchi miqdorni to'g'ridan to'g'ri tajribadan, ya'ni bevosita o'ichash asbobining ko'satishidan olishdir. Masalan, kuchlanishni voltmetrda, quvvatni vattmetrda o'ichash va hokazo.

Bilvosita o'ichash-bu aniqlanishi lozim bo'lgan miqdorni shu miqdorni va bevosita o'ichash mumkin bo'lgan boshqa miqdorni o'zaro bog'lovchi ma'lum iiodadan topishdir. Masalan, kuchlanishni voltmetr yordamida va tokni ampermetr yordamida o'ichab, qarshilikni topishdir. Ba'zi hollarda, ayniqsa, ilmiy tekshirish ishlariда o'ichash natijasi o'ichanuvchi miqdor bilan tenglamalar orqali bog'langan bir qancha miqdorni to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita o'ichab, so'ngra tenglamalarni yechish orqali topiladi va bunday o'ichash birgalikdagi o'ichash debo ataladi. Bunga materiallar qarshiliklarning temperatura koefitsientini topish misol bo'jadi.

Tok kuchi va kuchlanishni bevosita o'ichash. Tok kuchi va kuchlanishni bevosita o'ichash uchun ampermetr va voltmetrlardan foydalaniadi. Ampermetr va voltmetrlar magnitoelektrik (faqat o'zarmas tok zanjiri uchun); elektromagnit, elektrodinamik, ferrodinamik (o'zarmas va o'zgaruvchan tok uchun); induksion, to'g'rilagichli (o'zgaruvchan tok uchun) va boshqa sistemalarda bo'lishi mumkin.

Tokni o'ichash uchun zanjimi qulay joyini uzib, ampermetrni iste'molchi qarshiliqi bilan ketma-ket ulash kerak (5.1-rasm). Ampermetri ulashdan oldin o'ichanayotgan tokning turini va taxminiy qiymatini bilish kerak. O'zarmas tokni o'ichash uchun induksion sistemadan boshqa barcha sistemadagi ampermetrlardan foydalanish mumkin, ammo amalda magnitoelektrik ampermetrlar ishlataladi. Chunki ular juda aniq va yuqori sezgirlikka egadir. O'zgaruvchan miqdorni o'ichashda asbob shkalasidagi chastota o'zgaruvchan tok chastotasiga teng yoki katta bo'lishiga e'tibor berish kerak, aks holda katta xatolik paydo bo'jadi.

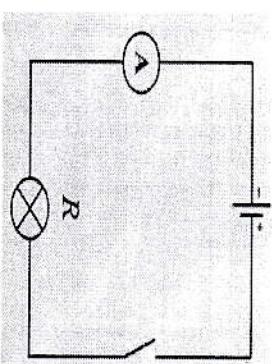Asbobning o'ichash chegarasini tanlashda quyidagi oddiy qoidaga riyoja qilish kerak, ya'ni o'ichash chegarasi o'ichanishi kerak bo'lgan miqdordan taxminan 25-30% katta qilib olinadi. Chunki asbobning ikkinchi yarmida nisbiy o'ichash xatoligi birinchi yarmidagiga nisbatan kamdir.



5.1-rasm.

Tekshirlayotgan elektr zanjiriga ularuvchi asbob uning parametrlarini mumkin qadar kam o'zgartirishi lozim. Shu sababli ampermetrnning qarshiliqi nolga teng bo'lishi kerak. Bu holda tokni o'ichash uchun zanjir qarshiligini o'zgartirmaydi.

Amalda bu shartni bajarish mumkin bo'lmaydi, shuning uchun ichki qarshiliqi eng kichik bo'lgan ampermetrdan foydalanish maqsadga muvofiq bo'jadi. Ammo kichik tok (milli va mikroamper) larni o'chasha ichki qarshiliqi bir necha o'n va yuz Om bo'lgan milli va mikroampermetrlarni ulashga to'g'ri keladi.

Zanjirga ampermetr ulaganda, uning qarshiliqi o'zgaradi, natijada zanjirdagi tok ham o'zegaradi. Agar zanjir qarshiliqi R_{bo} 'lib, unga berilgan kuchlanish U bo'lsa, zanjirdagi tok (ampermetr ulanmasdan oldin) $I = \frac{U}{R}$ bo'jadi. Zanjirga ampermetr ulangandan so'ng, zanjirning umumiyl qarshiliqi ampermetr qarshiliqi R , miqdoriga ortadi. Natijada ampermetr ulangandan keyingi tok, ya'ni ampermetr o'ichagan tok (5.1-rasm) quyidagi teng bo'jadi (5.14):

$$I_2 = \frac{U}{R_A + R} \quad (5.14)$$

Shuning uchun tokni o'chash usulining nisbiy xatoligi:

$$\beta = \frac{\square I}{I_1} = \frac{I_1 - I_2}{I_1} \quad (5.15)$$

Tok kuchlarining qiymatini qo'yib, o'chash xatoligini hosil qilamiz:

$$\beta = \frac{\square I}{I_1} = \frac{R_A}{R_A + R} \quad (5.16)$$

Bu ifodadan ko'rindiki, ampermetr qarshiligi R_A qancha kichik bo'lsa yoki zanjir qarshiligi R_A qancha katta bo'lsa, o'chash xagoligi shuncha kichik bo'ladi.

O'zarmas tok magnitoelektrik ampermetylар bilan, o'zgaruvchan tok elektromagnit, elektrodinamik ampermetylар va to'g'rilagichli milliampermetylар bilan o'chanadi.

To'g'rilagichli milliampermetylар maxsus chastota xatoligini yo'q qiluvchi qurilma qo'llanganda 20 kHz chastotali o'zgaruvchan tok zanjiridagi kichik o'zgaruvchan tokni o'chashda ham qo'llanadi (S28, S29 mikroampermetylар, S55, S56, S57 turdagи ampermvoltmetrlar). Tok kuchini yuqori aniqlik bilan o'chashda taqposlash usulidan foydalaniлади.

Ampermetylarning o'chash chegarasini oshirish uchun o'zarmas tok zanjirida shuntlar, o'zgaruvchan tok zanjirida esa o'chash tok transformatorlari ishlataladi.

O'zarmas tok zanjirlarida kuchlanishi o'chash uchun, odadta, yuqori aniqlikdaғi magnitoelektrik mexanizmli voltmetrlar ishlataladi. Shu bilan birga, o'zarmas tok zanjirlaridagi kuchlanishi o'chash uchun elektromagnit, elektrodinamik, aylantrigich va issiqlik sistemasidagi voltmetrlardan ham foydalansa bo'ladi, ammo bunda o'chash aniqligi nisbatan pastroq bo'ladi.

O'zgaruvchan tok zanjiridagi kuchlanishi o'chash uchun magnito-elektrik sistemadan boshqa barcha sistemadagi voltmetrlardan foydalansa bo'ladi. Bularda albatta, voltmetr chastotasiga katta ahamiyat berish kerak, aks holda chastota bo'yicha qo'shimcha o'chash xatoligi vujuda kelishi mumkin. Yuqori chastotali


o'zgaruvchan tok kuchlanishi issiqlik, aylantrigichli sistemalardagi voltmetrlar va elektron voltmetrlar yordamida o'chanadi. Kichik o'zgaruvchan kuchlanishlar (milli va mikrovoltlar,) to'g'rilagichli va elektron millivoltmetrlar yordamida o'chanadi. Voltmetr zanjiriga ulanishi bilan zanjirning qarshiligidini o'zgartirib, o'chash usulidagi xatolikni hosil qiladi. O'chash usulidagi xatolikning nolga teng yoki juda kichik (asboloming xatoligidan 5-10 marta kichik) bo'lishi uchun voltmetr qarshiligi cheksiz yoki juda katta (bir necha o'n, yuz kiloom) bo'lishi kerak. Voltmetrlarni o'chash chegarasini oshirish uchun o'zarmas tok zanjirida qo'shimcha qarshilik, o'zgaruvchan tok zanjirida esa kuchlanish o'chash transformatori ishlataladi. O'chash chegarasi 600 V bo'lgan o'zgaruvchan tok voltmetrlarida ham qo'shimcha ichki qarshilikdan foydalaniлади.

5.3-§. Quvvat va elektr energiyani o'chash

O'zarmas tok zanjirlarida quvvatni ampermetr va voltmetr yordamida o'chash mumkin. Buning uchun bir vaqda ikki asbobning ko'rsatishini yozib olish va so'ngra o'changan tok va kuchlanish qiymatlari o'zarо ko'paytiriladi. Bu holda o'chash aniqligi ancha past bo'ladi, shuning uchun o'zarmas tok quvvatini o'chash uchun amalda elektrodinamik vattmetri ishlataladi.

O'zgaruvchan tok zanjirinda quvvatni ampermetr va voltmetr bilan o'chab bo'lmaydi, chunki o'zgaruvchan tok zanjirining quvvati tok va kuchlanishidan tashqari quvvat koefitsienti $\cos\varphi$ ga ham bog'liqdir. Demak, o'zgaruvchan tok quvvatini ampermetr, voltmetr va fazometr bilan o'chash mumkin, degan xulosa chiqadi. Ammo bunday o'chash ancha noqquaydir, chunki bir vaqtning o'zida uchta asbobning ko'rsatishini yozib olish ancha qiyin, ikkinchi tomonдан quvvatti o'chashdagi xatolik uchta asbob ayrim xatoliklariga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun o'zgaruvchan tok zanjirlaridagi quvvat elektrodinamik va ferrodinamik vattmetrlar bilan o'chanadi.

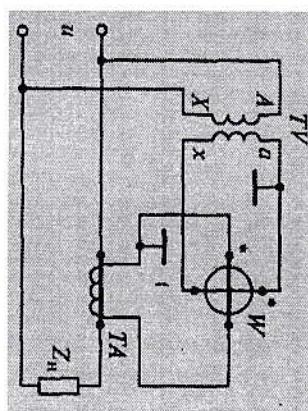Elektrodinamik vattmetrlarning aniqligi ferodinamik vattmetrnigiga misbatan yuqori bo'iganligi uchun ularni yuqori aniqlik bilan o'ichash kerak bo'lganda hamda yuqori chastotali (2000 Hz gacha) o'zgaruvchan tok zanjirlarida ishlataladi. Yuqori chastotali quvvatlarini o'ichashda termoelektrik va elektron vattmetrlardan ham foydalanish mumkin.




5.2-rasm. Bir fazali tokning quvvatini ferodinamik vattmetr yordamida o'ichash.

Uch fazali tok zanjiridagi aktiv quvvatni o'ichash uchun bitta, ikkita va uchta vattmetr usullaridan foydalaniladi.

Uch simli simmetrik zanjirning aktiv quvvatini bitta vattmetr usulida o'ichash.

Simmetrik sistemalarda uch fazali quvvatni o'ichash uchun bitta vattmetrdan foydalansa bo'ladi, chunki bunda iste'molchilarning toki, kuchlanishi, faza sijishi va har bir fazadagi aktiv quvvat bir xil bo'ladi. Iste'molchilarning aktiv quvvatini o'ichash uchun vattmetri ulash sxemasi 5.3-a-rasmda keltirilgan. Rasmda vattmetr chulg'amlarining bosh uchlari yulduzcha bilan belgilangan. 5.3-b-rasmda aktiv quvvatni o'ichash uchun sun'iy neutral nuqta orqali ulash sxemasi keltirilgan. Chunki ko'pgina hollarda neytral nuqtaga ulash va uchburchakni uzish mumkin bo'lmay qoladi.

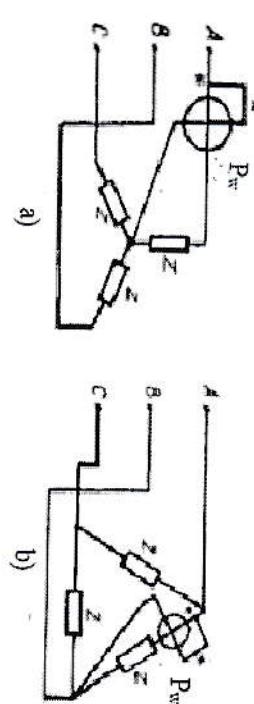

5.3.a,b-rasm. Uch fazali yulduz va uchburchak usulida ulangan toklarni quvvani o'ichash.

Qarshilik R_2 va R_3 lar vattmetrdagi kuchlanish cho'lg'amining qarshiligi R_4 ga teng bo'lishi $R_2 = R_3 = R_4$ shart. Uch fazali sistemaning aktiv quvvatini aniqlash uchun to'rtala sxemada ham vattmetr ko'ssatgan quvvat P_w ni uchga ko'paytirish kerak (5.3.a,b-rasm):

$$P = 3P_w \quad (5.17)$$

Uch simli nosimmetrik zanjirning aktiv quvvatini ikkita vattmetr usulida o'ichash.


Uch fazali nosimmetrik zanjirda har bir fazadagi tok, faza sijishi va aktiv quvvat turilcha bo'ladi. Hatto faza va liniya kuchlanishlari ham har xil bo'lishi mumkin. Bunday zanjirning quvvatini ikkita vattmetr usulida o'ichash mumkin. Ikkita vattmetri uch simli zanjirga ulash sxemasi 5.4-rasmda keltirilgan. Sxemadan ko'rindiki, vattmetrlardagi kuchlanish chulg'amlarining bosh uchlari tok chulg'ami ulangan fazalarga ulanadi. Faqat shundagina uch fazali tok

Demak, ikkita vattmetr ko'rsatgan quvvatlarning algebrik yig'indisi uch fazai zanjirining quvvati ikkita vattmetr ko'rsatishi P_{w1} , va P_{w2} laming algebraik yig'indisiga teng bo'ladi, ya'ni:

$$P = P_{w1} + P_{w2}$$

Chunki, vattmetr w_1 , ko'rsatgan quvvat $P_{w1} = U_{AC} I_A \cos(\bar{I}_A \bar{U}_{AC})$

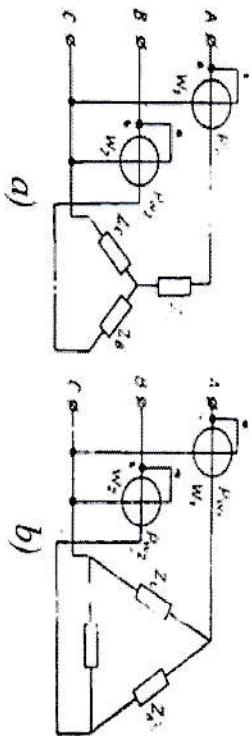Bu vattmetr ko'rsatgan quvvat esa $P_{w2} = U_{BC} I_B \cos(\bar{I}_B \bar{U}_{BC})$ ga teng bo'ladi.



5.4-rasm

zanjirining quvvati ikkita vattmetr ko'rsatishi P_{w1} , va P_{w2} laming algebraik yig'indisiga teng bo'ladi, ya'ni:

$$P = P_{w1} + P_{w2} \quad (5.18)$$

Bu ifodaning to'g'riligini quyidagicha isbotash mumkin. Uch fazali iste'molchilarning oniy quvvati quyidagicha topiladi (5.19).

$$P = u_A i_A + u_B i_B + u_C i_C \quad (5.19)$$

Agar iste'molchilar Yulduz shaklida (5.4-a-rasm) ulangan bo'lsa,

$$i_A + i_B + i_C = 0$$

bunda


$$i_C = -i_A - i_B \quad (5.20)$$

(5.19) ifodani uch fazali sistema oniy quvvatining ifodasi (5.20) ga qo'yisak, quyidagi ko'rinishni hosil qilamiz:

$$P = u_A i_A + u_B i_B + u_C (-i_A - i_B)$$

Shunday qilib, uch fazali uch simli sistemaning oniy quvvatini ikkita yig'indi shakliga keltirish mumkin. Bu esa ikkita vattmetr yordamida uch fazali sistema quvvatini o'chash imkonini beradi. Oniy quvvatdan o'rtacha, ya'ni aktiv quvvatga o'tsak, uch fazali sistemaning quvvati quyidagicha bo'ladi:
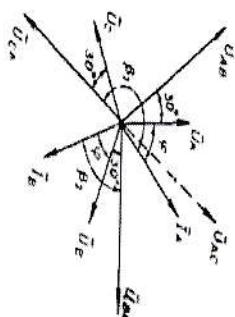
$$P = U_{AC} I_A \cos(\bar{I}_A \bar{U}_{AC}) + U_{BC} I_B \cos(\bar{I}_B \bar{U}_{BC}) \quad (5.21)$$



5.5-rasm

Xuddi shunday natijaga iste'molchilar uchburchak shaklda ulanganda va vattmetrlar B, C hamda A, C fazalarga ulanganda ham kelish mumkin. Simmetrik nigruzkali iste'molchilar yulduz shaklida ulangandagi tok va kuchlanishlarning vektor diagrammasi 5.5-rasmda keltirilgan. Bunda barcha liniya toki va kuchlanishlari miqdor jihatdan teng bulib, \bar{I}_A va \bar{U}_{AC} vektorlar orasidagi burchak $\beta_1 = (\varphi - 30^\circ)$ ga, \bar{I}_B va \bar{U}_{BC} vektorlar orasidagi burchak $\beta_2 = (\varphi - 30^\circ)$ ga teng bo'ladi. Shuning uchun (5.22) formulani quyidagicha yozamiz

$$\begin{aligned} P &= U_I I_I \cos \beta_1 + U_I I_I \cos \beta_2 = U_I I_I \cos(\varphi - 30^\circ) + U_I I_I \cos(\varphi + 30^\circ) = \\ &= U_I I_I 2 \cos 30^\circ \cos \varphi = \sqrt{3} U_I I_I \cos \varphi \end{aligned} \quad (5.22)$$

(5.22) ifodaga asosan har bir vattmetrlarning ko'rsatishi faza siljishi qiymati va ihmosaliga qarab manfiy yoki musbat bo'lishi mumkin. Masalan, $\varphi > 60^\circ$ bo'lganda birlinchi vattmetrlarning ko'rsatishi manfiy, ikkinchisini esa musbat hamda $\varphi < 60^\circ$ da olshinchu bo'ladi. Bunday hollarda vattmetrlarning kuchlanish chulg'amidagi tokning


yo'nalishi o'zgartiriladi va iste'molchining aktiv quvvati vattmetrlar ko'rsatishining ayirmasi sifatida aniqlanadi. Agar $\varphi = 0^\circ$ bo'sa, iste'molchining aktiv quvvati ikkala vattmetr ko'rsatishlarining ayirmasi sifatida aniqlanadi. Agar $\varphi = 60^\circ$ bo'sa, ikkala vattmetrlarning ko'rsatishi bir xil bo'ladi, ya'ni:

$$P_{w1} = P_{w2} = \frac{\sqrt{3}}{2} U_I I_I = 0,866 U_I I_I$$


Ikkita vattmetr usuli to'rt simli zanjirda uch fazali quvvani o'chash uchun yaroqsizdir.

To'rt simli zanjirning aktiv quvvatini uchta vattmetr usulida o'chash.

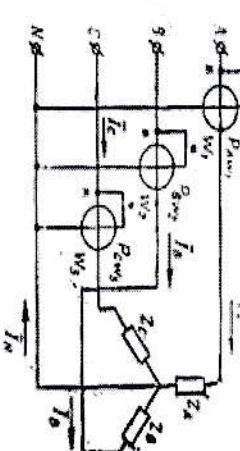Notekis nagruzkali to'rt simli zanjirlardagi uch fazali quvvatni o'chash uchun uchta vattmetrdan foydalaniildi. 5.6-rasmda vattmetrlarni zanjirga ulash sxemasi ko'rsatilgan.



5.6-rasm.

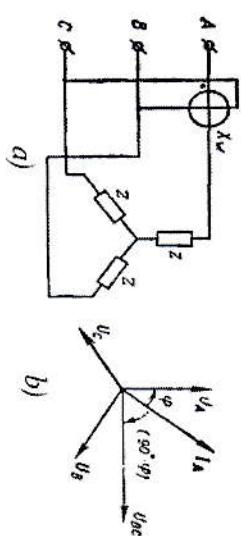

5.7-rasm

Bu sxemada (5.6-rasm) har bir vattmetr ayrim fazaning aktiv quvvatini o'chaydi, ya'ni:

$$P_{A_W} = U_A I_A \cos \varphi_A; P_{B_W} = U_B I_B \cos \varphi_B; P_{C_W} = U_C I_C \cos \varphi_C$$

Uch fazali zanjirning aktiv quvvati uchala vattmetr ko'rsatagan quvvatlarining algebraik yig'indisiga teng (5.23):

$$P = P_{A_W} + P_{B_W} + P_{C_W} \quad (5.23)$$

Analda bir vaqting o'zida ikkita yoki uchta vattmetrlari ko'rsatishini kuzatish juda qiyin, Shuning uchun sanoatimizda uch simli zanjir uchun ikki elementli hamda to'rt simli zanjir uchun uch elementli uch fazali vattmetrlar ishlab chiqariladi. Uch fazali vattmetr ikkita yoki uchta bir fazali o'chash mexanizmlaridan iborat bo'lub, utarning umumiy momenti yagona qo'zg'aluvchan qisnga ta'sir qiladi.

Uch fazali zanjirdagi reaktiv quvvatni o'chash. Uch fazali simmetrik zanjirning reaktiv quvvatini bitta aktiv quvvat vattmetri bilan o'chash mumkin. Buning uchun vattmetrlarni zanjirga 5.7-a-rasmda ko'rsatilgandek ulash kerak. 5.7-b-rasmagi vektor diagrammada ko'rinaldi, vattmetrlarning ko'rsatishi quyidagiga teng:

$$X_w = U_{BC} I_A \cos(\bar{I}_A \bar{U}_{AC}) = U_I I_I \cos(90^\circ - \varphi) = U_I I_I \sin \varphi$$

Uch fazali simmetrik zanjirning reaktiv quvvati vattmetr ko'rsatishini $\sqrt{3}$ ga ko'paytirib aniqlanadi:

$$Q = \sqrt{3} X_w = \sqrt{3} U_I I_I \sin \varphi \quad (5.24)$$

Uch fazali zanjirning reaktiv quvvatini ikkita vattmetr usuli (5.7-rasm) bilan ham o'chash mumkin. Buning uchun, avvaldagidek, vattmetrlar ko'rsatishlarining algebrailk yig'indisini emas, balki ayirmasini olish kerak. Bu quyidagicha ifodalanadi (5.7-rasm):

$$P_{w1} - P_{w2} = U_I I_I [\cos(30^\circ - \varphi) - \cos(30^\circ + \varphi)] = U_I I_I \sin \varphi$$

Demak, uch fazali sistemning reaktiv quvvatini aniqlash uchun vattmetrlar ko'rsatishlarining ayirmasini $\sqrt{3}$ ga ko'paytirish kerak, ya'ni


$$Q = \sqrt{3}(P_{w1} - P_{w2}) = \sqrt{3}U_I I_i \sin\varphi$$

Ushbu xulosalarining barchasi nagruzka tekis va liniya kuchlanishlari simmetrik bo'lgandagina to'g'ri bo'ladi. Nagruzka notekis bo'lganida reaktiv quvvatni o'chash uchun maxsus sxemalardan foydalaniadi.

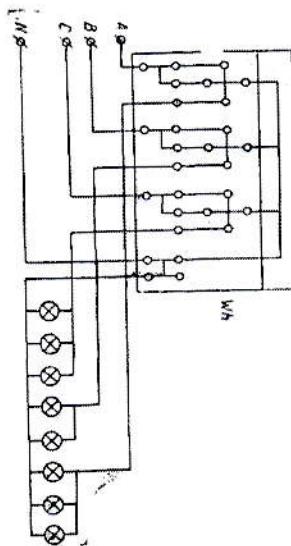5.7- rasmda ko'rsatilgan uchta vattmetri sxema har qanday uch fazali zanjirlardagi reaktiv quvvati o'chash uchun yaroqlidir. Buning uchun vattmetrlar ko'rsatgan qiymatlar yig'indisini $\sqrt{3}$ ga bo'lish kerak(5.27):

$$Q = \frac{X_{w1} + X_{w2} + X_{w3}}{\sqrt{3}} \quad (5.27)$$

O'zgaruvchan tokning aktiv energiyasi induksion schyotchiklar yordamida o'chanadi. Ularni zanjirga ulash sxemasi xuddi vattmetrlarni ulashsxemasi kabi bo'radi. Misol tariqasida 5.8-rasmda uch elementli induksion schyotchikni to'rt simli uch fazali zanjiriga ulash sxemasi berigan.



5.8-rasm. Uch elementli induksion schyotchikni to'rt simli uch fazali zanjiriga ulash sxemasi.

Reaktiv energiyani ham xuddi reaktiv quvvatni o'chagandagidek schyotchiklarni ulab, o'chash mungkin. Ammo uch fazali zanjirlarda reaktiv energiyani o'chash uchun uch fazali maxsus reaktiv schyotchikdan foydalaniadi.

V. bobga doir, nazariv bilmlarni mustahkamlash uchun nazorat savollari va testlar

1. O'chash xatoliklari deganda nimani tushunasiz?
2. O'chash ishlariada aniqlik sinflarini aytинг?
3. Xatoliklarni bartaraft etish usullari qanday?
4. Nol va differensial usullari nima?
5. To'g'ridan-to'g'ri o'chash usulida qanday elektr kattaliklarni o'chanadi mungkin?
6. Bilvosita o'chash nima?
7. Uch simli simmetrik zanjirning aktiv quvvati qanday o'chanadi?
8. Uch simli nosimmetrik zanjirning aktiv quvvati qanday o'chanadi?
9. To'rt simli zanjirning aktiv quvvati qanday o'chanadi?
10. Uch fazali zanjirdagi reaktiv quvvat qanday o'chanadi?
11. Uch fazali zanjirdagi aktiv va reaktiv energiyaqanday o'chanadi?

Test savollari.

1.O'chash xatoliklari ularning kelib chiqishi sabablariga ko'ra qanday tur xatoliklarga bo'limadi?

A) Burcha javoblar to'g'ri B) Muntazam xatoliklar

C) Tasodifiy xatoliklar D) Qo'pol xatoliklar

2. Muftoq (absalyut) xatolik qaysi ifoda bilan topiladi(X_k -bilan sanoq ko'rsatishidagi qiymat, X_x -bilan haqiqiy qiymat)?

$$\Delta X = X_k - X_x, B) \Delta X = X_x - X_k C) b = \pm \frac{\Delta X}{X_x} \cdot 100\% D) b = \pm \frac{\Delta X}{X_k} \cdot 100\%$$

3.Nisbiy xatolik qaysi ifoda bilan topiladi(ΔX absalyut xatolik)?

$$\Delta b = \pm \frac{\Delta X}{X_x} \cdot 100\% B) \Delta X = X_x - X_k C) \Delta X = X_k - X_x D) b = \pm \frac{\Delta X}{X_k} \cdot 100\%$$

4. Bir kattalikni ko'p marta takroriy o'ichashlar natijasida asbob ko'rsatishlari orasidagi eng katta farq o'ichov asbobining variatsiyasi qaysi ifoda bilan topiladi(ΔN -asbob ko'rsatishidagi eng katta farq; N_{\max} , N_{\min} -asbob shkalasining yuqori va quyi qiymatlari)?
- A) $V = \frac{\square N}{N_{\max} - N_{\min}}$ B) $V = \frac{\square N}{N_{\min} - N_{\max}}$ C) $V = \frac{N_{\max}}{N_{\max} - N_{\min}}$ D) $V = \frac{N_{\min}}{N_{\max} - N_{\min}}$
5. O'ichov asboblarining sezgirligi qanday aniqlanadi (Δn-strekta silishining o'zgarishi; ΔQ - o'ichanayotgan kattalikning o'zgarishi)?
- A) $S = \frac{\square n}{\square Q}$ B) $S = \frac{\square Q}{\square n}$ C) $S = \frac{\square X}{\square Q}$ D) $S = \frac{\square n}{\square X}$

6. O'ichash asbobining aniqlik sinfi foizlarda hisoblangan eng katta keltirilgan xatolik qanday aniqlanadi ($\square X$ absalyut xatolik, N_{\max} , N_{\min} -asbob shkalasining yuqori va quyi qiymatlari)?
- A) $j = \frac{\square X}{N_{\max} - N_{\min}}$ B) $j = \frac{\square N_{\max}}{X_{\max} - N_{\min}}$ C) $j = \frac{N_{\min}}{N_{\max} - \square X_{\max}}$ D) $j = \frac{\square X_{\max}}{N_{\max}}$.

7. Ikki yoki undan ortiq o'ichov vositalariga ega bo'lgan o'ichash tizimidan foydalanganda tizimning mutloq xatoligi qaysi ifoda bilan topiladi($\square X_1$, $\square X_2$, ..., $\square X_n$ - tizimning 1-, 2,..., n o'ichov vositasi)?
- A) $\square X_{\text{uz}} = \pm \sqrt{\square X_1^2 + \square X_2^2 + ... + \square X_n^2}$ B) $\square X_{\text{uz}} = \pm \sqrt{\square X_1 + \square X_2 + ... + \square X_n}$
- C) $\square X_{\text{uz}} = \pm \sqrt{\square X_1^3 + \square X_2^3 + ... + \square X_n^3}$ D) $\square X_{\text{uz}} = \pm \sqrt{\square X_1^2 \cdot \square X_2^2 \cdot ... \cdot \square X_n^2}$

- 8.Elektr zanjiridagi tok kuchini o'chaydigan asbob va u elektr estemolchilarga qanday ulanadi?
- A) Ampermestr, ketma-ket ulanadi B) Ampermestr, paralel ulanadi
- C) Voltmetr, ketma-ket ulanadi D) Voltmetr, paralel ulanadi
- 8.Elektr zanjiridagi kuchlanishni o'chaydigan asbob va u elektr estemolchilarga qanday ulanadi?

- A) Voltmetr, paralel ulanadi B) Ampermestr, paralel ulanadi
- C) Voltmetr, ketma-ket ulanadi D) Ampermestr, ketma-ket ulanadi
- 9.Elekt energiyasi quvvatni o'chaydigan asbob?
- A) Vattmetr B) Ampermestr C) Voltmetr D) Ommetr

- 10.Quvvat koefitsientini o'chaydigan asbobni toping?

- A) Fazometr B) Ampermestr C) Voltmetr D) Ommetr

- 11.O'zgaruvchan tok quvvatini qaysi bilan jamlanmasi bilan o'ichash mumkin?

- A) Ampermestr, voltmetr va fazometr B) Ampermestr, voltmetr, voltmetr

- C) Voltmetr, fazometr D) Ommetr, ampermestr

- 12.O'zgaruvchan tok zanjirlaridagi quvvat qanday vattmetrlar bilan o'ichanadi?

- A) Barcha javoblar to'g'ri B) Ferrodinamik vattmetrlar

- C) Elektrodinamik vattmetrlar D) Ampermestr, voltmetr va fazometr

- 13.O'zgaruvchan tok energiyasi qaysi o'ichov qurilmasida o'ichanadi?

- A) Induksion schyotchik B) Ampermestr C) Voltmetr D) Ommetr

- 14.Astrof muhitining narmal holati (normal sharoida) bosim qanchaga teng?

- A) 101325 N/m^2 B) 11000 N/m^2 C) 90000 N/m^2 D) 13000 N/m^2

- 15.Astrof muhitining narmal holati (normal sharoida) temperatura necha gradusga teng?

- A) 20°C B) 0°C C) 100°C D) 273°C

VI.BOB.YARIMO'TKAZGICHLI DIODLAR

6.1-§ Yarimo'tkazgichlar xaqida tushuncha

Elektr o'tkazuvchanligi jihatdan barcha jismlar uch turga bo'linadi, bular o'tkazgichlar, yarimo'tkazgichlar va dieliktriklardir. Tajriba ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, metall o'tkazgichlarning solishtirma qarshiligi $10^8 \text{ Om} \cdot \text{m}$ tartibida (va undan kam), dielektriklarniki esa $10^8 \text{ Om} \cdot \text{m}$ tartibida (va undan ortiq) bo'lishi mumkin ekan. Ayrim moddalarning solishtirma qarshiligi esa bu chegaralar orasida bo'ladi. Bunday moddalalar yarimo'tkazgichlar deviladi. Yarimo'tkazgichlarning tipik vakillari kremniy, germaniy, selen, tellur va boshqalardir.

Metallardagi singari yarimo'tkazgichlarning o'tkazuvchanligi elektronlarning harakati bilan bog'liqdir. Biroq elektronlarning harakatlanish sharoitlari metallarda va yarimo'tkazgichlarda turlicha bo'ldi, buni xususan yuqorida biz ayтиб o'ган metallar va yarimo'tkazgichlarda solishtirma qarshilik qiymatining keskin farq qilishi ham ko'rsatib turidi. Metallardan farq qilib, yarimo'tkazgichlarning quyidagi assiy xususiyatlari mayjud.

Birinchidan, yarimo'tkazgichlarning qarshiligi temperatura ortishi bilan kamayishi kuzatiladi.

Ikkinchidan, yarimo'tkazgichlarda elektr toki faqat erkin elektronlarning tartibi harakati bilan emas, shu bilan biqa "kovaklar" harakati bilan ham yuzaga keladi. Ba'zi sharoitlarda yarimo'tkazgichlarning o'tkazuvchanligida "kovaklar" harakati hal qiluvchi rol o'yaydi.

Uchinchidan, ozgina aralashma miqdori yarimo'tkazgichning qarshiligini keskin o'zgartirib yuborishi mumkin. Protsentning yuzdan bir ulushicha aralashma yarimo'tkazgich qarshiligini o'n minglab marta o'zgartirishi mumkin.

Ba'zi soddalashtirilgan tasavvurlar va "modelli" sxemalar yordamida yarimo'tkazgichlarning ba'zi xususiyatlarini aniqlaymiz. Past va meyyoriy


temperaturalarda yarimo'tkazgichlarda erkin elektronlar konsentratsiyasi kam, elektronlarning ko'pchilik qismi atomlar bilan bog'langan holda bo'ladi. Yarimo'tkazgichlarning o'tkazuvchanligi kichik (solishtirma qarshiligining katta) bo'lishiga asosiy sabab ham shudir. Yarimo'tkazgichlardagi erkin elektronlarning ozchilik qismini metallardagi erkin elektronlarga o'xshash tabiatga ega bo'jadi. Elektr maydoni bo'lmaganda ular xaotik harakatlanadi, maydon bo'lganida yana (maydonga qarshi) yo'nalishli harakatga kelishi va buning natijasida yarimo'tkazgichda zaitf tok hosil qilishi mumkin. Erkin elektronlarning harakatidan yuzaga keladigan o'tkazuvchanlik elektron o'tkazuvchanlik, yoki n -tip o'tkazuvchanlik (negative-munfiy so'zidan olingan) deyliladi.

Bog'langan elektron erkin bo'lishi uchun uning kinetik energiyasini oshirish kerak. Shu maqsadda uning atom bilan bog'lanishidan ozod qilishga yetarli (yoki undan katta) ishga teng bo'lgan tashqaridan energiya berish kerak, masalan, yarimo'tkazgichni qizdirish yo'li bilan shunday qilish mumkin. Binobarin, temperatura ko'tarilishi bilan yarimo'tkazgichdagagi erkin elektronlar soni ortadi.

Erkin elektronlar konsentratsiyasining ortishi yarimo'tkazgich elektr o'tkazuvchanligini oshiradi va shunga muvoqiq yarimo'tkazgich qarshiligini kamaytiradi. To'g'ri, temperaturaning ortishi bilan yarimo'tkazgich atomlarining xoatik harakati ortadi va bu bilan elektronlarning tartibli harakatini qiyinlashtirib, yarimo'tkazgich qarshiligini oshiradi. Biroq erkin elektronlar konsentratsiyasining ortishining yarimo'tkazgich qarshiligiga ta'siri atomlarning xoatik harakatining ortishi ta'siridan kuchliroq bo'ladи. Shuning uchun temperatura ko'tarilishi bilan yarimo'tkazgichning qarshiligi kamayadi.

Yarimo'tkazgichli kuch elementlari o'tkazgichlarda odatda kalit rejimida ishlaydi. Ushbu rejim ikkita holat bilan xarakterlanadi: diod va tristorlar uchun ochiq, tranzistorlar uchun to'yingan yopiq. Yarimo'tkazgichli kuch elementi birinchi holatda nolga yaqin, ikkinchi holatda esa cheksizga yaqin qarshilikka ega bo'ladи. Bunday

rejim yarimo'tkazgichli kuch elementidagi isroflarning juda kam bo'lishini ta'minlaydi. Isroflar asosan yarimo'tkazgichli kuch elementi ochiq yoki to'yingan bo'lganda undan o'tadigan to'g'ri tok, yarimo'tkazgichli kuch elementi yopiq bo'lganda o'tadigan teskari tok ta'sirida yuzaga keladigan isroflar va yarimo'tkazgichli kuch elementi bir holatdan ikkinchi holatga o'tishidagi isroflardan iborat bo'ladi. Yarimo'tkazgichli kuch elementlarning sinflanishi 6.1-rasmda keltirilgan.

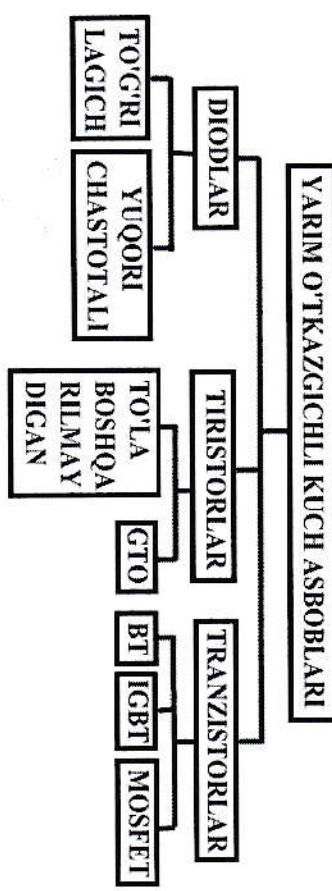


6.1-rasm. Yarimo'tkazgichli kuch elementlarning sinflanishi.

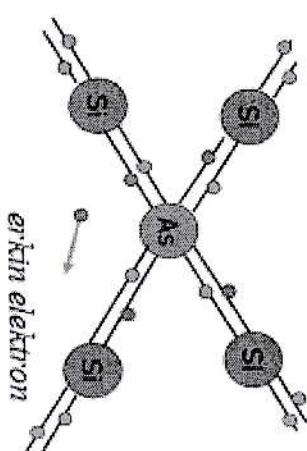6.2.-§. Yarimo'tkazgichli diodlarning elektr o'tkazuvchanligi


Elektronikaning barcha sohalarida ko'pincha o'zgaruvchan tokni to'g'rilash maqsadida yarimo'tkazgichli diodlar ishlataladi. Germaniy va kremniy materiallardan tayyorlangan yarimo'tkazgichli dioldardan foydalaniлади. Yarimo'tkazgichli diod deb ikkita elektrod va bir (yoki bir nechta) $p-n$ -o'tishga ega bo'lgan ashabga aytildi. Ularни ikkiguruhga bo'lish mumkin: to'g'rilovchi va tezkor. To'g'rilovchi diodlar o'zgaruvchan tokni to'g'rilashga mo'ljallangan. Tezkor diodlar yarimo'tkazgichli o'zgartikchilarda teskari diodlar sifatida ishlataladi. Ular tranzistorlar yopiganda yuklama tokining oqishi (so'nishi) uchun yo'l hosil qildilar.

p – inglizchi pozetiv so'zidan olingan bo'lib ma'nosi fiol yoki asosiy deganini yoki to'g'ri o'tish deganini bildiradi, n – inglizchi negativ so'zidan olingan bo'lib, ma'nosi passiv yoki o'tkazmaydi yoki teskari o'tkazish ma'nosini anglatadi. Elektron o'tkazuvchanlikka ega bo'lgan materiallar n -tipdagi (elektron) o'tkazuvchanlikka ega yarimo'tkazgich materiallar deyiladi (6.2-rasm).



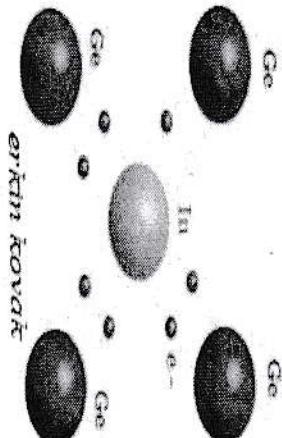6.2-rasm.


G'ovak o'tkazuvchanlikka ega bo'lgan materiallar p -tipdagi (g'ovak) o'tkazuvchanlikka ega yarimo'tkazgich materiallar deyiladi (6.3-rasm).



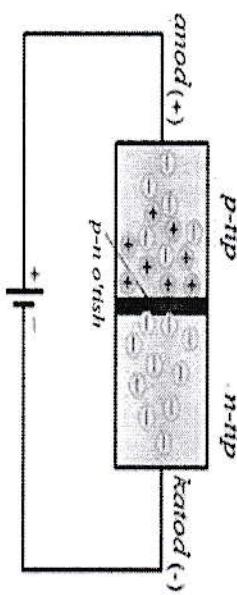6.3-rasm.

G'ovakning ma'nosi – materialda bo'sh joy yoki o'rin ko'p ekanligini anglatadi. Shundan kelib chiqib, p – tipdagi yarimo'tkazgichlarda bo'sh joylar ko'p, n – tipdagi

yarimo'tkazgichlarda esa elektronlar konsentratsiyasi yuqori bo'radi. Shunday konsentratsiyali materiallardan bir tomonga bo'sh joylar, ikkinchi tomonga esa elektronlar silijy boshlaydi, p va n yarimo'tkazgichlarning bir-biriga tegib turgan joyida elektron-g'ovak o'tishni $p-n$ -o'tish joyi deb ataladi (6.4-rasm).



6.4-rasm.

Demak p -yarimo'tkazgichlarda elektronlar $ko'p$ va elektronlar o'tish joyi va n -yarimo'tkazgichlarda esa teshik (g'ovak) joylar $ko'p$, teshik o'tish joyi deyildi. Shunday qilib yarimo'tkazgichning p -elektrodiga musbat va n -elektrodiga manfiy potensial berib ulanishi to'g'ri ulanish va aksincha p -elektrodiga manfiy va n -elektrodiga musbat potensial berib ulanishi teskari ulanish deyiladi, $p-n$ -o'tish joyi bo'lgan yarimo'tkazgichlar bir tomonqa (to'g'ri o'tish) tokni yaxshi o'tkazsa, ikkinchi tomonqa (teskari o'tish) tokni yomon o'tkazadi. Ularning bu xususiyatidan to'g'rilagich sxemalarida keng foydalaniлади, ба'zan yarimo'tkazgichli diodlarning bu xususiyatlaridan kelib chiqib ularni elektron ventillar ham deb ataydilar.

Germanyli dioldarda $p-n$ -o'tish joyida p tipdag'i indiyning bir tomoniga tok o'tkazadigan sim, ikkinchi tomoniga n tipdag'i germaniy kristali qo'rg'oshin-qalay vositasida payvandlangan bo'tadi. Kremniyi dioldarda $p-n$ -o'tish joyi alyuminiy elektronlarni kremniyiga eritib qo'shish yo'i bilan hosil qilinadi. Shuning uchun bu diodlar avtomatikada, temir yo'

transportida, radiotexnika va sanoatning boshqa sohalarida keng ishlataladi. Masalan to'g'rilagich dioddarining bir necha millamparlardan bir necha 100000 A gacha ishlataladigan turlari mavjud.

6.3 -§. Diodlarning belgilanishi, sinflanishi va turlari

Zamonaviy yarimo'tkazgich diodlar qo'llanilishi, fizik xossalari, asosiy elektr parametrlari, konstruktiv-tekhnologik belgilari, daslatbki yarimo'tkazgich materiali bo'yicha sinflanishi ular turlarining shartli belgilash tizimida va nominallarda o'z aksini topgan. Yarimo'tkazgich asboblarning yangi turlari sinflanish guruhlari hosil bo'lish bilan birga ularni shartli belgilash tizimi ham takomillashib bordi va 1964 yildan buyon uch marta o'zgardi. Diodlarning har xil belgilanish va tamg'alanishiga ega bo'lgan va bir xil funksional maqsadlarda qo'llaniluvchi katta sondagi turlari mavjud. Shuni ta'kidlash lozimki, diodlar ishlab chiqarila boshqagandan buyon ularni shartli belgilashning ikki tizimi yuzaga kelgan va bu tizimlar ma'lum o'zgartirishlar bilan hozir ham qo'llanmoqda. Bu tizimlardan biri asosan radioelektronikaning turli yanjirlarida qo'llaniluvchi kichik quvvatdagi diodlarga, boshqasi o'rtacha toki 10 A dan yuqori bo'lgan quvvatlari elektr energiya o'zgartgichlarda qo'llaniluvchi kuchli diodlarga taaluuqli. Kichik, o'rta va katta quvvatlari diodlar hamda kremniyli kuchli diodlarning tamg'alanishini $ko'raylik$, yarimo'tkazgich diodlar tamg'asi oti elementidan iborat. Birinchisi element (harf yoki raqam) diod yasalgan materialni bildiradi: G yoki I – germaniy; K yoki 2 – kremniy; A yoki 3 – galliy arsenidi; I yoki 4 – indiy birikmalar. Germaniy dioldarda birinchi element harfini bo'lsa u harorati 60 °C gacha bo'lgan, kremniy dioldarda esa 85°C gacha bo'lgan harorata ishlatisha mo'ljallangan. Raqamli belgidan boshlanuvchi asboblar yuqori haroratda ishlatish uchun (masalan, kremniy diodi +120°C dan yuqori) mo'ljallangan. Belgilashning ikkinchi elementi harfi bo'lib, u asbobning nim sinfini (yoki guruhini) aniqlaydi: D-to'g'rovchi, impulsli diodlar, diodli o'zgartirigichlar (magnit diod, termodiод va h.

k.), TS – to'g'rilovchi ustun va bloklar, V – varikaplar, I – tunnelli diodlar, A – o'ta yuqori chastotali diodlar, S – kuchlanish meyvorlagichlar (stabilitor, stabistor, kuchlanish cheklagichlar) L – nurlanuvchi optoelektron asboblar. Uchinchchi element, raqamli, diod nima uchun mo'jallangan va uning ishlashtasosi (elektr xususiyati) ni bildiradi. Kichik chastotali diodlar tamg'asida 1 – kam quvvatlari to'g'rilovchi; 2 – o'rta quvvatlari to'g'rilovchi; 4 – universal; 5 dan 9 gacha – impulsli. O'ta yuqori chastotali (O-YUCH) diodlar tamg'asi: 1 – sijituvchi O-YUCH; 2 – detektorlar; 301 dan 399-gacha – modulyatorlari; 4 – parametrlari; 5 – rostlovchi; 6 – ko'paytiruvchi; 7 – generatorlari. Tayanch diod (stabilitorlari)lar tamg'asida uchinchi element quydagilarni bildiradi: -kam quvvatlari stabilitorlari uchun ($r \leq 0,3 \text{ Vt}$) 1 – stabilizatsiya kuchlanishi mos holda 0,1 dan 9,9 V gacha; 2 – 10 dan 99 V gacha; 3 – 100 dan 199 V gacha; -o'rta quvvatlari stabilizatorlari uchun ($r \geq 0,35 \text{ Vt}$) stabilizatsiya kuchlanishi 0,1 dan 99 V gacha; 5 – 10 dan 99 V gacha; 6 – 100 dan 199 V gacha; -katta quvvatlari stabilitorlari uchun ($r = 5 \div 25 \text{ Vt}$) 7 – stabilizatsiya kuchlanishi 0,1 dan 99 V gacha; 8 – 10 dan 99 V gacha; 9 – 100 dan 199 V gacha.

Nurlanuvchi optoelektron asboblar 1 – infraqizil nur tarqatuvcchi diodlar, 2 – infraqizil nurlanish modulini tarqatuvcchi, 3 – axborotni ko'z bilan kuzatish mumkin bo'lgan yorug' tarqatuvcchi diodlar, 4 – belgi indikatorlari.

To'rinchi element-ikki qiymatli 01 dan 99 gacha bo'lgan son ishlab chiqarilgan tarib raqami. Agar bu raqam 99 dan oshib ketsa uch qiymatli 101 dan 999 gacha bo'lgan sonlar qo'llanilishi mumkin.

Beshinchchi va ottinchi diodlar texnologik tiplarini parametrlar bilan ajratish uchun qo'llaniladi. Beshinchchi element sifatida harflar qo'llaniladi, masalan S – umumiy korpusda elektr bog'lamagan, bir tipdag'i asboblar majmuasi uchun kiritilgan. Beshinchchi elementidan keyingi (ottinchi) raqam korpusiz asboblar uchun kiritilgan: 1-kristall ushlab turgichsiz, egiluvchan chiqishli; 2-kristall ushlab turgichli, egiluvchan chiqishli; 3 - kristall ushlab turgichli, qattiq chiqishli va h. k.


Yuqorida keltirilgan tamg'alanish kichik toklarga mo'jallangan diodlarga tegishli. Quvvatlari boshqarilmaydigan diodlar (10A va undan yuqori toklarga mo'jallangan) uchun tamg'alanishning boshqa tizimi qo'llaniladi. Agar 1964 yilgi shartli belgilashlar tizimida diodlar uchta elementli (quvvatlari diodlar to'rtta harf va raqamdan iborat) bo'lgan bo'lsa, 1969 yil barcha quvvatlari diodlar V harf bilan belgilanadigan bo'ldi. 1973 yil qabul qilingan standartga ko'ra diod belgilanishida quydagi elementlar bo'lishi kerak:

V=boshqarilmaydigan ventil – diod belgisi; ko'chkili diodlar uchun A harf qo'shiladi, suv bilan sovituvchi diodlar uchun V qo'shiladi, konstruksiyalar bo'yicha ulturni ajratish uchun raqamlar qo'yiladi, chegaraviy tokni amperda bildiruvchi raqam: takrorlanuvchi kuchlanish bo'yicha sinfigi bildiruvchi raqam.

Agar diodlar ularni parallel ulash uchun chiqarilgan bo'lsa bu elementlardan keyin to'g'ri kuchlanish pasayishining amplituda qiymatini ko'rsatuvchi raqam (voltda) qo'yiladi. Masalan, ko'chki taysifi, havo bilan sovituvchi, chegaraviy toki 200A, takrorlanuvchi kuchlanishi 1200V va to'g'ri kuchlanish pasayishi 1,6V bo'lgan diod VL 200-12-1,6 tarzda tamg'alanadi.

To'g'rilovchi diodning tuzilishi 6.5-a-rasmarda ko'rsatilishi 6.5.b va volt-amper karakteristikasi 6.5.v – rasmarda ko'rsatilgan. Ochiq holatdagi diodning volt-amper karakteristikasini ikkita to'g'ri chiziq kesmasi bilan approksimatsiya qilish (6.5.v – rasm) yo'li bilan tahlii, hisob va modellash uchun uning kerakli parametrlari (chegaraviy kuchlanish, $r_d = \frac{\Delta U}{\Delta I}$ – dinamik qarshilik) aniqlanadi.

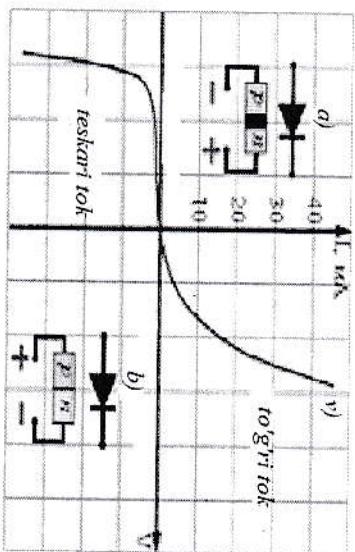ket yoki parallel ulab, talab qilingan quvvati to'g'irilagich elementi hosil qilinadi (6.7-rasm).



6.5.a,b.v-rasm.


6.5-rasm. Diodingning tarkibi, graft tasviri va volt-amper xarakteristikasi

Ochiq holattdagi diod quyidagi tenglamalar bilan tavsiflanadi (6.1).

$$U_o = U_{D0} + r_i I_o \quad (6.1)$$


Yopiq holattdagi dioding qarshiliigi cheksiz va undan o'tayotgan tok nolga teng deb qabul qilinadi. Odadada kuch dioddular static, yo'l qo'yiladigan chegaraviy va dinamik parametrlari bilan xarakterlanadi. Dioding dinamik parametrlari uning ochilish va yopilish vaktida aniqlanadi (6.6-a-rasm). To'g'ri burchak shaklidagi kuchlanishlar manbasidan ta'minlanuvchi, aktiv yuklamaga ishlovchi yarim davri to'g'irilagichni sinash sxemasi 6.6-b-rasmda ko'rsatilgan. Graftlardan (6.5.v-rasm) quvvat isroflari diod ochilayotgan va yopilayotgan vaqtda keskin orishini ko'rish mumkin. Isroflarni kamayitish va dioding ishonchli ishlashini ta'minlash uchun maxsus dinamik jarayonlarni shakkantirish sxemalari-snabberlar (snubbers) qo'llaniladi. Snabberning eng sodda sxemasi bo'lib ketma-ket ulangan qarshilik va kondensatoridan tashkil topgan zanjir hisoblanadi. Ushbu sxema dioding anod va katodiga parallel ulanadi (6.6-b-rasmda punktir chiziq bilan ko'rsatilgan).

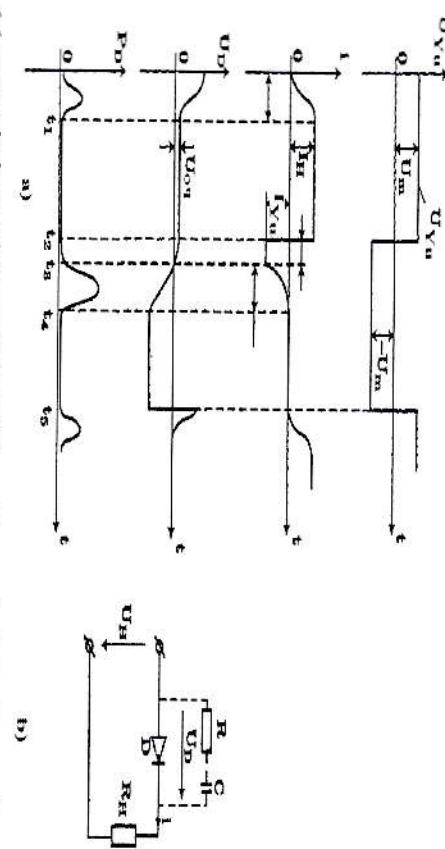Selenli diod dumaloq disklar (shaybalar) yoki to'g'ri burchakli plastinkalar ko'rinishida yasalgan to'g'irilagich plastinkalardan yig'iladi. Bu plastinkalarni ketma-



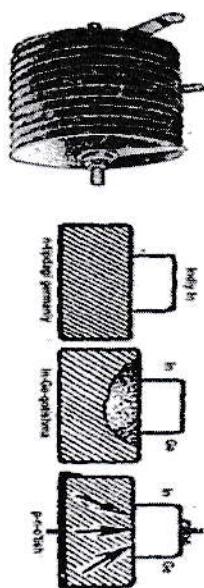6.6-rasm.a-dioding ochilib-yopilishidagi dinamik jarayonlar.b.-sinash sxemasi

ishlaydi. Elektr o'ichash qurilmalari va avtomatika uchun ventilning bunday ishlashi to'g'ri kelmaydi.



6.7-rasm.


Germaniyili ventillarning kamchiliklari quyidagilardan iborat: birinchidan, ular temperatura o'zgarishiga sezgir 55-60°C dan yuqori temperaturada ularda elektr parametrlarining qaytmas o'zgarishi sodir bo'ladi; ikkinchidan, ichki qarshiliklari kiring farqi tufayli ketma-ket ulashda bu ventilar kuchlanishni teng taqsimlamaydi va ventillarning xususiy kuchlanishlarini tenglashtirish uchun rezistorlar orqali shuntashga to'g'ri keladi, bu esa qurilmaning to'g'rilash ko'effisientini kamaytiradi.

Kremniyli diodning asosiy qismi elektronli elektr o'tkazuvchanlikka ega bo'lgan yupqa kremniy plastinkasidir. Bu plastinka alyuminiy bo'tagi bilan uchinchini guruh elementi bilan birlashtirildi, alyuminiy atomlarini kremniy ichiga o'tishi, unda teshikli elektr o'tkazuvchanlikka ega bo'lgan qatlarni vujudga keltiradi, plastinkada esa $p-n$ o'tish hosil bo'radi. Agar selenli va germaniyili diodlar solishtirilsa, u holda germaniyili yuqori F.I.K. ga, kichik o'changa ega, lekin selenli diodlar arzon bo'lgani uchun sanoatda selenli ventillar ishlab chiqarilishi davom etmoqda. Ular nisbatan kichik quvvat kerak bo'lganda, foydali ish ko'effisientlari esa ikkinchi darajali ahamiyatga ega bo'lganda o'mnatiadi. Selenli ventilning massasi (armaturasi bilan birga) 15-18 g ni tashkil qiladi. Bitta selenli element 12-36 V ga uzoq muddat chiddaydi. Shunga e'tibor berish kerakki, ventilning tesnilish kuchlanishi (selenli uchun 50-80 V) bilan davomli ruxsat etilgan kuchlanishi farq qilish kerak.

Ko'p hollarda selenli ventilning maxsus kamchiligi-shaklini hisobga olisiga to'g'ri keladi. Agar bunday ventil uzoq vaqt ishlatilmagan bo'lsa, unda u kuchlanishiga ulanishi bilan normal to'g'rilamaydi, balki ma'lum vaqtidan keyin

Impulslari diodlarnikro va nanosekundli diapazondagi impulslarni hosil qilish va

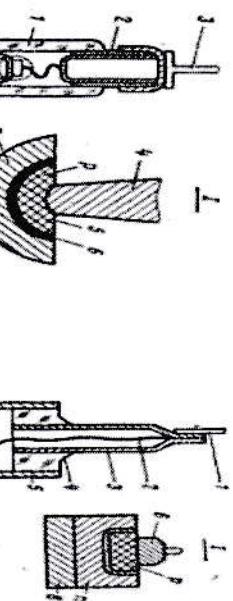kuchaytirish sxemalarida qo'llaniladi. Ular germaniy va kremniy materialardan yasaladi. Nuqtali va yassi diodlar sifatida ishlataladi.




6.8-rasm.

Yassi diodlar bir necha ampergacha bo'lgan toklarga mo'ljallangan (6.9 - rasm). Yassi diodlar yassi elektr o'tishga ega bo'lib, uning chiziqli o'chammlari (yuzasi) $p-n$ -otish kengligidan bir munkha katta. Bu yuza kvadrat milimetning yuzzdan bir ulushidan (mikroyassi diodlar) bir necha o'nlab kvadrat santimetr (kuchli diodlar) gacha bo'ladi. Yassi diodlarni kristall ushlab turgich 8 ga birlashdirilgan yarimo'kazgich plastinka ($p-n$ -otish) 7 ko'rinishida yasaladi. Bu plastinkaga

erishish yoki difuziya usuli bilan indiy yoki (germany uchun) yoki aluminin (kremniy uchun) atomlari kiriladi. Yuqori kontakt 6 nisbatan katta tok o'kazish va o'zidan issiqlik tarqatish qobiliyatiga ega. Bular hammasi zinchashirilgan korpus 5 ga joylashtirilgan va undan tashqi va ichki chiqish 1 va 2 lar silindr 4 ichidagi nay 3 orqali tashqariga chiqarilgan. Yassi diodlarni tayorlashda maxsus texnologiyalardan foydalangan holda kichik yuza o'tishi – mikroyassi va difuziyali meziodollar olish mumkin.

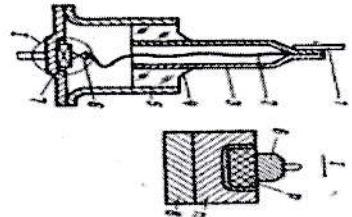
Yarimo'kazgichli diodlarni qo'llanilishi va vazifalariga ko'ra quyidagi asosiy guruhlarga ajratish mumkin:



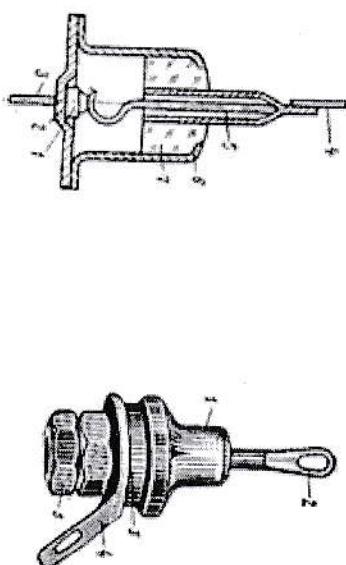6.9-rasm.

O'rta quvvatli diodlar yassili qilib tayloranadi. Bunday diodlarning $p-n$ -otishli kristall plastinkasi 1 metall asos 2 ga joylashtiriladi (6.10-rasm). Bu asosga chiqish 3 ulangan. Ikkinchisi chiqish 4 kristall plastinkaga sim 5 bilan ulangan. Korpus 6 metall ko'rinishida bo'lib, asos bilan kavsharlangan va izolyatsiya qatlami 7 ga ega.

Diod KD202 ning $p-n$ o'tishli plastinkasi issiq haydovchi asosga mahkanlangan va tashqi ta'sirlardan metall korpus 1 bilan zinchlangan (6.11 - rasm). Tashqi chiqish 2 korpusning yuqori qismidan kavsharlangan g'ovak nay orqali o'tgan. Gaykali vint ko'rinishida bajarilgan ikkinchi chiqish izolyatsiyalochi vulka 4 orqali o'tkazilgan va kontakt plastinka 4 bilan ulangan.



6.10-rasm.


6.11-rasm.

Kremniyli va germaniyli diodlarning afzalliklari to'g'ri yo'nalishdagi kuchlanishning kichik pasayishlarida ruxsat etilgan tok zinchligining katta bo'lishidadir. Kremniyli asboblarning ruhsat etilgan teskari kuchlanishlari katta bo'lishini hisobga olsak, bu o'z navbatida ulardan o'zgartiriluvchi kuchlanish qiymini yuqori bo'lgan hollarda ham katta toklarni to'g'rilovchi takomillashgan kuch diodlarini yasash imkoniyatini beradi.

Chegaraviy tok 200 A bo'lgan kremniyli diodning kesimi sxemasi 6.12- rasmda keltirilgan. Alyumin qotishmasi qatlami 8 yuqori darajada legirlangan kremniy 9 kremniy disk 10 dan iborat $P-n$ -o'tishli plastinka pastki wolfram disk 12 ga kumushning surmali qotishmasi 11 bilan kavsharlangan. Wolfram disk vazmin mis asos 13 ga birkitrilgan. Kremniyli plastinkaning yuqori qismi yuqori wolfram disk 7 bilan kavsharlangan, diskga mis tovoqcha 6 unga o'z navbatida ichki egiluvchan misli chiqishning uchi 4 ulangan. Chiziqli kengayish temperatura koefitsienti kremniyning yaqin bo'lgan wolfram disklar kremniy kristalli bilan mis asos o'rtasida p-n o'tish sohasi tok tufayli qizishidan yuzaga keluvchi mexanik kuchlanishni kamaytiradi. Kremniy va wolfram disklar ichki qismi emallangan po'lat korpus 5 ga joylashtirilgan. Korpus chiqishi vulka 1 bilan qo'rg'oshin oyina qatlami 2 yordamida bog'langan. Po'lat korpus qo'rg'oshin oyansi bilan emal qatlami 3 orqali birikitrilgan va izolyator hisoblanadi. Ichki egiluvchan chiqish issiqlik deformatsiyalarini kamaytiradi, tashqi chiqish va boshqa apparatlarni tok o'kazivchi qismlari bilan egiluvchan bog'lanishni ta'minlaydi. Ventilning mis asosi sovitgichni mahkamlash uchun mo'ljallangan bolt 14 dan iborat.

Quvvatli kremniy va germaniy diodlar havo yoki suyuqlik sovitgichlarga ega. Havo bilan sovitishda ventilning vazmin mis asosi 3 (6.12 - rasm) qirrali tarmoqlangan sirtli metall sovitgich 4 ga burab kiritiladi. Havo bilan sun'iy sovitishda ventilda ajralib chiquvchi asos orqali sovitgichga beriladi va u issiqni tashqi muhitiga chiqarib yuboradi. Havo bilan majbuliy sovitishda sovitgichlarni olinib

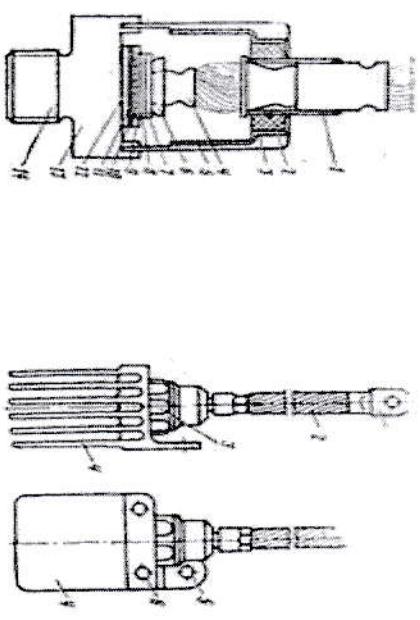ular orqali ventilator (shamollatgich) yordamida hosil qilingan havo o'tkazib turiladi.



6.12-rasm.

6.13-rasm.

Sovitgich korpusi asosida izolyatsiyalangan sterjenlar uchun ikki tirkish 6 bo'lib, ularga o'zgartirigich sxemasiga bog'liq holda bir nechta ventillar mahkamlanishi mumkin. Sovitgichning yuqori qismidagi tirkish 5 ventillarni ketma-ket ularash uchun Xizmat qiladi. Ularashni yengilashshtirish uchun chiqishlardan biri (6.13 – rasmda anod chiqish) egiluvchan simdan yasaladi. Havo bilan majbuliy sovitish chog'ida ruhsat etilgan to'g'ri tok qiymati sun'iy sovitishdagiga nisbatan yuqori bo'radi. 100 A va undan katta toklarga mo'ljallangan quvvatlari ventillar hisobiy tokni sun'iy sovitish ularotida sovituvchi havo tezligi 12 m/s dan kam bo'lmagan holda o'kazadi.


Tabitiy sovitish chog'ida ruxsat etilgan tok hisobiy tokning 25–35% ni tashkil etadi. Hozirgi paytda tabitiy sovitgichlarning ruxsat etilgan toklarni nominal qiymatiga yaqin holda o'kazishni ta'minlovchi konstruksiyalari ishlab chiqilgan.

Suv bilan sovitish chog'ida ventilning har bir chiqishi sovitgichning misdan yuvalgan silindrsimon korpusidagi chuqurchasiga burab kiritiladi va bu chuqurcha

orqali sovituvchidan suv oqiziladi. Suvni uzatish va chiqarish ikki shutser orqali amalga osbiriladi. Shutserlarga sovitish tizimining ichaktari kiydiniladi va ulardan biri - buramali shtutser - katod chiqish sifatida qo'llaniladi.


Moyli sovitish chog'ida ventillar transformator moyi bilan to'ldirilgan korpusga joylashtiriladi. Ventillarda ajrab chiquvchi issiqlik sovitgich sirti orqali tsirkulyar harakatdagi moyga beriladi.

Yarimo'kazgichli asboblar tayorlash texnologiyasining yaxshilanishi va statik o'zgartirgichning quvvatlari ortishi bilan yarimo'kazgich ventilarning ruxsat etilgan chegaraviy toklari ham ortadi. Shuning uchun havo sovitgichli katta quvvatlari ventillar yassi asosli, issiqni atrof muhitga ikki tomonlama chiqarish imkoniga ega bo'lgan tabletka konstruksiyali qilib yasaladi. Ular spool yoki metall shisha korpus epoksidli kompaundlardan foydalangan holda tayorlanadi. Metal sopol korpusli ventiliing tabletka ko'rinishidagi konstruksiyasi 6.141.a - rasmda, ventil sovitgich bilan 6.14.b- rasmda keltirilgan.

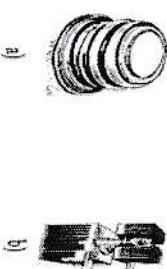

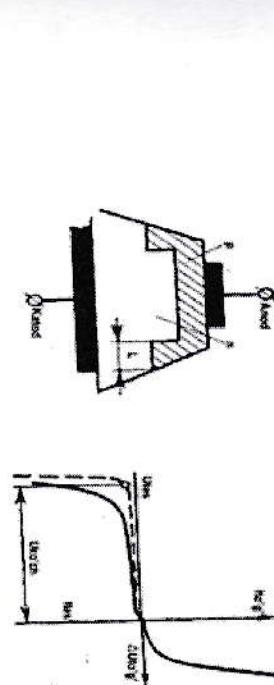7.14-rasm. Kochkili dioddar.

Oddiy dioddar o'miga ko'chkili dioddar (7.14- rasm) keng qo'llana boshlandi. Tashqi ko'rinishdan ular o'xshash, farqi esa $p-n$ o'tish konstruksiyasida. Ko'chkili dioddarda $p-n$ o'tishning sirga chiqish joyida kreminiy plastinkasidan aylana bo'yicha kengligi L bo'lgan yuza qismi orqali olinadi, natijada chiqish sohasida hajmiy zaryadlar kengligi ortadi va maydon kuchlanganligi kamayadi. Bundan tashqari plastinkaning aylana bo'yicha $p-n$ o'tish chiqishidagi sohasida asosiy zaryad tashuvchilar konsentratsiyasini uning o'rta qismidagiga nisbatan kam qilib



6.15-rasm. Ko'chkili diodding va uning volt-amper xarakteristikasi.

6.15 - rasmda ko'chkili dioddning volt-amper xarakteristikasi ko'rsatilgan, unda teskari kuchlanish yaqqol egilgan bo'lak ko'chki hosil bo'lish kuchlanishi (U) ko'ch deb ataladi, 6.15-rasmda shtrixlangan chiziq bilan ko'chkili dioddning, tutash chiziq bilan esa ko'chkili bo'limgan dioddning teskari volt-amper xarakteristikasi ko'rsatilgan. Ko'chkili dioddar teskari yo'nalishida katta miqdordagi sochiish quvvatiga ega va shuning uchun o'ta kuchlanishga chidamli, shuningdek ular teskari kuchlanish bo'yicha oddiy dioddarga nisbatan kam zahiraga (50% o'miga 20%) ega. Katta quvvatdagi dioddarning 320, 500 A va undan katta tok kuchiga mo'ljalangan havo bilan sovitishli turlari keng qo'llanilmoxda, $p-n$ o'tishdan issiqlarni olish uchun ikki tomonlama sovitgichlar qo'llaniladi, dioddar tabletka konstruksiyali bo'lib, spol yoki shisha metalli korpusga joylanadi.

Elektr transportida ishlatalidigan dioddarda teskari tok o'tishi chog'ida ajralib chiquvchi quvvat isrof to'g'ri tok o'tishidagi quvvat isrofdan ancha kam bo'ladı. Buni $p-n$ o'tishning barcha yuzasi bo'yicha diod to'g'ri tokining tekis taqsimlanishi va

yaslatdi. Shuning uchun $p-n$ -o'tishning kengligi bu sohada ortadi va plastinkaning o'rta qismidagi teshilish kuchlanishi uning chet qismiga nisbatan kamroq bo'ladı. Ko'chkili dioddarda teshilish jarayonida teskari tok ko'chksimon ortsas ham, u "boshqarituvchan" bo'lib qolaveradi va strukturanning barcha yuzasi bo'ylab oqib o'tadi, diod qabul qiluvchi kuchlanish cheklanishli bo'лади.

natijada ajralib chiquvchi issiqlik ana shu yuzda bo'yicha sochilib, muayyan joylarda harorat ko'tarijib ketishining oldi olinishi bilan izohlash mumkin.

Ko'chkili diodlarda yuqori darajadagi bir jinsli strukturali kreminiy monokristallini va yarimo'tkazgichga ishlov berishning maxsus texnologiyasini qo'llash tufayli teskari tok $p-n$ o'tish yuzasi bo'yicha tekis taqsimlandi.

Chegaraviy tok kuchi 200 - 320 A bo'lgan ko'chkili diodlar uchun ruxsat etilgan teskari tokning qisqa muddatli impulslari maksimal qiymati bir necha o'n amperga yetadi Ruxsat etilgan teskari tokning kattaligi sababli ko'chkili diodlarni ketma-ket ulash chog'ida kuchlanishlarni majburan tekis taqsimlashga ehtiyoj qolmaydi. Ko'chkili diodlarning to'g'ri tok bo'yicha o'ta yuqtanish qobiliyati oddiy diodlarnikiga mos keladi. Ko'chkili diodlar oddiy diodlarni o'ta kuchlanishdan himoyalashda qo'llanilishi mumkin. Bunda ko'chkili diodlar oddiy diodlarga parallel ulanishi yoki raziyadlovchi sifatida to'g'irlangan kuchlanish tomonida yoki o'zgartiruvchi transformatorning ventil chulg'anida qo'llanilishi mumkin.

V I bobga doir, nazariy bilimlarni mustahkamlash uchun nazorat savollari va testlar

1. Yarimo'tkazgichlar elektr o'tkazuvchanligini tushuntirib bering?
 2. Yarimo'tkazgichlarning turlarini aytинг?
 3. Diodlarning tamg'alanishini tushuntiring?
 4. Donor va akseptor aralashmalar qanday hosil qilinadi?
 5. Dioding qanday turlarini bilasiz?
 6. To'g'ri va teskari VAX chizing va tavsiflab bering?
 7. Diodlarning qo'llanish sohalarini aytинг?
- Test savollari.**
- 1.Yarimo'tkazgichlarda ekekr tok i qaysi erkin zarralar harakati natijasida yuzaga keladi?

A)Elektronlar, kovaklar B) Musbat va manfiy ionlar C)Pratonlar D)Atomlar

2.Yarimo'tkazgichli deb ikkita elektrod va bir (yoki bir nechta) $p-n$ -o'tishga ega bo'lgan asbobga aytildi, to'g'ri javobni belgilang?

A)Diod B)Tranzistor C)Rizestor D)Kondensator

3.To'g'rilovichdi diodlar qaysi vazifani bajarish uchun mo'ljallangan?

A) O'zgaruvchan toklarni tog'rilash(o'zgarmas tokka aylantirish)
B) O'zgaruvchan toklarni kuchaytirish

C) O'zgaruvchan toklarni kuchlanishini o'zgartirish
D) O'zgaruvchan toklarni tok kuchini o'zgartirish

4.Elektron o'tkazuvchanlikka ega bo'lgan materiallar(elektron) o'tkazuvchanlikka ega yarimo'tkazgich materiallar deyiyadi?

A) $n-p$ -tipdag'i B) $p-n$ -tipdag'i C) $p-n$ -tipdag'i D) $n-p$ tipdag'i

5.G'ovak o'tkazuvchanlikka ega bo'lgan materiallar.....(g'ovak) o'tkazuvchanlikka ega yarimo'tkazgich materiallar deyiyadi.
A) p -tipdag'i B) $n-p$ -tipdag'i C) $p-n$ -tipdag'i D) $n-p$ tipdag'i

6.Temperatura ortishi bilan yarimo'tkazgichlarning qarsiligi qanday o'zgaradi?
A)Kamayadi B)Ortadi C)O'zgarmaydi D)Barcha javoblar to'g'ri

7. Yarimotkazgichlarda elektr tokini qaysi zarralar harakati tufayli hosil bo'ladi?
A)Elektron, kovak B)Elektron C)Kovak D)Iton

8. Yarimo'tkazgichli asboblar qaysi javobda to'g'ri ko'satilgan?
A)Barcha javoblar to'g'ri B)Tristorlar C)Tranzistorlar D) Diodlar

9.To'g'rilovichdi impulsi diodlar qaysi harf bilan belgilanadi?
A) D B) V C) I D) A

10.Varikaplar qaysi harf bilan belgilanadi?
A) V B) D C) I D) A

11.Tunelli diodlar qaysi harf bilan belgilanadi?
A) I B) V C) D D) A

12. O'ta yuqori chastotali diodlar qaysi harf bilan belgilanadi?

- A) A B) V C) I D) D

13.Nurlanuvchi optoelektron asboblar qaysi harf bilan belgilanadi?

- A) L B) V C) I D) A

14.Nurlanuvchi optoelektron asboblar belgilashda 1 raqami nimani anglatadi?

A)infragizil nur tarqatuvchi diodlar

B)infragizil nurlanish modulini tarqatuvchi

C)axborotni ko'z bilan kuzatish mumkin

D)belgi indikatorlari

15.Nurlanuvchi optoelektron asboblar belgilashda 2 raqami nimani anglatadi?

A) infragizil nurlanish modulini tarqatuvchi

B)infragizil nur tarqatuvchi diodlar

C)axborotni ko'z bilan kuzatish mumkin

D)belgi indikatorlari

16.Nurlanuvchi optoelektron asboblar belgilashda 3 raqami nimani anglatadi?

A) axborotni ko'z bilan kuzatish mumkin

B)infragizil nur tarqatuvchi diodlar

C)infragizil nurlanish modulini tarqatuvchi

D)belgi indikatorlari

17. Nurlanuvchi optoelektron asboblar belgilashda 4 raqami nimani anglatadi?

A) belgi indikatorlari

B)infragizil nur tarqatuvchi diodlar

C)infragizil nurlanish modulini tarqatuvchi

D)axborotni ko'z bilan kuzatish mumkin

VII.BOB. ASINXRON MASHINALAR

7.1-§.ASINXRON DVIGATELLARING AHAMIYATI VA QO'LLANIISH SOHALARI

Asinxron mashinalaro 'zgaruvchan tok masinasi bo'lib, uning ishlash prinsipi aylanuvchan magnit maydoni hodisasiga asoslangandir. Asinxron mashinalarni ham generator, ham dvigatel sifatida ishlatalishi mumkin.

Asinxron dvigatellning tuzilishi oddiy, ishlatalish qulay, energetik va mexanik karakteristikalari yaxshi bo'lgani uchun sanoatda ishlatalayotgan elektr dvigatellerining 80 foizidan ko'prog'ini asinxron dvigatellar tashkil etadi. Bunday katta talabni qondirish uchun mashinasozlik zavodlarda har yili ishlash chiqarilayotgan asinxron dvigatellarning quvvati vatning bir necha ulushlaridan, bir necha ming kilovattgacha, ish kuchlanishi esa 127 V dan 10 kV gacha bo'radi.


Asinxron dvigatellar, bir, ikki va uch fazali qilib yasaladi. Uch fazali asinxron dvigatellar metall kesish, yog'ochni qayta ishlash dastgochlari, ko'tarma kranlar, liftlar, eskalatorlar, ventilatorlar, nasoslar va boshqa mexanizmlarni harakata keltrishda ishlataladi.

Bir fazali asinxron dvigatellarning quvvati, odada 0,5 kW dan oshmaydi, undan avtomatik bosqarish sistemalarida, turli asboblarning elektr yuritmalarida, uy-ko'zg'or mashinalarda foydalaniлади. Kichik quvvalli asinxron mashinalar vallarining uylanish tezliklarini o'chashda generator (taxogenerator) sifatida ham ishlataladi. Asinxron mashinalar chastota o'zgartirgich, kuchlanish o'zgartirgich va faza o'zgartirgich sifatida ham keng qo'llanadi.

Asinxron dvigatellning tuzilishi. Barcha elektr mashinalari kabi asinxron dvigateller ham ikki asosiy qismi; qo'zg'almas qism stator va qo'zg'aluvchan (aylanuvchi) qism rotordan iborat.


Statorstanina, po'lat o'zak va statorning pazlari joylashtirilgan uch fazali chulg'anlardan iborat. Stanina cho'yandan yoki alyuminiydan silindrsimon shaklda

yasalgan bo'lib, uning ichiga statorning po'lat o'zagi matkamlanadi. Shuningdek, stanina mashinani tasiqi mexanik ta'sirlardan saqlash uchun ham xizmat qiladi. Staninada stator chulg'amlarini elektr energiya manbaiga ulash uchun shu chulg'amlarning uchlari chiqarilgan "klemmalar quichasi" bor. Asinxron dvigatel ishlayotganida uni yaxshiroq sovutish maqsadida stanina qovurg'ali qilib yasaladi. Cho'yandan quyilgan staninali elektr mashinalar ko'tarish uchun mo'jallangan vintli nigaraga ega bo'jadi(7.1-rasm).

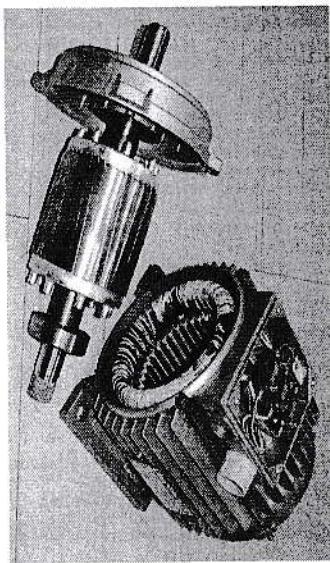

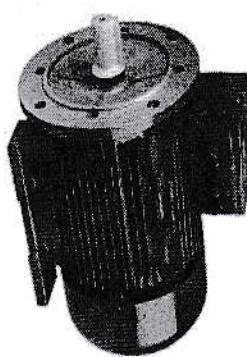
7.1-rasm. Asinxron dvigateling umumiy ko'rinishi.

Statorning silindrsimon po'lat o'zagi qalinligi 0,35 yoki 0,5 mm li, o'zaro maxsus (transformator o'zagi kabi) izolyatsiyalangan elektrotexnik po'lat plastinalar to'plamidan iborat. Stator po'lat o'zaginining ichki sirtida stator uzunligi bo'yicha ketgan pazlarga stator chulg'amlari joylashtirilgan (7.2-rasm).




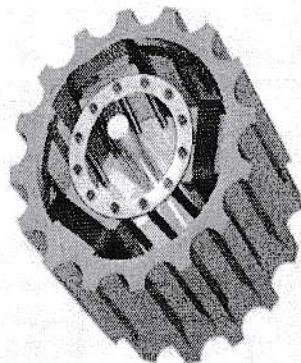7.2-rasm. Stator va rotoring umumiy ko'rinishi.

Stator chulg'ami izolyatsiyalangan mis simlardan yasalgan bo'lib, stator pazlariga $2\pi/3$ burchak ostida joylashtiriladi (7.3-rasm). Chulg'amlarining bosh va oxigi uchlari yuqorida aytilganidek, "klemmalar quichasiga" chiqarilgan bo'jadi. 7.4.a,b-rasmarda, chulg'amlarning ularanishini ko'rsatilgan. Chulg'am uchlaringin ochiq qoldirilishi uni tarmoq kuchlanishining qiymatiga qarab "yulduz" yoki "uchiburchak" sxemada ulashga imkon beradi.



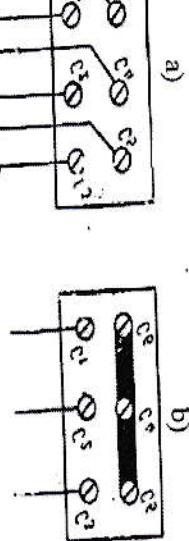7.3-rasm. Statorga izolyatsiyalangan simming o'raliishi.



7.4.a,b-rasm. Yulduz va uchiburchak ulash.

Rotordvigateling aylanish o'qiga matkamlangan bo'lib, uning po'lat o'zagi ham storniki kabi qalinligi 0,35 yoki 0,5 mm li elektrotexnik po'lat plastinalar to'plamidan iborat. Po'lat o'zak plastinalarining ustki yuzasida pazlar o'yigan bo'lib,

ularning konfguratsiyasi turilicha bo'lishi mumkin. Po'lat o'zak dvigatelning o'qiga mahkamlanadi. Po'lat o'zak plastinkalaridagi pazlar rotor ariqchalarini tashkil etib, unga rotor chulg'amlari joylashtiriladi. Yuqori haroratlari sharoitlarda ishlataladigan dvigatellarning sovitilishini yaxshilash maqsadida rotor o'qiga shamollatish parrakchalar o'matildi.

Rotor chulg'ami "yulduz" sxemada ulanib, chulg'arning bosh uchlari asinxron dvigatelning o'qiga mankamlangan kontakt halqlar bilan tutashhiladi. Kontak halqlar esa grafit cho'tkalar yordamida dvigateldan tashqariga o'matilgan uch fazali yurgizish reostati bilan birikuriladi. Yurgizish reostati R_{sw} dvigatel ishlaganda rotor chulg'aming qarshiligini va shu bilan birgalikda rotor tokini boshqarish uchun xizmat qiladi.

7.2.-§. Uch fazali tok sistemasi yordamida aylanuvchan magnit maydonining

hosil bo'lishi va uning tezligi

Aylanuvchan magnit maydonning hosil bo'lishini statorining pazlariiga uch fazali chulg'am joylashtirilgan asinxron mashinasi misolida ko'rib chiqamiz. Agar stator chulg'ami uch fazali kuchlanish manbaiga ulansa, chulg'am orqali uch fazali tok o'ta bosholaydi (7.5-rasm):


$$i_A = I_m \sin \omega t$$

$$i_B = I_m \sin \left(\omega t - \frac{2\pi}{3} \right) \quad (7.1)$$

$$i_C = I_m \sin \left(\omega t - \frac{4\pi}{3} \right)$$

Har bir chulg'andan o'tayotgan tok vaqt bo'yicha sinusoidal qonuni bo'yicha o'zgaruvchi magnit yurituvchi kuch (MYUK) F_A , F_B va F_C larni hosil qiladi. Uch fazali tok hosil qilgan umumiy MYUK ning yo'nalishini va qiymatini aniqlash uchun:

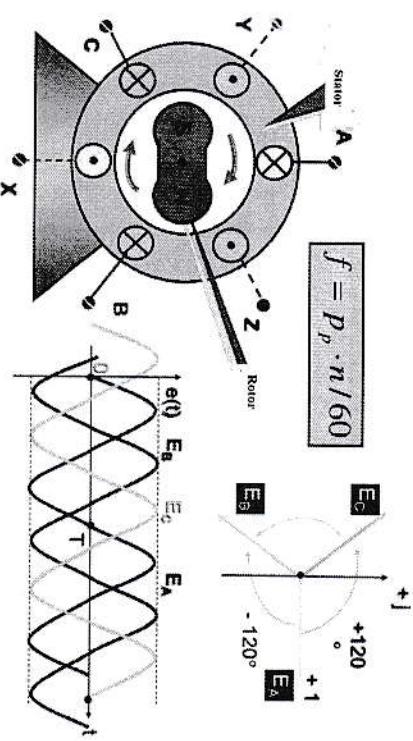
fuz chulg'amlaridan o'tayotgan toklarning vaqt bo'yicha o'zgarish grafiga (7.5-rasm) ga murojaat qilamiz.



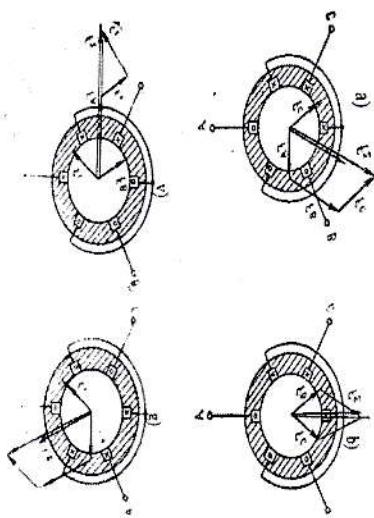7.5-rasm. Aylanuvchan magnit maydonining hosil bo'lishi.

Ushbu faza toklari hosil qigan MYUK larning qiymatlari: $F_A = F_m$ $F_B = F_C = -F_m/2$. Faza chulg'amlarida hosil bo'lgan MYUK ning yo'nalishi o'ng qo'i qoidasi bo'yicha aniqlanadi (7.6-rasm). Uch fazali tok hosil qigan umumiy MYUK ning qiymati har bir faza toklari hosil qigan MYUK larning geometrik yig'indisiga teng, ya'ni $F_2 = F_A + F_B + F_C = 3/2F_m$. Vaqt T/3 qiymati o'zgargandan keyin, ya'ni $t_2 = t_1 + 2\pi/3$ da (7.5-rasm) faza chulg'amlari orqali o'tayotgan toklarning qiymati va yo'nalishi o'zgarib, $i_A = i_C = -I_m/2$ va $i_B = I_m$ bo'ladi. Shu vaqtagi umumiy magnit maydoni oqimining yo'nalishi va qiymati 7.6.b-rasmda ko'rsatilgandek aniqlanadi. Bunda $F_B = F_A + F_C = 3/2F_m$ bo'lib, uning yo'nalishi chulg'am o'qiga perpendikulyar ekanligiga ishonch hosil qilish mumkin. 7.6-rasm, v da $t_3 = t_1 + 4\pi/3$ lahzadagi magnit maydoni oqimlarining chulg'am atrofda tarqalishi va umumiy magnit maydoni yo'nalishi ko'rsatilgan, bu holda ham $F_2 = F_A + F_B + F_C = 3/2F_m$ qiymatga ega bo'lib, uning yo'nalishi chulg'am o'qiga perpendikulyardir. Yuqorida

keltirilganlardan shuni xulosa qilib aytish mumkin, umumiy MYuK vektori doimo o'zgarmas qiymatga ega bo'lgani holda o'zgarmas burchak tezlik bilan aylanar ekan. Vadtning TZ ga o'zgarishi natijasida MYuK vektori bir davr mobaynida bir marta to'liq aylanadi. Umumiyl magnet yurituvchi kuchning yo'nalishi esa har doim toki maksimal qiymatga ega bo'lgan fazaning magnet yurituvchi kuchi yo'nalishi bilan mos tushadi.




7.6-rasm.

Shunday qilib, aylanuvchan magnet maydonini hosil qilish uchun, birinchidan, chulg'amlar fazada o'zaro ma'lum bir burchakka silijan, ikkinchidan esa shu chulg'amlar orqali o'tayotgan toklar ham ma'lum bir faza silijish burchagiga ega bo'lishi kerak (7.6-rasm). Yuqorida keltirilgan sharoitlardan birortasi bajarilmasa, aylanuvchan magnet maydoni hosil bo'imaydi.

Ma'lumki, chulg'amlardan uch fazali tok o'tganda bir juft qutbli ($r=1$) magnet maydoni hosil bo'ladi. Bunday magnet maydoni o'zgaruvchan tokning bir davri mobaynida bir marta to'liq aylanadi. Chulg'amlar sonini shunday tanlash mumkinki, bunda juft qutblar soni ikki, uch ($p=2,3,\dots$) va hokazo bo'lishi mumkin. 7.7-rasmda ikki juft qutbli magnet maydoni ko'rsatilgan. Bu yerda chulg'amlar soni avvalgiga nisbatan ikki marta ko'p bo'lib, maxsus sxema bo'yicha ulangan. Agar statoming

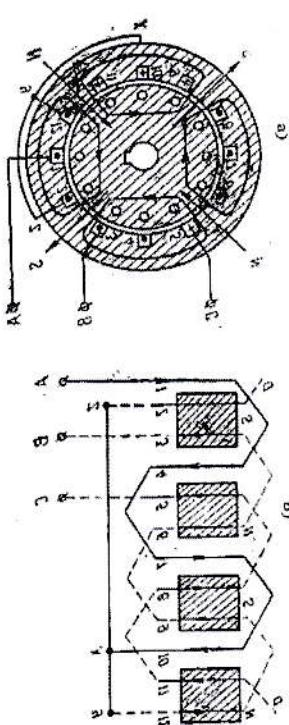chulg'amlari bilan birgalikda sirtini yoyib (7.7-rasm) chulg'amlarning ulanish sxemasini va chulg'amlardagi toklarning yo'nalishini ko'radigan bo'lsak ($t=t_{1vaq}$ uchun), u holda qo'shni har uch o'tkazgichidagi (ya'ni 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; 12, 1, 2) toklarning yo'nalishi mos tushadi va bu toklar hosil qilgan magnet maydoni to'rt qutbli (yoki ikki juft qutbli) bo'ladi.



7.7-rasm. Ikki juft qutbli magnet maydoni.

Bizing misolda bir juft qutb stator aylanmasini yarmini egallaganligi uchun o'zgaruvchan tokning bir davri mobaynida aylanuvchan magnet maydoni stator aylanmasining yarmiga buriladi. Agar magnet maydoni r juft qutblar soniga ega bo'lsa, aylanuvchan magnet maydoni $1/r$ bo'lakka buriladi u holda aylanuvchan magnet maydonining burchak tezligi $\omega_1 = \frac{2\pi}{T}$. Agar $\frac{1}{T} = 2\pi\nu$ ekanligi hisobga olansa, ρ agar aylanuvchan magnet maydonining burchak tezligi ω_1 ni aylanish tezligi n_1 bilan, burchak chastota ν ni esa o'zgaruvchan tok chastotasi ν jorqali ifodalasak, quyidagiga ega bo'tamiz:

$$\frac{2\pi n_1}{60} = \frac{2\pi\nu}{60} \text{ bundan} \quad n_1 = \frac{60\nu}{\rho}$$


Demak, magnet maydonining aylanish tezligi o'zgaruvchan tok chastotasiiga va juft qutblar soniga bog'liq ekan. Aylanuvchan magnet maydonining yo'nalishini o'zgartirish (reverslash) uchun fazalar ketma-ketligining tartibi o'zgartiriladi, ya'ni nisbatan ikki marta ko'p bo'lib, maxsus sxema bo'yicha ulangan. Agar statoming

stator chulg'amlarining manbaga ulanadigan S_1 , S_2 , S_3 bosh uchlaridan istalgan ikkitasining o'rni almashtiriladi.

Sanoat chastotasi ($\nu_1 = 50$ Hz) da aylanuvchan magnit maydonining aylanish tezligi $n_t = \frac{300}{P}$ bo'ladi. Agar $P = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ bo'lsa, aylanuvchan magnit maydonining aylanish tezligi ($n_t = n_{max}$) ko'satilgan bo'ladi. Aylanuvchan magnit maydonining aylanish sinxron tezlik qiymatini bitish uchun n_{max} ga eng yaqin katta tezlik qiymati qabul qilinadi. Masalan, $n_{max} = 2860$ ayl/min ga, $n_t = 3000$ ayl/min, $n_{max} = 1460$ ayl/min ga, $n_t = 1500$ ayl/min mos keladi.

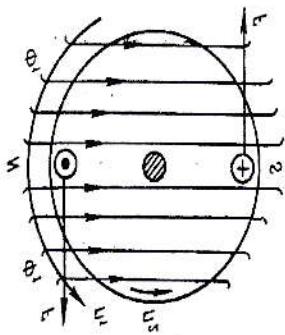7.3.-§ Asinxron dvigateining ishlash prinsipi


Statorda n_t tezlik bilan aylanayotgan aylanuvchan magnit maydonining oqimi F_t rotor chulg'amlarini kesib o'tib, elektromagnit induksiya qonuniga asosan, rotor chulg'amlarida EYUk induksiyalaydi. EYUk, o'z navbalida, rotor tokini hosil qiladi.



7.8-rasm. Aylanuvchan magnit maydonining o'q chiziqlari.

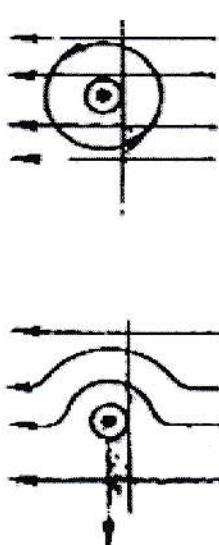7.8-rasmda aylanuvchan magnit maydonining o'q chiziqlari tokining yo'naliishi ko'rsatilgan. Rotor toki, o'z navbatida, rotor chulg'ami atrofida ϕ_t , magnit oqimi bo'yicha qililadi. Uning yo'naliishi esa "parma" qoidasi bo'yicha aniqlanadi (7.9-a-rasm).

Rotor chulg'amining magnit oqimi ϕ_t , statorning magnit oqimi ϕ_1 ga qo'shib, dvigateining umumiy magnit maydoni oqimini hosil qiladi. Natijada deformatsiyalangan magnit maydonida joylashgan rotor chulg'amlariga 7.9-b-rasmida ko'satilgandek F juft kuch ta'sir eta boshlaydi. Bu kuchning yo'naliishi chap qo'l qoidasiga ko'ra aniqlanadi. Shunday qilib, shimoliy N qutb ostida joylashgan barcha o'lkazgichlarga ta'sir etuvchi kuchning yo'naliishi, janubiy S qutb ostida joylashgan o'lkazgichlarga ta'sir etuvchi kuch yo'naliishiqa qarama-qarshi bo'lib, juft kuch yuzaga keladi. Mazkur juft kuch ta'sirida rotor n_2 tezlikda, aylanuvchan magnit maydonining aylanish yo'naliishiida aylana boshlaydi. Ammo rotorning aylanish tezligi n_2 statorning aylanuvchan magnit maydonining aylanish tezligidan kichik bo'ladi.



7.9-a,b-rasm. Rotor chulg'ami atrofida ϕ magnit oqimini hosil bo'ishi.

Agar stator magnit maydonining aylanish tezligi va rotorning aylanish tezligi o'zaro tenglashdi ($n_t = n_2$) desak, u holda aylanuvchan magnit maydonining kuch chiziqlari rotor chulg'amlarini kesib o'maydi va natijada rotorda EYUk induksiyalarinmaydi. Bunda rotor toki I_2 va kuch F nolga teng bo'ladi. Bunday sharoitida rotor intersiyasi bo'yicha harakatni davom ettirib, podshimpniklaridagi (aylanishdagi) va havo bitan ishqalanish tufayli rotorning tezligi kichikroq, ya'ni

$(n_2 < n_1)$ bunday elektr mashinalar asinxron (tezliklari bir xil emas) mashinalar deb nomlangan. Rotor aylanish tezligining stator magnit maydonining aylanish tezligidan orqada qolishi rotoring sirpanishi deyiladi va u lotincha Sharf bilan belgilanib, quyidagicha ifodalananadi:

$$S = \frac{n_1 - n_2}{n_1} \cdot 100\% \quad (7.2)$$

(7.2) ifodadan dvigateл rotorining aylanish tezligi $n_2 = n_1 (S)$ ni aniqlash mumkin. Tezliklar farqiga rotoring sirpanish tezligi deyilib, quyidagicha ifodalananadi:

$$n_S = n_1 - n_2 \quad (7.3)$$

Dvigateлning ishshash jarayonida sirpanish qiymati 0 dan 1 gacha o'zgaradi, dvigateлni ishga tushirish paytida rotoring aylanish tezligi $n_2 = 0$ bo'lgani uchun $S=1$ bo'ladi. Dvigateлning nominal sirpanishi S_{nom} = 0,03÷0,06 qiymatini yoki (3÷6)% ni taskil etadi. Agar dvigateлning nominal aylanish tezligi berilgan bo'lsa, sirpanishing qiymati bo'yicha aylanuvchan magnit maydonining aylanishlar tezligi bilan aniqlanadi:

Qo'zg'almas rotor chulg'amida induksiyalangan EYuK ning chastotasi aylanuvchan magnit maydonining aylanishlar tezligi bilan aniqlanadi:

$$V_2 = \frac{n_1 P}{60} \quad (7.4)$$

Aylanuvchan magnit maydonining aylanishlar soni $n_1 = \frac{60V}{P}$ ekanligini hisobga olsak, $v_1 = v_2$ bo'ladi, ya'ni qo'zg'almas rotor chulg'amida induksiyalangan EYuK ning chastotasi elektr energiya manbaining chastotasiga teng bo'lar ekan. U holda aylanuvchan magnit maydonining stator va rotor chulg'amalarida induksiyalangan EYuK lari:

$$E_1 = 4,4\omega_1 V_1 Kr \Phi_m \quad (7.5)$$

$$E_2 = 4,4\omega_2 V_2 Kr \Phi_m \quad (7.6)$$

Agar $v_1 = v_2$ ekanligini hisobga olsak, rotor chulg'amidiagi $E_2 = 4,4\omega_2 V_2 Kr \Phi_m$ ga teng bo'ladi. Tormozlangan rotor va stator EYuK larning nisbati asinxron dvigateл EYuK larning transformatsiya koefitsienti deb ataladi:

$$K_E = \frac{E_1}{E_2} = \frac{\omega_1 K_1}{\omega_2 K_2} \quad (7.7)$$

Bu yerda K_1 va K_2 stator va rotor chulg'amalari koefitsienti hisoblanadi. (7.7) ifodadan $E_1 = E_2$ ni topamiz. Bu qiyamat rotor EYuK ining keltirilgan qiymati deyiladi. Yuqorida keltirilganlarga asoslanib shuni aytish mumkinki, agar asinxron dvigateлning rotori aylanmasa (rotor chulg'ami uzilgan bo'lsa), mazkur dvigateл transformator rejimida ishlaydi.

Aylanuvchan rotoring EYuK va toki. Aylanayotgan rotoring chulg'amalarda induksiyalayanotgan EYuK ning chastotasi V_{2s} rotoring sirpanish tezligi n_s ga teng bo'ladi, ya'ni:

$$V_{2s} = \frac{P n_s}{60} = \frac{P(n_1 - n_2)}{60} \quad (7.8)$$

(7.8) ifodaga quyidagicha o'zgarish kiritib, aylanuvchan rotor EYuK chastotasini sirpanisiga bog'liqligini hosil qilamiz:

$$V_{2s} = \frac{P(n_1 - n_2)}{60} \cdot \frac{n_1}{n_2} = V_{1s} \quad (7.9)$$

Demak, aylanuvchan rotor EYuK ining chastotasi rotor sirpanishiga to'g'ri proporsional ekan.

Dvigateл sanoat chastotasi ($v_1 = 50$ Hz) va nominal yuklamada ishlaganda $S_{nom} = (2÷6)\%$ ekanligini hisobga olsak, $v_{2s} = (I÷3)$ Hz ni taskil etadi.

Dvigateлni ishga tushirish paytida $S = I$ bo'lganligi uchun $v_{2s} = v_1$ ideal salt ishshash rejimida, ya'ni $S = 0$ da $v_{2s} = 0$ bo'ladi.


(7.9) ifodani hisobga olsak, rotor EYuK ining ifodasi quyidagicha bo'ladi:

$$E_{2s} = 4,4 \omega_2 V_{2s} Kr_2 \phi_n \quad (7.10)$$

U holda rotor toki quyidagicha aniqlanadi

$$I_{2s} = \frac{E_{2s}}{Z_s} = \frac{E_{2s}}{\sqrt{R_2^2 + X_{2s}^2}} \quad (7.11)$$

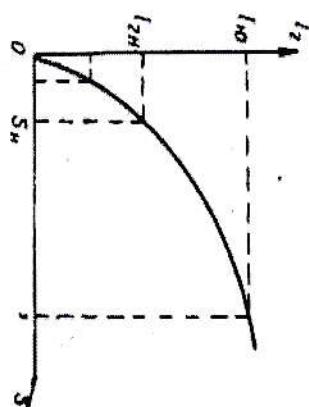bu yerda: X_{2s} - aylanuvchan rotor chulg'amini induktiv qarshiligi.



7.10-rasm. Rotor tokining sirpanishiga bog'iqlikligi.

7.10-rasmida rotor tokining sirpanishiga bog'iqlik grafигi keltirilgan. Rotorni ishga tushirish payida ($S=1$) unda maksimal EYuk induksiyalangani uchun rotor chulg'amidan katta tok oqib o'ta boshlaydi. Bu esa o'z navbatida, stator chulg'amidan ham katta tok oqib o'tishiga sabab bo'ladi (transformatorga o'xshash). Bu tok asinxron dvigatelinini ishga tushurish toki I_s , deb atalib, qiymat jihatdan $I_s = (5 \div 7) I_{nom}$ ga teng bo'ladi. O'rta va katta quvvatlari asinxron dvigatellarni bunday katta ishga tushirish tokidan saqlash uchun ular ishga tushirish qurilmalari yordamida ishga tushiriladi.

Asinxron dvigatel magnet yurituvchi kuchining tenglamasi. Asinxron dvigatel salt ishlaganda rotoring MYuk nolga teng bo'ladi. Aylanuvchan magnit maydoni esa statorning MYuk tutayli hosil qilinadi, ya'ni

$$F_a = m_1 f_a w_1 \quad (7.12)$$

bu erda: m_1 - stator fazalarining soni; w_1 - stator faza chulg'amlarining o'rmlari soni; f_a - salt ishslash toki. Agar asinxron dvigatelinning validagi yuklamaning qiymati ortsa, rotor toki ham ortib, stator MYuk ga qarana-qarshi yo'nalgan rotor MYuk hosil bo'ladi. Natijada rotor MYuk ni kompensatsiyalash uchun stator MYuk ham shu qymatga o'zgaradi. Shunday qilib, stator va rotor MYuk larning geometrik yig'indisi har doim o'zgarmas bo'ladi, ya'ni

$$F_a = F_1 + F_2 \text{ yoki } I_a = I_1 + I_2 \quad (7.13)$$

Stator toki (7.13) dan $I_a = I_0 - I_1$ Shunday qilib, stator toki salt ishslash tokidan va qorshilik (tormozlash) momenti tufayli vujudga keladigan I_a -dan iborat ekan. Asinxron dvigatellarda salt ishslash toki nominal tokning 40-60% ini tashkil etishida sabab rotor bilun stator orasidagi havo bo'shilig'inining mavjudligidi.

VII.bobga doir, nazariy bilimlarni mustahkamlash uchun nazorat savollari va testlar

1. Asinxron mashinalarning tuzilishi va ishslash prinsipini tushuntirib bering?
2. Uch fazali tok sistemasi yordamida aylanuvchan magnit maydonining hosil bo'lishi mexanizmini tushuntiring?
3. Aylanuvchan magnit maydonning tezligi qanday topiladi?
4. Rotoring sirpanishi va aylanish tezligi qaysi ifoda yordamida hisoblanadi?
5. Qo'zg'almas rotor chulg'amidagi tok chastotasi qanday topiladi?
6. Asinxron dvigatel magnet yurituvchi kuchining tenglamasini tushuntiring?

Test savollari.

1. Asinxron mashinalar o'zgaruvchan tok mashinasi bo'lib, uning ishslash prinsipi aylanuvchanmaydoni hodisasiiga asoslangandir?
- A) Magnet B) Elektr C) Maydon hosil bo'imaydi D) Gravitatsion
2. Asinxron dvigatelinning qaysi qismlardan tashkil topgan?

A) Stator va rotorB) Kondensator va induktiv galtak

C) Stator va induktiv galtakD) Kondensator va rotor

3. Stator chulg'ami izolyatsiyalangan mis simlardan yasalgan bo'lib, stator pazlariga qanday burchak ostida joylashtiriladi?

A) $2\pi/3$ B) $\pi/3$ C) $\pi D)$ $\pi/2$

4. Asinxron dvigatelning aylanuvchan magnit maydonining aylanishlar tezligi qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan?

A) $n_1 = \frac{60V}{P} B$ B) $n_1 = \frac{60P}{V}$ C) $n_1 = \frac{160V}{P}$ D) $n_1 = \frac{6V}{P}$

5. Asinxron dvigatelel rotorining sirpanish qaysi ifoda bilan topiladi?

$$S = \frac{n_2 - n_1}{n_1} \cdot 100\%$$

$$S = \frac{n_2 - n_1}{n_1} \cdot 100\%$$

$$S = \frac{n_2 - n_1}{n_1} \cdot 100\%$$

6. Asinxron dvigatel magnet yurituvchi kuchining tenglamasini toping(m₁ - stator fazalarining soni; w_1 - stator faza chulg'amlarining o'ramlar soni; I_0 - salt ishslash toki)?

$$\Delta) F_0 = m_1 I_0 w_1 B$$

$$F_0 = m_1 / I_0 w_1 C$$

$$F_0 = m_1 I_0 / w_1 D$$

7. Sanoatda eng kop qo'llanilayotdan dvigatellar?

A) AsinxronB) SinxronC) RC generatorlarD) LC generatorlar

8. Asinxron dvigatellarni qanday usullarda ularash mumkinligi qaysi javobda to'iq ko'rsatilgan?

A) Uchburchak, yulduzB) UchburchakC) YulduzD) Oddiy

9. Asinxron dvigatelning ishlash prinsipi qaysi hodisaga asoslangan?

A) Elektromagnit induksiyaB) FotoelektrikC) Termoelektron emissiyaD) Fotoefekt

10. Asinxron so'zining manosi nima?

A) Aylanish tezligi bir xil emasB) Aylanish tezligi bir xil

C) Quvvati bir xilD) Quvvati har xil

VIII.BOB. O'ZGARMAS TOK MASHINALARI

8.1 -§ O'zgarmas tok mashinasing tuzilishi va ishlash prinsipi

O'zgarmas tok elektr mashinalari dastlab yaratilgen elektr mashinalaridir. 1838-yili akademik B.S. Yakobi bunday mashinani qayiq yuritmasi sifatida tatbiq etdi.

O'zgaruvchan tok texnikasining rivojiana borishi bilan (XIX asrning 70-80-y.) o'zgarmas tok mashinalaring nisbiy solishtirma miqdori kamaya bordi, chunki tuzilishi murakkab, o'zgaruvchan tok mashinalariga nisbatan ancha qimmat va ishonchli ishlash qobiliyati pastroq bo'lganligi uchun shuning uchun ham o'zgaruvchan tok mashinalari tobora keng qo'llanitayapti. O'zgarmas tok mashinalari onmaviy (seriyaviy) bir necha vattdan bir necha yuz kW quvvallarda ishlab chiqarildi. O'zgarmas tok mashinalari ikki xil holatda (fejmda) ishlasni mumkin: generator yoki motor.

Amalda generator o'zgarmas tokda ishlovchi har xil qurilmalarni elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun qo'llaniladi. O'zgarmas tok motori esa, aylanish chashtotasini keng oralidqa tekis rostlanishini talab etuvchi mexanizmlarini yuritish uchun qo'llaniladi. Bunday mexanizmlar: katta quvvatlari metalga ishlov beruvchi stanoklar, transport (tramvay, trolleybus, metropoezdлari), avtomatika sohasida va h.k.

Mashina ikki asosiy qismidan: qo'zg'almas 1-qism, stator va aylanuvchi 2-qism, rotor(yakor deb ham ataladi)dan iborat(8.1-rasm).

Stator slamina, bosh qutblar, qo'shimcha qutblar, podshipniklar va cho'tka qurilmasi (cho'kkalar joylashtirilgan maxsus traversalar)dan tuzilgan. Statina po'lat varaqsi yoki po'lat quymasidan tayyorlanadi, bu elektr mashinasing asosini tashkil etadi va magnit o'tkazgich vazifasini bajaradi. Bosh magnit qutblari vaqt bo'yicha o'zgarmas va fazoda qo'zg'almas magnit maydonini hosil qiladi, buning uchun magnit qutblari chulg'amlaridan o'zgarmas tok o'kaziladi, hamda qo'shimcha qutblar

bosh qutblar oralig'ida o'matiladi va ular kommutatsiya holatlarini yaxshilash uchun xizmat qiladi. Podshipnik shchitlari statorni yon tomonlaridan berkitib turadi va shchitlarga podshipniklar o'matiladi va cho'kali traversa mahkamlanadi.

1



8.1-rasm. O'zgarmas tok mashinasining tuzilishi.


O'zak silindrik shakldan iborat. O'zak elektrotexnik po'lat varaqlardan temlash bilan tayyorlangan segmentlar (halqalar) dan to'planadi. Bu halqalarning tashqi sitida shtamplab pazlar (kovaklar) qilinadi. Bu kovaklarga mis o'tkazgichlardan tayyorlangan chulg'am (o'ram)lar joylashtiriladi. Har o'ranning bosh va oxiri uchlarini kollektorlarga chiqarilib, kollektor plastinalariga kavsharlanadi. Natijada yakorning berk chulg'ami hosil bo'ladi. Kollektor mis plastinalaridan yig'iadi, ular bir-birdan va korpusdan izolatsiyalanadi. Shu maqsadda mikant qoplanasi (prokladka) qo'llaniladi. Kollektor ham silindr shaklda bo'lib, yakorning zalgina joylashtiriladi.

O'zgarmas tok generatorining ishlashi elektromagnit induksiyasi hodisasiaga asoslanadi. Agar o'ram (8.2-rasmda generator magnit maydonida aylanuvchi o'ram sifatida ko'rsatilgan; bosh va oxirgi uchlarini kollektorning ikkita plastinasiga chiqarilgan, plastinalarga cho'tkalar orqali R_{yuk} ulangan bo'sa) tashqi kuch ta'srida aylantirilsa, o'ram similari aktiv qismi magnet maydonini kesib o'tadi. Natijada

simlarda EYuK E_1 va E_2 lar hosil bo'ladi. Bu EYuK lar yo'nalishi o'ng qo'l qoidasi bo'yicha aniqlanadi. Agar o'ranning aylanishi soat mili harakati yo'nalishida bo'lsa, yuqoridaq simda (ya'ni, N qutb tagidagi) hosil bo'lgan E_1 bizdan (\otimes) yo'nalgan, pastkisida esa E_2 (\odot) biz tomon yo'naladi. O'ram bo'yjab EYuK lar o'zaro qo'shiladi va umumiy EYuK $E = E_1 + E_2$ bo'ladi. Agar tashqi zanjir berk bo'lsa, u orqali tok o'tadi. Tokning yo'nalishi pastki cho'kadan R_{yuk} orqali yuqori cho'kta tomon (\odot) bo'ladi, ya'ni pastki cho'kta (\otimes) bo'ladi.

simlarda EYuK E_1 va E_2 lar hosil bo'ladi. Bu EYuK lar yo'nalishi o'ng qo'l qoidasi bo'yicha aniqlanadi. Agar o'ranning aylanishi soat mili harakati yo'nalishida bo'lsa, yuqoridaq simda (ya'ni, N qutb tagidagi) hosil bo'lgan E_1 bizdan (\otimes) yo'nalgan, pastkisida esa E_2 (\odot) biz tomon yo'naladi. O'ram bo'yjab EYuK lar o'zaro qo'shiladi va umumiy EYuK $E = E_1 + E_2$ bo'ladi. Agar tashqi zanjir berk bo'lsa, u orqali tok o'tadi. Tokning yo'nalishi pastki cho'kadan R_{yuk} orqali yuqori cho'kta tomon (\odot) bo'ladi, ya'ni pastki cho'kta (\otimes) bo'ladi.

2

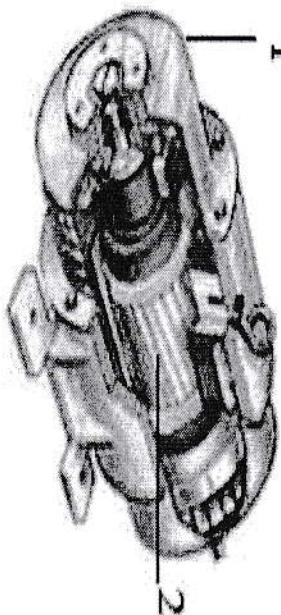


a)

b)

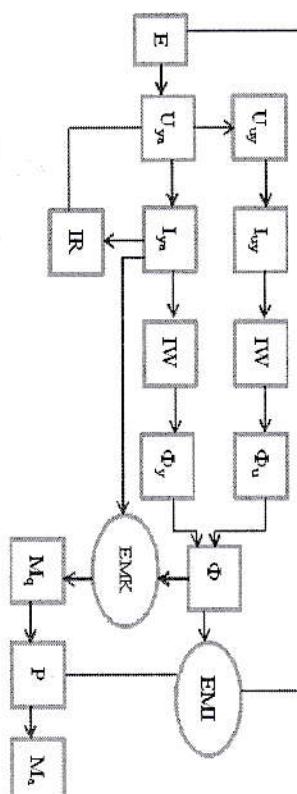8.2-rasm. a) O'zgarmas tok generatorining ishlashi, b) tok yo'nalishini aniqlash.

O'ranning 180° ga burilishi ularda simlar bir qutb zonasidan boshqa qutto zonasiga o'tidi va EYuK lar yo'nalishi ularda teskarisiga o'zaradi. Shu onda yuqoridaq kollektor plastinasi pastki cho'kka bilan pastki kollektor plastina esa yuqoridaq cho'kka bilan kontaktda bo'ladi. Shuning uchun ham R_{yuk} dan o'tuvechi tokning yo'nalishi o'zgarmaydi. Shunday qilib, kollektor plastinalari aylanuvchi o'ranning tushqi zanjir bilan bog'labgina qolmasdan, shu vaqtda qayta ulagich vazifasini ham bujurdi, ya'ni eng sodda mexanik to'g'rilagich bo'ladi.

O'zgarmas tok mashinasi generator rejimida ishlaganida berk tashqi zanjirda va yakor o'rami orqali tok o'tadi, bu tokning yo'nalishi EYUk yo'nalishi bilan bir xil bo'ladi. Tokning magnit qutblari hosil qilgan magnit maydoni bilan o'zaro ta'siri natijasida M moment hosil bo'ladi. Bu momentni yo'nalishi soat mili yo'nalishiga teskari bo'llib, uni qarama-qarshi moment M_{eq} deyiladi. M_{eq} - bu mashinaning tashqi aylantirish momenti M_{eq} ga proparsanaldir.



8.3-rasm. Generatorning shartli maniqliy sxemasi.

U_{avg} -uyg'onish kuchlanishi; w_{avg} - uyg'otish chulg'ami o'ramlar soni; EMU - elektro magnit induksiya; EMK -elektr magnit kuch.

Baqrar (turg'un) rejimda M_{eq} va M_{eq} o'zaro muvozanatlashadi, ya'ni $M_{eq} = M_{eq}$

M_{eq}

Yakorning magnit maydonida aylanishi natijasida uning chulg'ammlarida EYUk hosil bo'ladi.

Bu yerda: I - uzunlik. Uning o'rtacha qiymati

$$e_{avg} = B_{avg} \cdot I \cdot v = \frac{\Phi}{T} \cdot I \cdot v \quad (8.2)$$

Bu yerda: B_{avg} -magnit induksiyasi o'rta qiymati, Φ - qutb uchun magnit oqimi:

$r = \frac{\pi d}{2p}$ - (qutb) bo'limi. $v = \frac{2 \cdot p \cdot n \cdot \tau}{60}$ - tezlik. Bu yerda: d - yakor diametri; n - yakor aylanish chastotasi; $2p$ - qutblar soni. Yakor chulg'ami N o'tkazgichdan iborat, uning EyuK (8.3):

$$E = \frac{2p \cdot n \cdot l \cdot r \cdot N \cdot B_{avg}}{60 \cdot 2 \cdot a} \quad (8.3)$$

2a - parallel shaxobchalar soni (8.4):

$$E = \frac{p \cdot N \cdot n \cdot \Phi}{60a} = C_e \cdot n \cdot \Phi \quad (8.4)$$

yani

$$E = C_e \cdot n \cdot \Phi$$

$C_e = \frac{pN}{60a}$ -berilgan mashina doimiyligi, EYUk ning konstruktiv koefitsienti deyiladi.

Simdan o'tuvchi tokning magnit maydoni bilan o'zaro ta'sir kuchi:

$$f = B \cdot I_a \cdot l \quad (8.5)$$

I_a - o'tkazgich toki, bu tok bir parallel shoxobcha tokiga teng.

N - o'tkazgich hosil qilgan elektr magnit momenti:

$$M = \frac{D}{2} \cdot \frac{l}{2a} \cdot N \cdot I_a \cdot B_{avg} \quad (8.6)$$

$C_e = \frac{pN}{2\pi a}$ elektr mashina momentining doimiy koefitsienti.

Yakor reaksiyasi - yakor toki hosil qilgan magnit maydonining mashina bosh qutblari magnit maydoniga ta'siri hodisasi. Generator salt ishida mashina magnit maydoni faqat bosh qutblar bilan hosil bo'ladi. Generator yuklanganida esa, yakor chulg'amidan tok o'tadi va u o'z magnit maydonini hosil qiladi. Buni yakor magnit maydoni deyiladi. Yakor maydoni qutblar magnit maydoniga ustlashadi. Shunday qilib, generatorda umumiy magnit maydoni paydo bo'ladi.

8.2 -§.Generator foydali ish koeffitsienti

Generator foydali ish koeffitsienti quyidagi formula orqali topiladi (8.7).

$$\eta = \frac{P_2}{P_2 + \Delta P} \quad (8.7)$$

$P_{2\text{distr}}$ quvvat,
 $P_2 = UI$

ΔP -isroflar quvvat.

$$\Delta P = \Delta P_{magn} + \Delta P_{mag} + \Delta P_{el} + \Delta P_q \quad (8.8)$$

$\Delta P_{magn} = I^2 \cdot R$ - misdagisi isroflar (chulg'amlardagi isroflar);

ΔP_{mag} - magnit isroflar (po'latdagisi isroflar);

ΔP_{el} —ishqalanish—mexanik isroflar;

$\Delta P_q = 0.01$; P_{nom} -o'shimcha isroflar mikromashinalarda 10 Vt gacha, 10 kWt gacha quvvatli mashinalarda $\eta = 0.83$. 1000 kW va katta quvvatli generatorlar uchun $\eta = 0.96$. Generator ishashini tavsiflovchi asosiy qiyamatlar:

P - generator (mambag'a beruvchi) quvvati;
U - kuchlanish, $I_{aylaniш}$ - uyg'otish toki, I_{ju} - yakor toki, n - aylanish chastotasi.

EYuK tenglamasi (8.9):

$$E = C_E \cdot n \cdot \Phi \quad (8.9)$$

Yakor zanjiri elektr holati tenglamasi (8.10):

$$U = E - r_e \cdot I_e \quad (8.10)$$

Generator tavsiflari:

1. Salt ish tavsifi - $E = f(I_{aylaniш})$ $I = 0$, $n = n_{nom}$ = constda generator EYuK ning

uyg'onish tokiga bog'liqligi.

2. Tashqi tavsifi- $U = f(I)$ R_{qot} = const $n = \text{const}$ da generator chiqish qismalaridagi

kuchlanishning yuklama tokiga bog'liqligi, bu holda uyg'otish zanjiridagi qarshilik va aylanish chastotasi doimiy - o'zgarmas qiyamatda bo'lishi shart.


3. Rostlash tavsifi $I_{aylaniш} = f(I)$ $U = \text{const}$, $n = n_{nom}$ = const ya'ni uyg'otish tokining yuklama tokiga bog'liqligi bo'lib, bunda generator chiqishidagi kuchlanish ($U = \text{const}$, va $n = n_{nom}$ = const bo'lishi kerak).

Generatorlar mustaqil, parallel, ketma-ket va aralash uyg'otishli bo'ladi. Mustaqil uyg'otishli generator - bu generatororda uyg'otish chulg'ami mustaqil elektr energiya manbaiga ulanadi (yoki magnit oqimi doimiy magnit bilan hosil qilinadi).


Salt ish tavsifi $I_{aylaniш}$ ni tekis o'zgartirib, avval oshira borib, so'ngra kamaytina boriladi: $n = \text{const}$ ($n=n_{nom}$) qiyamatda tajribada olinadi.

$n = \text{const}$ da $E = C_E \cdot n \cdot \Phi$ faqat F ga proporsional o'zgaradi.

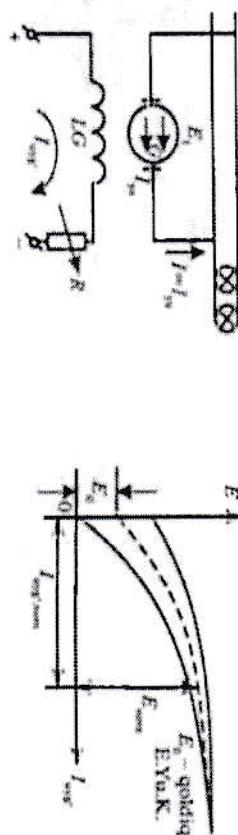E_0 -uyg'otish toki uzib qo'yilganidan so'ng qoldiq magnit induksiyasi ta'sirida hosil bo'ladi. $I_{aylaniш, nom} \rightarrow E_{nom}$ - salt tavsifida burilishi qismida joylashadi.



8.4-rasm. Salt ishash sхemasida tavsifi.

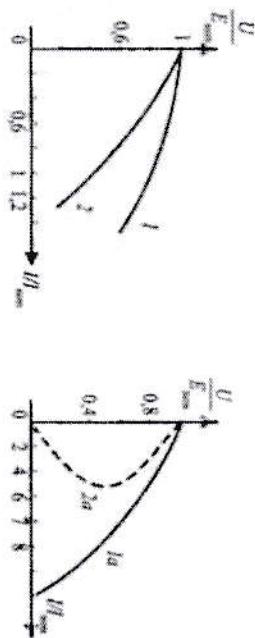


8.5-rasm. Tashqi iavosfi.

E ning sezilarli miqdori uyg'otish tokining kichik qiyamatida hosil bo'ladi, hisob ishlarida uzuq (o'rta) chiziqdan foydalananitadi, generator toki uning qismalari dagi kuchlanishga ta'sirini ko'rsatadi. $U = E - Ir_{\text{ra}}$ - yuklamani holdan nominalgacha ortishi bilan 5-15% ga tekis kamayadi. Sabab:

a) Kuchlanishning R_{ra} da tushuvchi

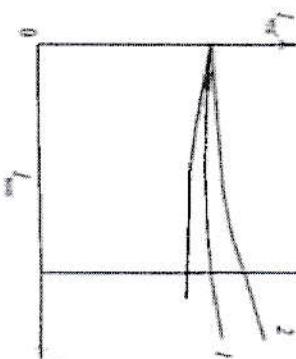b) EYuk ning yakor reaksiyasi natijasida kamayishi yakor toki magnitsizlantirish yo'naliishida bo'ladi. O'ta yukanish natijasida yakordagi tok kuchi juda ortib ketadi va kuchlanish juda ko'p kamayadi (tushadi). Generator kuchlanishini doimiy qiymatida ushlab turish uchun uyg'otish zanjiri reostat ulanib, u bilan uyg'otish toki rostlanadi va $U_{\text{nyr}} = \text{const}$ qilinadi.



8.6-rasm. Rostlash iavosfi.

O'zgarmas tok motorlari (O'TM). Elektr mashina motor rejimida ishlataliganida yakor o'kazgichlarning (simlari) magnit maydonini kesib o'tadi va chulg'an simlarida EYuk hosil bo'ladi. EYuk yo'naliishi o'ng qo'l qoidasi bilan aniqlanadi, bu EYuk tok yo'naliishiga qarama-qarshi yo'naladi. Demak, EYuk manba kuchlanishiga ham qarama-qarshi bo'ladi. Barqaror rejimda $E_{\text{qurash}} = U$ bo'ladi. Shunday qilib, elektr motor rejimida cho'kalarga doimiy kuchlanish ulanadi, cho'kalar orqali kollektor plastinkalari va yakor o'ramidan tok o'tadi. Elektromagnit kuch qonuni (Amper qonuni)ga binoan tok va magnit maydoni Uta'sirida kuch f hosil bo'ladi, bu kuch yunalishi U va I ga tik (perpendikular) bo'ladi, ushbu kuchning yo'naliishi chap qo'l qoidasi bilan aniqlanadi. Juft kuchlar aylanna moment M_{nyr} hosil qiladi. Bu esa, o'ramni saat mili yo'naliishida buradi. Tepadagi simming janubiy qutb Sta'siriga o'tishi, pastning esa shimoly qutb Nta'siriga o'tishi bilan, o'kazgichlarning uchlarini ular bilan ulangan kollektor plastinkalari cho'kalar orqali kuchlanishning teskariga qublariga ulanadi. Natijada o'ram simlaridan o'tuvchi tok yo'naliishi teskariga o'zgaradi, shuning uchun kuch f va moment M_{nyr} hamda tashqi zanjirdagi tok yo'naliishi o'zgarmaydi. O'ram magnit maydonida uzuksiz aylanadi. Motor rejimida kollektor mexanik invertor vazifasini bajaradi, ya'ni tashqi zanjirdagi doimiy toki yakor chulq'ami o'ramida o'zgaruvchan tokga o'zgartiradi.

Elektr motor tenglamasi (8.12):

$$U = E + I_{\text{ra}} \cdot R_{\text{ra}} \quad (8.12)$$

Elektromagnit moment tenglamasi (8.13):

$$M_{\text{nyr}} = C_{\text{M}} \cdot I_{\text{ra}} \cdot \Phi \quad (8.13)$$

Yakor zanjiri elektron holat tenglamasi (8.14):

$$U = E_a + R_a \cdot I_{\text{ra}} \quad (8.14)$$

Qarshi EYuk tenglamasi (8.15):

$$E_a = C_a \cdot n \cdot \Phi \quad (8.15)$$

Momentlar tenglamasi (8.16):

$$M_{\text{em}} = M_k + M_i + M_{\text{din}} \quad (8.16)$$

Bu yerda: M_k -motor validagi qarshilik momenti, yuklama hosil qiladi; M_i -motordagi isrof momenti; M_{din} -dynamik moment, iersiya kuchlari hosil qiladi; Motorni tavsiflovchi kattaiklar, P_i -motor validagi mexanik quvvat, U -manba kuchlanishi, I -manbarning iste'mol toki, I_{sp} -yakordagi tok kuchi, I_k -qarshilikdagitok kuchi, qo'zg'atish toki, n -aylanish chastotasi, M -elektrom agit moment. Bu kattaliklarning o'zaro bog'lanishlari quyidagi tenglamadan aniqlanadi (8.17):

$$U = E + I_{\text{ua}} R_{\text{ua}} \quad (8.17)$$

Motonga U kuchlanish ulangan. Qo'zg'atish chulg'ami zanjiridan I_k tok o'tadi, yakor zanjiridan esa I_{ua} magnit yurituvchi kuch MYuK hosil bo'лади (8.18):

$$\Phi_k = I_k \cdot W_k \quad (8.18)$$

Bu esa magnit oqimi Φ_k ni hosil qiladi. Yakor toki I_{ua} yakorning reaksiya magnit oqimi Φ_{ua} ni hosil qiladi. Urnum (natijaviy) magnit oqimi (8.19):

$$\Phi_{\text{uu}} = \Phi_k + \Phi_{\text{ua}} \quad (8.19)$$

ga teng bo'ladi. Yakor toki I_{ua} kuchlanish tushuvli R_{ua} , I_{ua} hosil qiladi. I_{ua} bilan Φ_{uu} o'zaro ta'sirida aylamma moment M_{ua} hosil bo'ladi. Barqator rejimda $M_{\text{ua}} = M_k$ (M_k - qarshi ta'sir momenti).

Yakor chulg'ami simlari magnit maydonini Φ_{uu} kesib o'tishi bilan simlarda EYuK hosil bo'lub, bu EYuK manba qo'llanishi U ga qarama-qarshi yo'nalishda bo'лади. Shuning uchun (8.20):


$$U = E + I_{\text{ua}} \cdot R_{\text{ua}} \quad (8.20)$$

- a) mustaqil qo'zg'atishli;
- b) parallel qo'zg'atishli;
- c) aralash (kompaund) qo'zg'atishli.


8.3 -§.Motoring tafsiflari va uni ishga tushirish usullari

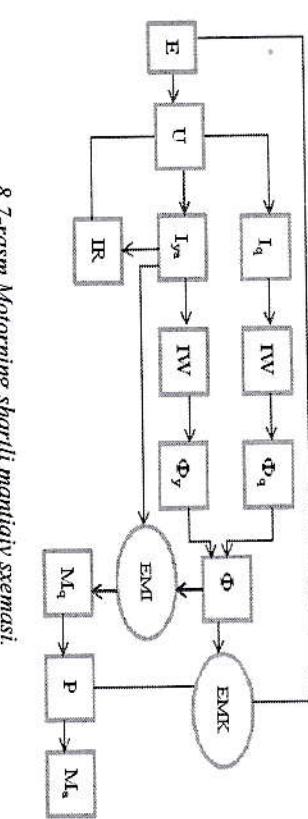- a) mexanik tafsifi- $n=f(M_k)$ yoki $n(M_k)$, bu aylanish chastotasining motor validagi momentga bog'liqligi bo'lub, ($U=\text{const}$, $I=\text{const}$ bo'lganida motorni tavsiflaydi. Bu tafsif motor validagi mexanik yukning motoring aylanish chastotasiga ta'sirini ko'rsatadi;
- b) rostlash tafsif - $n=f(I_k)$ yoki $n(M_k)$;
- d) tezlik, elektromexanik tafsif - $n=f(I_{\text{ua}})$;
- e) ishchi tafsiflari - $M, R, n, I, \eta = f(R_k)$

Mexanik tafsif tenglamasi. Yakor zanjiri elektr holati tenglamasidan (8.21):



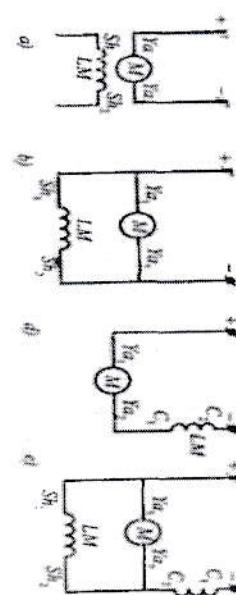8.7-rasm. Motoring shartli manbiqiy sxemasi



8.8-rasm. O'TM larining sxemalari:

- a) mustaqil qo'zg'atishli;
- b) parallel qo'zg'atishli;
- c) aralash (kompaund) qo'zg'atishli.
- d) ketma-ket (seriya) qo'zg'atishli;

$$U = E_q + I_{j_w} \cdot R_{j_w} \quad (8.21)$$

Bu tenglama Kirxgofning II qonuni asosida yozildi (8.22):

$$n = \frac{(U - I_{j_w} \cdot r_{j_w})}{C_E \cdot \phi} \quad (8.22)$$

hosil bo'jadi.

Mexanik tavsif shakli motor yukining ϕ ga bog'iqligi bilan aniqlanadi. O'zgarmas tok mashinasi (O'TM)-mustaqil, parallel, ketma-ket va aralish qo'zg'atishli bo'jadi va bu turlar motor qo'zg'atish chulg'amini motor yakor chulg'amiga ulanishi bilan aniqlanadi, shuning uchun motorlarning a va b sxemalaridagi xarakteristikalar (tavslifat) bit xil bo'jadi.

Motorni reverslash-uning aylanish yo'nalishini o'zgartish, agar yakor toki yo'nalishini yoki mashina magnit oqimi yo'nalishini o'zgartirilsa moment ishorasi, demak, aylanish yo'nalishi o'zgaradi. Amalda buni yakor chulg'amlari uchlarni yoki qo'zg'atish chulg'amining uchlarni qayta o'zgartib ularash bilan amalga oshiriladi. Ilkala chulg'anda bir vaqtga qayta ularash esa, aylanish yo'nalishini o'zgartirmaydi.

O'zgarmas tok motorlarini ishga tushirish. Motorni ishga tushirishda 2 ta talab qo'yildi:

1. Motorga ishga tushirish uchun qo'zg'atish va yakorni tezlatish uchun yetarli $M_{m,i}$ ni ta'minlash zarur.

2. Ishga tushirish toki qiymati cheklanishi kerak, ya'ni ishga tushish vaquida yakordan o'tuvchi tok $I_{j_w} \leq 2,5 I_{max}$ bo'lishini ta'minlash kerak. $2,5 I_{max}$ dan orrib ketmasligi kerak.

Ishga tushirishning uchta usuli bor:

1. To'g'ridan-to'g'ri ishga tushirish.
2. Yavor zanjiriga reostat ulab ishga tushirish.
3. Yakorga pasayvirligan kuchlanish berib ishga tushirish.

1. Yakor zanjiriga to'liq kuchlanish ulanadi. Ishga tushirish onida $n=0$, shuning uchun $E=0$. Yakor toki esa (8.23),

$$I_{j_w} = \frac{U}{R_{j_w}} \quad (8.23)$$

bo'jadi. Ko'p hollarda $R_{j_w} = (0,002-1,1)$ Oh bo'lgani uchun $I_{j_w,t} = 50 I_{max}$ bo'lishi mungkin; bu esa, mutlaqo yo'l qo'yilmaydigan holdir. Shuning uchun bu usul kichik quvvatlari O'TM qo'llanishi mumkin. Ularda $I_{j_w,t} = (4-6) I_{max}$ va to'liq tezlik olishga Is dan kam vaqt talab etilganida qo'llanishi mumkin.

2. Yakor zanjiriga ketma-ket qarshiligi ulanadi. Ishga tushirish tokini

$$I_{j_w,t} = \frac{U}{R_{j_w} + R_{j_i}} \quad (8.24)$$

shunday tanlanadi (8.24). $i = 0$ ishga tushirish onida $n = 0$, $E = 0$ da

$I_{j_w,t} = (1,4-2,5) I_{max}$ bo'lsin. Kattaroq qiymat, ya'ni $2,5 I_{max}$ kichikroq quvvали O'TM larga tegishli. Yakor tezligining ortib borishi bilan E_q oshib boradi hamda R_i ni yakor zanjiridan chiqariladi. Ishga tushirishdan oldin R_i ni qo'zg'atish zanjiridan to'la chiqariladi. R zanjiridan chiqarilganda eng katta ϕ bo'jadi, shuning uchun ishga tushirish momenti (8.25):

$$M_{j_i} = C_M \cdot I_{j_w,t} \cdot \phi \quad (8.25)$$

Ishga tushirish tokini yakor zanjirini alohida kuchlanishi rostanuvchi manbadan ta'minlab kam aytilish m um kin. Katta quvvatlari O'TM larini shu usul bilan ishga tushiriladi. 8-9-rasmida O'TM mexanik xarakteristikalarini keltirilgan. Bu parallel qo'zg'atishli motor uchun.

I - motor iste'mol toki (manbadan motorga o'tuvchi tok).

I_{j_w} - yakor toki, I_i - qo'zg'atish toki.


Kirxgofning II qonuniga binoan (8.26):

$$I = I_{j_w} + I_i \quad (8.26)$$

5. Generatorning shartli mantiqiy sxemasini tavsiflab bering?

6. O'zgarmas tok generatorining ishlash prinsipi tushuntiring?

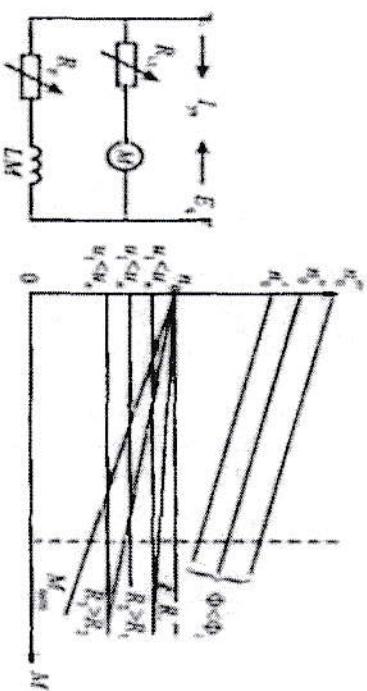7. O'zgarmas tok mashinasining tuzilishi gapirib bering?



8.9-rasm. Ulanish sxeması vagrafigi.

3

Tabiy mexanik xarakteristikasi: motor sxemasida hech qandaqa qo'shimcha qarshiliklar bo'lganida olinadi, ya'ni $n = f(M) U = U_{max} R_i = 0, R_s = 0$

Sun'iy tafsiflar-qo'shimcha qarshiliklar bo'lganida olinadi. Salt holatda $M = 0$, ,

$n_0 = \frac{U}{C_E} \phi$ agar $\phi = \text{const}$ bo'lsa, mexanik xarakteristika tenglamasi:

$$n = n_0 - bM \quad (8.27)$$

ya'ni, mexanik tafsif a burchagida og'gan to'g'ri chiziq bo'lib, uning burchak koefitsienti b dir. Bu tafsif - qattiq, I tok yuklama momentiga mos ravishda ortib boradi.

VIIbobga doir, nazariy bilimlarni mustahkamlash uchun nazorat savollari

va testlar

1. O'zgarmas tok motorlarini ishga tushirish jarayonini va shartlarini aytib bering?
2. Motorning qanday tafsiflarini bilsiz?
3. O'zgarmas tok motorlari nima?
4. Generator foydali ish koefitsienti nimaga bo'g'liq?

Test savollari.

1. O'zgarmas tok elektr mashinalari dastlabkim ixtiro qilgan?
- A) B.S.YakobiB) B.S.YakobiC) P.N.YablochkovD) U.Gilbert
2. O'zgarmas tok mashinalari rejimda ishlashi mumkinligi qaysi javobda to'liq ko'rsatilgan?
- A) Generator yoki motor B) GeneratorC) MotorD) Dvigatel
3. O'zgarmas tok mashinalari qaysi qismlardan tashkil topgan?

- A) Stator va rotorB) Kondensator va induktiv galtak
- C) Stator va induktiv galtakD) Kondensator va rotor
- 4.Mazkur (\otimes)belgi EyuK qaysi tomonga yo'nalganligini anglatadi?
- A)Bizdan chiquvchiB)Biz tomonC) O'nggaD)Chappa
- 5.Mazkur (\odot)belgi EyuK qaysi tomonga yo'nalganligini anglatadi?
- A) Biz tomon B) Bizdan chiquvchiC)O'nggaD)Chappa

6. Generator foydali ish koefitsienti qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan?

$$A) \eta = \frac{P_2}{P_2 + \Delta P} \quad B) \eta = \frac{P_2}{P_2 + \Delta P} \quad C) \eta = \frac{P_2}{P_2 + \Delta P} \quad D) \eta = \frac{P_2}{P_2 - \Delta P}$$

7. O'zgarmas tok mashinasi generator simlaridan o'tuvechi tokning magnit maydoni bilan o'zaro ta'sir kuchi qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan?

$$A) f = B \cdot I_s \cdot I_B / f = B \cdot I_s / f \quad C) f = B \cdot I_s / f \quad D) f = B \cdot I_s$$

8. O'zgarmas tok mashinasi generatorlarning tafsiflari qaysi javobda to'g'ri va to'liq ko'rsatilgan?

- A) Barcha javoblar to'g'riB) Salt ish tafsifiC) Tashqi tafsifD) Rostlash tafsifi
9. O'zgarmas tok mashinasi elektr motor tenglamasini toping?

$$A) U = E + I_{\text{ya}} \cdot R_{\text{ya}} B) U = E - I_{\text{ya}} \cdot R_{\text{ya}} C) U = E + I_{\text{ya}} + R_{\text{ya}} D) U = E + I_{\text{ya}} / R_{\text{ya}}$$

10. O'zgarmas tok mashinasida elektromagnit moment tenglamasi qaysi javobda

to'g'ri ko'rsatilgan?

$$A) M_{\text{em}} = C_{\text{M}} \cdot I_{\text{ya}} \cdot \Phi B) M_{\text{em}} = C_{\text{M}} \cdot I_{\text{ya}} + \Phi C) M_{\text{em}} = C_{\text{M}} + I_{\text{ya}} \cdot \Phi D) M_{\text{em}} = C_{\text{M}} \cdot I_{\text{ya}} - \Phi$$

11. O'zgarmas tok mashinasida momentlar tenglamasini toping(M_k - motor validagi qarshilk momenti, M_i - motordagi isrof momenti, M_{dm} - dinamik moment)?

$$A) M_{\text{em}} = M_k + M_i + M_{\text{dm}} B) M_{\text{em}} = M_k + M_i - M_{\text{dm}}$$

$$C) M_{\text{em}} = M_k - M_i + M_{\text{dm}} D) M_{\text{em}} = M_k - (M_i + M_{\text{dm}})$$

12. O'zgarmas tok mashinasi generotor ishga tushish waqtida yakordan o'tuvchi tok qanday bo'lishi kerak?

$$A) I_i \leq 2,5I_{\text{nom}} B) I_i \leq 5I_{\text{nom}} C) I_i \leq 1,5I_{\text{nom}} D) I_i \geq 2,5I_{\text{nom}}$$

13. O'zgarmas tok motorlarini ishga tushirishning qanday usullari bor?

A) Barcha javoblar to'g'ri

B) To'g'ridan-to'g'ri ishga tushirish

C) Yakor zanjiriga reostat ulab ishga tushirish

D) Yakorga pasayiriligan kuchlanish berib ishga tushirish

14. O'zgarmas tok mashinasining yakori tarkbiy qaysimlardan tashkil tipgan?

- A) O'zak, chulg'amlar va kollektorlardanB) O'zakdan
- C) Chulg'amlardanD) kollektorlardan

15.O'zgarmas tok generatorlarining quvvat isrofi qaysi ifoda bilan topildi?

$$A) \Delta P = \Delta P_{\text{met}} + \Delta P_{\text{mag}} + \Delta P_{\text{et}} + \Delta P_q B) \Delta P = \Delta P_{\text{met}} + \Delta P_{\text{mag}}$$

$$C) \Delta P = \Delta P_{\text{met}} + \Delta P_{\text{mag}} - \Delta P_{\text{et}} + \Delta P_q D) \Delta P = \Delta P_{\text{met}} - \Delta P_{\text{mag}} - \Delta P_{\text{et}} - \Delta P_q$$

IX-BOB ELEKTR ENERGIYASINI HOSIL QILISH, ELEKTR ENERGIYASINI UZATISH VA TAQSIMLASH

9.1 -\\$ Elektr energiyasi haqida umumiy ma'lumot

Ma'lumotlarga ko'ra hozirda Yer yuzasida yashaydigan aholi soni 8 mlrd.ni tashkil qilar ekan, bu o'z navbatida hozirgi kunda ishab chiqarilayotgan elektr energiyani yana taxminan 50% ga oshirishni taloq qiladi. Buning uchun yonilg'i mahsulotlari yetarli bo'lishi kerak, lekin bu atrof muhitini yanada kuchliroq muhofaza va nazorat qilish masalarini ko'ndalang qilib qo'yadi. Albatta bunda yadro energetika salmog'i ko'proq bo'lsada, lekin u bilan bog'liq muammolar yechimini topish zarur bo'lib qoladi. Bunda qayta tiklanuvchi energiya manbasi bo'lmish gidroenergetika muhim axamiyat kasb etishi mumkin. Demak, energiya ishab chiqarish hajmini saqlash hamda ekologik toza yonilg'iidan foydalanish masalarini yechish zarur. O'zbekiston energetik manbalarining samarali turlari bo'lgan gidroenergiyaga, neftgaz yonilg'isiga va toshko'munga boy namlikat hisoblanadi. Respublikamizda hozirgi kunda elektroenergiya ishab chiqarishda asosiy manba bo'lib yonilg'i mahsulotlari hisoblanadi. Gaz va boshqa yonilg'i mahsulotlari 30-40 yil ichida ishlatalib bo'lishi mumkin. Respublikamizda bir yilda tahrminan gaz va mazutdagagi elektrostansiyalar ulushi 84% ni, toshko'mirdagi stansiyalar ulushi 3,5% ni va gidroelektrostansiyalar ulushi 12,5% ni tashkil qiladi.

Elektr energiya elektr stansiyalarida boshqa turdag'i energiyani elektr energiyasiga yylantrish orqali ishab chiqariladi. Elektr energiyadan sanoatda, transportda, aloqada, qishloq xo'jaligida va kundalik turmushda keng foydalaniladi. Elektr stansiyalari o'zgartirilayotgan energiya turiga qarab issiqlik, gidro, atom, shamol va Quyosh elektr stansiyalariga bo'lindi.

9.2. §. Issiqlik elektrostansiyalar va ularning ishlash prinsipi


Ilk issiqlik elektr stansiyasi New Yorkda 1882-yilda qurilgan. Issiqlik elektr stansiyasi (IES) organik yoqilg'ining yonishidan ajralib chiqadigan issiqlik energiyasini elektr energiyaga aylantirib beradi. Issiqlik elektr stansiyalaridagi generatorlar bug' va gaz turbinalar, ichki yonuv dvigatellari yordamida aylantirildi. Bug' turbinali issiqlik elektr stansiyalari kondensatsion va issiqlik ta'minotli turlariga bo'linadi.

Kondensatsion elektr stansiyasida (9.1-rasm) yoqilg'ining yonuv uchoqda yonishdan ajralib chiqqan issiqlik energiyasi qozonda bug' energiyasiga aylanadi. Yuqori temperaturagacha qizdirilgan bug' bosim ostida turbinaning parraklariga beriladi. Bu yerda bug' energiyasining turbinani aylantiruvchi mexanik energiyaga aylanishi sodir bo'ladi. Turbina sinxron generatori aylantiradi va unda mexanik energiya elektr energiyaga aylanadi. Turbinada ishlatalgan bug' kondensatorga yo'naltiriladi. U yerda bug' sovitilib, qozomni ta'minlash uchun suyuq kondensatga aylantiriladi. Demak, kondensatsion elektr stansiyalarida elektr energiya ishlab chiqarish uch bosqichdan, ya'ni yoqilg'ining issiqlik energiyasini qozondagi bug' energiyasiga aylantirish, bug' energiyasini turbinada mexanik energiyaga aylantirish va mexanik energiyani generatorda elektr energiyasiga aylantirishdan iborat.

Bug'ning energiyasi qancha yuqori bo'lsa, qurilmaning foydali ish koefitsienti shuncha yuqori bo'ladi. Kondensatsion elektr stansiyasidagi energiya istroflarning kattagina qismi asosiy bug'-suv konturida, xususan kondensatorda yuzaga keladi. U yerda ancha katta issiqlik energiyasiga ega bo'lgan ishlatalgan bug'ning energiyasi svuga o'tadi.

Mazkur energiya aylama suv bilan suv xavzasiga o'tadi, ya'ni isrof bo'ladi. Bu istroflar elektr stansiyaning FIKini belgilaydigan asosiy omildir. Eng zamонави kondensatsion elektr stansiyalarida ham FIK ko'pi bilan 40-50% ni tashkil qiladi. Zamонави bug' turbinalarining quvvati 1300 MВт ga yetadi. Bunday katta quvvatti bug' turbinalari tuvayli issiqlik elektr stansiyalarining tejamiligi qisman oshadi. Bug'

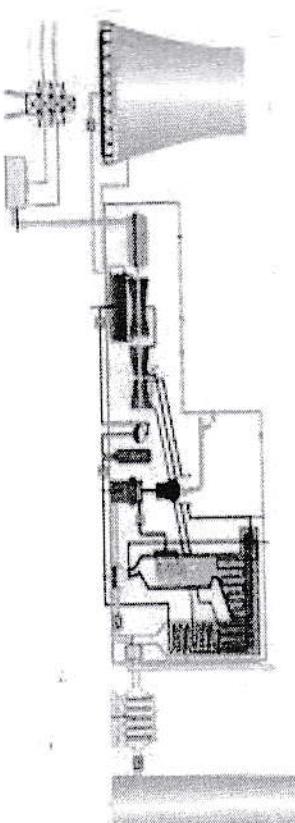qozon uchqog'didan chiqib ketayotgan tutundan foydalanim, qurilma yordamida suvni ishlish tufayli issiqlik stansiyasining FIKni qisman oshirish mumkin (9.1-rasm). Yirik kondensatsion stansiyalar yoqilg'i (ko'mir, torf) konlari yaqiniga quriladi. Chunki yoqilg'ini uzoq masofalarga transportda tashishga qaranganda elektr energiyani uzoq masofaga uzatish ancha arzon.



9.1.rasm Issiqlik elektrostansiyasi.

Elektr stansiyasi ishlab chiqarayotgan elektr energiya yaqin joylashgan energosistemaga (110-330) kV, uzoqda masofalarga esa (500-750) kV kuchlanishda uzatiladi. Kuchlanishi oshirishda transformator ishlataladi. Issiqlik ta'minotli elektr markazlari (IEM) bir vaqtda ham issiqlik, ham elektr energiyasini ishlab chiqarishga imkon beradi. Shuning uchun issiqlik ta'minotli elektr markazlari mamlakatimiz energetikasida asosiy o'rinni egallaydi. Bunday elektr markazlari katta shaharlar nitrofiga quriladi. Ular shahardagi sanoat korxonalarini va kommunal xo'jaliklarni elektr energiyadan tashqari, issiq suv va bug' bilan ham ta'minlash imkonini beradi. Turbinada ishlatalgan bug' issiqligidan ikkinchi marta foydalanim tufayli kondensatsion stansiyalarga Karaganda issiqlik ta'minotli elektr markazlari tejamlirok bo'lib, ularning FIK 50-65% ga yetadi. O'zbekistondagi 87 foiz elektr energiyasi issiqlik elektr stansiyalari hisobga ishlab chiqariladi.


9.3-§. Gidroelektorostansiyalar va ularning ishlash prinsipi

Jahonda energiya iste'moli har 10 yilda ikki marta ko'paymoqda. GESlarni boshqa turdag'i elektrostansiyalar bilan solishtirganda, quyidaq'i afzalliklarini kuzatish mumkin:

- ✓ GESlar har yili suv oqimidan tushuvchi suv energiyasidan foydalananadi va o'zining ishi uchun qimmat va qayta tiklanmaydigan yoqilg'ini talab qilinaydi;
- ✓ GES bo'yicha elektroenergiya tamarhi IESga nisbatan 5-10 marta arzon;
- ✓ GES o'z quvvatini tez o'zgarishi bilan harakterlanadi (GES quvvati yuklanishga qarab o'zgaradi).
- ✓ GESdagi jarayonlarni avtomatlashtirish hisobiga ischi kuchi son jibadan IESga nisbatan 3-4 baravar kam;
- ✓ GES ekspluatatsiyasi qaytarilmaydigan suv iste'moli atrof muhitning na kinyoviy, na issiqlik ifloslanishi bilan kuzatilmaydi. GESlarga o'matilgan agregatlar yuqori 90%li FIK ga ega.

Gidroelektrostansiyalar (GES) suv oqimining energiyasini elektr energiyaga aylantiradi. Bu stansiyalarda gidroturbinalar ishlatalib, ular suv oqimi energiyasini gidrogenerator o'qimi harakatga ketitiruvechi mexanik energiyaga aylantiradi, gidrogeneratorda esa mexanik energiya elektr energiyaga aylanadi. GES ning asosiy elementlaridan biri suv oqimining kerakli bosimini hosil qiluvchi tug'on hisoblanadi (9.2-rasm). Tug'ondan oldingi va keyingi suv sathlarining farqi qancha katta bo'lsa, elektr stansiyaning quvvati shunchalik bir maromda aylantiradi. Bu stansiyalarda ishlash uchun foydalaniлади. Suv oqimini davomida suv sarfini kerakli miqdorda rostlash uchun foydalaniлади. Suv oqimini rostlash sutka davomida ham olib borilishi mumkin. Odatda, tungi vaqtlarda ko'p elektr energiya talab qilinmaydi. Shuning uchun bunday vaqtlarda gidroturbinalar to'xtatilib, suv esa zahiraga qoldiriladi. Gidravlik elektr stansiyalari

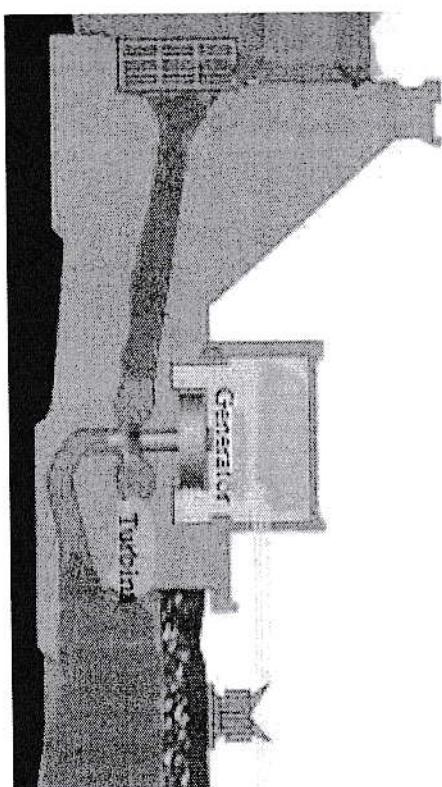yordamida sutkaning turli vaqt oraliqlaridagi energiya iste'molini ham me'yorida ta'minlash anche qulay.



9.2-rasm. Gidroelektorostansiya.

GES ning foydali ish koefitsienti (85-92)% ni tashkil qiladi. Undagi bitta aggregatning quvvati 600 Mvt ga yetadi. Yirik GES larning quvvati esa bir necha million kilovattlarga yetadi. GES lar qatoriga gidroakkumulyatsiyalovchi elektr stansiyalar (GAES) ham kiradi. Energosistema nagruzkasi eng kam bo'lgan soatlarda GAES generatorlari dvigatel rejimiga, turbinalar esa nasos rejimiga o'kkaziladi va ular suvni quvurlar orqali pastki xovuzdan yuqorigi hovuzga haydaydi.

Tabiiy sharoitda daryo oqimi to'hovsiz ish bajaradi. Suv sarfi - K , tezlig'i - v , uzunlig'i - L , harakat kesim yuzasi - w ko'satkichlarga ega suv oqimini ko'rib chiqqaniz. Suv oqimida birinchi va ikkinchi qirqimlar orasidagi hajmi ajratamiz. Bu hujumi diagonallar kesimidagi og'irlik markazini topamiz. Ajratilgan hajma o'zining og'iridi $G = \rho \cdot g \cdot w \cdot L$ ta'sir qiladi, uning tashkil qiluvchilaridan biri kuch F bo'lib (9.1), u oqimining harakat tezlig'i kabi yo'nalgan(9.3-rasm).

$$F = G \cdot \sin \alpha = \rho \cdot g \cdot w \cdot L \cdot \sin \alpha \quad (9.1)$$

Ajratilgan suv oqimi L uzunlikdagi masofani bosib o'tganda bajaradigan ishlini topamiz. (9.2)

$$A = F \cdot L$$

(9.2)

H -oqimning tushish balandligini, tezligini $L = H / Sina$ orqali belgilaymiz.

$$L = v \cdot t$$

Uzluksizlik qonuniyatidan kelib chiqib ekanligini hisobga olsak, unda

$$A = \rho \cdot g \cdot w \cdot L \cdot \sin \alpha \cdot L = \rho \cdot g \cdot w \cdot H \cdot v \cdot t = \rho \cdot g \cdot Q \cdot H \cdot t$$


(9.4)

Oqim quvvati (9.5) orqali topiladi

$$N = A / t = \rho \cdot g \cdot Q \cdot H = 1000 \cdot 9.81 \cdot Q \cdot H$$

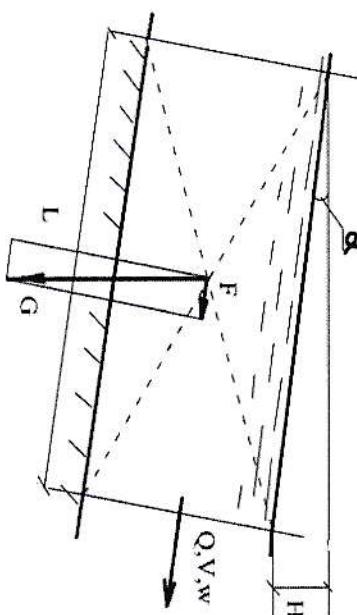(9.1)

Suv oqimining ko'rsatkichlari bo'lib bosim balandlikka bog'liq - H , quvvat - N va energiya - E hisoblanadi. Daryo oqimi yuqori qismidan quyigacha harakat qilib o'z energiyasini grumlarni yuvishga, suv massalarini va mahsulotlarini tashishga sarflaydi. Tabiy sharoitda (sharsharalardan tashqari) suv energiyasi, suv oqimini hamma uzunligi bo'yicha tarqalgan bo'ladi.



9.3-rasm. Suv energiyasini hisoblash.

9.4 §. Atom elektrostansiyalariga ularning ishlash principi

Atom elektrostansiyalari (AES) atom (yadro) energiyasini elektr energiyasiga aylantirib beradi. Atom reaktori energiya generatori hisoblanadi. AES yadro yoqilg'isi (uran, plutoniq va boshqalar) da ishlaydi. Yadro yoqilg'isining zaxiralari organik yoqilg'ilar zahiralardan juda ko'pdir.

Atom energiyasi-bu, atomlardan olinadigan energiya. Har bir atom energiya zarrachalaridan iborat. Bu energiya esa atomdag'i barcha zarrachalarni bir butunlikka aylantiradi. Shu sababli atom energiyasida atom yadrosi energiya manbai hisoblanadi. Bu energiya atomning parchalanishi paytida ajralib chiqadi. Amalda atomdan energiya olishning ikki usuli mavjud.

Birinchisi-sintez reaksiyasi, ikkinchisi bo'limish reaksiyasidir. Sintez reaksiyasi paytida ikki atom birlashib, yagona atomni vujudga keltiradi. Atomlarning qo'shilishi jayayonida issqlik tarzida kuchli energiya hosil bo'ladi. Quyosh energiyasining katta qismi Quyoshda sodir bo'ladigan sintez reaksiyasi natijasida yuzaga keladi. Bu atom energiyasining bir turidir.

Ikkinchi usul-bo'limish reaksiyasi yokiparchalanishdir. Parchalanish bir atomning ikkiga bo'sinishidir. Bu hol atomlarning boshqa atomlar, masalan, neytronlar (u atom tankibiga kiradi) tomonidan «bombardimon» qilinishi jayayonida ro'y beradi.

Uramming bir turi-uran-238 (U «uran izotopii» deb ataladi) neytronlar tomonidan bombardimonga uchrageanida ikki qismiga parchalanadi. Uran-238 ning bir juda kichik bo'lagidan bir necha kilogramm ko'mir yonganida ajralib chiqadigan energiyaga nisbatan million marla ko'p energiya hosil bo'ladi. Uramming kichik bir bo'lagi unumondagi butun boshti bir kemani yoki katta shaharlarni elektr energiya bilan tuminlay oladi.

Atom elektrostansiyalari ham ishlash prinsipi bo'yicha issqlik elektr tansiyalaridan farq qilmaydi, faqtin atom elektr stansiyalarda reaktor qurilmasi

mavjud bo'lib, unda yadroviy element hisoblangan muddalar Uran va Plutoniy atomlaridan birlamchi yonilg'i sifatida foydalanamiz.


Yadro reaktorida ishlab chiqariladigan issiqlik maxsus quvurlardan yurgiziladigan suvga o'tkaziladi. Suv qaynaydigan darajada isitildi va issiqlikka almashtiruvchi bo'shmaga o'tkaziladi, u yerda tashqi tomondan keladigan suv bug'lantiladi. Issiq bug' quvur tomonga yo'naltirilgach, generatorni aylantiradi, generator esa elektr energiya ishlab chiqaradi. Quvurlardan chiqadigan issiq suv isitish uchun ishlataladi.

Reaktor qurimasi ancha sodda: ichi uran yoki plutoniy kukuni bilan to'idirilgan metall trubkalar tashqariga neytronlarning uchib chiqib ketishiga yo'q qo'ymaydigan moddalardan yasalgan korpus ichiga tushiriladi. Neytronlar-hech qanday elektr zaryadiga ega bo'lmagan alohida elementlar zarralardir. Neytronlar uran atomiga tushib, ulami parchalab yuboradi, buning natijasida ulkan miqdordagi issiqlik ajralib chiqadi. Uran plutoniya aylanadi va energiya ajraladi, bu energiyadan (issiqlikdan) esa elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun foydalaniladi(9.4-rasm). Yer yuzidagi atom elektrostansiyalarining o'matilgan quvvati 360 GVt ni tashkil qildi. Dunyodagi rivojlangan mamlakatlar – AQShda 98 GVt, Fransiyada 63 GVt, Yaponiyada 44 GVt, Angliyada 13 GVt, Rossiyada 20 GVt va Germaniyada 22 GVt elektroenergiya ishlab chiqiladi.Hozirgi kunda yer yuzidagi 30 mamlakatda atom elektrostansiyalari bo'lib, ular umumiy iste'mol qilinadigan elektroenergiyaning 17 % ni ishlab chiqadi.

Bir necha shamol qurilmalarining yig'indisi shamol elektrostansiyasini tashkil qildi. Quvvatiga nisbatan shamol elektrostansiyalarini 3 guruhga bo'lish mumkin:

1. Kichik quvvatlari: 0,1-1,0 kW soatgacha, ular asosan akkumulator batareyalarini zaryadka beradigan shamol qurilmalari kiradi. Ular asosan akkumulator batareyalarini zaryadka qilishda qoilaniladi.
2. O'rtacha quvvatlari: 10-100 kW soatgacha, ular o'zgaruvchan tok ishlab chiqaradi.

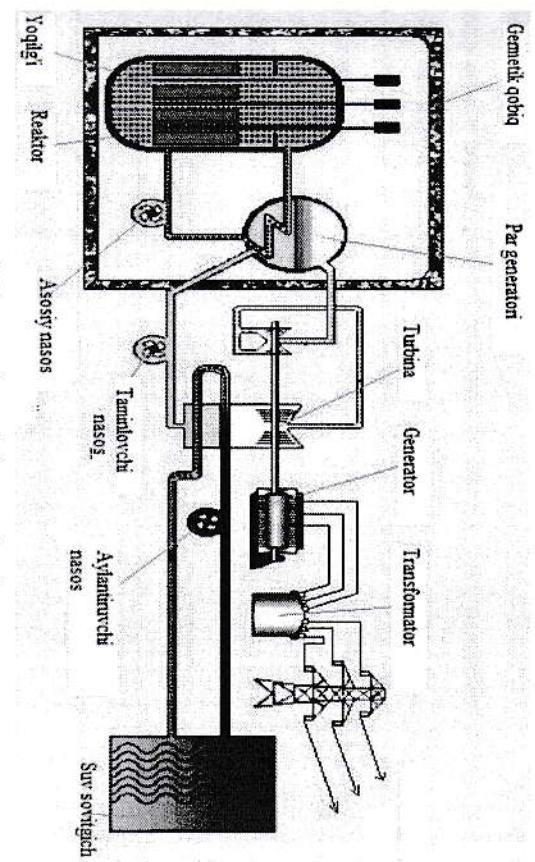3. Yirik quvvatlari: 1000 kW soatgacha, hozirgi vaqtida bunday shamol energetik qurilmalarining tajriba nusxalarini sinab ko'rilmoxda.




9.4-rasm. Atom elektr stansiyasi.

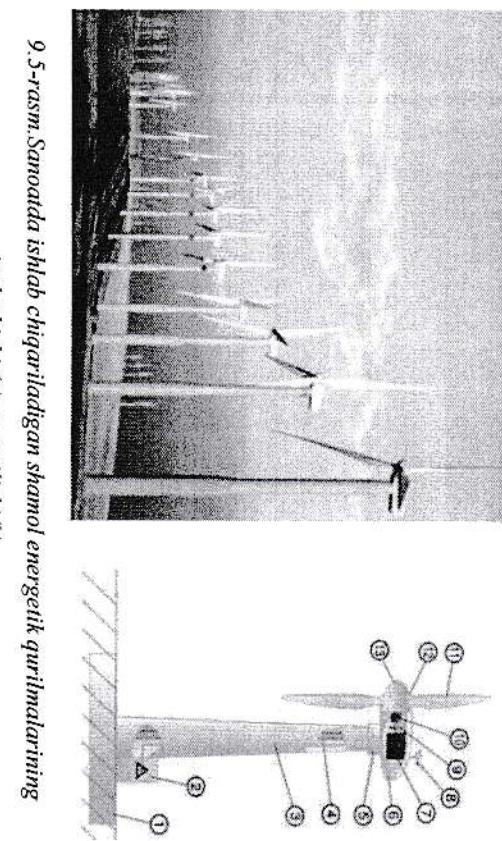9.5-§. Shamolelektrostansiyalariga ularning ishlash prinsipi

Shamol generatorlari, shamolning kinetik energiyasini elektrenergiyaga aylantirib beruvchi qurima. Shamol generatorlarning ikki xil turi mavjud: sanoat va uy uchun. Sanoat uchun shamol generatorlari davlat yoki katta energetik korporatsiyalar tomonidan quriladi. Ushbu qurilmalar energiyasi bir joyga to'planadi va natijada shamol elektrostansiyalari vujudga keladi(9.5-rasm). Uning asosiy farqi ishlashi uchun homashyoning zarur emasligi va hech qanday chiqindi chiqmasligidir. Uning asosiy talablaridan biri - yillik o'rtacha shamol tezligining yuqori bolishi. Har bir sanoat energetik qurilmalarida o't o'chirish tizimi, shamol generatorining ishlashi haqidagi ma'lumot berib turuvchi telekommunikatsion tizim va chaqmoqdan himoya qilish tizimi mavjud. Zamona viy shamol generatorlarning quvvati 6MW(6000 kW)gacha yetadi.

Robert Stirling gelioqurilmadan foydalananib ishaydigan quyosh dvigatelini yaratgan edi 1954-yil Amerikalik Ges Repol va Bryus Kaymayklar quyosh nuridan bevosita foydalanish uchun samolyot qulayligi to‘g‘risidagi fikri aytdi. Oradan 20 yil o‘gach bu g‘oyaning to‘g‘riligini London kollejida tadqiqotchilar amalda isbotladilar.




9.5-rasm. Sanoatta ishlab chiqariladigan shamol energetik qurilmalarining joylashishi (a) va tuzilishi(b).

Yuqorida keltirilgan 9.5.b-rasmda: 1-fundament, 2-kuch kontaktlori va bosharuv zanjirini o‘z ichiga olgan kuch shkafi, 3-minora; 4-chiqish narvoni, 5-aylanirish mexanizmi, 6-gondola, 7-elektr generatori, 8-shamol yo'nalishini shamol yo'nalishi va tezligini kuzatuvchi tizim (anemometr) 9-to'xtatish tizimi, 10-transmissiya, 11-parraktar, 12-parraklar joylashish burchagini o'zgartirish tizimi, 13-rotor qalpogi.

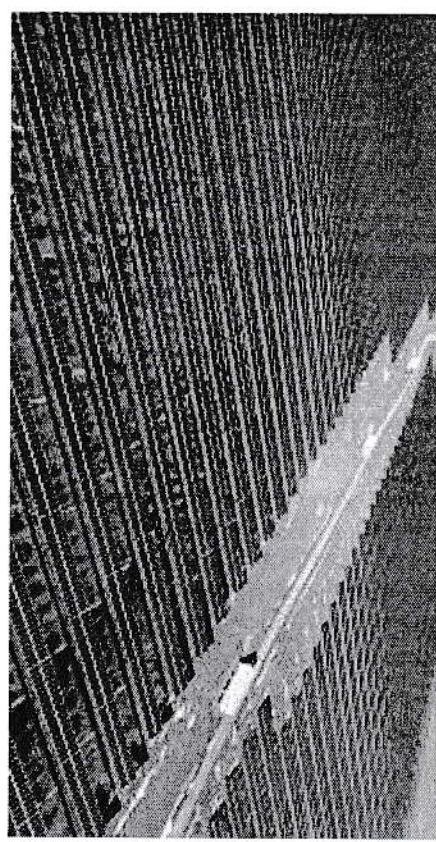9.6 §. Quyoshelektrostansiyalari va ularning ishlash prinsipi


Qadimgi yunon olimi Arximed quyoshning nurini ko‘zgular sistemasi orali tushbirib, rimliklarning kemalarini yondirib yuborgani to‘g‘risida tarixda yozib qoldigan. Quyosh energiyasidan chet mamlakatlarda keng miyosda foydalanimoqda. Shimoliy Fransiyaning Odeysda degan joyida fizik va kimyogar Feleks Tremba boshchiligidagi quyosh elektrostansiyasi qurilgan bo‘lib, uning quvvati 1100 kWt, hosil qiladigan harorat esa 3800 darajaga yetadi. 1816-yil islandiyalik



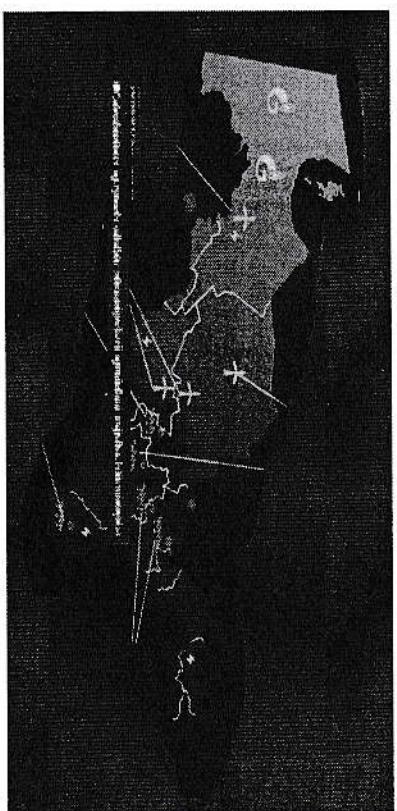9.6-rasm. Quyoshelektrostansiyasi.

O‘zbekiston Quyosh elektr stansiyalari qurishni rejalashtirmoqda. Jumladada 2023 yil aprel oyida ishlab chiqarish quvvallarining birinchi bosqichi (250 MWt gacha) va

2024 yil oxiriga qadar barcha quvvatlarni foydalanishga topshirish rejalashirilgan(9.7-rasm).




9.7.O'zbekistonda qurilishi rejalashirilgan elektrostansiyalar.

O'zbekiston o'n yil davomida umumiy quvvati 5000 MVt bo'lgan quyosh elektrotansiyalari (QES) qurishni rejalashtirmoqda.

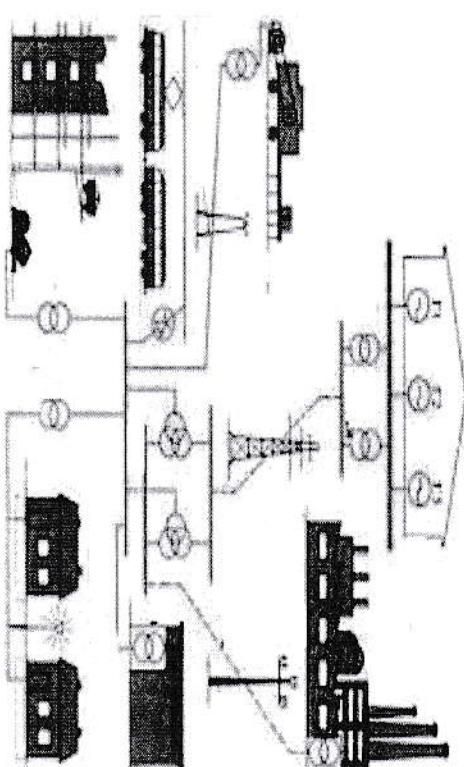9.7.-\\$ Elektr energiyasini uzatish va taqsimlash

Elektr energiyasini uzatish va taqsimlashda elektr tarmoqlari katta ahamiyatga ega. Amalda ishlab chiqarilayotgan elektr energiya iste'molchilarga elektr tarmoqlari orqali uzatiladi. Elektr tarmog'ining asosiy vazifasi iste'molchilarни elektr bilan ta'minlash, ya'ni elektr energiyani ishlab chiqarilgan joydan uni qabul qiluvchi joyga uzatishdan iboratdir. Elektr energiyani uzatish va taqsimlashning rivojlangan shakli elektr energetika sistemasi (energosistema) tashkil qiladi. Energosistema-bu elektr uzatish imiyalari (EUL) bilan bog'langan elektrostansiyalar va elektr energiya qabul qiluvchi iste'molchilarning yig'indisidir. Yagona elektr energetika sistemasi (YaES) yuqori kuchlanishli EUL lar bilan birlashgan bir qancha elektr stansiyalar yig'indisi bo'lib, bitta yoki bir nechta davlatlar chegarasidagi katta territoriyanı elektr energiya


bilan ta'minlaydi. Energosistema xalq xo'jaligida katta axamiyatiga ega bo'lib, iste'molchilarni elektr energiyasi bilan ta'minlash uzuksizligini, turli xildagi elektrostansiyalar (IES, GES, AES, SHES, QES) ning o'zaro tejamlı ishlashini oshiradi, elektrostansiyalardagi zaruriy rezerv quvvatni kamaytiradi. Energosistemaning bir qismi 9.8-rasmda ko'satilgan bo'lib, unga issiqlik, girdavlik, atom elekktrostansiyalari, pasayitiruvchi transformator podstansiyasi (TP), yarimo'tkazgichli o'zgartirilich (YaUU) va ba'zi turdag'i iste'molchilar birlashirilgan. Ular o'zaro bir nechta elektr uzatish liniyalari bilan uzhich va ajratgichlar yordamida ulanadi. Elektr tarmoqlari turli nominal kuchlanishli o'zgaruvchan va o'zgarmas tok ta'sirida boladi. Elektr ta'minoti uchun, odarda, uch fazali o'zgaruvchan tok tarmoqlaridan foydalaniлади. O'zgarmas tok transport xizmatlari tarmoqlarida, zavodlar, juda yuqori kuchlanishli (800-1500 kV) elektr uzatish inyalarida hamda o'zgarmas tok manbaiga ega bo'lgan sexlarning ichki tarmoqlarida ishlataladi. Xar bir tarmoq yoki elektr uzatish liniyasi o'zining nominal kuchlanishi bilan xarakterlanadi.



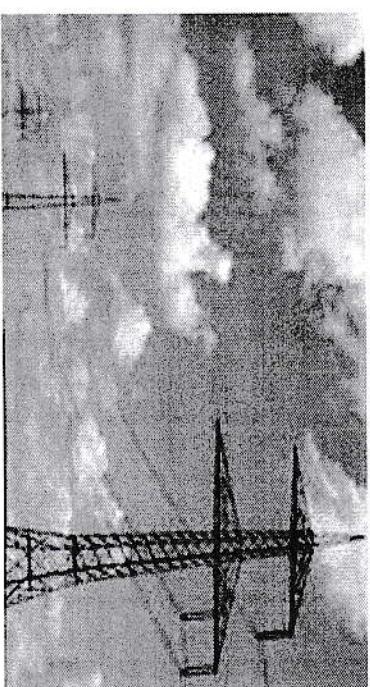9.8-rasm. Energosistemaning bir qismi


Generatorlar, transformatorlar, tarmoqlar va elektr energiya iste'molchilar 1000 V gacha (past) va 1000V dan ortiq (yuqori) bo'lgan nominal kuchlanishga mo'ljallanadi. O'zgaruvchan tok tarmoqlarida quyidagi kuchlanishlar: past kuchlanishli tarmoqlar uchun 127, 220, 380 va 660 V va yuqori kuchlanishli tarmoqlar uchun 3,6, 10, 20, 35, 110, 150, 220, 330, 500, 750 kV dan foydalaniadi. Energiya iste'molchilarining normal ishlashi uchun tarmoqdagi kuchlanishning nominal qiymati iste'molchi kuchlanishning nominal qiymatidan $\pm 5\%$ dan ortiq farq qilmasligi kerak. O'zgarmas tok tarmoqlari uchun quyidagi kuchlanishlar belgilangan: 110, 220, 440, 600, 825 V. Elektr xavfsizligi maqsadlarida kuchlanish 100 V dan past bo'lganda quyidagi kuchlanishlardan foydalaniadi: o'zgaruvchan tok qurilmalari uchun 12, 24, 36 va 60 V; o'zgarmas tok qurilmalari uchun esa 6, 12, 24, 36, 48 va 60 V.

Xavo linayasa (XL) elektr energiyani ochiq xavoda joylashgan va izolyatorlar handa armaturalar yordamida tayanchlarga mahkamlangan o'tkazgichlar bo'yicha uzatishni ta'minlaydi. XL uchun, asosan, kesimi 4, 6, 10 mm² (bitta sim) li va 10 mm² dan katta (ko'p simli) mis, aluminiy va pulat-alyuminiy simlardan foydalaniadi. 1000 V dan yuqori kuchlanishli XL uchun kesimi 35 mm² dan kichik bo'lmagan aluminiy va 25 mm² dan kam bo'lmagan pulat-alyuminiy simlar ishlatalishi mumkin. XL uchun chinni yoki shishadan yasalgan shiti yoki osma izolyatorlardan foydalaniadi. Shitiri shisha izolyatorlar 6-10 kV li tarmoqlarda, chinni izolyatorlar esa kuchlanishi 35 kV dan gacha bo'lgan tarmoqlarda energiya uzatilishini ta'minlaydi. Kuchlanishi 35 kV dan yuqori bo'lgan tarmoqlarda osma izolyatorlar ishlataladi. Xavo linayalarining tayanchlari yegochedan, metalldan va temir-betondan tayyorlangan bo'ladi. Bir ustunli yog'och (10 kV kuchlanishgacha ishlataladi) va temir-beton (35-220 kV) tayanchlarorqali uzatiladi. Yuqori (330, 500, 750 kV) kuchlanishli elektrenergiyasi metall tayanchlarda tarmoqlar orqali uzatiladi (9.9. rasm).



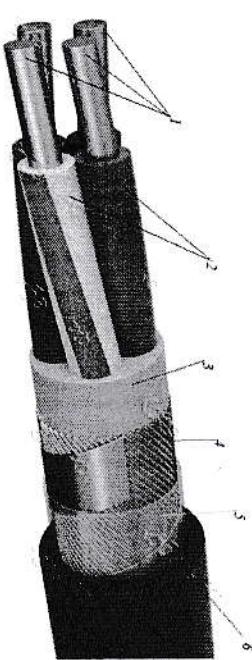9.9-rasm. Xavo linayalari.

Kabelli limiyalar energiya ta'minotining elektr tarmoqlarida keng foydalaniadi. Kabel (uch tomirli; tok utkazzuvchi tomirlar, izolyatsiya va himoya kobiq'idan iborat (9.10-rasm). Tomirlar soniga ko'ra kuch kabellari bir, ikki, uch va to'rt tomirli qilib tayorlanadi. Tomirlar 1 mis yoki aluminiy simdan, izolyatsiya 2 esa rezinadan (1000 V gacha kuchlanishli kabellar uchun) va shindirilgan ko'p qavatlari qogozdan hamda turli xil plastinkalardan (1000 V dan yuqori kuchlanishli kabellar uchun) yasaladi. Himoya kobiq'i 3 namlik, gazlar va kislotalarning o'tishiqa qarshilik qiladi. U polivinilklorid, aluminiy va qug'oshindan yasaladi. Kabelni mexanik ta'sirlardan himoya qilish uchun tasma 5-6 ishlataladi, uning ustidan esa kabel tashqi himoya 6 qobig'i o'raladi.



9.10-rasm. Kabellarning umumiy ko'rinishi.

Kabellar zovurlar, kanallar, tunellar, bloklar, imoratlar va inshootlarning devorlari buyicha va poli ostidagi arizqalarga yotqizildi. Kabelni zovurlarga yotqizish eng soddha va arzon usuldir. Umumiy foydalaniladigan past kuchlanishli elektr tarmoqlari uch fazali, uch yoki to'rt simli bo'ladi. Uch simli tarmoqdan sexdag'i iste'molchilar (uch fazali asinxron dvigatellar, qizdirish pechlari va b.) ta'minlansa, to'rt simli tarmoqdan yoritish lampalari ta'minlanadi. Kichik quvvatlari sextlar va maishiy xizmatlarda faqat to'rt simli elektr tarmoqlari ishlataladi. Sanoat korxonalaridagi sex ichki tarmoqlarida ochiq va yopiq elektr simlaridan keng foydalaniladi. Ochiq elektr simlari devorlar, shiplar siri, fernalar va boshqa qurilish elementlari buyicha o'tkaziladi. Bunda similar va kabellar trubaga, izolyatorlarga mahkamlanadi yoki trubalar, quichalar, egiluvchan metall shlanglar ichiga joylashtiriladi. Yopiq elektr simlari imoratning konstruktiv elementlari (devorlari, pollari, to'sinlar) ichidan o'tkaziladi. Bunda sim va kabellar trubaga, egiluvchan metall shlangga, quichaga suvoq tagiga, bevosita qurilish konstruksiyasiga joylashtiriladi.

Elektrenergiyasini taqsimlash maqpadida transformatorlarnardan keng qo'llaniladi, biz transformator tuzilishi, ishlash prinsipi, turlari haqida IV-bobda battafil malumotlar keltirgandik.

IX.bobga doir, nazariy bilimlarni mustahkamlash uchun nazorat savollari va testlar

Nazorat savollari

1. Energiyava uning turlari haqida aytilib berling?
2. Issiqlikelektrostansiyalar va ularning ishlash prinsipini tushuntiring?
3. Gidroelektrostansiyalar va ularning ishlash prinsipini tushuntiring?
4. Atom elektrostansiyalarini va ularning ishlash prinsipini tushunturing?
5. Shamolelektrostansiyalarini va ularning ishlash prinsipini tushunturing?
6. Quyoshelektrostansiyalarini va ularning ishlash prinsipini tushunturing?


7. Elektr energiyasini uzatish va taqsimlash qanday amalga oshiriladi?

Test savollari

- 1.Elektr energiyasini ishlab chiqaradigan qanday elektrostansiyalar mavjud (to'liq ko'rsatilgan javobni toping)?
A)Barcha javoblar to'g'rib)Issiqlik, gidroC)Shanol, QuyoshiD)Atom
- 2.Dunyoda birinchi issiqlik elektrostansiyasi qachon va qayerda ishga tushirilgan?
A) New Yorkda 1882-yildaB) Pekin 1882-yilda
C) Berlin 1882-yildaD) Moskva 1882-yilda
- 3.Issiqlik elektrostansiyalarida yoqilg'i issiqlik energiyasi, bug'ning ichki energiyasiga aylantiriladi, bug'ning energiyasi ansixron dvigateli aylantiridi va divigatel qaysi energiyani hosil qiladi?
A)ElektrB)MechanikC)IssiqlikD)Ichki
4. O'zbekistononda birinchi issiqlik elektrostansiyasi qachon va qayerda ishga tushirilgan?
A) 20-asr boshlaridaB) 20-asr oxiridaC) 19-asr boshlaridaD) 19-asr oxirida
5. O'zbekistonodagi necha foiz elektr energiyasi issiqlik elektr stansiyalari hisobiga ishlab chiqariladi?
A)87B)50C)75D)25
6. Gidro elektr stansiyalar suv oqimining energiyasini qaysi energiyaga aylantiradi?
A)ElektrB)MechanikC)IssiqlikD)Ichki
- 7.Elektr stansiyalarda qaysi turdag'i dvigatellardan foydalaniladi?
A)SinxronB)AnsinxronC)MotorlarD)Barcha javoblar to'g'ri
- 8.Issiqlik elektr stansiyalari foydali ish koefitsienti necha foizni tashkil qiladi?
A)40-50B)50-60C)60-70D)80-90
9. Gidro elektr stansiyalari foydalisi ish koefitsienti necha foizni tashkil qiladi?
A)85-95B)50-60C)60-70D)40-50

10. Gidroelektrostansiyalarida oqim quvvati qanday hisoblanadi?

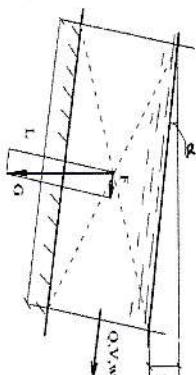- A) $N = A/I = \rho \cdot g \cdot Q \cdot H$
B) $N = A/t = \rho \cdot g \cdot Q \cdot H/t$
C) $N = A/t = \rho \cdot g \cdot Q \cdot H \cdot t$
D) $N = A/t = \rho \cdot g \cdot Q + H$



11. Atom elektr stansiyasi (AES) atom energiyasini elektr energiyaga aylantirib, o'z mohiyati bilan qanday elektrostansiya hisoblanadi?

- A) Issiqlik B) Gidro C) Quyosh D) Atom

12. Atom elektrstansiyalarida qaysi turdag'i energiya elektr energiyasiga aylaniriladi?

- A) Yadro energiyasi B) Issiqlik C) Mexanik D) Yorug'lik

13. Atom elektrso tansiyalarining yoqilg'i manbsi nima?

- A) Uran, plutoniylar B) Mazut C) Gaz D) Vodorod

14. Dunyoda atom elektr stansiyalar nechchi foiz energiya ulusini ishlab chiqaradi?

- A) 17 B) 71 C) 83 D) 40

15. Eng quvvati katta atom elektrostansiya qaysi shaharda joylashgan?

- A) Nyu-york B) Moskva C) Rim D) Berlin

X.BOB.RADIOELEKTRON ZANJIRLARNING ASOSIY ELEMENTLARI

10.1 - §. Radioelektronika fani va uning rivojlanishi tarixi

Radioelektronika fan va texnikaning rivojlanishi tarixida radiotexnika va elektronika fanlarining o'zaro qo'shilishidan vujudga keldi. Radiotexnika-o'zgarnas yoki sanoat chastotasi (50 Hz)ga teng bo'igan chastotadagi o'zgaruvchan tok energiyasini yuqori chastotali (yuz ming. million va bir necha o'n million Hz) o'zgaruvchan tok energiyasiga aylantirib berish, elektromagnit tebranishlari va to'iqinlarini hosil qilish, ularni tarqatish va qabul qilish, shuningdek bior axborotni radioto'iqinlar orqali uzatish va qabul qilish masalalarini o'rGANADI.

Elektronika-elektrovakuum va yarimo'kkazgichli asboblarni ishlab chiqarish va hozirgi zamон radioapparatllarda ishlatish masalalarini o'rganadi.

Radiotexnika fanining rivojlanishida XIX asrda fizika sohasida qilingan ko'pgina kashfiyotlar katta ahamiyatga ega bo'idi. Masalan, M.Faraday tomonidan kashf etilgan elektr va magnit maydonlarining o'zaro ta'sir hodisalari, J.Makselvning elektromagnit maydon hususiyatlarini ochib beruvchi tenglamalarini ko'rsatish mumkin. Bu tenglamalarda elektromagnit to'iqinlarning mavjudligi va ular yorug'lik tezligiga teng bo'lgan tezlik bilan tarqalishi nazariy holda keltirib chiqarilgan edi. Maksvell nazariyasining to'g'riligini birinchil marta nemis olimi G.Gers 1886-1888 yillarda amalda isbotladi. Lekin Gers elektromagnit to'iqinlarni amalda hosil qilsada, ulardan texnikada foydalanish mumkin emas deb hisoblagan edi. Chunki elektromagnit to'iqinlarini qayd etadigan vibratorda hosil bo'ladigan uchqunni qorong'i xonada faqat lupa yordamidagina kuzatish mumkin edi, xolos. Mana shu kuchsiz uchqunda kelajak aloqa vositasini ko'ra olish uchun tadqiqotchi buyuk olim bo'lishi zarur edi. Bu ixtiroga rus olimi A.S.Popov erishdi. Kronshtadda minalar bo'yicha ofislerlar tayyorlaydigan o'qituvchisi A.S.Popov 1895 yil 7 may kuni Peterburg rus fizik va ximiklari jamiyatida o'zining ixtirosi xaqida doklad qildi. Shu

boisdan 7-mayni radio kuni sifatida nishonlanib kelinmoqda. A.S.Popovning ixtirosidan bir yil o'tgach, italyan injeneri Markoni radio aloqa ishlarni amalga oshirib ko'sadi.

Radiotexnikaning rivojanishi bevosita uning asosiy bazasi bo'lgan elektronikaning rivojanishi bilan bog'iqliqdir. Eng oddiy elektron asboblaridan biri vakumli diodni 1883 yilda amerikalik T.A.Edison ixtiro qilgan. U oddiy cho'g'anma toali elektr lampochkasi ichiga yana bitta elektrod joylashtiriganda ular orasida hosil bo'lgan tok faqat bir tomonga yo'nalganligini kuzatgan. Dioddan o'tayotgan tokning elektronlar oqimidan iborat ekanligini esa ingliz J.Tomson isbotlab bergan. Undan detektor sifatida foydalananish mumkinligini 1904 yilda ingliz J.Fleming ko'rsatib o'tgan bo'isa, birinchi vakuumli triodni 1906 yilda amerikalik Luidie Forest ixtiro qilgan.

Umuman, radiotexnikaning rivojanishini shartli ravishda uch davrga bo'lish mumkin. Birinchi davrda (1895-1920) asosan uzun to'lqinlardan foydalangan holda telegraf aloqasi yo'nga qo'yildi. Radiouzatuvchi qurilmalarda uchqunli, elektromashinali va elektr yoyli generatorlar qo'llanilgan. Priyomnik sifatida sezgirligi kam bo'lgan detektorlar ishlataligan.

Ikkinchi davrda (1920-1955) elektron lampalardan keng foydalaniildi. Radioqurilmalarda elektrrovakuumli lampa keng miyosda ishlatalib, ular asosida past va yuqori chasitotali kuchaytirgichilar, generatorlar, modulyatorlar yasalgan. 1918 yilda supergeterodinli priyomnik loyihasi ixtiro qilinganidan so'ng, uni amalga oshirish natijasida qabul qiluvchi qurilmalarning sezgirligi keskin ortib ketdi. Natijada qisqa va ultraqisqa to'lqinlar diapazoni o'zlashtirildi.


Uchinchchi davrda (1955 yildan boshib) yarimo'tkazgichli asboblar keng ko'landa qo'llanila boshladи. Yarimo'tkazgichlarning o'zgaruvchan tokni to'g'rilash xususiyatini 1875 yilda nemis olimi K.F.Braun sezgan edi. 1922 yilda sovet olimi O.V.Losev ayrim kristallardan tebranishlarni hosil qilish va kuchaytirishda

foydalanish mumkinligini ko'rsatib berdi. Birinchi yarimo'tkazgichli triod, ya'ni tranzistorni A.QSHda D.Bardin va V.Bratten yaratdilar. Dastlabki integral mikrotxemalar esa 1960- yilning oxirida paydo bo'ldi. Mikrotxemalarning yaratilishi radiotexnika sohasida katta o'zgarish bo'lishiga olib keldi. Shundan so'ng elektronika aniq ikki qisnga, ya'ni katta quvvatli radioelektronika va mikroelektronika ajraldi. Mikroelektronikaning vazifasi ko'pgina yarimo'tkazgichli asboblarni hamda bo'linmaydigan, ma'lum darajada to'lq radio sxemalarni o'z ichiga olgan, kam quvvatlari qurilmalarni yaratishdan iborat. Keyingi paytlarda radioelektronikaning rivojanishi bilan yangi sohalar vujudga keldi. Bularga misol qilib optoelektronika va aktostelektronika sohalarini ketirish mumkin. Optoelektronika elektromagnit to'lqinlar shkalasidan joy olgan optik diapazondan axborotni uzatish va qabul qilishda foydalananish imkoniyati borligi bilan bog'iqliqdir.

Aktostelektronika sohasida ishlaydigan qurilmalarda elektromagnit to'lqinlar bilan birgalikda elastik, ya'ni tovush to'lqinlardan va zamonaiviy nanoelektronika yutuqlaridan keng foydalaniinmoqda.

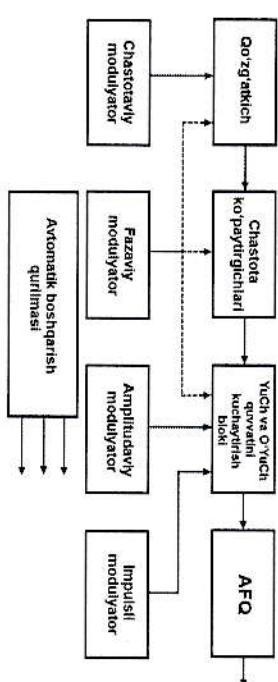10.2 -§. Radioelektron sistemalar va zanjirlar

Eng ko'p tarqaqlan radioelektron sistemalarga xabar (signal) tarqatuvchi va qabul qiluvchi qurilmalarni kiritish mumkin.



10.1-rasm. Axborot uzatuvchi qurimaning strukturna sxemasi.

Axborot uzatuvchi qurilmaning tuzilishi 10.1-rasmida keltirilgan. Xabar odatda, elektr tabiatiga ega bo'lmaganligi sababli (fovush, tasvir va shunga o'xshash) manbadan xabar elektrignaliga aylantiruvchi qurilmaga beriladi. Radioaloqa ishlariда bu vazifani mikrofon, televideniyada-uzatuvchi televizion kamera, diskret xabarni uzatish sistemasida-telegraf, displaylar bajaradi. Hosi' bo'lgan elektrignalni kuchaytirgichda kuchaytirligandan so'ng modulyatorga beriladi. Modulyatorga generatordan yuqori chastotali elektr tebranishlari beriladi. Modulyatorga chastotali tebranishlarning biror-bir parametrik (amplitudasi, chastotasi yoki fazasi) xabar signaliga aylanriladi. Bu jarayon modulyasiyalash deb yuritiladi. Modulyasiyalangan signal yuqori chastotali kuchaytirgichda kuchaytirligandan so'ng tarqatish uchun antennaga uzatiladi(10.2-rasm).

Antennadan chiqqan radiosignal lar priyomnik kirishiga aloqa liniyasi orqali uzatiladi. Aloqa liniyasiga uzatuvchi va qabul qiluvchi antenna va ular orasidagi fazo, shuningdek to'iqin o'kazuvchi kabel yoki yorug'iik o'kazuvchi aloqa liniyasi kiradi. Priyomnikning vazifasi-signalni qabul qilish, keraksiz signallardan tozalash, uni kuchaytirish va detektorlashdan iborat (10.2-rasm). Detektorlash modulyadiyalasga nisbatan teskari jarayondir. Unda modulyasiyalangan yuqori chastotali signal lar dastlabki xabar signallariga aylanriladi, shundan so'ng xabar signali qayd qiluvchi asbobga beriladi.



10.2-rasm. Qabul qiluvchi priyomnikning blok sxemasi.

Har qanday radioelektron qurima qanchalik sodda yoki murakkab sxemali bo'imasin, u ma'lum bir aniq elementlardan tashkil topgan. Ular jumlasiiga qarshiliklar, kondensatorlar, induktiv galtaklar, diodlar, tranzistorlar, integral mikroxxemalar, elektr energiyasi manbalar ni va h.lar kirdi. Ma'lum bir asosda

yig'ilgan bunday elementlardan tashkil topgan sistema radioelektron zanjir deb yuritiladi.

Zanjir elementlarini shartli ravishda 2 turga - aktiv va passiv elementlarga ajratish mumkin. Aktiv elementning asosiy belgisi uning elektr energiya bera olishidir. Bunga misol qilib elektr energiyasi manbalarini keltirish mumkin. Passiv elementlarga elektr energiyasini iste'mol qiluvchi va to'plovchi elementlar kiradi. Zanjirlarni hisoblashda bu elementlar ideal xolda ko'riladi. Bunda elementda biror bir xususiyat boshqa xususiyatlarga nisbatan ancha yuqori bo'lishi ko'zda tutiladi. Masalan, induktiv g'altak o'zining qarshiligiga va o'ramlararo sig'iniiga ega, lekin radio elektron zanjirda g'altakning induktivlik xususiyati boshqa xususiyatlarga nisbatan yuqori bo'lganligidan aynan shu xususiyati hisobga olinib ishlataladi.


Har bir element zanjirga ikkita uchi bilan ulanadi. Shu sababli bu element ikki qutbli deb ataladi. Ba'zi murakkab tuzilishga ega bo'lgan sistemalarda ham ikkita uch chiqarilgan bo'lsa, ularni ham ikki qutbli element deb yuritiladi. Masalan: mikrofon, telefon, dinamik antenna va h.

Agar biror bir zanjirde alohida kirish va chiqish qutblari bo'lsa, bu zanjir to'rt qutbli deb ataladi (10.3-a-rasm), Masalan, kuchaytirgich, transformator, liniya vah. Agar ko'rilayotgan zanjirda qutblar soni to'rtadan ortiq bo'lsa, ular ko'p qutbli deb ataladi(10.3-b-rasm). Masalan, chastota o'zgartirgichlar, modulyatorlar va h.


Radioelektron zanjirlarning kirish qismida kuchlanishning

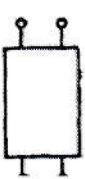10.3-rasm

o'zgarishi uning boshqa qismlarida ham tok va kuchlanishning o'zgarishiga olib keladi. Bu o'zgarish boshqa qismlarga elektromagnit to'iqlarini orqali tarqaladi. Radioelektron zanjirlarning konstruksiya o'chamlari va turqalayotgan to'iqlar uzunligiga qarab parametrlari to'plangan yoki taqsimlangan zujniqlarga bo'linadi. Zanjir o'chamlari to'iqlar uzunligiga nisbatan kichik bo'lsa,



a

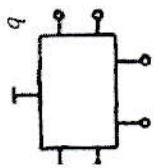

b

bunday zanjir parametrlari to'plangan deyiladi. Unda qarshilik, sig'in va induktivliklar zankirming ma'lum bir sohasiga to'plangan bo'ladi.

Zanjir o'chamlari to'qin uzunligiga teng yoki undan katta bo'lsa, bunday zanjir parametrlari taqsimlangan deyiladi. Ularda qarshiiik, sig'in va induktivliklar butun zanjir bo'yjab taqsimlangan bo'ladi.

Radioelektron zanjirlardagi elementlarning parametrlari undan o'tayotgan tok va kuchlanishga bog'liq bo'limsa bunday zanjir chiziqli deb ataladi. Masalan, radioelektron zanjir ideal qarshilik, sig'im va induktivlikdan iborat bo'lib, kuchlanishi yo'l qo'yilgan kattalikdan yuqori bo'limagan o'zgarmas tok manbaiga ulangan hol. Agar radioelektron zanjirlardagi elementlar parametrlari ulardan o'tayotgan tok va kuchlanishga bog'liq bo'lib qolsa, zanjir nochiziqli deb ataladi (masalan, zanjirda xarakteristikasi nochiziqli bo'lgan yarimo'tkazichli diod, tranzistor, yarimo'tkazichli p-n o'tishiha asoslanib ishaydigan qarshilik, sig'im va h. bo'lsa). Agar radioelektron zanjirlarda elektr energiyasining manbai bo'lsa, bunday zanjirlar aktiv, bo'limasa passiv zanjir deb ataladi. Yuqorida aytib o'tilgan ajratishlar shartli hisoblanadi. Chunki aynan bir xil elementlardan tashkil topgan zanjir ayrim hollarda chiziqli hisoblansa, tashqi sharoilari o'zgarishi bilan nochiziqli holatga o'tishi mumkin va aksincha. Masalan, tranzistorning ish rejimida xarakteristikating aynan to'g'ri chiziqli qismi foydalaniyatqagan bo'lib, unga amplitudasi kichik bo'lgan signal berilsa, u chiziqli element sifatida ishaydi.

Radiotexnik signallarni nazariy ravishda o'rganish va hisoblashlar olib borish uchun ularni matematik usulda yozish yoki ilmy til bilan aylganda matematik modelini yaratish zarur bo'ladi. Signaling matematik modeli deyilganda, argument siyatida vaqt olingan funksional bog'lanish tushuniladi. Model $U(t)$, $f(t)$ va shunga o'xshash ko'rinishda yoziladi. Radiotexnikada ayman bir xil matematik modelдан tokni, kuchlanishni, elektromagnit maydon kuchlanganligini ifodalashda foydalananish mumkin. Modelning yana bir afzalligi shundaki, signaling eng muhim xususiyatlarini alohida ifodalash mumkin. Bunda unchalik ahamiyatga ega bo'limagan, ikkinchi darajali xususiyatlar hisobga olinmaydi. Signallarni ifodalovchi funksiyalar haqiqiy, ham kompleks qiymatlarga ega bo'lishi mumkin. Shu sababli signaling modeli ham haqiqiy va kompleks bo'ladi.

Radiotexnik signallarga tipik misol sifatida bitor qurilmaning qisqichlaridagi kuchlanishni yoki zanjirdagi tokni olish mumkin. Bunday signalni faqat vaqtga bog'liq funksiya

$$U(t) = U_0 \cdot \cos(\omega t) \quad (10.1)$$


bilan ifodalash mumkin bo'lganligidan, u bir o'chovli deyiladi (10.1). Sistemada bir qancha bir o'chovli signallar mavjud bo'lsa, umumny holda sistema ko'p o'chovli hisoblanadi (10.2).

$$v(t) = v_1(t), v_2(t), \dots, v_N(t) \quad (10.2)$$

Bu yerda N - butun son bo'lib, signalingning o'chamligi deyiladi.

Radiotexnik signallarni istalgan vaqtga ularning oniy qiymatlarini oldindan aytib berish mumkin yoki mumkin emasligiga qarab ham ajratish mumkin. Matematik model yordamida oniy qiymatlari aniqlangan signallar determinallashgan signallar deyiladi. Umuman olganda tabiatda toza determinallashgan signallarni uchratish qiyin, negaki signallarni hosil qiluvchi, uzatuvchi va qabul qiluvchi qurimalarda mavjud

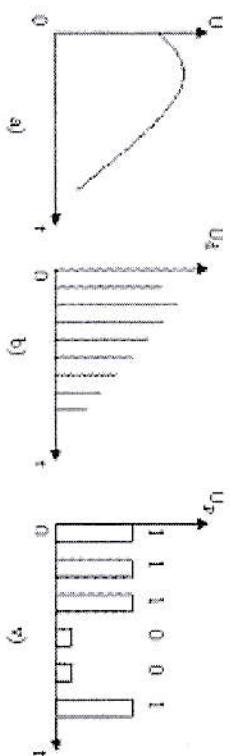bo'lgan taribosiz issiqlik harakati tufayli real signallarni vaqtning tasodifiy funksiyasi sifatida qarashga to'g'ri keladi va bunday signallar tasodifiy deb ataladi. Radiotexnikada tasodifiy signallar xalaqitlar sifatida namoyon bo'ladi va xalaqitlar ichidan foydali signalni ajratib olish radiotexnikaning assiy muammolaridan biri hisoblanadi.




10.4-rasm.

a) *Analog signal* b) *diskret signal* v) *raqamli signallar*.

Radiotexnikada shunday signallar uchraydiki, ularda tebranimish kichik bir chegaralangan vaqt davomida mayjud bo'ladi (10.4.a - rasm), bunday signallar impuls deb ataladi. Signallar hosil qilinishi mobaynida fizik jarayonlar shunday borishi munkinki, uning qiymatlarini istalgan vaqda o'chash mumkin bo'ladi. Bunday signalarni analogli deb atash qabul qilingan. Radiotexnika fanning daslabki rivojlanish davrlarida asosan analogli signallar ishlatalgan, keyinchalik ular yordamida radioaloqqa, televideniya yo'iga qo'yildi, chunki o'sha yillarda bunday signallarni generatsiyalash, qabul qilish, kuchaytirish va qayta ishlash imkoniyatlari yaratilgan edi. Keyinchalik ular yordamida radioaloqa, televideniya yo'iga qo'yildi.

Radiotexnik sistemalarga qo'yilgan talabning ortib borishi yangi tipdagi signalarning bo'lishini taqozo etdi. Natijada ba'zida analogli signallar o'mida diskret signalnar ishlatala boshlandi. Diskret signallarning oddiy matematik modeli deganda Sd(t) - vaqt o'qida joylashgan va har birida signalning ($i = 1, 2, 3, 4$) aniq qiymati bo'lgan sanoq nuqtalarini tushuniladi (10.4.b-rasm). Odatda $\square t = t_{(i)} - t_i$, kattalik

diskretlik qadami deb atalib, har bir signal uchun doimiy bo'ladi. Diskret signalning analog signaldan afzalligi shundaki, uni beto'xtov hosil qilib turishga zaruriyat bo'lmaydi. Natijada bitta radioliniya orgali turli manbalarning signallarini turli iste'molchilarga uzatish imkoniyati tug'iladi. Diskret signallarning parametrlarini raqamlar ko'rinishida ham berish mumkin. Bunday signallar raqamli signallar deb ataladi (10.4.v-rasm). Raqamli signallarni texnikada qo'llanishini quay holga keltirish uchun ikkilik sistemadan foydalaniлади. Keyingi yillarda bunday sistemadan foydalangan holda raqamli signallar elektron hisoblash mashinalarida, avtomatik boshqariluvchi qurilmalarda keng qo'llanilmoqda.

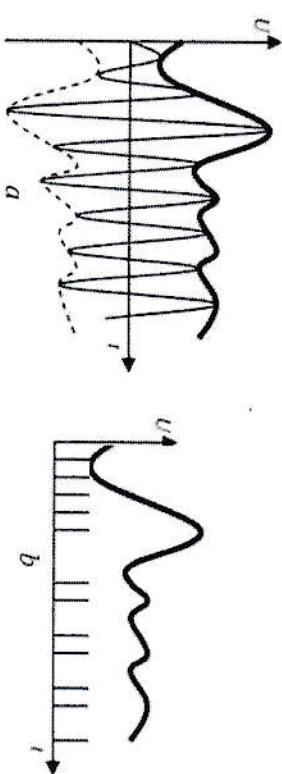

10.5-rasm. *Analogli signallari impulslar ko'rinishida ifodalash*. a) *balandligi o'zgaradigan, b-davomiyligi o'zgaradigan impulslar*.

Bu impulsarning balandligi signaling sanoq nuqtalaridagi qiymatlariga mos keladi (10.5.a-rasm). Bundan tashqari impuls balandligini doimiy saqlagan holda davomiyligining o'zgarishi uning sanoq nuqtalaridagi qiymatlariga mos keladigan impulslar ketma-ketligi holida ham olish mumkin (10.5.b - rasm). Bu yerda har ikki usvirda sanoq nuqtalaridagi qiymatlar impulslar yuzasiga proporsional deb qaralsa, a va b tasvir o'zaro ekvivalent deyish mumkin.

Radioteletron zanjirlarga analog, diskret va shunga o'xshash signallar berilishi mumkin. Berilgan signallar soniga qarab zanjir kirish qismini bir o'chovli yoki ko'

o'ichovli deyildi. Zanjirning signallar beriladigan qismi «kirish» deb, olinadigan qismi «chiqish» deb ataladi.

Kirish signallarini (10.3)

$$U_{in}(t) = U_{in1}(t), U_{in2}(t), \dots, U_{inv}(t) \quad (10.3)$$

va chiqish signallarini (10.4)

$$U_{out}(t) = U_{out1}(t), U_{out2}(t), \dots, U_{outv}(t) \quad (10.4)$$

t_n va no'ichovli vektor sifatida ifodallasak, ular orasadagi bog'lanish

$$U_{out}(t) = T \cdot U_{in}(t) \quad (10.5)$$

orqali ifodalanadi (10.5). Bu yerda T -sistema operatori deb ataladi. Operator signaling amplitudasi, chastotasi va fazasiga bog'liq bo'shib, to'liq holda

$$T = A(\omega) \cdot e^{j\varphi(\omega)} = P(\omega) + jQ(\omega) \quad (10.6)$$

ko'rinishda yoziladi (10.6). Bu yerda, $P(\omega)$ -xarakteristikaniing haqiqiy qismi;

$Q(\omega)$ -xarakteristikaniing mavhumi qismi:

$$A(\omega) = \sqrt{P^2(\omega) + Q^2(\omega)} \quad (10.7)$$

$$\varphi(\omega) = \arctg \frac{Q(\omega)}{P(\omega)} \quad (10.8)$$

10.4 - §. Chiziqli zanjirlarda garnonik o'zgaruvchi signallar


Chiziqli zanjirlar nazariyasi radioelektronikada alohida o'rinn olegan. Negaki, bunday zanjirlar kuchaytirgichlar, filtrlar, generatorlar va boshqa qurilmalarning takkibiy qismi hisoblanadi. Tebranishlar amplitudasi kichik bo'lganda ko'pgina nochiziqli zanjirlarni ham chiziqli zanjii sifatida qarash mumkin.

Chiziqli zanjirlarda (10.6-rasm) o'zgarmas va o'zgaruvchan tok manbai bo'lishi

mumkin, shu sababli zanjirda oldin o'zgarmas, so'ngra esa o'zgaruvchan tok manbai bo'lgan holni ko'rib chiqamiz.

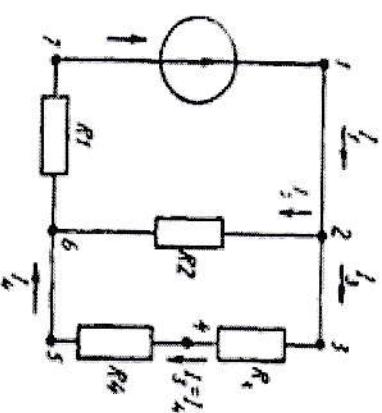10.6-rasmda elementlar, ularning ularish tartibi va elementlardan o'tuzchi tok yo'nalishlari ko'rsatilgan. Elementlar ulangan nuqqlalar tugun deb ataladi. Rasmda

tugunlar raqamlar orqali ko'rsatilgan. Zanjirda ketma-ket ulangan elementlarni bita murakkab element deb qarash mumkin. Bunday holda 1, 3, 4, 5 tugunlar yo'qoladi. Uch va undan ko'p element ulangan tugun alohida qaraladi. Bunday zanjirdagi tok va kuchlanishlar orasidagi bog'lanish Kirxof qonunlariga asoslanib topiladi.



10.6-rasm. Chiziqli zanjir.
Kirxofning birinchi qonuni quyidagicha yoziladi (10.9):

$$\sum_n I_n = 0 \quad (10.9)$$

ya'ni tugundagi toklarning algebraik yig'indisi nolga teng. Bunda tarmoqlanish nuqtasiqa qarab yo'nalgan toklar musbat, chiqyatotgan toklar esa manfiy deb hisoblanadi. Kirxofning ikkinchi qonunini ifodalovchi tenglama

$$\sum_n U_n = 0 \quad (10.10)$$

ko'rinishda yoziladi va kontur elementlaridagi kuchlanishlarning algebraik yig'indisi nolga teng deb ta'riflanadi (10.10). Kirxofning ikkinchi qonuniga binoan tenglamalar tuzilayotganda kuchlanishning yo'nalishi konturni aylanib chiqish uchun ixtiyoriy tanlab olingan yo'nalish bilan ustushsa, kuchlanish «+» ishora bilan,

ustma-ust tushmasa, «» ishora bilan olinadi. Agar zanjir o'zgartuvchan tok manbaiga ulangan bo'lsa, Kinxgof qonunlari kompleks holda yozildi.

Kinxgofning toklar uchun yoziladigan qonuni, ya'ni tugundagi toklar amplitudasining

$$\sum_n I_n(j\omega) = 0 \quad (10.11)$$

kompleks qiymatlari yig'indisi nolga teng (10.11). Kompleks amplituda qiymat deganda garnonik tebaranishlarning chastotasi o'zgarmas bo'lganda uni xarakterlaydigan parametrlar amplitudasi va boshqalang'ich fazasi tushuniladi. Shunga o'xhash kuchlanishlar uchun yozilgan formula

$$\sum_n U_n(j\omega) = 0 \quad (10.12)$$

ko'rinishida bo'ladi (10.12), ya'ni element konurlaridagi kuchlanishlar amplitudasining kompleks qiymatlari yig'indisi nolga teng.

Ko'p elementdan iborat murakkab zanjirlami Kinxgof qonunlari asosida hisoblashda ko'p noma'lumli tenglamalar sistemasi hosil qilinadi. Bunday tenglamalar sistemasini yechish juda ko'p vaqt va mehnati talab qildi. Shu sababi murakkab zanjirlami hisoblashda osonsoq tenglamalar sistemasidan foydalanimish mumkin bo'ladigan usullardan foydalaniadi. Kontur toklari va tugun kuchlanishi usullari shunday usullardan jumlasdandir. Shu usullarni zanjirda kompleks qarshiliklar mavjud bo'igan hol uchun ko'rib chiqaylik. Kompleks qarshilik deganda

$$Z(j\omega) = \frac{U_m(j\omega)}{I_m(j\omega)} = R + jX$$

kattalik tushuniladi. Bu yerda R - elementning aktiv qarshiligi, X - elementning reaktiv qarshiligi, R , L , C lar ketma-ket ulangan xususiy holda

$$X = \omega L - \frac{1}{\omega C} \quad (10.14)$$

bo'ladi (10.14). Reaktiv karshilik oldidagi j ko'paytuvchi X karshilikdag'i kuchlanish tokdan faza jixatdan $\pi/2$ burchakka farq qilishini ko'rsatadi. Kompleks qarshilikka teskari bo'lgan kattalik

$$Y = \frac{1}{Z} = G + jB \quad (10.15)$$


kompleks o'tkazuvchanlik deb ataladi. Bu yerda G -kompleks o'tkazuvchanlikning aktiv tashkil etuvchisi, Breakativ tashkil etuvchisi.

10.5-§. Radiouzatuvchi qurilmalar va qabul qiluvchi qurilmalar

Radiouzatuvchi qurilmaning blok-sxemasi, ya'ni unda yuqori chastotali elektromagnit tebaranishlar hosil qilinib, uning biror parametri uzatiluvchi xabar signaliga muvofiq o'zgartiriladi, bu o'zgartirish modulyasiya deb atalib, modulyasiyalangan signallar kuchaytirilgandan so'ng antenna orqali tarqatiladi.

Radiouzatuvchi qurilmalar-radioeshitirishlar, television ko'rsatuvlar, aloqa, radiolokatsiya, radionavigatsiya ishlarini olib boruvchi qurilmalarga bo'linadi. Bu qurilmalarning uzatadigan xabarlarini turlicha bo'lib, ish jarayonida ular turli polosani egallaydi. Ishlatilish joyiga ko'ra radiouzatuvchilar statcionar va ko'chma turlarga bo'linadi. Ko'chma radiouzatuvchilar kemalar, samolyotlar, avtomobililar, kosmik apparatlar va h. larga o'matiladi. Radiouzatuvchining multim parametrlariga uning quvvati, og'irligi va o'chamlari kiradi. Quvvat parametritni ko'rsatishda odatta, o'rtacha quvvat keltiriladi.

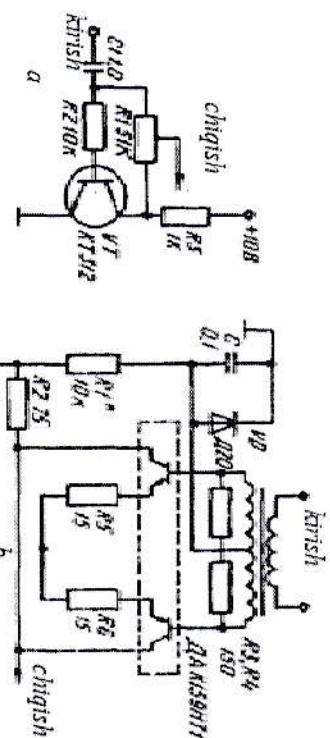Nurlantirish quvvatiga ko'ra radiouzatuvchilar quyidagicha kichik ($P < 3$) W kichik ($P < (3-100)$) W katta ($P < (10-500)$) W va o'ta katta ($P \geq 500$ kW quvvatlari turlarga bo'linadi. Radiouzatuvchi qurilmalarning ishlchi chastotasi barqaror bo'lishi kerak. Radiouzatuvchi qurilmalar ham nochizqli zanjirlar turkumiga kiradi (10.7-rasm).




10.7-rasm. Chastota kuchaytirvich. a-tranzistorli, b-integral mikroxsxemati.

Shu sababli ularda nochiziqli buzilishlar ham bo'лади. Buning natijasida radiouzatuvchi qurilma asosiy chastotasi nisbatan ancha yuqori chastotalar ham hosil bo'лади. Bunday chastotali signallar boshqa radiostandyalar isiga xalaqit bermasligi uchun quvvati kichik bo'lishi kerak.

Radiopriyomnik, radio signallarini tarqatuvchi stansiyalarning signallarini qabul qilib, ularni kuchaytiruvchi, so'ngra tovush chastotali signallarga aylantiruvchi qurilmadir. Radio priyomnik qabul qilgan signallar turli usulda modulyasiyalangan bo'lishi mumkin. Shunga ko'ra radiopriyomnik mustaqil qurilma bo'lib ishlashi bilan birgalikda, boshqa qurilmaning tarkibiy qismiga ham kirishi mumkin. Masalan, radio orqali boshqariladigan apparatlar, radiolokatsiya ishlari, radiotelemetriyada va h.

Signallarni qayta ishlashtiruvchi usuliga ko'ra radiopriyomniklar ikki turda bo'лади: to'g'ridan-to'g'ri kuchaytirgichli va supergeterodinlini priyomniklar. To'g'ridan-to'g'ri kuchaytirgichli radiopriyomnikning blok-sxemasi (10.2- rasm) keltirilgan. Bu priyomnikda radiosignal antenna yordamida qabul qilinib kirish konturi vositasida birota radiostansiya signali ajratib olinadi. So'ngra yuqori chastotali kuchaytirgichda kuchaytirilib detektorlanadi, hosil bo'lgan past chastotali signal past chastotali kuchaytirilib detektorlanadi, hosil bo'lgan past chastotali signal past chastotali

aylantiruvchi dinamikka uzatiladi. To'g'ridan-to'g'ri kuchaytirgichli radiopriyomniklarda yuqori chastotali kuchaytirvich blokini ko'p kaskadlarni shu yasash qiyin. Chunki, kirish signali chastotasi o'zgarishi bilan hamma kaskadlarni shu chastotaga sozlash zarur bo'лади. Supergeterodinli radiopriyomniklarda, signal qanday bo'lishidan qat'i nazar, oraliq chastotali signalga aylantirilib olinadi. Shundan so'ng asosiy kuchaytirish oraliq chastotada olib boriladi. Supergeterodinli priyomnikning blok-sxemasi 10.8-rasmda keltirilgan.

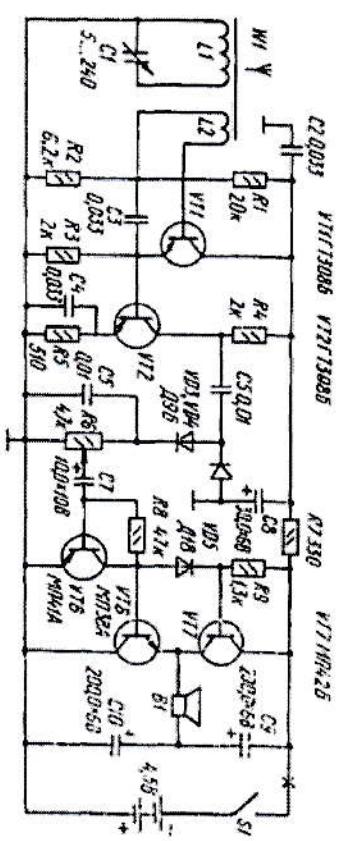

10.8-rasm. To'g'ridan to'g'ri kuchaytirgichli tranzistorli priyomnikning sxemasi.

Supergeterodinli priyomnikning sezgiriligi, kuchaytirish koeffisienti, tanlovchanligi va shunga o'xshash parametrlarining yuqori bo'iganligi sababli bunday radiopriyomniklar ko'plab ishlab chiqariladi. Ishlatilish joyiga ko'ra radiopriyomniklar statisionar va ko'chma turda bo'лади. Statisionar priyomniklarda qo'shimcha ravishda gramplastinka yozuvlarini qayta eshitiruvchi, magnit lentalardagi yozuvlarni qayta eshitiruvchi qurilmalar ham bo'lishi mumkin. Ko'chma priyomniklar istalgan sharoitda ishlatisha mo'jallangan bo'лади. Ularga ixcham priyomniklar va cho'ntak priyomniklari kiradi.

Radiopriyomnik ega bo'lgan elektr va akustik parametrlarining turilcha bo'lishiga qarab har xil klasslarga ajratiladi. Bu parametrlar quyidagilardan iborat:

Radiopriyomnik qabul qiladigan chastotalar diapazoni. Diapazon to'rt qismdan iborat:

- O'T (SV) o'rta to'lqinlar—525 ... 1605 kHz (2000 ... 735, 63 m);
- QT (KV) qisqa to'lqinlar—3,95 ... 12,1 MHz (75,9 ... 24,8 m);
- UQT (UQV) ultra qisqa to'lqinlar—65 ... 873 MHz (4,56 ... 4,11 m).

Qisqa to'lqinli (QT) diapazonda ishlaydigan radiostansiyalar diapazon bo'yicha bir tekis joylashmasdan, ayrim qismlariga ko'proq to'plangan. Shu sababi QT diapazoni bir nechta kichik (oraliq) diapazonlarga ajratiladi. Bu oraliq radiopriyomnikarda qulaylik tug'dinish maqsadida butun shkala bo'ylab «cho'zildi».

Cho'zilgan oraliqlar quyidagicha bo'tadi:

- 75 m—3,95 ... 5,75 MHz (76 ... 52,2 m);
- 49 m—5,95 ... 6,2 MHz (50,4 ... 48,4 m);
- 41 m—7,1 ... 7,3 MHz (42,2 m ... 41,1 m);
- 31 m—9,5 ... 9,775 MHz (31,6 ... 30,7 m);
- 25 m—11,7 ... 12,1 MHz (25,6 ... 24,8 m).

Radiopriyomnikning sezgirligi deb, radiopriyomnikning kuchsiz radiosignalarni qabul qila olish qobiliyat tushuntiadi. U priyomnikning chiqishida nominal quvvat hosil bo'lishi uchun kirishga berilishi kerak bo'ladigan minimal kuchlanish miqdori bilan o'chanadi.

Nominal chiqish quvvati priyomnikning chiqishida nochiziqli buzilishlar ma'lum chegara qiy'madan katta bo'lmaydigan sharoitda olingan quvvat. Iste'mol quvvati orqali priyomnikning tejamkorlik darajasi aniqlanadi. Iste'mol quvvati priyomnikda aktiv elementlarning ko'pyoki kamliyi bilan belgilanadi.

Biz bu priyoxmniklardan tranzistor va integral mikroshemada yig'ilgan to'g'ridan-to'g'ri kuchaytirgichli hamda supergeterodini priyomnik bilan tanishib

chiqamiz. Tranzistorda yigilgan to'g'ridan-to'g'ri kuchaytirgichli priyomnikning principial sxemasi 10.8-rasmda keltirilgan. Priyomnikda radiosignallar W_1 magnit antennasi yordamida qabul qilinadi. L_1 va C_1 kirish konturi hosil qilib, uning xususiy chastotasi bior-bir radiostansiya tarqatayotgan to'lqinlar chastotasiga sozlanadi. L_1 va L_2 induktiv bog'langan g'altakklar bo'lib kirish konturida ajratib olingen tebranishlar kuchaytirish uchun VT_1 tranzistoriga beriladi. VT_1 da kuchaytirilgan yuqori chastotali amplituda modulyasiyalari tebranishlar VT_2 ga beriladi. Bu priyomnikda yuqori chastotali kuchaytirgich nagruzkasi qarsilikkdan iborat bo'lgan VT_2 tranzistor asosida yig'ilgan. Albatta bunday sxemali yuqori chastotali kuchaytirgichning kuchaytirish koefitsienti yuqori bo'lmaydi. Shu sababi tebranishlar energiyasidan maksimal foydalanimish uchun ikki yarim davrli detektordai foydalaniadi. Bu detektor sifatida priyomnikda VD_1 , VD_2 diodiari ishlataladi. Detektorlangan signal tovush balandligini boshqaruvchi rezistor R_6 va C_7 kondensator orqali dastlabki past chastotai kuchaytirgichga beriladi. VT_6 da signalni tok va kuchlanish bo'yicha dastlabki kuchaytirish bosqichi, VT_7 va VT_8 da esa signal tokini kuchaytiruvchi simmetrik emitter takrorlagich yig'ilgan. VT_7 va VT_8 tranzistorlari bazasida boshtlangich silish kuchlanishi VD_3 dioda potensial tushuvidan hosil qilinadi. Radiokarnay VT_7 va VT_8 larning emitterlari ulangan nuqta bilan C_9 , C_{10} kondensatorlar ulangan nuqta oralig'iغا ulangan. Bunday ulash ko'priksimon ularsh deb atalib, sxema tok tok manbaiga ulanish paytida tranzistorlari nagruzka toki hosil qilmaydi.

X.bobga doir, nazariv bilimlarni mustahkamlash uchun nazorat savollari va

testlar

1. Radiouzzuvchi qurilmalarni tavsiflang?
2. Radio kabul qiluvchi qurilmalarning tarkibiy qismi va vazifasini ayting ?
3. Priyomnik sxemalarini tavsiflang?
4. Trigger vazifasi nima?
5. Mikroprocessorlar zanjiri nimalardan tashkil topadi?
6. Radioteknika nimani o'rganadi?
7. Elektronika nimani o'rganadi?
8. Radioelektron zanjirlarning asosiy elementlarini ayting?
9. Radioelektron zanjirlarni turlari vazifalarini ayting?
10. Radiotexnik signallar klassifikatsiyani va zanjir xarakteristikalarini ayting?
11. Chiziqli zanjirlarda gammonik o'zgaruvchi signallar hosil qilinishi va hossalarni tushuntiring?

Test savollari.

- 1.Birinchi radioni kim kashf qilfan?
- A) A.S.Popov B) G. Gers C) M.Faradey D) Maksvell
- 2.Radio kuni qaysi sanada nishonlanadi?
- A)7-may B)31-dekabr C)8-dekabr D)17-may
3. Yuqori chastotali tebrani sharning biror-bir parametrik (amplitudasi, chastotasi yoki fazasi) xabar signaliga aylantirish jarayoni nima deyiladi?
- A)Modulyatsiyalash B)Antenna C)Mikrafon D)Kuchaytirgich
- 4.Signallarni modulyatsiya qiluvchi asbob nima deyiladi?
- A)Modulyatsiyalash B)Antenna C)Mikrafon D)Kuchaytirgich
5. Radiosignalni uzatish va qabul qilish vazifasini nima bajaradi?

- A) Antenna B) Modulyatsiyalash C)Mikrafon D)Kuchaytirgich
6. Mexanik signalларини, elektr signalларига нима айлантиради?
- A)Mikrafon B)Antenna C)Mikrafon D)Kuchaytirgich
7. Past chastotali signalларни kuchaytiruvchi qurilma?
- A) Kuchaytirgich B)Antenna C)Mikrafon D) Modulyatsiyalash
8.To'iqin fazasini modulyatsiya qiluvchi qurilma nima?
- A)Fazaviy modulyator B)Chastota modulyator
C)Amplituda modulyator D)Barcha javoblar to'g'ri
9. To'iqin chastotasini modulyatsiya qiluvchi qurilma nima?
- A) Chastotaviy modulyator B) Fazaviy modulyator
C)Amplituda modulyator D)Barcha javoblar to'g'ri
10. To'iqin amplitudasini modulyatsiya qiluvchi qurilma nima?
- A) Amplitudaviy modulyator B)Chastota modulyator
C)Fazaviy modulyator D)Barcha javoblar to'g'ri

Hevalar

1. Glossary

1. Induktivlik	magnit oqimi ilashuvchanligining tokka nisbatli bilan o'chaniadigan kattalik kontur yoki g'altakning induktivligi deb ataladi va L harfi bilan belgilanadi. Induktivlik g'altakning shakli va o'chamariga, undagi o'ramlar songa, muhituning magnit sindiruvchanligiga bog'liq.
2. Induktivlik g'altagi	sig'imi va aktiv qarshiliqi ancha kichik bo'lgan holda katta induktivlik hosil qidiqan ko'p o'ramali spiralsimon o'kazgizich.
3. Induktiv qarshiliik	o'zgaruvchan tok zanjiridagi to'l'a qarshilikning bir qismi, ya'ni zanjirdagi induktivlik L va tok chastotasi $\omega=2\pi f$ ga mutanosib bo'lgan hamda elektr qarshiliik o'choviga ega bo'lgan $X_L=\omega L$ kattalik induktiv qarshiliik deyildi.
4. Magnito yumshoq material	kuchlanganligi yuzlarcha A/m bo'lgan nisbatan kuchsiz magnit maydonlarda to'yinguncha magnitlanadigan va qayta magnitlanadigan material.
5. Magnito qattiq material	kuchlanganligi o'narcha kA/m gacha bo'lgan nisbatan kuchli magnit maydonunda to'yinguncha magnitlanadigan va qayta magnitlanadigan material.
6. Sinxron mashina	rotorming aylanish chastotasi va statordagi tokdan hosil bo'lgan aylanuvchi magnit maydonining aylanish chastotasi bir xil bo'lgan uch fazali o'zgaruvchan tok mashinasi.
7. Stator	elektr mashinalarida aylanuvchi magnit maydon hosil qiluvchi cho'lg'amlar o'rnatilgan o'zak harkatsiz turg'un uchun u stator deb ataladi. Umuman elektr mashinaning qo'zg'almas qismi stator deyildi.
8. Rotor	elektr mashinalarining aylanadigan qismi. Stator ichiga joylashtigan rotorga o'ralgan cho'g'anning magnit maydoni stator cho'lg'amining magnit maydoni bilan ta'sirishib elektr yurituvchi kuch hosil qildi.
9. Magnit maydon	1. elektromagnit maydon namoyon bo'lishining bir ko'rinishi bo'lib, shu bilan farq qiladiki, u harakatdegi elektr bilan zayradlangan zarra va jismlarga, tokli o'kazgichlarga hamda magnit momentiga ega bo'lgan zarra va jismargagina kuch bilan ta'sir qildi.
10. Magnit zanjiri	magnit oqimini malum tomonga yo'naltirib beradigan qurilma, ferromagnit jismlar ketma-keltili. Magnit zanjiri elektr mashinalar, elektr asbob va apparatlarda qo'llaniladi.
11. Magnit oqimi	magnit induksiyasi V ning magnit induksiyasi vektoriga

12. Ventil	perpendikulyar bo'lgan S yuzaga ko'paytmasi magnit oqimi deb ataladi va F harfi bilan belgilanadi. Magnit oqimining birigi weber bo'lib, qisqatcha Vb ko'rinishida voziladi.
13. Diiod	tokni faqat bir tomonga o'tkazish xossasiga ega bo'lgan asboblar elektr ventillari deb ataladi.
14. To'g'rilagich	ikki eletrodi hampa. Bir tomonlama o'tkazuvchanlik xususiyatiga ega. Vakuumlama va yarim o'kazgichli diodlar bo'ladi. Diod tokini to'g'rilash, tokni chegaralash va chastotani o'zgartirish uchun qo'llaniladi.
15. Tarmoqlamnagan zanjir	o'zgaruvchan toklarni o'zgarmas tolklarga aylantiradigan zanjir elementlari o'zaro ketma-ket ulangan kontur.
16. Magnitlanish, magnitlash	moddalarining magnit maydonda magnit xususiyatiga ega bo'lishi magnitlash deyildi, magnitlanuvchi moddalar esa magnetiklar deb ataladi.
17. Anod	galvanik element yoki elektr akkumulyatori, elektrolitik vannaning qubbi. Katoddan chiqayotgan manfiy ionlar anodiga tomon harakat qildi.
18. Ionli asbob	simob bug' yoki inert gazlar bilan to'ldirilgan elektr-vakuumli asbob. Ishlashi gaz yoki simob bug'idagi elektr razv'yadlaridan toydalanshga asoslangan. Ionli asbob jumlasiga gazatrontor triatronlar, simobi venillar, igantronlar va boshqalar kiradi.
19. Tetrod	to'r elektrord (katod, ikkita to'r va anodli) elektron lampa To'rlardan biri boshqaruvchi, ikkinchisi ekranlovchi hisoblanadi. Tetrod bir necha yuz MGs chastotalarda ishlaydigan qabul qiluvchi-kuchaytiruvchi generatsiyalovchi lampa vazifasini bajaradi.
20. Ferromagne-tizm	ferromagnetiqlarga xos bo'lgan magnit hodisalari va xususiyatlari majmui.
21. Ferromagne-tik	material ferromagnetik magnit singdiruvchanligi katta bo'lgan materialdir.
22. Trigger	ikki barqaror muvozanat hotatlarning birida istagancha tura oladigan va tashqi signal ta'sirida bir holdan ikkinchisiga sakrash yo'li bilan o'tadigan lampali yoki yarimo'kazgichli qurilma.
23. Transformatorning ekvivalent	ikkilamchi parametrlari birlamchiga keltilrilgan transformatorning unga ekvivalent bo'lgan elektr sxemasi bilan almashtirish mumkin.

sxemasi	kuchaytirgich
24. Elektromagnit	o'zgaruvchan tokni boshqarish qurilmasi. Magnit kuchaytirgichlar avtomatik bostiqarish sistemalarda, aniq o'chash asboblari va boshqa sohalarda ishlataladi.
25. Ferrorezonans	izolyatsiyatagan sindan o'talgan cho'lg'andan elektr toki chiziqli bo'lmagan induktiv element va sig'im qarshiligi yoki chiziqli bo'lmagan sig'im elementli va induktiv qarsilikli zanjirlardagi tok yoki kuchlanish o'zaganganda chiziqli bo'lmagan element qarsiliklarning ham o'zgarishi sababi hosil bo'ladigan rezonans hodisasi.
26. Kuchlanishlar ferrorezonansi	chiziqli bo'lmagan induktiv qarshilik va sig'im qarshiliklar ketma-ket ulangan zanjirdagi sinusoidal kuchlanish tokning o'zgarishida sodir bo'ladigan rezonans hodisasi.
27. Rezonans chastofasi	ma'lum sharoita jisuning majburiy tebranishlari amplitudasi keskin oshib ketishi rezonans deviladi. Rezonans turlari juda ko'p bo'llib, ularga magnit rezonans, kuchlanish rezonansi, tok rezonansi kiradi.
28. Rezonans chastofasi	elektr zanjirda rezonans bo'tishiga sabab bo'ladigan elektr chastotasi zapirming rezonans chastotasi deviladi va oo harfi bilan belgilanadi.
29. Toklar ferrorezonanssi	chiziqli bo'lmagan qarshilik va sig'im qarshilik parallel ulangan zanjirdagi sinusoidal kuchlanish va tok o'zaganganda sodir bo'ladigan rezonans hodisasi.
30. Vektor diagrammasi	bir xil chastotali o'zgaruvchan kattaliklarni grafik ko'rinishda tasvirlaydigan bir necha vektorlar to'plami.
31. Garmonika	Asint($\omega + \varphi$) ko'rinishidagi funksiya. Garmonika davriy funktsiya bo'llib, davri $T=2\pi/\omega$.
32. Stabilizator (mo'tadilash)	elektromexanika, radiotexnika va boshqa sohalarda ishlatalidigan asbob va qurilmalarning normal ishlashi uchun elektr tokini yoki kuchlanishni avtomatik ravishda birday ushlab turadigan qurilma yoki moslama, apparat kamayib ketishiga, ya'ni o'zgarishiga yo'l qo'ymaydigan qurilma.
33. Kuchlanish stabilizatori	iste'molchiga beriladigan elektr kuchlanishning ortib yoki kamayib ketishiga, ya'ni o'zgarishiga yo'l qo'ymaydigan qurilma.
34. Tok stabilizatori	tokni stabilish, ya'ni yuklamadagi tok kattaligini o'zgarishsiz saqlash uchun xizmat qiladigan qurilma. Tok stabilizatoriga barcher misol bo'la oladi.
35. Kuchaytirgich	signal quwatinin tashqi manba energiyasi hisobiga oshinishga mo'ljalangan qurilma.
36. Magniti	kichik quvvatlari o'zgartmas tok vositasida katta quvvalli

kuchaytirgich	o'zgaruvchan tokni boshqarish qurilmasi. Magnit kuchaytirgichlar avtomatik bostiqarish sistemalarda, aniq o'chash asboblari va boshqa sohalarda ishlataladi.
37. Magnit singdiruvchani	ayni material absolut magnit singdiruvchanligining magnit domisyiga qaraganda necha marta katta ekanligini ko'rsatuvchi kattalik magnit singdiruvchanlik deviladi va μ harfi bilan belgilanadi.
38. Magnit isrofi	po'lat o'zakni qayta magnitlash jarayonida gisteresis va uyurma toklari hosil bo'lishidagi isrof magnit isrofi hisoblanadi.
39. Elektr toki bilan magnitlash	magneiktardagi barcha elementlar magnetiklar tashqi maydon ta'srida tartibga ketursa, katta kuchli magnit maydon hosil bo'ladidi. Bunga erishish uchun ferromagnit o'zakka izolyatsiyatagan sim o'rabi, hosil bo'lgan ko'p o'rani g'altakdan tok o'tazish kitoy.
40. Kuchaytirgich gichining kuchaytirish koefitsienti	kuchaytirgich chiziqidagi kuchlanish ortimmasiga nisbati kuchaytirish koefitsienti deb ataladi.
41. O'tkinechi jarayon	elektr zanjirlarining bitta tung'unlashgan holatdan boshqa turg'unlashgan holatga o'tishimi ifodalovchi tushunchadiri.
42. Approksimatsiya (yaqinlashish)	egri chiziqlarni siniq chiziqlar orqali istalgan darajadagi aniqlik bilan approksimatsiyalash mumkin.
43. Induktivlik	magnit oqimi ilashuvchanligining tokka nisbati bilan o'chaniqidigan kattalik konur yoki g'altakning induktivligi deb ataladi va L harfi bilan belgilanadi. Induktivlik g'altakning shakli va o'chamnlariغا, undagi o'ramlar soniga, muhitning magnit sindiruvchanligiga bog'liq.
44. Induktivlik g'altagi	sig'imi va aktiv qashshligi ancha kichik bo'lgan holda katta induktivlik hosil qiladigan ko'p o'ramlari spiralsimon o'lkazgich.
45. Induktivlik qarshilik	zgaruvchan tok zanjirdagi to-la qarshilikning bir qismi, ya'ni zanjirdagi induktivlik L va tok chastotasi $\omega = 2\pi f$ ga mutanobib bo'lgan hamda elektr qarshilik o'choviga ega bo'lgan $X_L = \omega L$ kattalik induktiv qarshilik deviladi.
46. Oqim ilashuvli	cho'lg'amlar sonining ularni kesib o'tuvchi oqimiga ko'paytmasi oqim ilashuvli deviladi va ψ harfi bilan belgilanadi.
47. Vaqt doimiyisi	elektr zanjiriga ta'sir ko'rsataygan kuch, zanjuning tarkibi va

48.		Digital Power Supplies	Цифровая блоки питания	Raqamli quvvat manbai
49.		DC Current Source	Источник постоянного тока	Doimiy tok manbai
50.		AC Voltage Source	Переменного напряжения	AC kuchlanish manbai
51.		AC Current Source	Источник переменного тока	O'zgaruvchan tok manbai
52.		Amplitude Modulation (AM) Source	Источник амплитудной модуляции	Amplituda modulyatsiyasi manbai
53.		FM Voltage Source(FM-frequency modulation)	Источник напряжения FM(FM-частоты модуляции)	FM kuchlanish manbai (FM-chastotali modulyatsiya)
54.		FSK Source	Источник FSK (клавиша переключения частоты)	FSK manbai(Chastota o'zgartirish tugmasi)

Multisim dasturida elektrotexnik zanjirlarning shartti belgilanishi va ingliz,rus va o'zbek tillarida nomlanishi






	BELGILANIS	INGLIZ	RUS	O'ZBEK
1.		Ground	Земля	Yerga ulash
2.		Digital ground	Цифровая земля	Raqamli yerga ulash
3.		DC Voltage source (Battery)	Двойной патчок по источнику напряжения	Kuchlanish manbai
4.		Digital Power Supplies	Цифровая блоки питания	Raqamli quvvat manbai
5.		DC Current Source	Источник постоянного тока	Doimiy tok manbai
6.		AC Voltage Source	Переменного напряжения	AC kuchlanish manbai
7.		AC Current Source	Источник переменного тока	O'zgaruvchan tok manbai
8.		Amplitude Modulation (AM) Source	Источник амплитудной модуляции	Amplituda modulyatsiyasi manbai
9.		FM Voltage Source(FM-frequency modulation)	Источник напряжения FM(FM-частоты модуляции)	FM kuchlanish manbai (FM-chastotali modulyatsiya)
10.		FSK Source	Источник FSK (клавиша переключения частоты)	FSK manbai(Chastota o'zgartirish tugmasi)
11.		Current - Controlled Voltage source	Источник напряжения с регулируемым током	Kuchlanish bilan boshqariadigan kuchlanish manbai
12.		Voltage - Controlled Voltage source	Источник напряжения с управляемым напряжением	Kuchlanish bilan boshqariadigan kuchlanish manbai
13.		Current - Controlled Current Source	Источник тока управляемый напряжением	Kuchlanish bilan boshqariadigan tok manbai
14.		Voltage - Controlled Current Source	Источник тока управляемый напряжением	Kuchlanish bilan boshqariadigan tok manbai
15.		Current - Controlled Current Source	Источник тока с регулируемым током	Bosqariladigan tok manbai





16.		Voltage – Controlled Sine Wave	Синусоиды управляемая напряжением	Kuchlanish bilan boshqariladigan sinusdali to 'lqin
17.		Voltage – Controlled Square Wave	Прямоугольная волна управляемая напряжением	Kuchlanish bilan boshqariladigan kvadrat to 'lqin
18.		Voltage – Controlled Triangular Wave	Треугольная волна управляемая напряжением	Kuchlanish bilan boshqariladigan uehburghach to 'lqin
19.		Piecewise Linear Voltage – Controlled Piecewise Linear Wave	Кусочно-линейный источник управляемый напряжением	Kuchlanish bilan boshqariladigan qismli chiziqli manba
20.		Piecewise Linear Voltage Source	Кусочно-линейный источник напряжением	Chiziqli kuchlanish manbai
21.		Piecewise Linear Current Source	Кусочно-линейный источник тока	chiziqli tok manbai
22.		Pulse Voltage Source	Источник импульсного напряжения	Impulsi kuchlanish manbai
23.		Pulse Current Source	Источник импульсного тока	Impuls tok manbai
24.		Polynomial Source	Полиномальный источник	Polinomli manbai
25.		Exponential Source	Экспоненциальный источник	Esponensial manba
26.		Exponential Voltage Source	Экспоненциальный источник напряжения	Eksponensial kuchlanish manbai
27.		Controlled One-Shot	Управление одним выстрелом	Bir martaik nazorat qilish
28.		Magnetic Flux Source	Источник магнитного потока	Magnit oqim manbai
		key = 0.000		

29.		Magnetic Flux Generator	Генератор магнитного потока	Magnit oqim generatori
30.		Multiplier	Множитель	Muliplikator
31.		Divider	Делитель	Ajratuvchi
32.		Transfer Function Block	Функциональный блок передачи	Uzatish funksiyasi bloki
33.		Voltage Gain Block	Блок усиления напряжения	Kuchlanishni osbirish bloki
34.		Voltage Differentiator	Линеарный дифференциатор напряжения	Liniyedifferentsiator
35.		Voltage Integrator	Интегратор напряжения	Kuchlanish farqlovchisi integratori
36.		Hysteresis Block	Блок гистерезиса напряжения	Kuchlanish gisterizi bloki
37.		Voltage Limiter	Ограничитель напряжения	Kuchlanish bilan boshqariladigan chekllovchi blok
38.		Current Limiter	Блок ограничения тока	Joriy chekllovchi blok
39.		Voltage – Controlled Limited	Ограничение по напряжению	Kuchlanish nazorati cheklangan
40.		Voltage Slew Rate Block	Блок скорости нарастания напряжения	Kuchlanish tezligi bloki
41.		Three-Way Voltage Summer	Преходное напряжение	Uch tamonlama kuchlanish

42.		Connectors	Соединители	Ulagichlar
43.		Rated BJTs (BJT-a bipolar junction transistors)	Номинальные биполярные переходные транзисторы	Normal bipolar transistorish transizstorlari
44.		Rated Diodes	Номинальные диод	Nominal diod
45.		Rated Fuses	Номинальные предохранитель	Nominal saqlagich
46.		Rated inductors	Номинальная индуктивность	Nominal induktor
47.		Rated LEDs (LED-Light emitting diode)	Номинальный светоизлучающий диод(LED-светоизлучающий диод)	Nominal yoruglik chiqaradigan diod(LED-svetozhuchaychii diod)
48.		Rated Relay	Номинальный реле	Nominal rele
49.		Rated Opamp (Opamp-an ideal operational amplifier)	Призначн идеальным опрационным усилителем (идеальным операционным усилителем)	Ideal operation kuchaytirgichni baholash (ideal operation kuchaytirgich)
50.		Rated Photodiode	Номинальный фотодиод	Nominal fotodioid
51.		Rated Phototransistor	Номинальный фототранзистор	Nominal fototranzistor
52.		Rated Potentiometer	Номинальный потенциометр	Nominal potensiometr
53.		Rated Pullup	Номинальный подтягивания	Nominal tortishish
54.		Rated Resistor	Номинальный резистор	Nominal resistor

55.		Rated Transformers	Номинальный трансформатор	Nominal transformator
56.		Rated variable Capacitor	Номинальный переменный конденсатор	Nominal o'zgaruvchan kondensator
57.		Rated Variable Inductor	Номинальный переменный индуктивность	Nominal o'zgaruvchan inductor
58.		Sockets	Розетки	Rozvetkalar
59.		Switch	Выключатель	Kalit
60.		Resistor	Резистор	Resistor
61.		Capacitor	Конденсатор	Kondensator
62.		Inductor	Индуктор	Induktor
63.		Nonlinear Transformer	Нелинейный Трансформатор	Chiziqli bo Imagan transformator
64.		Relay	Реле	Rele
65.		Variable Capacitor	Переключенный конденсатор	O'zgaruvchan kondensator
66.		Variable Inductor	Номинальный индуктор	Nominal induktor
67.		Potentiometer	Потенциометр	Potensiometr
68.		Pullup	Подтягивания	Tortiluchi

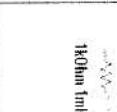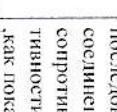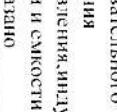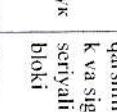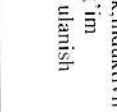69.		Resistor Packs	Блоки резисторов	Resistorlar bloklari
70.		Magnetic Core	Магнит ядро	Magnit yadro
71.		Coreless Coil	Катушка без ядра	Yadrosiz halqa
72.		A+jB Block	Блок пети с сопротивлением и емкостью, соединенными последовательно	Ketma-ket ulangan qarshilik va sig'imga ega bo'lgan elektron blok
73.		Z Load 1	Блок схемы со значениями сопротивления, индуктивности и емкости, как показано	Ko'rsatilgandek qarshilik,induktivlik va sig' im qiyamatari bo'lgan electron blok
74.		Z Load 1 Delta	Представляет собой соединение треугольником трех сопротивлений, как показано	Ko'rsatilgandek uecta qarshilikning uechboruchak ulanishi
75.		Z Load 1 Wye	Представляет собой соединение звездой трех сопротивлений, как показано на рисунке	Ko'rsatilgandek uecta qarshilikning qiyatlanshi
76.		Z Load 2	Блок последовательного соединения сопротивлений, индуктивности и емкости, как показано	Ko'rsatilgandek qarshilik,induktivlik va sig' im seriyali ulanish bloki

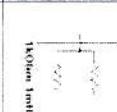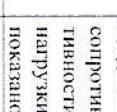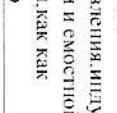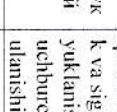77.		Z Load 2 Delta	Треугольное соединение сопротивления, индуктивности и емкости нагрузки, как показано	Ko'rsatilganidek qarshilik,induktivlik va sig' im yuklanishning uchburuchak ulanishi
78.		Z Load 2 Wye	Параллельное трехпредложение трех нагрузок, как показано	Ko'rsatilganidek uecta yuklanishning ulanishi
79.		Z Load 3	Электронный блок параллельного соединения со значениями сопротивления, индуктивности и емкости, как показано	Ko'rsatilganidek qarshilik,induktivlik va sig' im qiyamatari bilan parallel ulanish elektron bloki
80.		Diode	Диод	Diod
81.		Pn Diode	Контактный диод	Kontakli diod
82.		Zener Diode	Стабилитрон	Zener diode

Foydalanilgan adabiyotlar

Mundarija

1. Каримов А.С. Электротехникинг назарий ассоцлари. - Ташкент, 2003.
2. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. - М.: Высшая школа, 2004.
3. Демирчян К.С., Нейман Л.Р., Коровкин Н.В. Теоретические основы электротехники. - Санкт-Петербург: Питер, 2003.
4. Коровкин Н.В. и др. Сборник задач по теоретическим основам электротехники. - Санкт-Петербург: Питер, 2004.
5. Karimov A.S., Mirhaydarov M.M. va b. Elektrotxnika va elektronika asoslari. Texnika oly o'quv yurhlarining talabalari uchun darslik. T.0'qiuvcisi, 1995.
6. Qisqacha politexnika lug'ati. O'zbek ensiklopediyasi bosh tahriri yati. T.Fan, 1992.
- 7.Odilov Q.Ummumiy elektrotxnika va elektronika asoslari. O'quv qo'llamna.Toshkent - «Ilm ziyo» - 2005
- 8.Aripov X.K., Abdullaev A.M., Alimova H.B., Bo'stonov X.X.,Obedkov Y.V., Toshmatov Sh.T., Elektronika. Darslik. - Toshkent: Fanya texnologiya, 2011.
- 9.Херингер Марк.Е. Multisim 7: Современная система компьютерного моделирования и анализа схем электронных устройств. Перевод с англ. Осипов А.И. М.: Издательский дом ДМК пресс, 2006
10. Иродов И.Е. Основные законы электромагнетизма: Учеб. Пособие для студентов вузов,- 2-е, стереотипн.- М.: Высш. Шк., 1991
- 11.Каримов А.С., Мирхайдаров М.М. ва б. Электротехника ва электроника асослари. Тошкент: «Ўқитувчи», 1995.

— 14038 / 19 —

OZBEKISTON RESPUBLIKASI OLYIY TALIM,

FAN VA INNOVATSIALAR VAZIRLIGI

CHIRCHIQ DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI

AXBOROT RESURS MARKAZI

1-FILIALI

OZBEKISTON RESPUBLIKASI OLYIY TALIM,

FAN VA INNOVATSIALAR VAZIRLIGI

CHIRCHIQ DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI

AXBOROT RESURS MARKAZI

213

I-bob. O'ZGARMAS TOK QONUNLARI VA ELEKTR ZANJIRLARI		
	Kirish	3
1.1-\$	Elektrotxnika, elektronika va elektr otkazgichlar fanning rivojlanishi.....	4
1.2-\$	O'zgarmas tok qonunlari.....	8
1.3-\$	Elektr zanjiri va uning ish rejumlari.....	18
I.bobga doir, nazariy bilmlarni mustahkamlash uchun nazorat savollari va testlar.....	22	
II-bob. BIR FAZALI O'ZGARUVCHAN TOK ZANJIRLARI		
2.1-\$	O'zgaruvchan tok va uning turлari.....	26
2.2-\$	Sinusoidal o'zgaruvchan kattaliklari aylanuvchan vektorlar yordamida ifodalash.....	29
2.3-\$	Elektr zanjirdagi kuchlanishlar rezonansi.....	39
2.4-\$	Sinusoidal tok zanjirida quvvat.....	41
2.5-\$	Sinusoidal tok zanjirlarini kompleks usulida hisoblash tekislikda vektorlar bilan tasvirish.....	43
II.bobga doir, nazariy bilmlarni mustahkamlash uchun nazorat savollari va testlar.....	45	
III.bob. UCH FAZALI O'ZGARUVCHAN TOK ZANJIRLARI		
3.1-\$	Uch fazali toklarning afzalliliklari.....	49
3.2-\$	Uch fazali E.Yu.K. kuchlanish va tok sistemasini hisob qilish.....	50
3.3-\$	Uch fazali iste'molchilarni yulduz va uchiburchak ulash.....	54
3.4-\$	Uch fazali zanjirlarning quvvati.....	59
III.bobga doir, nazariy bilmlarni mustahkamlash uchun nazorat savollari va testlar.....	61	
IV.bob. TRANSFORMATORLA		
4.1-\$	Transformator haqidagi umumiylar malumotlar.....	65
4.2-\$	Transformatorning tuzilishi va ishlash prinsipi.....	67
4.3-\$	Transformatorning ish rejumlari.....	71
4.4-\$	Transformatorning quvvat isroflari va uning foydali ish koefitsienti.....	75
4.5-\$	Uch fazali transformatorlarning tuzilishi, chulq'ammlarini ularash sxemalari va ularning parallel ishlashi.....	77

4.6-§	O'lehash transformatorlari.....	83	9.6-§	Quyoshelektrostansiyaları va ularning ishlash prinsipi.....	172
I.V.bobga doir, nazary bilimlarni mustahkamlash uchun nazorat savollari va testlar.....	87	9.7-§	Elektr energiyasini uzatish va taqsintash.....	174	
V.bob. ELEKTR O'LCHASH ASBOBLARI VA ELEKTR O'LCHASHLAR		IX.bobga doir, nazary bilimlarni mustahkamlash uchun nazorat savollari va testlar.....	179		
5.1-§	O'lehash xatoliklari va aniqlik sinfi	90	X.BOB.RADIOELEKTRON ZANJIRLARNING ASOSIY ELEMENTLARI		
5.2-§	Elektr o'lehashlar.....	96	10.1-§	Radioelektronika fan va texnikaning rivojlanishi tarixi	181
5.3-§	Quvvat va elektr energiyani o'lehash.....	104	10.2-§	Radioelektron sistemalar va zanjirlar.....	183
V.bobga doir, nazary bilimlarni mustahkamlash uchun nazorat savollari va testlar.....	109	10.3-§	Radiotexnik signallar klassifikatsiyasi va zanjir xarakteristikaları	186	
6.1-§	Yarimo'tkazgichlar xaqida tushunchcha.....	112	10.4-§	Chiziqli zanjirlarda garmonik o'zgaruvchi signallar	193
6.2-§	Yarimo'tkazgichli diodlarning elektr o'tkazuvchanligi.....	114	10.5-§	Radiouzatuvchi qurilmlalar va qabul qiluvchi qurilmalar.....	198
6.3-§	Diodlarning belgilanishi, sinflanishi va turilari.....	117	X.bobga doir, nazary bilimlarni mustahkamlash uchun nazorat savollari va testlar.....	196	
VII.bobga doir, nazary bilimlarni mustahkamlash uchun nazorat savollari va testlar.....	130	II.OVALAR.....	200		
VII.bob.ASINXRON MASHINALAR		Foydalanimigan adabiyotlar.....	212		
7.1-§	Asinxron dvigatellaring ahamiyati va qo'llanilish sohalari	133			
7.2-§	Uch fazali tok sistemasi yordamida aylanuvchan magnit maydonining hosil bo'lishi va uning tezligi.....	136			
7.3-§	Asinxron dvigatellining ishlash prinsipi	140			
VII.bobga doir, nazary bilimlarni mustahkamlash uchun nazorat savollari va testlar.....	145				
VIII.bob.O'zgarmas tok mashinalari					
8.1-§	O'zgarmas tok mashinasing tuzilishi va ishlash prinsipi	147			
8.2-§	O'zgarmas tok generatorining ishlashi	152			
8.3-§	Motorming tawsiflari va uni ishga tushrish.....	157			
VIII.bobga doir, nazary bilimlarni mustahkamlash uchun nazorat savollari va testlar.....	160				
IX.bob. ELEKTR ENERGIYASINI HOSIL QILISH, ELEKTR ENERGIYASINI UZATISH VA TAQSIMLASH					
9.1-§	Elektr energiyasi haqida umumiy ma'lumot.....	163			
9.2-§	Issiqlikelektrostansiyalarva ularning ishlash prinsipi	164			
9.3-§	Gidroelektrostansiyalar va ularning ishlash prinsipi	166			
9.4-§	Atom elektrostansiyaları va ularning ishlash prinsipi	169			
9.5-§	Shamolelektrostansiyaları va ularning ishlash prinsipi	171			

I.G.Tursunov, U.A.Eshniyozov, M. Akhbayev

ELEKTOREXNIKA, ELEKTRONIKA VA ELEKTRO'TKAZGICHALAR

O'quv qo'llamma

Muharrir:

X. Taxirov

Tehnik muharrir:

S. Melikuziva

Musahibh:

M. Yunusova

Sahifalovchi:

A.Ziyamuhamedov

Nashriyot lisenziya № 2044, 25.08.2020 й

Bichimi 60x84 $\frac{1}{16}$ "Times new roman" garniturasi, kegли 16.

Offset bosma usulida bosildi. Sharflı bosma tabog'i 42,25. Adadi 100 dona.

Buyurtma № 1424013

Yangi chinchiq book MCHJda chop etildi.

Manzil: Toshkent viloyati Chinchiq shahar,

Saodat ko'chasi